



现代计算机组成原理

潘明 潘松 编著

科学出版社



第 2 章

VHDL与QuartusII应用

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.1 组合电路的VHDL描述

 


图2-1 mux21a实体

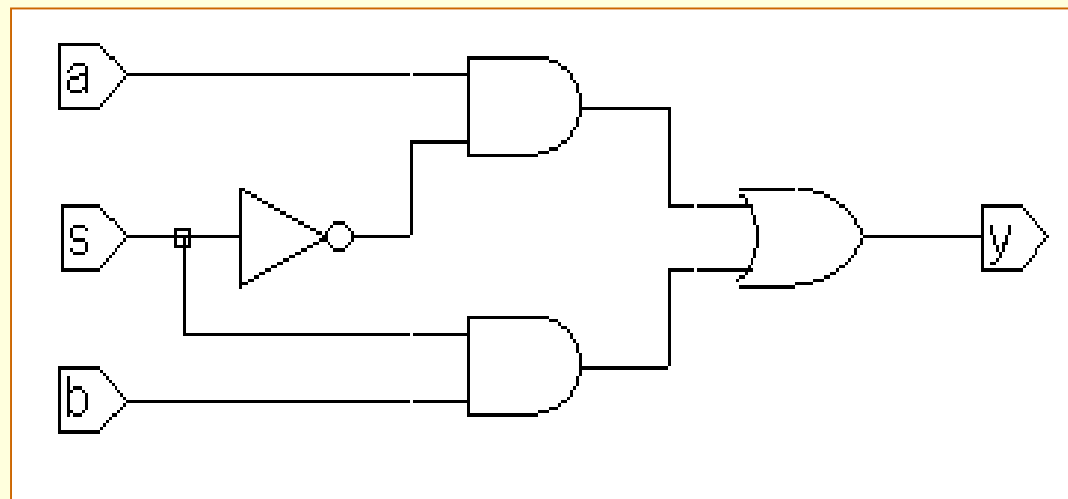


图2-2 mux21a结构体

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.1 组合电路的VHDL描述

【例2-1】

```
ENTITY mux21a IS
    PORT ( a, b, s: IN BIT;
          y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
    BEGIN
        y <= a WHEN s = '0' ELSE b ;
END ARCHITECTURE one ;
```

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.1 组合电路的VHDL描述

【例2-2】

```
ENTITY mux21a IS
  PORT ( a, b, s: IN BIT;
         y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
  SIGNAL d,e : BIT;
BEGIN
  d <= a AND (NOT s) ; e <= b AND s ; y <= d OR e ;
END ARCHITECTURE one ;
```

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.1 组合电路的VHDL描述

【例2-3】

```
ENTITY mux21a IS
  PORT ( a, b, s: IN BIT;
         y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;
ARCHITECTURE one OF mux21a IS
  BEGIN
    PROCESS (a,b,s)
  BEGIN
    IF s = '0' THEN y <= a ; ELSE y <= b ;
  END IF;
  END PROCESS;
END ARCHITECTURE one ;
```

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.1 组合电路的VHDL描述

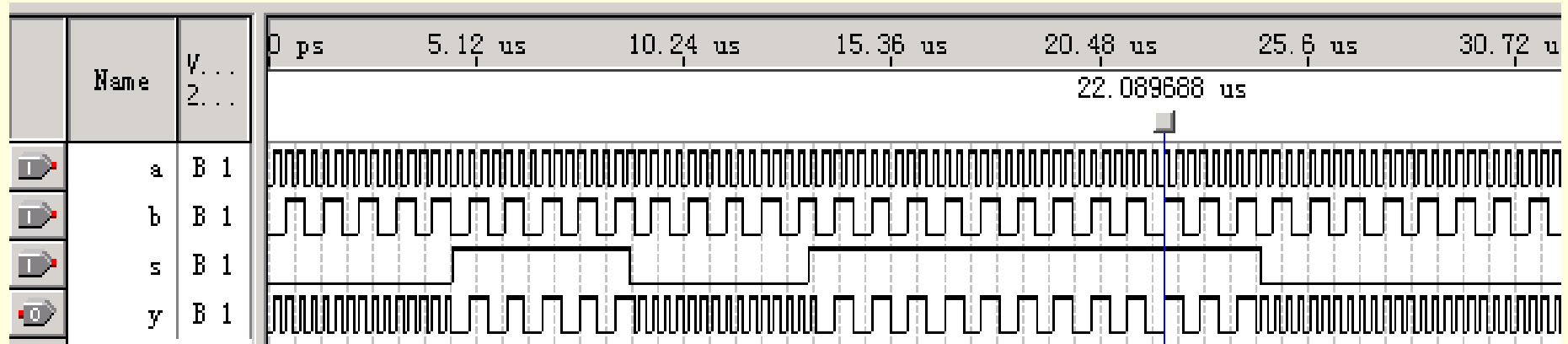


图2-3 mux21a功能时序波形

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.2 VHDL语句结构

1. 实体表达

【例2-4】

```
ENTITY  e_name  IS
PORT ( p_name : port_m    data_type;
      ...
      p_namei : port_mi    data_type );
END ENTITY e_name;
```

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.2 VHDL语句结构

2. 实体名

e_name

3. 端口语句和端口信号名

PORT () “; ” p_name

4. 端口模式

“IN”、 “OUT”、 “INOUT”、 “BUFFER”

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.2 VHDL语句结构

5. 数据类型

data_type

INTEGER类型、**BOOLEAN**类型、**STD_LOGIC**类型、**BIT**类型

6. 结构体表达

【例2-5】

```
ARCHITECTURE arch_name OF e_name IS
```

```
    [说明语句]
```

```
BEGIN
```

```
    (功能描述语句)
```

```
END ARCHITECTURE arch_name ;
```

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.2 VHDL语句结构

7. 赋值符号和数据比较符号

$y \leq a$

WHEN_ELSE

s = '0'

IF a THEN ... -- 注意, a的数据类型必须是boolean

IF (s1='0')AND(s2='1')OR(c<b+1) THEN ..

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.2 VHDL语句结构

8. 逻辑操作符

AND(与)、 **OR**(或)、 **NAND**(与非)、 **NOR**(或非)、
XOR(异或)、 **XNOR**(同或)、 **NOT**(取反)

逻辑操作符所要求的操作数(操作对象)的数据类型有3种:

BIT、 **BOOLEAN**、 **STD_LOGIC**。

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.2 VHDL语句结构

9. 条件语句

IF_THEN_ELSE

IF语句必须以语句“**END IF;**”结束

10. WHEN_ELSE条件信号赋值语句

赋值目标 <= 表达式 **WHEN** 赋值条件 **ELSE**

表达式 **WHEN** 赋值条件 **ELSE**

...

表达式 ;

```
z <= a WHEN p1 = '1' ELSE  
    b WHEN p2 = '1' ELSE  
    c ;
```

2.1 VHDL基本语句语法

2.1.2 VHDL语句结构

11. 进程语句和顺序语句

IF_THEN_ELSE_END IF;

PROCESS... END PROCESS

12. 文件取名和存盘

“.vhd” **adder_f.vhd**

mux21a.vhd

2.2 时序电路描述

2.2.1 D触发器描述

从VHDL的描述上看，与例2-3相比，例2-6多了4个部分：

- (1) 由**LIBRARY**引导的库的说明部分。
- (2) 使用了另一种数据类型：**STD_LOGIC**。
- (3) 定义了一个内部节点信号：**SIGNAL**。
- (4) 使用了一种新的条件判断表式：

CLK'EVENT AND CLK = '1'。

```

【例2-6】
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF1 IS
  PORT (CLK : IN STD_LOGIC ;
              D : IN STD_LOGIC ;
              Q : OUT STD_LOGIC ) ;

```

```

END ;

```

```

ARCHITECTURE bhv OF DFF1 IS

```

```

SIGNAL Q1 : STD_LOGIC ; --类似于在芯片内部定义一个数据的暂存节点

```

```

BEGIN

```

```

PROCESS (CLK,Q1)

```

```

BEGIN

```

```

IF CLK'EVENT AND CLK = '1'

```

```

THEN Q1 <= D ;

```

```

END IF;

```

```

END PROCESS ;

```

```

Q <= Q1 ;--将内部的暂存数据向端口输出 (--是注释符号)

```

```

END bhv;

```

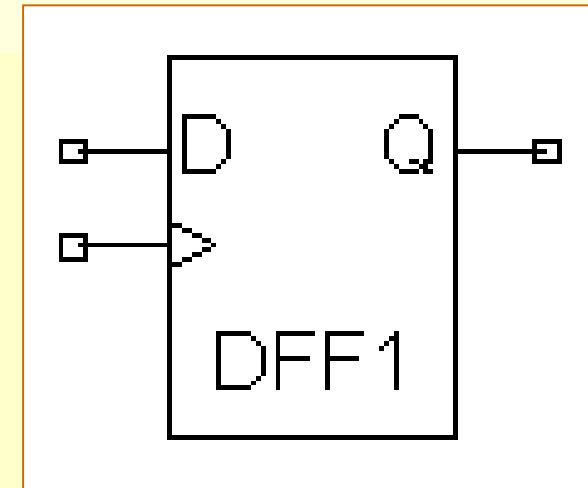


图2-4 D触发器

2.2 时序电路描述

2.2.2 时序描述相关语法规则

1. 标准逻辑位数据类型 STD_LOGIC

BIT数据类型定义:

TYPE BIT IS('0','1'); --只有两种取值

STD_LOGIC数据类型定义:

TYPE STD_LOGIC IS ('U','X','0','1','Z','W','L','H','-');

--有9种取值

2.2 时序电路描述

2.2.2 时序描述相关语法规则

2. 设计库和标准程序包 **LIBRARY WORK ;**

LIBRARY STD ;

USE STD.STANDARD.ALL ;

LIBRARY <设计库名>;

USE <设计库名>.<程序包名>.ALL ;

LIBRARY IEEE ;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;

2.2 时序电路描述

2.2.2 时序描述相关语法规则

3. 信号定义和数据对象

```
SIGNAL Q1: STD_LOGIC;
```

4. 上升沿检测表式和信号属性函数 EVENT

```
CLK'EVENT AND CLK='1'
```

<信号名>'EVENT

```
clock'EVENT
```



```
clock'EVENT AND clock='1'
```

2.2 时序电路描述

5. 不完整条件语句与时序电路

【例2-7】

```
ENTITY COMP_BAD IS
  PORT( a1, b1 : IN BIT;
        q1 : OUT BIT );
END ;
ARCHITECTURE one OF COMP_BAD IS
  BEGIN
    PROCESS (a1,b1)
    BEGIN
      IF a1 > b1 THEN q1 <= '1' ;
      ELSIF a1 < b1 THEN q1 <= '0' ;-- 未提及当a1=b1时, q1作何操作
      END IF;
    END PROCESS ;
  END ;
```

2.2 时序电路描述

5. 不完整条件语句与时序电路

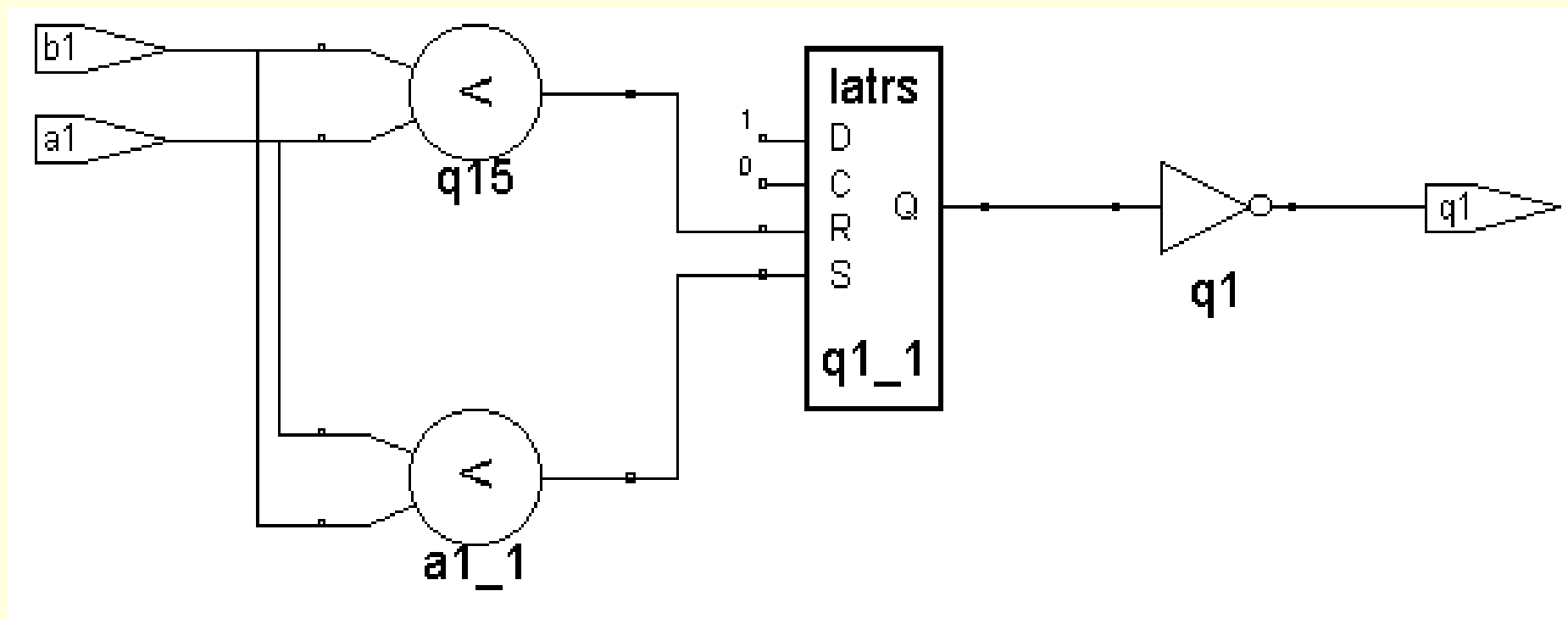


图2-5 例2-7的电路图

2.2 时序电路描述

5. 不完整条件语句与时序电路

【例2-8】

```
IF a1 > b1 THEN q1 <= '1';  
ELSE q1 <= '0'; END IF;
```

 


图2-6 例2-8的电路图

2.2 时序电路描述

2.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例2-9】

```
PROCESS (CLK)
  BEGIN
    IF CLK'EVENT AND (CLK='1') AND (CLK'LAST_VALUE='0')
      THEN Q <= D ;      --确保CLK的变化是一次上升沿的跳变
    END IF;
  END PROCESS ;
```

2.2 时序电路描述

2.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例2-10】

```
PROCESS (CLK)
  BEGIN
    IF CLK='1' AND CLK'LAST_VALUE='0'
      THEN Q <= D ;
    END IF;
  END PROCESS ;
```

【例2-11】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY DFF3 IS
    PORT (CLK, D : IN STD_LOGIC ;
          Q : OUT STD_LOGIC );
END ;
ARCHITECTURE bhv OF DFF3 IS
    SIGNAL Q1 : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS (CLK)
    BEGIN
        IF rising_edge(CLK) -- 注意使用此函数必须打开STD_LOGIC_1164程序包
        THEN Q1 <= D ;
        END IF;
        END PROCESS ;
        Q <= Q1 ;          --在此，赋值语句可以放在进程外，作为并行赋值语句
    END ;
```

2.2 时序电路描述

2.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例2-12】

```
PROCESS
  BEGIN
    wait until CLK = '1' ;      --利用wait语句
    Q <= D ;
  END PROCESS;
```

2.2 时序电路描述

2.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例2-13】

```
PROCESS (CLK)
  BEGIN
    IF CLK = '1'
      THEN Q <= D ;      --利用进程的启动特性产生对CLK的边沿检测
    END IF;
  END PROCESS ;
```

 


图2-7 例2-13的时序波形

2.2 时序电路描述

2.2.3 实现时序电路的VHDL不同表述

【例2-14】

```
PROCESS (CLK, D) BEGIN
    IF CLK = '1'                --电平触发型寄存器
    THEN Q <= D ;
    END IF;
END PROCESS ;
```

 


图2-8 例2-14的时序波形

2.3 全加器描述及相关语法

2.3.1 半加器描述

【例2-16】

```
LIBRARY IEEE;          --半加器描述(1): 布尔方程描述方法
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY h_adder IS
    PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
          co, so : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY h_adder;
ARCHITECTURE fh1 OF h_adder IS
BEGIN
    so <= NOT(a XOR (NOT b)) ;    co <= a AND b ;
END ARCHITECTURE fh1;
```

【例2-17】

```
LIBRARY IEEE; --半加器描述(2): 真值表描述方法
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY h_adder IS
PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
      co, so : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY h_adder;
ARCHITECTURE fh1 OF h_adder is
SIGNAL abc : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ; --定义标准逻辑位矢量数据类型
BEGIN
  abc <= a & b ; --a相并b, 即a与b并置操作
PROCESS(abc)
BEGIN
  CASE abc IS    --类似于真值表的CASE语句
    WHEN "00" => so<='0'; co<='0' ;
    WHEN "01" => so<='1'; co<='0' ;
    WHEN "10" => so<='1'; co<='0' ;
    WHEN "11" => so<='0'; co<='1' ;
    WHEN OTHERS => NULL ;
  END CASE;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE fh1 ;
```

2.3 全加器描述及相关语法

2.3.1 半加器描述

【例2-18】


```
LIBRARY IEEE ;    --或门逻辑描述
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY or2a IS
    PORT (a, b :IN STD_LOGIC;  c : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY or2a;
ARCHITECTURE one OF or2a IS
    BEGIN
        c <= a OR b ;
END ARCHITECTURE one ;
```

【例2-19】

```
LIBRARY IEEE; --1位二进制全加器顶层设计描述
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY f_adder IS
    PORT (ain, bin, cin : IN STD_LOGIC;
          cout, sum : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY f_adder;
ARCHITECTURE fd1 OF f_adder IS
    COMPONENT h_adder --调用半加器声明语句
        PORT ( a, b : IN STD_LOGIC;
              co, so : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT ;
    COMPONENT or2a
        PORT (a, b : IN STD_LOGIC;
              c : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
    SIGNAL d, e, f : STD_LOGIC; --定义3个信号作为内部的连接线。
    BEGIN
        u1 : h_adder PORT MAP(a=>ain, b=>bin, co=>d, so=>e); --例化语句
        u2 : h_adder PORT MAP(a=>e, b=>cin, co=>f, so=>sum);
        u3 : or2a PORT MAP(a=>d, b=>f, c=>cout);
    END ARCHITECTURE fd1;
```


2.3 全加器描述及相关语法

2.3.1 半加器描述

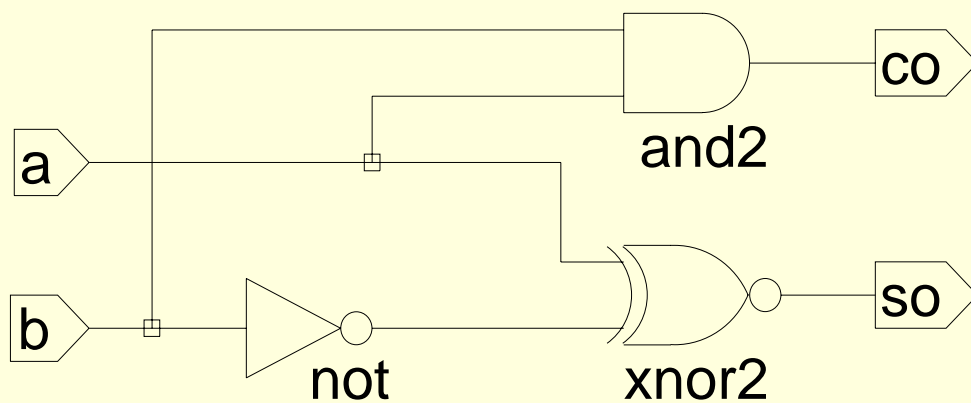

a	b	so	co
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

图2-10 半加器h_adder电路图及其真值表

2.3 全加器描述及相关语法

2.3.1 半加器描述

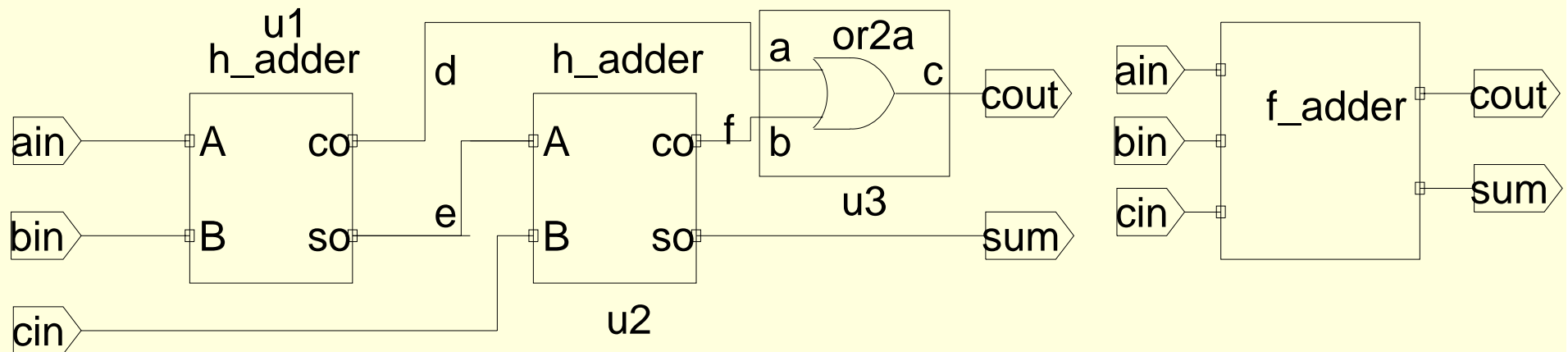


图2-11 全加器f_adder电路图及其实体模块

2.3 全加器描述及相关语法

2.3.2 CASE语句

1. CASE语句

一般表述

CASE <表达式> **IS**

When <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;

When <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;

...

WHEN OTHERS => <顺序语句>;

END CASE ;

2.3 全加器描述及相关语法

2.3.2 CASE语句

2. 标准逻辑矢量数据类型

STD_LOGIC_VECTOR

```
B : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
```

```
或 SIGNAL A : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4)
```

```
B <= "01100010" ;           -- B(7)为 '0'  
B(4 DOWNTO 1) <= "1101" ;   -- B(4)为 '1'  
B(7 DOWNTO 4) <= A ;       -- B(6)等于 A(2)
```

```
SIGNAL C : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```

2.3 全加器描述及相关语法

2.3.2 CASE语句

3. 并置操作符 &

```
SIGNAL a : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;
```

```
SIGNAL d : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;
```

```
...
```

```
a <= '1' & '0' & d(1) & '1' ; -- 元素与元素并置，并置后的数组长度为4
```

```
...
```

```
IF a & d = "101011" THEN ... -- 在IF条件句中可以使用并置符
```

2.3 全加器描述及相关语法

2.3.3 例化语句

```
COMPONENT 元件名 IS  
    PORT (端口名表) ;  
END COMPONENT 文件名 ;
```

```
COMPONENT h_adder  
    PORT ( c, d : IN STD_LOGIC;  
          e, f : OUT STD_LOGIC);
```

例化名 : 元件名 **PORT MAP**([端口名 =>] 连接端口名,...);

2.4 计数器设计及相关语法

【例2-20】

```
ENTITY CNT4 IS
    PORT ( CLK : IN BIT ;
          Q   : BUFFER INTEGER RANGE 15 DOWNTO 0 ) ;
    END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK)
            BEGIN
                IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                    Q <= Q + 1 ;
                END IF;
            END PROCESS ;
        END bhv;
```

2.4 计数器设计及相关语法

1. 程序说明

$$Q \leq Q + 1$$

2. 数据类型说明

1 十进制整数

0 十进制整数

35 十进制整数

10E3 十进制整数，等于十进制整数1000

16#D9# 十六进制整数，等于十六进制整数D9H

8#720# 八进制整数，等于八进制整数720O

2#11010010# 二进制整数，等于二进制整数11010010B

2.4 计数器设计及相关语法

【例2-21】

3. 计数器的其他表述方法

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
ENTITY CNT4 IS
PORT ( CLK : IN STD_LOGIC ;
      Q  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0) ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF CNT4 IS
SIGNAL Q1 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);
BEGIN
  PROCESS (CLK)
  BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN Q1 <= Q1 + 1 ;
    END IF;
  END PROCESS ;
  Q <= Q1 ;
END bhv;
```

2.5 一般计数器设计

【例2-22】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10 IS
    PORT (CLK,RST,EN : IN STD_LOGIC;
          CQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          COUT : OUT STD_LOGIC );
END CNT10;
ARCHITECTURE behav OF CNT10 IS
BEGIN
    PROCESS(CLK, RST, EN)
        VARIABLE CQI : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
    BEGIN
        IF RST = '1' THEN CQI := (OTHERS =>'0'); --计数器异步复位
```

(接下页)

2.5 一般计数器设计

(接上页)

```
ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN      --检测时钟上升沿
  IF EN = '1' THEN                      --检测是否允许计数（同步使能）
    IF CQI < 9 THEN CQI := CQI + 1;      --允许计数, 检测是否小于9
    ELSE CQI := (OTHERS =>'0'); END IF;  --大于9, 计数值清零
  END IF;
END IF;
IF CQI = 9 THEN COUT <= '1';           --计数大于9, 输出进位信号
ELSE COUT <= '0'; END IF;
CQ <= CQI;    --将计数值向端口输出
END PROCESS;
END behav;
```

2.5 一般计数器设计

2.5.1 相关语法说明

1. 变量

```
VARIABLE CQI : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0)
```

2. 省略赋值操作符 (OTHERS=>X)

```
SIGNAL d1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNT0 0);
```

```
VARIABLE a1 : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
```

```
...
```

```
d1 <= (OTHERS=>'0'); a1 := (OTHERS=>'0');
```

```
d1 <= (1=>e(3), 3=>e(5), OTHERS=>e(1) );
```

```
f <= e(1) & e(5) & e(1) & e(3) & e(1) ;
```

2.5 一般计数器设计

2.5.2 程序功能和语法分析

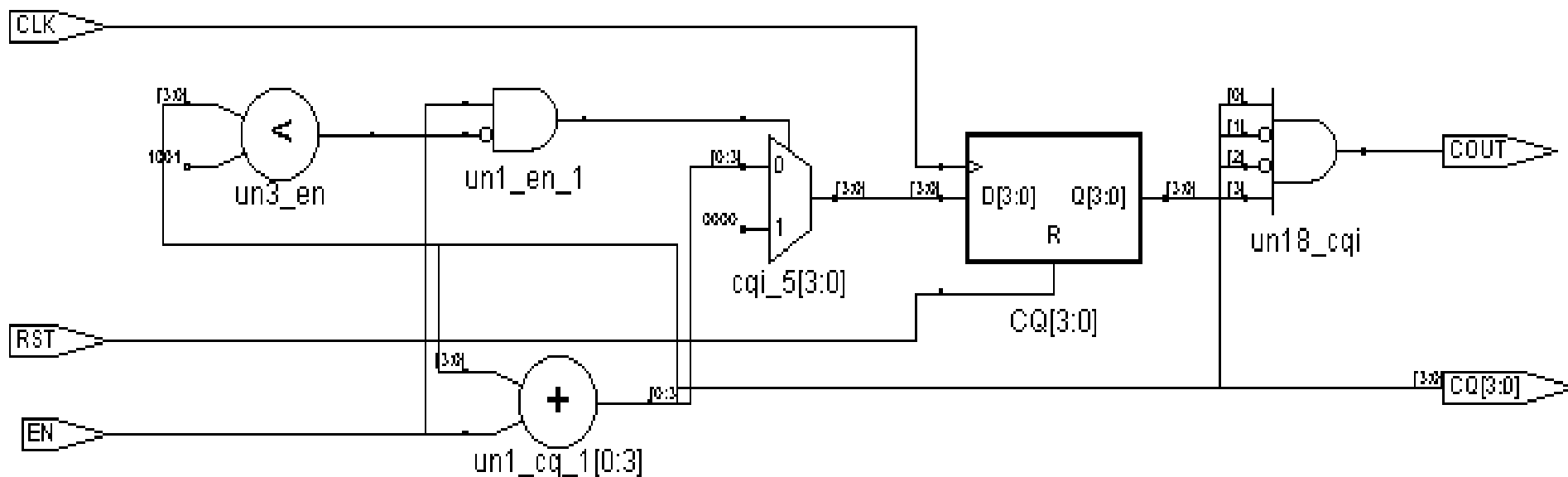


图2-12 例2-22的RTL电路

2.5 一般计数器设计

2.5.2 程序功能和语法分析

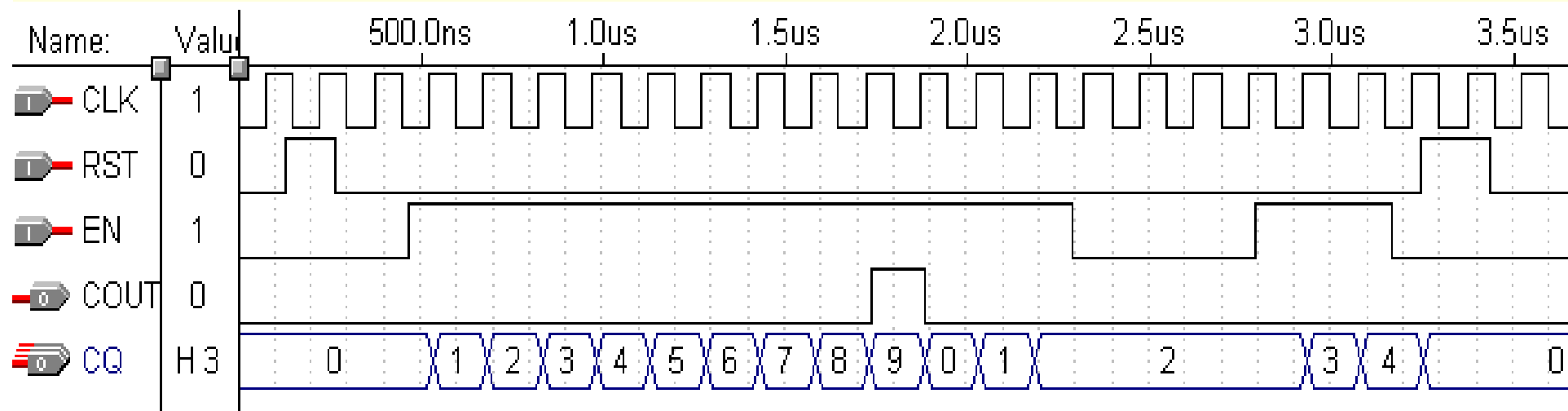


图2-13 例2-22的工作时序

2.5 一般计数器设计

2.5.3 含并行置位的移位寄存器设计

【例2-23】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SHFRT IS          -- 8位右移寄存器
    PORT ( CLK, LOAD : IN STD_LOGIC;
           DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
           QB : OUT STD_LOGIC );
END SHFRT;
ARCHITECTURE behav OF SHFRT IS
    BEGIN
        PROCESS (CLK, LOAD)
            VARIABLE REG8 : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
        BEGIN
            IF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
                IF LOAD = '1' THEN REG8 := DIN; --由（LOAD='1'）装载新数据
                ELSE REG8(6 DOWNTO 0) := REG8(7 DOWNTO 1); END IF;
            END IF;
            QB <= REG8(0); -- 输出最低位
        END PROCESS;
    END behav;
```

2.5 一般计数器设计

2.5.3 含并行置位的移位寄存器设计

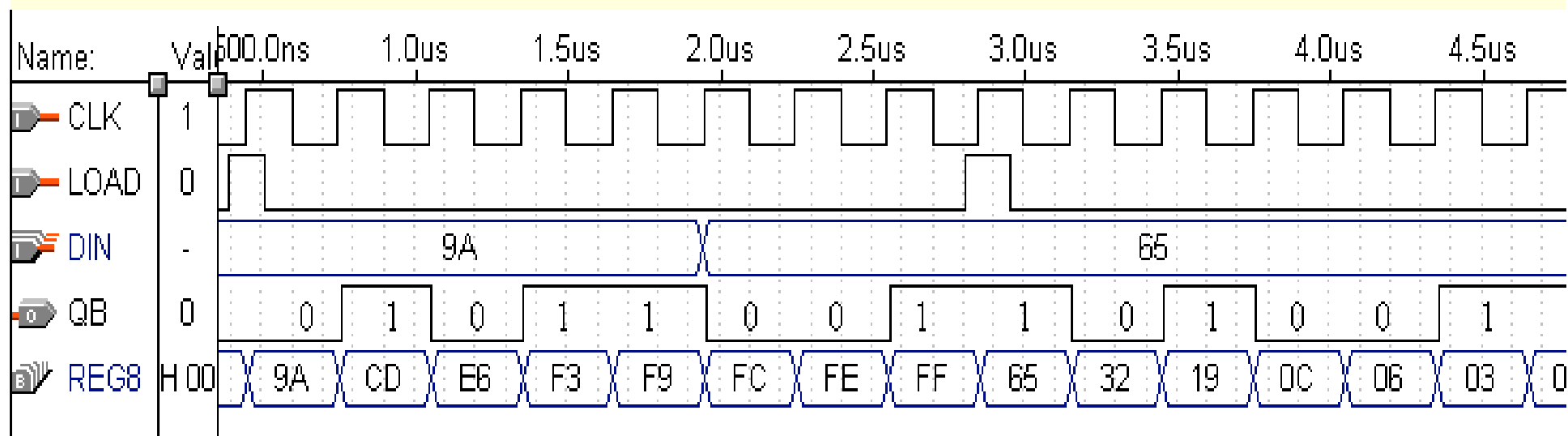


图2-14 例2-23的工作时序

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.1 建立工作库文件夹和编辑设计文件

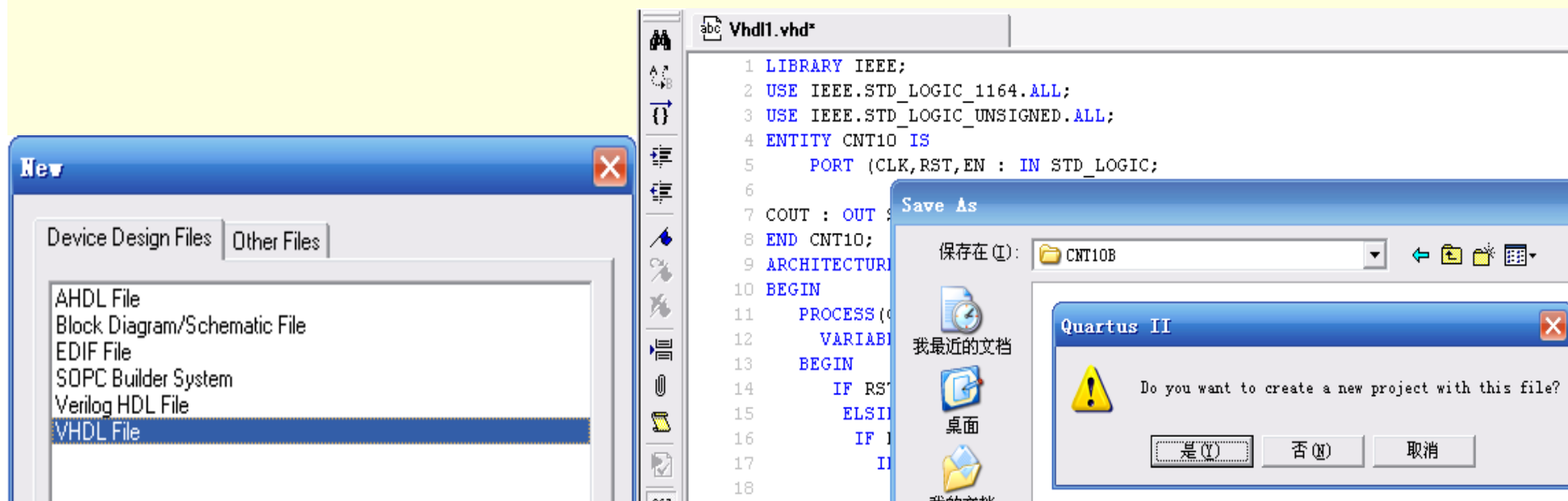


图2-15 选择编辑文件的语言类型，键入源程序并存盘

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.2 创建工程

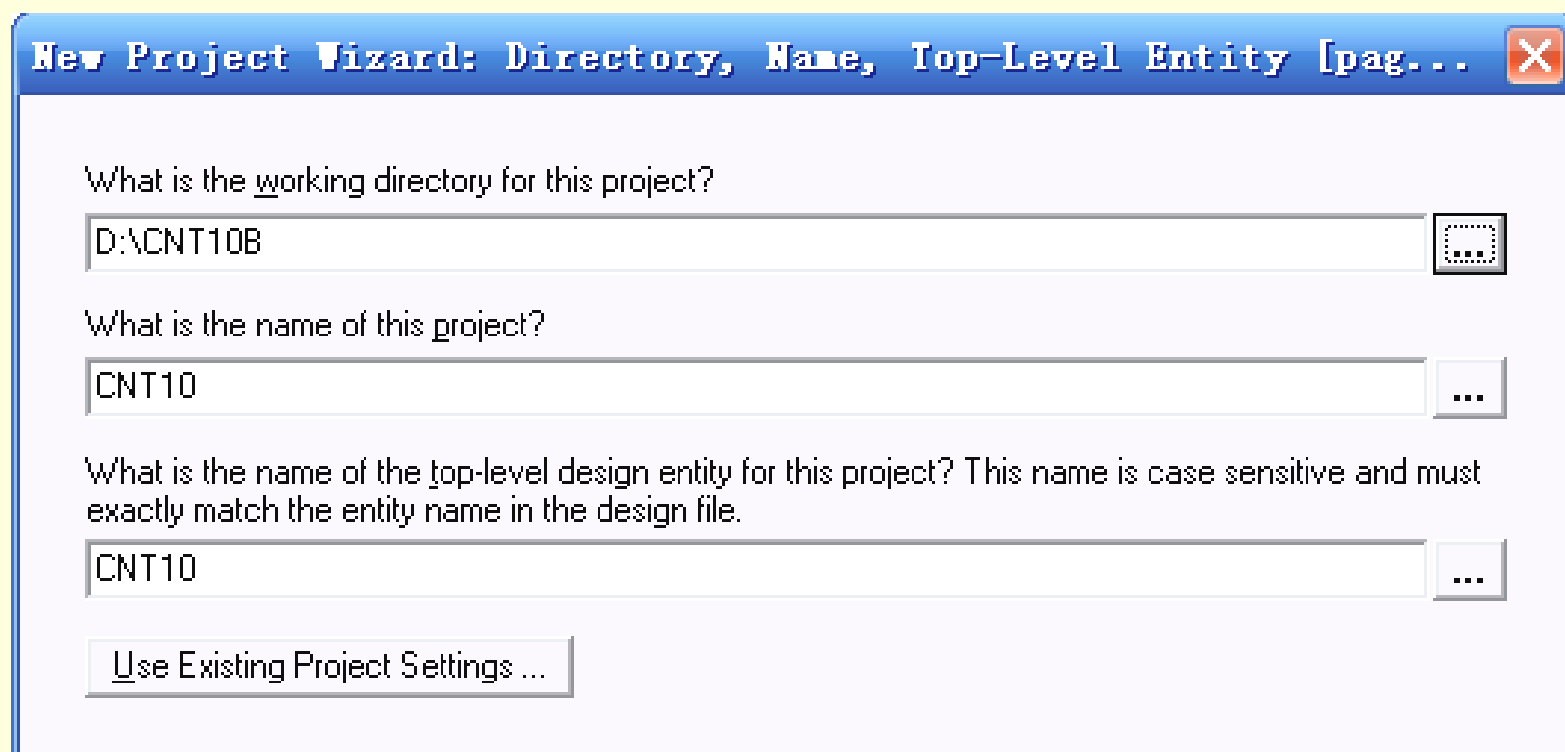


图2-16 利用“New Preject Wizard”创建工程cnt10

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.2 创建工程

 


图2-17 将所有相关的文件都加入进此工程

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.2 创建工程

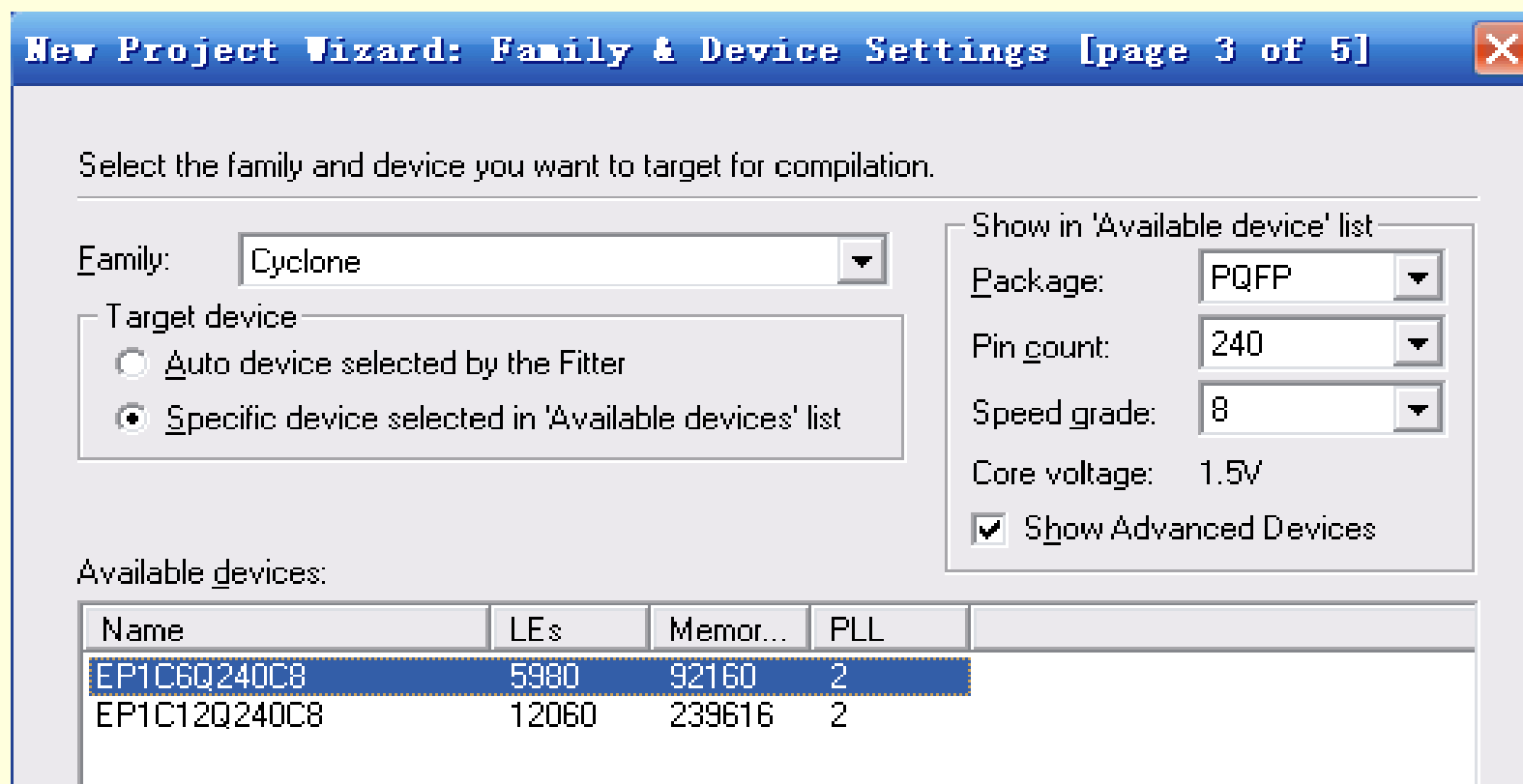


图2-18 选择目标器件EP1C6Q240C8

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.3 编译前设置

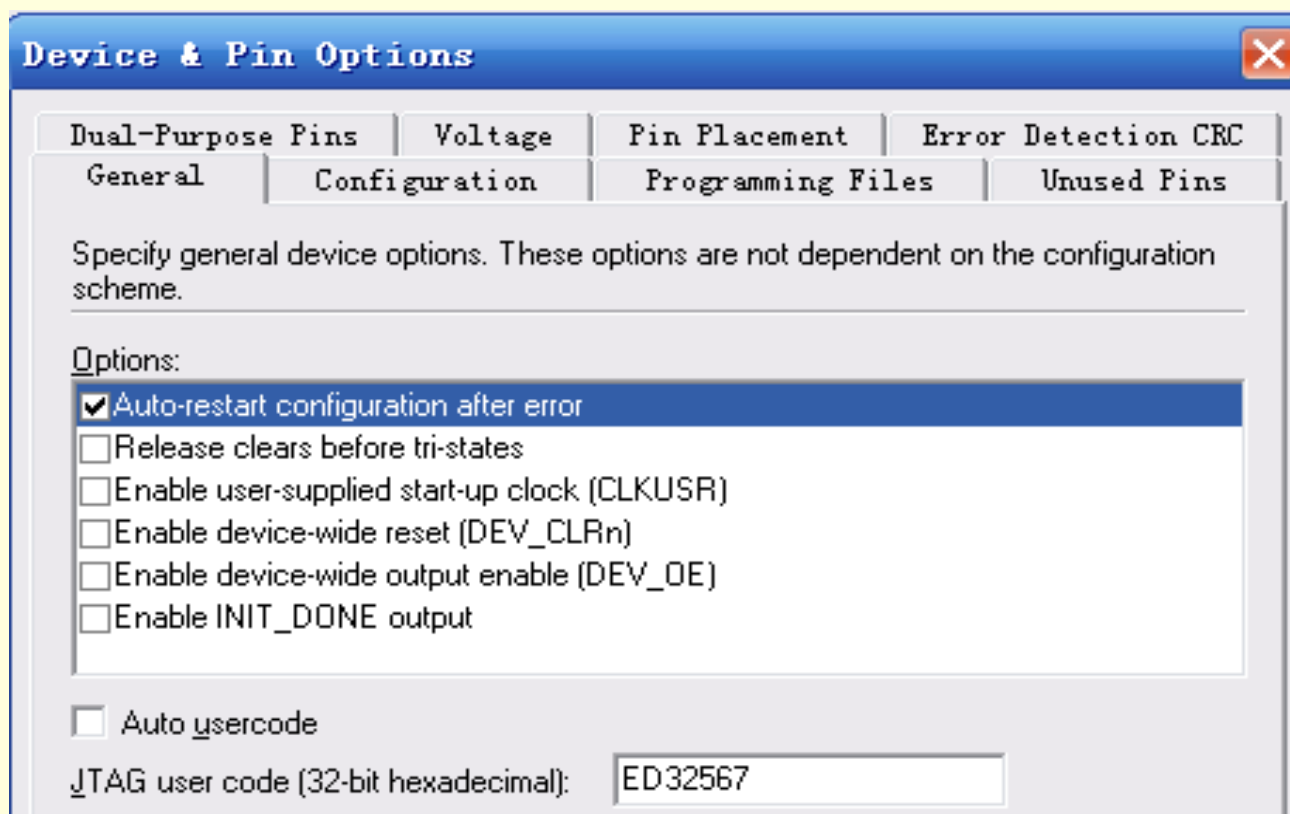


图2-19选择配置器件的工作方式

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.3 编译前设置

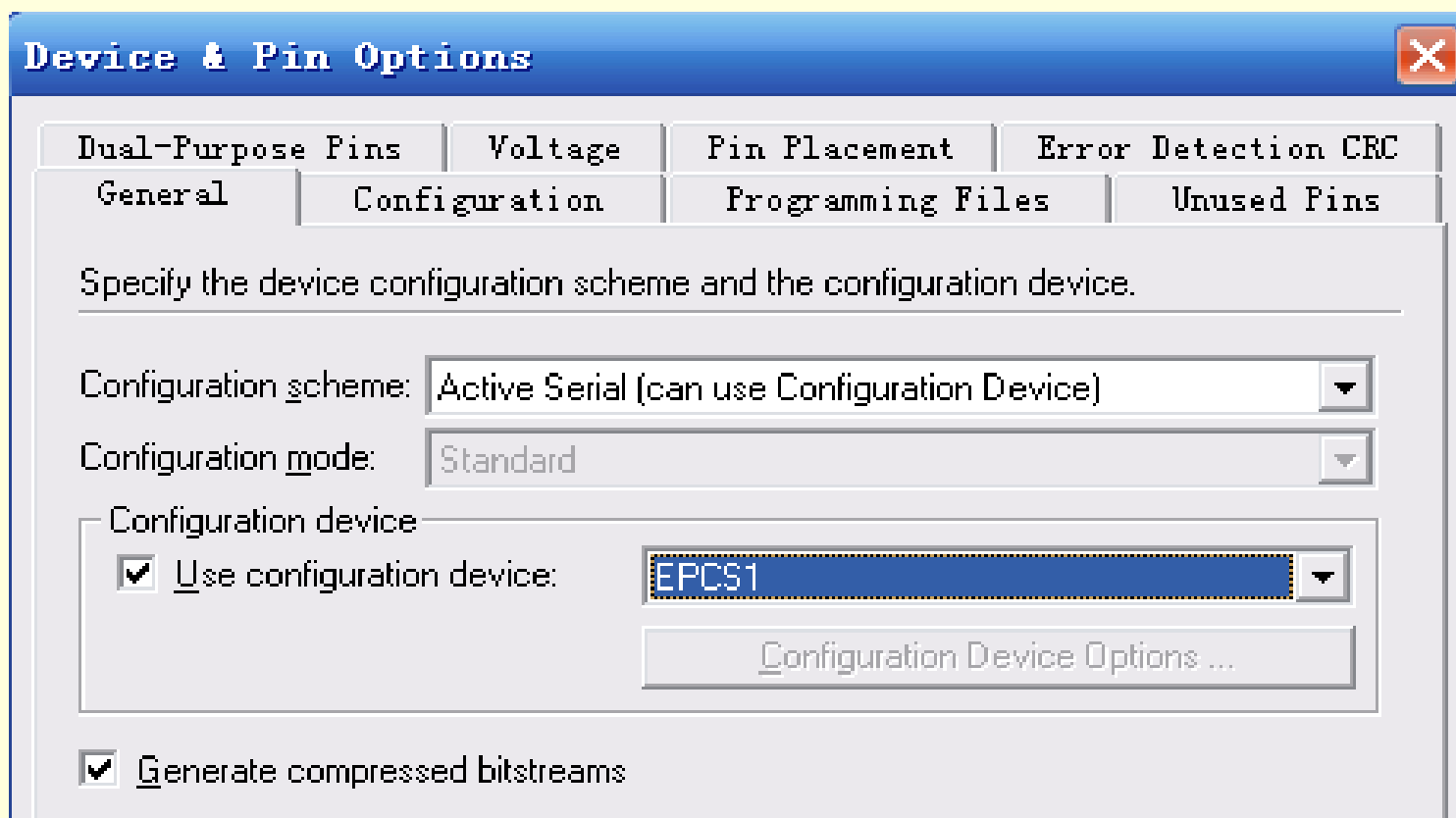


图2-20 选择配置器件和编程方式

2.6.4 全程编译

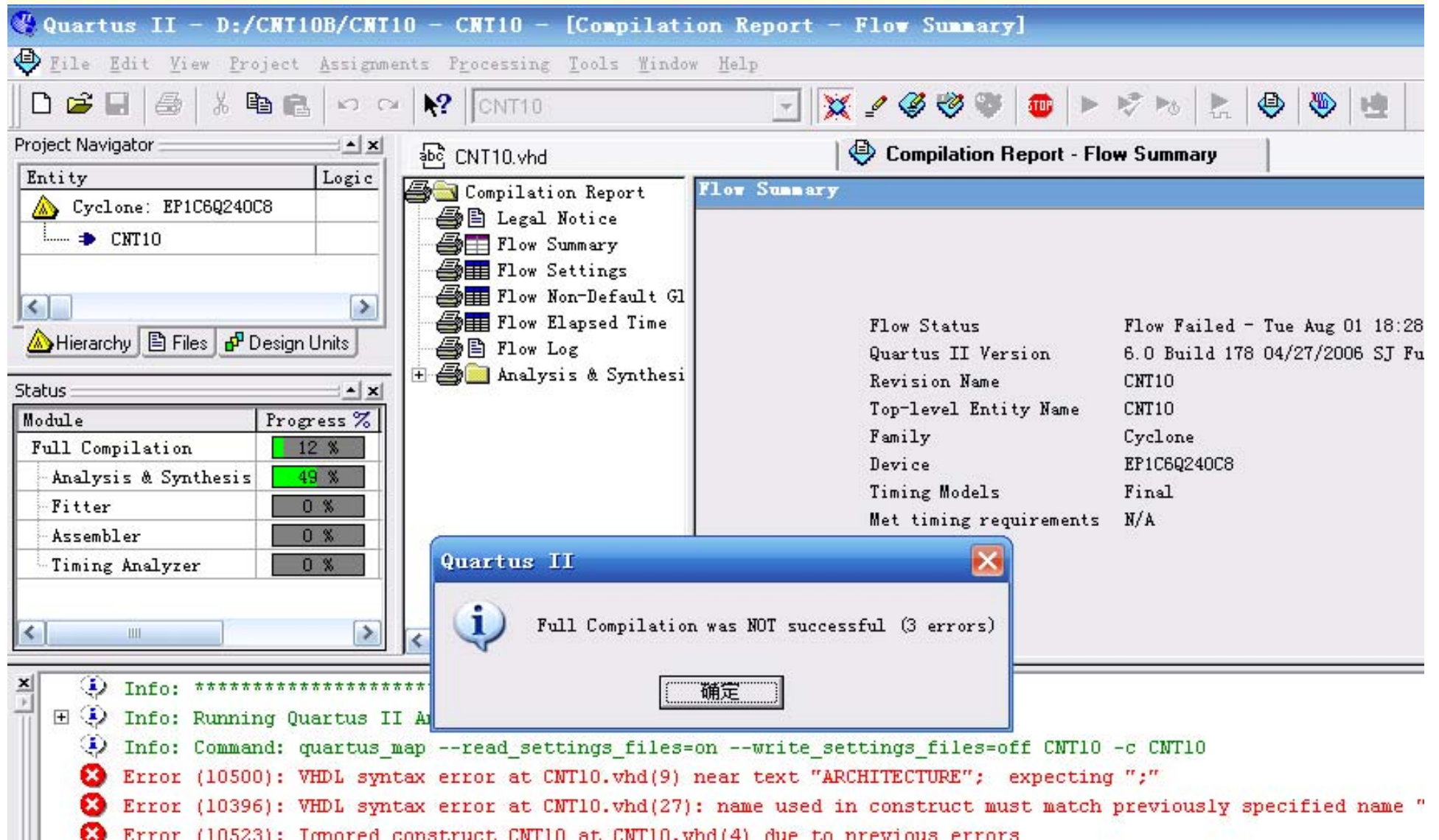


图2-21 全程编译后出现报错信息

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

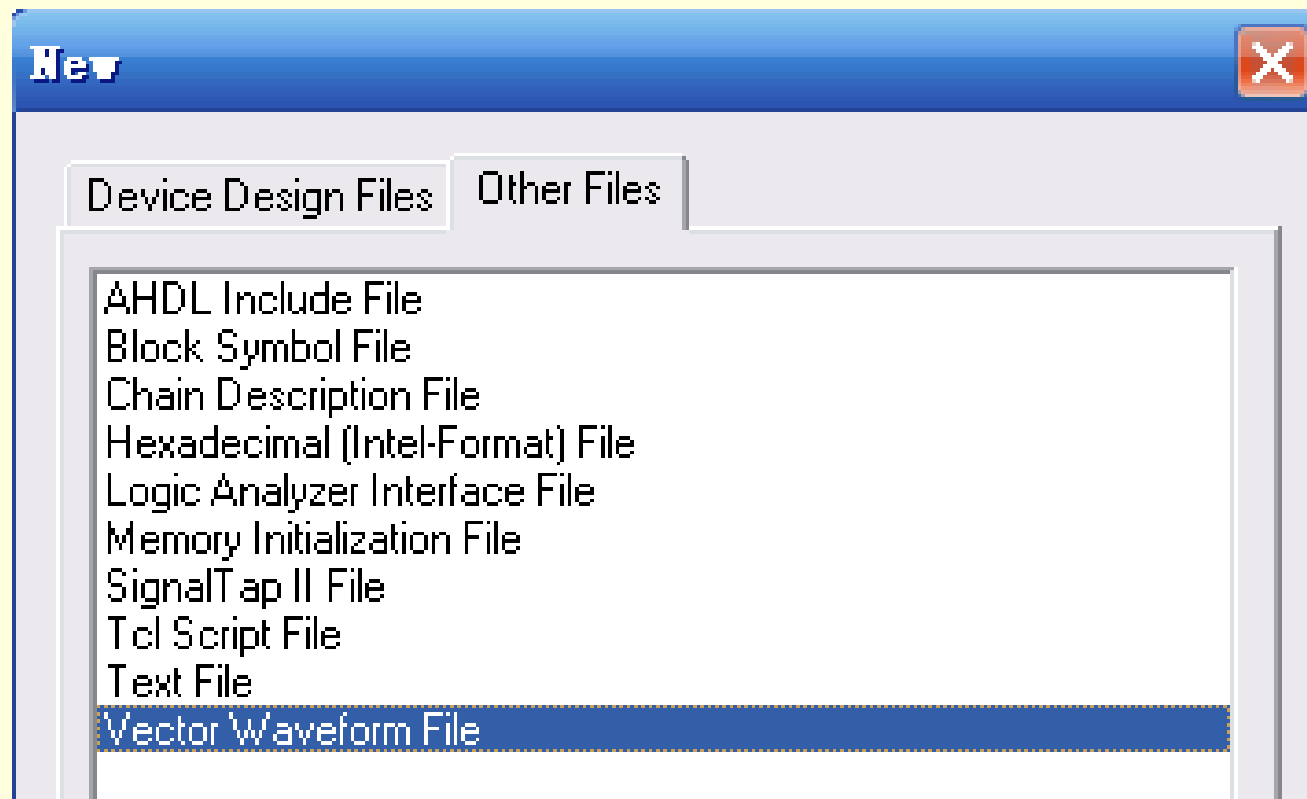


图2-22 选择编辑矢量波形文件

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

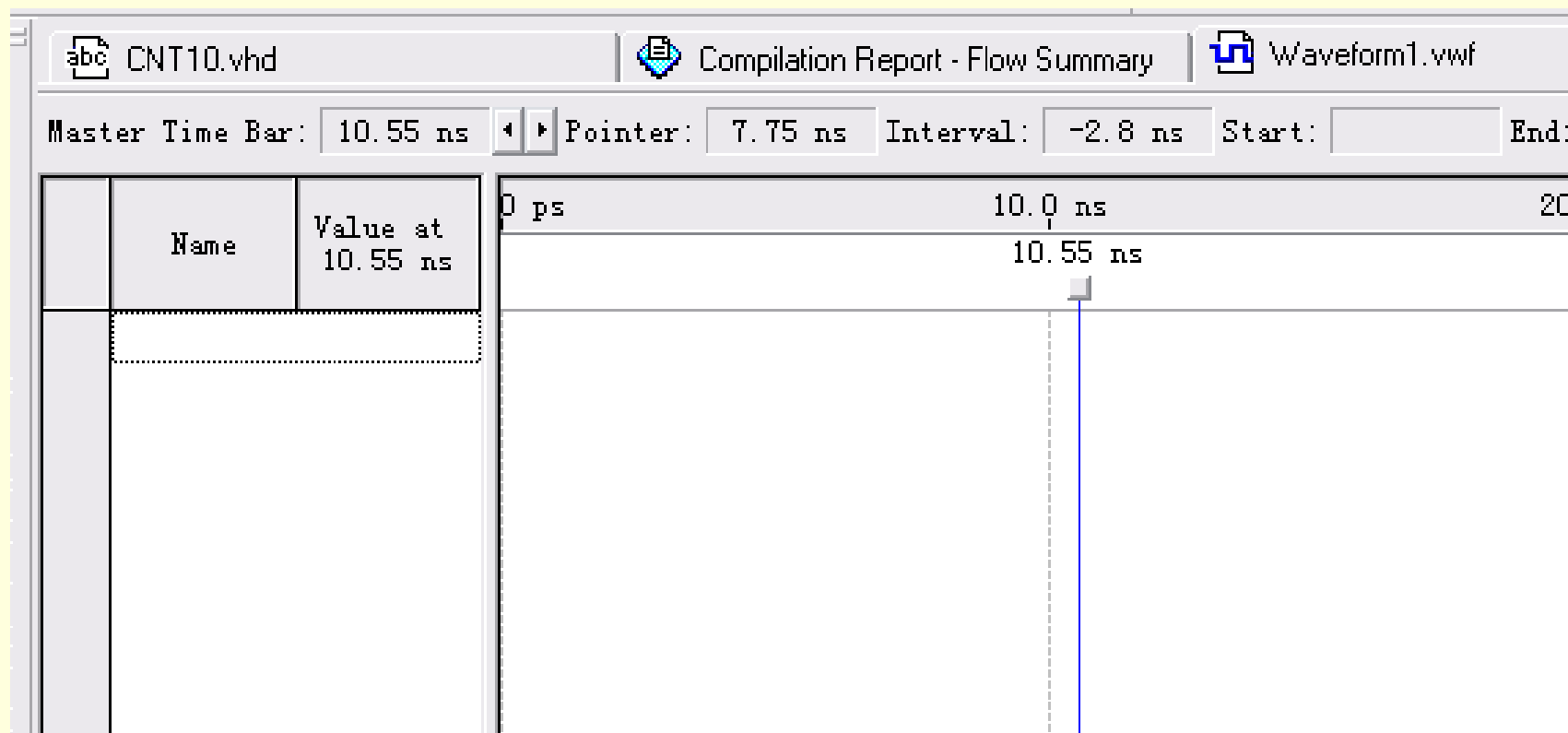


图2-23 波形编辑器

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真



图2-24 设置仿真时间长度

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

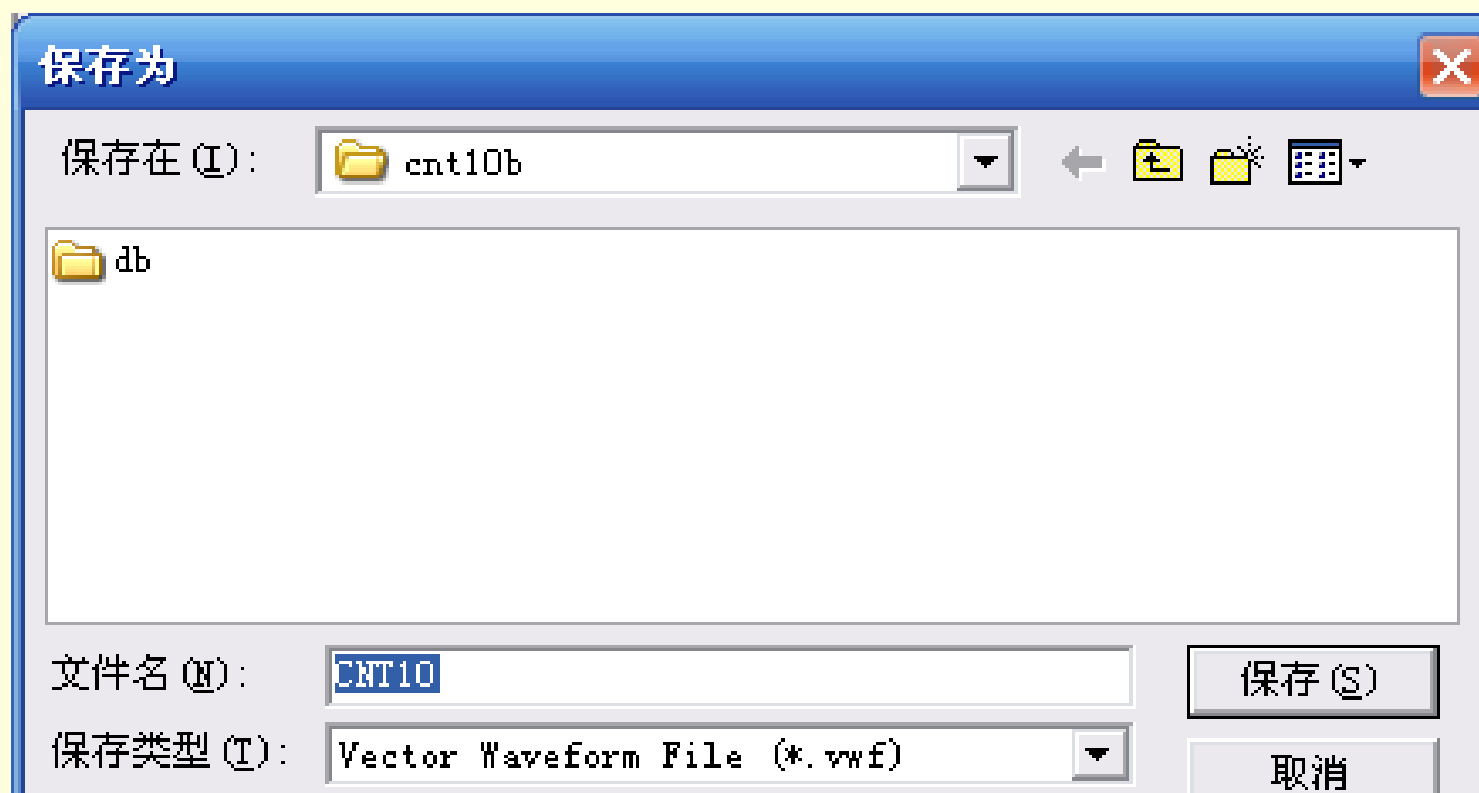


图2-25 vwf激励波形文件存盘

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

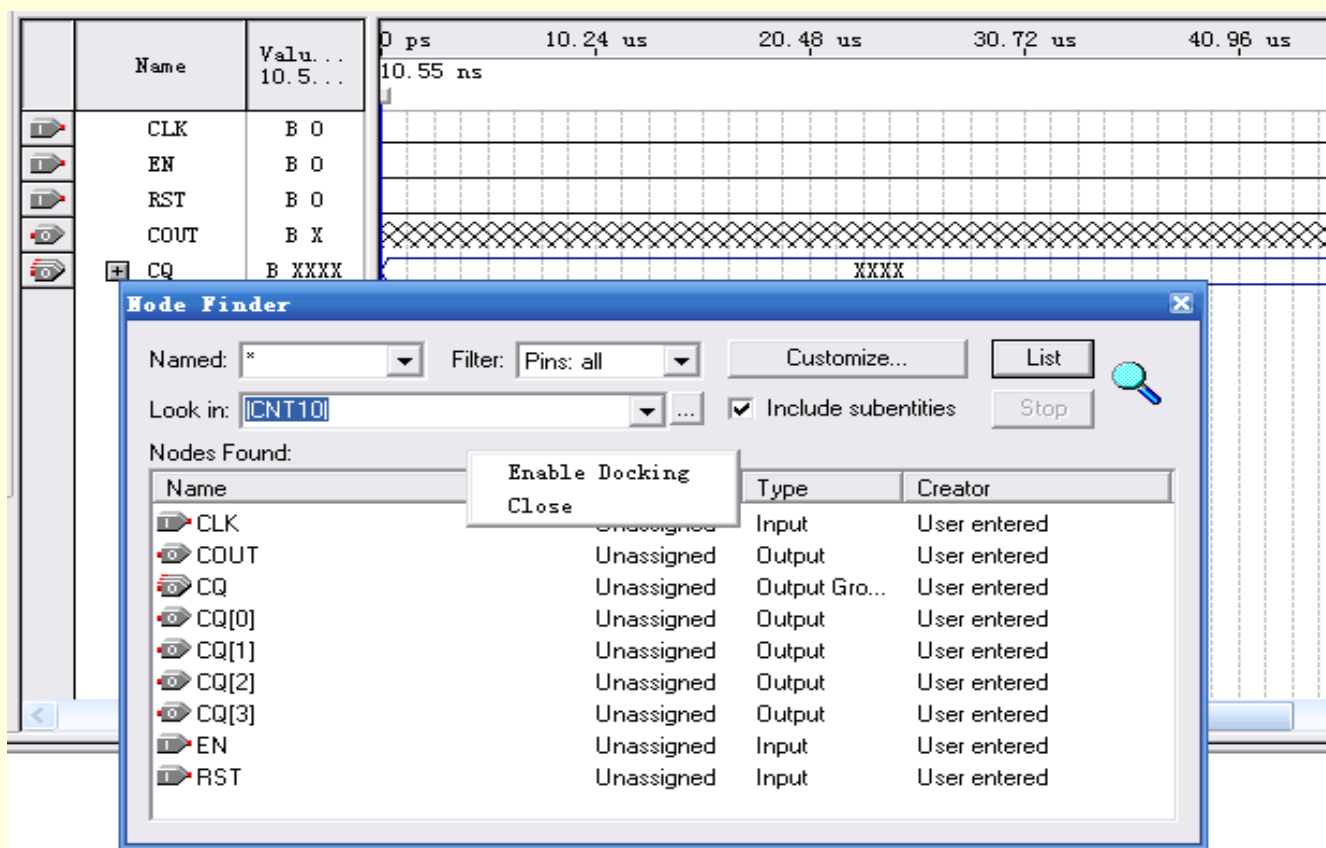


图2-26 向波形编辑器拖入信号节点

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

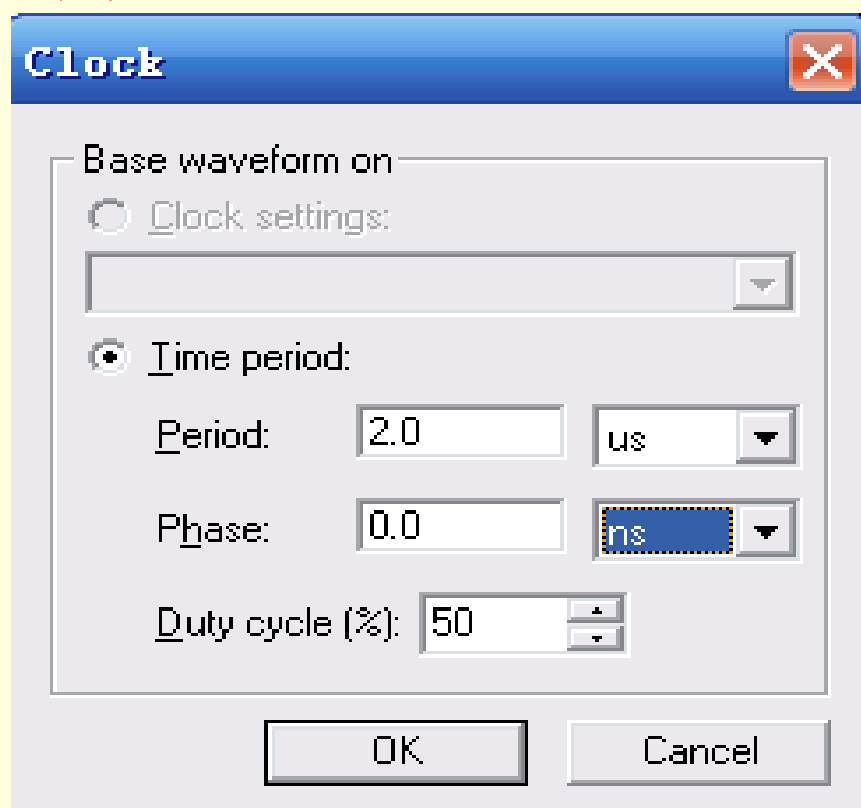


图2-27 设置时钟CLK的周期

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

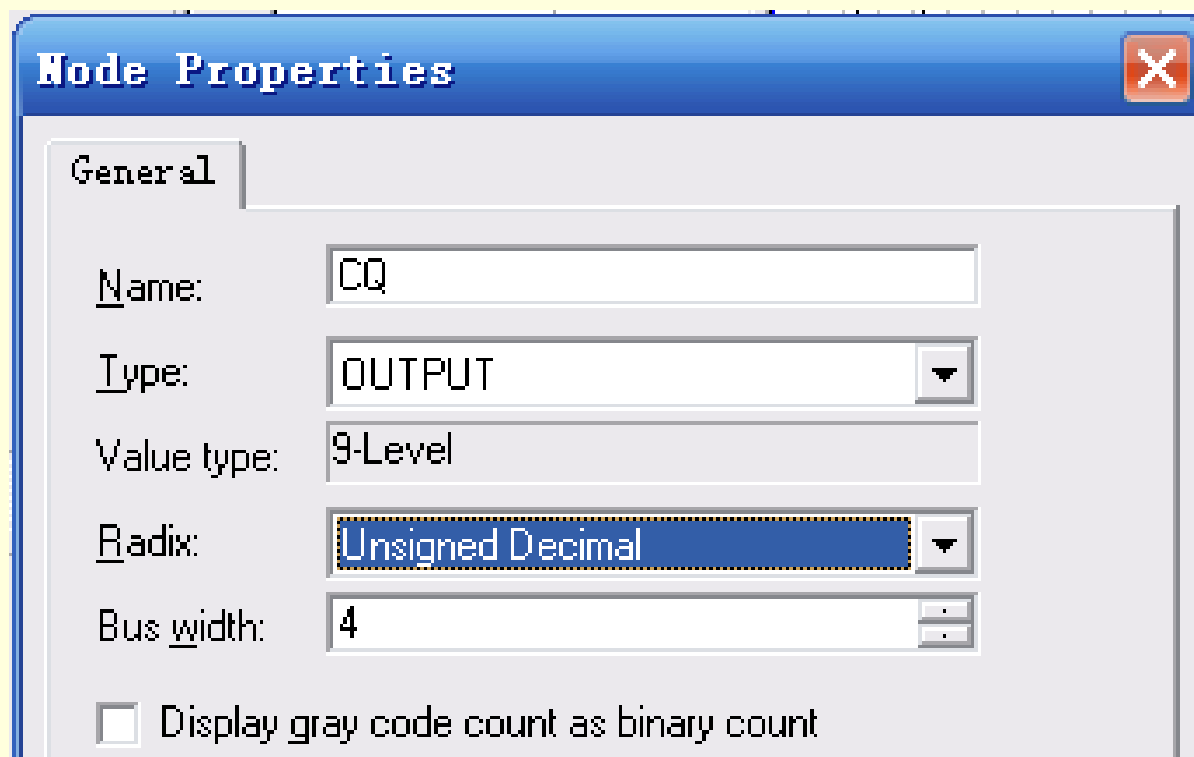


图2-28 选择总线数据格式

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

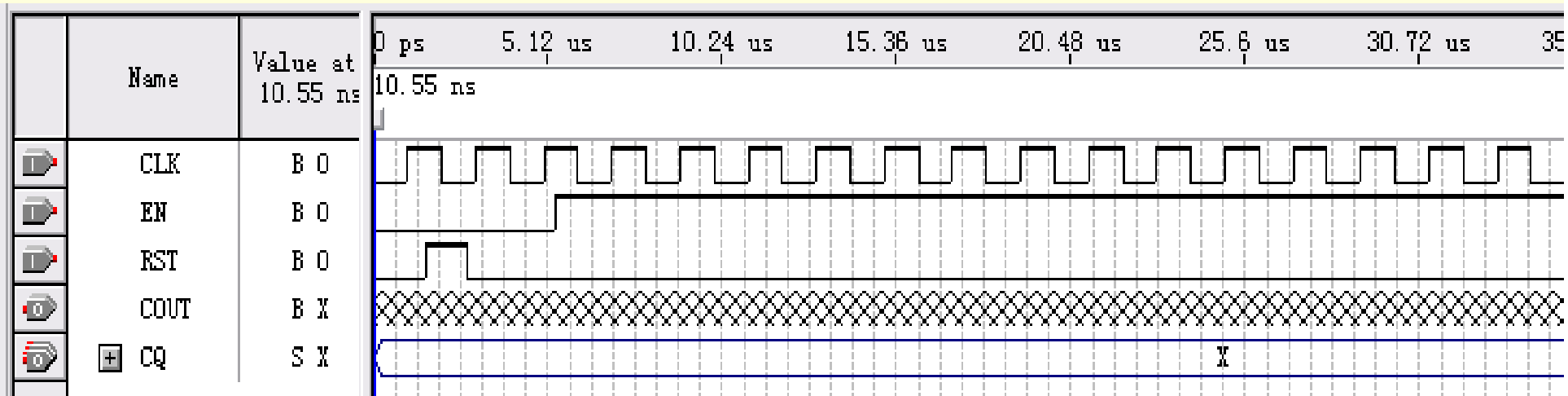


图2-29设置好的激励波形图

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

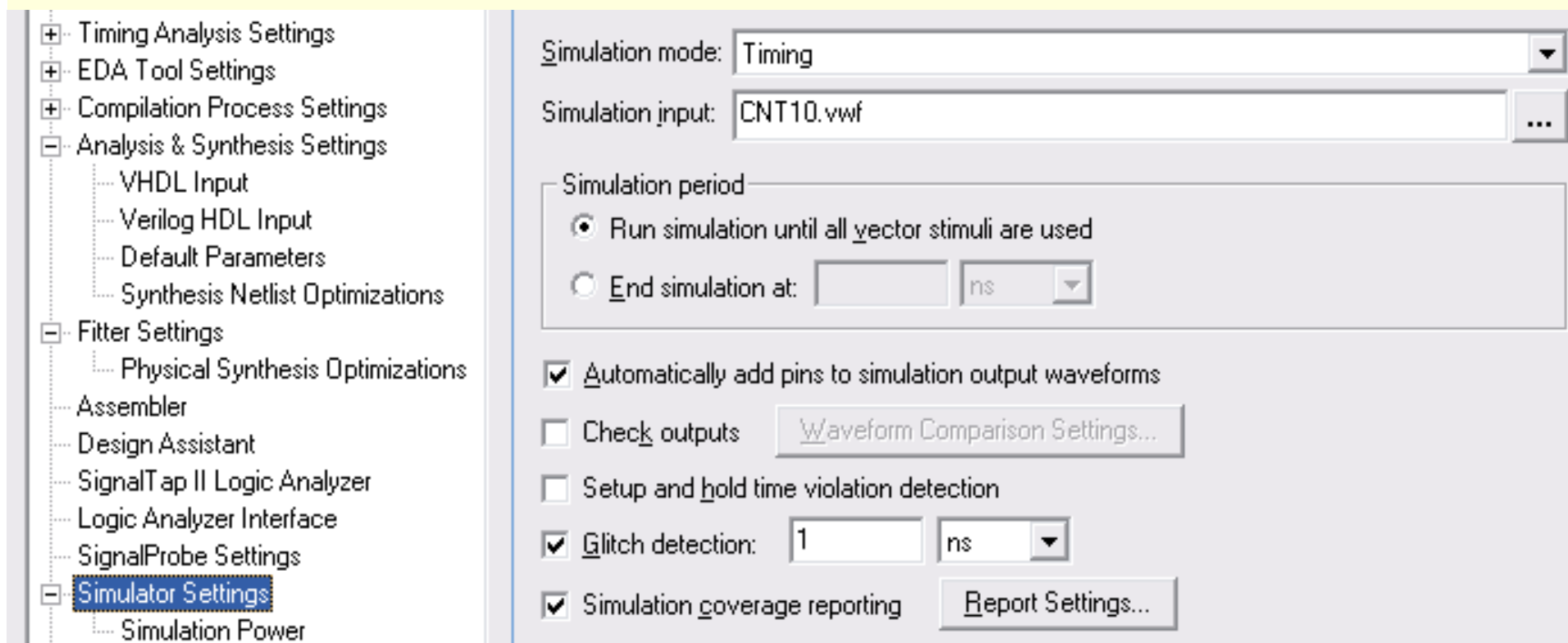


图2-30 选择仿真控制

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

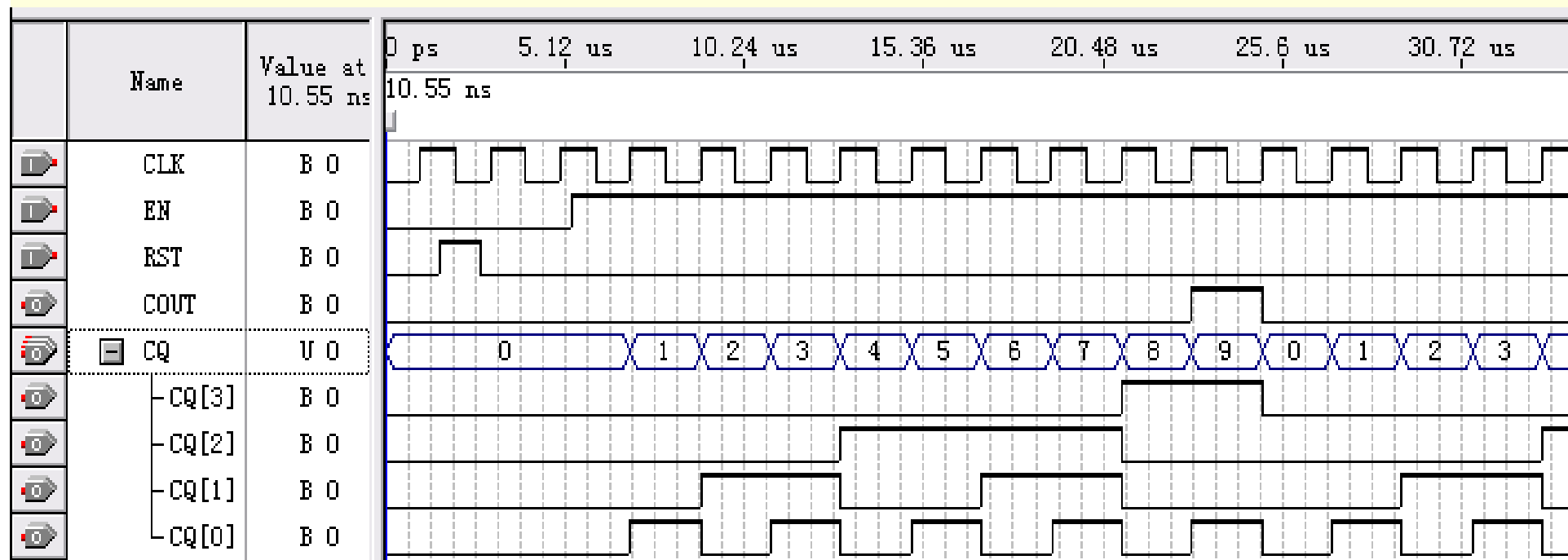


图2-31 仿真波形输出

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.5 时序仿真

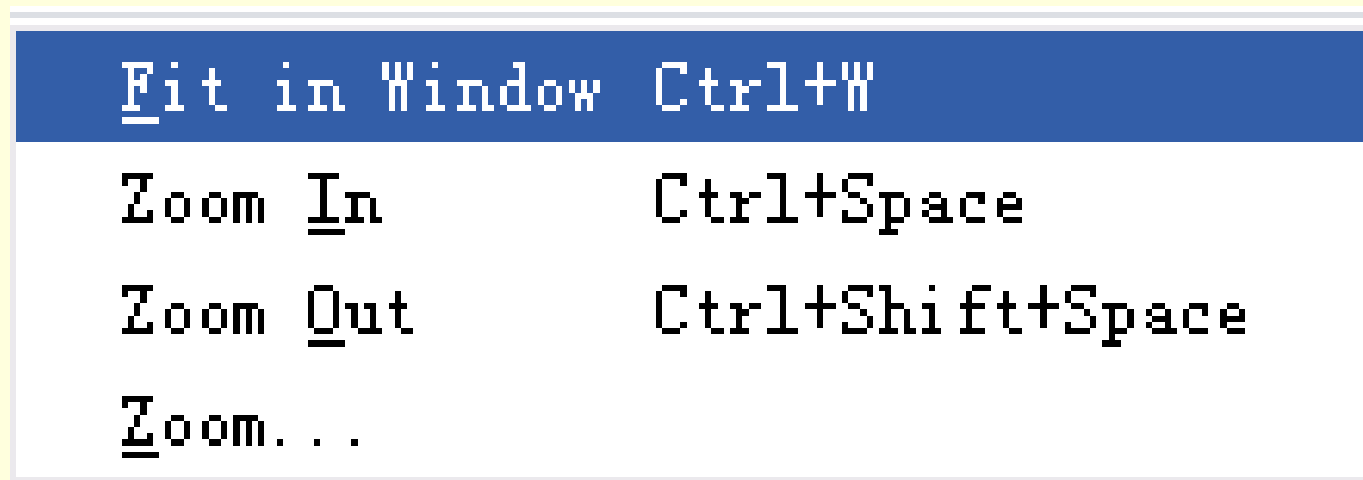


图2-32 选择全时域显示

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.6 应用RTL电路图观察器

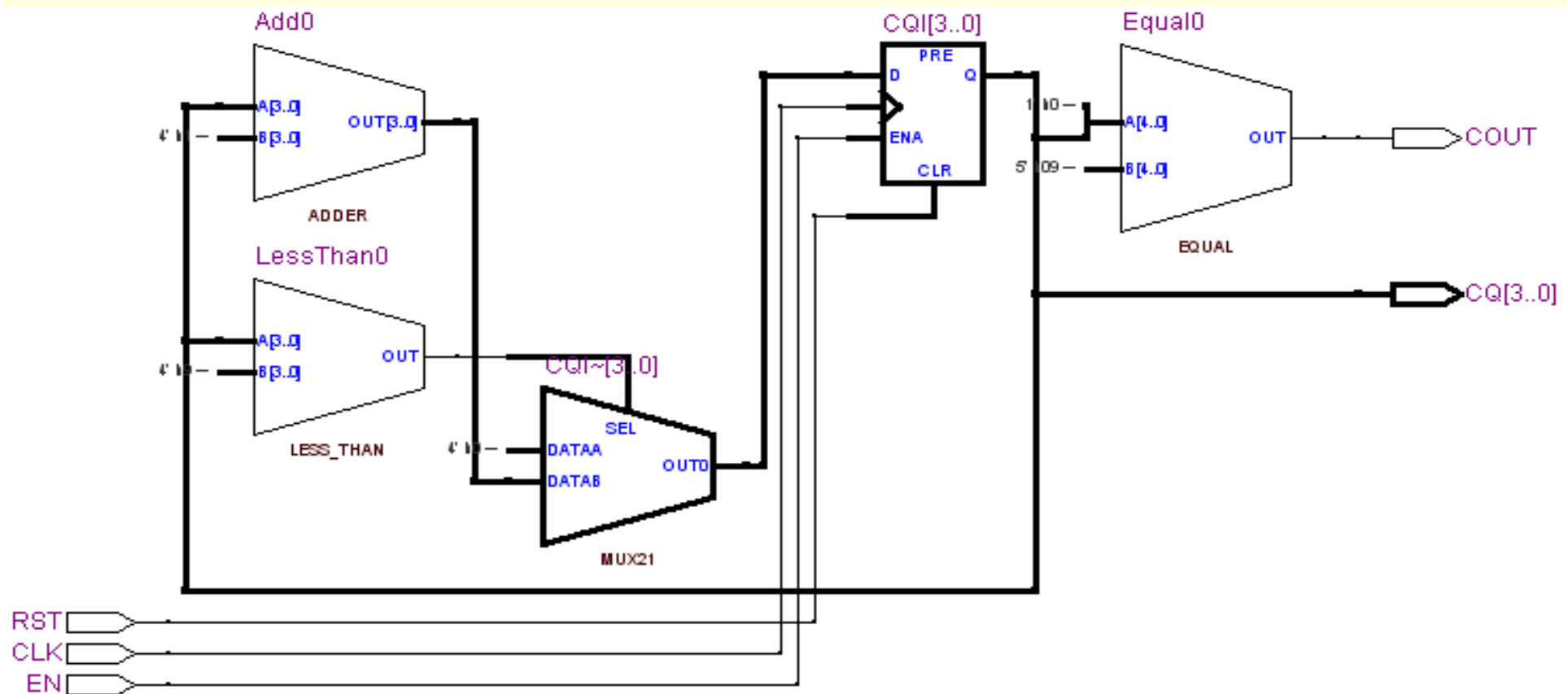


图2-33 cnt10工程的RTL电路图

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.7 引脚锁定设置和下载

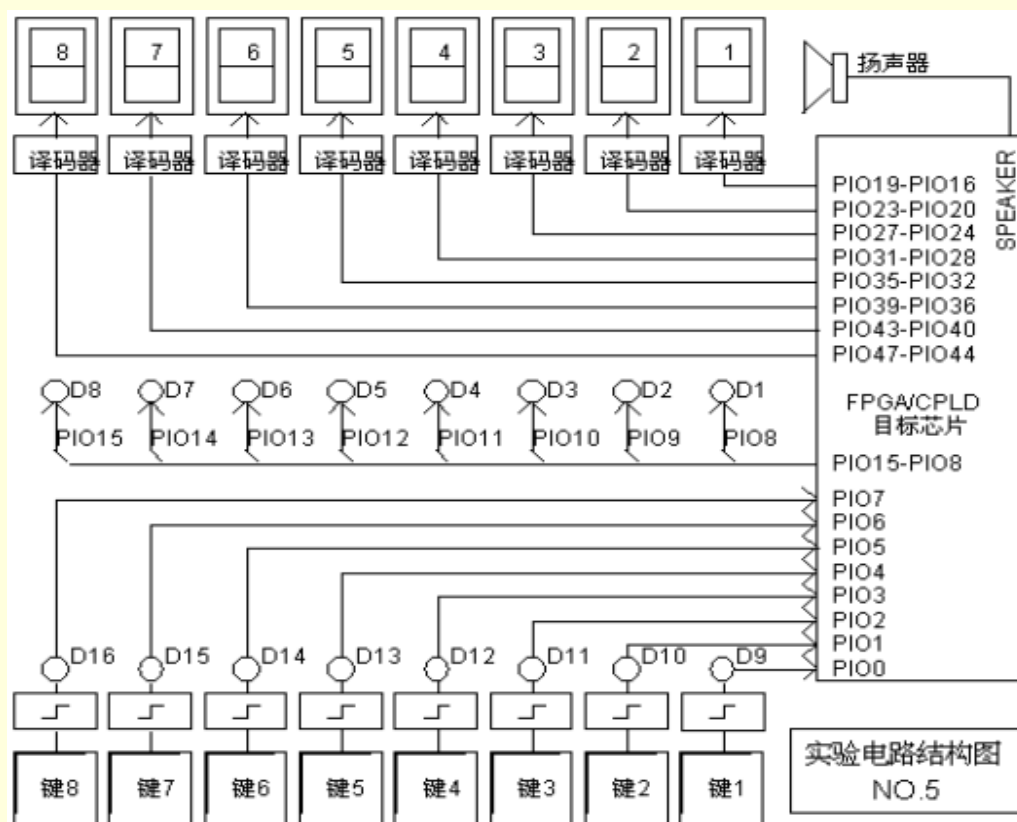


图2-34 GW48实验系统模式5实验电路图

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.7 引脚锁定设置和下载

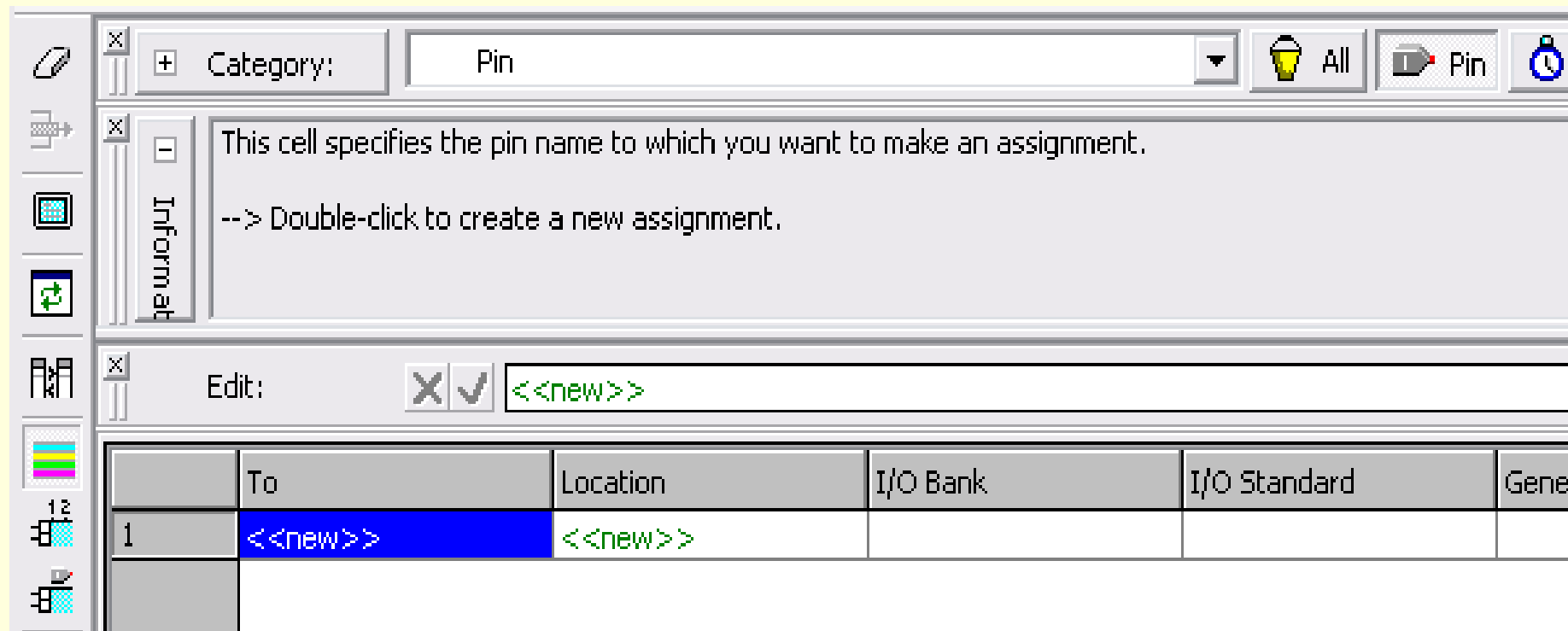


图2-35 Assignment Editor编辑器

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.7 引脚锁定设置和下载

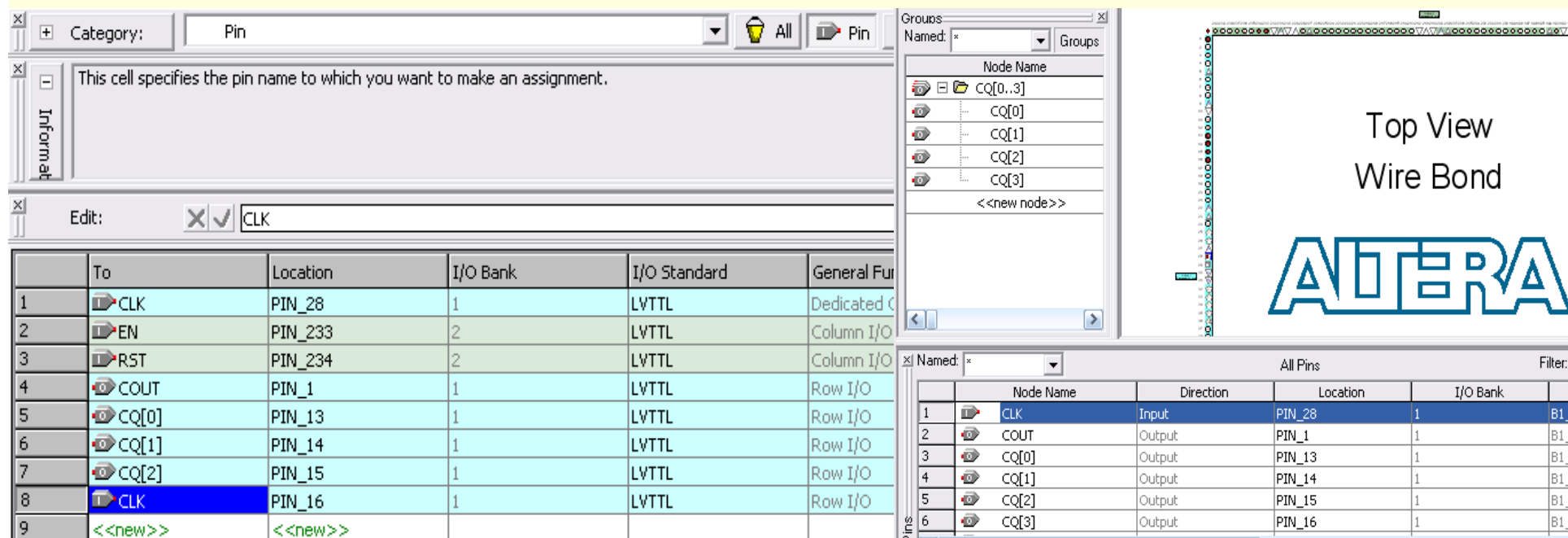


图2-36 两种引脚锁定对话框

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.8 配置文件下载

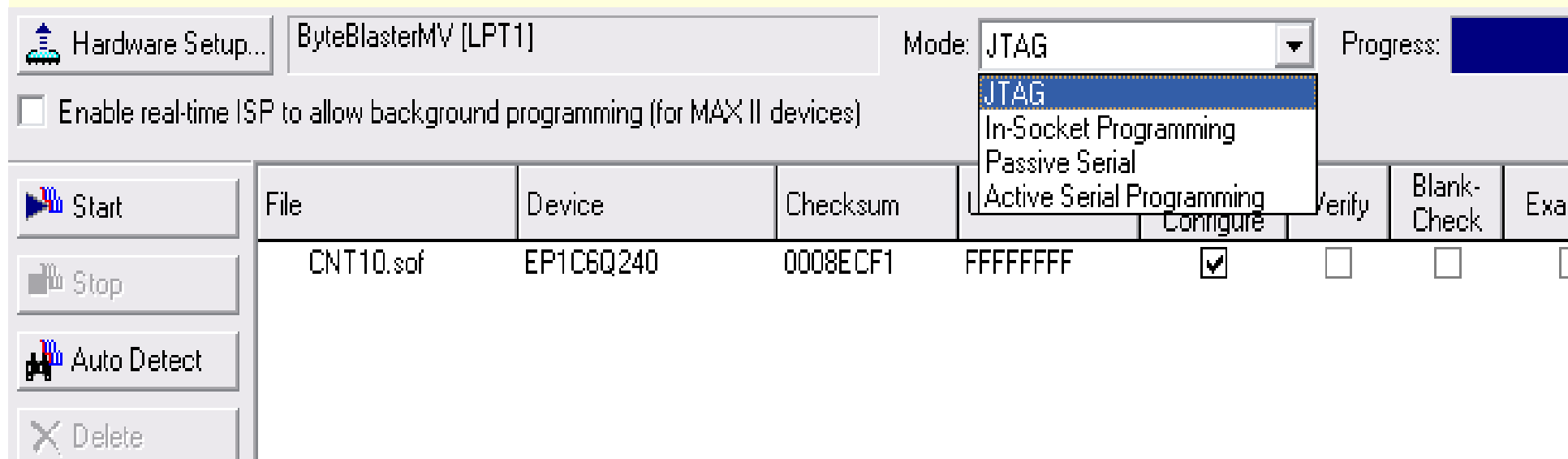


图2-37 选择编程下载文件

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.8 配置文件下载

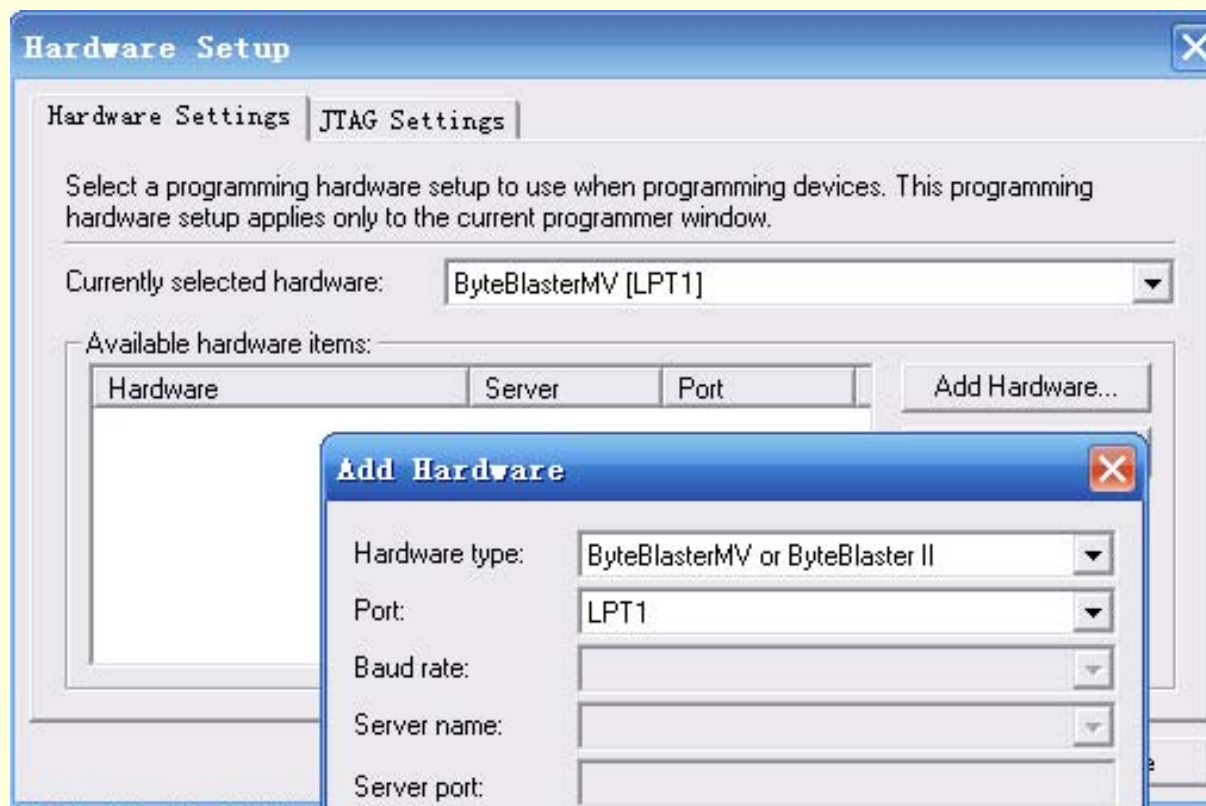


图2-38 加入编程下载方式

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.8 配置文件下载

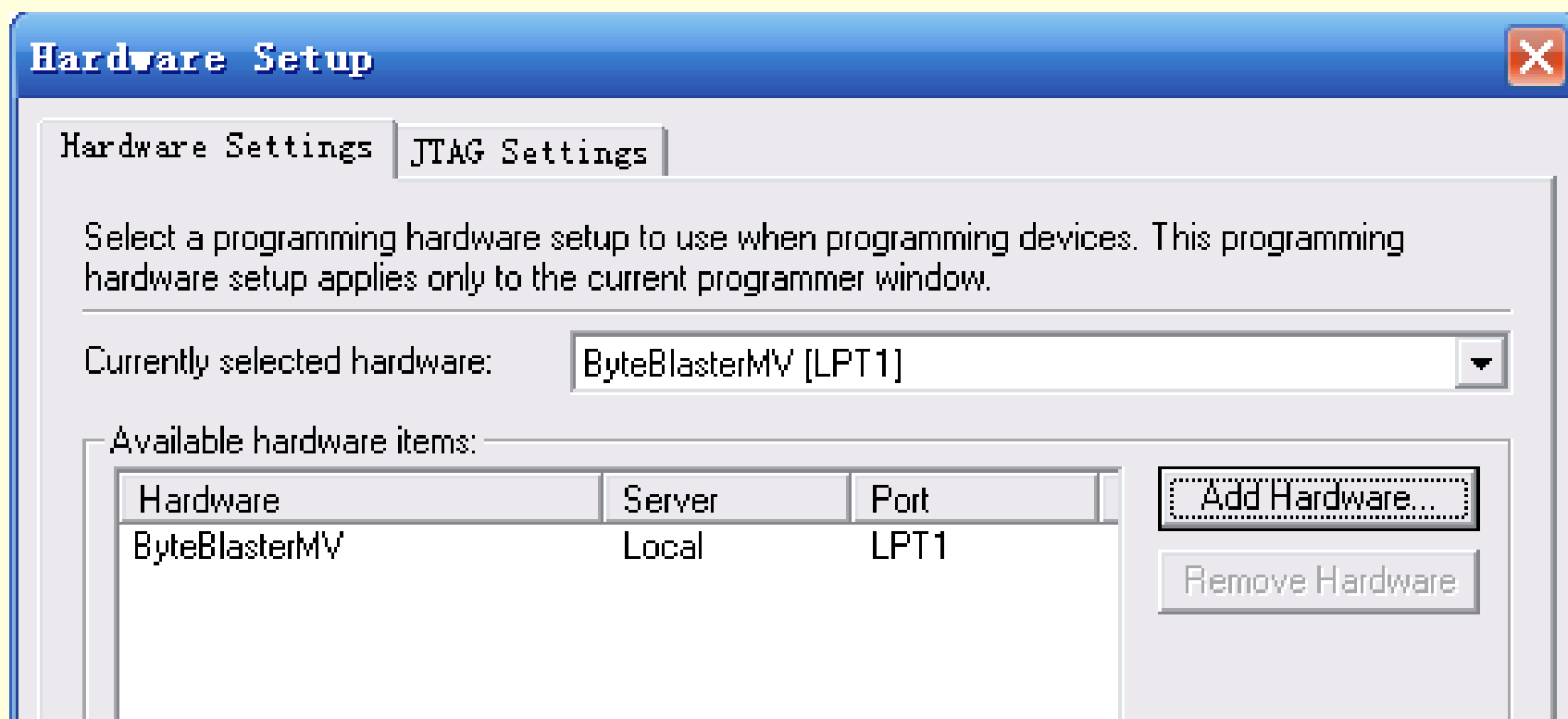


图2-39 双击选中的编程方式名

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.9 AS模式编程配置器件

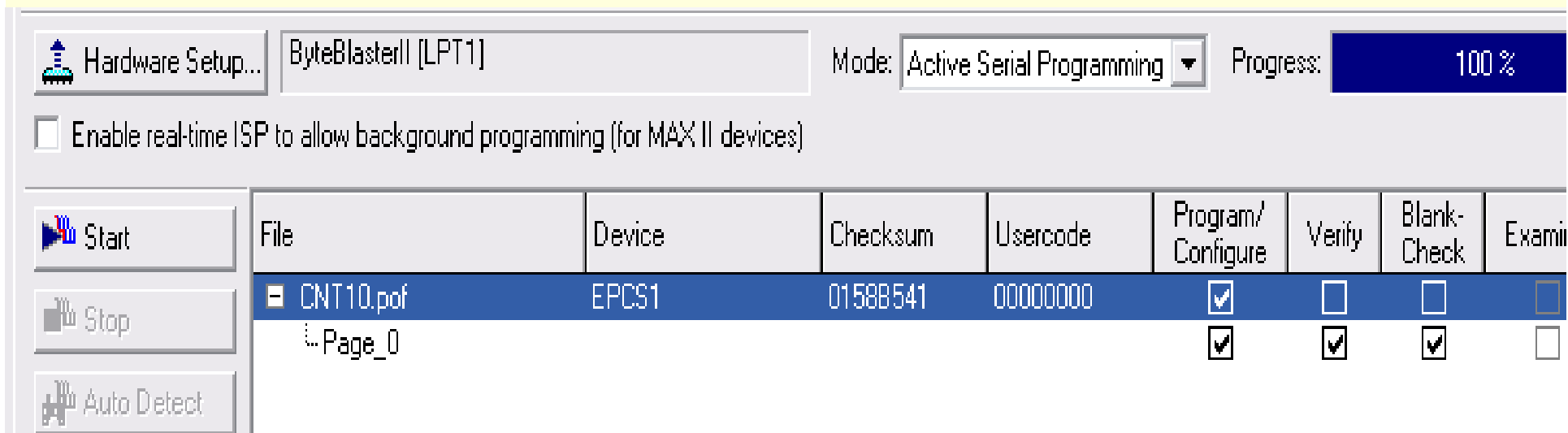


图2-40 ByteBlaster II接口AS模式编程窗口

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.10 JTAG间接模式编程配置器件

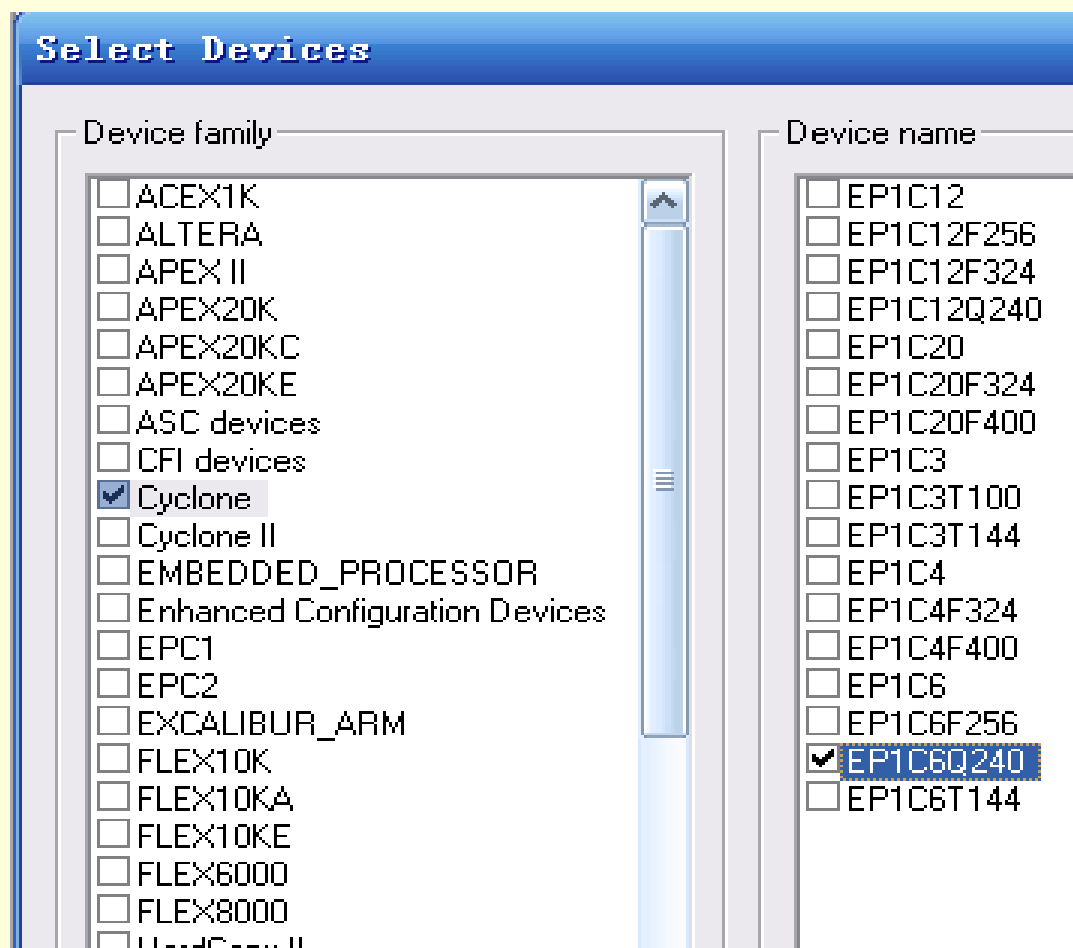


图2-41 选择目标
器件EP1C6Q240

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.10 JTAG间接模式编程配置器件

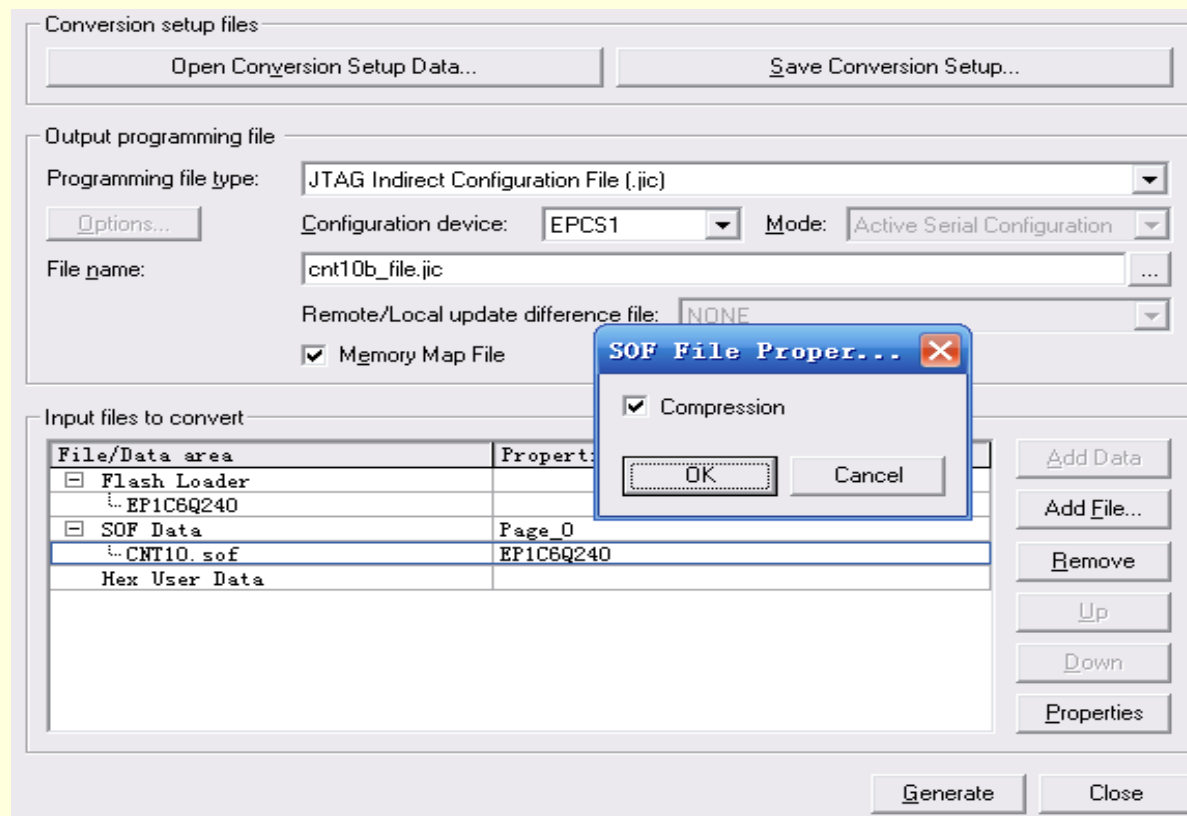


图2-42 选定SOF文件后，选择文件压缩

2.6 QuartusII6.0使用向导

2.6.10 JTAG间接模式编程配置器件

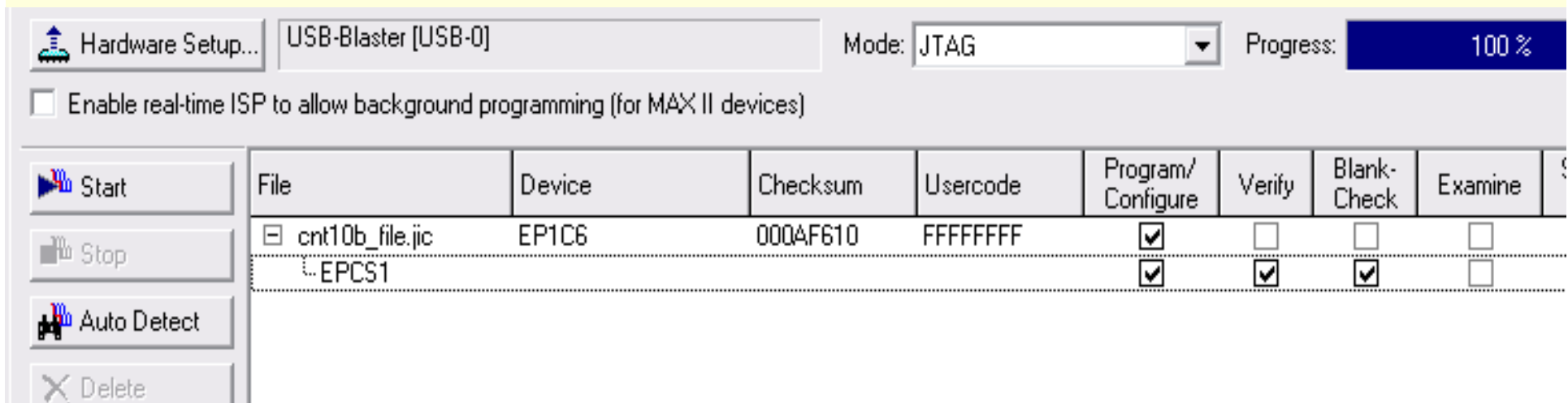


图2-43 用JTAG模式对配置器件EPCS1进行间接编程

2.7 嵌入式逻辑分析仪使用方法

1. 打开SignalTap II编辑窗

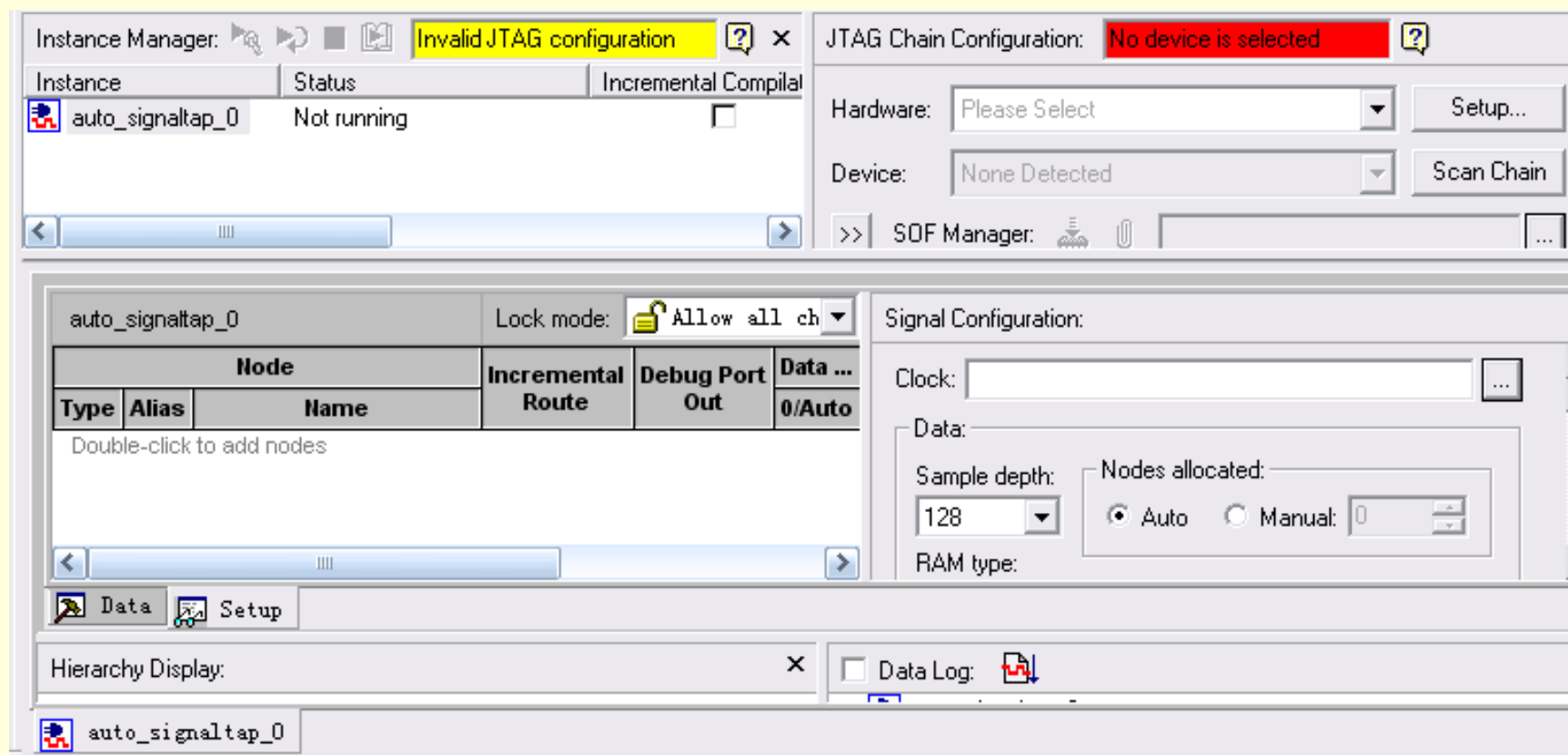


图2-44 SignalTap II编辑窗

2.7 嵌入式逻辑分析仪使用方法

2. 调入待测信号

3. SignalTap II参数设置

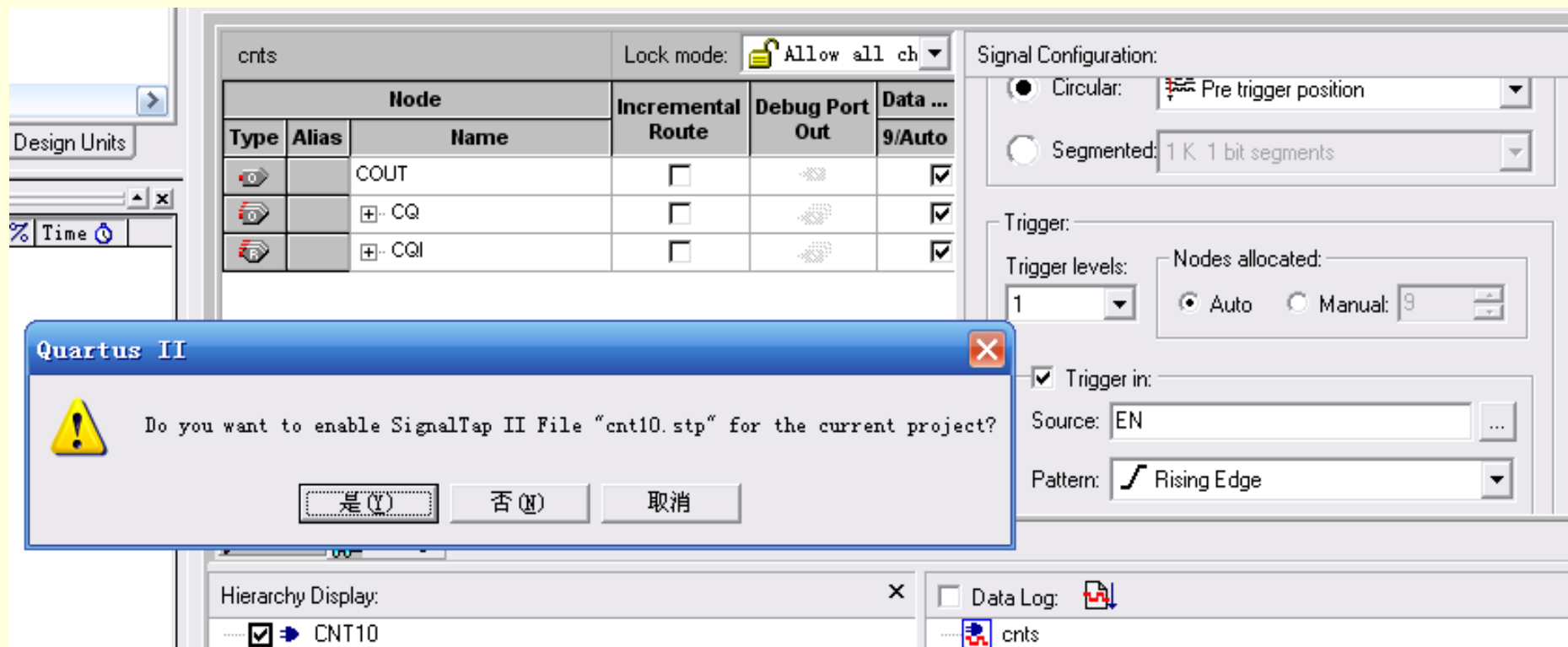


图2-45 SignalTap II编辑窗

2.7 嵌入式逻辑分析仪使用方法

4. 文件存盘
5. 编译下载
6. 启动SignalTap II进行采样与分析

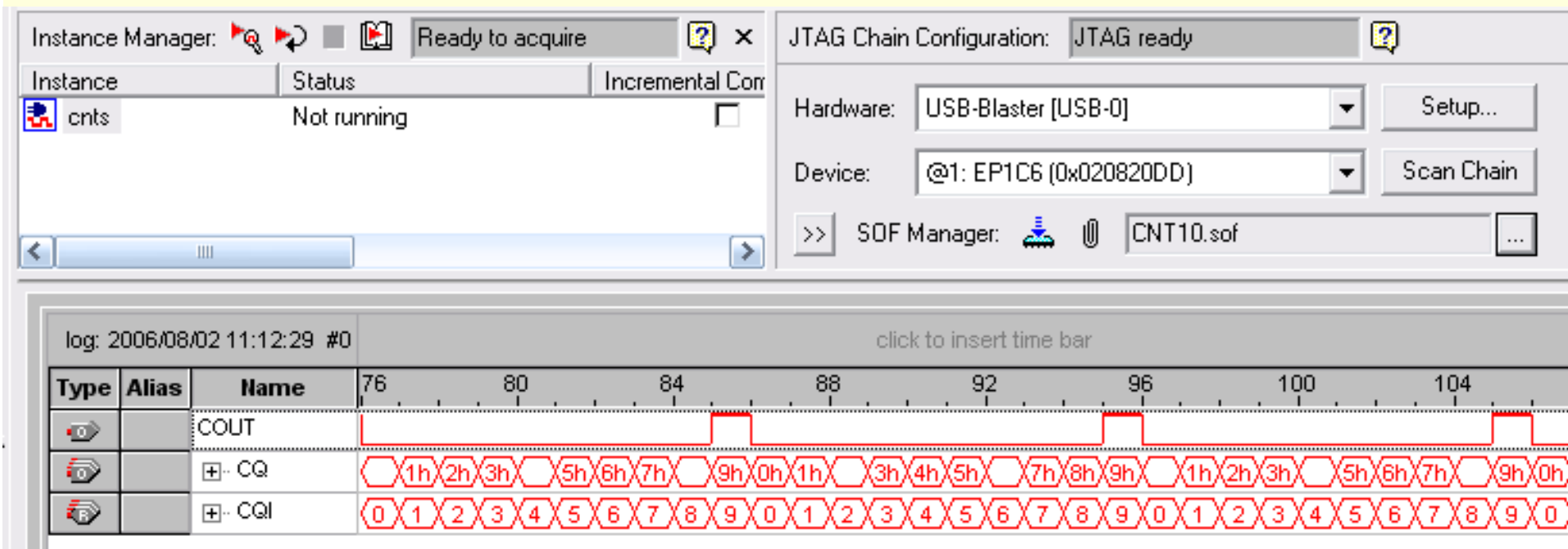


图2-46 下载cnt10.sof并准备启动SignalTap II

2.7 嵌入式逻辑分析仪使用方法

6. 启动SignalTap II进行采样与分析

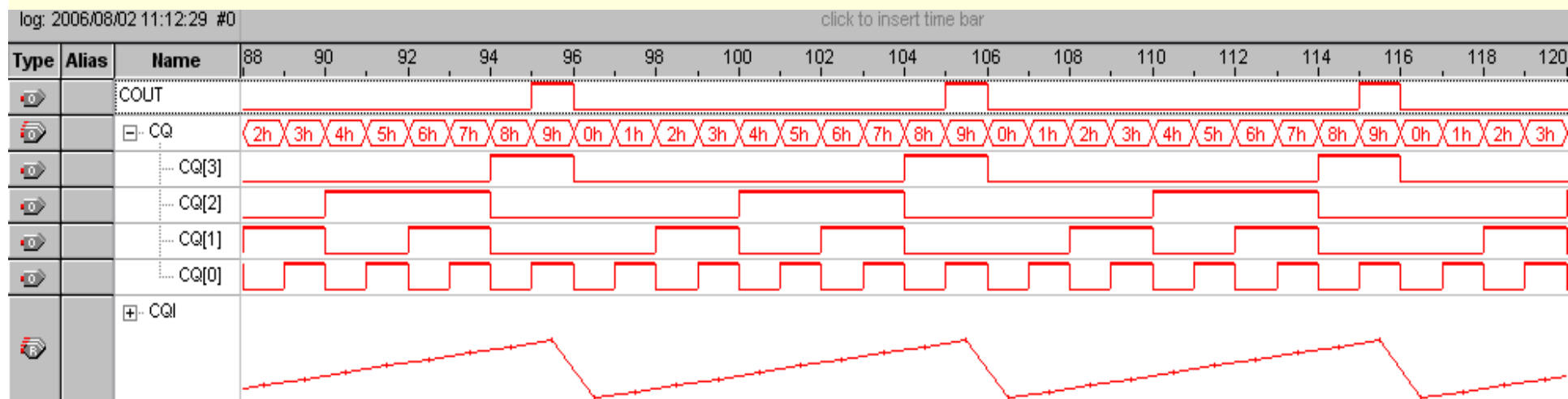


图2-47 SignalTap II数据窗设置后的信号波形

2.8 原理图输入设计方法

1. 为本项工程设计建立文件夹
2. 输入设计项目和存盘

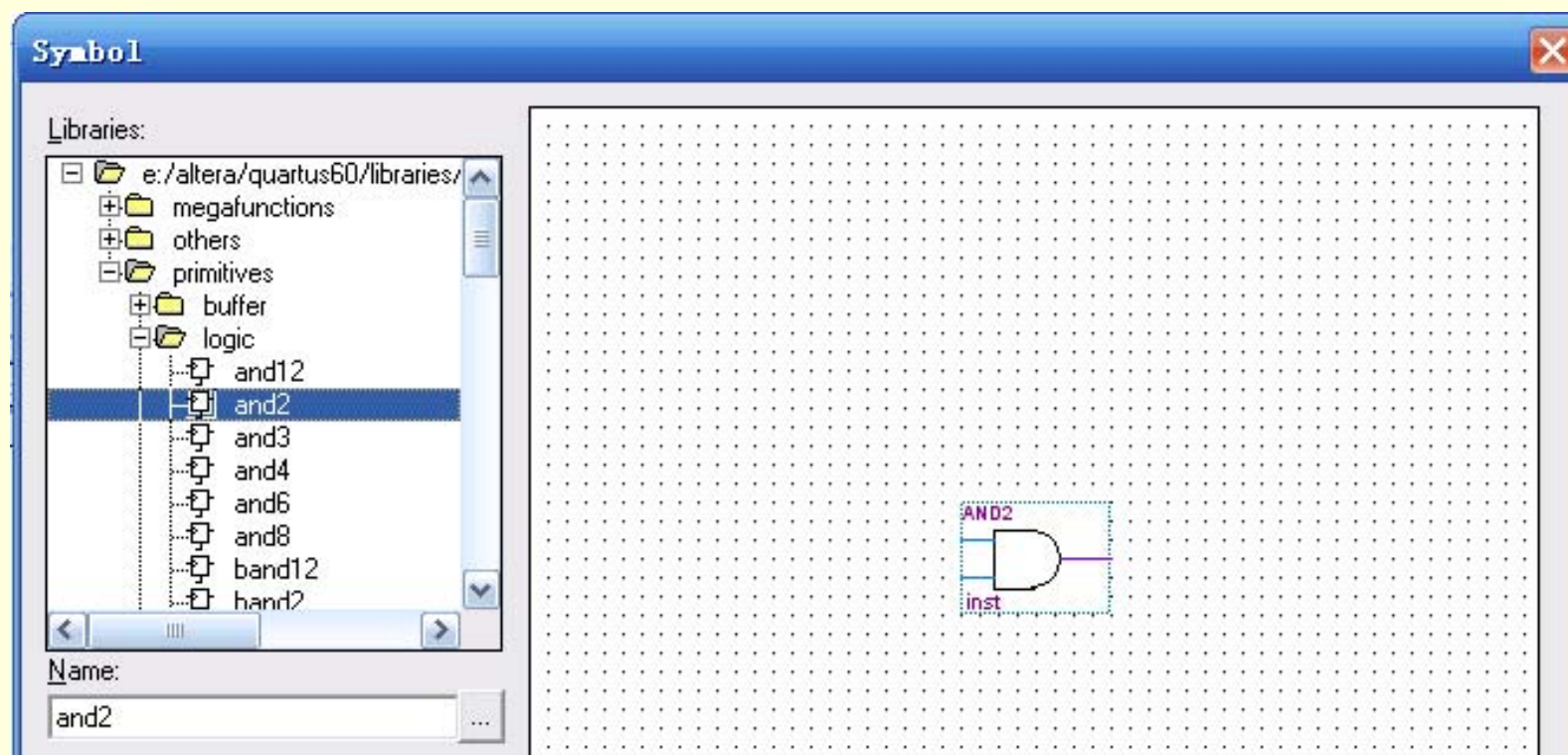


图2-47 SignalTap II数据窗设置后的信号波形

2.8 原理图输入设计方法

3. 将设计项目设置成可调用的元件

4. 设计全加器顶层文件

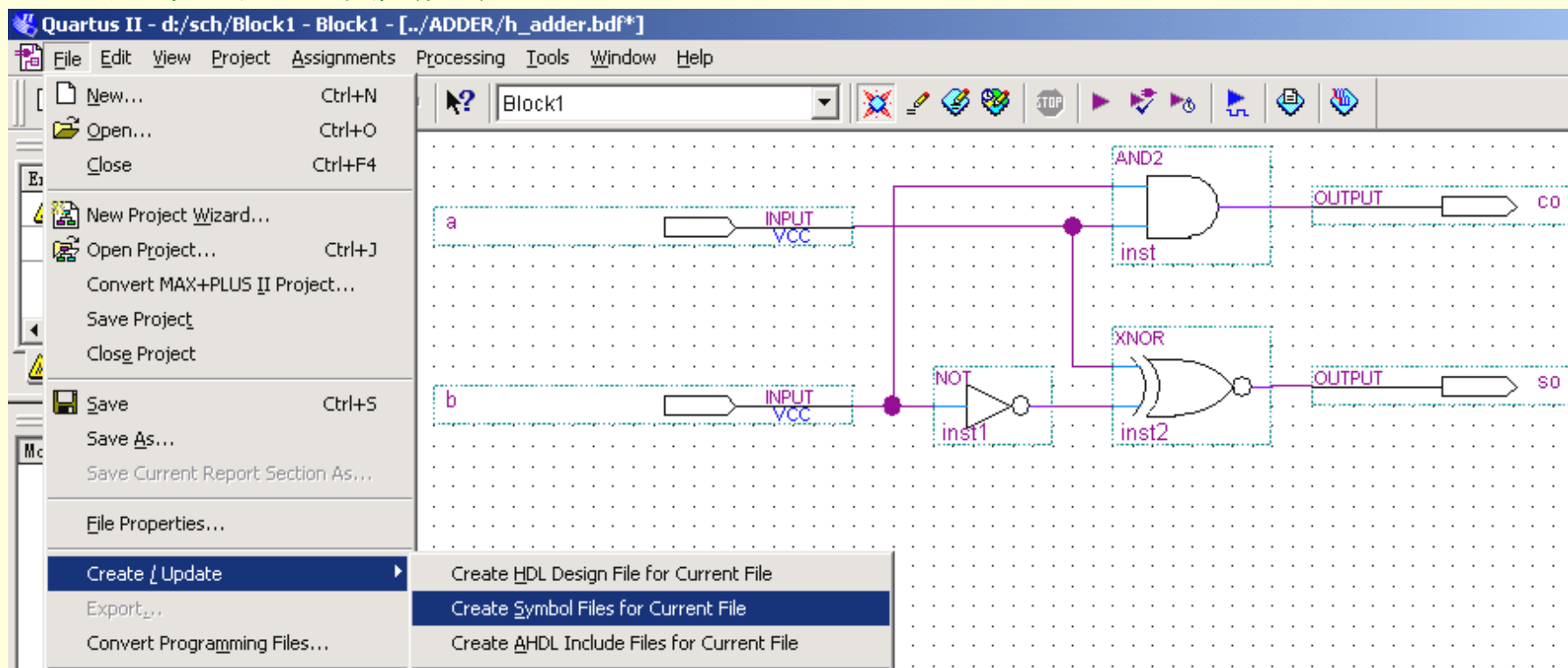


图2-49 将所需元件全部调入原理图编辑窗并连接好

2.8 原理图输入设计方法

4. 设计全加器顶层文件

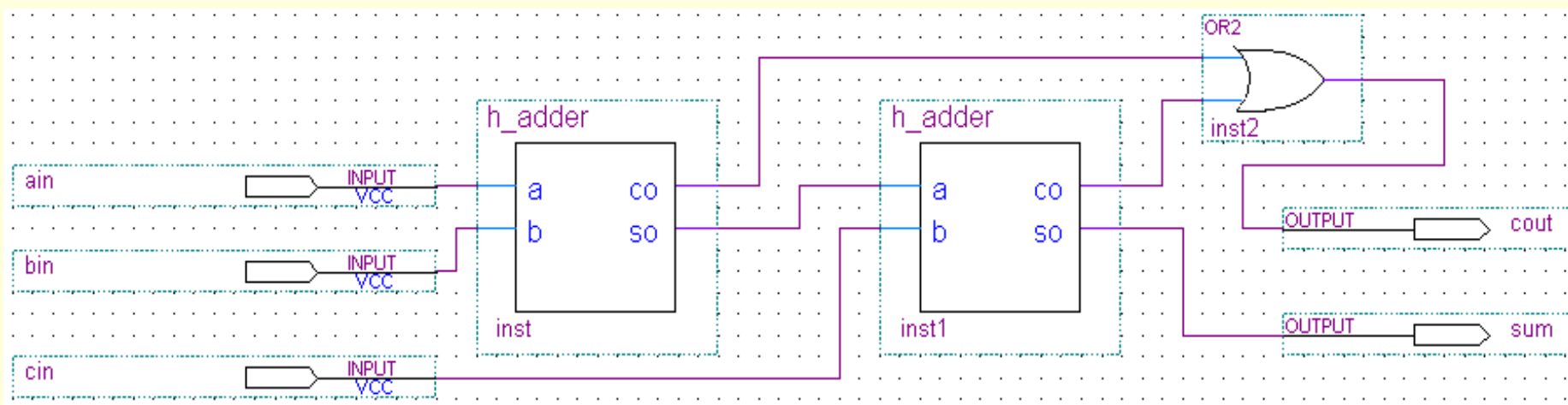


图2-50 连接好的全加器原理图f_adder.bdf

2.8 原理图输入设计方法

5. 将设计项目设置成工程和时序仿真

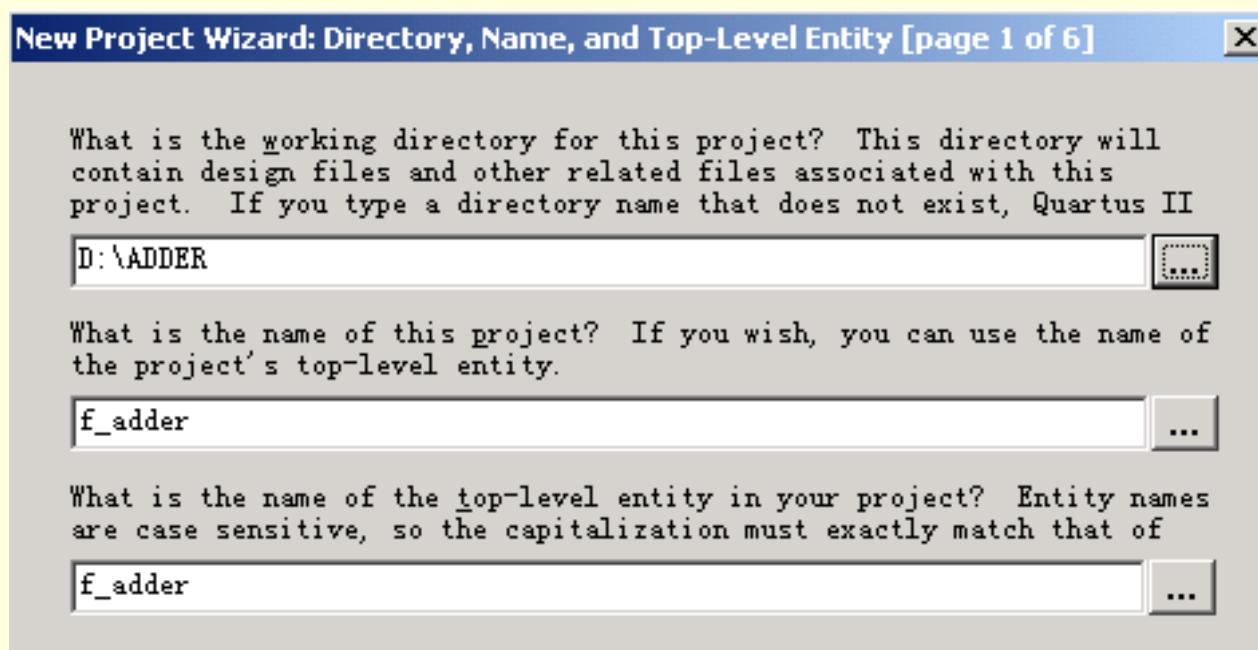


图2-51 f_adder.bdf工程设置窗

2.8 原理图输入设计方法

5. 将设计项目设置成工程和时序仿真

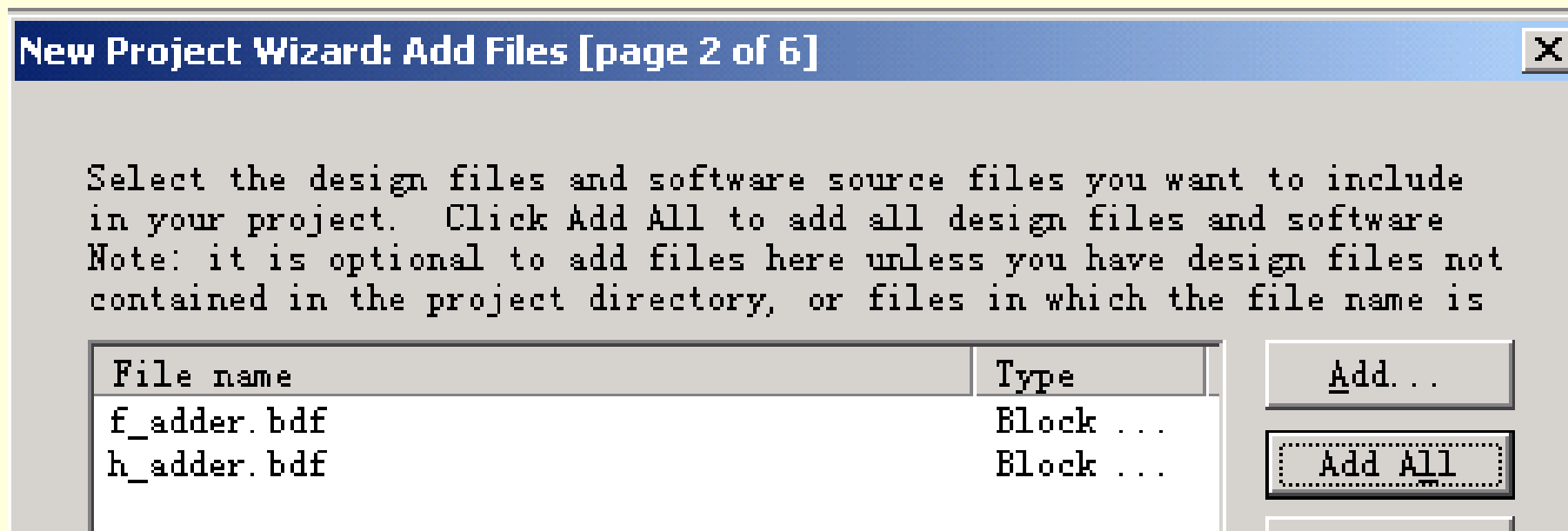


图2-52 加入本工程所有文件

2.8 原理图输入设计方法

5. 将设计项目设置成工程和时序仿真

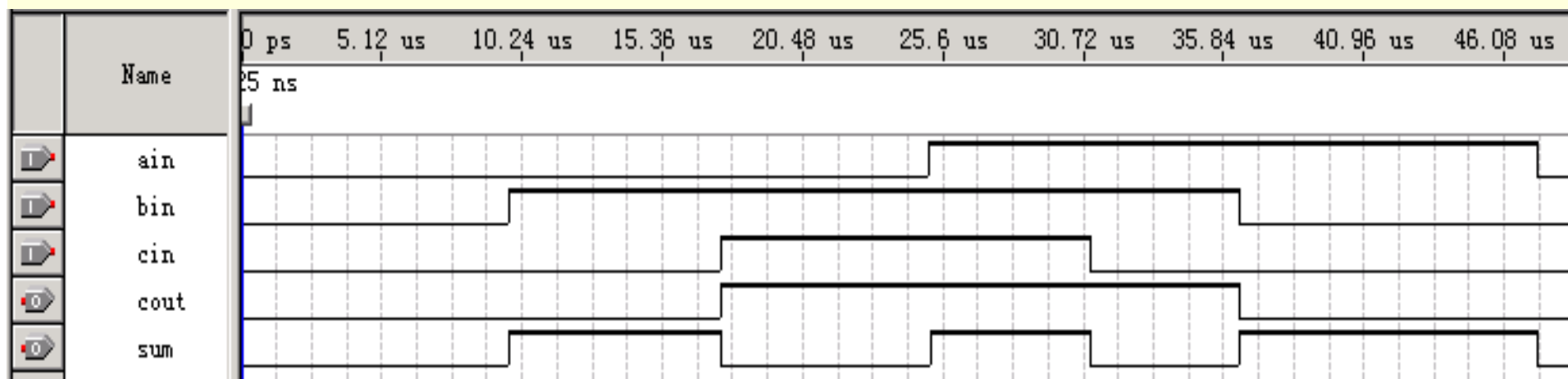


图2-53 全加器工程f_adder的仿真波形



习题

2-1. 画出与下例实体描述对应的原理图符号元件:

ENTITY buf3s IS -- 实体1: 三态缓冲器

PORT (input : IN STD_LOGIC ; -- 输入端

enable : IN STD_LOGIC ; -- 使能端

output : OUT STD_LOGIC) ; -- 输出端

END buf3x ;

ENTITY mux21 IS --实体2: 2选1多路选择器

PORT (in0, in1, sel : IN STD_LOGIC;

output : OUT STD_LOGIC);



习题

2-2. 图2-54所示的是4选1多路选择器，试分别用IF_THEN语句和CASE语句的表达方式写出此电路的VHDL程序。选择控制的信号s1和s0的数据类型为STD_LOGIC_VECTOR；当s1='0'，s0='0'；s1='0'，s0='1'；s1='1'，s0='0'和s1='1'，s0='1'分别执行y<=a、y<=b、y<=c、y<=d。

 


图2-54 4选1多路选择器



习题

2-3. 图2-55所示的是双2选1多路选择器构成的电路MUXK，对于其中MUX21A，当s='0'和'1'时，分别有y<='a'和y<='b'。试在一个结构体中用两个进程来表达此电路，每个进程中用CASE语句描述一个2选1多路选择器MUX21A。

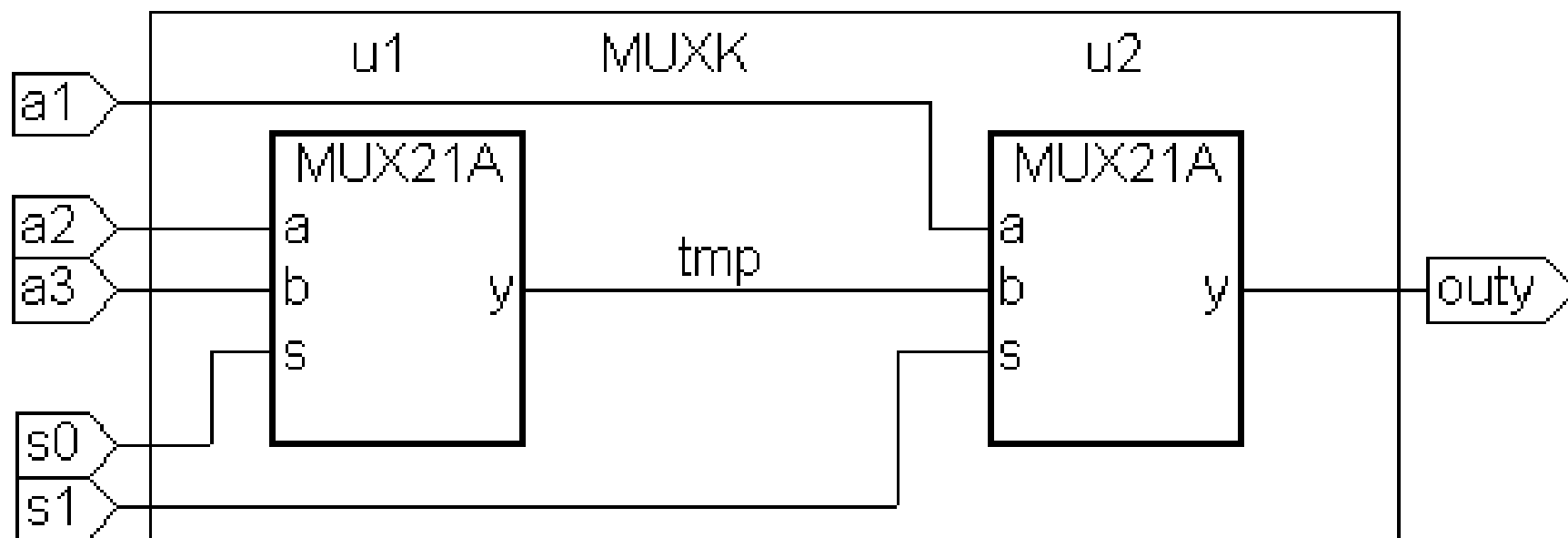


图2-55 双2选1多路选择器



习题

2-4. 给出1位全减器的VHDL描述。要求：

(1) 首先设计1位半减器，然后用例化语句将它们连接起来，图2-56中 **h_suber** 是半减器，**diff** 是输出差，**s_out** 是借位输出，**sub_in** 是借位输入。

(2) 以1位全减器为基本硬件，构成串行借位的8位减法器，要求用例化语句来完成此项设计(减法运算是 $x - y - \text{sun_in} = \text{diffr}$)。

 


图2-56 1位全减器



习题

2-5. 图2-57是一个含有上升沿触发的D触发器的时序电路，试写出此电路的VHDL设计文件。

 


图2-57 时序电路图



习题

2-6. 根据图2-58，写出顶层文件MX3256.VHD的VHDL设计文件。

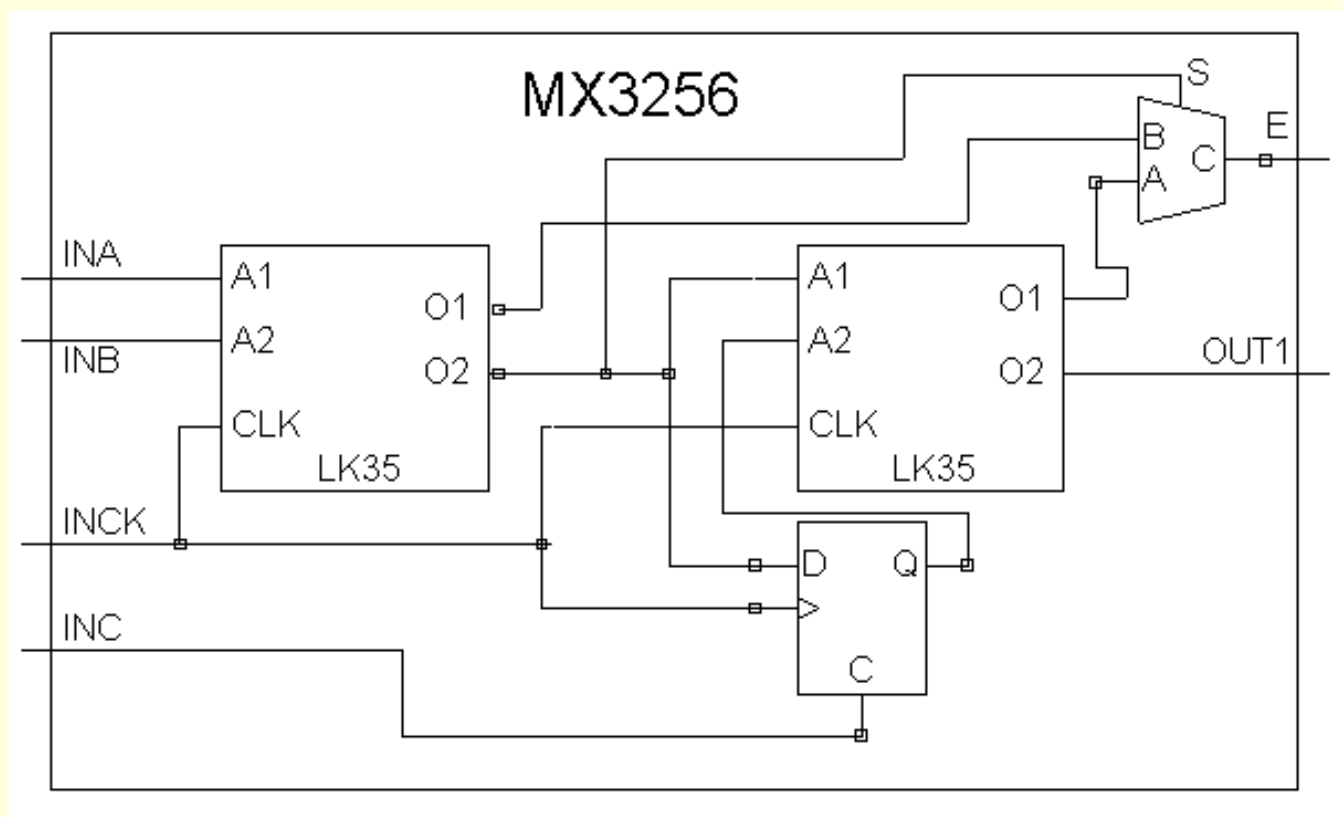


图2-58 题2-6电路图



习题

2-7. 设计含有异步清零和计数使能的16位二进制加减可控计数器。

2-8. 归纳利用QuartusII进行VHDL文本输入设计的流程：从文件输入一直到SignalTap II测试。

2-9. 由图2-46、2-47，详细说明工程设计cnt10的硬件工作情况。

2-10. 如何为设计中的SignalTap II加入独立采用时钟？试给出完整的程序和对它的实测结果。

2-11. 参考Quartus II的Help，详细说明Assignments菜单中Settings对话框的功能。

(1) 说明其中的Timing Requirements & Options的功能、使用方法和检测途径。

(2) 说明其中的Compilation Process的功能和使用方法。

(3) 说明Analysis & Synthesis Setting的功能和使用方法，以及其中的Synthesis Netlist Optimization的功能和使用方法。

(4) 说明Fitter Settings中的Design Assistant和Simulator功能，举例说明它们的使用方法。



习题

2-12. 概述Assignments菜单中Assignment Editor的功能，举例说明。

2-13. 用74148和与非门实现8421BCD优先编码器，用3片74139组成一个5-24线译码器。

2-14. 用74283加法器和逻辑门设计实现一位8421BCD码加法器电路，输入输出均是BCD码，CI为低位的进位信号，CO为高位的进位信号，输入为两个1位十进制数A，输出用S表示。

2-15. 设计一个7人表决电路，参加表决者7人，同意为1，不同意为0，同意者过半则表决通过，绿指示灯亮；表决不通过则红指示灯亮。

2-16. 设计一个周期性产生二进制序列01001011001的序列发生器，用移位寄存器或用同步时序电路实现，并用时序仿真器验证其功能。



实验与设计

实验2-1. 组合电路的设计

参考实验示例：

`/CMPUT_EXPMT/CH2_Expt/ DEMO_21_mux21/mux21a`

(1) 实验目的

熟悉Quartus II的VHDL文本设计流程全过程，学习简单组合电路的设计、多层次电路设计、仿真和硬件测试。

(2) 实验任务1

首先利用Quartus II完成2选1多路选择器（例2-3）的文本编辑输入（mux21a.vhd）和仿真测试等步骤，给出图2-3所示的仿真波形。最后在实验系统上进行硬件测试，验证本项设计的功能。



实验与设计

(3) 实验任务2: 将此多路选择器看成是一个元件mux21a，利用元件例化语句描述图2-55，并将此文件放在同一目录中。以下是部分参考程序：

...

```
COMPONENT MUX21A
```

```
PORT ( a, b, s : IN STD_LOGIC;
```

```
      y : OUT STD_LOGIC);
```

```
END COMPONENT ;
```

...

```
u1 : MUX21A PORT MAP(a=>a2, b=>a3, s=>s0, y=>tmp);
```

```
u2 : MUX21A PORT MAP(a=>a1, b=>tmp, s=>s1, y=>outy);
```

```
END ARCHITECTURE BHV ;
```

按照本章给出的步骤对上例分别进行编译、综合、仿真。并对其仿真波形作出分析说明。



实验与设计

(4) 实验任务3 引脚锁定以及硬件下载测试。建议选实验电路模式5（附录图4），用键1(PIO0)控制s0；用键2(PIO1)控制s1；a3、a2和a1分别接clock5、clock0和clock2；输出信号outy仍接扬声器spker。通过短路帽选择clock0接256Hz信号，clock5接1024Hz，clock2接8Hz信号。最后进行编译、下载和硬件测试实验（通过选择键1、键2，控制s0、s1，可使扬声器输出不同音调）。

(5) 实验报告 根据以上的实验内容写出实验报告，包括程序设计、软件编译、仿真分析、硬件测试和详细实验过程；给出程序分析报告、仿真波形图及其分析报告。

(6) 附加内容

根据本实验以上提出的各项实验内容和实验要求，设计1位全加器。首先用Quartus II完成以上给出的全加器的设计，包括仿真和硬件测试。实验要求分别仿真测试底层硬件或门和半加器，最后完成顶层文件全加器的设计和测试，给出设计原程序，程序分析报告、仿真波形图及其分析报告。

(7) 实验习题

以1位二进制全加器为基本元件，用例化语句写出8位并行二进制全加器的顶层文件，并讨论此加法器的电路特性。



实验与设计

实验2-2. 时序电路的设计

(1) 实验目的

熟悉Quartus II的VHDL文本设计过程，学习简单时序电路的设计、仿真和测试。

(2) 实验任务1

设计触发器(使用例2-6)，给出程序设计、软件编译、仿真分析、硬件测试及详细实验过程。

(3) 实验任务2

设计锁存器(使用例2-14)，同样给出程序设计、软件编译、仿真分析、硬件测试及详细实验过程。



实验与设计

(4) 实验任务3

只用一个1位二进制全加器为基本元件和一些辅助的时序电路，设计一个8位串行二进制全加器，**要求：**1、能在8至9个时钟脉冲后完成8位二进制数（加数被加数的输入方式为并行）的加法运算，电路须考虑进位输入Cin和进位输出Cout；2、给出此电路的时序波形，讨论其功能，并就工作速度与并行加法器进行比较；3、在FPGA中进行实测。对于GW48实验系统，建议选择电路模式1（附录图2），键2，键1输入8位加数；键4，键3输入8位被加数；键8作为手动单步时钟输入；键7控制进位输入Cin；键9控制清0；数码6和数码5显示相加和；发光管D1显示溢出进位Cout。4、键8作为相加起始控制，同时兼任清0；工作时钟由clock0自动给出，每当键8发出一次开始相加命令，电路即自动相加，结束后停止工作，并显示相加结果。就外部端口而言，与纯组合电路8位并行加法器相比，此串行加法器仅多出一个加法起始/清0控制输入和工作时钟输入端。提示：此加法器有并/串和串/并移位寄存器各一。

(5) 实验报告 分析比较实验内容1和2的仿真和实测结果，说明这两种电路的异同点。



实验与设计

实验2-3. 含异步清0和同步时钟使能的加法计数器的设计

参考实验示例: /CMPUT_EXPMT/CH2_Expt/ DEMO_23_cnt10/cnt10

(1) 实验目的

学习计数器的设计、仿真和硬件测试, 进一步熟悉VHDL设计技术。

(2) 实验原理

实验程序为例2-22, 实验原理参考2.5节, 设计流程参考本章。

(3) 实验任务1

在Quartus II 上对例2-22进行编辑、编译、综合、适配、仿真。说明例中各语句的作用, 详细描述示例的功能特点, 给出其所有信号的时序仿真波形。

(4) 实验任务2

引脚锁定以及硬件下载测试。引脚锁定后进行编译、下载和硬件测试实验。将实验过程和实验结果写进实验报告。



实验与设计

- (5) **实验任务3** 使用**SignalTap II**对此计数器进行实时测试。
- (6) **实验任务4** 从设计中去除**SignalTap II**，要求全程编译后生成用于配置器件**EPCS1**编程的压缩**POF**文件，并使用**USB-Blaster**，通过**JTAG**间接模式对实验板上的**EPCS1**进行编程，最后进行验证。
- (7) **实验任务5** 为此项设计加入一个可用于**SignalTapII**采样的独立的时钟输入端（采用时钟选择**clock0=12MHz**，计数器时钟**CLK**分别选择**256Hz**、**16384Hz**、**6MHz**），并进行实时测试。
- (8) **思考题** 在例2-22中是否可以不定义信号 **CQI**，而直接用输出端口信号完成加法运算，即：
 $CQ \leq CQ + 1$? 为什么?
- (9) **实验报告** 将实验原理、设计过程、编译仿真波形和分析结果、硬件测试实验结果写进实验报告。



实验与设计

实验2-4. 用原理图输入法设计8位全加器

(1) 实验目的

熟悉利用Quartus II的原理图输入方法设计简单组合电路，掌握层次化设计的方法，并通过一个8位全加器的设计把握利用EDA软件进行原理图输入方式的电子线路设计的详细流程。

(2) 实验原理

一个8位全加器可以由8个1位全加器构成，加法器间的进位可以串行方式实现，即将低位加法器的进位输出 c_{out} 与相邻的高位加法器的最低进位输入信号 c_{in} 相接。而一个1位全加器可以按照6.1节介绍的方法来完成。



实验与设计

(3) 实验任务1

完成半加器和全加器的设计，包括原理图输入、编译、综合、适配、仿真、实验板上的硬件测试，并将此全加器电路设置成一个硬件符号入库。键1、键2、键3(PIO0/1/2)分别接ain、bin、cin；发光管D2、D1(PIO9/8)分别接sum和cout。

(4) 实验任务2

建立一个更高层次的原理图设计，利用以上获得的1位全加器构成8位全加器，并完成编译、综合、适配、仿真和硬件测试。建议选择电路模式1（附录图2）；键2、键1输入8位加数；键4、键3输入8位被加数；数码6/5显示加和；D8显示进位cout。

(5) 实验报告

详细叙述8位加法器的设计流程；给出各层次的原理图及其对应的仿真波形图；给出加法器的时序分析情况；最后给出硬件测试流程和结果。