



EDA技术实用教程

第7章

VHDL有限状态机设计

7.1 VHDL状态机的一般形式

7.1.1 为什么要使用状态机

- (1) 高效的顺序控制模型。
- (2) 容易利用现成的**EDA**优化工具。
- (3) 性能稳定。
- (4) 设计实现效率高。
- (5) 高速性能。
- (6) 高可靠性能。

7.1 VHDL状态机的一般形式

7.1.2 一般有限状态机的结构

1. 说明部分

```
ARCHITECTURE ... IS
    TYPE FSM_ST IS (s0,s1,s2,s3);
    SIGNAL current_state, next_state: FSM_ST;
BEGIN
```

2. 主控时序进程

7.1 VHDL状态机的一般形式

7.1.2 一般有限状态机的结构

3. 主控组合进程

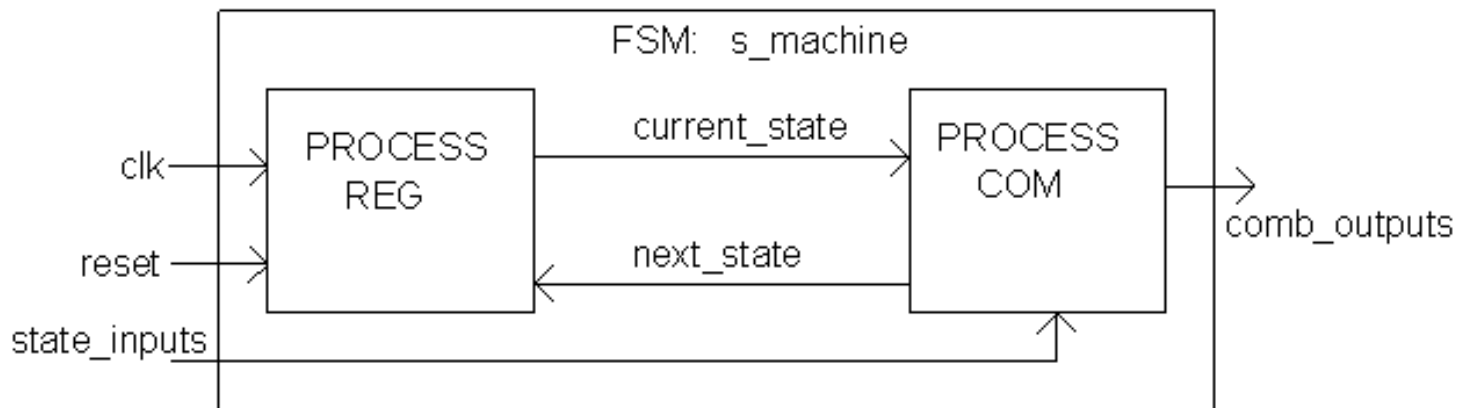


图 7-1 状态机一般结构示意图

7.1 VHDL状态机的一般形式

4. 辅助进程

【例 7-1】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY FSM_EXP IS
PORT ( clk,reset      : IN STD_LOGIC;           --状态机工作时钟和复位信号
      state_inputs  : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 1); -- 来自外部的状态机控制信号
      comb_outputs  : OUT INTEGER RANGE 0 TO 15 ); --状态机对外部发出的控制信号
END FSM_EXP;
ARCHITECTURE behv OF FSM_EXP IS
TYPE FSM_ST IS (s0, s1, s2, s3, s4); --数据类型定义, 定义状态符号
SIGNAL c_st, next_state: FSM_ST;--将现态和次态定义为新的数据类型 FSM_ST
BEGIN
  REG: PROCESS (reset,clk)  BEGIN           --主控时序进程
    IF reset='0' THEN    c_st<=s0;--检测异步复位信号, 复位信号后回到初态 s0
      ELSIF clk='1' AND clk'EVENT THEN  c_st <= next_state;  END IF;
  END PROCESS REG;
```

接下页

接上页

```
COM:PROCESS(c_st, state_Inputs) BEGIN --主控组合进程
    CASE c_st IS
        WHEN s0 => comb_outputs<= 5; --进入状态 s0 后输出 5
            IF state_inputs="00" THEN next_state<=s0;
                ELSE next_state<=s1; END IF;
        WHEN s1 => comb_outputs<= 8;
            IF state_inputs="01" THEN next_state<=s1;
                ELSE next_state<=s2; END IF;
        WHEN s2 => comb_outputs<= 12;
            IF state_inputs="10" THEN next_state <= s0;
                ELSE next_state <= s3; END IF;
        WHEN s3 => comb_outputs <= 14;
            IF state_inputs="11" THEN next_state <= s3;
                ELSE next_state<=s4; END IF;
        WHEN s4 => comb_outputs <= 9; next_state <= s0;
        WHEN OTHERS => next_state <= s0 ;
    END case;
END PROCESS COM;
END behv;
```

7.1 VHDL状态机的一般形式

7.1.2 一般有限状态机的结构

4. 辅助进程

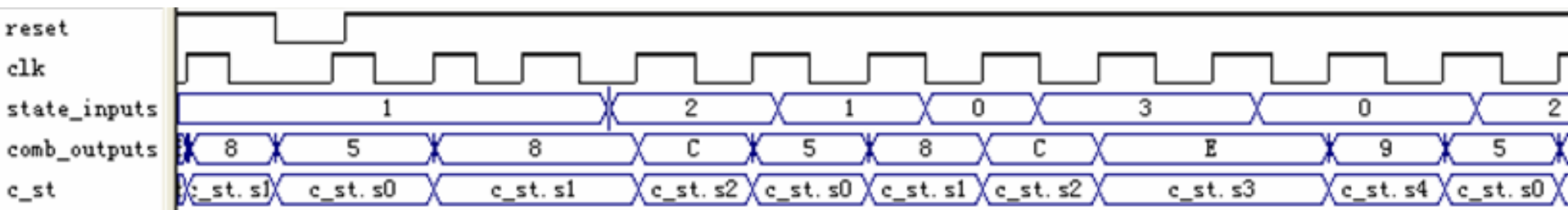


图 7-2 例 7-1 状态机的工作时序

7.1 VHDL状态机的一般形式

7.1.3 状态机设计初始控制与表述

(1) 打开“状态机萃取”开关

(2) 状态图观察

 


图 7-3 例 7-1 的状态图

7.2 Moore型有限状态机的设计

7.2.1 ADC采样控制设计及多进程结构状态机

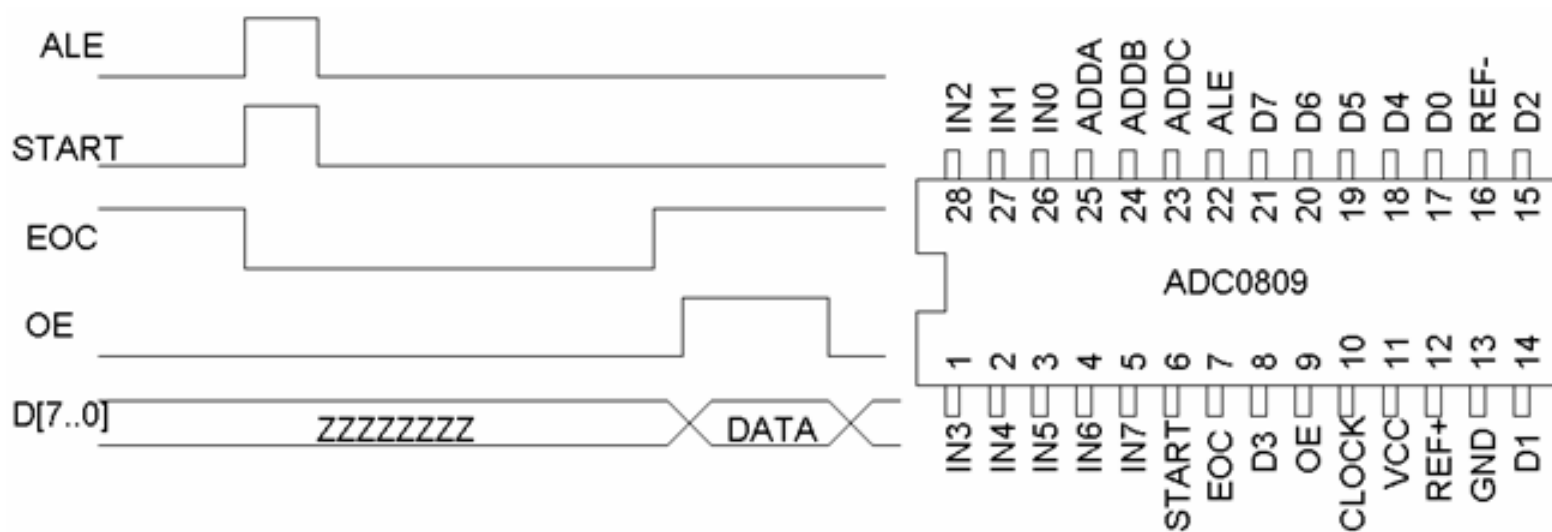


图 7-4 ADC0809 工作时序和芯片引脚图

7.2 Moore型有限状态机的设计

7.2.1 ADC采样控制设计及多进程结构状态机

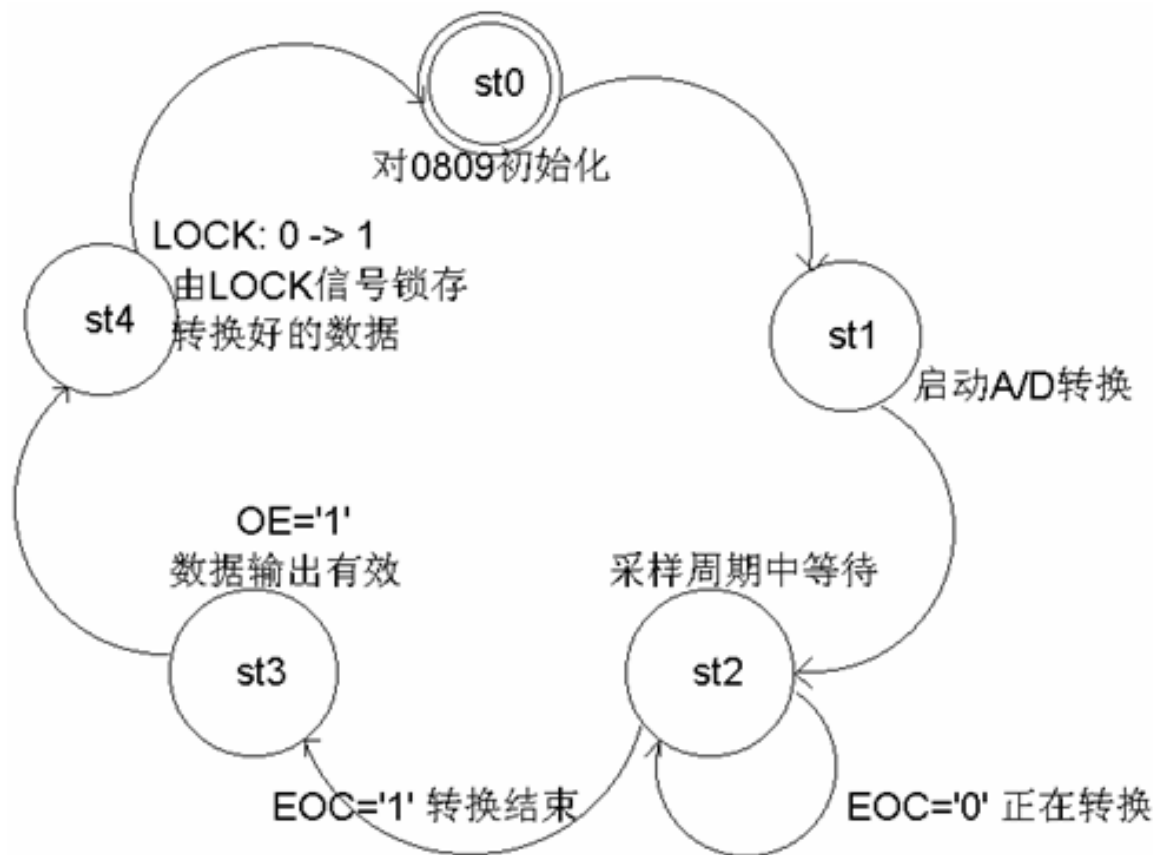


图 7-5 控制 ADC0809 采样状态图

7.2 Moore型有限状态机的设计

7.2.1 ADC采样控制设计及多进程结构状态机

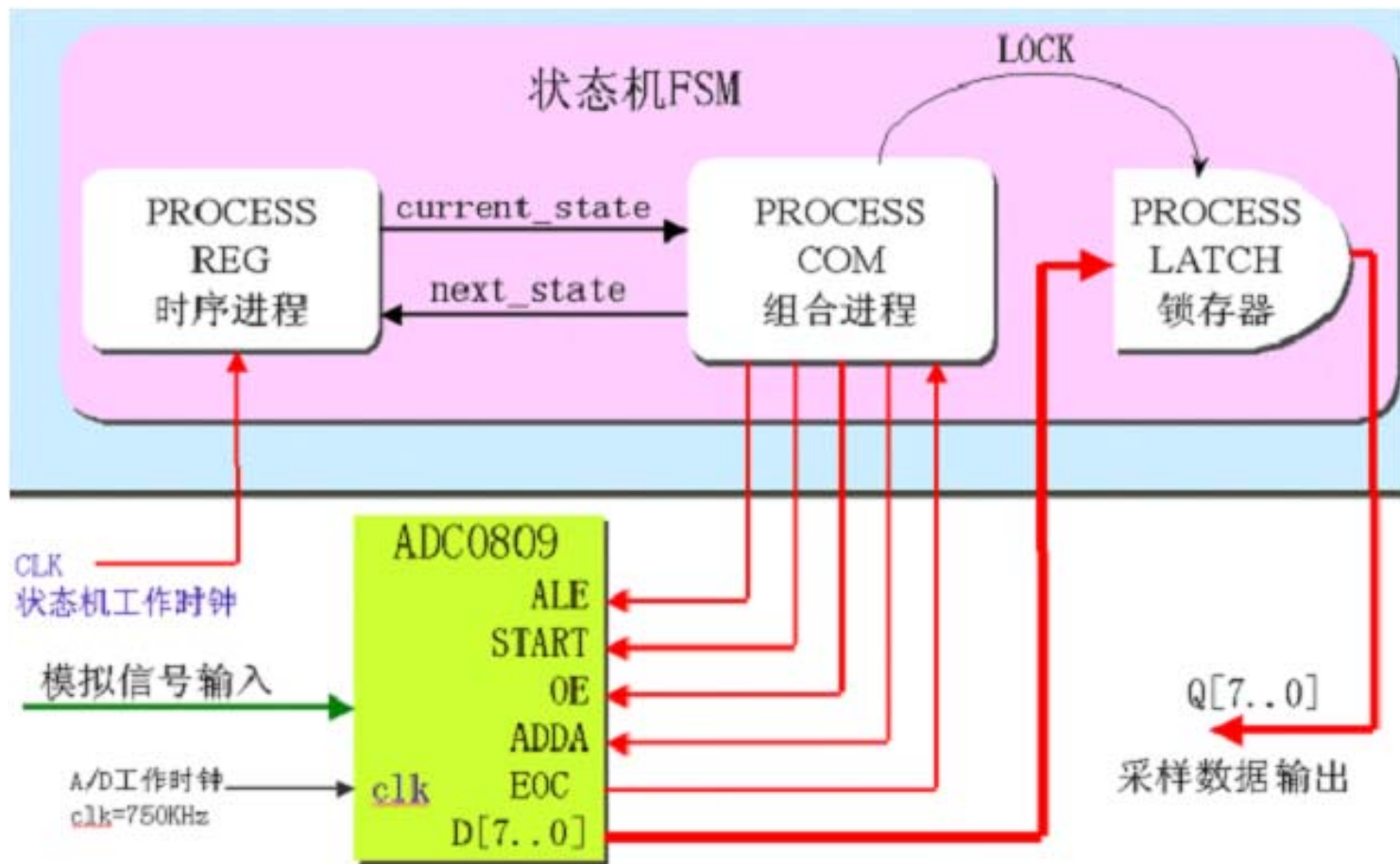


图 7-6 采样状态机结构框图

【例 7-2】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ADC0809 IS
    PORT (D : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --来自0809转换好的8位数据
          CLK ,RST : IN STD_LOGIC;          --状态机工作时钟和系统复位控制
          EOC : IN STD_LOGIC;                --转换状态指示, 低电平表示正在转换
          ALE : OUT STD_LOGIC;               --8个模拟信号通道地址锁存信号
          START, OE : OUT STD_LOGIC;        --转换启动信号和数据输出三态控制信号
          ADDA, LOCK_T : OUT STD_LOGIC;     --信号通道控制信号和锁存测试信号
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END ADC0809;
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4) ; --定义各状态
    SIGNAL cs, next_state: states :=s0 ;
    SIGNAL REGL : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL LOCK : STD_LOGIC;
BEGIN
    ADDA <= '0'; LOCK_T<=LOCK; --地址ADDA置0
```

接下页

COM: PROCESS (cs, EOC) BEGIN --组合进程, 规定各状态转换方式

CASE cs IS

WHEN s0 => ALE<='0'; START<='0'; OE<='0'; LOCK<='0'; next_state <= s1;

WHEN s1=> ALE<='1'; START<='1'; OE<='0'; LOCK<='0'; next_state <= s2;

WHEN s2=> ALE<='0'; START<='0'; OE<='0'; LOCK<='0';

IF (EOC='1') THEN next_state <= s3; --EOC=0表明转换结束

ELSE next_state <= s2; END IF ; --转换结束未结束, 继续等待

WHEN s3=> ALE<='0'; START<='0'; OE<='1'; LOCK<='0'; next_state <= s4;

WHEN s4=> ALE<='0'; START<='0'; OE<='1'; LOCK<='1'; next_state <= s0;

WHEN OTHERS => ALE<='0'; START<='0'; OE<='0'; LOCK<='0'; next_state <= s0;

END CASE ;

END PROCESS COM ;

REG: PROCESS (CLK, RST) BEGIN --时序进程

IF RST='1' THEN cs <= s0;

ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN cs <= next_state; END IF;

END PROCESS REG;

LATCH1: PROCESS (LOCK) BEGIN --锁寄存器进程

IF LOCK='1' AND LOCK'EVENT THEN REGL <= D ; END IF;

END PROCESS LATCH1;

Q <= REGL;

END behav;

7.2 Moore型有限状态机的设计

7.2.1 ADC采样控制设计及多进程结构状态机


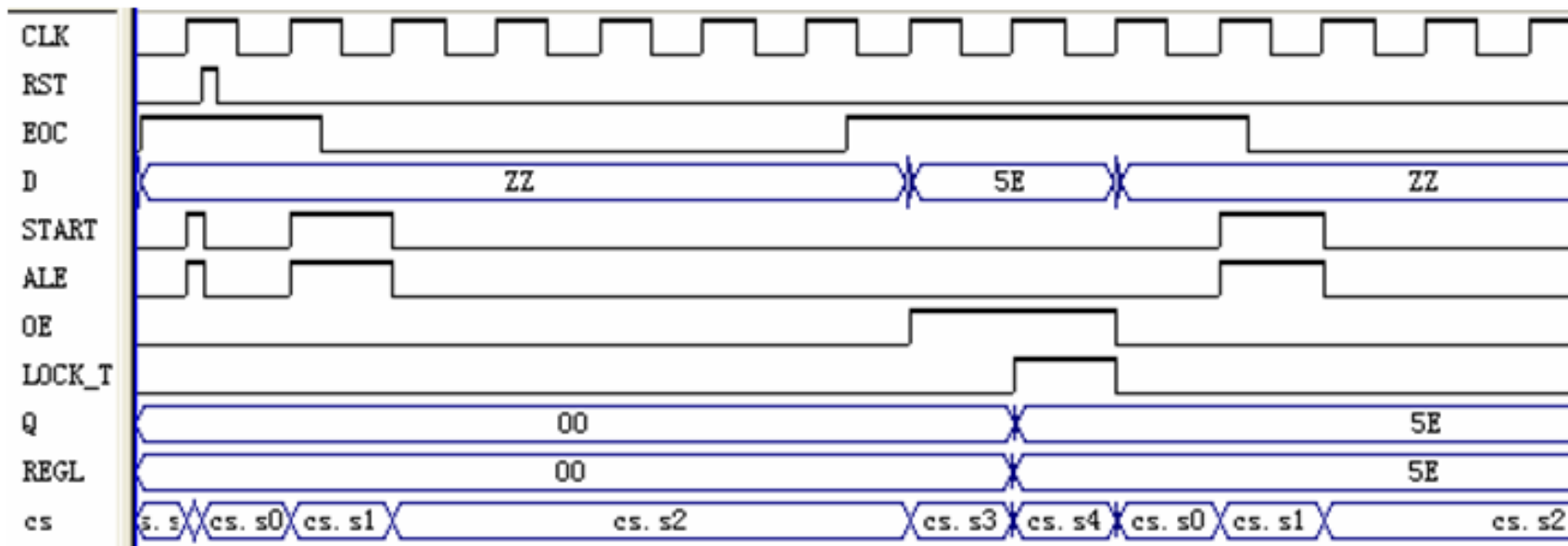


图 7-7 ADC0809 采样状态机工作时序

【例 7-3】

```
COM1: PROCESS (cs,EOC) BEGIN
    CASE cs IS
        WHEN s0=> next_state <= s1;
        WHEN s1=> next_state <= s2;
        WHEN s2=> IF (EOC='1') THEN next_state <= s3;
                    ELSE next_state <= s2; END IF ;
        WHEN s3=> next_state <= s4;--开启 OE
        WHEN s4=> next_state <= s0;
        WHEN OTHERS => next_state <= s0;
    END CASE ;
END PROCESS COM1 ;
COM2: PROCESS (cs) BEGIN
    CASE cs IS
        WHEN s0=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='0' ;
        WHEN s1=>ALE<='1';START<='1';LOCK<='0';OE<='0' ;
        WHEN s2=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='0' ;
        WHEN s3=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='1' ;
        WHEN s4=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='1';OE<='1' ;
        WHEN OTHERS => ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';
    END CASE ;
END PROCESS COM2 ;
```

 

7.2 Moore型有限状态机的设计

7.2.2 序列检测器之状态机设计

【例 7-4】检测数据 11010011，高位在前。

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SCHK IS
    PORT(DIN,CLK, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
          SOUT : OUT STD_LOGIC); --检测结果输出
END SCHK;
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4, s5, s6, s7, s8) ; --定义各状态
    SIGNAL ST, NST: states :=s0 ; --设定现态变量和次态变量
BEGIN
    COM: PROCESS (ST, DIN) BEGIN --组合进程，规定各状态转换方式
CASE ST IS --11010011
```

接下页

7.2 Moore型有限状态机的设计

接上页

```
WHEN s0=> IF DIN = '1' THEN NST <= s1 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s1=> IF DIN = '1' THEN NST <= s2 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s2=> IF DIN = '0' THEN NST <= s3 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s3=> IF DIN = '1' THEN NST <= s4 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s4=> IF DIN = '0' THEN NST <= s5 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s5=> IF DIN = '0' THEN NST <= s6 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s6=> IF DIN = '1' THEN NST <= s7 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s7=> IF DIN = '1' THEN NST <= s8 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN s8=> IF DIN = '0' THEN NST <= s3 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
WHEN OTHERS => NST<=s0 ;
END CASE ;
END PROCESS ;
REG: PROCESS (CLK,RST) BEGIN --时序进程
    IF RST='1' THEN ST <= s0;
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN ST <= NST; END IF;
    END PROCESS REG;
    SOUT <= '1' WHEN ST=s8 ELSE '0' ;
END behav ;
```

7.2 Moore型有限状态机的设计

7.2.2 序列检测器之状态机设计

 


图 7-8 例 7-4 之序列检测器时序仿真波形

7.3 Mealy型有限状态机的设计

【例 7-5】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MEALY1 IS
PORT(CLK, DIN1,DIN2,RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); --检测结果输出
END MEALY1;
ARCHITECTURE behav OF MEALY1 IS
TYPE states IS (st0, st1, st2, st3,st4) ; --定义各状态
SIGNAL PST : states ;
BEGIN
REGCOM: PROCESS (CLK,RST,PST, DIN1)      BEGIN
IF RST='1' THEN PST <=st0;  ELSIF  RISING_EDGE(CLK)  THEN
CASE PST IS
```

接下页

7.3 Mealy型有限状态机的设计

接上页

```
WHEN st0=> IF DIN1='1' THEN PST<=st1 ; ELSE PST<=st0 ; END IF ;
WHEN st1=> IF DIN1='1' THEN PST<=st2 ; ELSE PST<=st1 ; END IF ;
WHEN st2=> IF DIN1='1' THEN PST<=st3 ; ELSE PST<=st2 ; END IF ;
WHEN st3=> IF DIN1='1' THEN PST<=st4 ; ELSE PST<=st3 ; END IF ;
WHEN st4=> IF DIN1='0' THEN PST<=st0 ; ELSE PST<=st4 ; END IF ;
WHEN OTHERS => PST<=st0 ;
END CASE ; END IF;
END PROCESS REGCOM;;
COM: PROCESS (PST,DIN2) BEGIN
CASE PST IS
WHEN st0=> IF DIN2='1' THEN Q<="10000" ; ELSE Q<="01010"; END IF ;
WHEN st1=> IF DIN2='0' THEN Q<="10111" ; ELSE Q<="10100"; END IF ;
WHEN st2=> IF DIN2='1' THEN Q<="10101" ; ELSE Q<="10011"; END IF ;
WHEN st3=> IF DIN2='0' THEN Q<="11011" ; ELSE Q<="01001"; END IF ;
WHEN st4=> IF DIN2='1' THEN Q<="11101" ; ELSE Q<="01101"; END IF ;
WHEN OTHERS => Q<="00000" ;
END CASE ;
END PROCESS COM;
END;
```

7.3 Mealy型有限状态机的设计

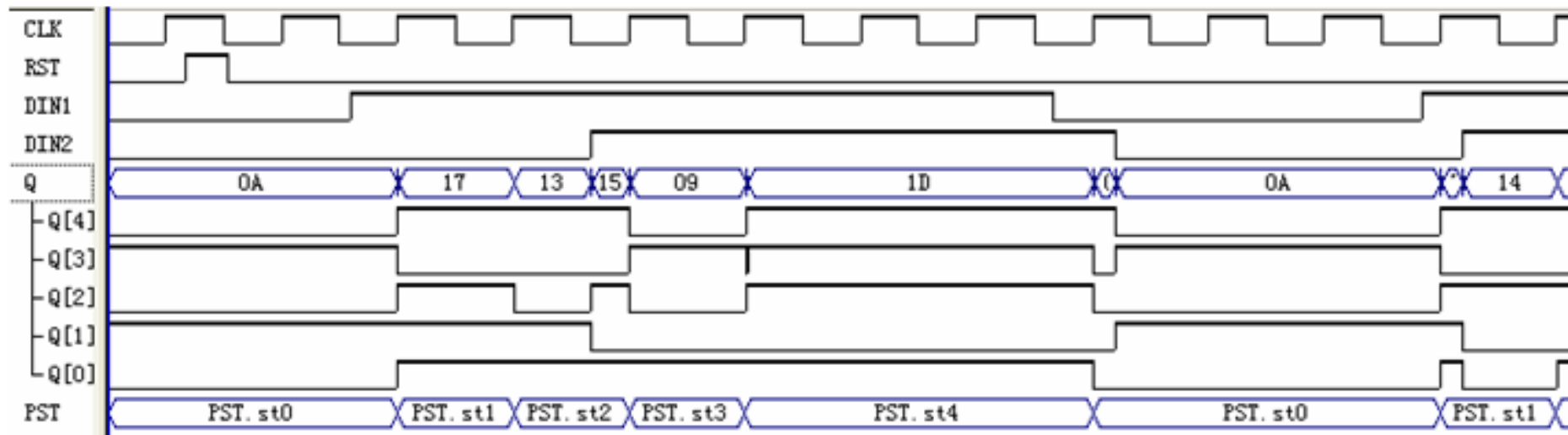


图 7-9 例 7-5 之双过程 Mealy 机仿真波形

7.3 Mealy型有限状态机的设计

【例 7-6】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MEALY2 IS
    PORT(CLK, DIN1,DIN2, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); --检测结果输出
END MEALY2;
ARCHITECTURE behav OF MEALY2 IS
TYPE states IS (st0, st1, st2, st3,st4) ; --定义各状态
SIGNAL PST : states ;
BEGIN
PROCESS(CLK,RST,PST, DIN1,DIN2)    BEGIN
IF RST='1' THEN PST <=st0;  ELSIF RISING_EDGE(CLK)    THEN
CASE PST IS
WHEN st0=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st1 ; ELSE PST<=st0 ; END IF ;
             IF DIN2='1' THEN Q <= "10000" ; ELSE Q<="01010" ; END IF ;
WHEN st1=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st2 ; ELSE PST<=st1 ; END IF ;
             IF DIN2='0' THEN Q <= "10111" ; ELSE Q<="10100" ; END IF ;
```

7.3 Mealy型有限状态机的设计

接上页

```
WHEN st2=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st3 ; ELSE PST<=st2 ; END IF ;
            IF DIN2='1' THEN Q <= "10101" ; ELSE Q<="10011" ; END IF ;
WHEN st3=>  IF DIN1='1' THEN PST <= st4 ; ELSE PST<=st3 ; END IF ;
            IF DIN2='0' THEN Q <= "11011" ; ELSE Q<="01001" ; END IF ;
WHEN st4=>  IF DIN1='0' THEN PST <= st0 ; ELSE PST<=st4 ; END IF ;
            IF DIN2='1' THEN Q <= "11101" ; ELSE Q<="01101" ; END IF ;
WHEN OTHERS =>  PST<=st0 ; Q<="00000" ;
END CASE ;
END IF;
END PROCESS ;
END;
```

7.3 Mealy型有限状态机的设计

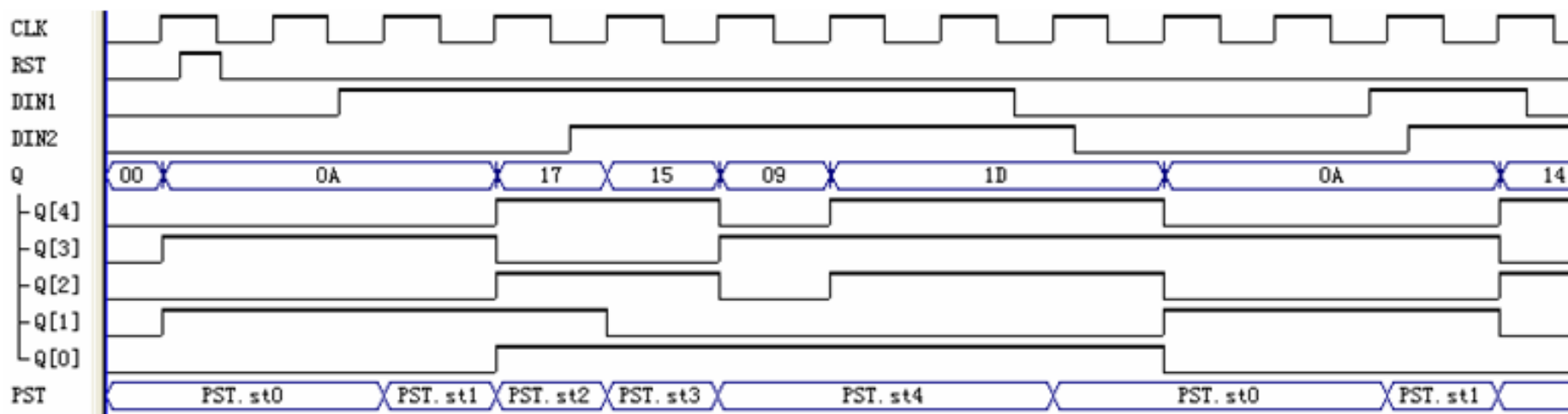


图 7-10 例 7-6 之单过程 Mealy 机仿真波形

7.3 Mealy型有限状态机的设计

 


图 7-11 例 7-6, 7-5 的状态图

7.3 Mealy型有限状态机的设计

【例 7-7】

```
LIBRARY IEEE ;
LIBRARY IEEE ; --11010011
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SCHK IS
    PORT (DIN,CLK, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
          SOUT : OUT STD_LOGIC); --检测结果输出
END SCHK;
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4, s5, s6, s7, s8) ; --定义各状态
SIGNAL ST : states :=s0 ;
    BEGIN
PROCESS (CLK,RST,ST, DIN)    BEGIN
    IF RST='1' THEN ST <= s0; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
CASE ST IS
    WHEN s0=> IF DIN = '1' THEN ST <= s1 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s1=> IF DIN = '1' THEN ST <= s2 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s2=> IF DIN = '0' THEN ST <= s3 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
```

7.3 Mealy型有限状态机的设计

接上页

```
WHEN s3=> IF DIN = '1' THEN ST <= s4 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
WHEN s4=> IF DIN = '0' THEN ST <= s5 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
WHEN s5=> IF DIN = '0' THEN ST <= s6 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
WHEN s6=> IF DIN = '1' THEN ST <= s7 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
WHEN s7=> IF DIN = '1' THEN ST <= s8 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
WHEN s8=> IF DIN = '0' THEN ST <= s3 ; ELSE ST<=s0 ; END IF ;
WHEN OTHERS => ST<=s0 ;
END CASE ;
IF (ST=s8) THEN SOUT<='1'; ELSE SOUT<='0'; END IF; END IF;
END PROCESS;
END behav ;
```

7.3 Mealy型有限状态机的设计

 


图 7-12 例 7-7 之单进程 Mealy 机仿真波形

7.4 状态机图形编辑设计方法

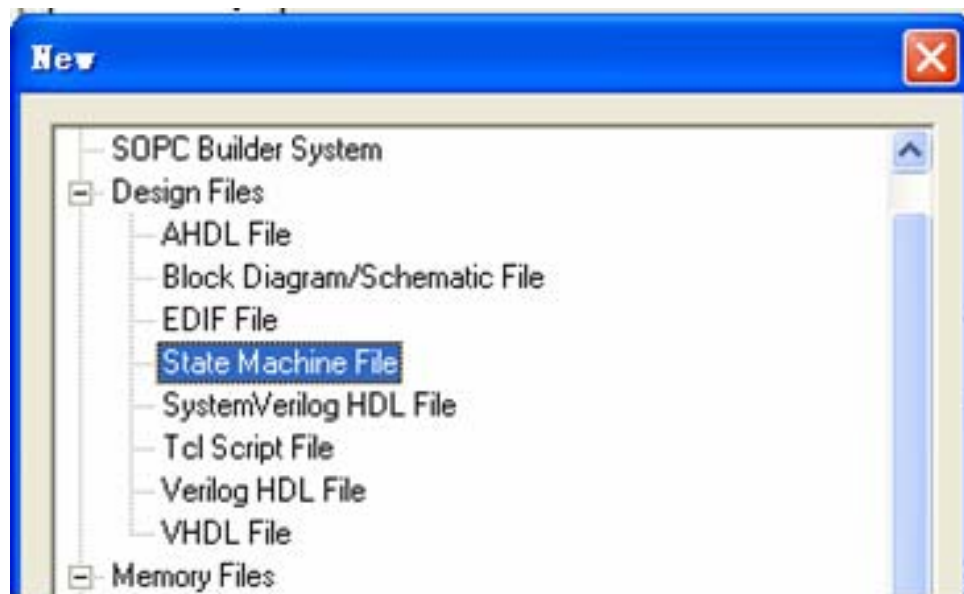


图 7-13 打开状态机图形编辑窗

7.4 状态机图形编辑设计方法

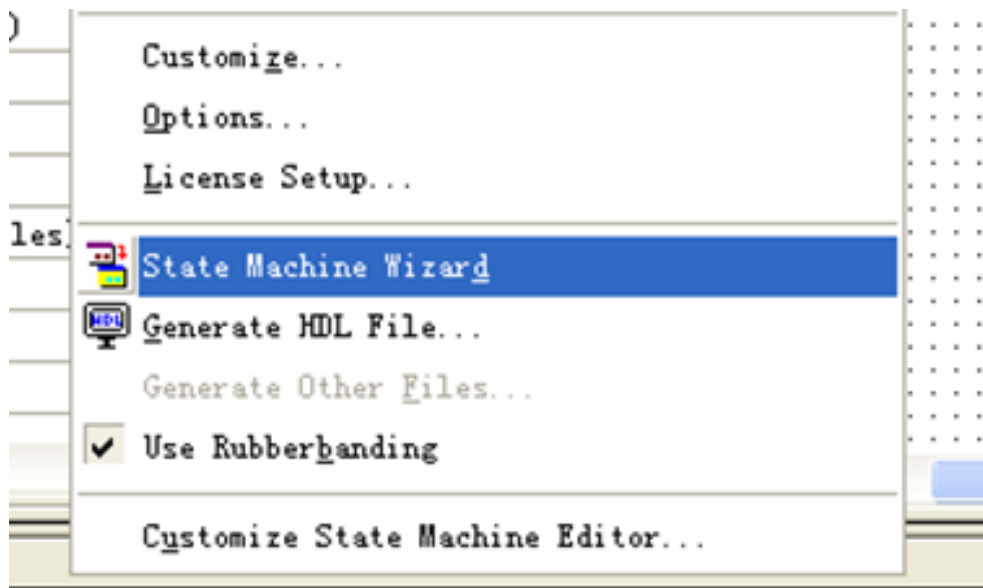


图 7-14 打开状态机编辑器

7.4 状态机图形编辑设计方法

The screenshot displays a state machine editor interface with three main sections: States, Input ports, and State transitions.

States:

	State Name
1	st1
2	st2
3	st3
4	<< new state >>

Input ports:

	Input Port Name
2	reset
3	in1
4	in2
5	in3
6	<< new input port >>

State transitions:

	Source State	Destination State	Transition
2		st1	OTHERS
3		st3	in1 & ~in2
4		st1	OTHERS
5		st1	in1 in2
6		st3	OTHERS

图 7-15 设置状态变量和状态转换条件

7.4 状态机图形编辑设计方法

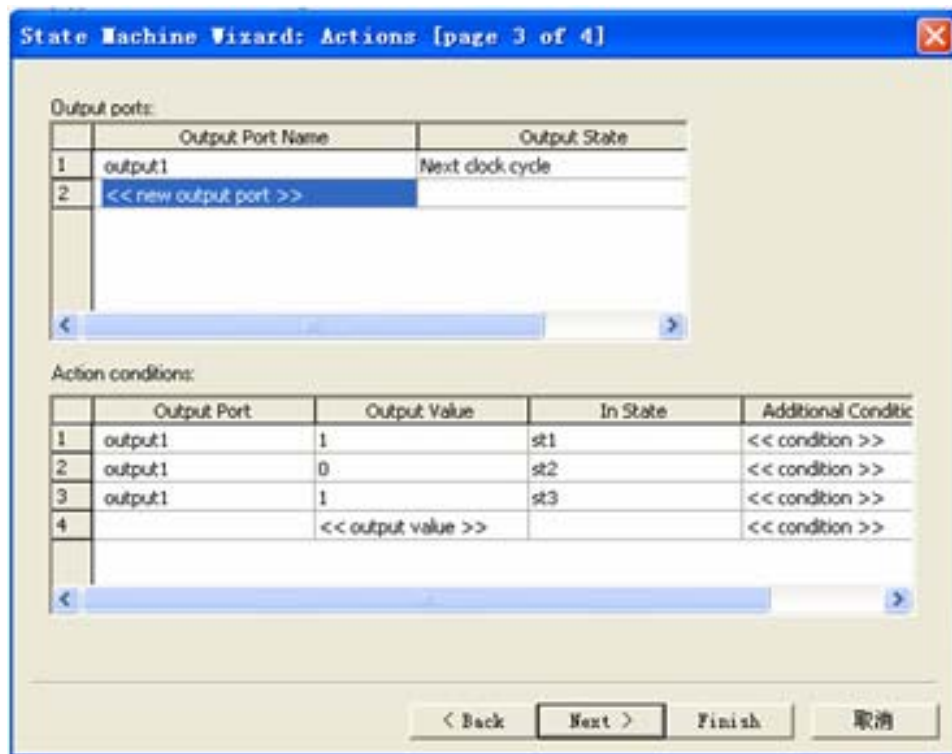


图 7-16 设置状态机输出

7.4 状态机图形编辑设计方法

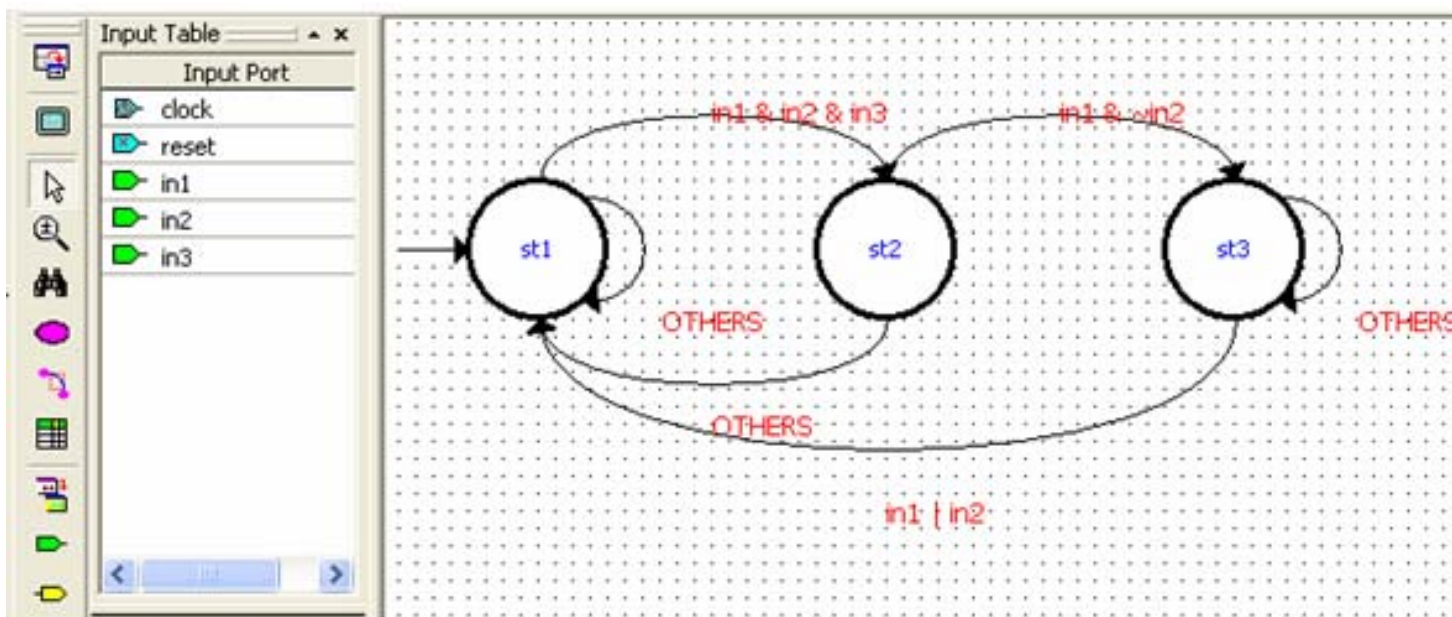


图 7-17 状态机图形编辑器上的状态图

7.4 状态机图形编辑设计方法

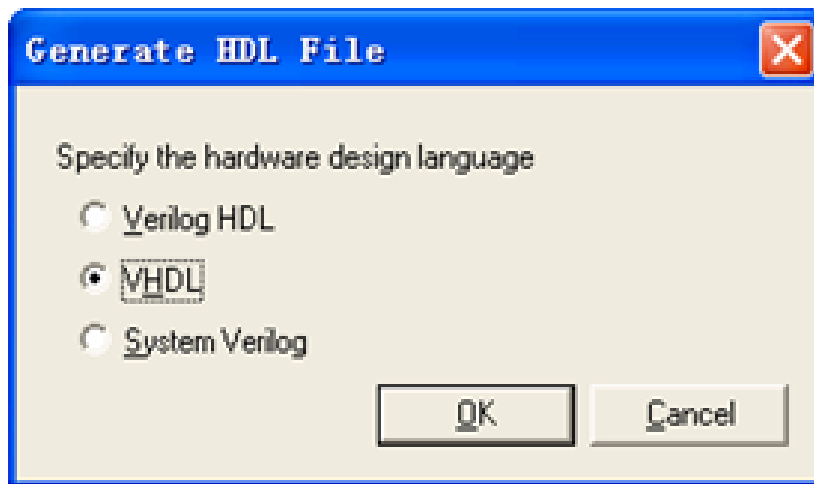


图 7-18 状态机转变成语言

7.5 状态编码

7.5.1 直接输出型编码


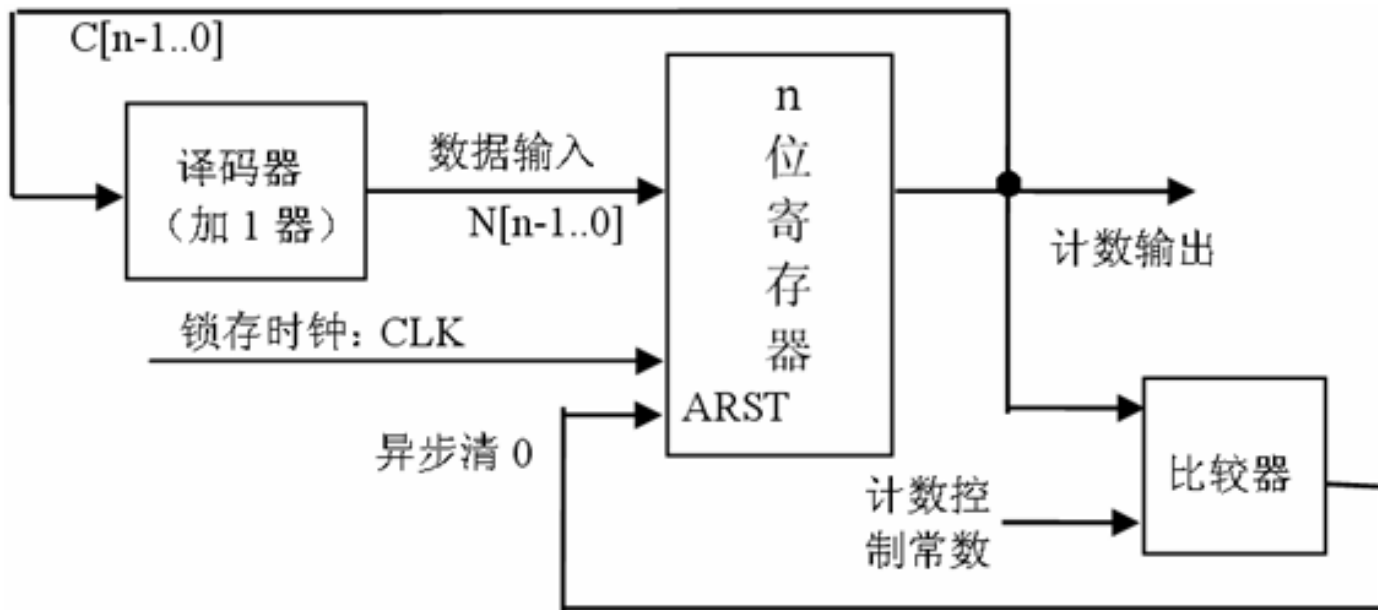


图 7-19 加法计数器一般模型

7.5 状态编码

 

7.5.1 直接输出型编码

表 7-1 控制信号状态编码表

状态	状态编码					功能说明
	START	ALE	OE	LOCK	B	
s0	0	0	0	0	0	初始态
s1	1	1	0	0	0	启动转换
s2	0	0	0	0	1	若测得 EOC=1 时, 转下一状态 ST3
s3	0	0	1	0	0	输出转换好的数据
s4	0	0	1	1	0	利用 LOCK 的上升沿将转换好的数据锁存

【例 7-8】

```
.LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ADC0809 IS
    PORT (D : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          CLK ,RST,EOC : IN STD_LOGIC;
          ALE,START, OE ,ADDA, LOCK_T : OUT STD_LOGIC;
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END ADC0809;
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
    SIGNAL cs ,SOUT: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    CONSTANT s0 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00000" ;
    CONSTANT s1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "11000" ;
    CONSTANT s2 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00001" ;
    CONSTANT s3 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00100" ;
    CONSTANT s4 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) := "00110" ;
    SIGNAL REGL : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN
    Q <= REGL;  ADDA <= '0';
```

接下页

```
PROCESS (cs, EOC)
```

```
  BEGIN
```

```
    IF RST='1' THEN cs<=s0; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
```

```
      CASE cs IS
```

```
        WHEN s0 => cs <= s1 ; SOUT<=s0;
```

```
        WHEN s1 => cs <= s2 ; SOUT<=s1 ;
```

```
        WHEN s2 => SOUT<=s2 ; IF (EOC='1') THEN cs <= s3;
```

```
          ELSE cs <= s2; END IF ;
```

```
        WHEN s3 => cs <= s4 ; SOUT<=s3;
```

```
        WHEN s4 => cs <= s0 ; SOUT<=s4;
```

```
        WHEN OTHERS => cs <= s0; SOUT<=s0;
```

```
      END CASE ; END IF;
```

```
END PROCESS ;
```

```
LATCH1: PROCESS (SOUT(1), D) BEGIN
```


```
  IF SOUT(1)='1' AND SOUT(1)'EVENT THEN REGL<=D; END IF;
```

```
END PROCESS LATCH1;
```

```
LOCK_T<=SOUT(1); START<=SOUT(4); ALE<=SOUT(3); OE<=SOUT(2) ;
```

```
END behav;
```

7.5 状态编码

 


7.5.1 直接输出型编码

【例 7-9】

```
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
type STAT is (s0,s1,s2,s3,s4);
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of STAT : type is "00000 11000 00001 00100 00110";
SIGNAL cs, next_state: STAT ;
```

7.5 状态编码

 

7.5.2 顺序编码

7.5.3 一位热码状态编码

表 7-2 编码方式

状 态	顺 序 编 码	一位热码编码	约翰逊码编码
States	Sequential-Encoded	One-Hot-Encoded	Johnson-Encoded
State0	000	100000	0000
State1	001	010000	1000
State2	010	001000	1100
State3	011	000100	1110
State4	100	000010	1111
State5	101	000001	0111

7.5 状态编码

7.5.4 状态编码设置

1. 用户自定义方式
2. 直接设置方法

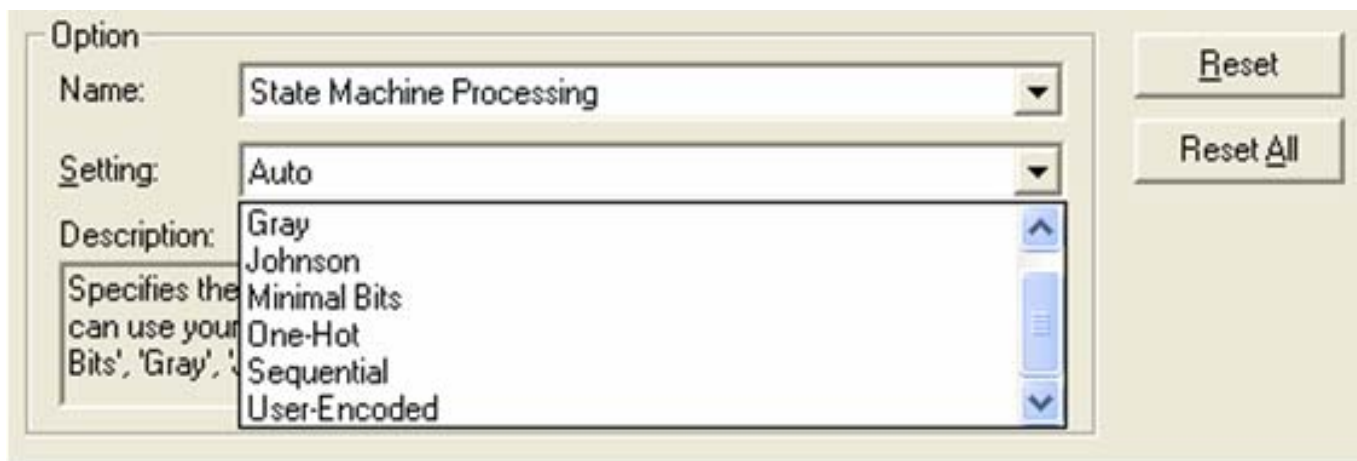


图 7-20 选择恰当的编码形式

7.5 状态编码

7.5.4 状态编码设置

2. 直接设置方法


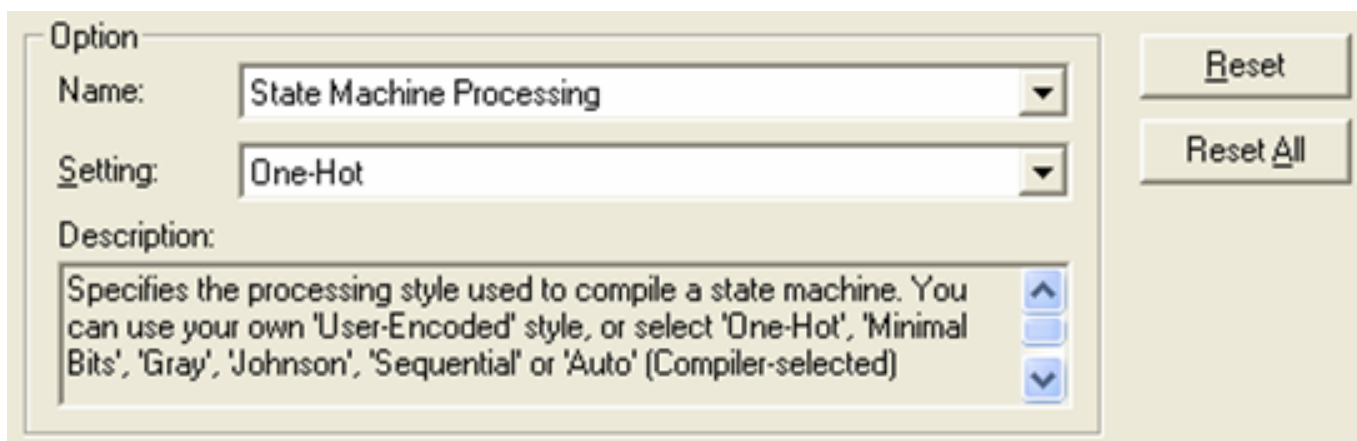


图 7-21 选择了一位热码编码形式

7.5 状态编码

 

7.5.4 状态编码设置

3. 用属性定义语句设置

【例 7-10】

```
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4, s5, s6, s7, s8) ;
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of states : type is "one-hot";
SIGNAL ST : states :=s0 ;
BEGIN
```

7.5 状态编码

7.5.4 状态编码设置

3. 用属性定义语句设置

表 7-3 编码方式属性定义及资源耗用参考

编码方式	编码方式属性定义	逻辑宏单元数 LCs	触发器数 REGs
一位热码	<code>type is "one-hot"</code>	11	10
用户自定义码	<code>type is "user"</code>	12	5
格雷码	<code>type is "gray"</code>	8	5
顺序码	<code>type is "sequential"</code>	10	5
约翰逊码	<code>type is "johnson"</code>	23	6
默认编码	<code>type is "default"</code>	11	10
最简码	<code>type is "compact"</code>	9	5
安全一位热码	<code>type is "safe, one-hot"</code>	18	10

7.6 安全状态机设计

表 7-4 剩余状态

状 态	顺序编码
s_0	000
s_1	001
s_2	010
s_3	011
s_4	100
s_5	101
s_6	110
s_7	111

7.6 安全状态机设计

7.6.1 程序直接导引法

```
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7) ; --定义所有状态
...
WHEN s5 =>    next_state<=s0;
WHEN s6 =>    next_state<=s0;
WHEN s7 =>    next_state<=s0;
WHEN OTHERS => next_state<=s0;
```

7.6 安全状态机设计

7.6.2 状态编码监测法

$\text{alarm} \leq (\text{st0 AND } (\text{st1 OR st2 OR st3 OR st4 OR st5})) \text{ OR } (\text{st1 AND } (\text{st0 OR st2 OR ...}))$

7.6.3 借助EDA优化控制工具生成安全状态机

```
attribute enum_encoding of states : type is "safe,one-hot";
```

 


图 7-22 选择安全状态机设计

7.7 硬件数字技术排除毛刺

7.7.1 延时方式去毛刺

 


图 7-23 单触发器输入(左图)或输出(右图)延时电路

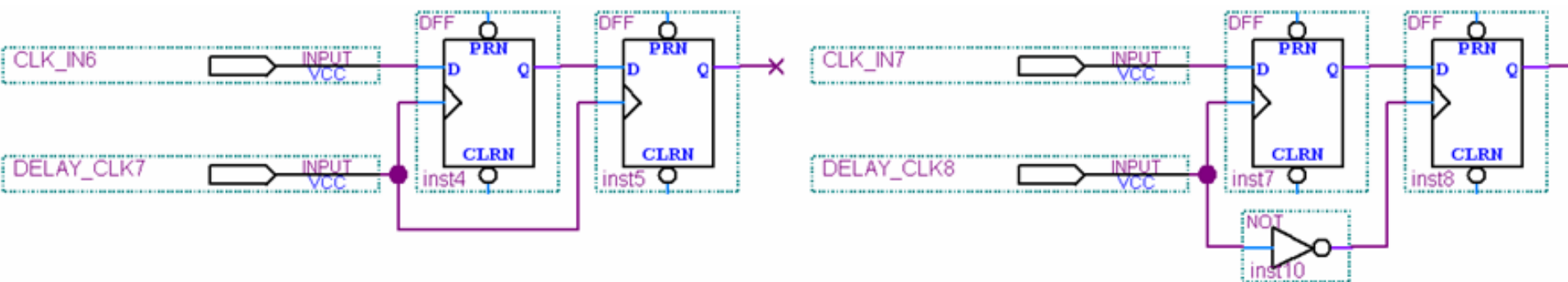


图 7-24 双触发器延时电路

7.7 硬件数字技术排除毛刺

7.7.1 延时方式去毛刺

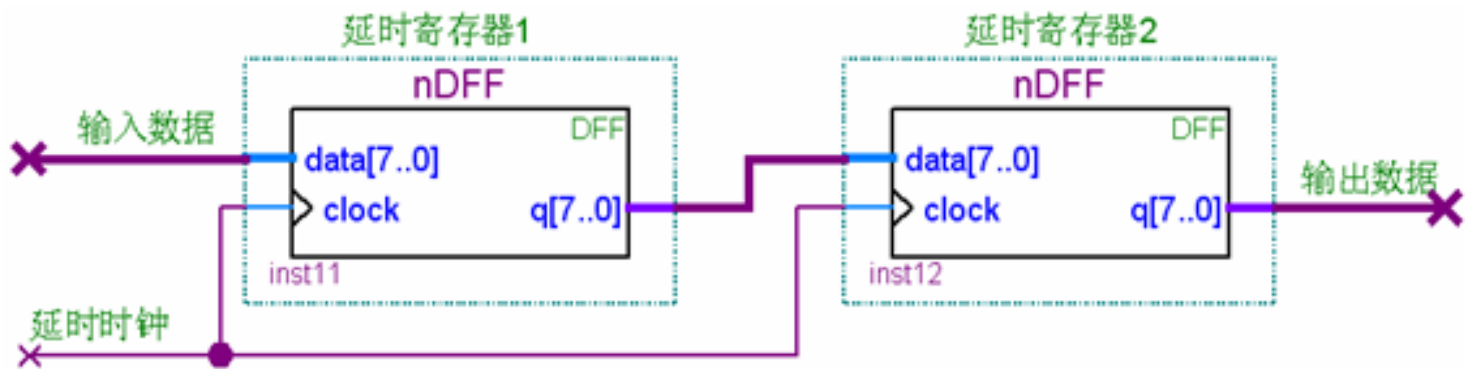


图 7-25 双寄存器数据延时电路

7.7 硬件数字技术排除毛刺

7.7.2 逻辑方式去毛刺

 


图 7-26 在信号上升与下降都含随机干扰抖动信号的时钟信号

7.7 硬件数字技术排除毛刺

7.7.2 逻辑方式去毛刺

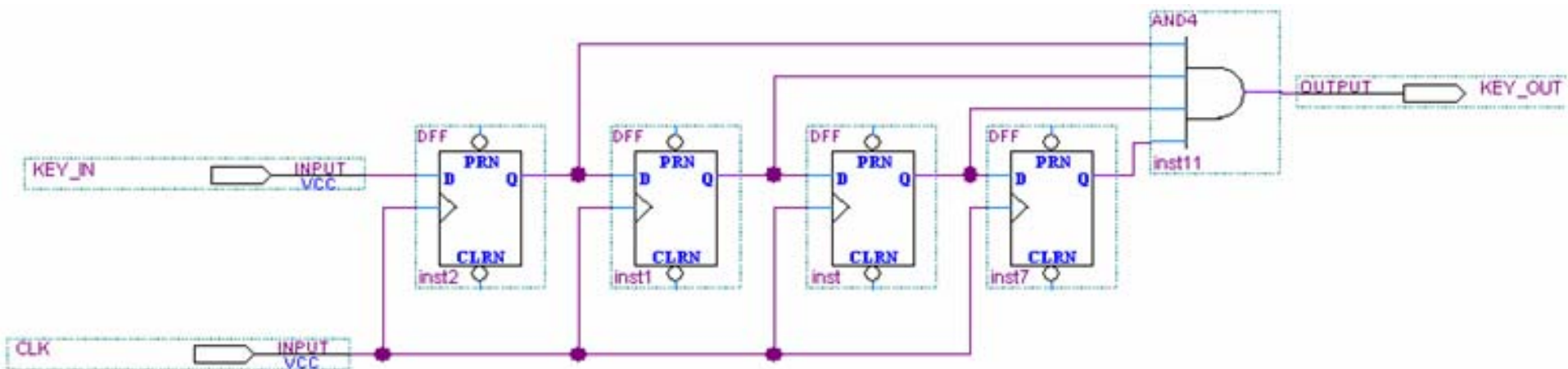


图 7-27 消抖动电路

 


图 7-28 消抖动电路仿真波形

7.7 硬件数字技术排除毛刺

7.7.3 定时方式去毛刺

【例 7-11】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY TRM0 IS
    PORT (CLK, KIN  : IN STD_LOGIC; --工作时钟和输入信号
          KOUT  : OUT STD_LOGIC);
END TRM0;
ARCHITECTURE behav OF TRM0 IS --定义对高电平和低电平脉宽计数之寄存器。
    SIGNAL KH,KL : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK,KIN)    BEGIN
        IF RISING_EDGE (CLK) THEN
            IF (KIN='0') THEN  KL<=KL+1 ; --对键输入的低电平脉宽计数
                ELSE  KL<="0000";  END IF;  END IF; --若出现高电平，则计数器清 0
        END PROCESS;
```

接下页

7.7 硬件数字技术排除毛刺

7.7.3 定时方式去毛刺

接上页

```
PROCESS (CLK, KIN) BEGIN
    IF RISING_EDGE (CLK) THEN
        IF (KIN='1') THEN KH<=KH+1 ; --同时对键输入的高电平脉宽计数
            ELSE KH<="0000"; END IF; END IF; --若出现高电平，则计数器清 0
    END PROCESS;
PROCESS (CLK, KH, KL) BEGIN
    IF RISING_EDGE (CLK) THEN
        IF (KH>"1100") THEN KOUT<='1' ; --对高电平脉宽计数一旦大于 12，则输出 1
            ELSIF (KL>"0111") THEN KOUT<='0' ; --对低电平脉宽计数若大于 7，则输出 0
        END IF; END IF;
    END PROCESS;
END;
```



图 7-29 例 7-11 消抖动电路仿真波形

习 题

7-1 根据图7-30 (a) 所示的状态图，分别按照图7-30 (b) 和图7-30 (c) 写出对应结构的VHDL状态机。并根据表7-2，分别用3中不同编码方式实现二状态机，并讨论他们的容错措施。

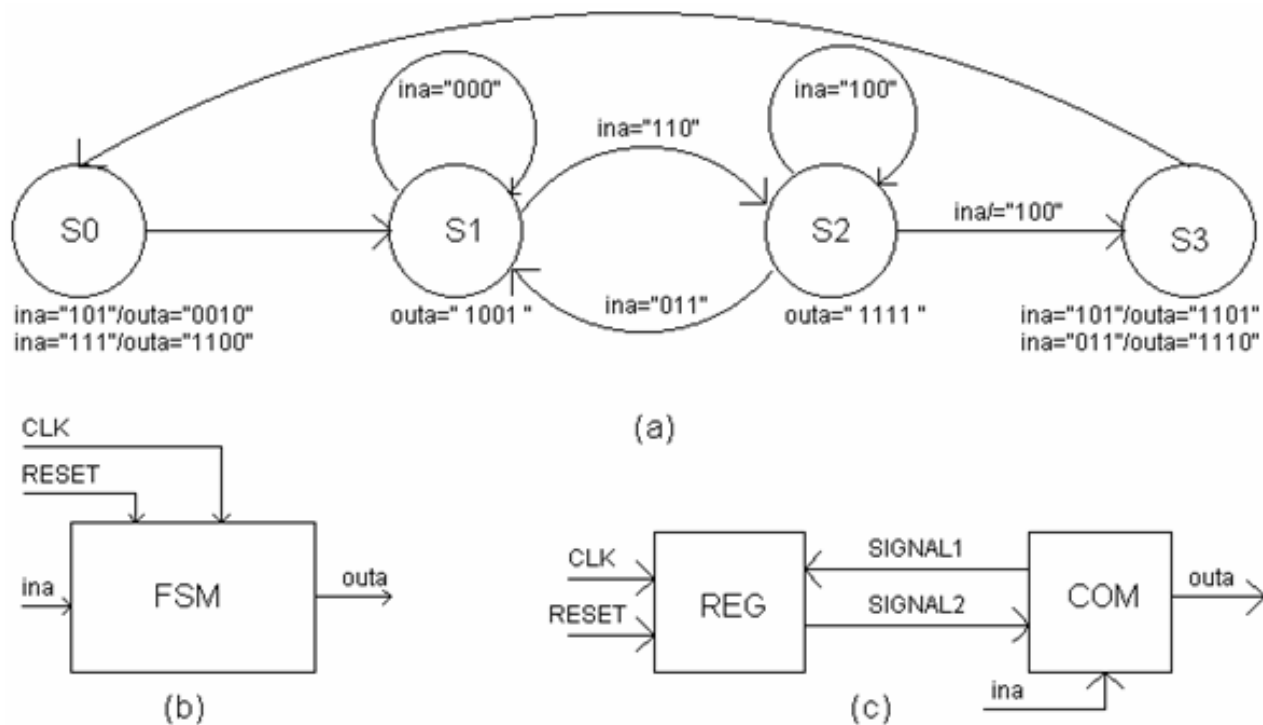


图 7-30 习题 7-1 状态图




习 题

7-2 举二例说明，有那些常用时序电路是状态机比较典型特殊形式，并说明它们属于什么类型的状态机（编码类型，时序类型和结构类型）。

7-3 用mealy机类型，写出控制**ADC0809**采样的状态机。

7-4 请设计一种信号去抖动的电路模型，仿真后，讨论其优缺点和使用范围。

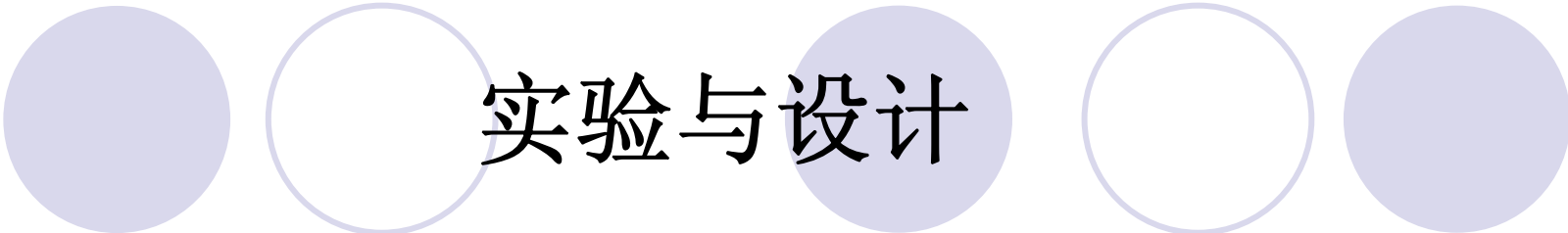7-5 根据**7.5**节，用表格法和绘图法设计状态机，实现例**7-2**的功能，用时序仿真波形图验证之。最后将其转变成**VHDL**程序，将此程序与例**7-2**相比，讨论他们的表述风格。



实验与设计

7-1 序列检测器设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验任务:
- (3) 实验思考题: 。
- (4) 实验报告:

基于5E+系统的演示示例: [/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP34_SCHK/](#)

实验与设计

7-2 并行ADC采样控制电路实现与硬件验证

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:
- (3) 实验任务1:


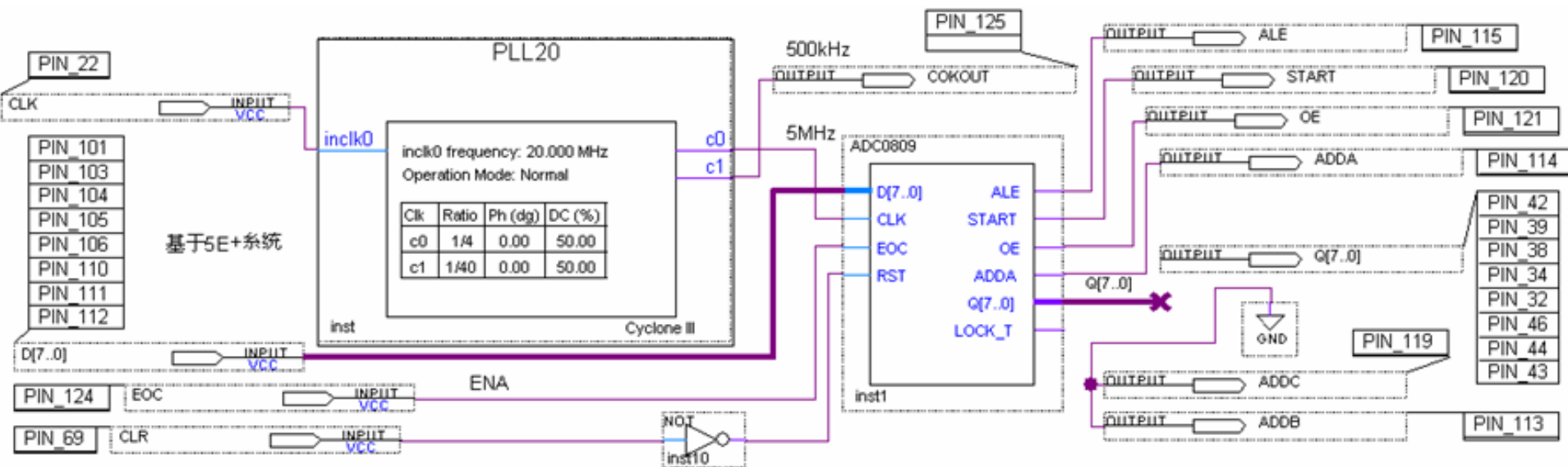


图 7-31 ADC0809 采样控制实验电路与引脚锁定指示

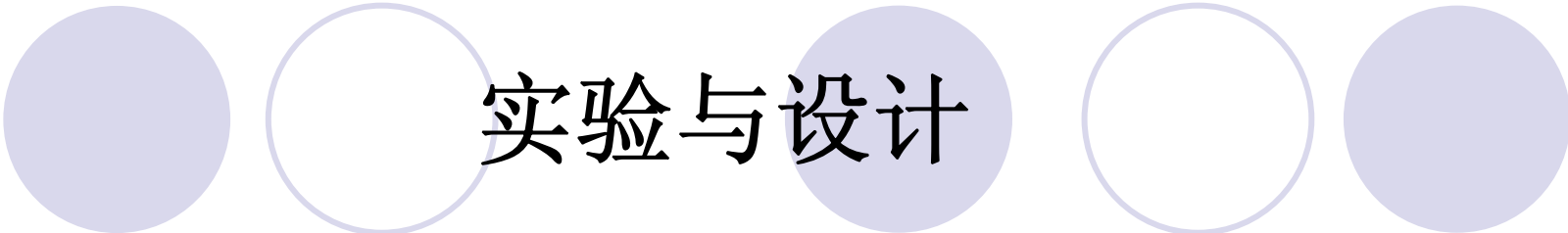

实验与设计

7-2 并行ADC采样控制电路实现与硬件验证

- (4) 实验任务2:
- (5) 实验任务3:
- (6) 实验任务4:
- (7) 实验报告:

实验与设计

7-3 数据采集模块和简易存储示波器设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:


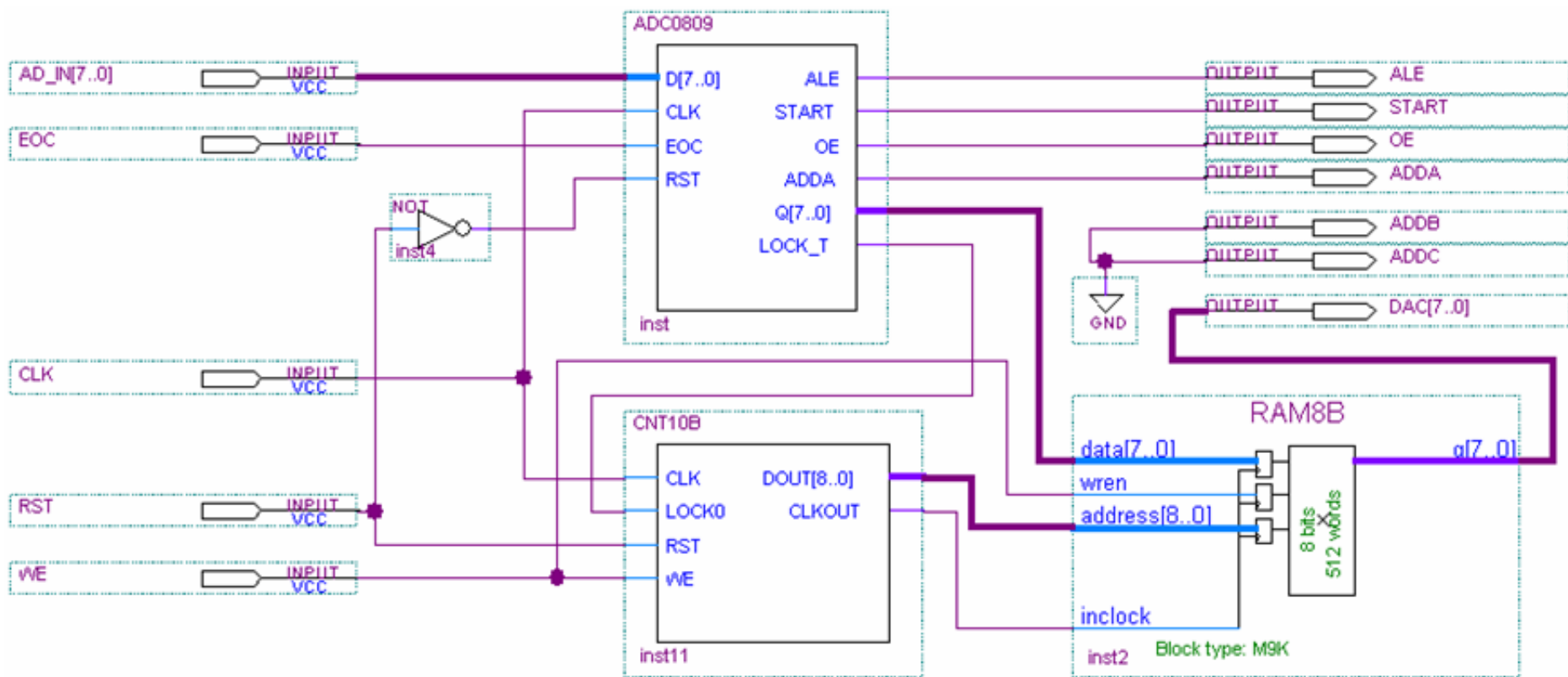


图 7-32 ADC0809 采样电路及简易存储示波器控制系统

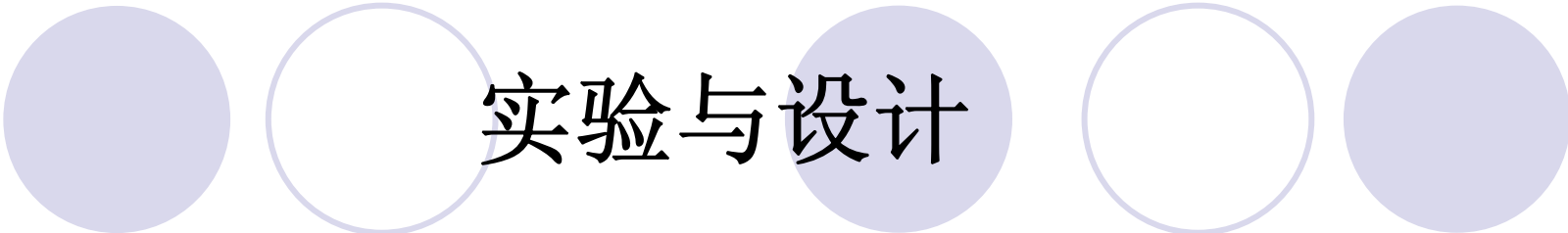

实验与设计

7-3 数据采集模块和简易存储示波器设计

(3) 实验内容1:

(4) 实验内容2:

(5) 实验内容3:

(6) 实验内容4:

向另一5E+系统下载:

/KX_7C5EE/DEMOS/EXP10_DDS_Core_DAC0832/MCU8951。

(7) 实验内容5:

(8) 实验内容6:

(9) 实验内容7:

实验与设计

7-4 五功能智能逻辑笔设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:

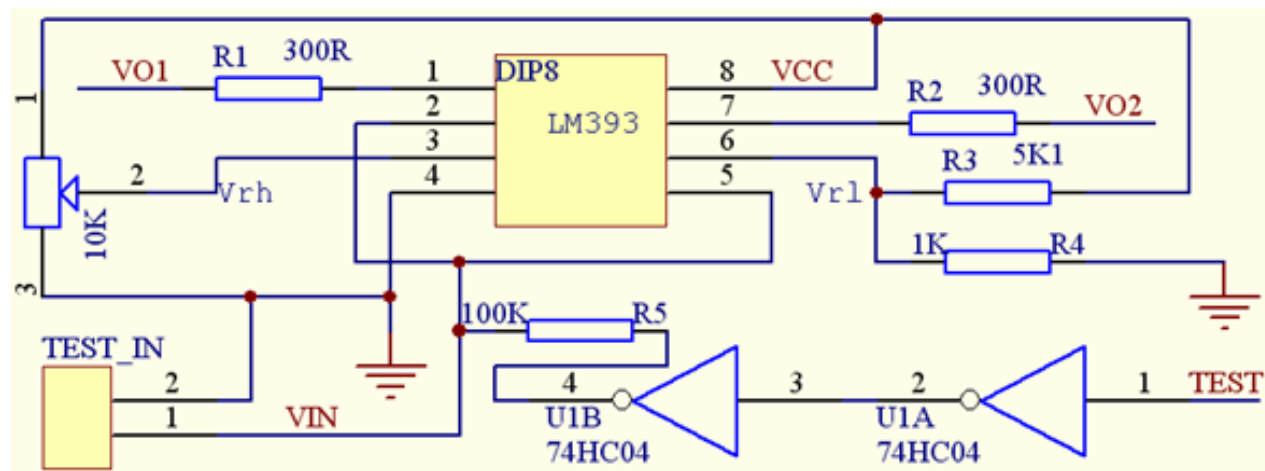
 


图 7-33 五功能智能逻辑笔电平信号采样电路，左图是 LM393 引脚图

实验与设计

7-4 五功能智能逻辑笔设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:

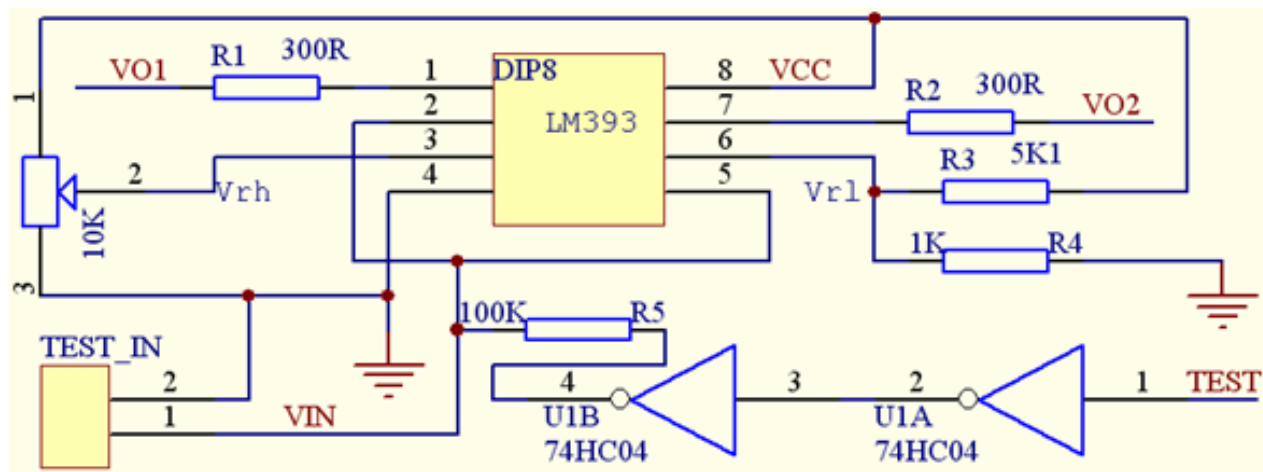
 


图 7-33 五功能智能逻辑笔电平信号采样电路，左图是 LM393 引脚图

示例文件: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP14_LOGIC_PEN/

- (3) 实验内容:

实验与设计

7-5 比较器加DAC器件实现ADC转换功能电路设计

- (1) 实验原理:
- (2) 实验内容1:
- (3) 实验内容2:

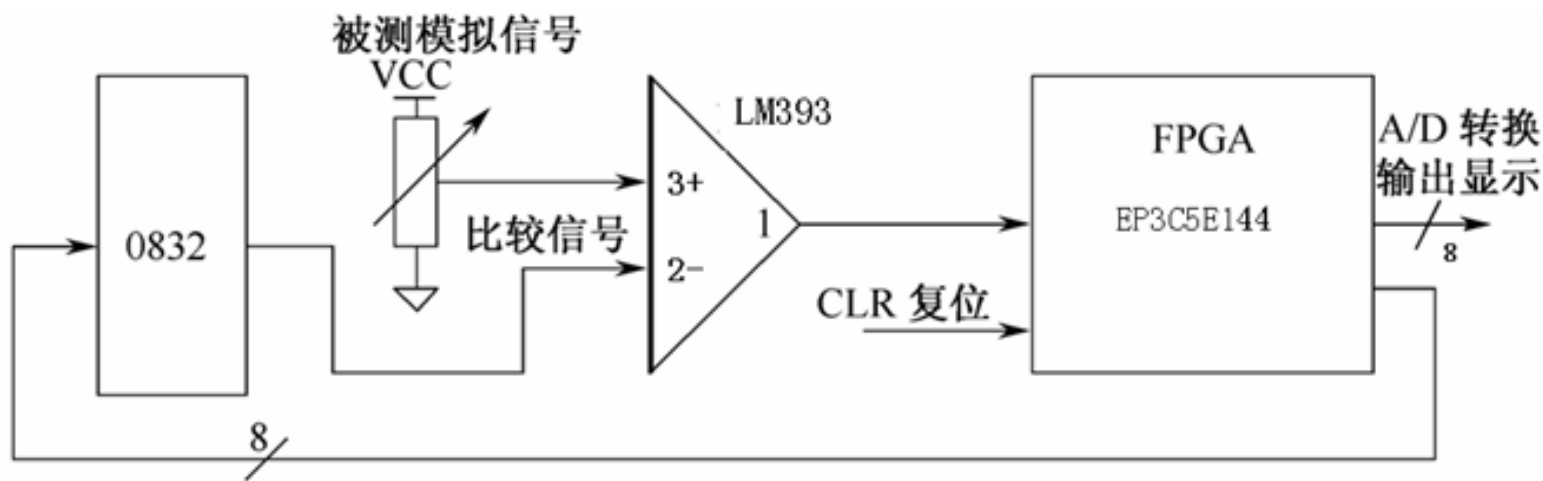


图 7-34 比较器和 D/A 构成 A/D 电路框图

实验与设计

7-6 通用异步收发器UART设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验内容1:

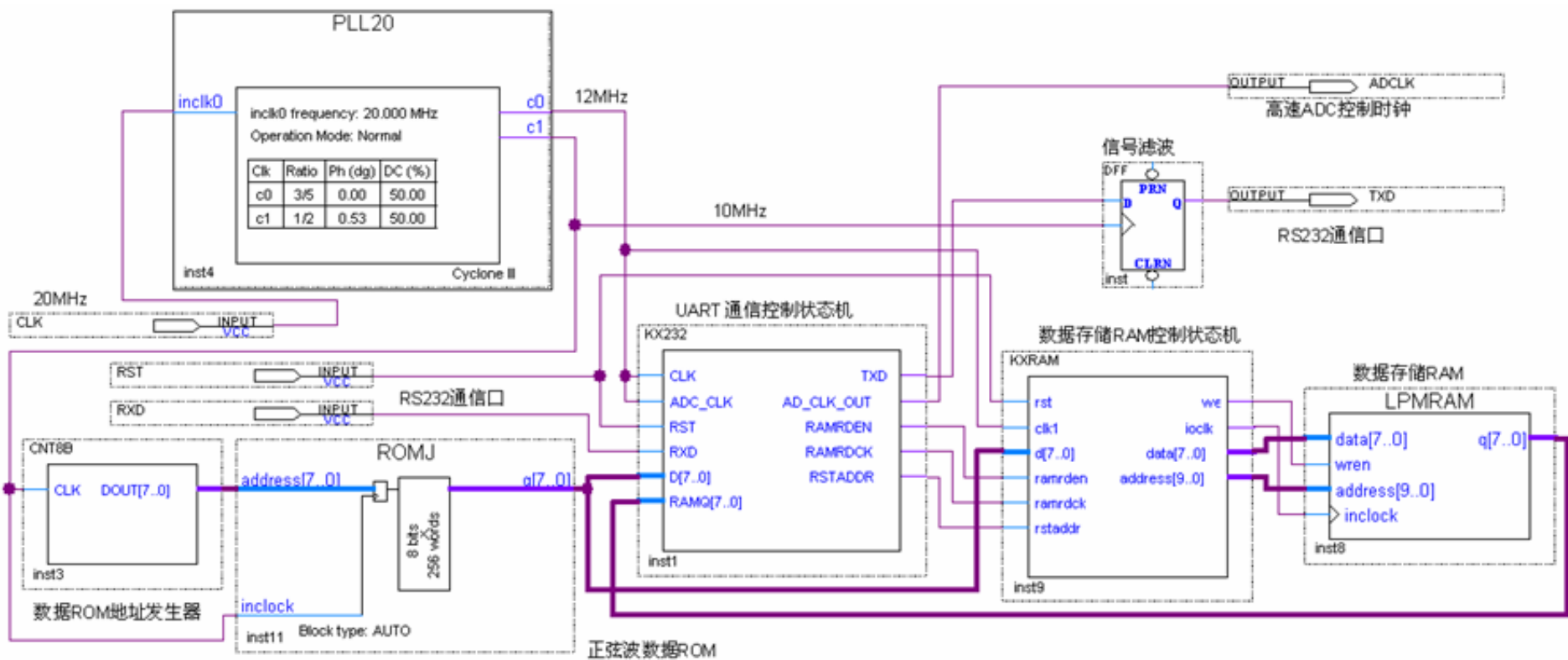


图 7-35 UART 通信设计顶层电路

实验与设计

 


图 7-36 通过 RS232 通信来自 5E+系统的正弦波信号

(3) 实验内容2:

(4) 实验内容3:

另一UART演示示例：`/KX_7C5EE+/DEMOS/EXPL14_RS232_PIANO`。

实验与设计

7-7 点阵型与字符型液晶显示器驱动控制电路设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:
- (3) 实验任务1:
- (4) 实验任务2:

以上2类基于5E+系统的LCD的演示示例是:

/KX_7C5EE/DEMOS//EXPL18_PS2_64X128LCD/; 或
/EXPERIMENTs/EXP20_8051_LCD128X64/;
或/EXPERIMENTs/EXP17_KX8051_GPS_FTEST/。

实验与设计


7-8 串行ADC/DAC采样或信号输出控制电路设计

通过网络查阅一些常用串行ADC器件，包括它们的工作性能、使用方法、时序特点。设计出对应的电路，然后用状态机对其控制，最后比较用状态机和CPU的优缺点。

串行ADC/DAC资料查阅文件夹：“PDF实验设计文件”。

基于5E+的示例：`/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP40_SADC_SDAC/`。

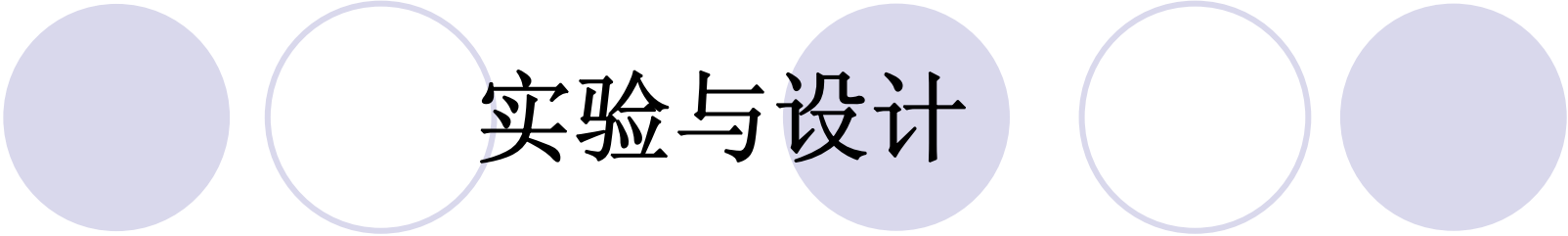TLV5637和TLV5618A都是双通道DAC，比较适合于实现之前的提出的几个需要双通道DAC输出的实验，如基于DDS的移相信号发生器，里萨如图信号发生器，存储示波器等。




实验与设计

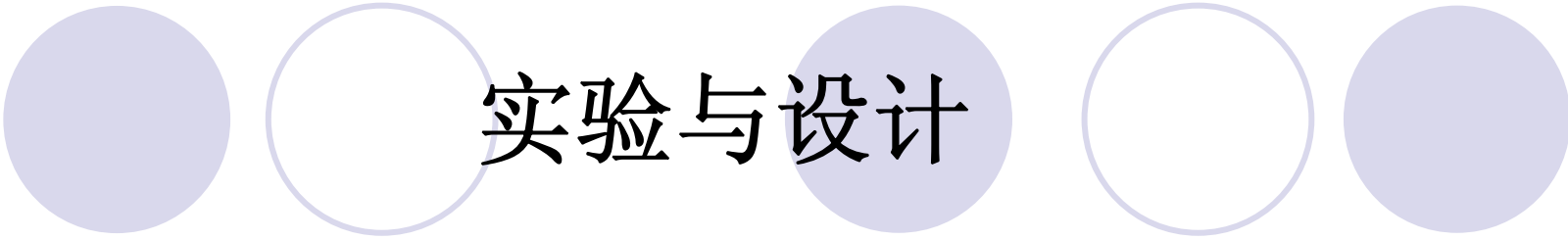7-9 硬件消抖动电路设计

设计任务：**FPGA**中的去抖动电路十分常用，在以后的实验中会多次用到。

基于**5E+**系统的演示示例：**/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP41_Di_Tremble/**



实验与设计

7-10 状态机控制串/并转换8数码静态显示

- (1) 实验原理:
- (2) 实验任务1:
- (3) 实验任务2:
- (4) 实验任务3:

演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP43_74HC164_8LED/

实验与设计


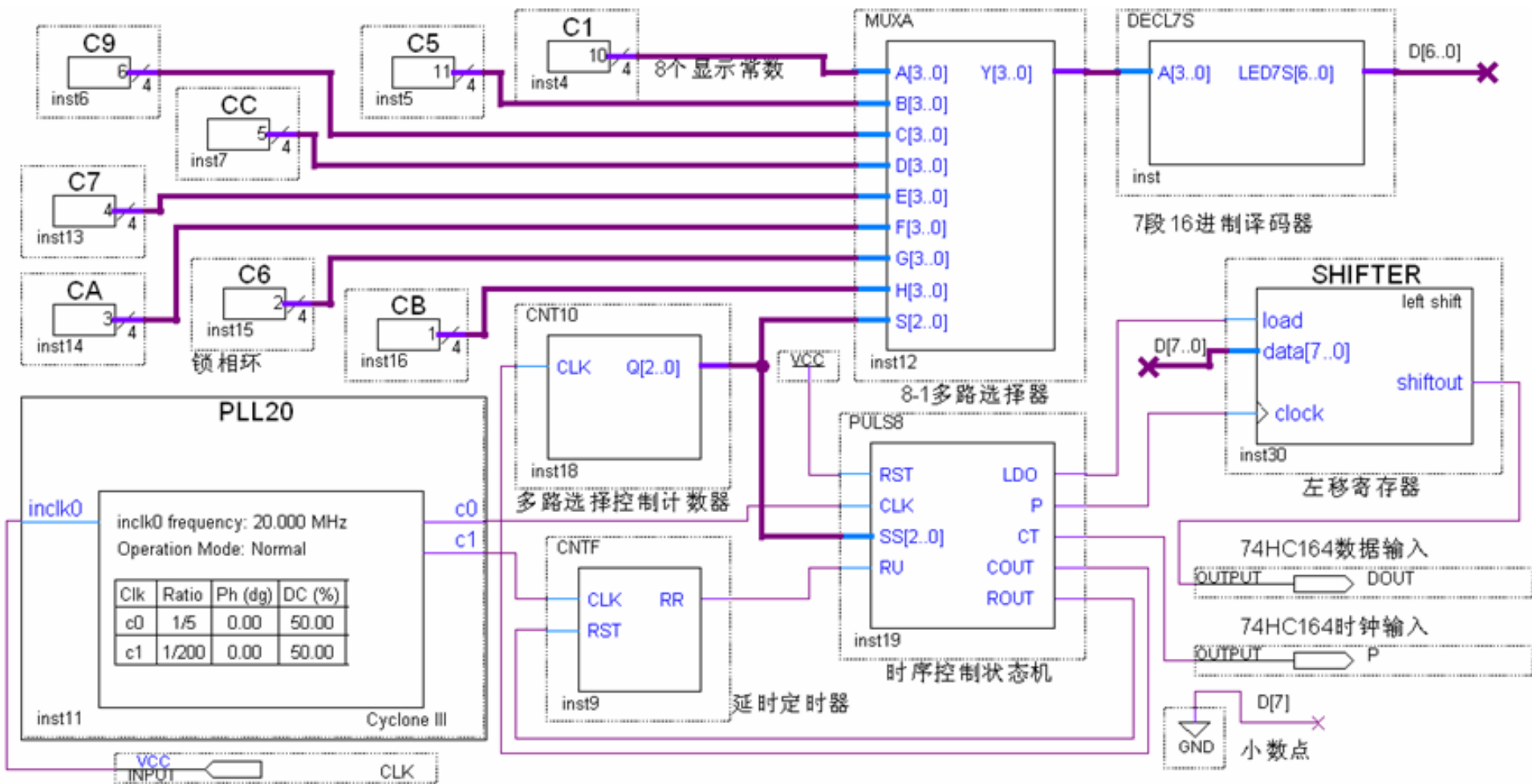


图 7-37 8 位串行静态显示状态机控制电路

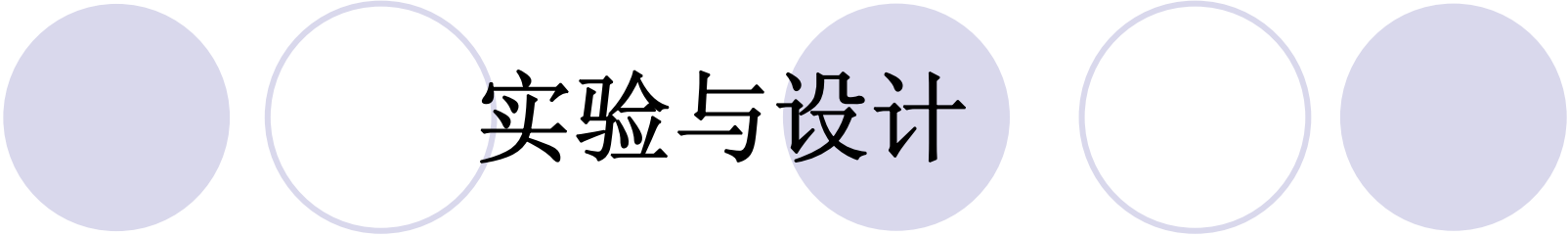

实验与设计

7-11 数字温度器件DS18B20测控电路设计

设计任务：查阅DALLAS公司数字温度传感器DS18B20的使用方法和工作顺序，设计一个状态机，控制并处理来自DS18B20的数据，将测得的温度显示在数码管上。

演示示例文件：

/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP19_8051_DS18B20/MCU8951。按复位键K1即可看到液晶的温度显示，可用键设置温控上下限，超出温度限，蜂鸣器报警。