



EDA技术实用教程

第6章

宏功能模块与IP应用

6.1 宏功能模块概述

6.1.1 知识产权核的应用

AMPP程序

MegaCore函数

OpenCore评估功能

OpenCore Plus硬件评估功能

6.1 宏功能模块概述

6.1.2 使用MegaWizard Plug-In Manager

- <输出文件>.bsf
- <输出文件>.cmp
- <输出文件>.inc
- <输出文件>.tdf
- <输出文件>.vhd
- <输出文件>.v
- <输出文件>_ bb.v
- <输出文件>_ inst.tdf
- <输出文件>_ inst.vhd
- <输出文件>_ inst.v

6.1.3 在Quartus II中对宏功能模块进行例化

6.2 LPM计数器模块使用方法

6.2.1 LPM_COUNTER计数器模块文本文件的调用



图 6-1 定制新的宏功能块

6.2 LPM计数器模块使用方法

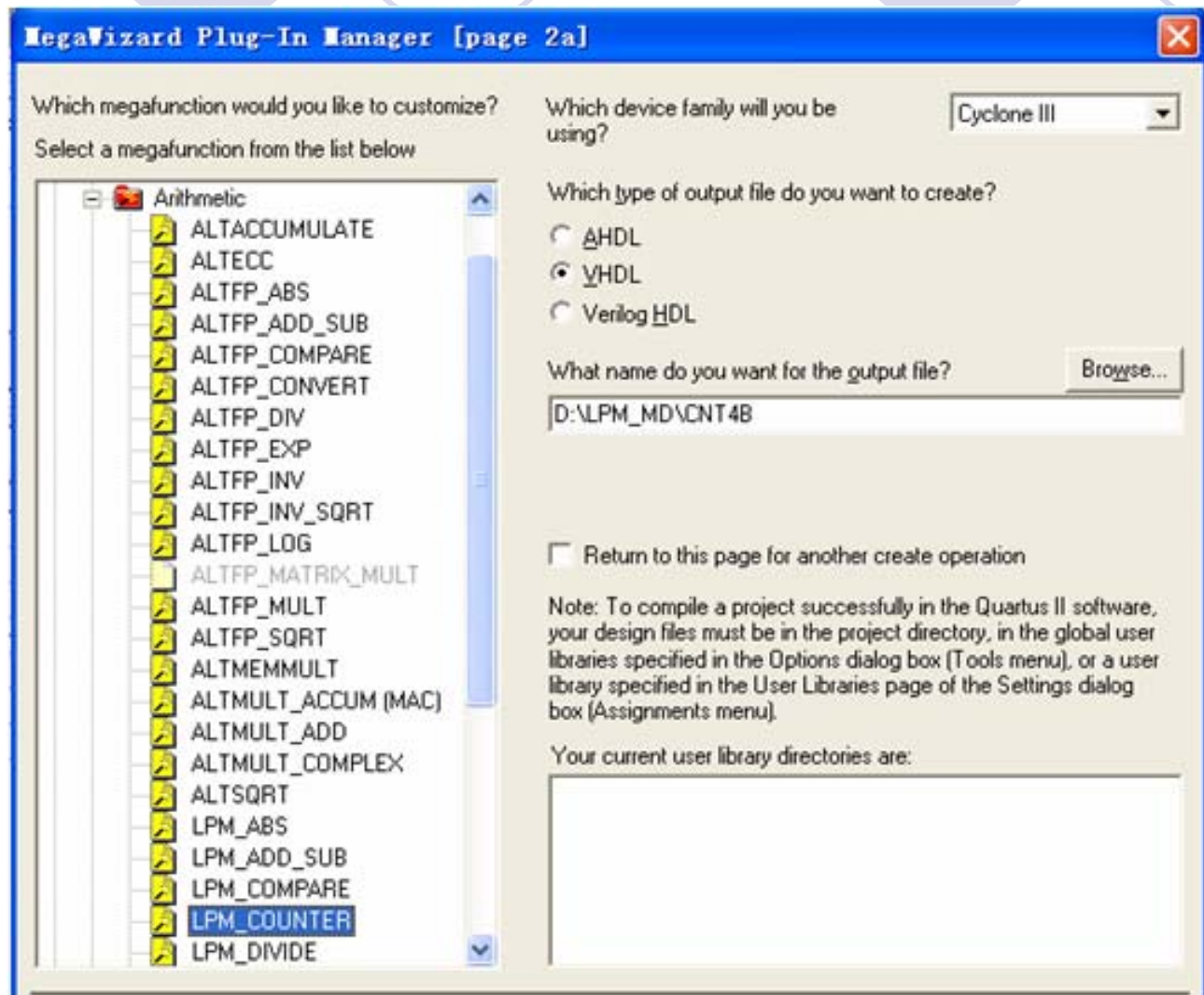


图 6-2 LPM 宏功能块设定

6.2 LPM计数器模块使用方法

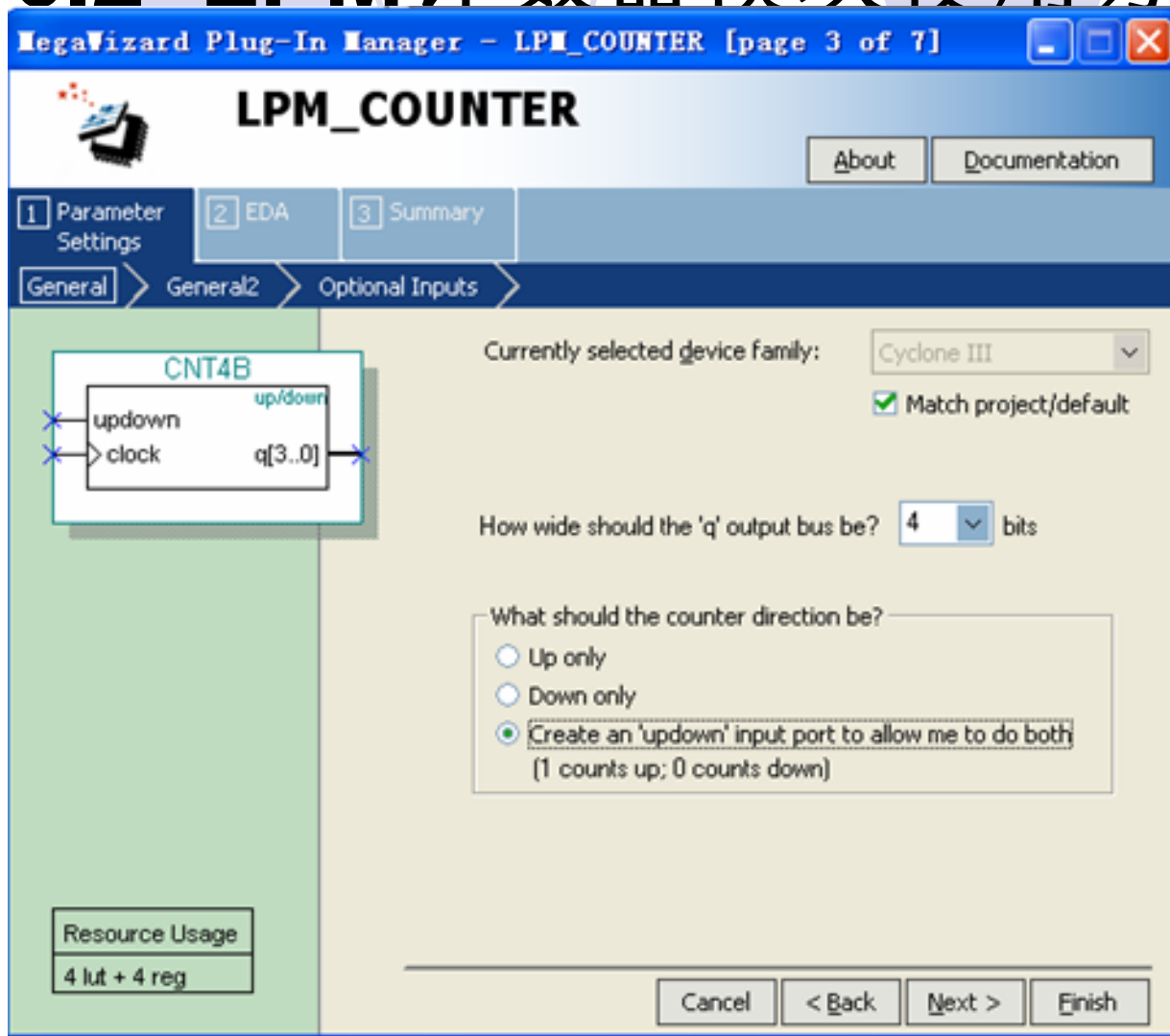


图 6-3 设 4 位可加减计数器

6.2 LPM计数器模块使用方法

6.2.1 LPM_COUNTER计数器模块文本文件的调用

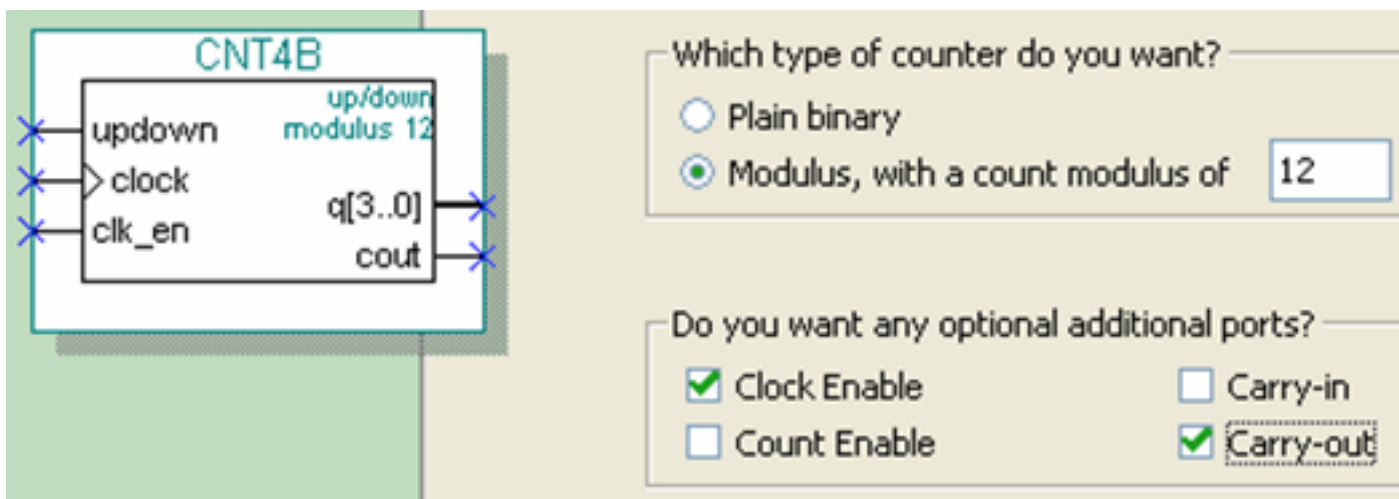


图 6-4 设定模 12 计数器，含时钟使能和进位输出

6.2 LPM计数器模块使用方法

6.2.1 LPM_COUNTER计数器模块文本文件的调用

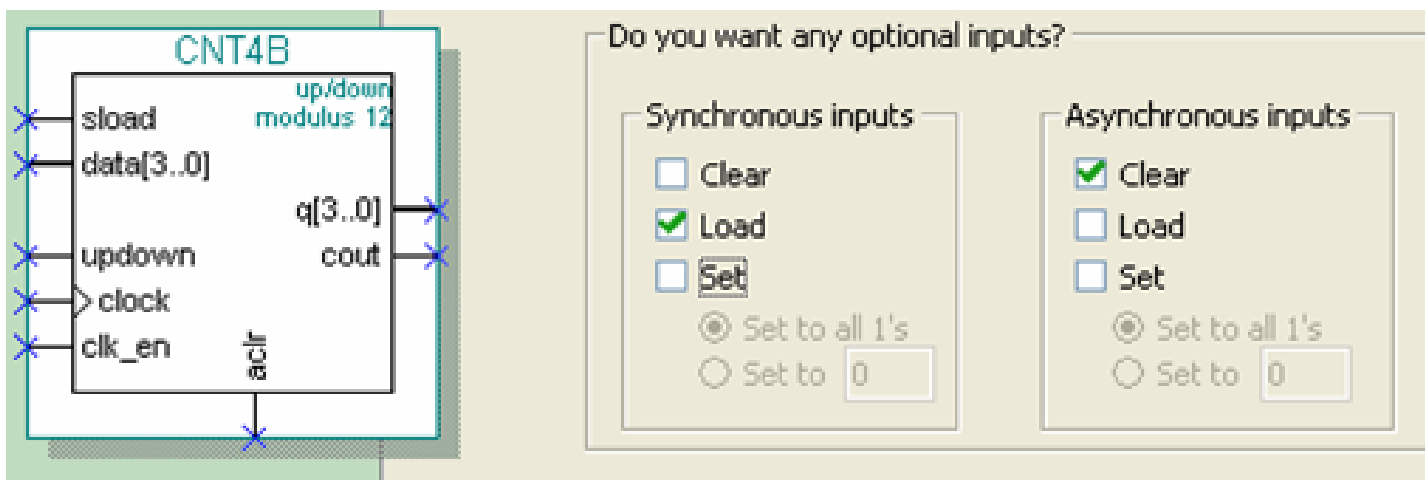


图 6-5 加入 4 位并行数据预置功能

6.2 LPM计数器模块使用方法

【例 6-1】 Quartus II 生成的计数器文件 CNT4B.vhd

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY lpm; --打开 LPM 库
USE lpm.all; --打开 LPM 程序包
ENTITY CNT4B IS
--异步清 0、时钟使能、时钟输入、同步预置数加载控制、加减控制
    PORT (aclr, clk_en, clock, sload, updown : IN STD_LOGIC ;
          data      : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); -- 4 位预置数
          cout      : OUT STD_LOGIC ; --进位输出
          q         : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ); --计数器输出
END CNT4B;
ARCHITECTURE SYN OF cnt4b IS
    SIGNAL sub_wire0 : STD_LOGIC ;
    SIGNAL sub_wire1 : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
    COMPONENT lpm_counter --以下是参数传递说明语句
        GENERIC(lpm_direction,lpm_port_updown ,lpm_type : STRING; --定义字符串类型
                lpm_modulus, lpm_width : NATURAL ); --定义正整数类型
```

6.2 LPM计数器模块使用方法

接上页

```
PORT (sload, clk_en, aclr, clock, updown : IN STD_LOGIC ;
      cout : OUT STD_LOGIC ;
      q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
      data : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));

END COMPONENT;

BEGIN

cout <= sub_wire0; q <= sub_wire1(3 DOWNTO 0);

lpm_counter_component : lpm_counter GENERIC MAP ( --参数传递例化语句
  lpm_direction => "UNUSED", --单方向计数参数未用
  lpm_modulus => 12, --定义模 12 计数器
  lpm_port_updown => "PORT_USED", --使用加减计数
  lpm_type => "LPM_COUNTER", --计数器类型
  lpm_width => 4 ) --计数位宽

PORT MAP (sload=>sload,clk_en=>clk_en,aclr=>aclr, clock => clock,
  data => data,updown => updown,cout=>sub_wire0,q => sub_wire1);

END SYN;
```

【例 6-2】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY CNT4BIT IS
    PORT (CLK,RST,ENA ,SLD,UD : IN std_logic;
          DIN      : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0);
          COUT     : OUT std_logic;
          DOUT     : OUT std_logic_vector(3 DOWNTO 0));
END ENTITY CNT4BIT;
ARCHITECTURE translated OF CNT4BIT IS
    COMPONENT CNT4B
        PORT (aclr,clk_en,clock,sload,updown : IN STD_LOGIC ;
              data      : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
              cout      : OUT STD_LOGIC ;
              q         : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
    END COMPONENT;
BEGIN
    U1 : CNT4B PORT MAP (sload => SLD, clk_en => ENA, aclr => RST,
                        cout=>COUT, clock=>CLK, data=>DIN, updown=>UD, q=>DOUT);
END ARCHITECTURE translated;
```

6.2 LPM计数器模块使用方法

6.2.2 创建工程与仿真测试

 


图 6-6 CNT4BIT.v 的仿真波形

6.2 LPM计数器模块使用方法

6.2.2 创建工程与仿真测试

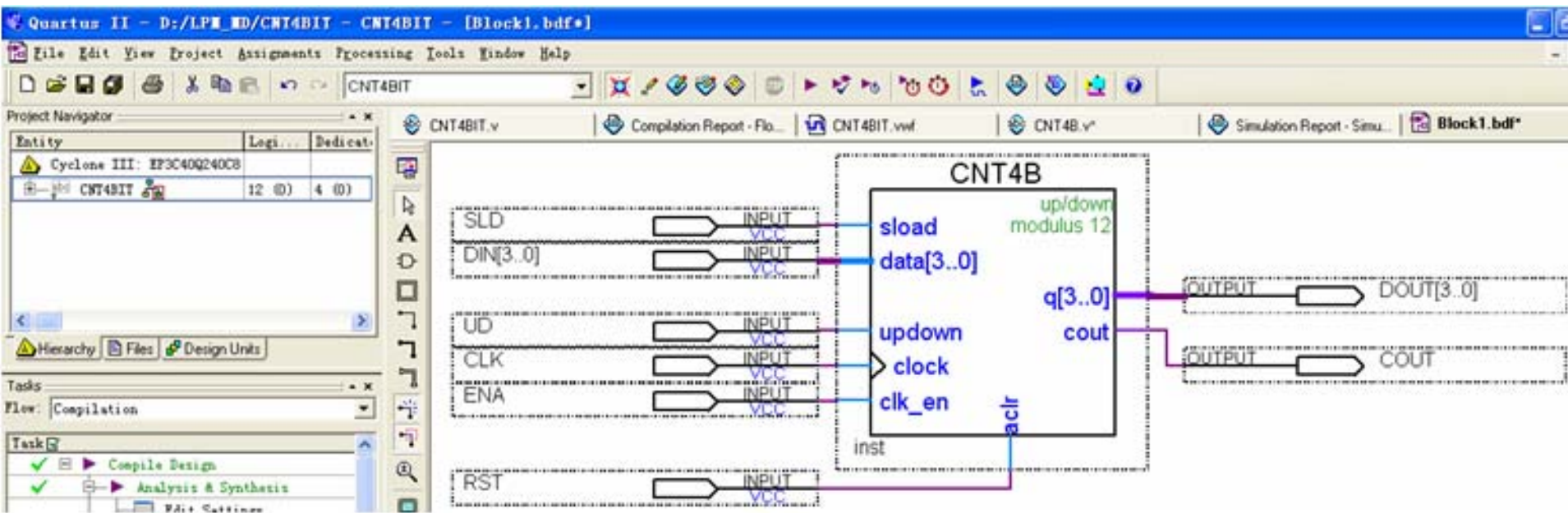


图 6-7 原理图输入设计

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

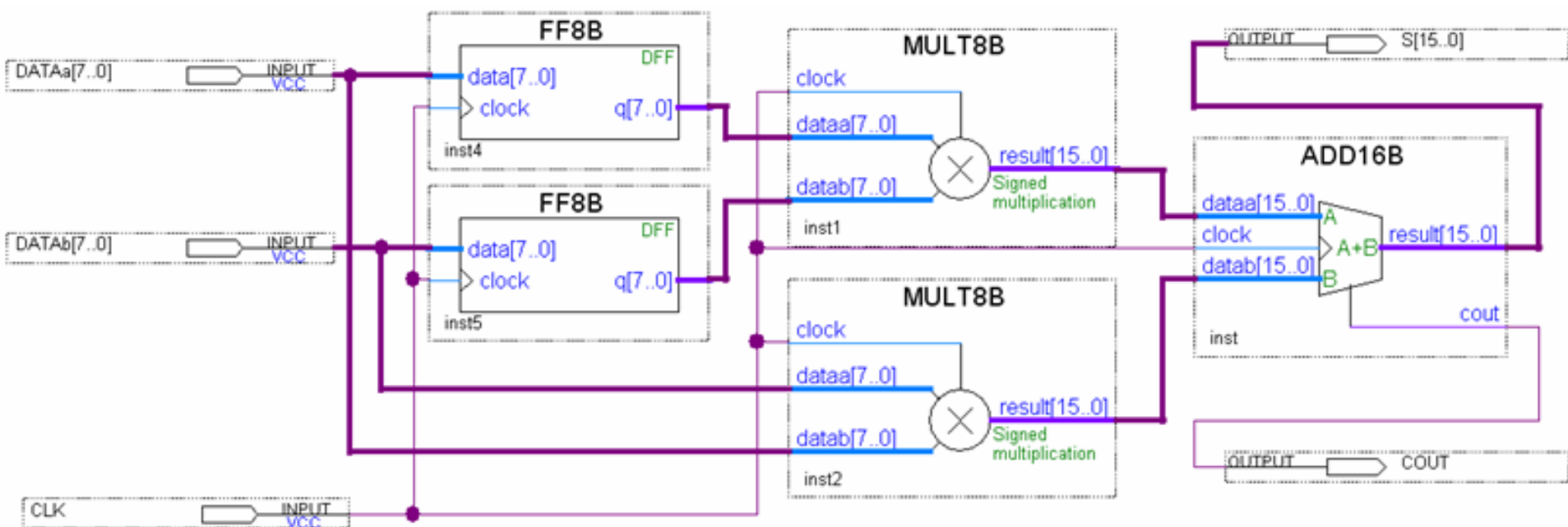


图 6-8 8 位乘法累加器顶层设计

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.1 LPM加法器模块设置调用

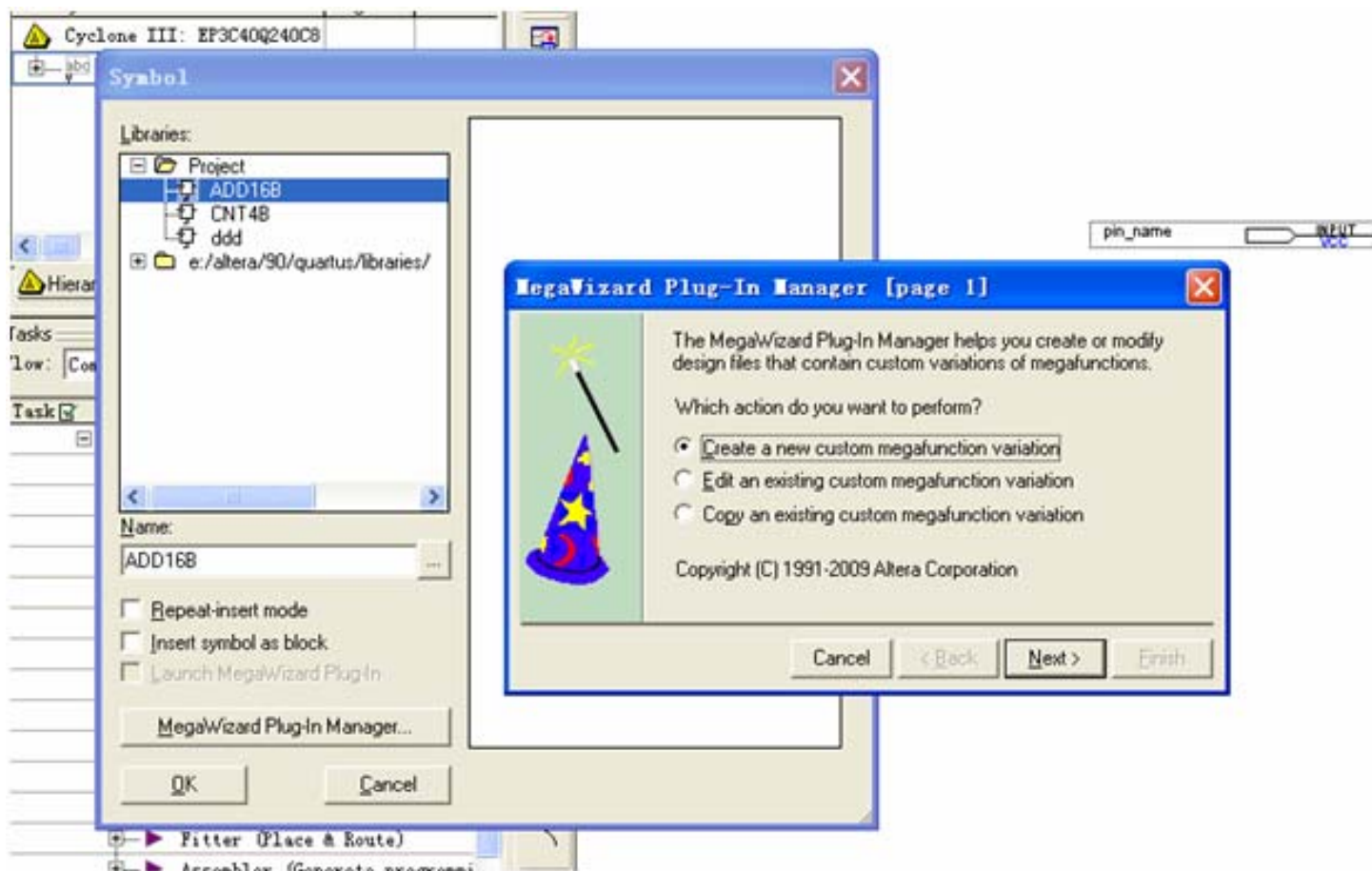


图 6-9 从原理图编辑窗进入 MegaWizard Plug-In Manager 管理器

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.1 LPM加法器模块设置调用

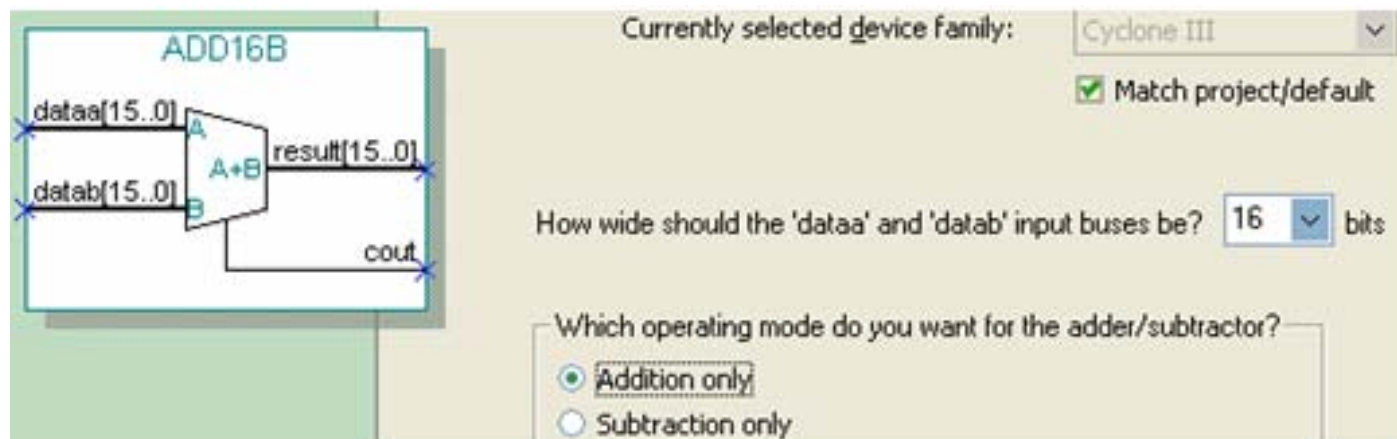


图 6-10 选择 16 位加法工作方式

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.1 LPM加法器模块设置调用

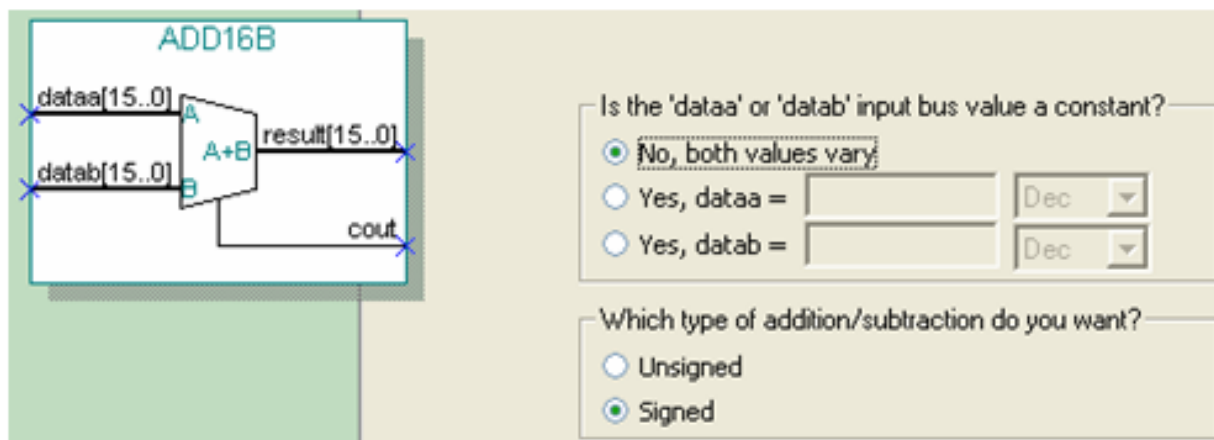


图 6-11 选择有符号加法操作类型输入

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.1 LPM加法器模块设置调用

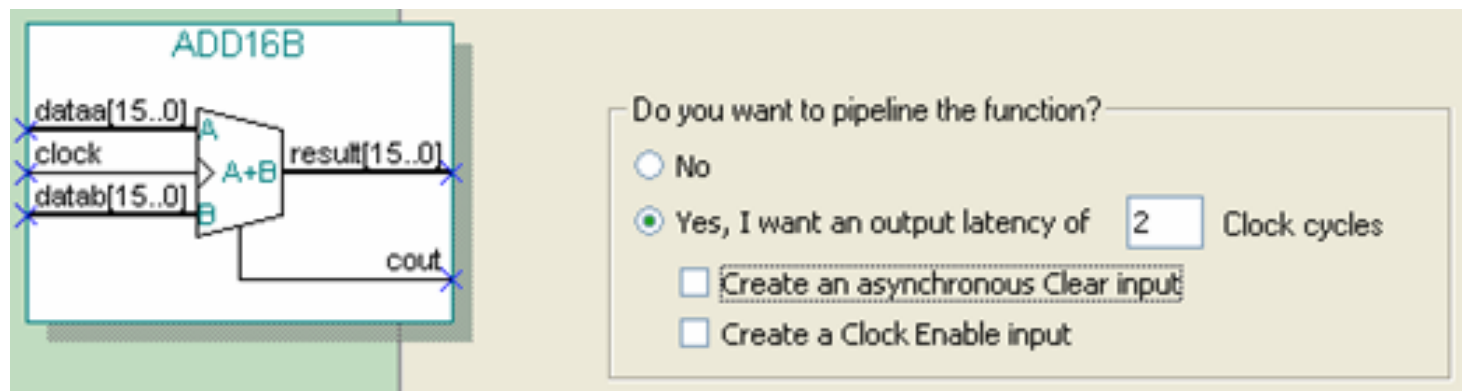


图 6-12 选择流水线方式

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.2 LPM乘法器模块设置调用

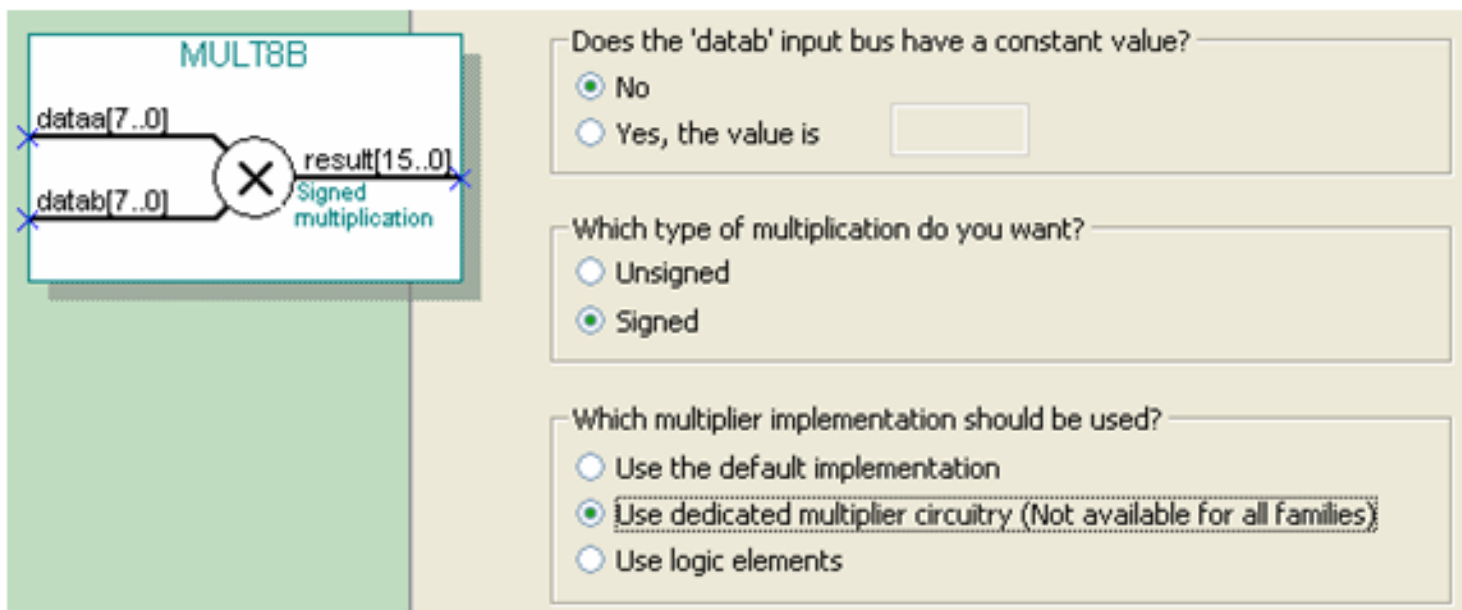


图 6-13 选择有符号乘法模式，并用专用乘法器模块构建乘法器

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.2 LPM乘法器模块设置调用

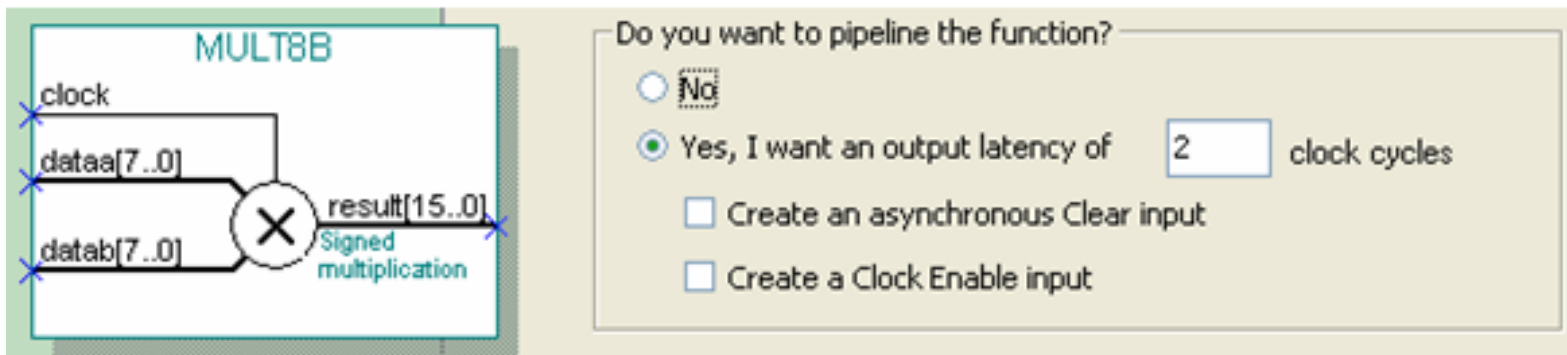


图 6-14 选择 2 级流水线乘法模式

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.3 乘法累加器的仿真测试

 


图 6-15 电路图图 6-8 的 MULTADD 工程仿真波形

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.3 乘法累加器的仿真测试

Device	EP3C40Q240C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	50 / 39,600 (< 1 %)
Total combinational functions	17 / 39,600 (< 1 %)
Dedicated logic registers	50 / 39,600 (< 1 %)
Total registers	50
Total pins	34 / 129 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 1,161,216 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	2 / 252 (< 1 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Device	EP3C40Q240C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	238 / 39,600 (< 1 %)
Total combinational functions	212 / 39,600 (< 1 %)
Dedicated logic registers	188 / 39,600 (< 1 %)
Total registers	188
Total pins	34 / 129 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 1,161,216 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 252 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

图 6-16 对乘法器的构建模式选择不同设置后的编译报告

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.3 乘法累加器的仿真测试

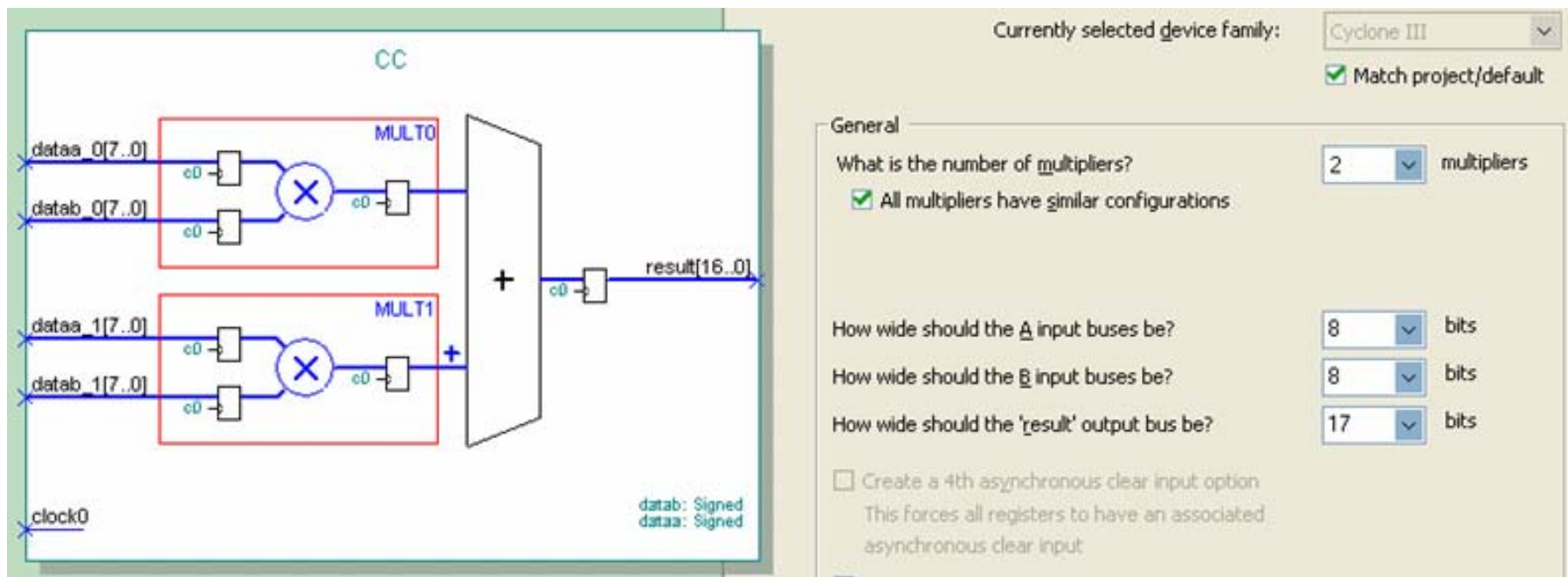


图 6-17 ALTMULT_ADD 模块设置对话框

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.4 乘法器的VHDL文本表述和相关属性设置

【例 6-3】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL ;
ENTITY MULTS IS
PORT (A1,B1,A2,B2 : IN SIGNED(7 DOWNTO 0) ;--定义有符号位矢，参考第 9 章
      R1,R2 : OUT SIGNED(15 DOWNTO 0) ) ;
END ;
ARCHITECTURE bhv OF MULTS IS
BEGIN
    R1 <= A1 * B1 ;      R2 <= A2 * B2 ;
END bhv;
```


6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.4 乘法器的VHDL文本表述和相关属性设置

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	0 / 5,136 (0 %)
Total combinational functions	0 / 5,136 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 5,136 (0 %)
Total registers	0
Total pins	64 / 95 (67 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 423,936 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	2 / 46 (4 %)
Total PLLs	0 / 2 (0 %)

图 6-18 例 6-3 的编译报告

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.4 乘法器的VHDL文本表述和相关属性设置

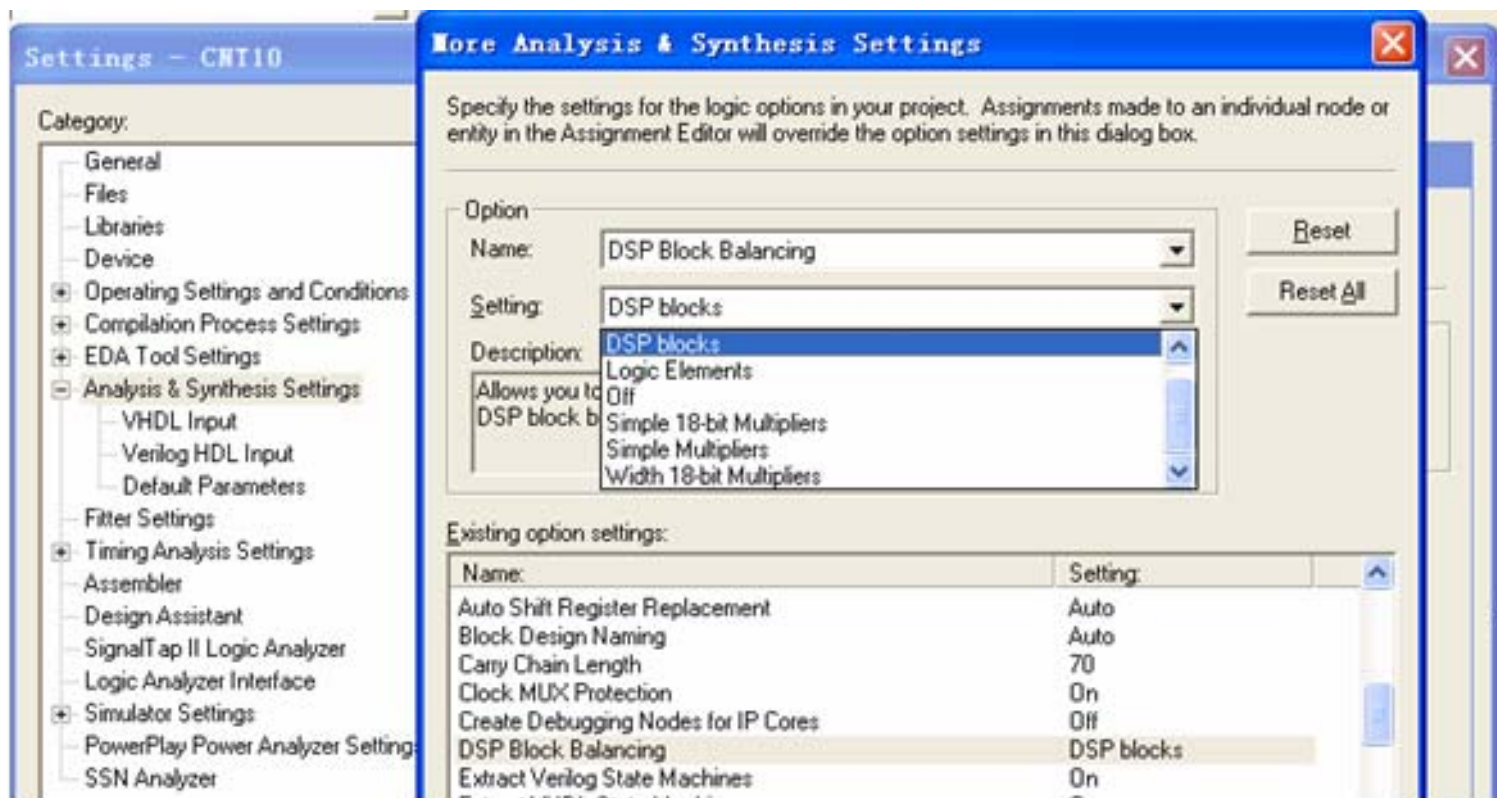


图 6-19 设置乘法器用 DSP 模块构建

6.3 基于LPM的流水线乘法累加器设计

6.3.4 乘法器的VHDL文本表述和相关属性设置

【例 6-4】


```
ARCHITECTURE bhv OF MULT8 IS
  attribute multstyle : string;
  attribute multstyle of R1,R2 : signal is "DSP";
BEGIN
  R1 <= A1 * B1 ;      R2 <= A2 * B2 ;
END bhv;
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.1 存储器初始化文件生成

1. 建立.mif格式文件

(1) 直接编辑法

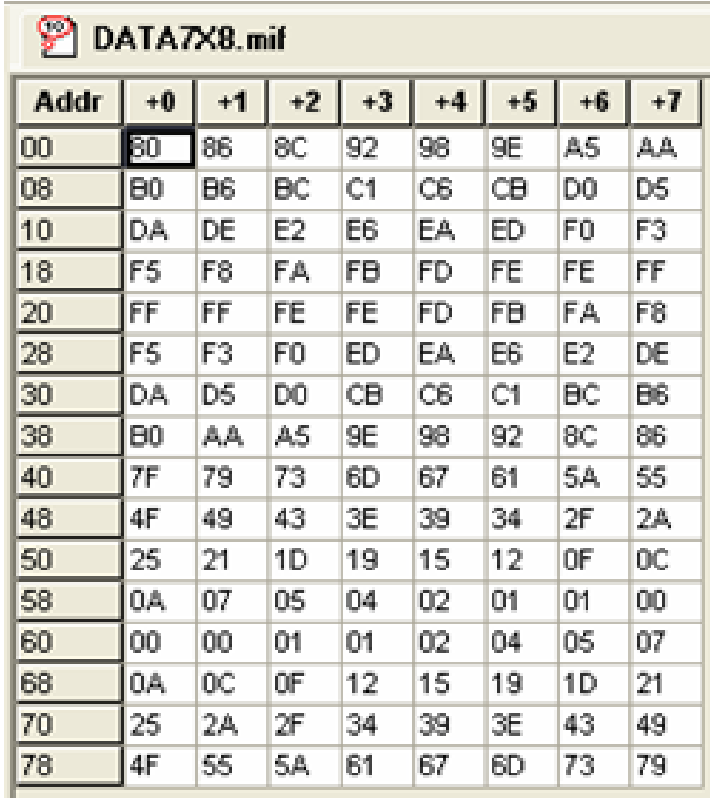

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	80	86	8C	92	98	9E	A5	AA
08	B0	B6	BC	C1	C6	CB	D0	D5
10	DA	DE	E2	E6	EA	ED	F0	F3
18	F5	F8	FA	FB	FD	FE	FE	FF
20	FF	FF	FE	FE	FD	FB	FA	F8
28	F5	F3	F0	ED	EA	E6	E2	DE
30	DA	D5	D0	CB	C6	C1	BC	B6
38	B0	AA	A5	9E	98	92	8C	86
40	7F	79	73	6D	67	61	5A	55
48	4F	49	43	3E	39	34	2F	2A
50	25	21	1D	19	15	12	0F	0C
58	0A	07	05	04	02	01	01	00
60	00	00	01	01	02	04	05	07
68	0A	0C	0F	12	15	19	1D	21
70	25	2A	2F	34	39	3E	43	49
78	4F	55	5A	61	67	6D	73	79

图 6-20 mif 文件编辑窗

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

(2) 文件编辑法

【例 6-5】

```
DEPTH = 128;           ; 数据深度，即存储的数据个数
WIDTH = 8;             ; 输出数据宽度
ADDRESS_RADIX = HEX;  ; 地址数据类型，HEX 表示选择 16 进制数据类型
DATA_RADIX = HEX;     ; 存储数据类型，HEX 表示选择 16 进制数据类型
CONTENT               ; 此为关键词
BEGIN                 ; 此为关键词
0000      :      0080;
0001      :      0086;
0002      :      008C;
    ... (数据略去)
007E      :      0073;
007F      :      0079;
END;
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.1 存储器初始化文件生成

1. 建立.mif格式文件

(3) C等软件生成

【例 6-6】

```
#include <stdio.h>
#include "math.h"
main()
{int i;float s;
for(i=0;i<1024;i++)
    { s = sin(atan(1)*8*i/1024);
      printf("%d : %d;\n",i, (int) ((s+1) *1023/2));
    }
}
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

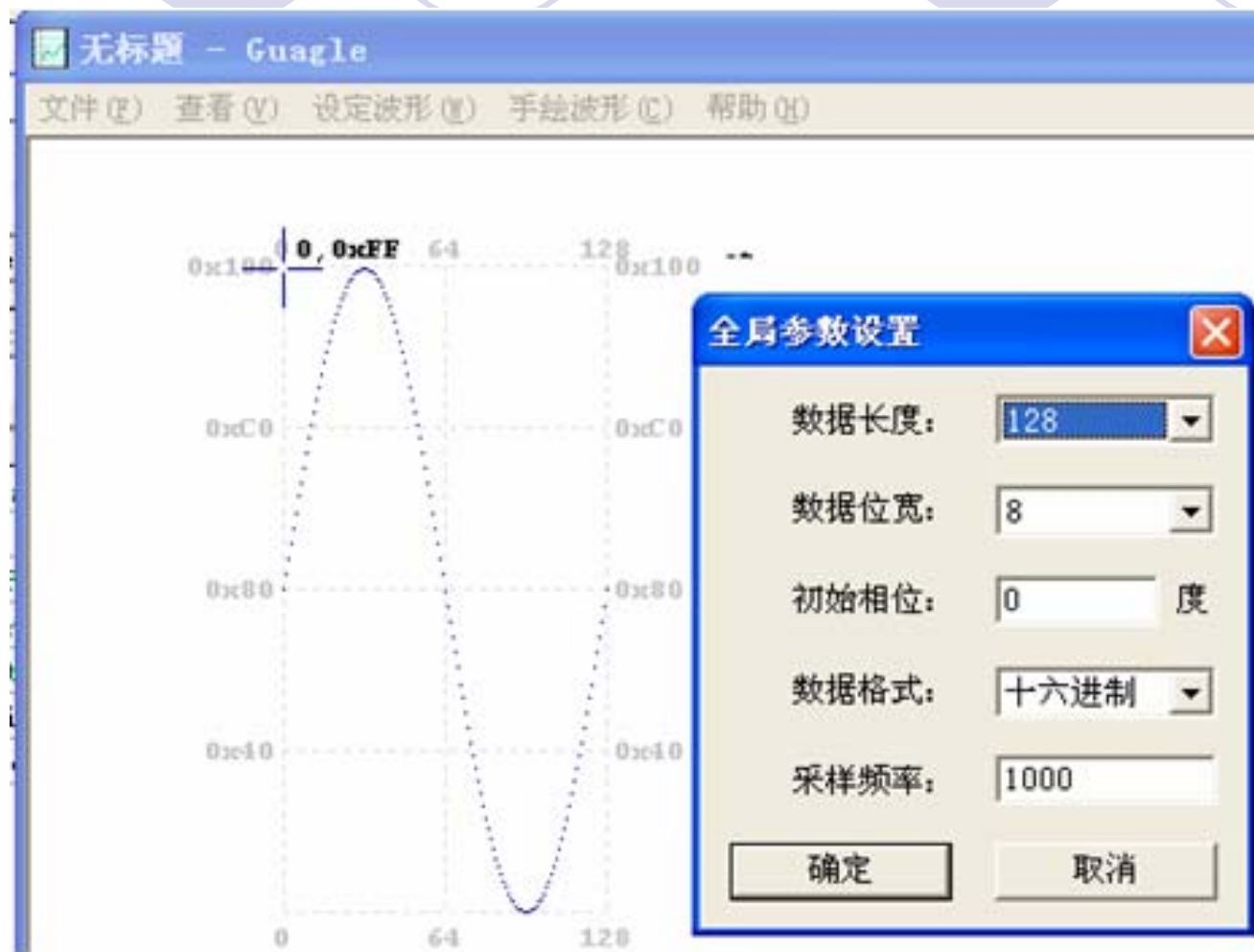



图 6-22 利用康芯 mif 生成器生成 mif 正弦波数据文件

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.1 存储器初始化文件生成

1. 建立.mif格式文件

(4) 专用mif文件生成器

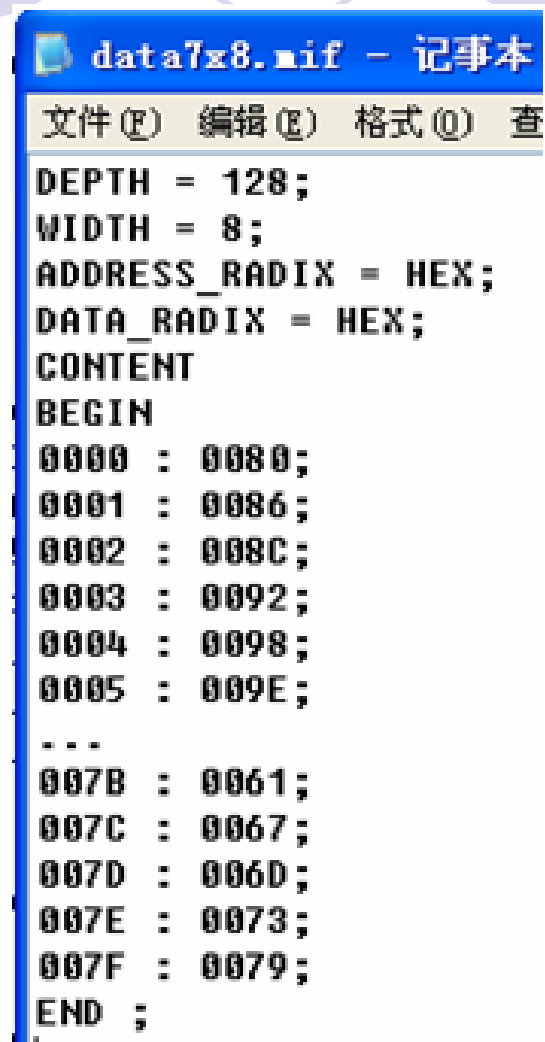A screenshot of a Notepad window titled "data7x8.mif - 记事本". The window contains the following text:

```
DEPTH = 128;  
WIDTH = 8;  
ADDRESS_RADIX = HEX;  
DATA_RADIX = HEX;  
CONTENT  
BEGIN  
0000 : 0080;  
0001 : 0086;  
0002 : 008C;  
0003 : 0092;  
0004 : 0098;  
0005 : 009E;  
...  
007B : 0061;  
007C : 0067;  
007D : 006D;  
007E : 0073;  
007F : 0079;  
END ;
```

图 6-23 打开 mif 文件

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.1 存储器初始化文件生成

2. 建立.hex格式文件

```
ORG 0000H
DB 255 , 254 , 252 , 249
DB 245 , 239 , 233 , 225
DB 217 , 207 , 197 , 186
DB 174 , 162 , 150 , 137
DB 124 , 112 , 99 , 87
DB 75 , 64 , 53 , 43
DB 34 , 26 , 19 , 13
DB 8 , 4 , 1 , 0
DB 0 , 1 , 4 , 8
DB 13 , 19 , 26 , 34
DB 43 , 53 , 64 , 75
DB 87 , 99 , 112 , 124
DB 137 , 150 , 162 , 174
DB 186 , 197 , 207 , 217
DB 225 , 233 , 239 , 245
DB 249 , 252 , 254 , 255
END
```

图 6-21 用汇编器生成 hex 文件

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.2 LPM_RAM的设置和调用

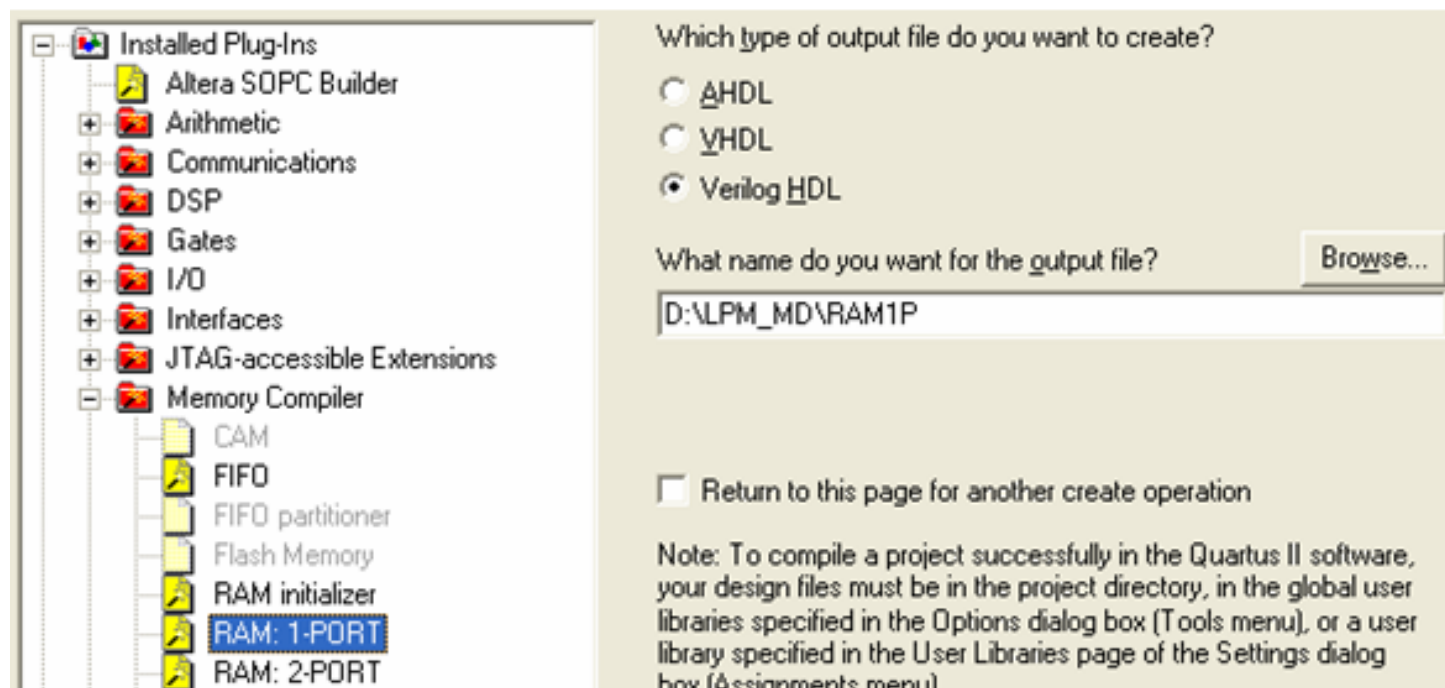


图 6-24 调用单口 LPM RAM

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.2 LPM_RAM的设置和调用

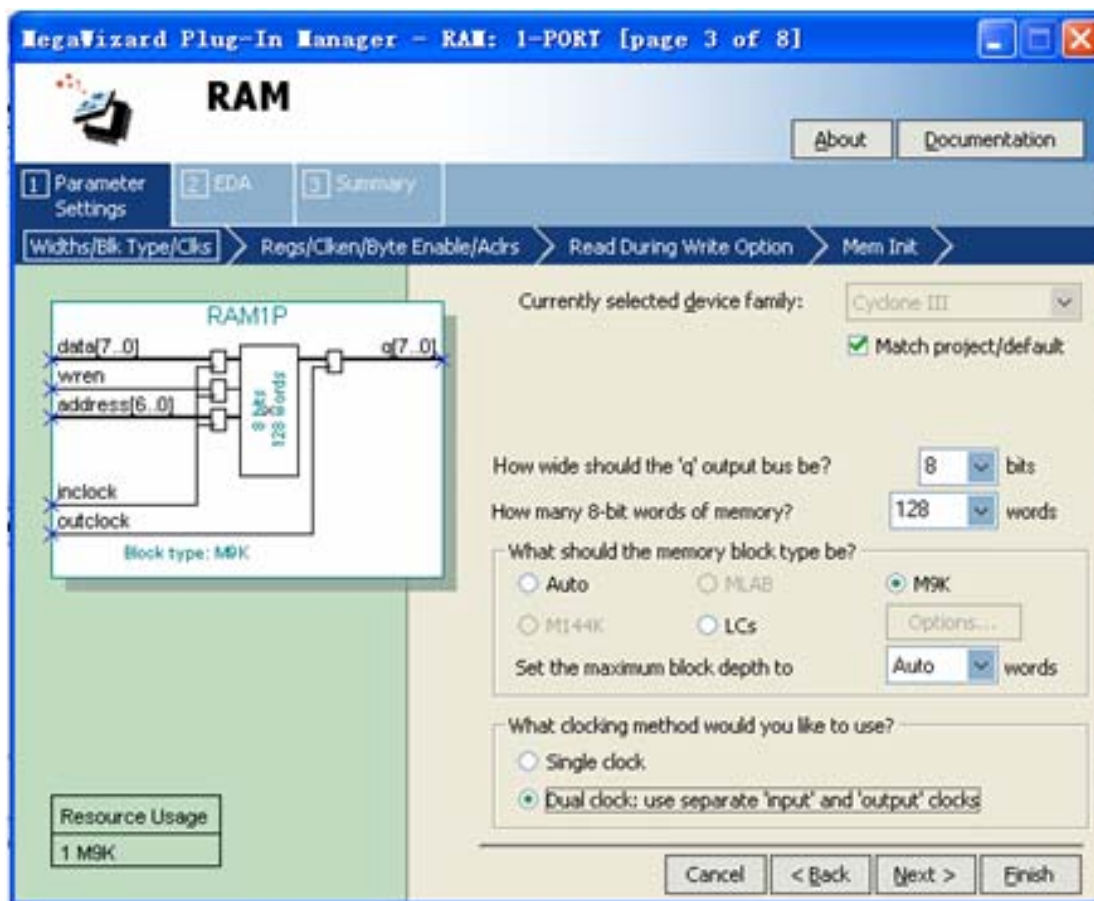


图 6-25 设定 RAM 参数

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.2 LPM_RAM的设置和调用

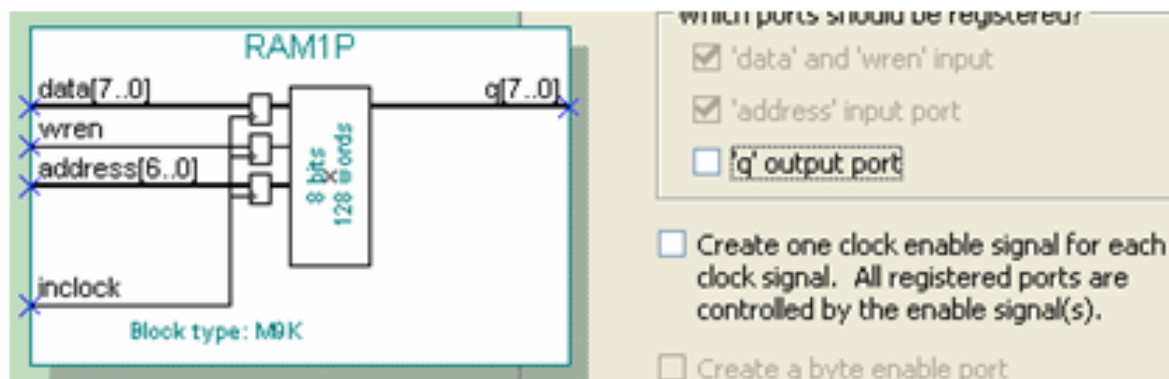


图 6-26 设定 RAM 仅输入时钟控制

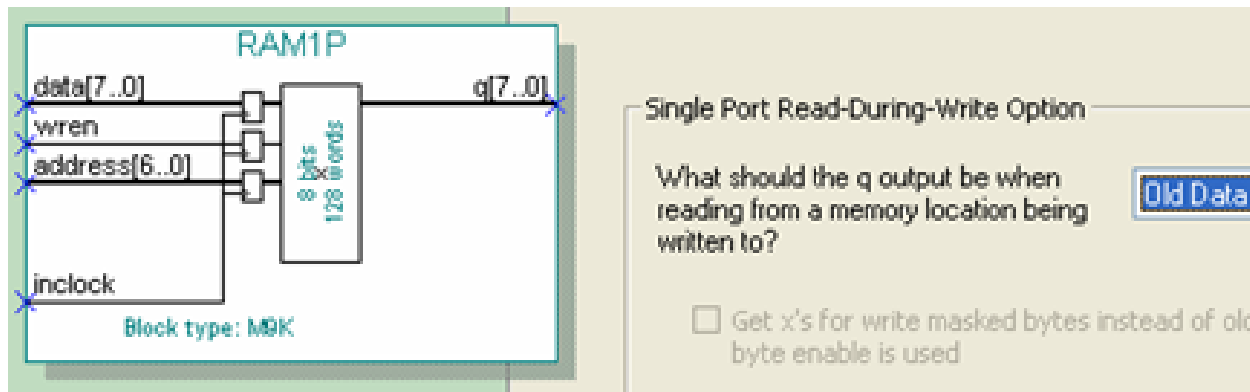


图 6-27 设定在写入同时读出原数据

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.2 LPM_RAM的设置和调用

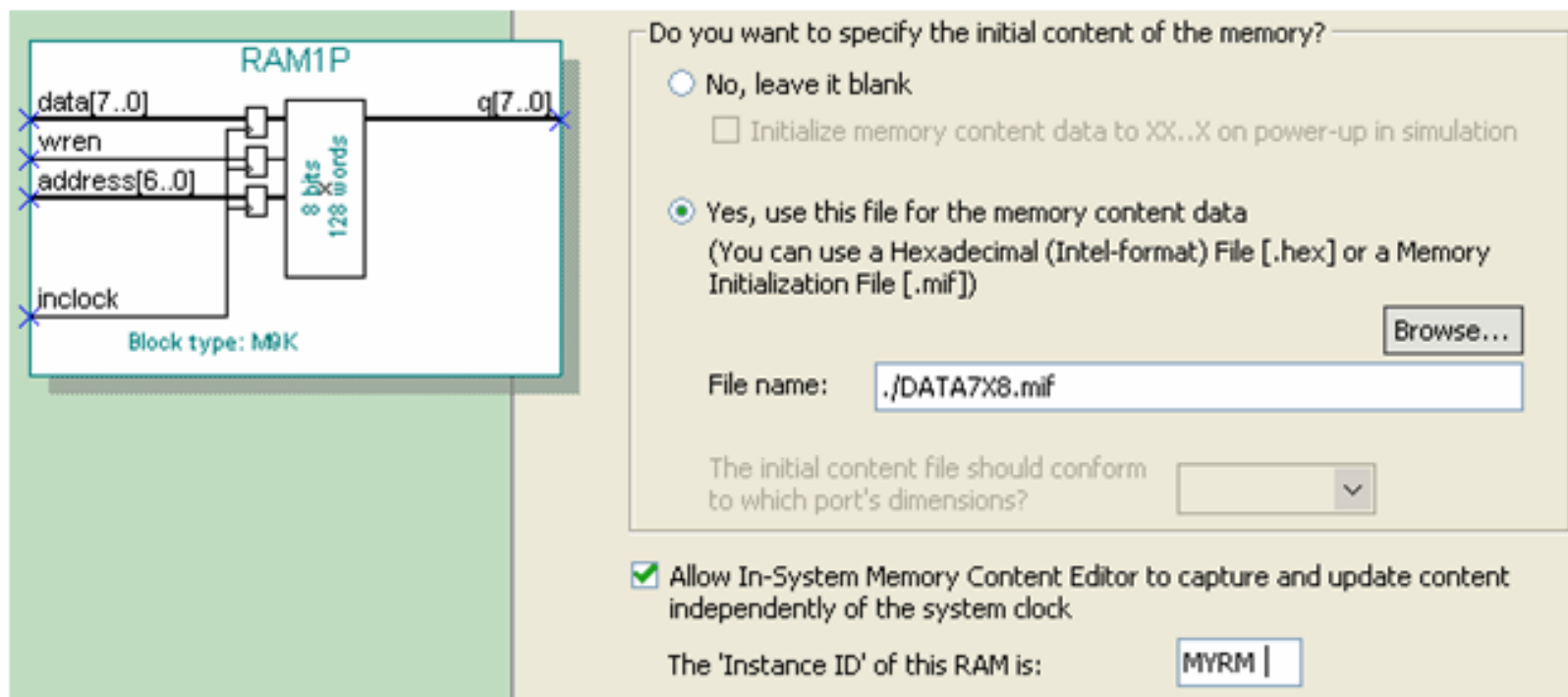


图 6-28 设定初始化文件和允许在系统编辑

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.2 LPM_RAM的设置和调用

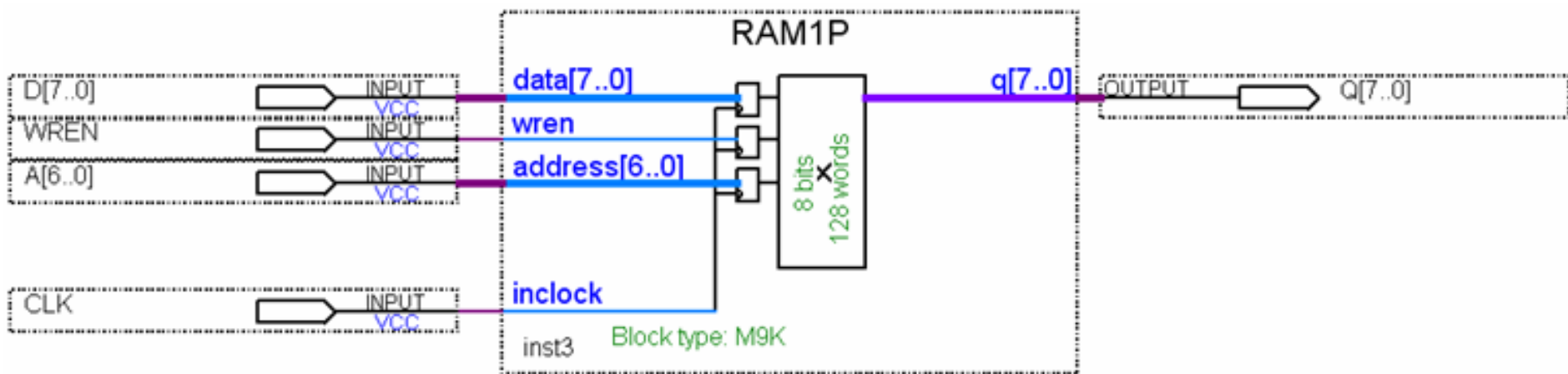


图 6-29 在原理图上连接好的 RAM 模块

 


图 6-30 图 6-29 的 RAM 的仿真波形

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.4 VHDL的存储器描述及相关属性

【例 6-7】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ; --此程序包包含转换函数 CONV_INTEGER(A)
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ; --此程序包包含算符重载函数
ENTITY RAM78 IS
PORT (CLK,WREN : IN STD_LOGIC ; --定义时钟和写允许控制
      A : IN STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0) ; --定义RAM的7位地址输入端口
      DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ; --定义RAM的8位数据输入端口
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); --定义RAM的8位数据输出端口
END ;
ARCHITECTURE bhv OF RAM78 IS
TYPE G_ARRAY IS ARRAY(0 TO 127) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
SIGNAL MEM : G_ARRAY; --定义信号MEM的数据类型是用户新定义的类型 G_ARRAY
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.4 VHDL的存储器描述及相关属性

[接上页](#)

```
BEGIN
  PROCESS (CLK)
  BEGIN
    IF RISING_EDGE (CLK) THEN
      IF WREN='1' THEN --如果时钟有上升沿出现，且写使能为高电平，则
        MEM(CONV_INTEGER(A)) <= DIN; --RAM 数据口的数据被写入指定地址的单元
      END IF;
    END IF;
    IF (FALLING_EDGE (CLK)) THEN Q<=MEM (CONV_INTEGER (A)); --读出存储器中的数据
    END IF;
  END PROCESS ;
END BHV;
```


6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.5 数据类型定义语句

1. 限定性数组型数据类型定义

```
TYPE 数组名 IS ARRAY (数组范围) OF 基本数据类型 ;
```

```
TYPE stb IS ARRAY (7 DOWNT0 0) OF STD_LOGIC ;
```

```
TYPE MATRIX IS ARRAY (127 DOWNT0 0) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ;
```

```
TYPE G_ARRAY IS ARRAY(0 TO 127) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNT0 0) ;
```

```
SIGNAL MEM : G_ARRAY;
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.5 数据类型定义语句

2. 非限定性数组型数据类型定义

TYPE 数组名 IS ARRAY (数组下标名 RANGE <>) OF 数据类型 ;

```
Type bit is ('0','1');
```

```
Type bit_vector is array(natural rang<>) of bit;
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.5 数据类型定义语句

3. 枚举型数据类型定义 `TYPE BOOLEAN IS (FALSE,TRUE) ;`

```
TYPE my_logic IS ( '1' , 'Z' , 'U' , '0' ) ;
```

```
SIGNAL s1 : my_logic ;
```

```
s1 <= 'Z' ;
```

`TYPE 数据类型名 IS 数据类型定义表述`

```
TYPE week IS (sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat) ;
```

```
TYPE x is (low, high);
```

```
TYPE data_bus IS ARRAY (0 TO 7, x) of BIT ;
```

```
TYPE m_state IS ( st0,st1,st2,st3,st4,st5 ) ;
```

```
SIGNAL present_state,next_state : m_state ;
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.5 数据类型定义语句

4. 枚举型子类型数据类型定义

SUBTYPE 子类型名 IS 基本数据类型 RANGE 约束范围;

```
SUBTYPE digits IS INTEGER RANGE 0 to 9 ;
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.6 存储器配置文件属性定义和结构设置

 


图 6-31 例 6-7 的 RAM78 的 RTL 图

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.6 存储器配置文件属性定义和结构设置

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	1,344 / 5,136 (26 %)
Total combinational functions	832 / 5,136 (16 %)
Dedicated logic registers	1,032 / 5,136 (20 %)
Total registers	1032
Total pins	25 / 95 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 423,936 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 46 (0 %)
Total PLLs	0 / 2 (0 %)

图 6-32 例 6-7 的编译报告

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.6 存储器配置文件属性定义和结构设置

【例 6-8】

```
ARCHITECTURE bhv OF RAM78 IS
TYPE G_ARRAY IS ARRAY(0 TO 127) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
SIGNAL MEM : G_ARRAY;
    attribute ram_init_file : string;
    attribute ram_init_file of MEM :
SIGNAL IS "data7x8.mif";
BEGIN
```

6.4 LPM 随机存储器的设置和调用

6.4.6 存储器配置文件属性定义和结构设置

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	0 / 5,136 (0 %)
Total combinational functions	0 / 5,136 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 5,136 (0 %)
Total registers	0
Total pins	25 / 95 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	1,024 / 423,936 (< 1 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 46 (0 %)
Total PLLs	0 / 2 (0 %)

图 6-33 例 6-8 的编译报告

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.1 LPM_ROM的定制调用和测试

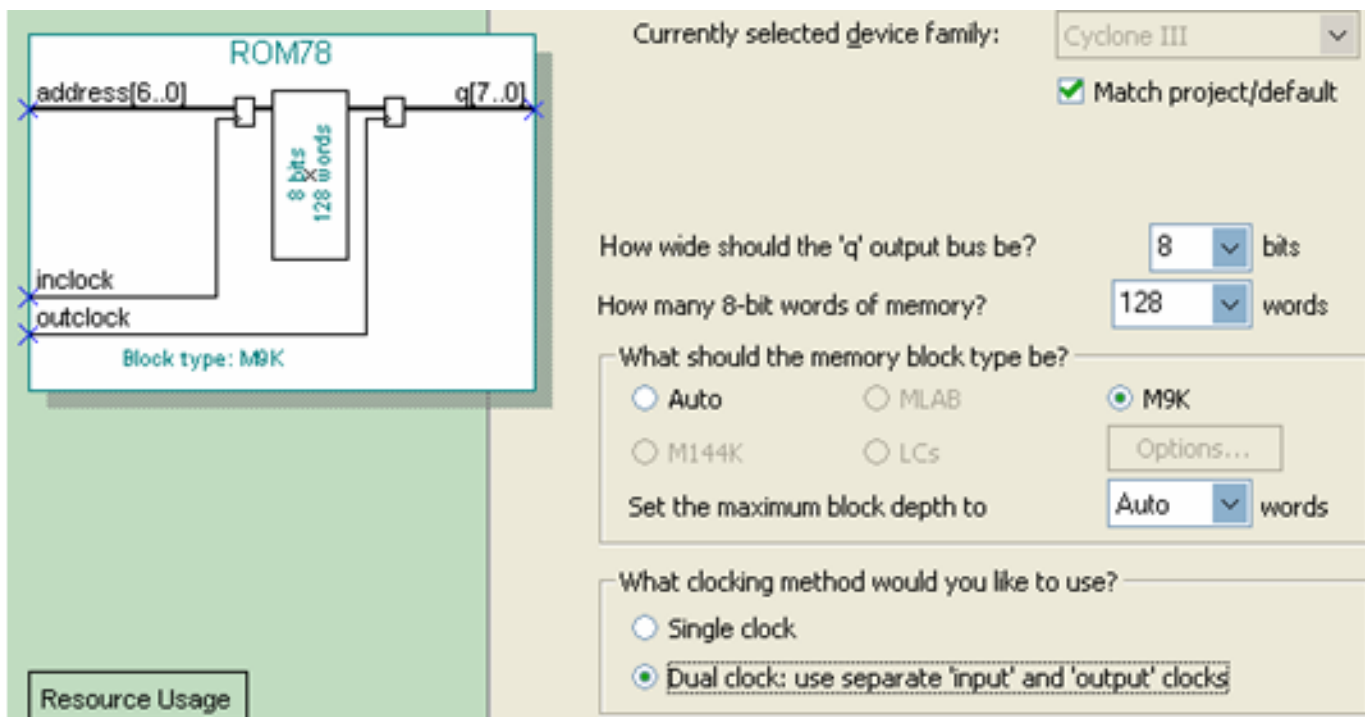


图 6-34 调用 LPM_ROM 之参数设置

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.1 LPM_ROM的定制调用和测试

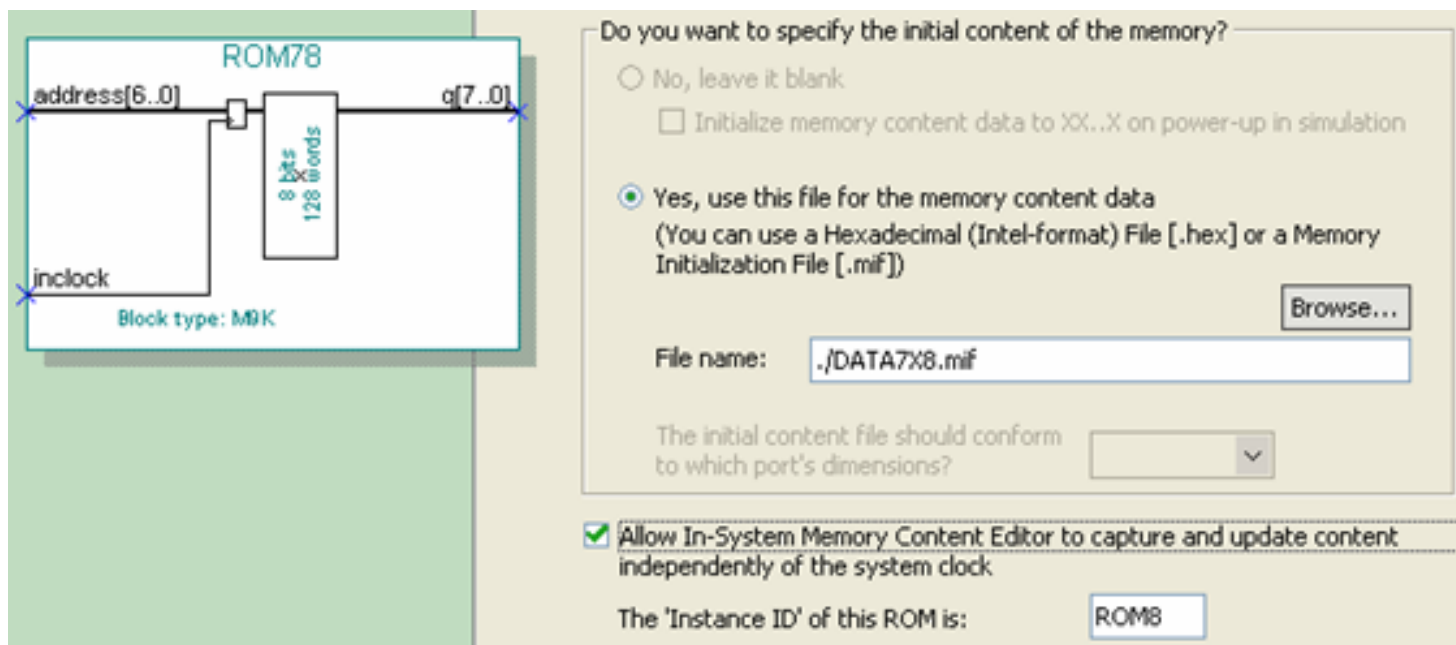


图 6-35 加入初始化配置文件

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.1 LPM_ROM的定制调用和测试



图 6-36 LPM_ROM 仿真测试

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.2 LPM存储器模块取代设置

6.5.3 简易正弦信号发生器设计

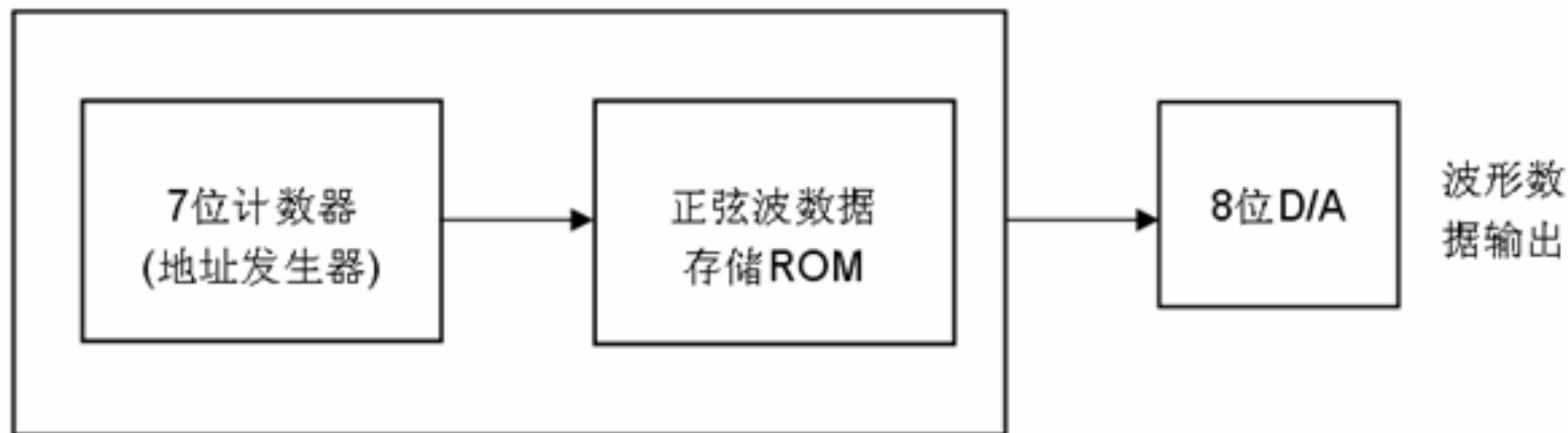


图 6-37 正弦信号发生器结构框图

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.3 简易正弦信号发生器设计

【例 6-9】

```
LIBRARY IEEE; --正弦信号发生器源文件
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY SIN_GNT IS
    PORT ( RST,CLK,EN : IN STD_LOGIC;--复位信号, 时钟, 计数使能
          AR : OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0);--7位地址测试输出
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));--8位波形数据输出
END;
ARCHITECTURE ONE OF SIN_GNT IS
COMPONENT ROM78 --调用波形数据存储器LPM_ROM文件: rom78.vhd声明
    PORT(address : IN STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0);--7位地址信号
          inclock : IN STD_LOGIC ;--地址锁存时钟
          q : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
```

接下页

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.3 简易正弦信号发生器设计

[接上页](#)

```
END COMPONENT;  
    SIGNAL Q1 :STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNT0 0);--设定内部节点作为地址计数器  
BEGIN  
PROCESS (CLK,RST,EN )    BEGIN          --LPM_ROM地址发生器进程  
IF (RST='0') THEN    Q1 <="0000000";  
    ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN  
        IF (EN='1') THEN Q1<=Q1+1; END IF ; END IF;  
END PROCESS;  
AR<=Q1;  
u1 : ROM78 PORT MAP (address=>Q1, q => Q,inclock=>CLK);--例化  
END;
```

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.3 简易正弦信号发生器设计

【例 6-10】 ROM78.vhd

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.all;
ENTITY ROM78 IS
    PORT (address      : IN STD_LOGIC_VECTOR (6 DOWNTO 0);
          inclock      : IN STD_LOGIC ;
          q             : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) );
END ROM78;
```

...

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.3 简易正弦信号发生器设计

 


图 6-38 例 6-9 的仿真波形输出

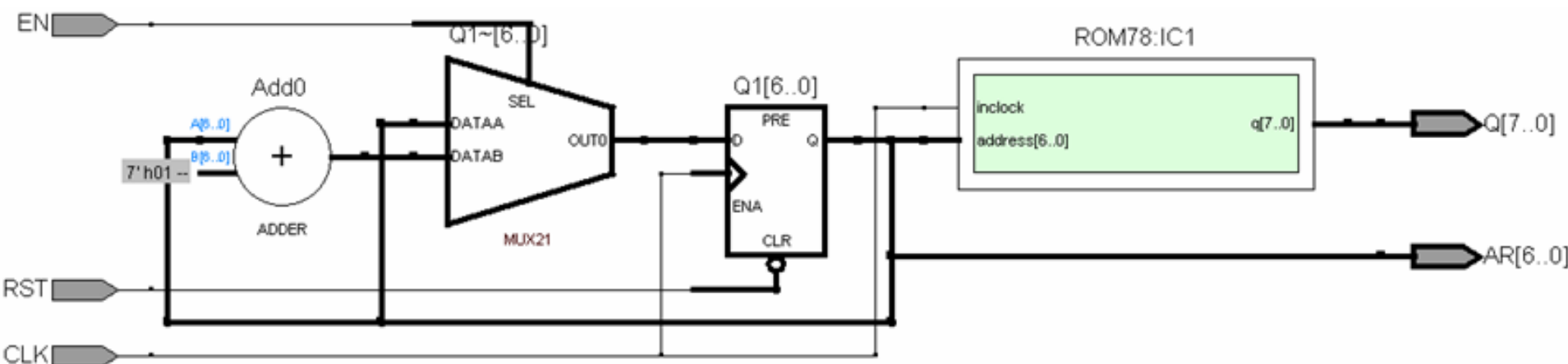


图 6-39 例 6-9 的 RTL 电路图

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.4 正弦信号发生器硬件实现和测试

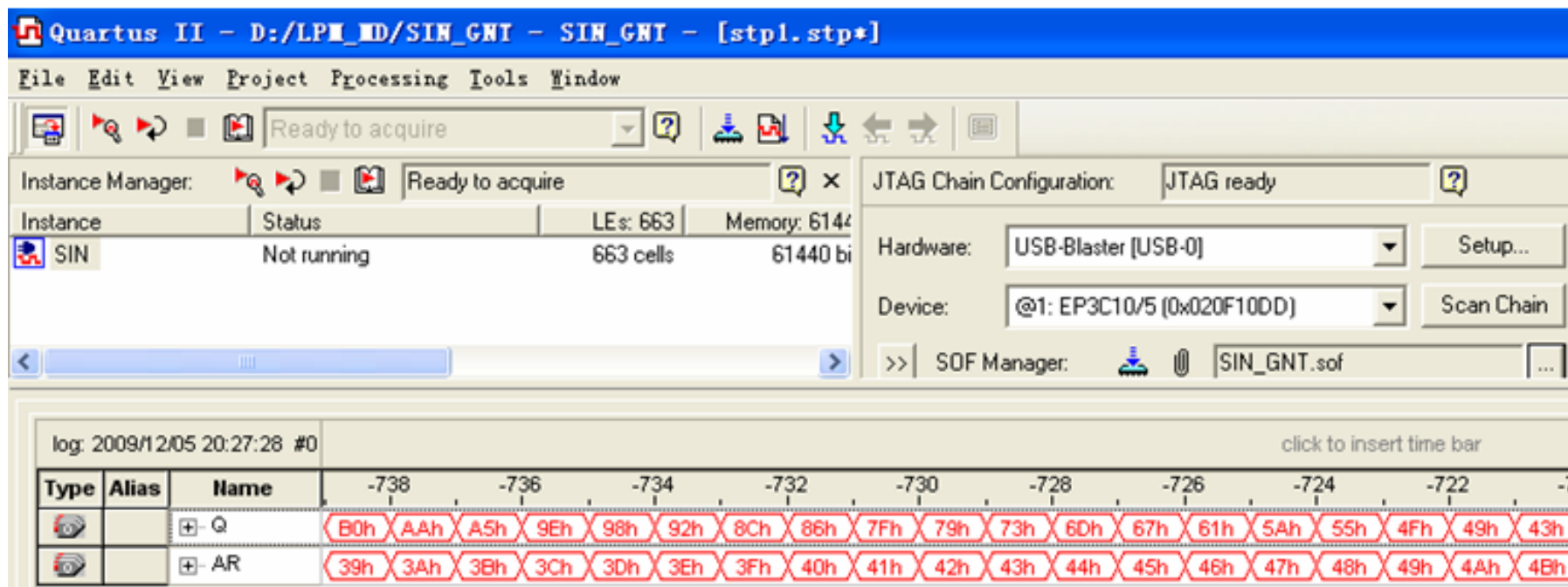


图 6-40 正弦信号发生器数据输出的 SignalTapII 测试图

6.5 LPM_ROM的定制和使用示例

6.5.4 正弦信号发生器硬件实现和测试

 


图 6-41 正弦信号发生器的 SignalTapII 的波形显示图

6.6 在系统存储器数据读写编辑器应用

(1) 打开在系统存储单元编辑窗口

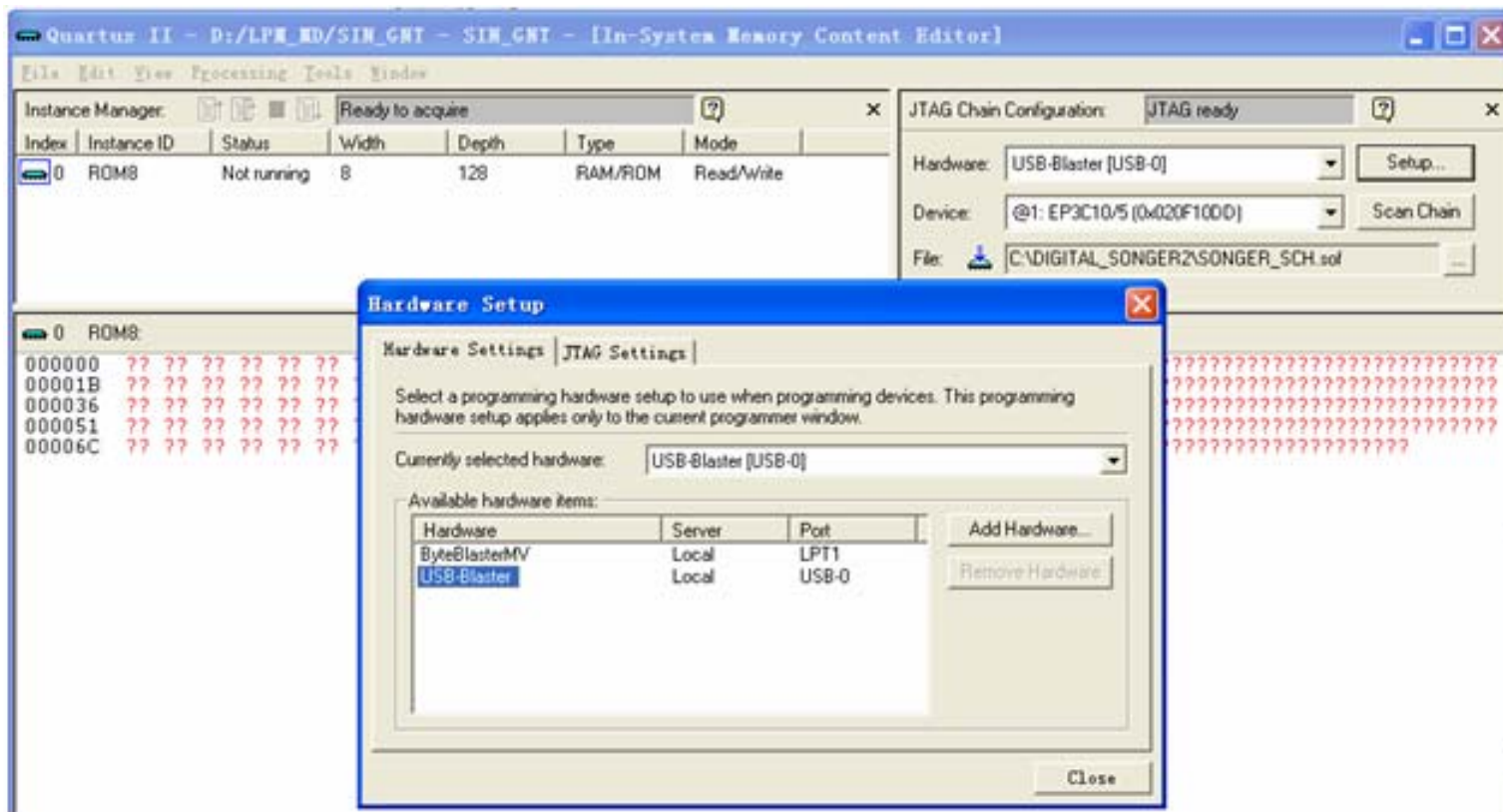


图 6-42 In-System Memory Content Editor 编辑窗

6.6 在系统存储器数据读写编辑器应用

(1) 打开在系统存储单元编辑窗口

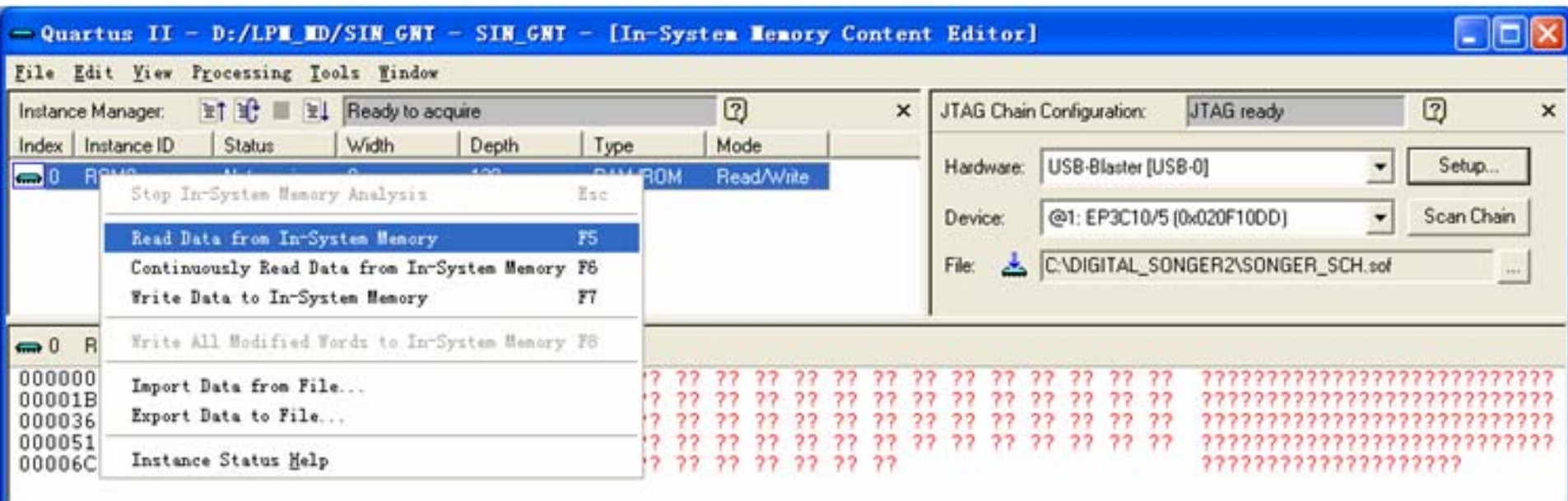


图 6-43 与实验系统上的 FPGA 通信正常情况下的编辑窗口界面

6.6 在系统存储器数据读写编辑器应用

(2) 读取ROM中的波形数据

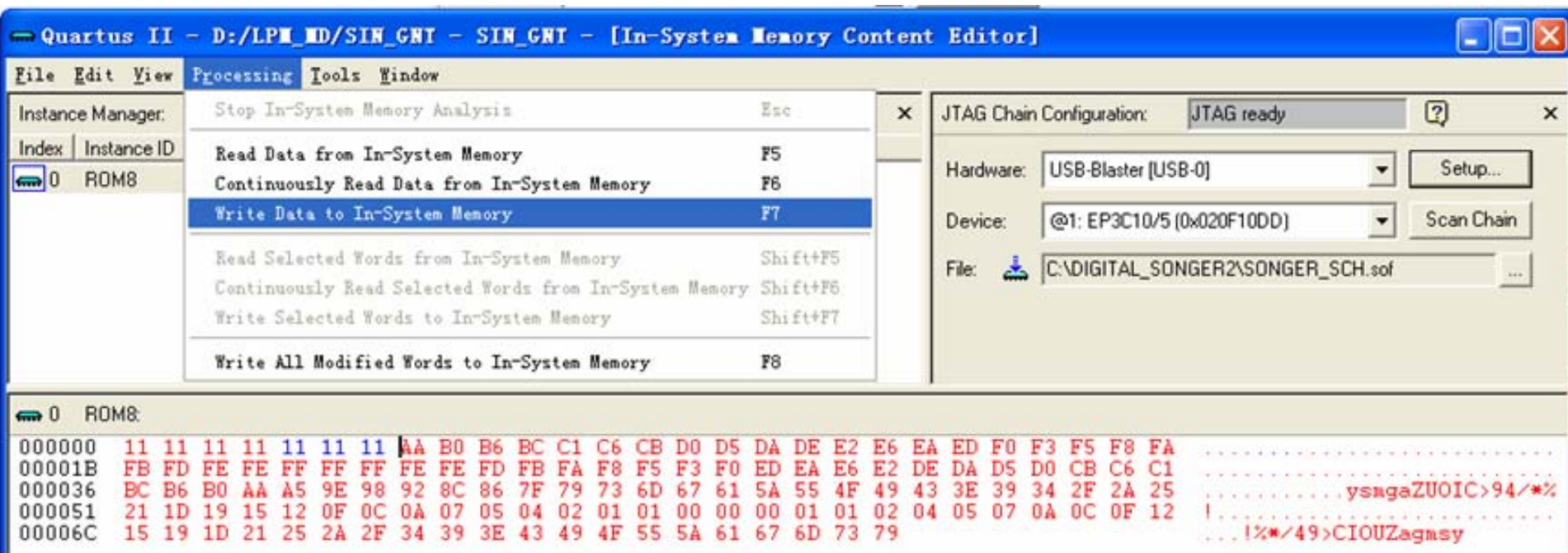


图 6-44 从 FPGA 中的 ROM 读取波形数据并编辑数据

6.6 在系统存储器数据读写编辑器应用

(3) 写数据

 


图 6-45 下载编辑数据后的 SignalTap II 采样波形

(4) 输入输出数据文件

6.7 FIFO定制

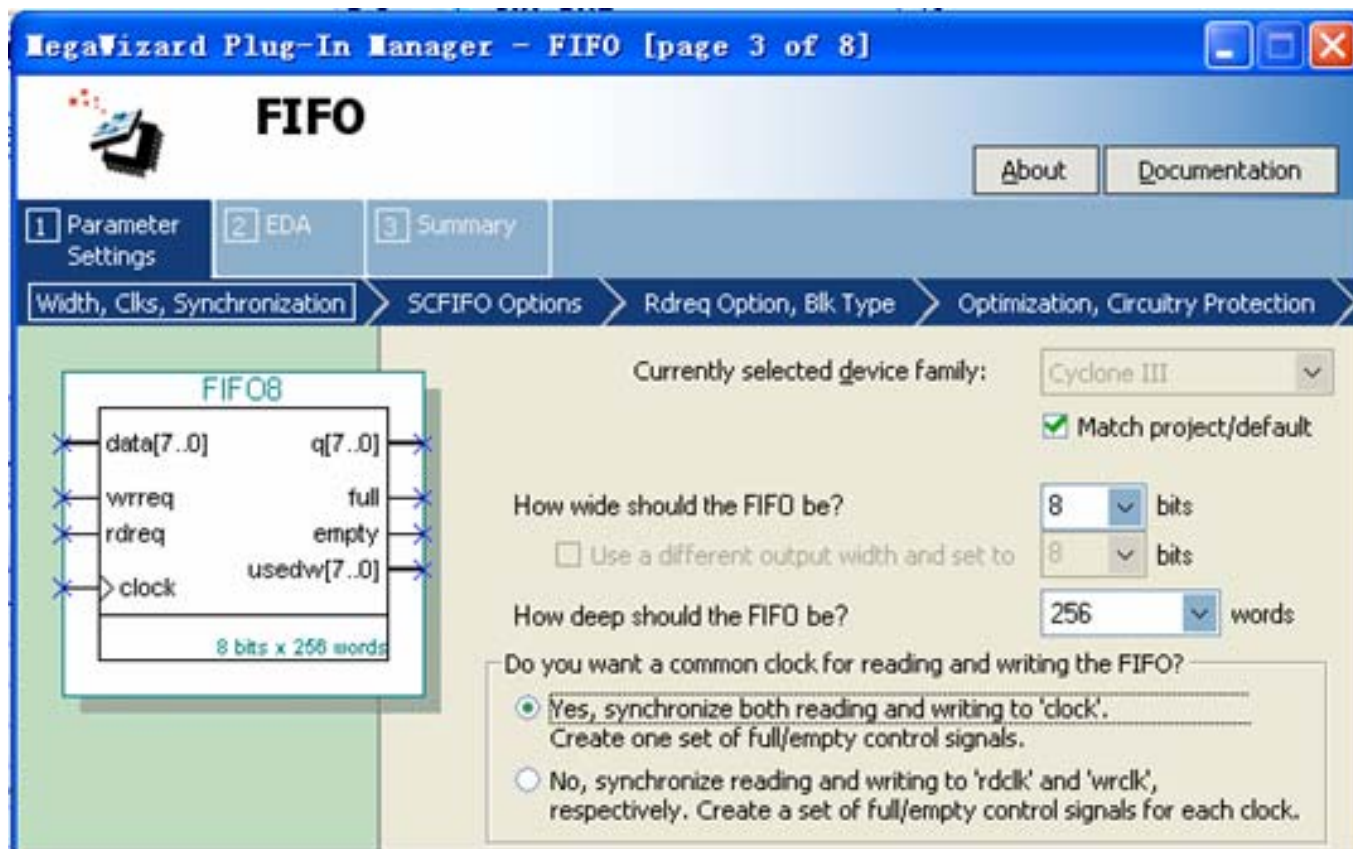


图 6-46 设置 FIFO 数据位宽和深度

6.7 FIFO定制

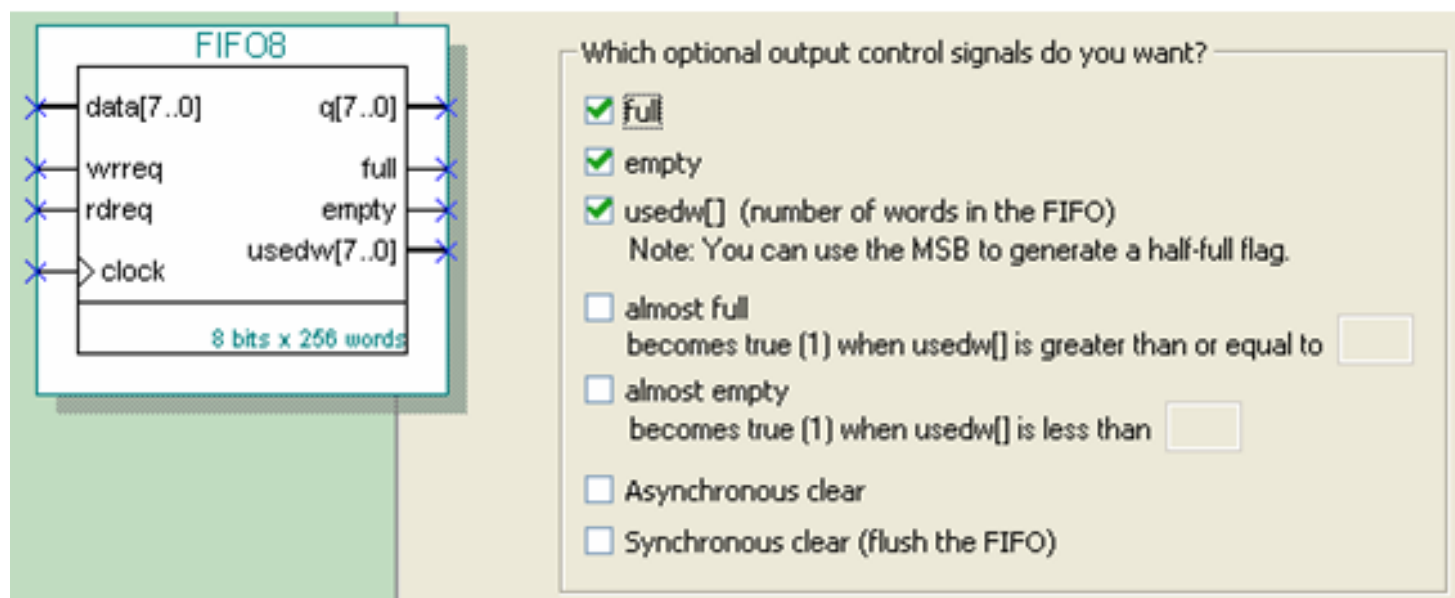


图 6-47 设置 FIFO 各种输出标志信号

6.7 FIFO定制

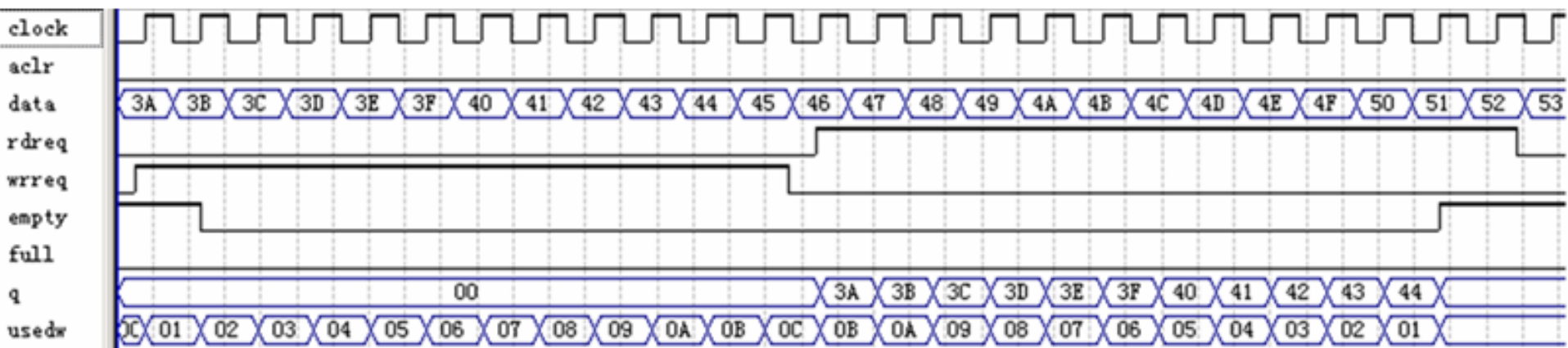


图 6-48 FIFO 的仿真波形

6.8 LPM嵌入式锁相环调用

6.8.1 建立嵌入式锁相环元件

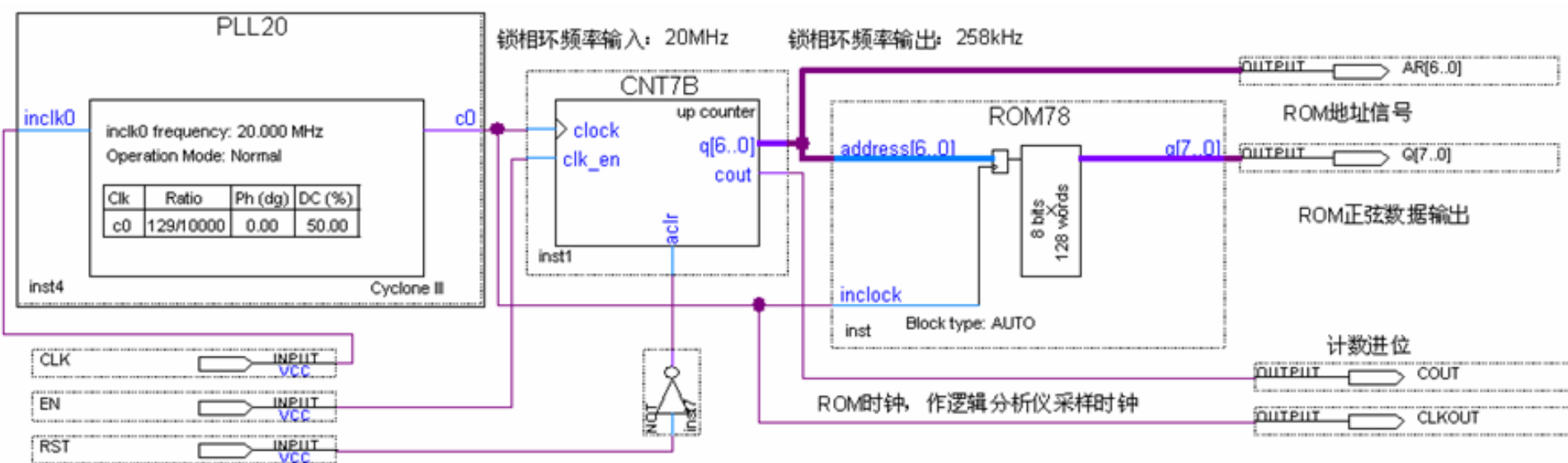


图 6-49 采用嵌入式锁相环作时钟的正弦信号发生器电路图

6.8 LPM嵌入式锁相环调用

6.8.1 建立嵌入式锁相环元件

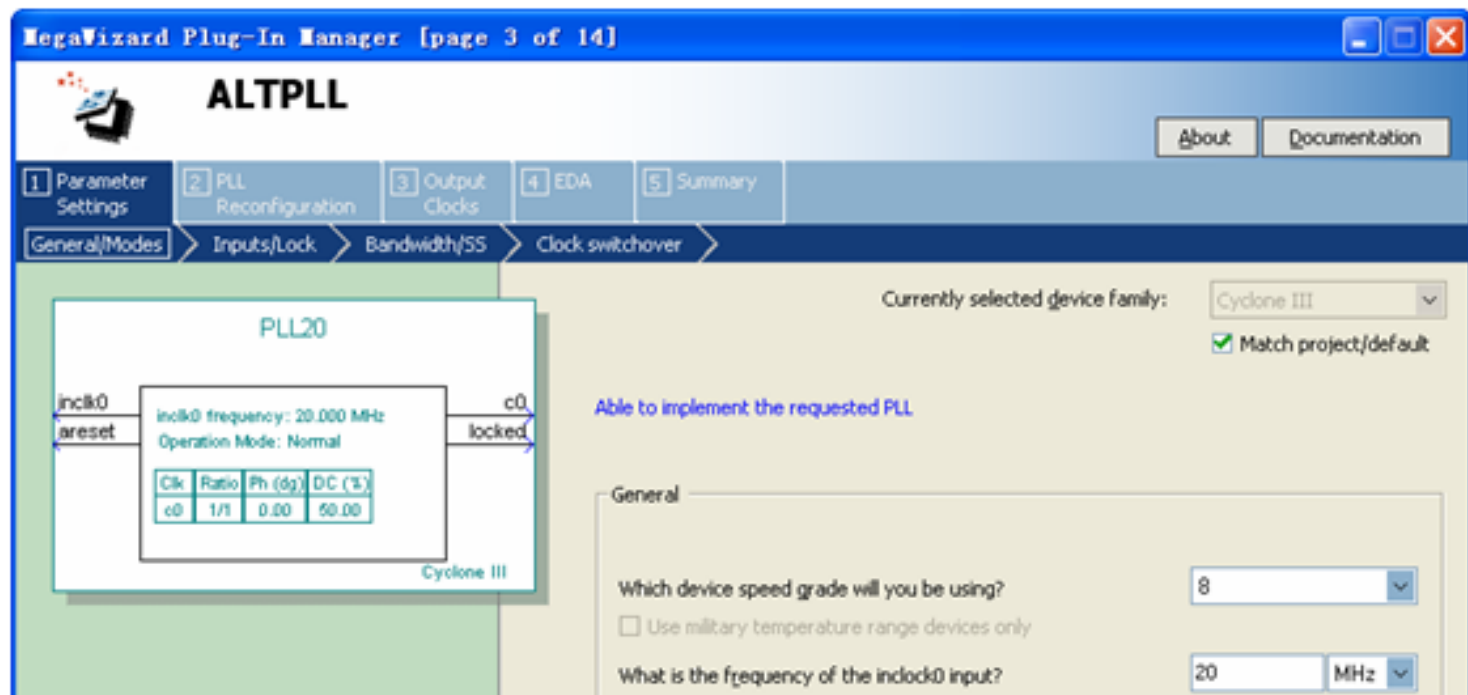


图 6-50 选择输入参考时钟 inclk0 为 20MHz

6.8 LPM嵌入式锁相环调用

6.8.1 建立嵌入式锁相环元件

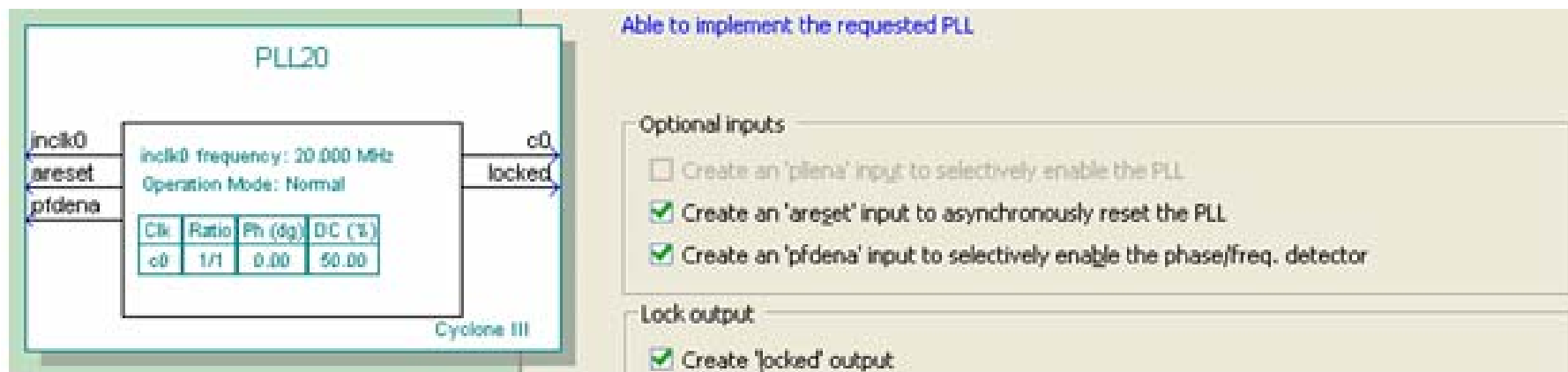


图 6-51 选择控制信号

6.8 LPM嵌入式锁相环调用

6.8.1 建立嵌入式锁相环元件

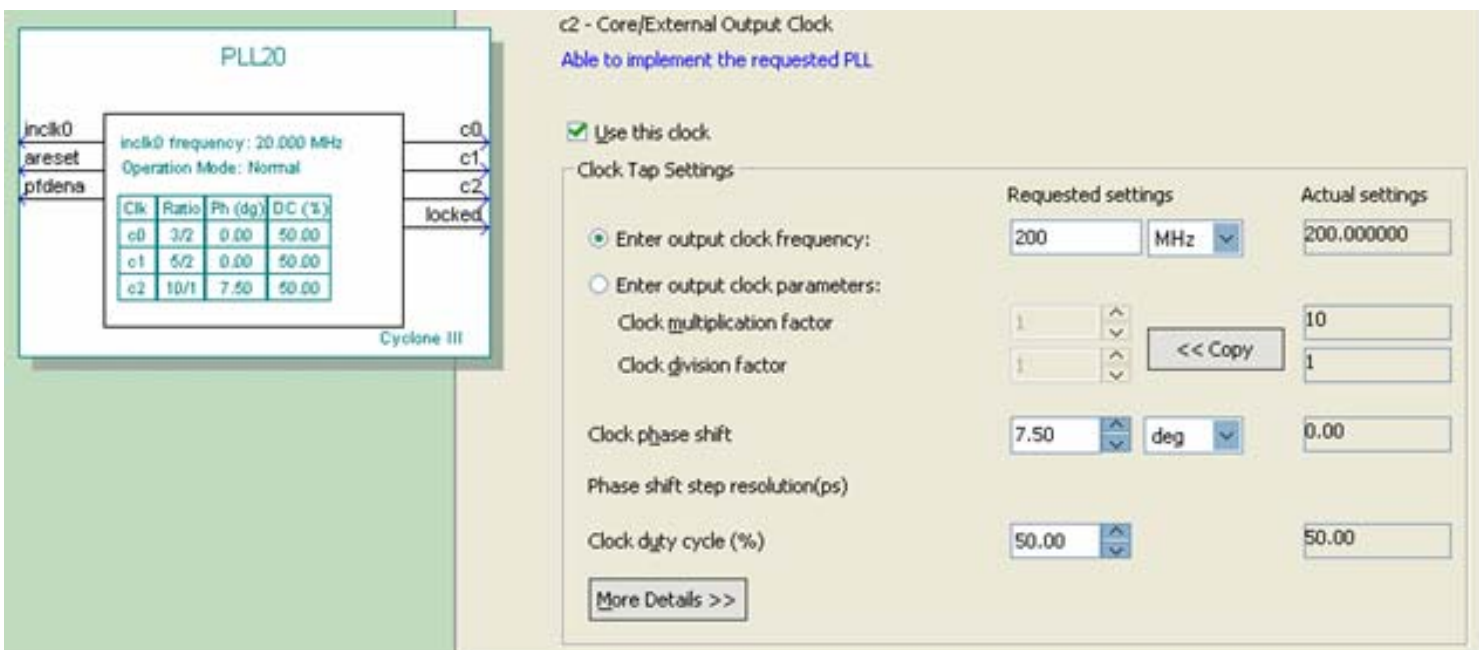


图 6-52 选择 e0 的输出频率为 200MHz

6.8 LPM嵌入式锁相环调用

6.8.2 联合设计与测试

PLL20

inclk0

c0

inclk0 frequency: 20.000 MHz
Operation Mode: Normal

Clk	Ratio	Ph (dg)	DC (%)
c0	129/10000	0.00	50.00

Cyclone III

c0 - Core/External Output Clock
Able to implement the requested PLL

Use this clock

Clock Tap Settings

Enter output clock frequency: 0.258 MHz

Enter output clock parameters:

Clock multiplication factor: 1

Requested settings	Actual settings
0.258 MHz	0.258000
1	129

图 6-53 选择输出频率为 0.258MHz 作正弦信号发生器工作时钟



图 6-54 图 6-49 设计的逻辑分析仪实时采样输出

6.8 LPM嵌入锁相环调用

6.8.3 测试锁相环

 


图 6-55 PLL 元件的仿真波形

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(1) 定制NCO

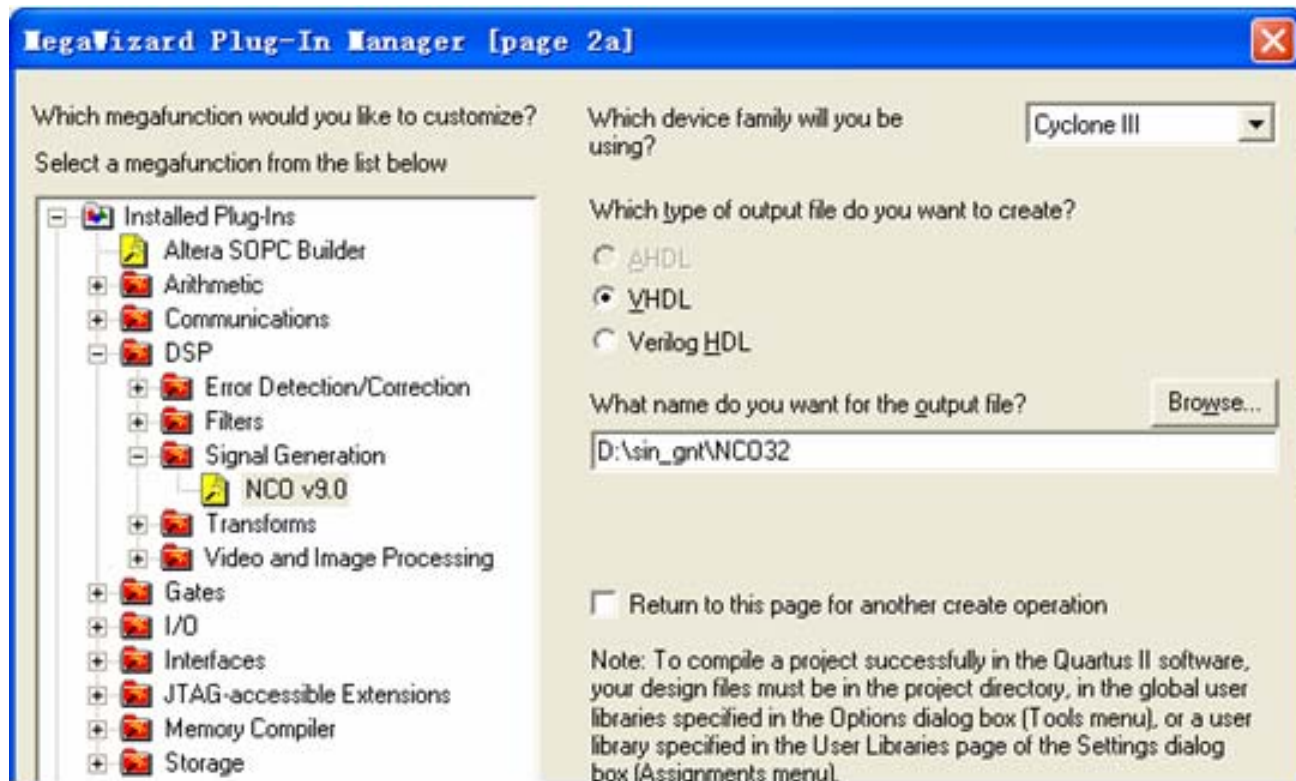


图 6-56 打开 Core 设置管理窗口选择 NCO 核

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(2) 进入Core文件生成选择窗



图 6-57 开始进入 Core 文件生成选择窗口

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(3) 设置参数

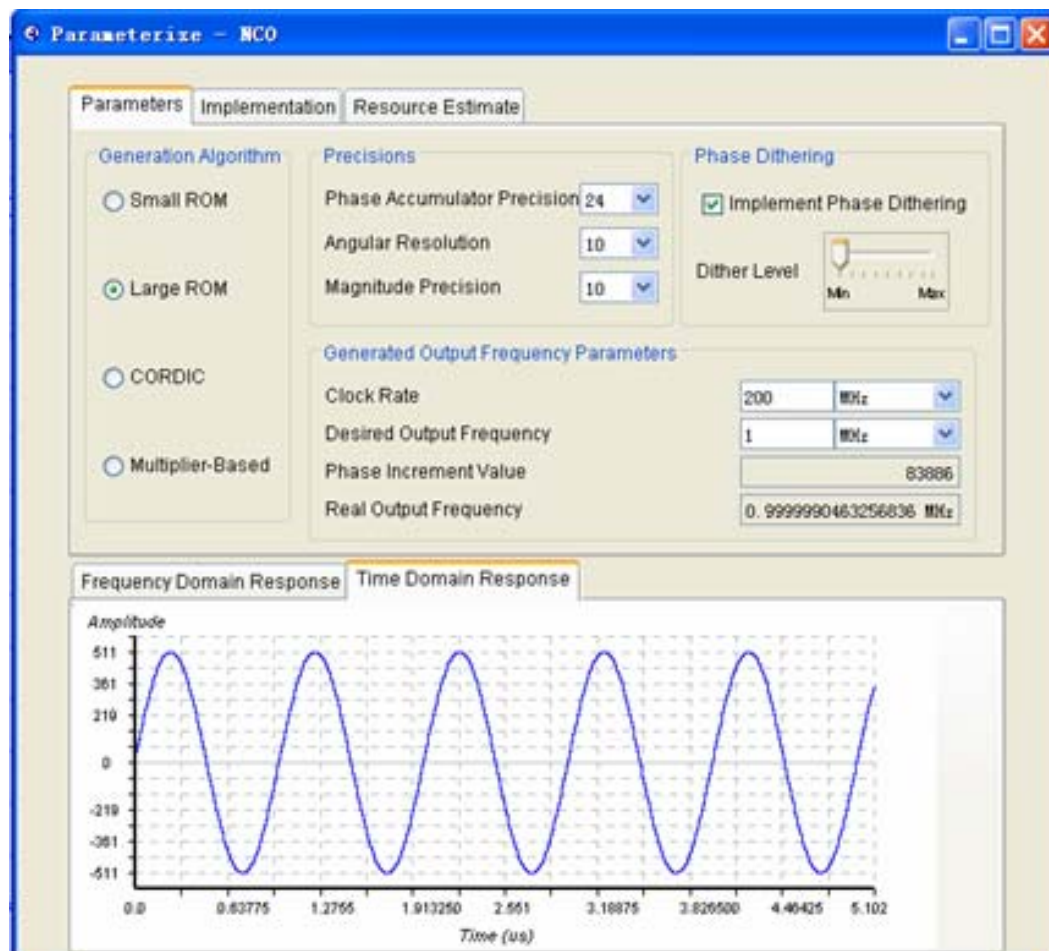


图 6-58 设置 NCO 参数 (1)

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(3) 设置参数

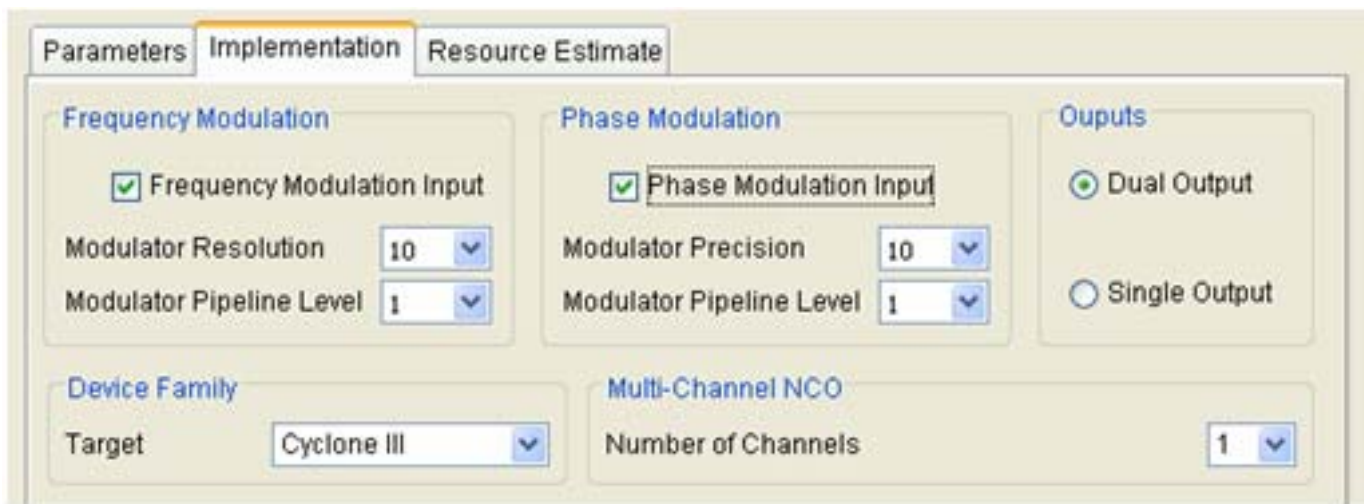


图 6-59 设置 NCO 参数 (2)

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(4) 生成仿真文件

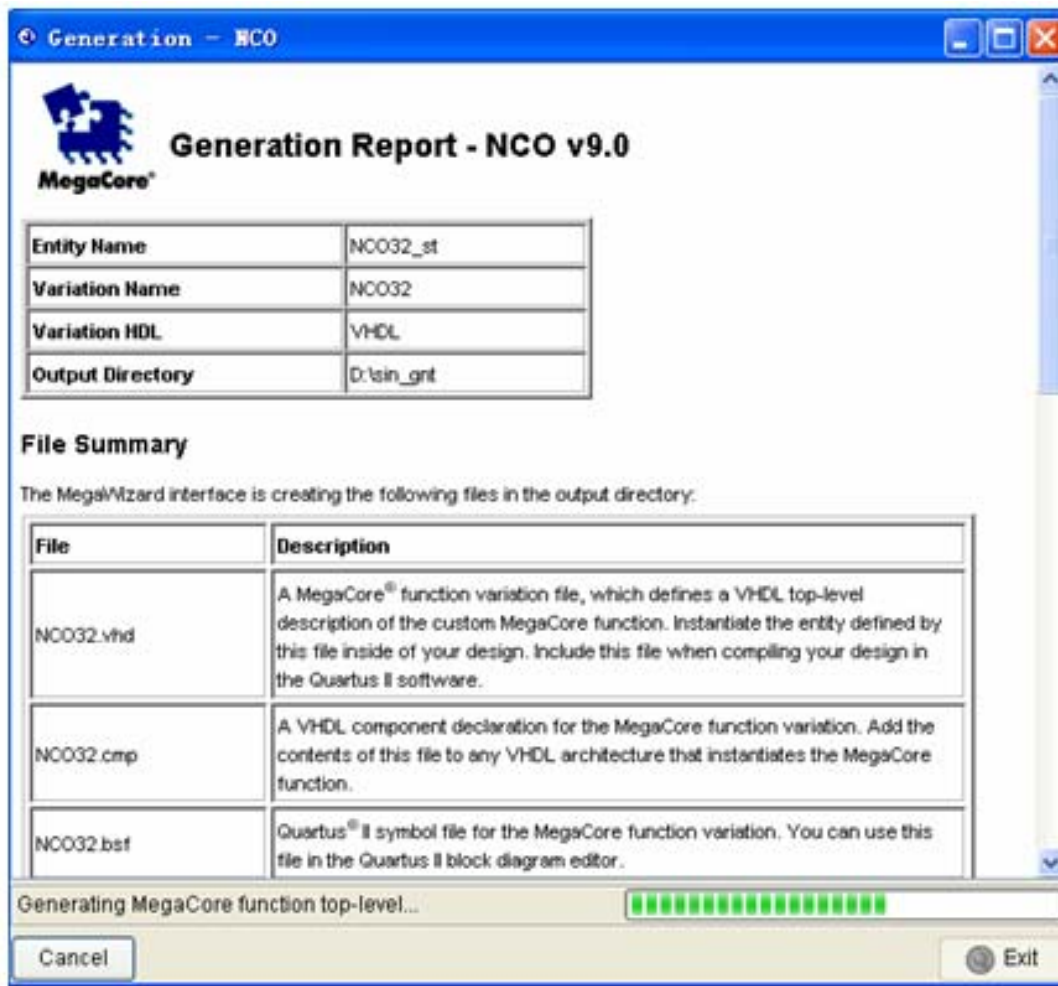


图 6-60 完成 NCO 参数设置并生成设计文件后的信息窗口

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(5) 加入IP授权文件

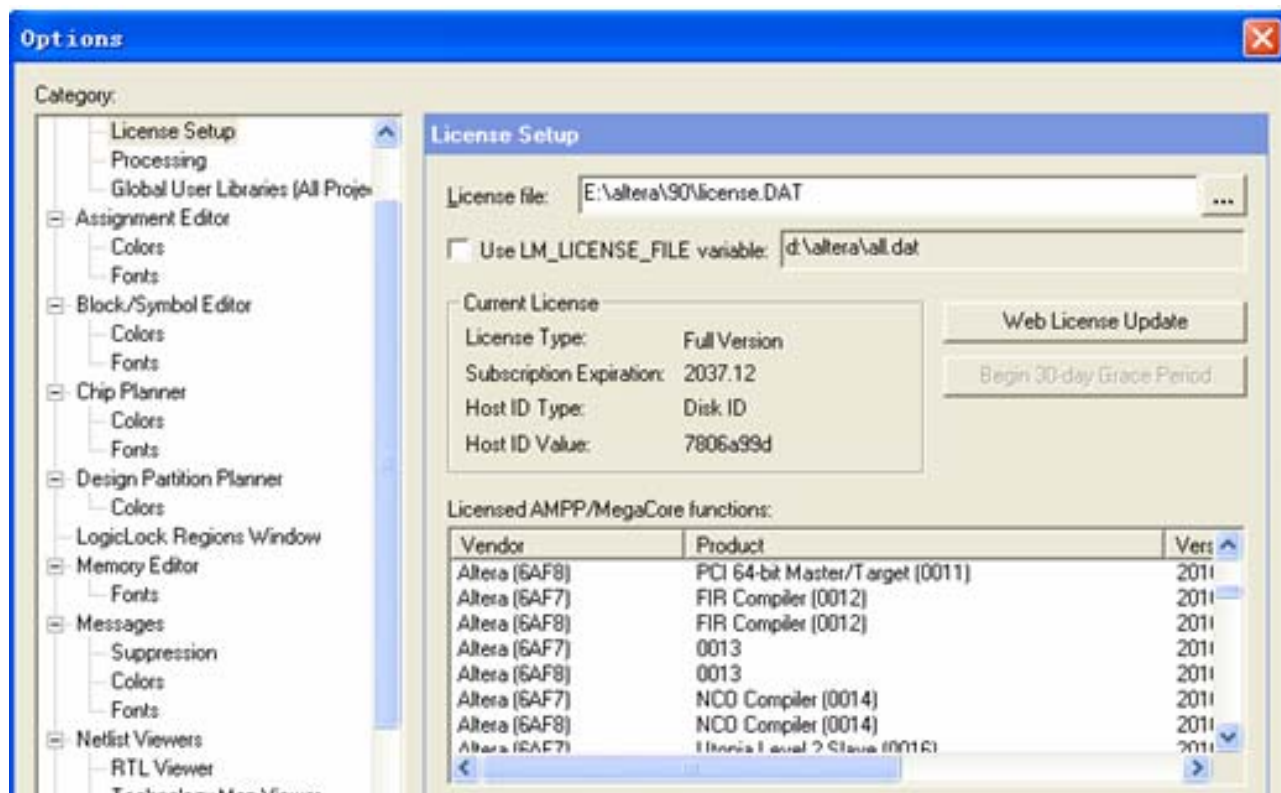


图 6-61 加入含有 NCO 等 IP 的授权文件

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(6) 选择目标器件，然后对生成的模块进行编译及功能检测

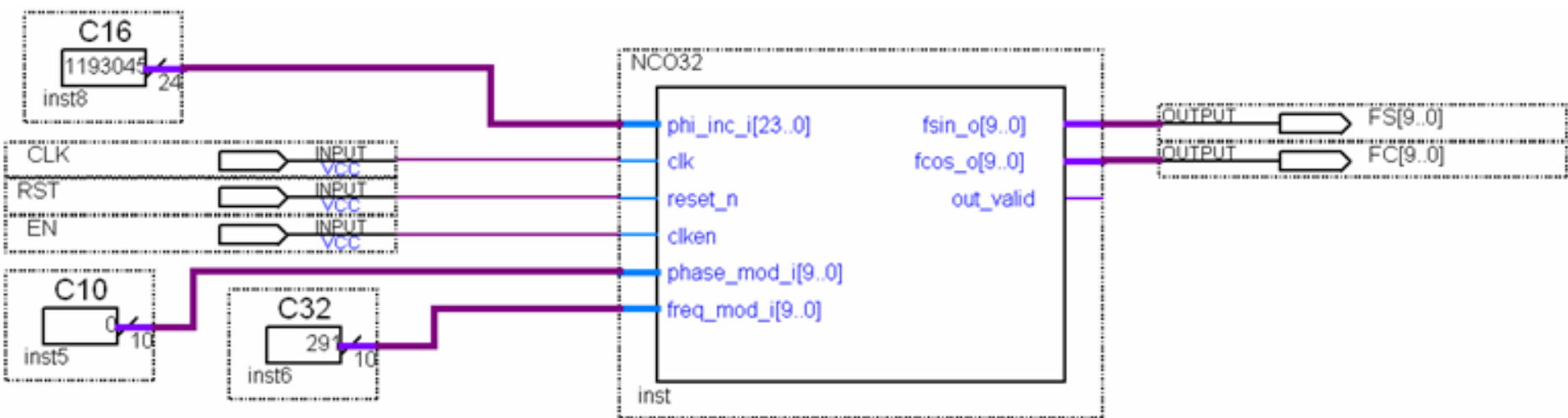


图 6-62 测试 NCO 的电路

6.9 NCO核数控振荡器使用方法

(6) 选择目标器件，然后对生成的模块进行编译及功能检测

 


图 6-63 当前 NCO 的逻辑分析仪测试波形

6.10 使用IP Core设计FIR滤波器

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (6-1)$$

 


图 6-64 直接型 FIR 滤波器结构

6.10 使用IP Core设计FIR滤波器

$$Y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m) \quad (6-2)$$

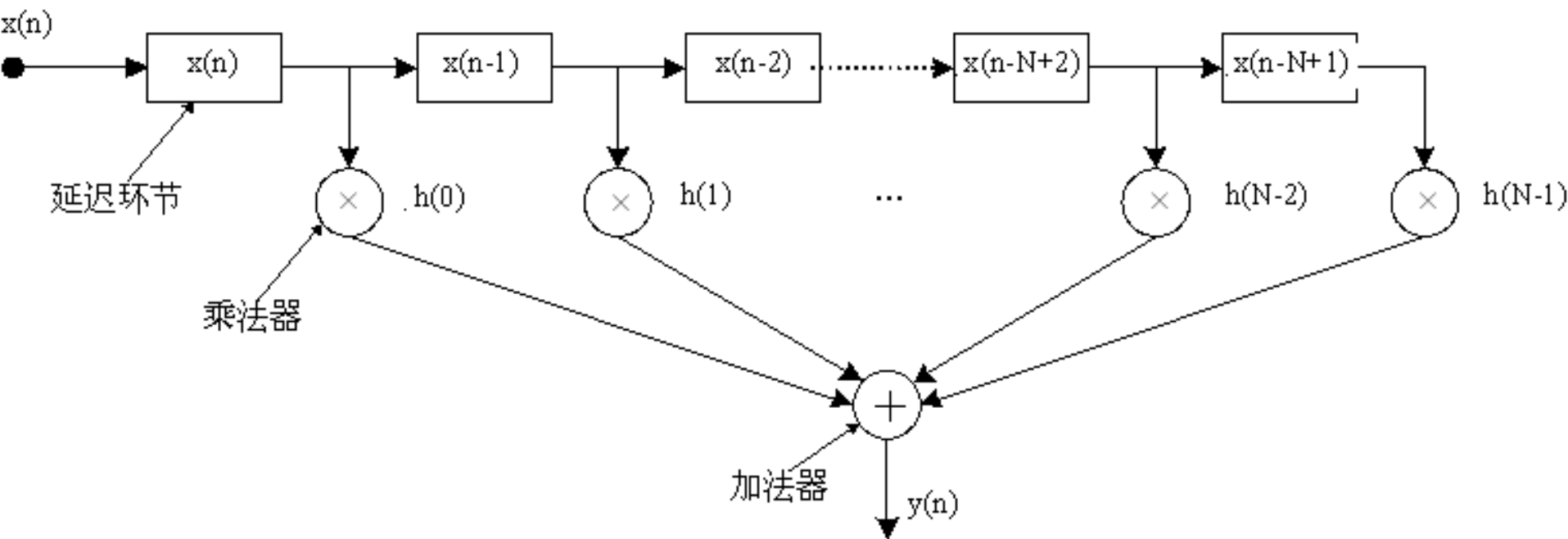


图 6-65 直接型 FIR 实现结构

6.10 使用IP Core设计FIR滤波器

 


图 6-66 FIR 滤波器设计示意

Parameterize - FIR Compiler

Coefficients Specification - (Low Pass Set [1])

New Coefficient Set Edit Coefficient Set Remove Coefficient Set

Low Pass Set [1] Low Pass Set [2]

Plot Option Fixed/Floating Coefficients Dark Background

Frequency Response Time Response & Coefficient Values

Coefficients Scaling Auto Bit Width 8

Architecture Specification

Device Family Cyclone III Force Non-Symmetric Structure

Structure Distributed Arithmetic : Fully Serial Filter

Pipeline Level 1

Data Storage M9K Multiplier Implementation Logic Cells

Coefficient Storage M9K Coefficients Reload Use Single Clock

Resource	Utilization est...
Logic Cells	383
M512	0
M4K	0
M-RAM	0
M9K	5
M144K	0
MLAB	0
Multipliers	0

Throughput (Fully Streaming)

- An input data is processed every 9 clock periods.
- A new output data is generated every 9 clock periods.

Warning: Structure "Distributed Arithmetic : Fully Serial Filter" requires Input Bit Width to be greater or equal to 4.

Warning: Multiplier implementation is supported only for structure Variable/Fixed Coefficient : Multi-Cycle.

Cancel Finish

Rate Specification

Single Rate Factor 2

Add global clock enable pin

Input Specification

Number of Input Channels 1

Input Number System Unsigned Binary

Input Bit Width 8

Output Specification


Full Resolution Bit Width is 19

Based on Method Actual Coefficients

Output Number System Full Resolution

图 6-67 FIR 滤波器系数确定

6.11 8051单片机IP核应用

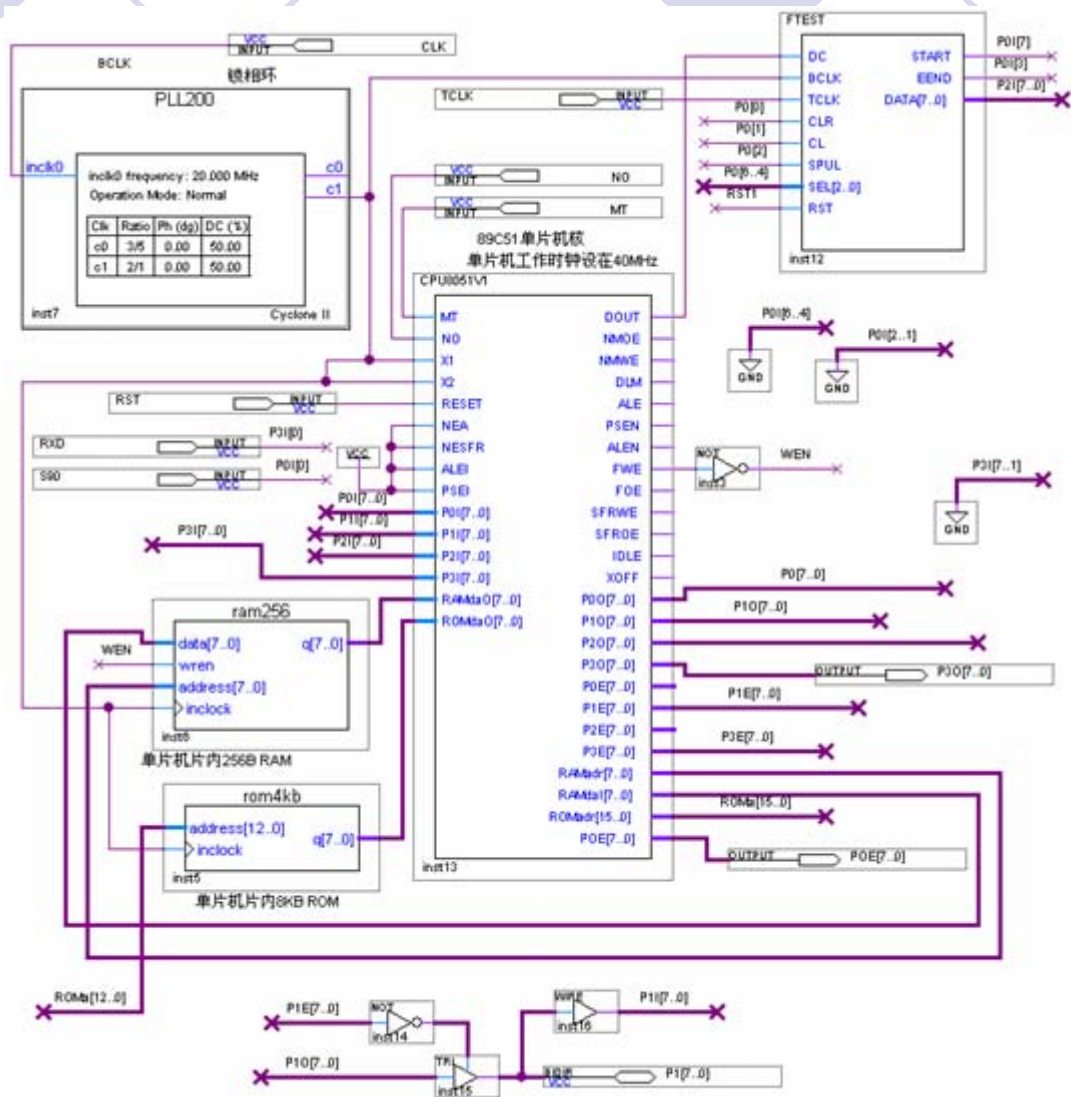

6.11 8051单片机IP核应用

```
ORG 0000H
MAIN : MOV SP,#60H
      MOV 24H,#00H
      MOV 30H,#01H
ROUND: LCALL DELAY1
      MOV A,24H
      INC A
      MOV 24H,A
      MOV P1,A
      MOV A,30H
      RR A
      MOV P0,A
      MOV 30H,A
      NOP
      NOP
      MOV A,P0
      MOV B,P3
      ADD A,B
      MOV P2,A
      LCALL DELAY1
      SJMP ROUND
```

图 6-69 test1.asm 汇编程序

6.11 8051单片机IP核应用

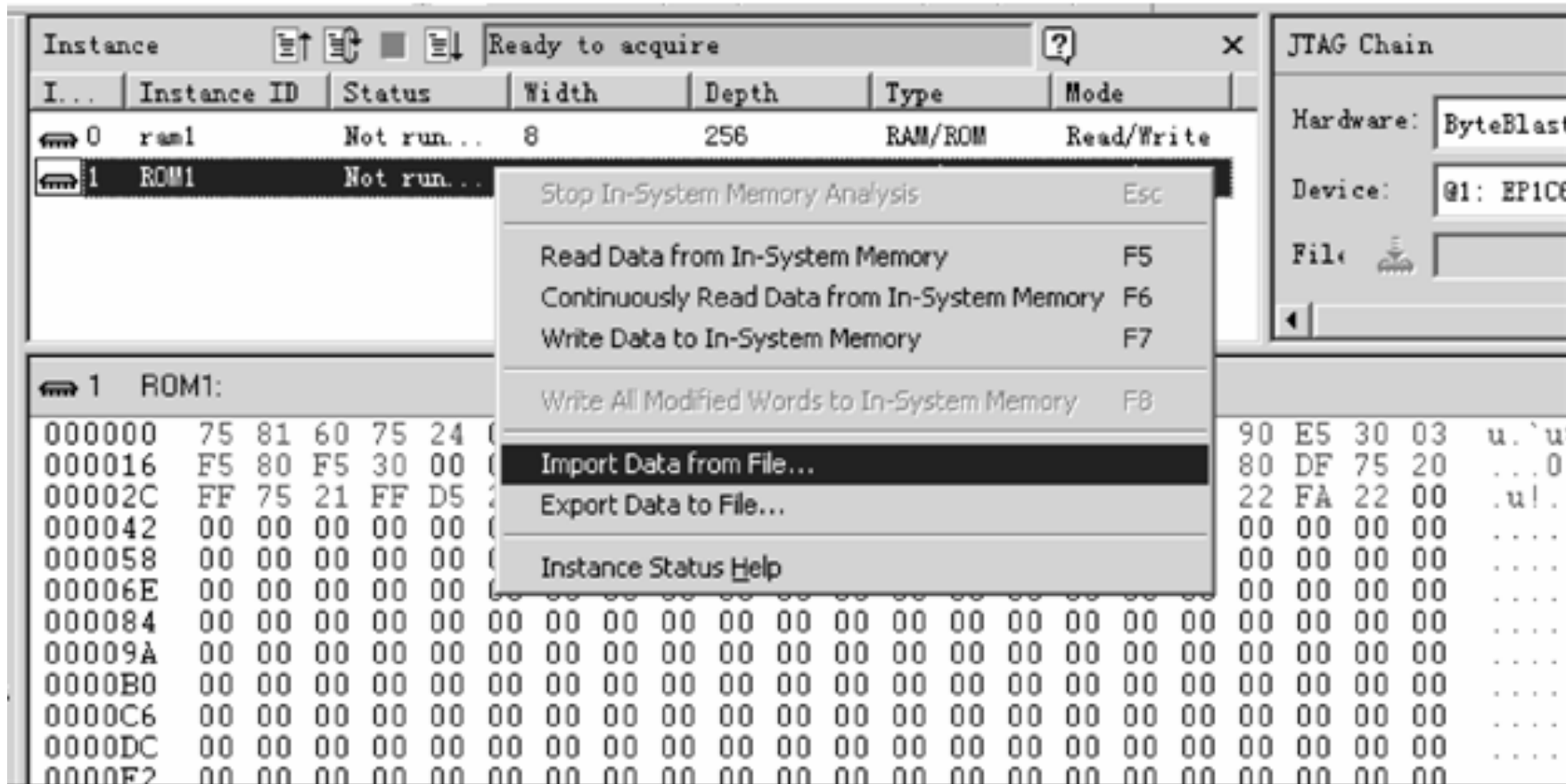


图 6-70 用 In-System Memory Content Editor 下载汇编程序代码

6.12 DDS实现原理与应用

6.12.1 DDS实现原理

$$S_{\text{out}} = A \sin \omega t = A \sin(2\pi f_{\text{out}} t) \quad (6-3)$$

$$\theta = 2\pi f_{\text{out}} t \quad (6-4)$$

$$\Delta\theta = 2\pi f_{\text{out}} T_{\text{clk}} = \frac{2\pi f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (6-5)$$

$$\frac{B_{\Delta\theta}}{2^N} = \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}}, \quad B_{\Delta\theta} = 2^N \cdot \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (6-6)$$

6.12 DDS实现原理与应用

6.12.1 DDS实现原理

$$S_{\text{out}} = A \sin(\theta_{k-1} + \Delta\theta) = A \sin \left[\frac{2\pi}{2^N} \cdot (B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta\theta}) \right] = A f_{\sin} (B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta\theta}) \quad (6-7)$$

$$B_{\theta_{k-1}} \approx \frac{\theta_{k-1}}{2\pi} \cdot 2^N \quad (6-8)$$

$$f_{\text{out}} = \frac{B_{\Delta\theta}}{2^N} \cdot f_{\text{clk}} \quad (6-9)$$

$$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{clk}}}{2^N} \quad (6-10)$$

6.12 DDS实现原理与应用

6.12.1 DDS实现原理

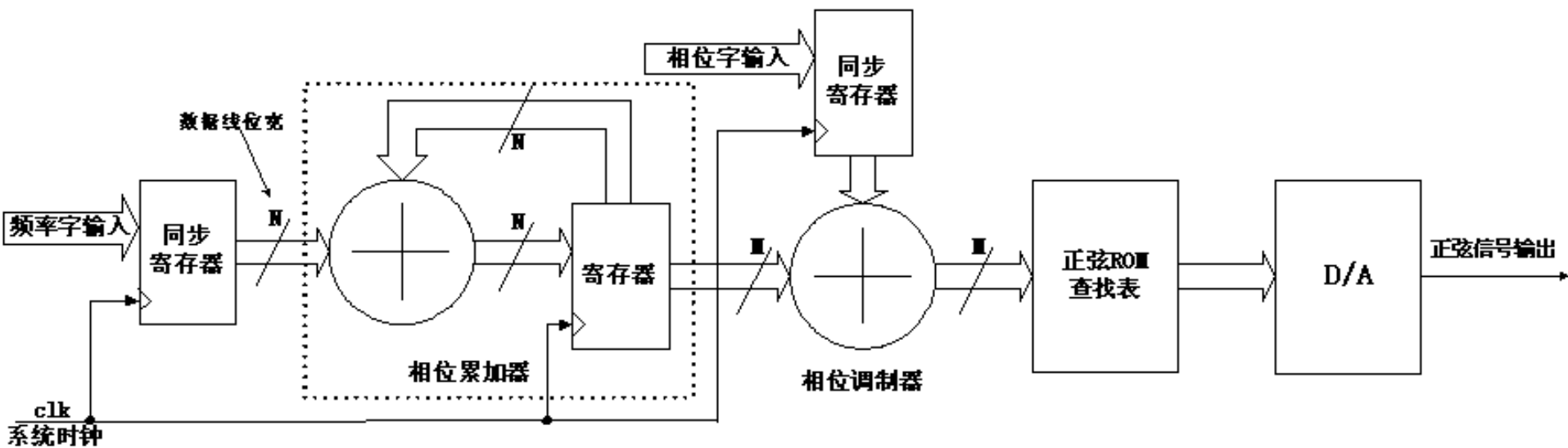


图 6-71 基本 DDS 结构

6.12 DDS实现原理与应用

6.12.2 DDS信号发生器设计

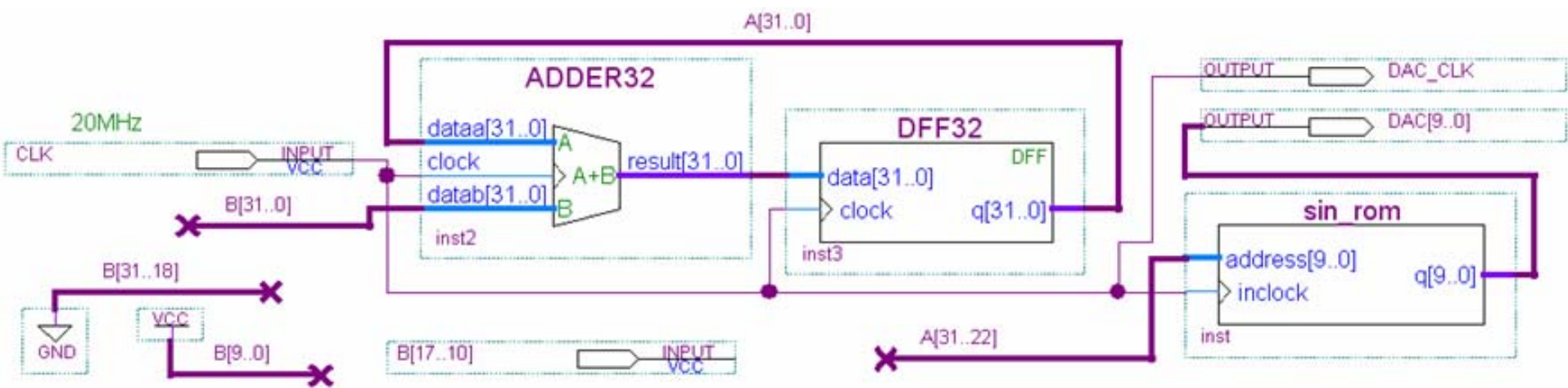


图 6-72 DDS 信号发生器电路顶层原理图

 


图 6-73 图 6-72 电路的仿真波形



习 题

6-1 如果不使用**MegaWizard Plug-In Manager**工具，如何在自己的设计中调用**LPM**模块？以计数器**lpm_counter**为例，写出调用该模块的程序，其中参数自定。

6-2 **LPM_ROM/RAM/FIFO**等模块与**FPGA**中嵌入的**EAB**、**M9K**有怎样的联系？

6-3 参考**Quartus II**的**Help (Contents)**，详细说明**LPM**元件**altcam**、**altsyncram**、**lpm_fifo**、**lpm_shiftreg**的使用方法，以及其中各参量的含义和设置方法。

6-4 如果要设计一**8051**单片机应用系统，如何为它配置含有汇编程序代码的**ROM**（文件）？

实验与设计

6-1. 查表式硬件运算器设计

(1) 实验原理:

(2) 实验内容1:


(3) 实验内容2:

$$f(x, y) = \sqrt{8\text{SIN}^2(2\pi xy) + 2\text{COS}^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)}$$

实验与设计

【例 6-11】

```
WIDTH = 8 ;
DEPTH = 256 ;
ADDRESS_RADIX = HEX ;
DATA_RADIX = HEX ;
CONTENT BEGIN
00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00; 06:00; 07:00; 08:00; 09:00;
10:00; 11:01; 12:02; 13:03; 14:04; 15:05; 16:06; 17:07; 18:08; 19:09;
20:00; 21:02; 22:04; 23:06; 24:08; 25:10; 26:12; 27:14; 28:16; 29:18;
30:00; 31:03; 32:06; 33:09; 34:12; 35:15; 36:18; 37:21; 38:24; 39:27;
40:00; 41:04; 42:08; 43:12; 44:16; 45:20; 46:24; 47:28; 48:32; 49:36;
50:00; 51:05; 52:10; 53:15; 54:20; 55:25; 56:30; 57:35; 58:40; 59:45;
60:00; 61:06; 62:12; 63:18; 64:24; 65:30; 66:36; 67:42; 68:48; 69:54;
70:00; 71:07; 72:14; 73:21; 74:28; 75:35; 76:42; 77:49; 78:56; 79:63;
80:00; 81:08; 82:16; 83:24; 84:32; 85:40; 86:48; 87:56; 88:64; 89:72;
90:00; 91:09; 92:18; 93:27; 94:36; 95:45; 96:54; 97:63; 98:72; 99:81;
END ;
```

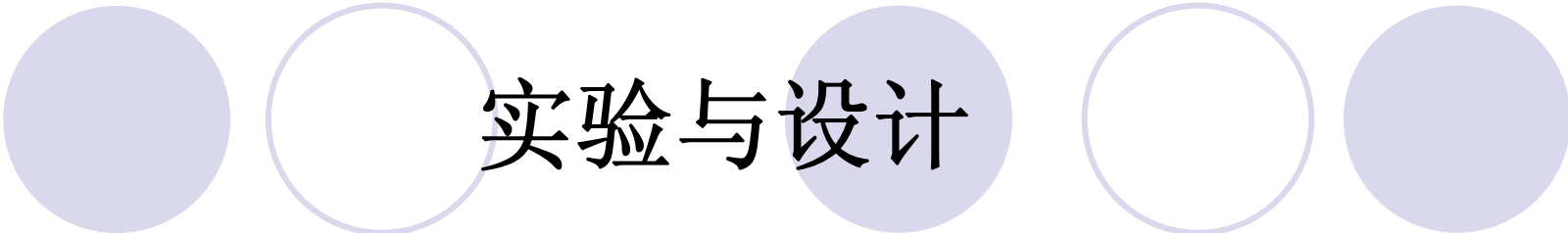

实验与设计

6-2 简易正弦信号发生器设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:
- (3) 实验内容1:
- (4) 实验内容2:
- (5) 实验内容3:
- (6) 实验报告:

下载: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP8_SINGT_DAC0832/SNGT

实验与设计

6-3 八位数码显示频率计设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:

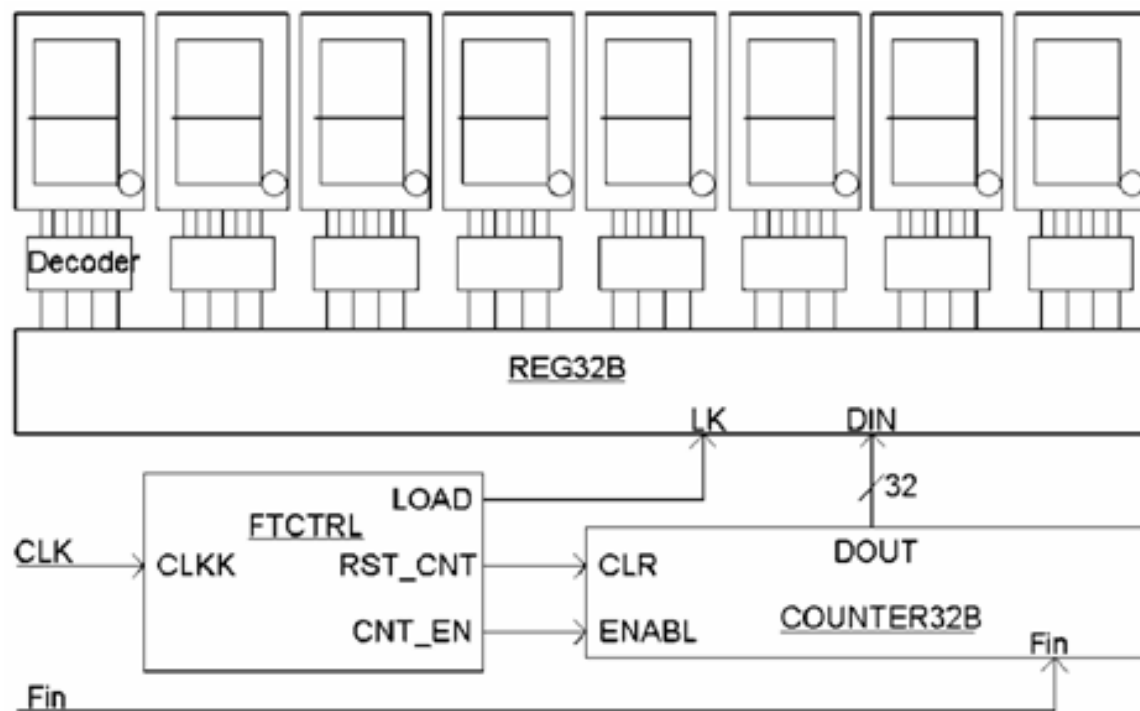


图 6-74 频率计电路框图

实验与设计

6-3 八位数码显示频率计设计

(3) 实验内容1:

(4) 实验内容2:

(5) 实验内容3:

演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP36_FTEST_HEX/F_TESTER。

 


图 6-75 频率计测频控制器 FTCTRL 测控时序图

【例 6-12】

```
LIBRARY IEEE;    --测频控制电路
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY FTCTRL IS
    PORT (CLKK : IN STD_LOGIC;                -- 1Hz
          CNT_EN : OUT STD_LOGIC;            -- 计数器时钟使能
          RST_CNT : OUT STD_LOGIC;          -- 计数器清零
          Load : OUT STD_LOGIC );           -- 输出锁存信号
END FTCTRL;
ARCHITECTURE behav OF FTCTRL IS
    SIGNAL Div2CLK : STD_LOGIC;
BEGIN
    PROCESS ( CLKK )    BEGIN
        IF CLKK'EVENT AND CLKK = '1' THEN    -- 1Hz 时钟 2 分频
            Div2CLK <= NOT Div2CLK;
        END IF;
    END PROCESS;
    PROCESS (CLKK, Div2CLK)    BEGIN
        IF CLKK='0' AND Div2CLK='0' THEN RST_CNT<='1';-- 产生计数器清零信号
            ELSE RST_CNT <= '0';    END IF;
    END PROCESS;
    Load <= NOT Div2CLK;    CNT_EN <= Div2CLK;
END behav;
```

实验与设计

6-4. 简易逻辑分析仪设计

(1) 实验原理:

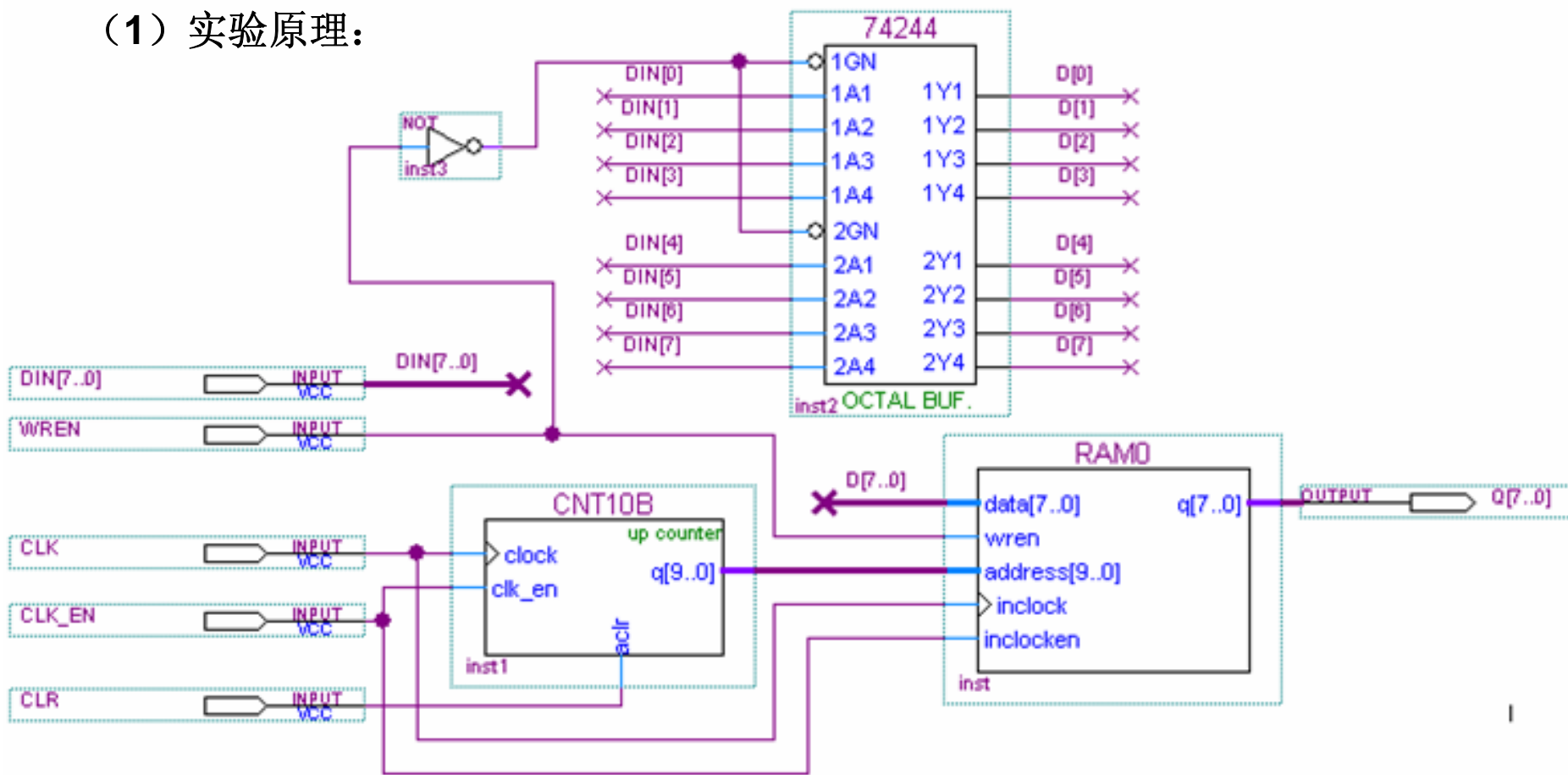


图 6-76 逻辑数据采样电路顶层设计

实验与设计

(2) 实验任务1:

(3) 实验任务2:


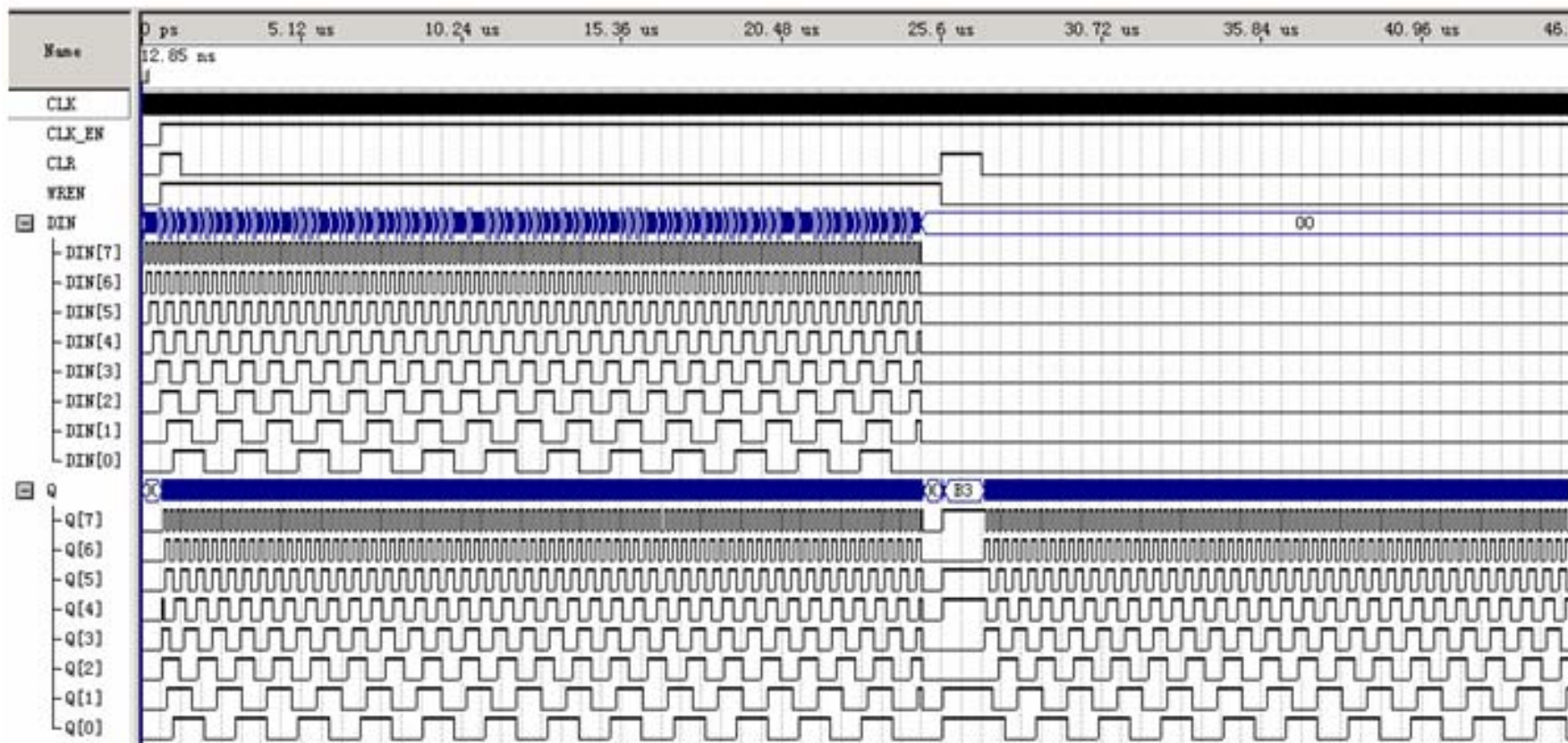


图 6-77 逻辑数据采样电路时序仿真波形

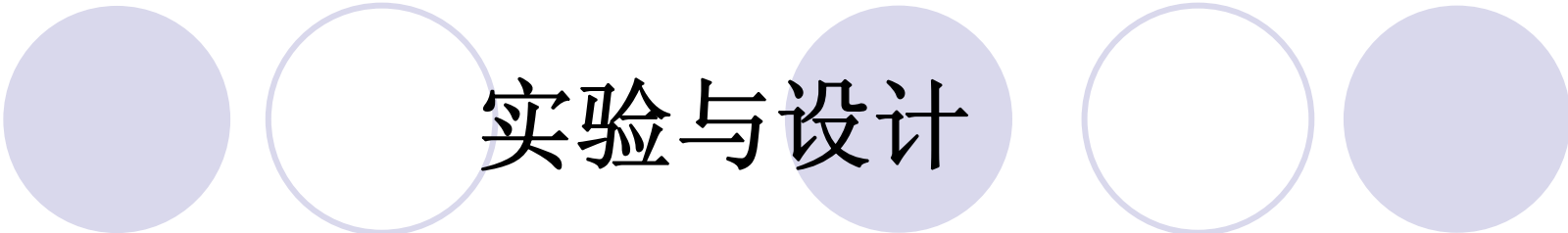

实验与设计

6-5 DDS信号发生器设计

- (1) 实验目的:
- (2) 实验原理:
- (3) 实验内容1:
- (4) 实验内容2:
- (5) 实验内容3:
- (6) 实验内容4:
- (7) 实验内容5:
- (8) 思考题:

演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP23_DDS/DDSP。

实验与设计

6-6 DDS移相信号发生器设计

(1) 实验原理:


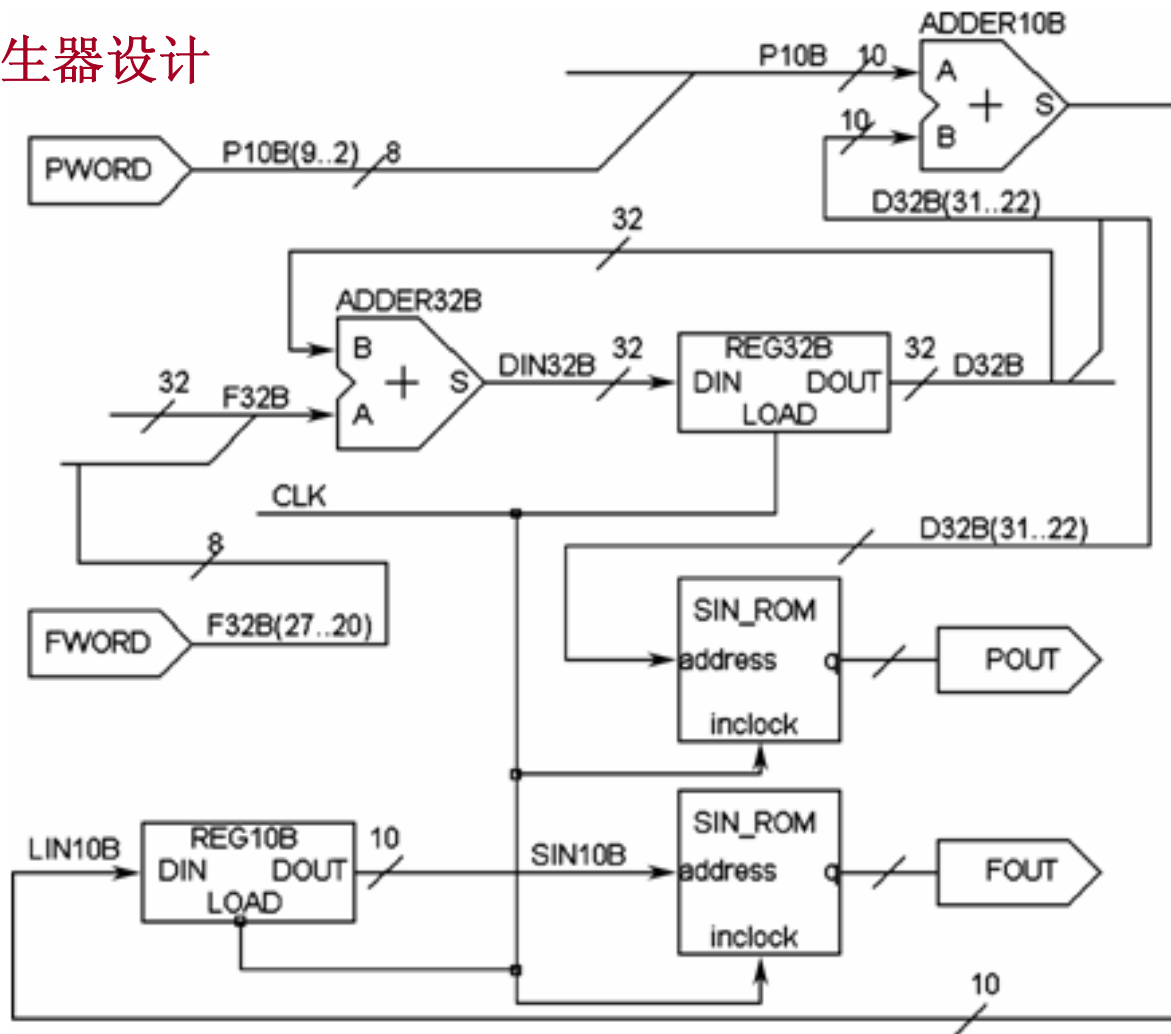


图 6-78 数字移相信号发生器电路模型图

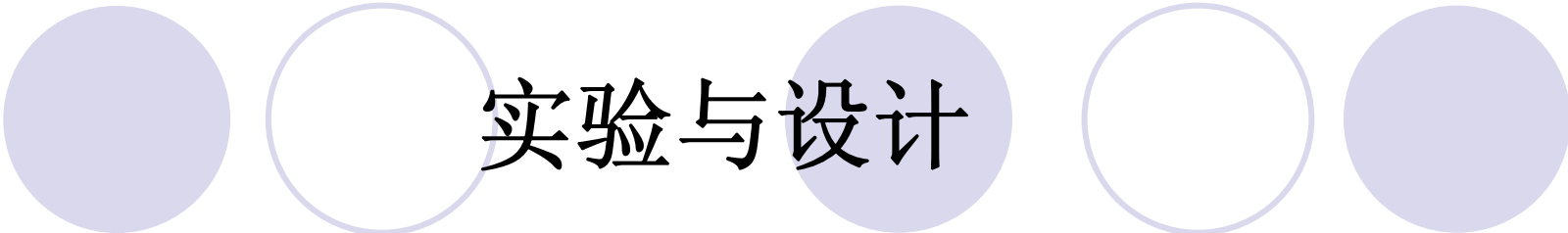

实验与设计

(2) 实验内容1:

(3) 实验内容2:

(4) 实验内容3:

(5) 思考题:

(6) 实验报告:

演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP9_DDS_PHASE_2DAC/DDSP。

实验与设计

6-7 4X4阵列键盘键信号检测电路设计

(1) 实验原理:

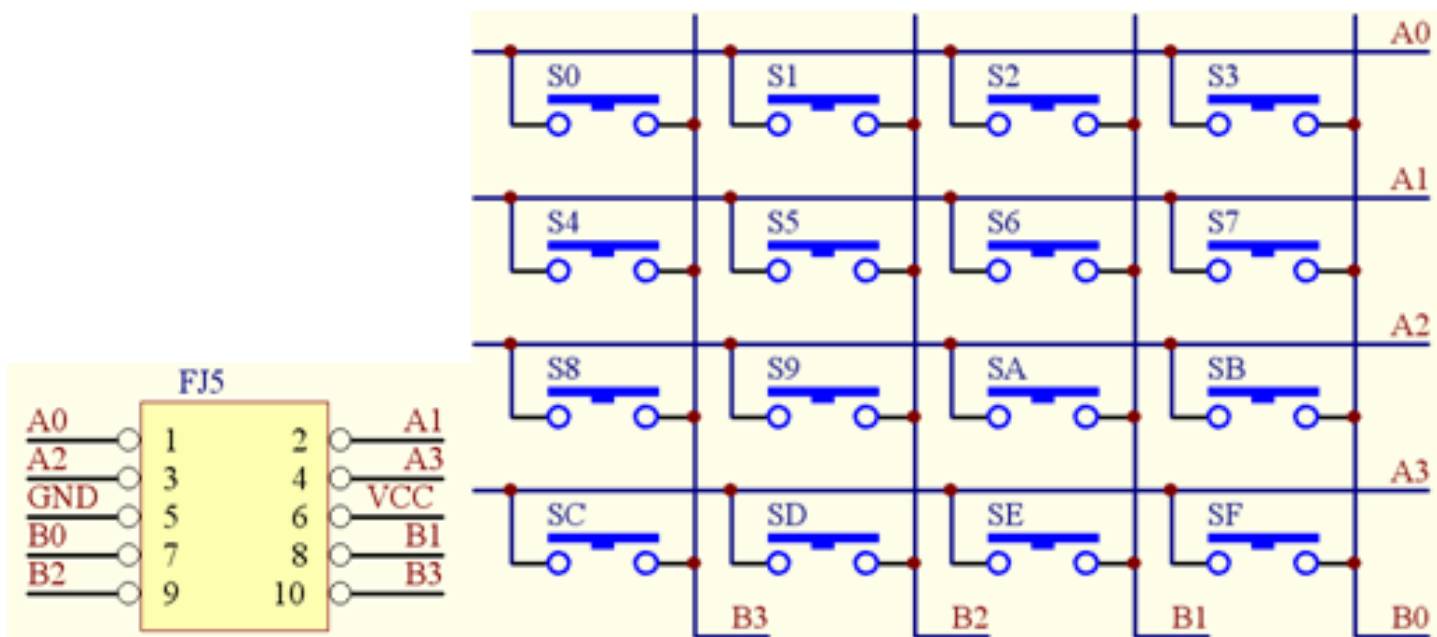


图 6-79 4X4 键盘电路和 10 芯接口

实验与设计

6-7 4X4阵列键盘键信号检测电路设计

(1) 实验原理:



图 6-80 设置端口上拉

【例 6-13】


```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY K44 IS
    PORT (CLK : IN STD_LOGIC;
          A : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          B,R : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)) ;
END ;
ARCHITECTURE one OF K44 IS
    SIGNAL C : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
    SIGNAL BA : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL E : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    BA<=E & A;    B<=E;
PROCESS( A )    BEGIN
    IF RISING_EDGE(CLK) THEN    C<=C+1;
CASE C IS
```

接下页

接上页

实验与设计

```
WHEN "00" => E <= "0111" ; WHEN "01" => E <= "1011" ;
WHEN "10" => E <= "1101" ; WHEN "11" => E <= "1110" ;
WHEN OTHERS => NULL ;
END CASE ;
CASE BA IS
WHEN "01111110" => R<="0000" ; WHEN "01111101" => R<="0001" ;
WHEN "01111011" => R<="0010" ; WHEN "01110111" => R<="0011" ;
WHEN "10111110" => R<="0100" ; WHEN "10111101" => R<="0101" ;
WHEN "10111011" => R<="0110" ; WHEN "10110111" => R<="0111" ;
WHEN "11011110" => R<="1000" ; WHEN "11011101" => R<="1001" ;
WHEN "11011011" => R<="1010" ; WHEN "11010111" => R<="1011" ;
WHEN "11101110" => R<="1000" ; WHEN "11101101" => R<="1001" ;
WHEN "11101011" => R<="1010" ; WHEN "11100111" => R<="1011" ;
WHEN OTHERS => NULL ;
END CASE ;      END IF;
END PROCESS ;
END ;
```

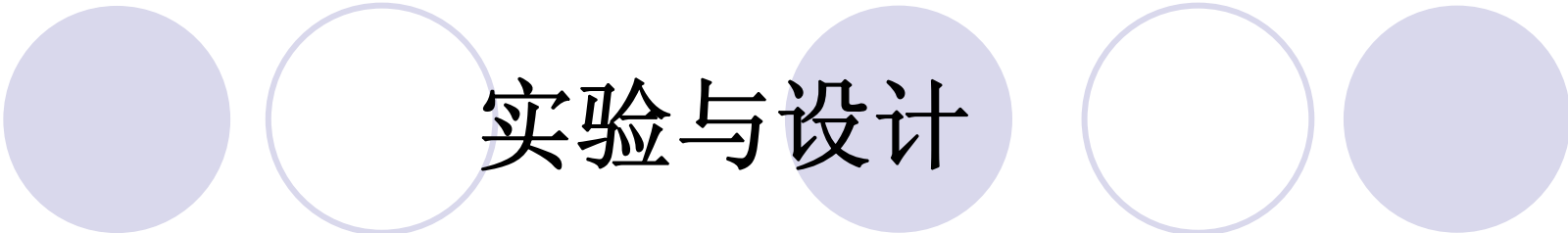

实验与设计

(2) 实验任务1:

(3) 实验任务2:


(4) 实验任务3:

(5) 实验任务4:

(6) 实验任务5:

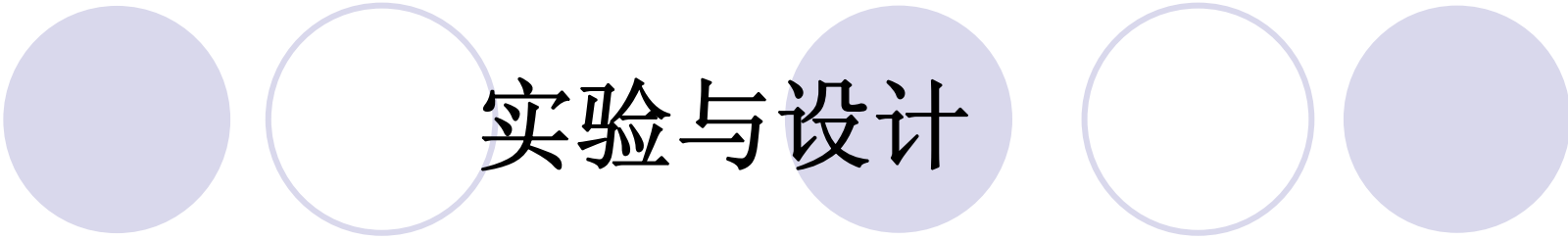(7) 实验任务6:

5E+系统演示示例: /KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP31_SCAN_4X4KEY/。



实验与设计

6-8 8051单片机IP核SOC片上系统设计实验

- (1) 实验内容1:
- (2) 实验内容2:
- (3) 实验内容3:
- (4) 实验内容4:

5E+系统演示示例:

`/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP15_8051_Core_BASIC/MCU8951。`

实验与设计

6-9 VGA简单图像显示控制模块设计

- (1) 实验原理:
- (2) 实验内容1:
- (3) 实验内容2:
- (4) 实验内容3:

此项设计基于5E+系统的演示示例:

/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP12_VGA_img/VGA, 和
/KX_7C5EE+/EXPERIMENTs/EXP27_VGA_PCT/VGA_PCT.

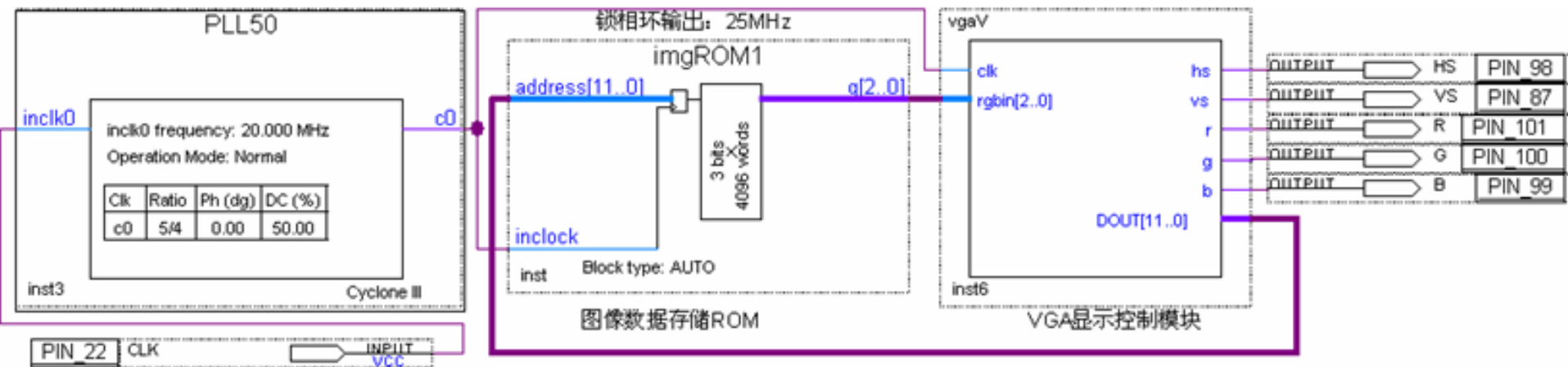


图 6-81 VGA 图像显示控制模块原理图