



第3章

Verilog设计入门

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.1 2选1多路选择器及其Verilog描述

 


图 3-1 二选1多路选择器 mux21a 电路实体

 


图 3-2 mux21a 逻辑结构之一

 


图 3-3 mux21a 电路的时序波形



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.1 2选1多路选择器及其Verilog描述

【例 3-1】

```
module MUX21a (a,b,s,y);  
    input a,b,s;  
    output y;  
    assign y = (s ? a : b);  
endmodule
```



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.1 2选1多路选择器及其Verilog描述

1. 模块表达

```
module 模块名 (模块端口名表) ;  
    模块端口和模块功能描述 .  
endmodule
```

2. 端口语句、端口信号名和端口模式

```
input 端口名 1, 端口名 2, ... ;  
output 端口名 1, 端口名 2, ... ;  
inout 端口名 1, 端口名 2, ... ;  
input [msb : lsb] 端口名 1, 端口名 2, ... ;
```



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.1 2选1多路选择器及其Verilog描述

3. 赋值语句和条件操作符

```
assign y = a;           //将信号 a 向 y 赋值
```

```
assign y = a & b ;     //将信号 a 和信号 b 逻辑相与后向 y 赋值
```

```
条件表达式 ? 表达式1 : 表达式2
```

4. 关键字

5. 标识符

6. 规范的程序书写格式

7. 文件取名和存盘

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.2 4选1多路选择器及其case语句表述方式

 


图 3-4 4 选 1 多路选择器

 


图 3-5 4 选 1 多路选择器 MUX41a 的时序波形

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.2 4选1多路选择器及其case语句表述方式

【例 3-2】

```
module MUX41a (a, b, c, d, s1, s0, y);  
    input  a, b, c, d ;  
    input  s1, s0 ;  
    output y ;  
    reg y ;  
    always @ ( a or b or c or d or s1 or s0 )  
        begin      : MUX41  
            case( { s1, s0 } )  
                2'b00 : y <= a ;  
                2'b01 : y <= b ;  
                2'b10 : y <= c ;  
                2'b11 : y <= d ;  
                default : y <= a ;  
            endcase  
        end  
endmodule
```

Verilog 表述的可综合的完整电路模块

电路模块
端口说明
和定义段

信号类型
定义段

电路模块功能
描述段



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.2 4选1多路选择器及其case语句表述方式

1. reg型变量定义

```
reg 变量名 1, 变量名 2, . . . ;
```

```
reg [msb:lsb] 变量名 1, 变量名 2, . . . ;
```

2. 过程语句

```
always @ (敏感信号及敏感信号列表或表达式)
```

包括块语句的各类顺序语句



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.2 4选1多路选择器及其case语句表述方式

3. 块语句begin_ end

```
begin [: 块名]
    语句 1; 语句 2; . . . ; 语句 n;
end
```

4. case条件语句和4种逻辑状态

```
case (表达式)
    取值 1 : begin 语句 1; 语句 2; . . . ; 语句 n;    end
    取值 2 : begin 语句 n+1; 语句 n+2; . . . 语句 n+m; end
    . . .
    default : begin 语句 n+m+1; . . . ; end
endcase
```



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.2 4选1多路选择器及其case语句表述方式

5. 并位操作和数字表达

case

{s1, s0}=2'b00

{ a1, b1, 4{a2,b2}}={ a1, b1, {a2,b2},{a2,b2},{a2,b2},{a2,b2}}={ a1,b1,a2,b2,a2,b2,a2,b2,a2,b2}

<位宽>'<进制> <数字>

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.3 4选1多路选择器及其数据流描述方式

【例 3-3】

```
module MUX41a (a,b,c,d,s1,s0,y);  
    input a,b,c,d,s1,s0;        output y;  
    wire [1:0] SEL;             // 定义2元素位矢量SEL为网线型变量wire  
    wire AT, BT, CT, DT;       //定义中间变量，以作连线或信号节点  
    assign SEL = {s1,s0};      //对s1,s0进行并位操作，即SEL[1]=s1; SEL[0]=s0  
    assign AT = (SEL==2'D0);   //assign语句中的变量必须是网线型变量  
    assign BT = (SEL==2'D1);  
    assign CT = (SEL==2'D2);  
    assign DT = (SEL==2'D3);  
    assign y = (a & AT) | (b & BT) | (c & CT) | (d & DT); //4个逻辑信号相或  
endmodule
```

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.3 4选1多路选择器及其数据流描述方式

1. 按位逻辑操作符

表 3-1 逻辑操作符

逻辑操作符	逻辑功能	A,B 逻辑操作结果	C,D 逻辑操作结果	C,E 逻辑操作结果
~	逻辑取反	$\sim A = 1'b1$	$\sim C = 4'b0011$	$\sim E = 6'b101001$
	逻辑或	$A B = 1'b1$	$C D = 4'b1111$	$C E = 6'b011110$
&	逻辑与	$A \& B = 1'b0$	$C \& D = 4'b1000$	$C \& E = 6'b000100$
^	逻辑异或	$A \wedge B = 1'b1$	$C \wedge D = 4'b0111$	$C \wedge E = 6'b011010$
~^ 或 ^~	逻辑同或	$A \sim \wedge B = 1'b0$	$C \sim \wedge D = 4'b1000$	$C \sim \wedge E = 6'b100101$

$A=1'b0$; $B=1'b1$; $C[3:0]=4'b1100$; $D[3:0]=4'b1011$; $E[5:0]=6'b010110$;

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.3 4选1多路选择器及其数据流描述方式

2. 等式操作符

表 3-2 等式操作符

等式操作符	含义	等式操作示例
==	等于	$(3==4) = 0$; $(A==4'b1011) = 1$; $(B==4'b1011) = 0$;
!=	不等于	$(D==C) = 0$; $(D!=C) = 1$; $(3!=4) = 1$;
===	全等	$(4'b0z1x == 4'b0z1x1) = 0$;
!==	不全等	$(4'b0z1x=== 4'b0z1x1) = 0$;

$A=4'b1011$; $B=4'b0010$; $C=4'b0z10$; $D=4'b0z10$;



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.3 4选1多路选择器及其数据流描述方式

3. assign连续赋值语句

```
assign 目标变量名 = 驱动表达式;
```

```
assign DOUT = a & b;
```

```
assign DOUT = a & b | c ;
```

```
assign DOUT = e & f | d ;
```



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.3 4选1多路选择器及其数据流描述方式

4. wire定义网线型变量

```
wire 变量名 1, 变量名 2, . . . ;
```

```
wire [msb:lsb] 变量名 1, 变量名 2, . . . ;
```

```
wire Y = tmp1 ^ tmp2;
```

```
wire tmp1,tmp2; assign Y = tmp1 ^ tmp2;
```

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.3 4选1多路选择器及其数据流描述方式

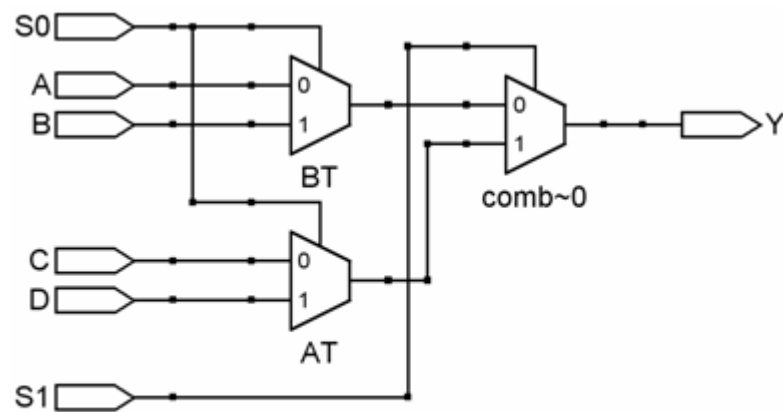


图 3-6 例 3-4 的 RTL 图

【例 3-4】

```
module MUX41a (A,B,C,D,S1,S0,Y);
```

```
input A,B,C,D,S1,S0;    output Y;
```

```
wire AT = S0 ? D : C ;    //如果S0=1成立, 则AT=D; 如果S0=0成立, 则AT=C
```

```
wire BT = S0 ? B : A ;    //如果S0=1成立, 则BT=B; 如果S0=0成立, 则BT=A
```

```
wire Y = (S1 ? AT : BT); //如果S1=1, 则Y=AT; 如果S1=0, 则Y=BT
```

```
endmodule
```




3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.3 4选1多路选择器及其数据流描述方式

5. 注释符号

“//”

/* . . . */

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.4 4选1多路选择器及其if语句描述方式

【例 3-5】

```
module MUX41a (A, B, C, D, S1, S0, Y);  
    input A, B, C, D, S1, S0;  
    output Y; //定义 Y 为输出信号  
    reg [1:0] SEL ; //定义一个模块内部的暂存变量 SEL[1:0]  
    reg Y; //定义输出端口信号 Y 为寄存器型变量  
    always @(A, B, C, D, SEL) begin //块语句起始  
        SEL = {S1, S0}; //把 S1, S0 并位为 2 元素矢量变量 SEL[1:0]  
        if (SEL==0) Y = A; //当 SEL==0 成立, 即 (SEL==0)=1 时, Y=A;  
    else if (SEL==1) Y = B; //当 (SEL==1) 为真, 则 Y=B;  
    else if (SEL==2) Y = C; //当 (SEL==2) 为真, 则 Y=C;  
    else Y = D; //当 SEL==3, 即 SEL==2'b11 时, Y = D;  
    end //块语句结束  
endmodule
```



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.4 4选1多路选择器及其if语句描述方式

1. if_ else条件语句


2. 过程赋值语句
 - (1) 阻塞式赋值
 - (2) 非阻塞式赋值

3. 数据表示方式

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

1. 半加器描述

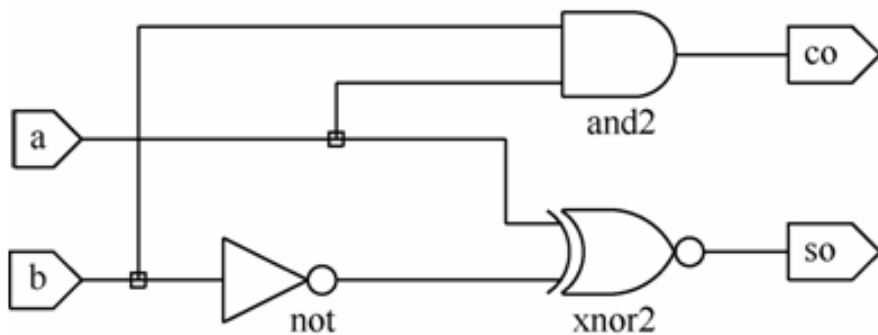

a	b	so	co
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

图 3-7 半加器 h_adder 电路图及其真值表

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

1. 半加器描述

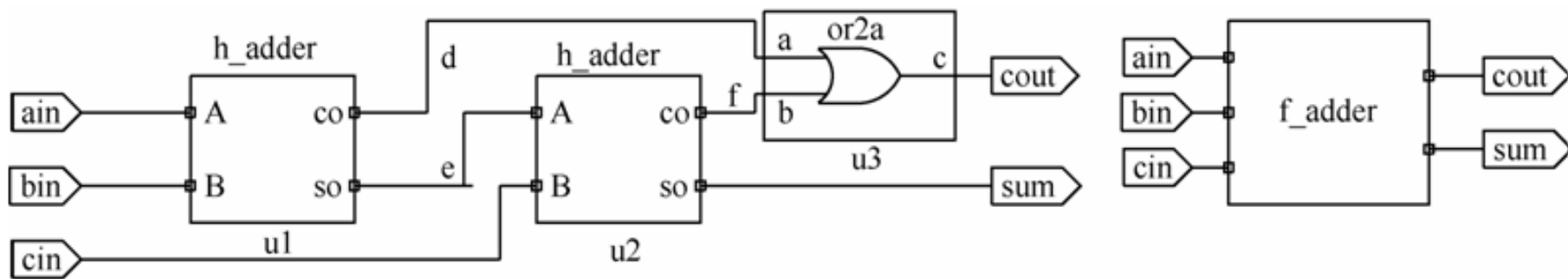


图 3-8 全加器 f_adder 电路图及其实体模块



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

1. 半加器描述

【例 3-6】

```
module h_adder(a,b,so,co); //半加器描述(1), 利用图 3-7 的布尔函数描述方法
    input a,b ;
    output so,co ;
    assign so = (a) ^~ (~b) ; // (a)同或(b非)
    assign co = a & b ;
endmodule
```

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

1. 半加器描述

【例 3-7】

```
module h_adder (a,b,so,co); //半加器描述 (2): 基于 case 语句的类真值表描述方法
    input a,b ;          output so,co ;
    reg so,co;
    always @ (a , b , so , co) begin //主块开始
        case ({a,b})
            0 : begin so=0 ; co=1'b0 ; end //注意这里使用了块语句
            1 : begin so=1 ; co=1'b0 ; end
            2 : begin so=1 ; co=1'b0 ; end
            3 : begin so=0 ; co=1'b1 ; end //注意条件表达式下的数值的数值类型
        default : begin so=0 ; co=0 ; end
        endcase
    end //主块结束
endmodule
```

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

1. 半加器描述

表 3-3 算术操作符

逻辑操作符	功能	说明	示例
+	加		$S = A + B = 8'b00011000$
-	减		$S = B - A = 8'b11111110$
*	乘		$S = A * B = 8'b10001111 = 2'H8F$
/	除	结果：小数抛弃	$S = A / 3 = 8'b00000100$
%	求余	除法求余数	$S = A \% 3 = 8'b00000001$

$A[3:0] = 4'b1101$; $B[3:0] = 4'b1011$; 定义 S 为 $S[7:0]$



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

1. 半加器描述

【例 3-8】

```
module h_adder(a,b,so,co); //半加器描述(3): 直接用算符完成的描述
    input a,b ;
    output so,co ;
    assign {co,so} = a + b; //两位二进制数直接相加, 进位进入并位后的 co
endmodule
```

【例 3-9】

```
module or2a(a,b,c); //或门逻辑描述
    output c; input a,b ;
    assign c = a | b ;
endmodule
```

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

2. 全加器顶层文件设计和例化语句

【例 3-10】

```
module f_adder(ain,bin,cin,cout,sum); //1 位二进制全加器顶层设计描述
    output cout,sum ;    input ain,bin,cin ;
    wire e,d,f ;        //定义网线型变量用作内部元件间连线
    h_adder u1( ain, bin, e, d ); //使用位置关联法进行例化
    h_adder u2(.a(e), .so(sum), .b(cin), .co(f) );
    or2a u3(.a(d), .b(f), .c(cout) );//使用端口名关联法进行例化
endmodule
```



图 3-9 1 位全加器仿真时序



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

2. 全加器顶层文件设计和例化语句

<模块元件名> <例化元件名> (.例化元件端口 (例化元件外接端口名) , ...) ;

```
h_adder u2 (.a(e), .so(sum), .b(cin), .co(f));
```

```
h_adder u2 (.b(cin), .co(f), .a(e), .so(sum));
```

```
h_adder u1( ain, bin, e, d );
```



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

3. 8位加法器描述

【例 3-11】

```
module ADDER8B(A,B,CIN,COUT,DOUT);  
    output [7:0] DOUT;    output COUT;  
    input [7:0] A,B;    input CIN;    wire [8:0] DATA;  
    assign DATA = A + B + CIN; //加操作的进位自动进入 DATA[8]  
    assign COUT = DATA[8] ;    assign DOUT = DATA[7:0] ;  
endmodule
```



3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

3. 8位加法器描述

【例 3-12】

```
module ADDER8B (A,B,CIN,COUT,DOUT);  
    output [7:0] DOUT;  output COUT;  
    input [7:0] A,B;    input  CIN;  
    assign {COUT,DOUT} = A + B + CIN; //加操作的进位进入并位 COUT  
endmodule
```

3.1 组合电路的Verilog描述

3.1.5 加法器及其Verilog描述

3. 8位加法器描述

 


图 3-10 八位加法器仿真波形

 


图 3-11 8 位加法器 QuartusII 综合之 RTL 电路

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.1 边沿触发型触发器及其Verilog表述

 


图 3-12 D 触发器模块

 


图 3-13 D 触发器时序波形

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.2 电平触发型锁存器及其Verilog表述

 


图 3-14 锁存器 LATCH1 模块及其逻辑电路

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.2 电平触发型锁存器及其Verilog表述

【例 3-14】

```
module LATCH1 (CLK, D, Q);  
    output Q ; input CLK, D;  
    reg Q;  
    always @(D or CLK)  
        if (CLK) Q <= D;  
endmodule
```

 


图 3-15 例 3-14 的锁存器时序波形

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.3 含异步复位/时钟使能型触发器及其Verilog表述

 


图 3-16 含使能和复位的 D 触发器

 


图 3-17 含异步清 0 和时钟使能型 D 触发器的时序图



3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.3 含异步复位/时钟使能型触发器及其Verilog表述

【例 3-15】

```
module DFF2 (CLK, D, Q, RST, EN); //含异步清 0 和时钟同步使能的 D 触发器
    output Q ;    input CLK, D, RST, EN;
    reg Q;
    always @(posedge CLK or negedge RST ) begin //块开始
        if (!RST) Q <= 0; //如果 RST=0 条件成立, Q 被清 0
    else if (EN)    Q <= D; //在 CLK 上升沿处, EN=1, 则执行赋值语句
    end //块结束
endmodule
```

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.4 同步复位型触发器及其Verilog表述

 


图 3-18 含同步清 0 的 D 触发器

 


图 3-19 含同步清 0 的 D 触发器的仿真波形

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.4 同步复位型触发器及其Verilog表述

【例 3-16】

```
module DFF2 (CLK, D, Q, RST);    //含有同步清 0 的 D 触发器
    output Q ;
    input CLK, D, RST ;
    reg Q;
    always @(posedge CLK )      //注意，敏感信号表中只放了对 CLK 上升沿的敏感表述
        if (RST==1) Q = 0;    //当 CLK 有上升沿时，若 RST=0，则 Q 被清 0
    else if (RST==0) Q = D;    //当 CLK 有上升沿时，若 RST=1，则 Q 被更新为 D 值
        else Q = Q;          //否则保持 Q 原值。此句可以不要。
endmodule
```

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.5 异步复位型锁存器及其Verilog表述

 


图 3-20 含异步清 0 的锁存器

 


图 3-21 含异步清 0 锁存器的逻辑电路图

 


图 3-22 含异步清 0 的锁存器的仿真波形



3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.5 异步复位型锁存器及其Verilog表述

【例 3-17】

```
module LATCH3 (CLK, D, Q, RST);  
    output Q ;  
    input CLK, D, RST;  
    assign Q = (!RST)? 0: (CLK ? D:Q);  
endmodule
```

【例 3-18】

```
module LATCH4 (CLK, D, Q, RST);  
    output Q ; input CLK, D, RST;  
    reg Q;  
    always @(D or CLK or RST)  
        if (!RST) Q<=0;  
        else if (CLK) Q<=D;  
endmodule
```


3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.6 Verilog的时钟过程表述的特点和规律

【例 3-19】

```
module DFF5 (CLK, D, Q, RST, DIN, OUT);
```

```
output Q, OUT ;
```

```
input CLK, D, RST, DIN ;
```

```
reg Q, OUT;
```

```
always @(posedge CLK )
```

```
begin
```

```
OUT = !DIN ;
```

```
if (RST==1) Q=0; //当 CLK 有上升沿时，若 RST=1，则 Q 被清 0
```

```
else if (RST==0) Q=D; //当 CLK 有上升沿时，若 RST=1，则 Q 被更新为 D 值
```

```
else Q=Q; //否则保持 Q 原值
```

```
end
```

```
endmodule
```

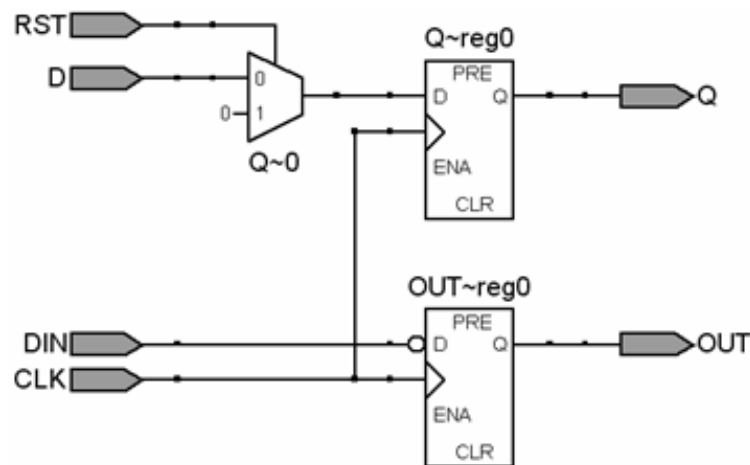


图 3-23 例 3-19 的 RTL 图

3.2 时序模块及其Verilog表述

3.2.7 异步时序模块的Verilog表述

【例 3-20】

```
module AMOD(D,A,CLK,Q);           //含有两个过程语句的异步时序电路
    output Q ; input A,D,CLK;     reg Q,Q1;
    always @(posedge CLK)         //过程 1
        begin Q1 = ~(A | Q); end
    always @(posedge Q1 )        //过程 2, 将过程 1 的输出作为时钟信号
        begin Q = D;            end
endmodule
```

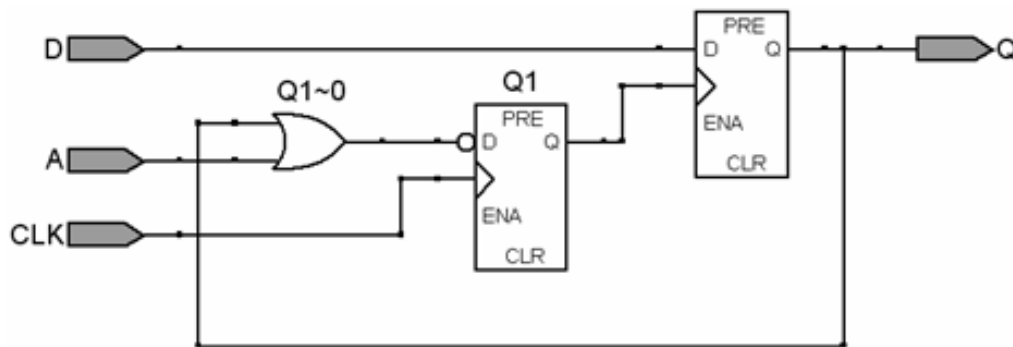


图 3-24 例 3-20 的异步时序电路图

3.3 二进制计数器及其Verilog设计

3.3.1 4位二进制计数器及其Verilog表述

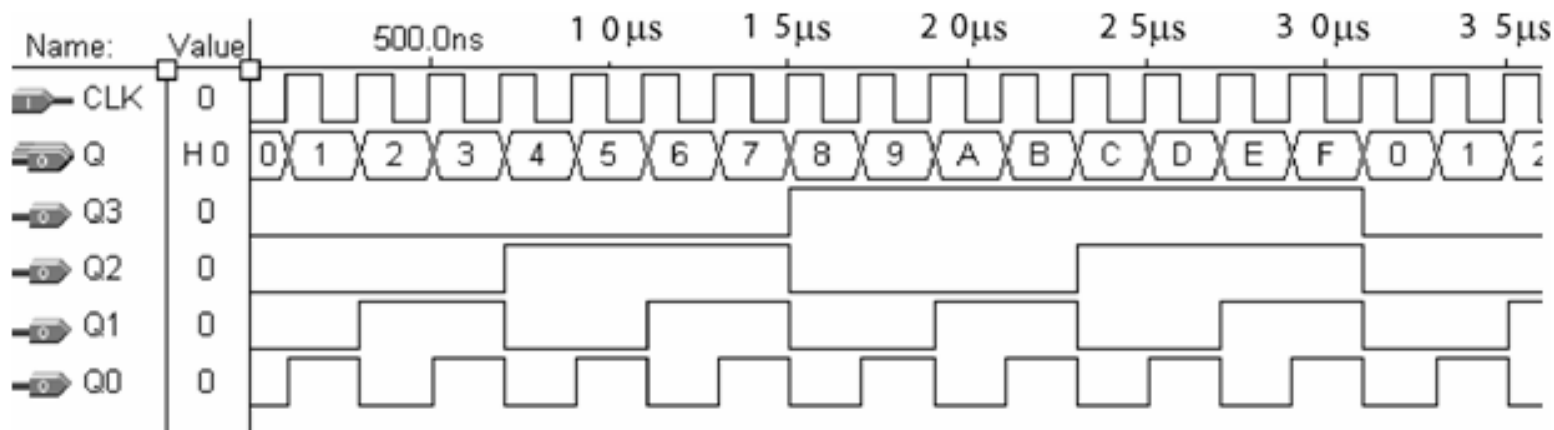


图 3-25 4 位加法计数器工作时序

3.3 二进制计数器及其Verilog设计

3.3.1 4位二进制计数器及其Verilog表述

【例 3-21】

```
module CNT4 (CLK,Q);          //最简单的 4 位二进制加法计数器
    output [3:0] Q ;   input  CLK;
    reg [3:0] Q1 ;      //定义一个内部 4 位寄存节点
    always @(posedge CLK)
        begin Q1 <= Q1+1 ; end //CLK 有上跳沿时，Q1 累加 1，否则保持
    assign Q=Q1;          //将 Q1 数据向端口 Q 输出
endmodule
```

3.3 二进制计数器及其Verilog设计

3.3.1 4位二进制计数器及其Verilog表述

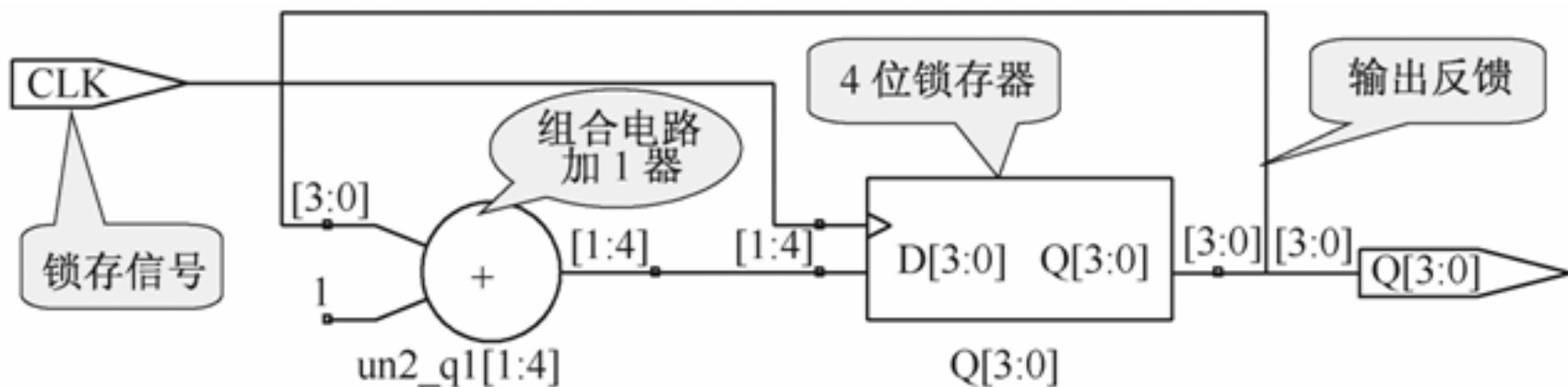


图 3-26 4 位加法计数器 RTL 电路 (Synplify 综合)

3.3.2 功能更全面的计数器设计

【例 3-22】

```
module CNT10 (CLK,RST,EN,LOAD,COUT,DOUT,DATA);
    input CLK,EN,RST,LOAD ; // 时钟, 时钟使能, 复位, 数据加载控制信号输入口;
    input [3:0] DATA ; // 4 位并行加载数据输入口
    output [3:0] DOUT ; // 计数数据输出信号口
    output COUT ; // 计数进位输出
    reg [3:0] Q1 ; reg COUT ;
    assign DOUT = Q1; // 将内部寄存器的计数结果输出至 DOUT
    always @(posedge CLK or negedge RST) begin //时序过程
        if (!RST) Q1 <= 0; //RST=0 时, 对内部寄存器单元异步清 0
        else if (EN) begin //同步使能 EN=1, 则允许加载或计数
            if (!LOAD) Q1 <= DATA; //当 LOAD=0, 向内部寄存器加载数据
            else if (Q1<9) Q1 <= Q1+1; //当 Q1 小于 9 时, 允许累加
            else Q1 <= 4'b0000; end //否则一个时钟后清 0 返回初值
        end
    always @(Q1) //组合电路之过程
        if (Q1==4'h9) COUT = 1'b1; //当 Q1=1001 时, COUT 输出进位标志 1
        else COUT = 1'b0; //否则, 输出进位标志 0
endmodule
```

3.3 二进制计数器及其Verilog设计

3.3.2 功能更全面的计数器设计

表 3-4 不等式操作符

等式操作符	含义	操作示例
>	大于	$(A < B) = 0;$ $(A > B) = 1;$
<	小于	$(A < 20) = 1;$ $(A > 12) = 1;$
<=	小于或等于	$(A >= 14) = 0;$ $(A <= 13) = 1;$
>=	大于或等于	注, 以上示例中, 设 $A=4'B1101$; $B=4'B0110$

 


图 3-27 例 3-22 的仿真波形图

3.3 二进制计数器及其Verilog设计

3.3.2 功能更全面的计数器设计

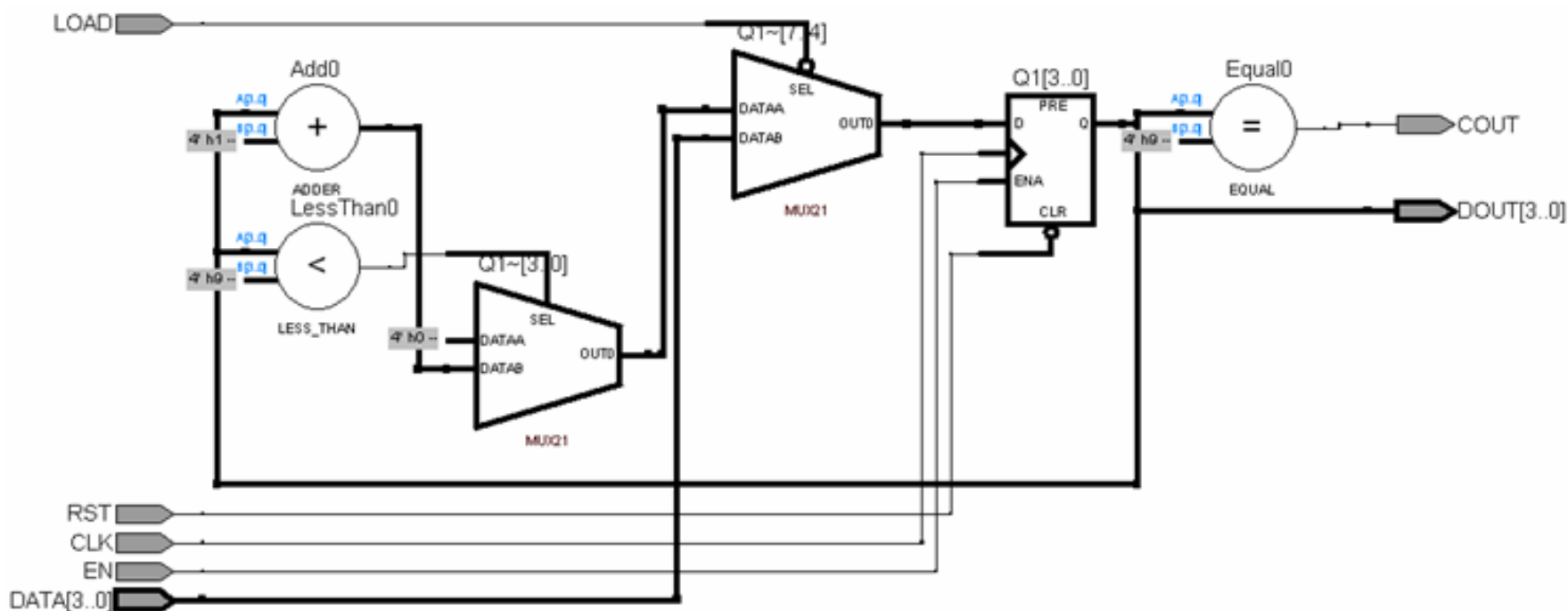


图 3-28 QuartusII 对例 3-22 综合和后得到的 RTL 图

习 题

3-6

 


图 3-29 含 2 选 1 多路选择器的模块

习题

3-7

 


图 3-30 1 位全减器

习 题

3-13

 


图 3-31 RTL 图 1

 


图 3-32 RTL 图 2

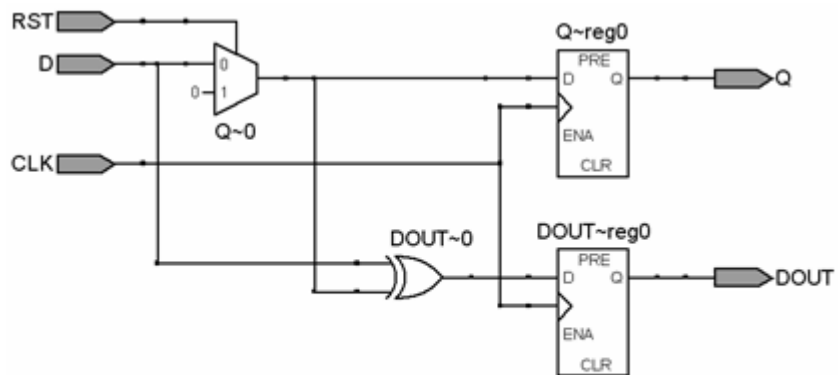


图 3-33 RTL 图 3

 


图 3-34 RTL 图 4