



第5章

Verilog设计深入

5.1 过程中的两类赋值语句

5.1.1 阻塞式赋值

目标变量名 = 驱动表达式;

5.1.2 非阻塞式赋值

目标变量名 <= 驱动表达式;

【例 5-1】

```
assign Q1 = A | B;  
assign Q2 = B ^ C;  
assign Q1 = C & A;
```

【例 5-2】

```
always @(A,B,C) begin  
    Q1 <= A | B;  
    Q2 <= B & C;  
    Q1 <= C ^ A;  
end
```

5.1 过程中的两类赋值语句

5.1.2 非阻塞式赋值

【例 5-3】阻塞式赋值示例

```
always @(A,B) begin
    M1 = A ;
    M2 = B & M1;
    Q = M1 | M2;   end
```

【例 5-4】非阻塞式赋值示例

```
always @(A,B) begin
    M1 <= A ;
    M2 <= B & M1;
    Q <= M1 | M2;   end
```

5.1 过程中的两类赋值语句

5.1.3 深入认识阻塞赋值和非阻塞式赋值的特点

【例 5-5】使用非阻塞赋值符的时序模块设计

```
module DDF3(CLK, D, Q);  
    output Q ; input CLK, D;  
    reg a, b, Q;  
    always @(posedge CLK) begin  
        a <= D;  
        b <= a;  
        Q <= b;  
    end  
endmodule
```

【例 5-6】使用阻塞赋值符的时序模块设计

```
module DFF3(CLK, D, Q);  
    output Q ; input CLK, D;  
    reg a, b, Q;  
    always @(posedge CLK) begin  
        a = D;  
        b = a;  
        Q = b;  
    end  
endmodule
```

5.1 过程中的两类赋值语句

5.1.3 深入认识阻塞赋值和非阻塞式赋值的特点

 


图 5-1 例 5-5 综合后的 RTL 电路

 


图 5-2 例 5-6 综合后的 RTL 电路

5.1 过程中的两类赋值语句

5.1.3 深入认识阻塞赋值和非阻塞式赋值的特点

【例 5-7】

```
always @( * )
begin
    if (in1==1) ... // 第 1 行
        a1 <= 4'B1010 ; // 第 2 行
        ...
    if (in2==0) ... // 第 15+n 行
        ...
        b1 = 4'B0011 ; // 第 30+m 行
        ...
end
```

【例 5-8】

```
Q = b;
b = a;
a = D;
```

5.1 过程中的两类赋值语句

【例 5-9】非阻塞赋初值导致错误

```
module mux4_1(  
    D0,D1,D2,D3,S1,S0,OUT);  
    output OUT ;  
    input D0,D1,D2,D3,S1,S0;  
    reg [2:0] T ; reg OUT;  
    always @(D0,D1,D2,D3,S1,S0)  
        begin    T <= 0;  
            if (S0==1)    T <= T+1 ;  
            if (S1==1)    T <= T+2 ;  
            case (T)  
                0 : OUT = D0 ;  
                1 : OUT = D1 ;  
                2 : OUT = D2 ;  
                3 : OUT = D3 ;  
            default : OUT = D0 ;  
            endcase    end  
endmodule
```

【例 5-10】阻塞赋初值正确

```
module mux4_1(  
    D0,D1,D2,D3,S1,S0,OUT);  
    output OUT ;  
    input D0,D1,D2,D3,S1,S0;  
    reg [2:0] T ; reg OUT;  
    always @(D0,D1,D2,D3,S1,S0)  
        begin    T = 0;  
            if (S0==1)    T = T+1 ;  
            if (S1==1)    T = T+2 ;  
            case (T)  
                0 : OUT = D0 ;  
                1 : OUT = D1 ;  
                2 : OUT = D2 ;  
                3 : OUT = D3 ;  
            default : OUT = D0 ;  
            endcase    end  
endmodule
```

5.1 过程中的两类赋值语句

5.1.3 深入认识阻塞赋值和非阻塞式赋值的特点

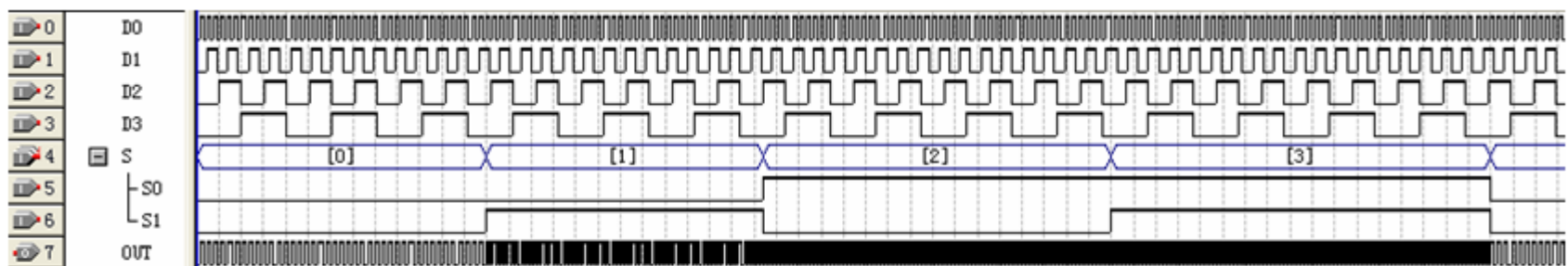


图 5-3 例 5-9 的错误工作时序

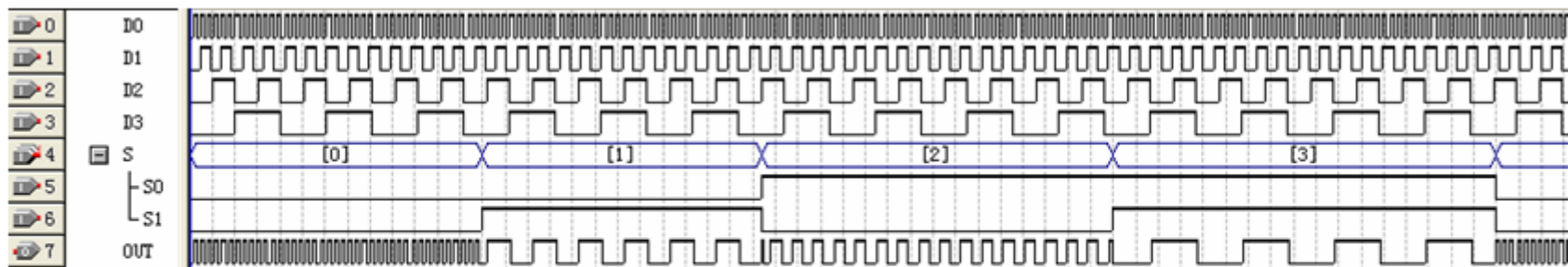


图 5-4 例 5-10 的正确工作时序



5.2 过程结构总结

1. 过程语句为一无限循环语句
2. 过程中的语句具有顺序和并行双重性
3. 过程语句本身是并行语句
4. 过程中只允许描述对应单一时钟的同步时序逻辑
5. 不完整条件语句与时序电路的关系

5.2 过程结构总结

【例 5-11】

```
module mux2_1(CLK,D,Q,RST); //2 选 1 多路选择器
    output Q ; input CLK,D,RST; reg Q;
    always @(D or CLK or RST)
        if(CLK) Q <= D;
        else Q <= RST; //注意 if 后含 else 语句
endmodule
```

 


图 5-5 例 5-11 的多路选择器

5.2 过程结构总结

【例 5-12】含锁存器

```
module COMP(A,B,Q);  
  output Q ; input [3:0] A,B;  
  reg Q;  
  always @(A,B) begin  
    if(A>B) Q = 1'b1;  
  else if(A<B) Q = 1'b0;  
end      endmodule
```

【例 5-13】不含锁存器

```
always @(A,B)  
  begin  
    if(A>B) Q = 1'b1;  
  else if(A<B) Q = 1'b0;  
  else      Q = 1'bz;  
  end  
endmodule
```

5.2 过程结构总结

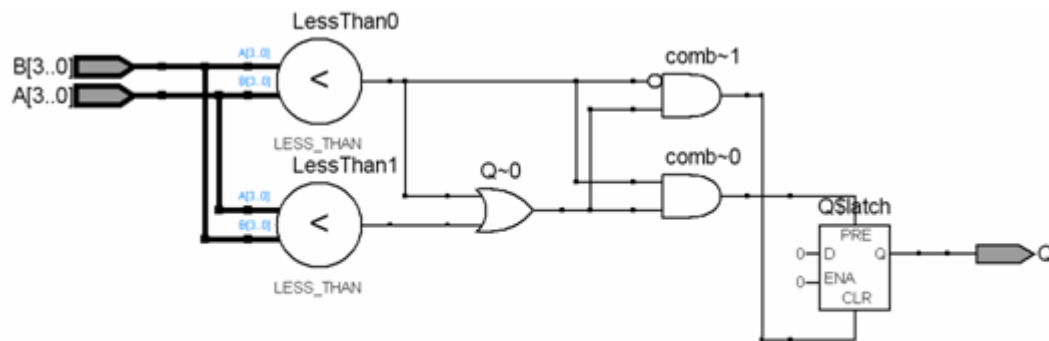


图 5-6 例 5-12 的 RTL 图，输出口被加上了锁存器

 


图 5-7 例 5-13 的 RTL 电路图，输出口没有锁存器，是纯组合电路

5.2 过程结构总结

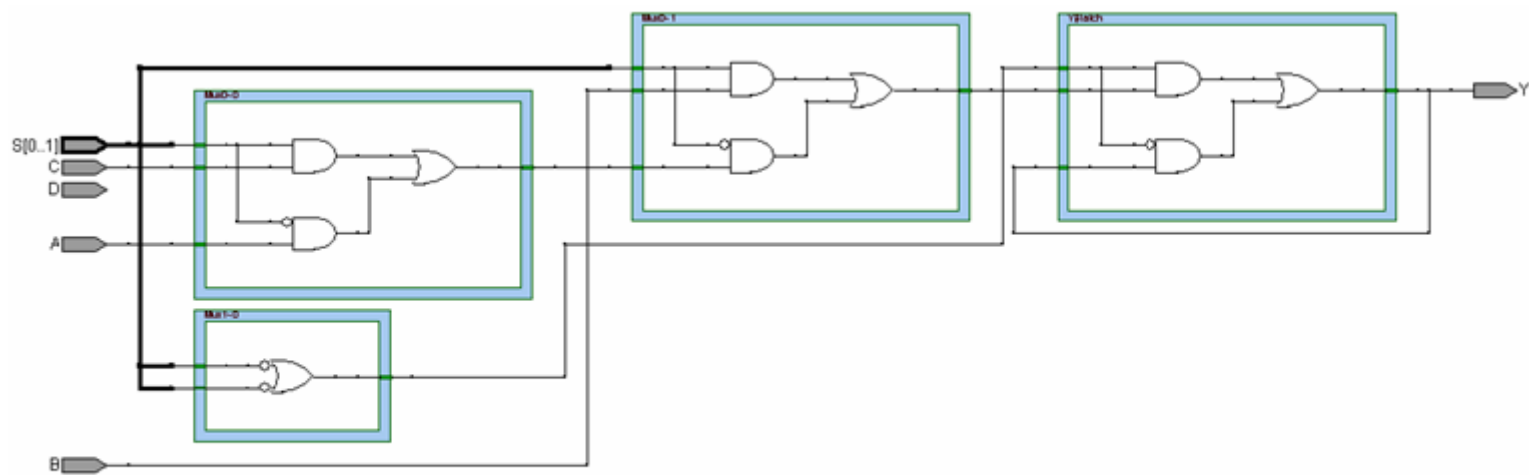


图 5-8 含时序模块的 3 选 1 多路选择器 RTL 图



5.3 移位寄存器设计

5.3.1 含同步预置功能的移位寄存器设计

```
REG8[6:0] <= REG8[7:1] ;
```

【例 5-14】

```
module SHFT1(CLK,LOAD,DIN,QB);           // 右移移位寄存器
    output QB; input CLK,LOAD; input[7:0] DIN;
    reg [7:0] REG8 ;                     //规定此变量为测试端口
    always @(posedge CLK ) begin
        if (LOAD)    REG8<=DIN ; //注意 LOAD 是与 CLK 上升沿同步的控制信号
        else REG8[6:0] <= REG8[7:1] ; end //过程在此句结束
    assign QB = REG8[0] ;
endmodule
```

5.3 移位寄存器设计

5.3.1 含同步预置功能的移位寄存器设计

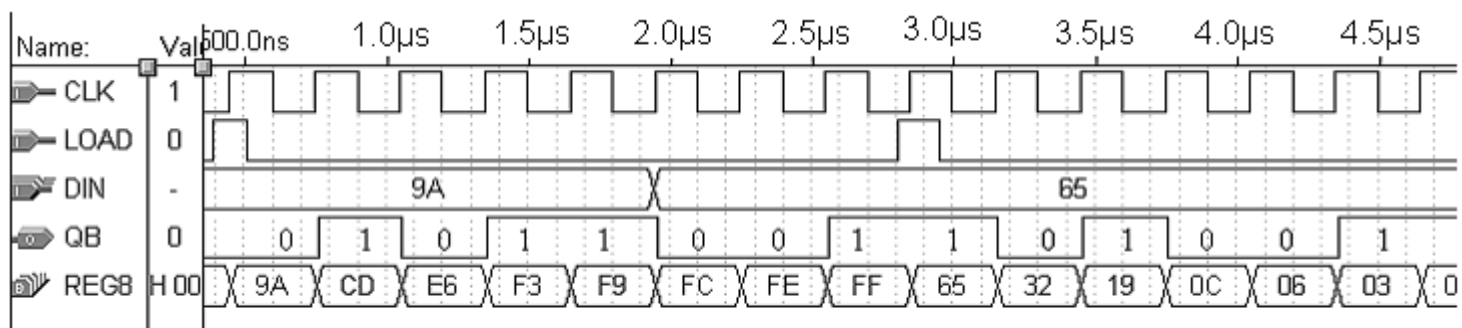


图 5-9 例 5-14 的工作时序图

5.3.2 模式可控的移位寄存器设计

【例 5-15】

```
module SHFT2 (CLK,C0,MD,D,QB,CN);
output CN ; output [7:0] QB;      //进位输出和移位数据输出
input CLK,C0;                    //时钟和进位输入
input [7:0] D; input [2:0] MD;   //待加载移位的数据输入和移位模式控制字
reg[7:0] REG ; reg CY ;
always @(posedge CLK ) begin
case (MD)
1 : begin REG[0]<=C0; REG[7:1]<=REG[6:0]; CY<=REG[7]; end//带进位循环左移
2 : begin REG[0]<=REG[7] ; REG[7:1]<=REG[6:0] ;end //自循环左移
3 : begin REG[7]<=REG[0] ; REG[6:0]<=REG[7:1] ;end //自循环右移
4 : begin REG[7]<=C0; REG[6:0]<=REG[7:1];CY<=REG[0]; end //带进位循环右移
5 : begin REG<=D ; end //加载待移数
default : begin REG <= REG ; CY <= CY ; end // 过程结束
endcase end
assign QB = REG ; assign CN = CY ; //移位后输出，及移位后输出
endmodule
```


5.3 移位寄存器设计

5.3.2 模式可控的移位寄存器设计

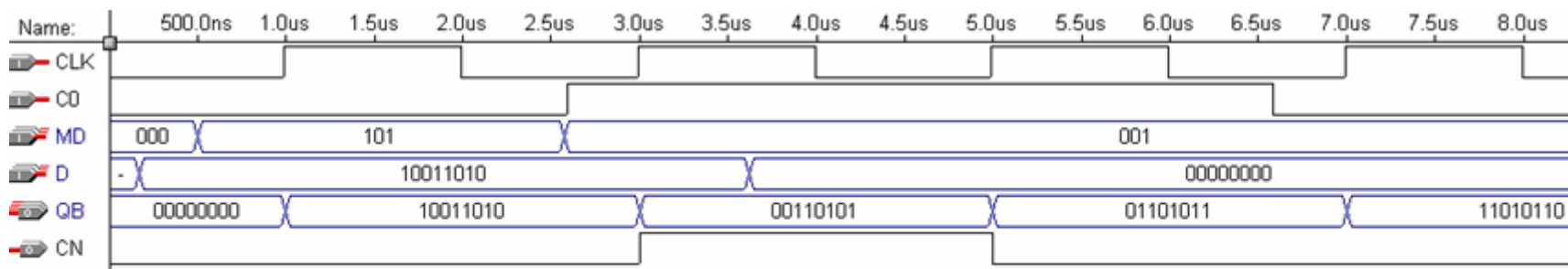


图 5-10 例 5-15 中带进位循环左移仿真波形(MD = “001”)

5.3 移位寄存器设计

5.3.3 使用移位操作符设计移位寄存器

$V \gg n$ 或 $V \ll n$

【例 5-16】

```
module SHIF4 (DIN,CLK,RST,DOUT);
input CLK,DIN,RST;
output DOUT;
reg [3:0] SHFT;
always @(posedge CLK or posedge RST)
    if(RST) SHFT<=4'B0;
    else begin    SHFT[3]<=DIN;
        SHFT[2:0] <= SHFT[3:1];
    end
    assign DOUT=SHFT[0];
endmodule
```

【例 5-17】

```
module SHIF4 (DIN,CLK,RST,DOUT);
input CLK,DIN,RST;    output DOUT;
reg [3:0] SHFT;
always @(posedge CLK or posedge RST)
    if(RST) SHFT<=4'B0;
    else begin
        SHFT <= SHFT >> 1 ;
        SHFT[3] <= DIN;
    end
    assign DOUT = SHFT[0];
endmodule
```

5.3 移位寄存器设计

5.3.3 使用移位操作符设计移位寄存器

$V \ggg n$ 或 $V \lll n$

 


图 5-11 4 位右移移位寄存器 RLT 图

5.3 移位寄存器设计

5.3.3 使用移位操作符设计移位寄存器

```
output signed[7:0] y;  
input signed[7:0] a;  
assign y = (a<<<2);
```

若 a=10101011, 则输出 y=10101100

若 a=10001111, 则输出 y=00111100

```
output signed[7:0] y;  
input signed[7:0] a;  
assign y = (a>>>2);
```

若 a=10101011, 则输出 y=11101010

若 a=10001111, 则输出 y=00011010

```
output signed [7:0] y;  
parameter c=8'sb10101011;  
assign y = (c >>> 2);
```

```
output [7:0] y;  
parameter c=8'sb10101011;  
assign y = (c >>> 2);
```



5.4 乘法器设计及相关语句应用

5.4.1 参数定义关键词parameter

`parameter` 标识符名 1 = 表达式或数值 1, 标识符名 2 = 表达式或数值 2, ... ;

```
parameter A=15 , B=4'b1011, C=8'hAC ;
```

```
parameter d=8'b1001_0011 , e=8'sb10101101 ;
```

5.4 乘法器设计及相关语句应用

5.4.2 整数型寄存器类型定义

`integer` 标识符 1, 标识符 2, ... , 标识符 n [msb: lsb] ;

```
module EXAPL (R,G);
parameter S=4;          //定义参数 S
output[2*S:1] R,G ;    //定义两个 8 位输出变量
integer A, B[3:0];     //定义了 5 个 integer 类型: A、B[0]、B[1]、B[3]等, 都是 32 位
reg[2*S:1] R,G;
always @( A, B ) begin
    B[2] = 367; // 整数完整赋值, 因为 B[2] 有 32 位
    R=B[2];    // 32 位 integer 整数类型 B[2] 赋给 8 位 reg 类型 R, B[2] 高位被截
    A=471;     // 整数完整赋值, 因为 A 有 32 位
    G=A;       // 32 位 integer 整数类型 A 赋给 8 位 reg 类型 G, A 高位被截
    B[0]= 3'B101; // 允许二进制数直接赋给 integer 类型 B[0]。
end    endmodule
```



5.4 乘法器设计及相关语句应用

5.4.3 for语句用法

for (循环初始值设置表达式; 循环控制条件表达式; 循环控制变量增值表达式)
begin 循环体语句结构 end

5.4 乘法器设计及相关语句应用

【例 5-18】

```
module MULT4B(R,A,B);  
    parameter S=4;  
    output[2*S:1] R ;  
    input[S:1] A,B ;  
    reg[2*S:1] R ;  
    integer i;  
    always @(A or B)  
    begin  
        R = 0 ;  
        for(i=1; i<=S; i=i+1)  
            if(B[i]) R=R+(A<<(i-1));  
    end endmodule
```

【例 5-19】

```
module MULT4B (R,A,B);  
    parameter S=4;  
    output[2*S:1] R ;  
    input[S:1] A,B ;  
    reg[2*S:1] R,AT; reg[S:1] BT,CT;  
    always @(A,B) begin  
        R=0; AT = {{S{1'B0}},A};  
        BT = B; CT = S;  
        for(CT=S; CT>0; CT=CT-1)  
            begin if(BT[1]) R=R+AT;  
                AT = AT<<1; BT = BT>>1;  
            end  
    end end module
```



图 5-12 四位乘法器时序仿真图

5.4 乘法器设计及相关语句应用

5.4.4 repeat语句用法

repeat (循环次数表达式)

begin 循环体语句结构 end

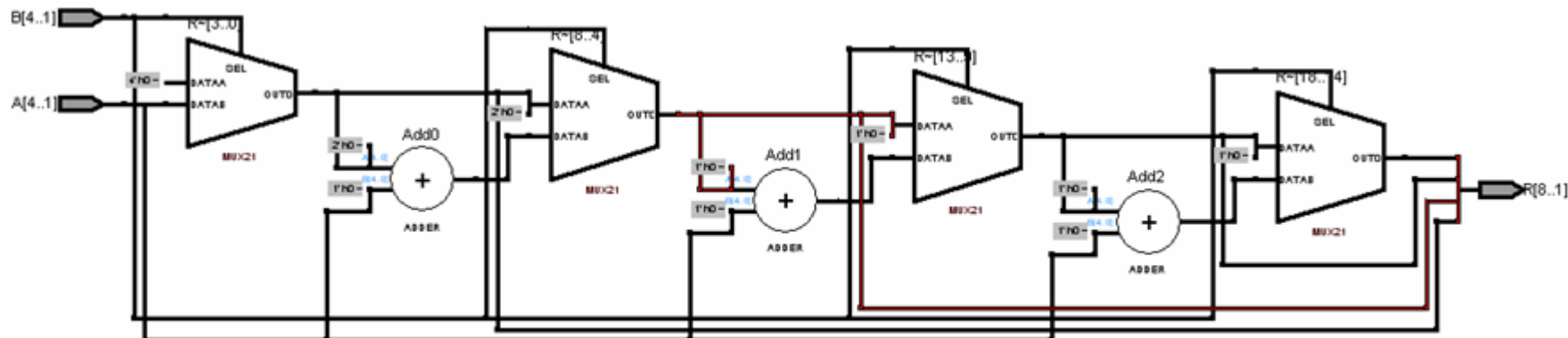


图 5-13 四位乘法器 RTL 图

5.4 乘法器设计及相关语句应用

5.4.5 while语句用法

while (循环控制条件表达式)

begin 循环体语句结构 end

【例 5-20】

```
module MULT4B(R,A,B);
  parameter S=4;
  output [2*S:1] R; input [S:1] A,B;
  reg [2*S:1] TA,R; reg [S:1] TB;
  always @(A or B) begin
    R = 0 ; TA = A ; TB = B ;
    repeat(S) begin
      if(TB[1]) begin R=R+TA; end
      TA = TA<<1;
      TB = TB>>1;
    end
  end
endmodule
```

【例 5-21】

```
module MULT4B(A,B,R);
  parameter S=4;
  input[S:1] A,B; output[2*S:1] R;
  reg[2*S:1] R,AT;
  reg[S:1] BT,CT;
  always@(A or B) begin
    R=0; AT={{S{1'b0}},A};
    BT=B; CT=S;
    while(CT>0) begin
      if(BT[1]) R=R+AT; else R=R;
    begin CT=CT-1; AT=AT<<1; BT=BT>>1;
    end end end
endmodule
```

5.4 乘法器设计及相关语句应用

5.4.5 while语句用法

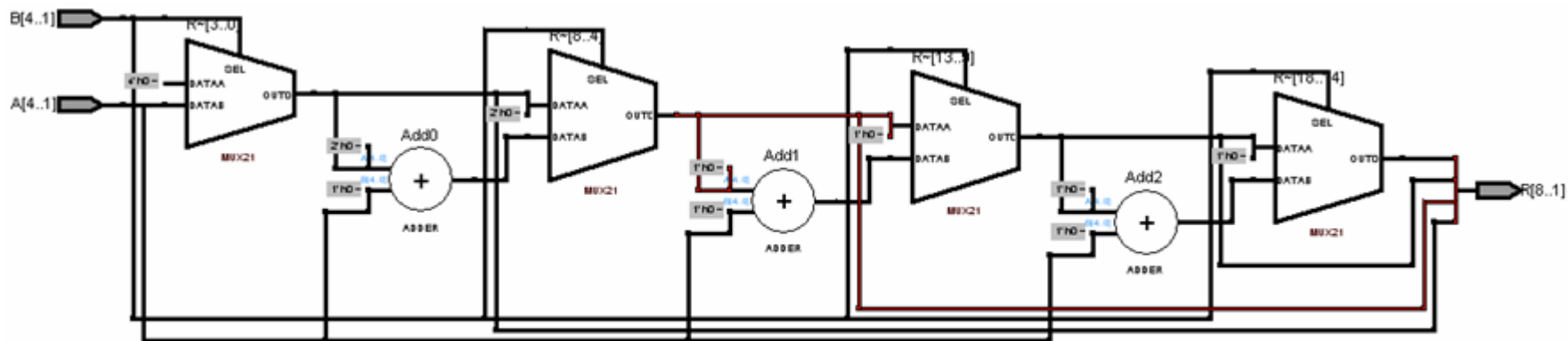


图 5-13 四位乘法器 RTL 图

5.5 if语句一般用法

(1) `if (条件表达式) begin 语句块; end`

(2) `if (条件表达式) begin 语句块1; end`
`else begin 语句块2; end`

(3) `if (条件表达式1) begin 语句块1; end`
`else if (条件表达式2) begin 语句块2; end`
`·`
`·`
`else if (条件表达式n) begin 语句块n; end`
`else begin 语句块n+1; end`

`if (en==1)` 可简为 `if (en)`; `if ((a&b) == 1'B1)` 可简为 `if (a&b)`。

`(DIN[7]==1) & (DIN[6]==1) & (DIN[5]==1) & (DIN[4]==1) & (DIN[3]==1) &`
`(DIN[2]==1) & (DIN[1]==1) & (DIN[0]==0)` //这恰好与表6-1最后一行吻合。

【例 5-22】

```
module mux4_1(DIN,DOUT);  
    output [0:2] DOUT;  
    input [0:7] DIN;  
    reg [0:2] DOUT;  
    always @(DIN) begin  
        casez (DIN)  
            8'b??????0 : DOUT<=3'b000;  
            8'b??????01 : DOUT<=3'b100;  
            8'b?????011 : DOUT<=3'b010;  
            8'b????0111 : DOUT<=3'b110;  
            8'b???01111 : DOUT<=3'b001;  
            8'b??011111 : DOUT<=3'b101;  
            8'b?0111111 : DOUT<=3'b011;  
            8'b01111111 : DOUT<=3'b111;  
            default : DOUT<=3'b000;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

【例 5-23】

```
module mux4_1(DIN,DOUT);  
    output [0:2] DOUT;  
    input [0:7] DIN;  
    reg [0:2] DOUT;  
    always @(DIN)  
        begin  
            if (DIN[7]==0) DOUT=3'b000;  
            else if (DIN[6]==0) DOUT=3'b100;  
            else if (DIN[5]==0) DOUT=3'b010;  
            else if (DIN[4]==0) DOUT=3'b110;  
            else if (DIN[3]==0) DOUT=3'b001;  
            else if (DIN[2]==0) DOUT=3'b101;  
            else if (DIN[1]==0) DOUT=3'b011;  
            else  
                DOUT=3'b111;  
        end  
endmodule
```

5.5 if语句一般用法

表 5-1 8 线-3 线优先编码器真值表

输 入								输 出		
din0	din1	din2	din3	din4	din5	din6	din7	output0	output1	output2
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	0	1	1	0	0
x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0
x	x	x	x	0	1	1	1	1	1	0
x	x	x	0	1	1	1	1	0	0	1
x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1
x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注：表中的“x”为任意

5.5 if语句一般用法

 


图 5-14 例 5-23 的 RTL 图



图 5-15 例 5-22 和例 5-23 的时序仿真波形图

5.5 if语句一般用法

【例 5-24】

```
module andd(A,B,Q);  
    output Q ;    input A,B;  
    reg Q;  
    always @(A,B )  
        if (A==0)  
            begin if (B==0) Q=0;  
            else Q=1; end  
endmodule
```

 


图 5-16 例 5-24 的 RTL 图

【例 5-25】

```
module andd(A,B,Q);  
    output Q ;    input A,B;  
    reg Q;  
    always @(A,B )  
        if (A==0)  
            begin if (B==0) Q=0; end  
            else Q=1;  
endmodule
```

 


图 5-17 例 5-25 的 RTL 图

5.6 三态与双向端口设计

5.6.1 三态控制电路设计

【例 5-26】

```
module tri4B (ENA, DIN, DOUT);  
    input ENA;  
    input [3:0] DIN ;  
    output [3:0] DOUT ;  
    reg [3:0] DOUT;  
    always @(DIN, ENA) begin  
        if (ENA) DOUT <= DIN ;  
        else DOUT <= 4'HZ;  
    end  
endmodule
```

 


图 5-18 4 位三态控制门电路

5.6 三态与双向端口设计

5.6.2 双向端口设计

【例 5-27】

```
module bi4b( TRI_PORT, DOUT, DIN, ENA, CTRL );  
  inout TRI_PORT;  
  input DIN, ENA, CTRL;  
  output DOUT ;  
  assign TRI_PORT = ENA ? DIN : 1'bz;  
  assign DOUT = TRI_PORT | CTRL;  
endmodule
```

 


图 5-19 例 5-27 的 1 位双向端口电路设计之 RTL 图

5.6 三态与双向端口设计

【例 5-28】

```
module BI4B(CTRL,DIN,Q,DOUT);
  input CTRL;    input [3:0] DIN;
  inout [3:0] Q; output [3:0] DOUT;
  reg [3:0] DOUT,Q ;
  always @(Q,DIN,CTRL) begin
    if (!CTRL) DOUT<=Q ;
    else begin
      Q<=DIN ; DOUT<=4'HZ;
    end end
endmodule
```

【例 5-29】

```
module BI4B(CTRL,DIN,Q,DOUT);
  input CTRL;    input[3:0] DIN;
  inout[3:0] Q; output[3:0] DOUT;
  reg [3:0] DOUT,Q ;
  always @(Q,DIN,CTRL) begin
  if (!CTRL) begin DOUT <= Q ;
    Q<=4'HZ; end
  else begin Q<=DIN; DOUT<=4'HZ;
  end end
endmodule
```

 


图 5-20 例 5-28 的仿真波形图

5.6 三态与双向端口设计

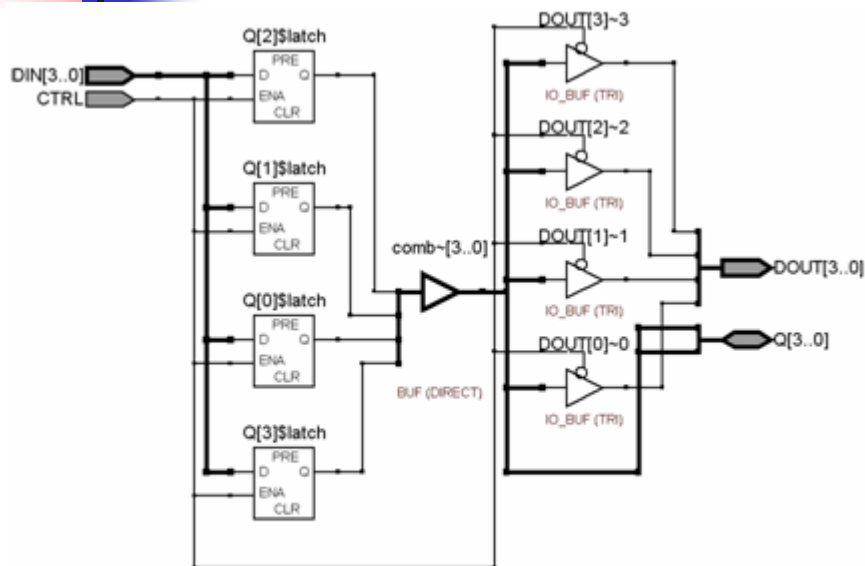


图 5-21 例 5-28 的 RTL 图

 


图 5-22 例 5-29 的 RTL 图

 


图 5-23 例 5-29 的仿真波形图

5.6.3 三态总线控制电路设计

【例 5-30】

```
module triBUS4(  
    IN3,IN2,IN1,IN0,ENA,DOUT);  
    input[3:0] IN3,IN2,IN1,IN0 ;  
    input[1:0] ENA;  
    output[3:0] DOUT;  
    reg[3:0] DOUT;  
    always @(ENA,IN3,IN2,IN1,IN0)  
        begin  
            if (ENA==0) DOUT=IN3 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
            if (ENA==1) DOUT=IN2 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
            if (ENA==2) DOUT=IN1 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
            if (ENA==3) DOUT=IN0 ;  
                else DOUT=4'HZ;  
        end  
end endmodule
```

【例 5-31】

```
module triBUS4(  
    IN3,IN2,IN1,IN0,ENA,DOUT);  
    input[3:0] IN3,IN2,IN1,IN0 ;  
    input[1:0] ENA;  
    output[3:0] DOUT;reg[3:0] DOUT;  
    always @ (ENA or IN0)  
        begin if (ENA==2'b00) DOUT=IN0;  
                else DOUT=4'hz; end  
    always @ (ENA or IN1)  
        begin if (ENA==2'b01) DOUT=IN1;  
                else DOUT=4'hz; end  
    always @ (ENA or IN2)  
        begin if (ENA==2'b10) DOUT=IN2;  
                else DOUT=4'hz; end  
    always @ (ENA or IN3)  
        begin if (ENA==2'b11) DOUT=IN3;  
                else DOUT=4'hz; end  
end endmodule
```



5.6 三态与双向端口设计

5.6.3 三态总线控制电路设计

【例 5-32】

```
module mux4_1(IN3,IN2,IN1,IN0,ENA,DOUT);  
    input [3:0] IN3,IN2,IN1,IN0; input[1:0] ENA; output[3:0] DOUT;  
    assign DOUT = (ENA==2'B00) ? IN0 : 4'HZ;  
    assign DOUT = (ENA==2'B01) ? IN1 : 4'HZ;  
    assign DOUT = (ENA==2'B10) ? IN2 : 4'HZ;  
    assign DOUT = (ENA==2'B11) ? IN3 : 4'HZ;  
endmodule
```

5.6 三态与双向端口设计

5.6.3 三态总线控制电路设计

 


图5-24 例5-30的RTL图

 


图5-25 例5-31的2位简化RTL图

5.7 模可控计数器设计

5.7.1 同步加载模型设计

【例 5-33】

```
module FDIVO (CLK,PM,D,DOUT,RST );
    input CLK; input RST; input[3:0] D; output PM; output[3:0] DOUT;
    reg [3:0] Q1; reg FULL;
    (* synthesis,keep *) wire LD ;//设定 LD 为仿真可测试属性
    always @(posedge CLK or negedge RST ) begin
        if (!RST) begin Q1<=0 ; FULL<=0; end
        else if ( LD ) begin Q1<=D ; FULL<=1; end
        else begin Q1 <= Q1+1; FULL<=0 ; end end
    assign LD=( Q1==4'B1111 ); assign PM=FULL ; assign DOUT=Q1 ;
endmodule
```


5.7 模可控计数器设计

5.7.1 同步加载模型设计

 


图 5-26 例 5-33 的仿真波形，同步加载模式（波形中有毛刺）

 


图 5-27 图 5-26 中毛刺脉冲展开后的时序，毛刺脉宽约 0.1ns

5.7 模可控计数器设计

5.7.2 异步加载模型设计

【例 5-34】

```
module fdiv1 (CLK,PM,D,DOUT,RST );//引脚锁定同例 5-33
    input CLK; input RST; input[3:0] D; output PM; output[3:0] DOUT;
    reg [3:0] Q1; reg FULL;
    (* synthesis,probe_port,keep *) wire LD ;
    always @(posedge CLK or posedge LD or negedge RST ) begin
        if (!RST) begin Q1<=0 ; FULL<=0; end else
            if ( LD ) begin Q1<=D ; FULL<=1; end
                else begin Q1 <= Q1+1; FULL<=0 ; end end
    assign LD=( Q1==4'B0000 ) ; assign PM=FULL; assign DOUT=Q1 ;
endmodule
```

5.7 模可控计数器设计

5.7.2 异步加载模型设计

 


图 5-28 例 5-34 的仿真波形，异步加载模式

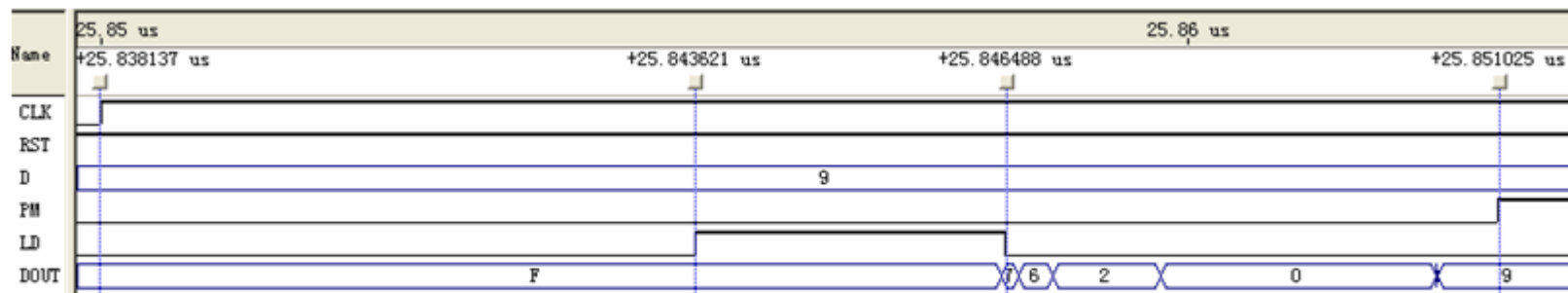


图 5-29 图 5-28 中的 LD 信号展开后的时序，LD 脉宽约 2.8ns

5.7 模可控计数器设计

5.7.3 异步清0加载模型设计

【例 5-35】

```
module fdiv1 (CLK,PM,D ); //引脚锁定同例 5-33
    input CLK; input[3:0] D;    output PM ;
    (* synthesis,probe_port,keep *) reg [3:0] Q1;    reg FULL;
    (* synthesis,probe_port,keep *) wire RST ;
    always @(posedge CLK or posedge RST) begin
        if (RST) begin Q1<=0; FULL<=1; end
        else begin Q1 <= Q1+1; FULL<=0 ; end end
    assign RST = ( Q1==D ) ; assign PM = FULL ;
endmodule
```

5.7 模可控计数器设计

5.7.3 异步清0加载模型设计

 


图 5-30 例 5-35 的仿真波形，异步清 0 模式

 


图 5-31 图 5-30 中的 RST 信号展开后的时序

5.7 模可控计数器设计

5.7.4 同步清0加载模型设计

【例 5-36】程序其余部分同例 5-35

```
always @(posedge CLK) begin
```

 


图 5-32 例 5-36 的波形，同步清 0 模式

5.8 半整数与奇数分频电路设计

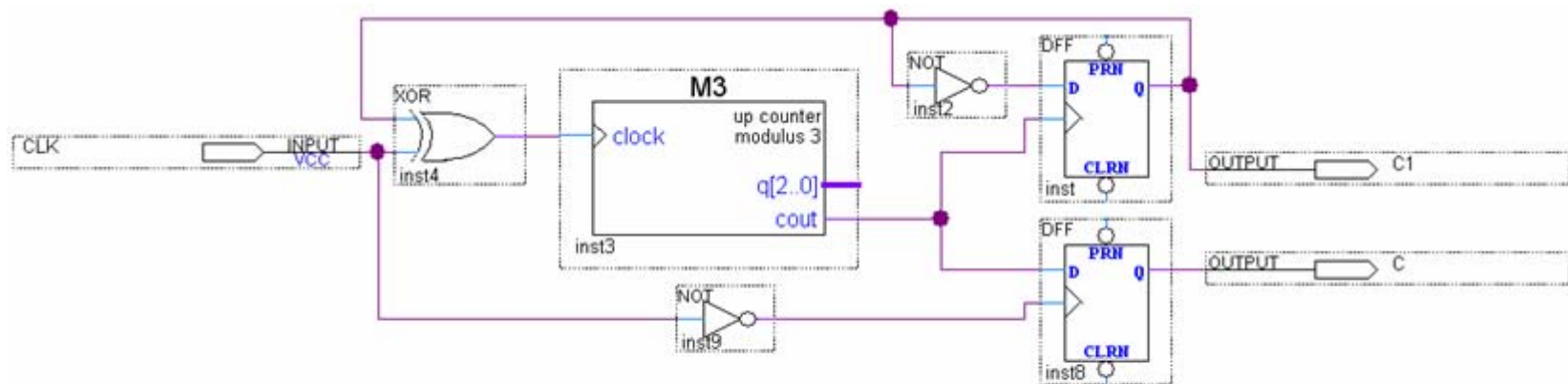


图 5-33 占空比为 50%的任意奇数次分频电路

 


图 5-34 图 5-33 电路的仿真波形

5.8 半整数与奇数分频电路设计

【例 5-37】 占空比为 50%的任意奇数次 5 分频电路

```
module FDIV3 (CLK,K_OR,K1,K2);
input CLK;    output K_OR,K1,K2;
  reg[2:0] C1,C2;  reg M1, M2;
always @(posedge CLK) begin
  if(C1==4) C1<=0;  else C1<=C1+1;
  if(C1==1) M1<=~M1;  else if(C1==3) M1=~M1;  end
always @(negedge CLK) begin
  if(C2==4) C2<=0;  else C2<=C2+1;
  if(C2==1) M2<=~M2;  else if(C2==3) M2=~M2;  end
assign K1 = M1;  assign K2 = M2;
assign K_OR = M1 | M2;
endmodule
```


5.8 半整数与奇数分频电路设计

 


图 5-35 占空比为 50%的任意奇数次分频电路

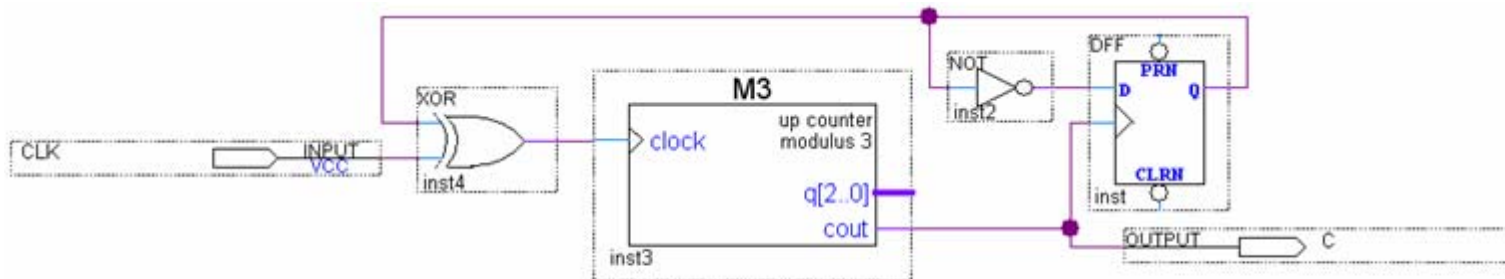


图 5-36 任意半整数分频电路



图 5-37 图 5-36 电路仿真波形图



5.9 Verilog的描述风格

5.9.1 RTL描述

5.9.2 行为描述

【例 5-38】

```
MODULE counter_up
    Clock ,reset,          PIN ;
    Counter7..counter0    PIN ISTYPE 'COM' ;
    Cnt_ff7..cnt_ff0      NODE ISTYPE 'REG' ;
    Counter = [counter7..counter0];    Cnt = [cnt_ff7..cnt_ff0];
EQUATIONS
    Cnt.CLK = clock ;      Cnt.AR = reset ;
    Cnt := cnt.FB + 1 ;    Counter = cnt ;      END counter_up
```



5.9 Verilog的描述风格

5.9.3 数据流描述

5.9.4 结构描述

实验与设计

5-1 半整数与奇数分频器设计

5-2 模可控计数器设计

 


图 5-38 针对不同预置数，占空比均衡后的分频器输出

实验与设计

5-3 VGA彩条信号显示控制电路设计

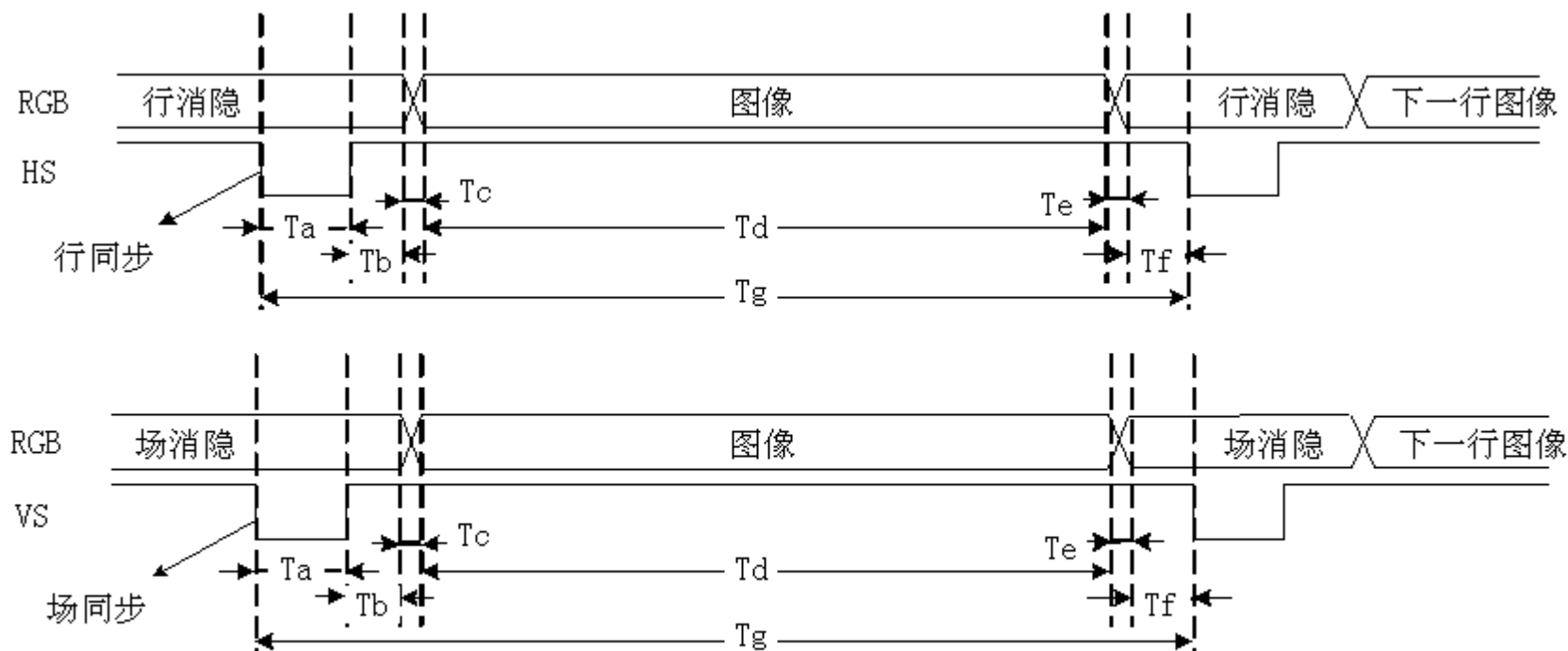


图 5-39 VGA 行扫描、场扫描时序示意图

实验与设计

5-3 VGA彩条信号显示控制电路设计

表 5-2 行扫描时序要求: (单位: 像素, 即输出一个像素 Pixel 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Pixels)	8	96	40	8	640	8	800

表 5-3 场扫描时序要求: (单元: 行, 即输出一行 Line 的时间间隔)

		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间(Lines)	2	2	25	8	480	8	525

实验与设计

5-3 VGA彩条信号显示控制电路设计

 


图 5-40 HS 和 VS 的时序图

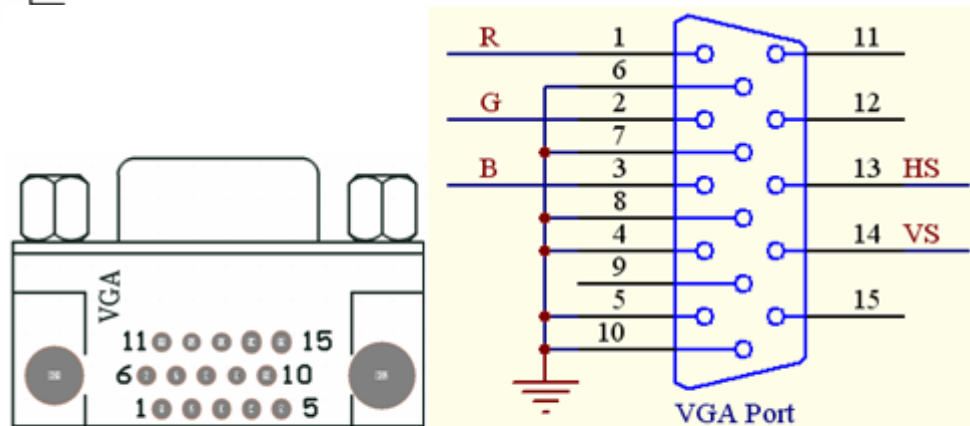


图 5-41 VGA 接口电路图，左接口从上往下看

【例 5-39】

```
module VGA_COLOR_LINE (CLK, MD, HS, VS, R, G, B); //VGA 显示器 彩条 发生器
    input CLK, input MD;          output HS, VS, R, G, B;
        wire R,G,B,VS,HS;          //红, 绿, 蓝信号, 和场同步, 行同步信号
        wire FCLK, CCLK;          reg HS1, VS1;
    reg[1:0] MMD;    reg[4:0] FS;
    reg[4:0] CC;          //行同步, 横彩条生成
    reg[8:0] LL;          //场同步, 竖彩条生成
    reg[3:1] GRBX,GRBY,GRBP; // X 横彩条, Y 竖彩条
    wire[3:1] GRB;
    assign GRB[2] = (GRBP[2] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    assign GRB[3] = (GRBP[3] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    assign GRB[1] = (GRBP[1] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    always @(posedge MD) begin
        if (MMD==2'b10) MMD<=2'b00; else MMD<=MMD+1 ; end //3 种模式
    always @(MMD) begin
        if (MMD == 2'b00) GRBP <= GRBX ; // 选择横彩条
        else if (MMD == 2'b01) GRBP <= GRBY ; // 选择竖彩条
        else if (MMD == 2'b10) GRBP <= GRBX ^ GRBY ; //产生棋盘格
        else GRBP <= 3'b000 ; end
```

接下页

接上页

```
always @(posedge CLK ) begin // 20MHz 21分频
    if (FS==20) FS<=0; else FS<=(FS+1) ; end
always @(posedge FCLK) begin
    if (CC==29) CC<=0; else CC<=CC+1 ; end
always @(posedge CCLK) begin
    if (LL==481) LL<=0; else LL<=LL+1 ; end
always @(CC or LL) begin
    if (CC > 23) HS1<=1'b0; else HS1<=1'b1 ; //行同步
    if (LL > 479) VS1<=1'b0; else VS1<=1'b1 ; end //场同步
always @(CC or LL) begin
    if (CC < 3) GRBX <= 3'b111 ; // 横彩条
    else if (CC < 6) GRBX <= 3'b110 ;
    else if (CC < 9) GRBX <= 3'b101 ;
    else if (CC < 12) GRBX <= 3'b100 ;
    else if (CC < 15) GRBX <= 3'b011 ;
    else if (CC < 18) GRBX <= 3'b010 ;
    else if (CC < 21) GRBX <= 3'b001 ;
    else GRBX <= 3'b000 ;
    if (LL < 60) GRBY <= 3'b111 ; // 竖彩条
    else if (LL < 120) GRBY <= 3'b110 ;
    else if (LL < 180) GRBY <= 3'b101 ;
```

接下页

接上页

```
else if (LL < 240) GRBY <= 3'b100 ;
else if (LL < 300) GRBY <= 3'b011 ;
else if (LL < 360) GRBY <= 3'b010 ;
else if (LL < 420) GRBY <= 3'b001 ;
else GRBY <= 0 ; end

assign HS = HS1 ; assign FCLK = FS[3] ;
assign HS = HS1 ; assign VS = VS1 ; assign R = GRB[2] ;
assign G = GRB[3] ; assign B = GRB[1] ; assign CCLK = CC[4] ;
endmodule
```

表 5-4 颜色编码:

颜色	黑	蓝	红	品	绿	青	黄	白
R	0	0	0	0	1	1	1	1
G	0	0	1	1	0	0	1	1
B	0	1	0	1	0	1	0	1

表 5-5 彩条信号发生器 3 种显示模式,

1	横彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
2	竖彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
3	棋盘格	1: 棋盘格显示模式 1	2: 棋盘格显示模式 2

实验与设计

5-4 移位相加型8位硬件乘法器设计

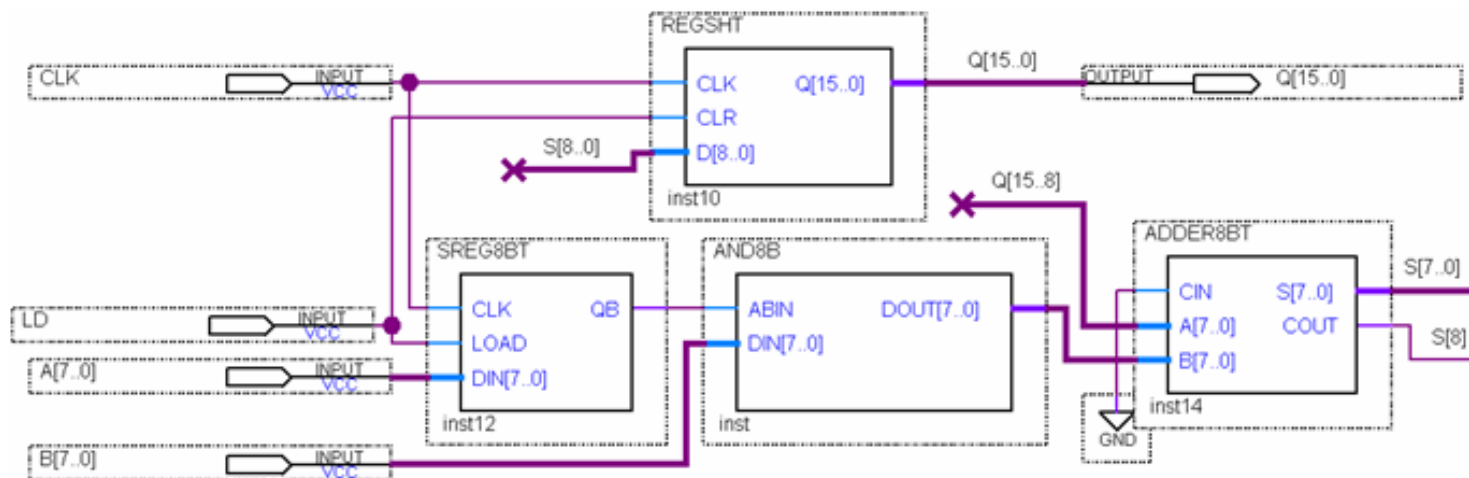


图 5-42 8 位乘法器逻辑原理图

 


图 5-43 8 位移位相加乘法器运算逻辑波形图



实验与设计

5-4 移位相加型8位硬件乘法器设计

【例 5-40】

```
module REGSHT (CLK, CLR, D, Q);
    input CLK, CLR; input[8:0] D; output[15:0] Q;
    wire[15:0] Q; reg[15:0] R16S;
    always @(posedge CLK or posedge CLR) begin
        if (CLR==1'b1) R16S<=16'H0000; //时钟到来时，锁存输入值，并右移低8位
        else begin R16S[6:0]<=R16S[7:1]; R16S[15:7]<=D; end
        end assign Q = R16S ;
endmodule
```

实验与设计

5-5 移位寄存器设计

5-6 串行静态显示控制电路设计

 


图 5-44 串/并转换数码管静态显示电路