



第6章

EDA工具应用深入

6.1 LPM计数器模块调用

6.1.1 计数器LPM模块文本文件的调用

(1) 打开宏功能块调用管理器

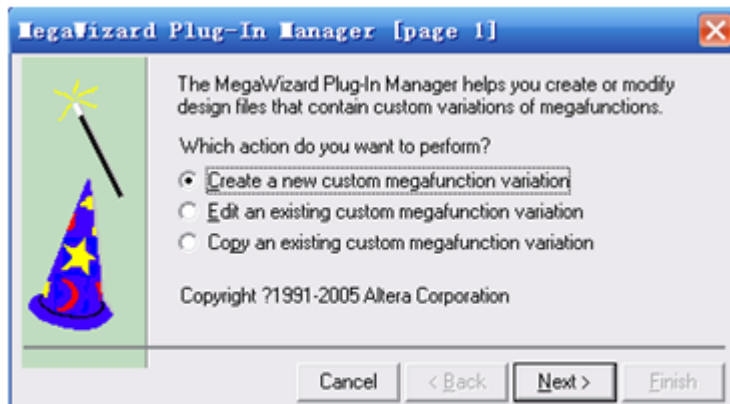


图 6-1 定制新的宏功能块

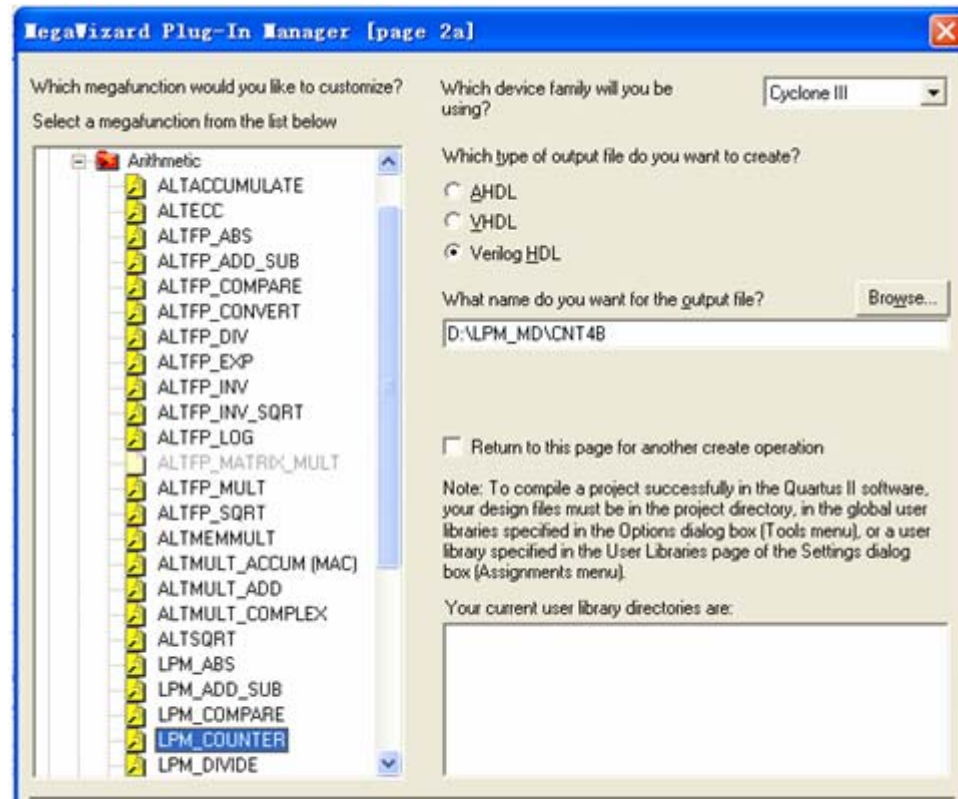


图 6-2 LPM 宏功能块设定

6.1 LPM计数器模块调用

6.1.1 计数器LPM模块文本文件的调用

(2) 单击Next按钮后打开如图6-3所示的对话框

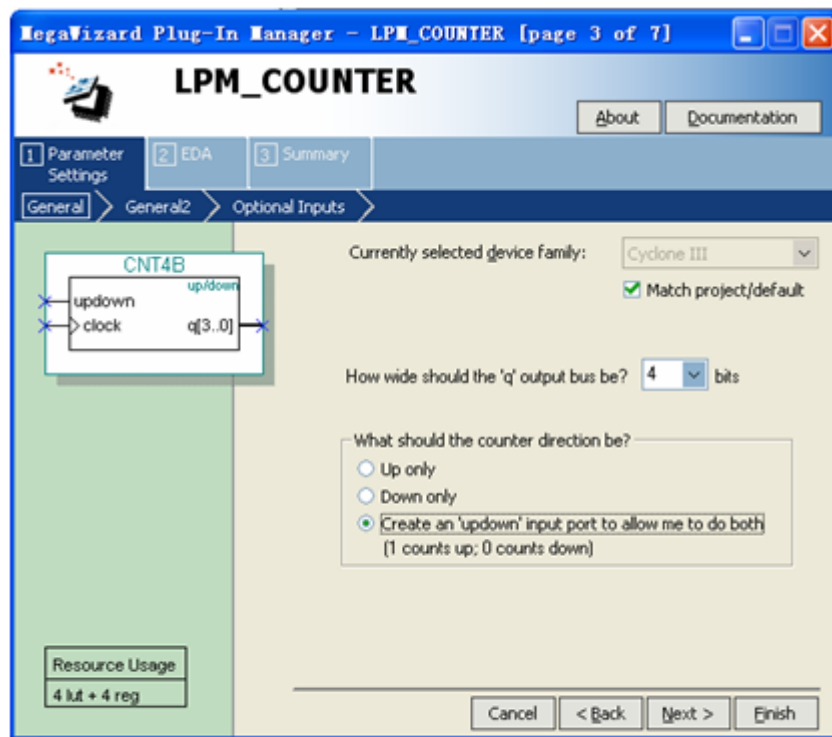


图 6-3 设 4 位可加减计数器

6.1 LPM计数器模块调用

6.1.1 计数器LPM模块文本文件的调用

(3) 再单击**Next**按钮，打开如图7-4所示的对话框

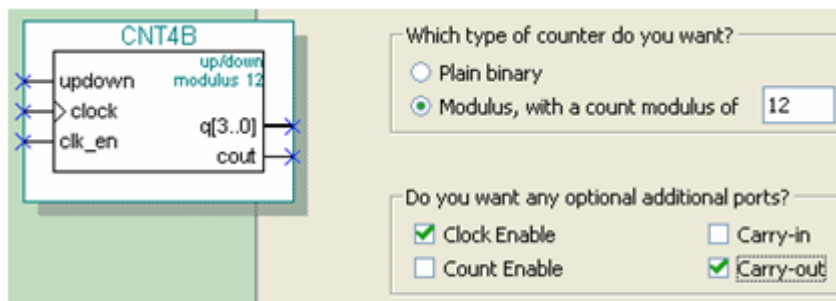


图 6-4 设定计数器，含时钟使能和进位输出

6.1 LPM计数器模块调用

6.1.1 计数器LPM模块文本文件的调用

(4) 再单击**Next**按钮，打开如图6-5所示的对话框

 


图 6-5 加入 4 位并行数据预置功能

6.1.2 LPM计数器程序与参数传递语句

【例 6-1】 Quartus II 生成的计数器文件 CNT4B.v

```
module CNT4B (aclr, clk_en, clock, data, sload, updown, cout, q);
    input  aclr, clk_en; // 异步清 0, 1清 0; 时钟使能, 1 使能, 0 禁止
    input  clock, sload; // 时钟输入; 同步预置数加载控制, 1 加载, 0 计数
    input  [3:0] data; input  updown; // 4 位预置数和加减控制, 1 加, 0 减
    output cout;   output [3:0] q; // 进位输出和 // 4 位计数输出
    wire  sub_wire0;   wire [3:0] sub_wire1; // 定义内部连线
    wire  cout = sub_wire0; // 与 assign 相同的赋值语句
    wire [3:0] q = sub_wire1[3:0]; // 与 assign 相同的赋值语句
lpm_counter  lpm_counter_component( //注意例化语句中未用端口必须接上指定电平
    .sload(sload), .clk_en(clk_en), .aclr(aclr), .data(data),
    .clock(clock), .updown(updown), .cout(sub_wire0), .q(sub_wire1),
    .aload(1'b0), .aset(1'b0), .cin(1'b1), .cnt_en(1'b1),
    .eq(), .sclr(1'b0), .sset(1'b0));
defparam //参数传递说明语句
    lpm_counter_component.lpm_direction = "UNUSED", //单方向计数参数未用
    lpm_counter_component.lpm_modulus = 12, //模 12 计数器
    lpm_counter_component.lpm_port_updown = "PORT_USED", //使用加减计数
    lpm_counter_component.lpm_type = "LPM_COUNTER", //计数器类型
    lpm_counter_component.lpm_width = 4; //计数位宽
endmodule
```



6.1 LPM计数器模块调用

6.1.2 LPM计数器程序与参数传递语句

defparam <宏模块元件例化名>.<宏模块参数名> = <参数值>

【例 6-2】

```
module REG24B (d, clk, q);  
    input  [23:0] d;    input  clk;    output [23:0] q;  
    lpm_ff U1(.q (q[11:0]), .data (d[11:0]), .clock (clk));  
        defparam U1.lpm_width = 12;  
    lpm_ff U2(.q (q[23:12]), .data (d[23:12]), .clock (clk));  
        defparam U2.lpm_width = 12;  
endmodule
```



6.1 LPM计数器模块调用

6.1.2 LPM计数器程序与参数传递语句

【例 6-3】

```
module CNT4BIT (RST,ENA,CLK,DIN,SLD,UD,COUT,DOUT);  
    input RST, ENA, CLK, SLD,UD ;    input [3:0] DIN;  
    output COUT; output [3:0] DOUT ;  
    CNT4B U1(.sload (SLD), .clk_en (ENA), .aclr (RST), .cout (COUT),  
            .clock (CLK), .data (DIN), .updown (UD), .q (DOUT) );  
endmodule
```


6.1 LPM计数器模块调用

6.1.3 创建工程与仿真测试

 


图 6-6 CNT4BIT.v 的仿真波形

6.1 LPM计数器模块调用

6.1.3 创建工程与仿真测试

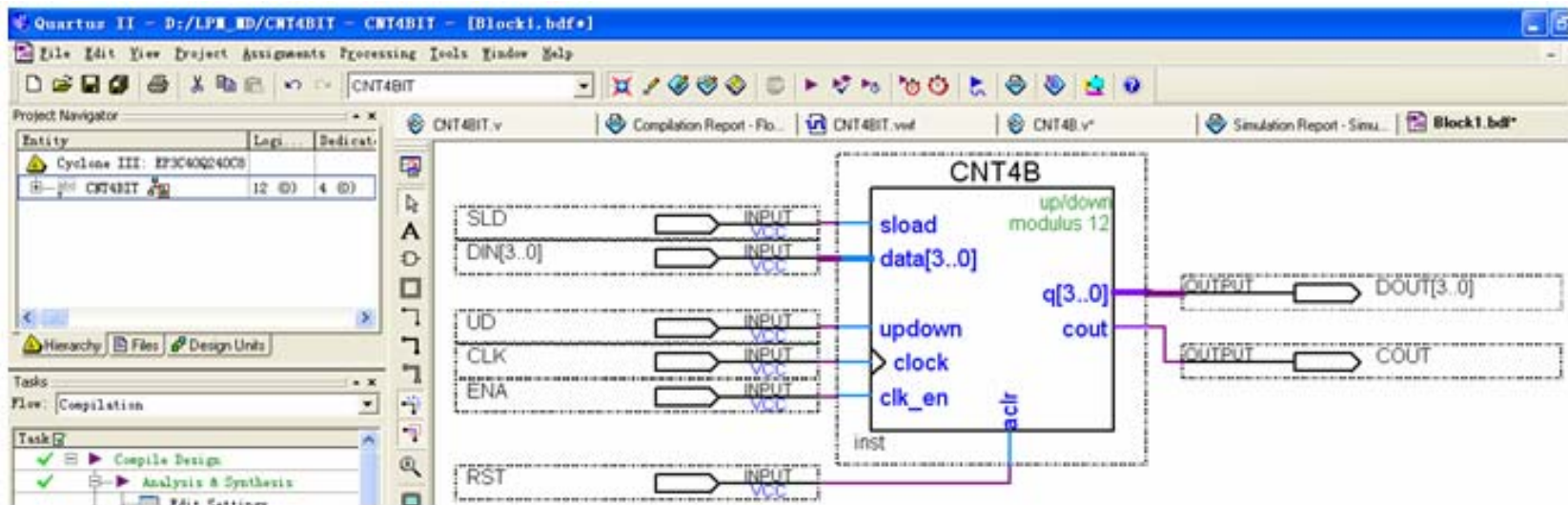


图 6-7 原理图输入设计

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.1 LPM加法器模块设置

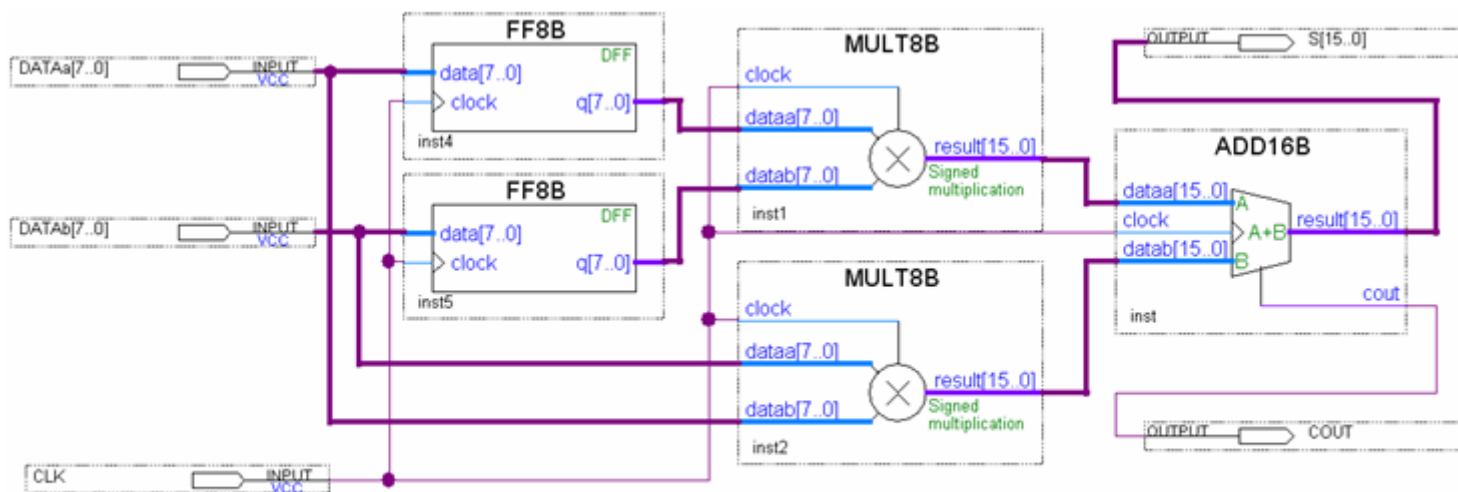


图 6-8 8 位乘法累加器顶层设计

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.1 LPM加法器模块设置

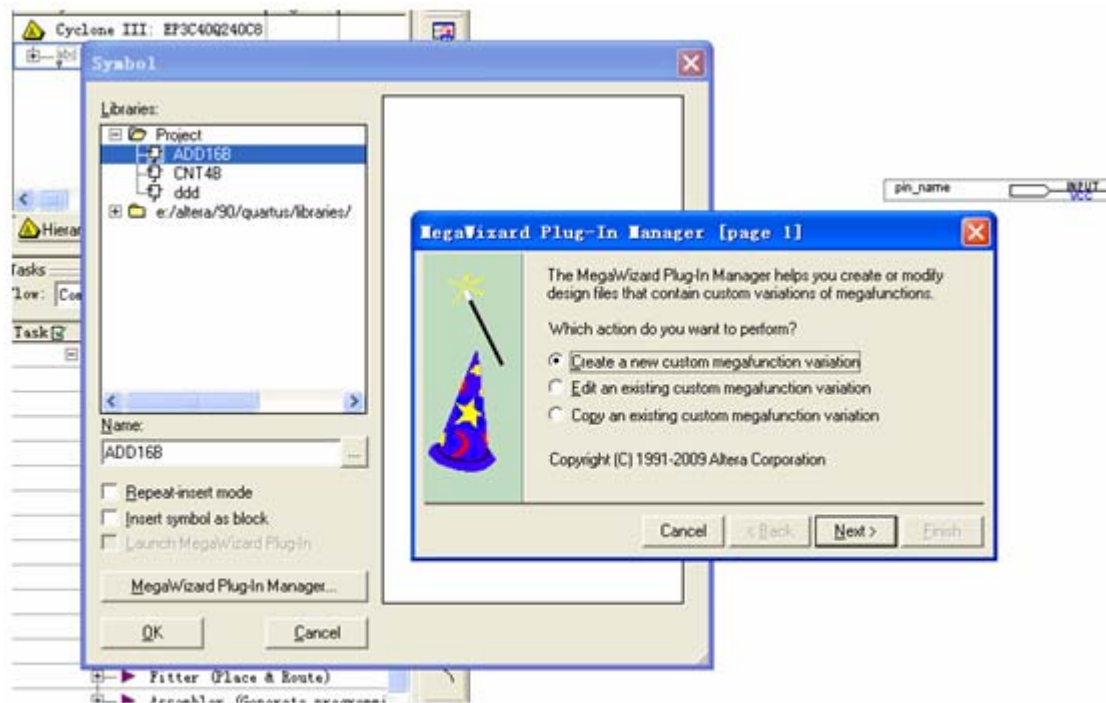


图 6-9 从原理图编辑窗进入 MegaWizard Plug-In Manager 管理器

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.1 LPM加法器模块设置

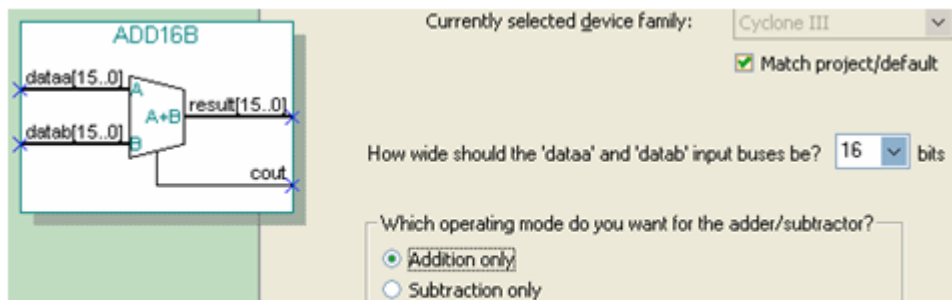


图 6-10 选择 16 位加法工作方式

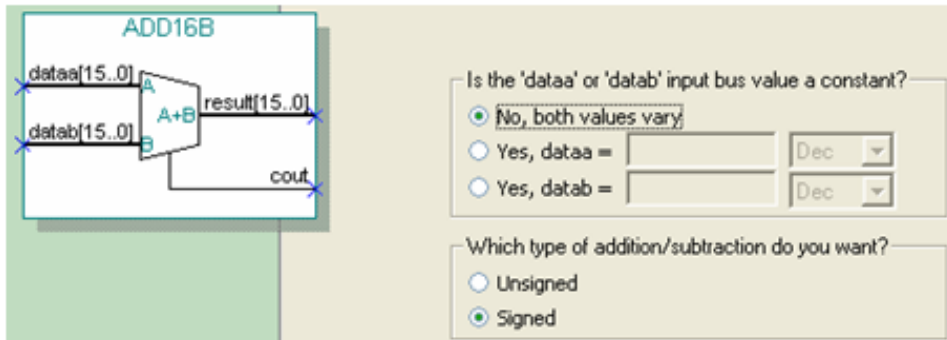


图 6-11 选择有符号加法操作类型输入

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.1 LPM加法器模块设置

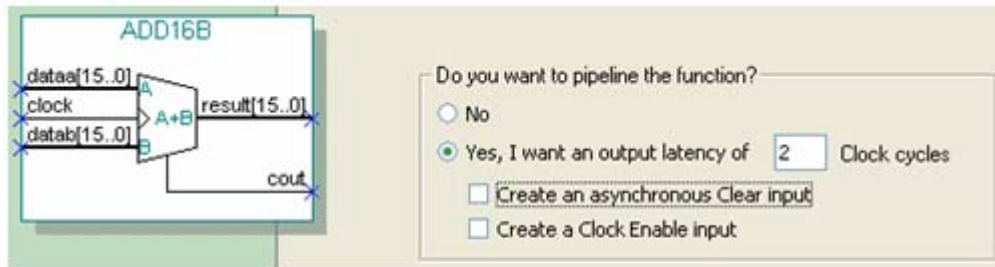


图 6-12 选择流水线方式

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.2 LPM乘法器模块设置

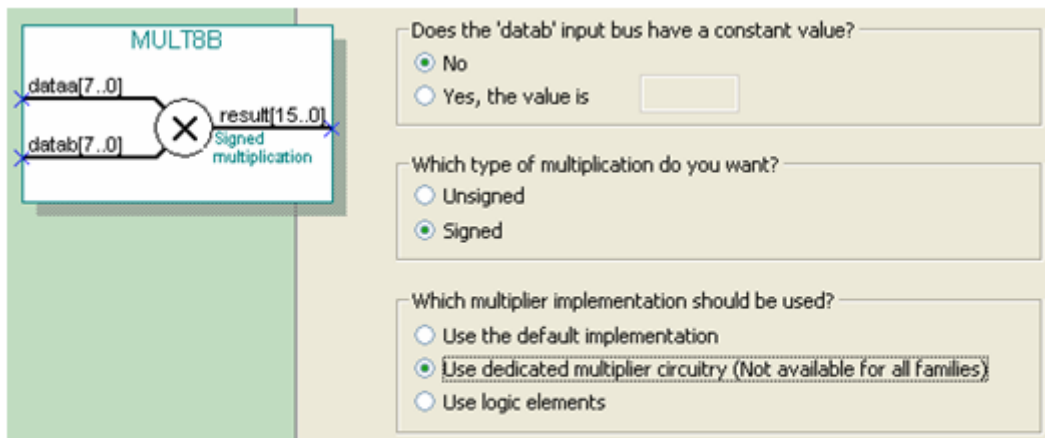


图 6-13 选择有符号乘法模式，并用专用乘法器模块构建乘法器

 


图 6-14 选择 2 级流水线乘法模式

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.3 仿真乘法累加器

 


图 6-15 电路图图 6-8 的 MULTADD 工程仿真波形

Device	EP3C40Q240C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	50 / 39,600 (< 1 %)
Total combinational functions	17 / 39,600 (< 1 %)
Dedicated logic registers	50 / 39,600 (< 1 %)
Total registers	50
Total pins	34 / 129 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 1,161,216 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	2 / 252 (< 1 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Device	EP3C40Q240C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	238 / 39,600 (< 1 %)
Total combinational functions	212 / 39,600 (< 1 %)
Dedicated logic registers	188 / 39,600 (< 1 %)
Total registers	188
Total pins	34 / 129 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 1,161,216 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 252 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

图 6-16 对乘法器的构建模式选择不同设置后的编译报告

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.3 仿真乘法累加器

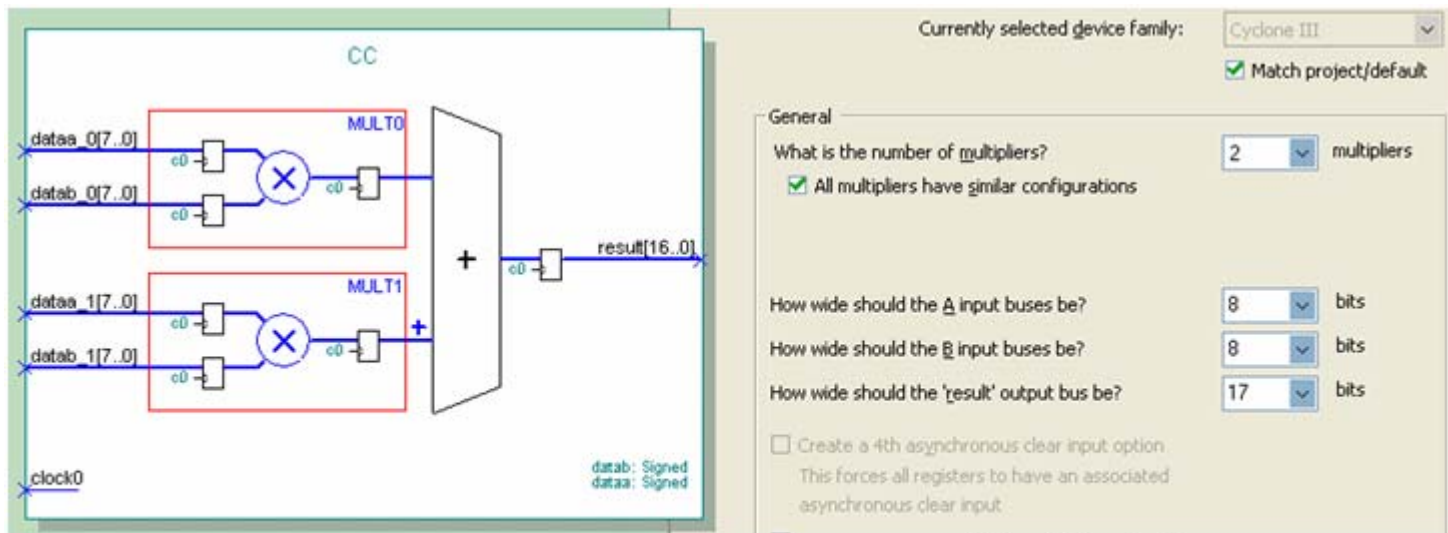


图 6-17 ALTMULT_ADD 模块设置对话框



6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.4 乘法器的Verilog文本表述和相关属性设置

```
/* synthesis multstyle = "logic" */
```

```
/* synthesis multstyle = "dsp" */
```

【例 6-4】

```
module MULT8 (A1,B1,A2,B2,R1,R2) ;  
    output signed[15:0] R1, R2 ; // 定义有符号数据类型输出  
    input signed[7:0] A1,B1,A2,B2; // 定义有符号数据类型输入  
    wire [15:0] R2 /* synthesis multstyle = "logic" */;  
    wire [15:0] R1 /* synthesis multstyle = "dsp" */;  
    assign R1 = A1 * B1 ;  
    assign R2 = A2 * B2 ;  
endmodule  
  
module andd(A1,B1,A2,B2,R1,R2) /* synthesis multstyle = "dsp" */;
```

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.4 乘法器的Verilog文本表述和相关属性设置

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	0 / 5,136 (0 %)
Total combinational functions	0 / 5,136 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 5,136 (0 %)
Total registers	0
Total pins	64 / 95 (67 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 423,936 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	2 / 46 (4 %)
Total PLLs	0 / 2 (0 %)

图 6-18 例 6-4 的编译报告

6.2 流水线乘法累加器设计

6.2.4 乘法器的Verilog文本表述和相关属性设置

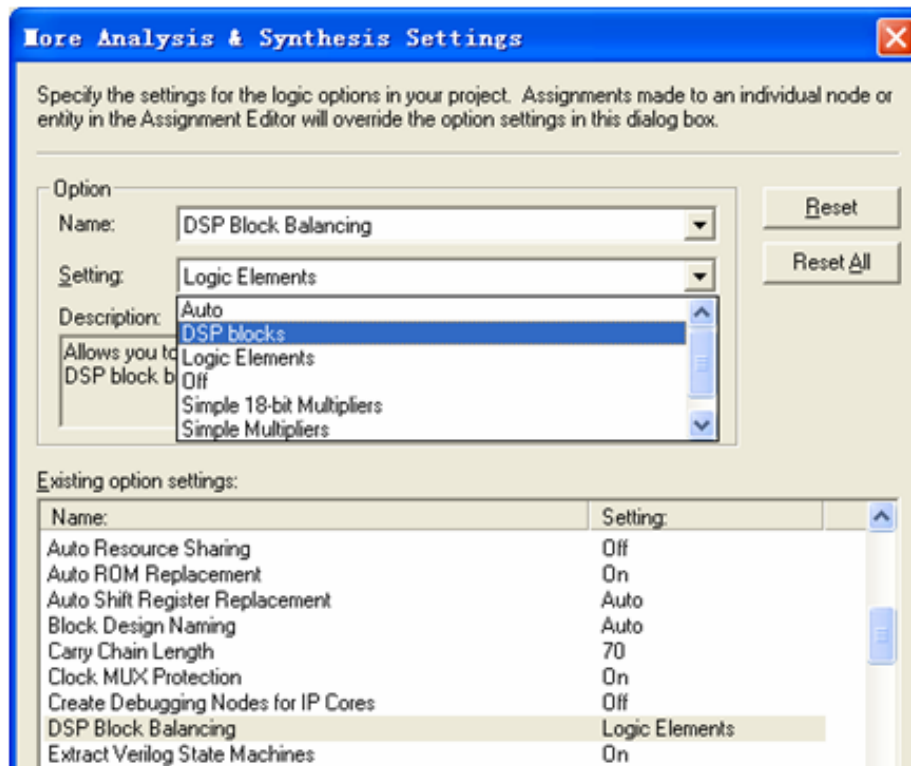



图 6-19 设置乘法器用 DSP 模块构建

6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.1 初始化文件生成

1. 建立.mif格式文件

(1) 直接编辑法

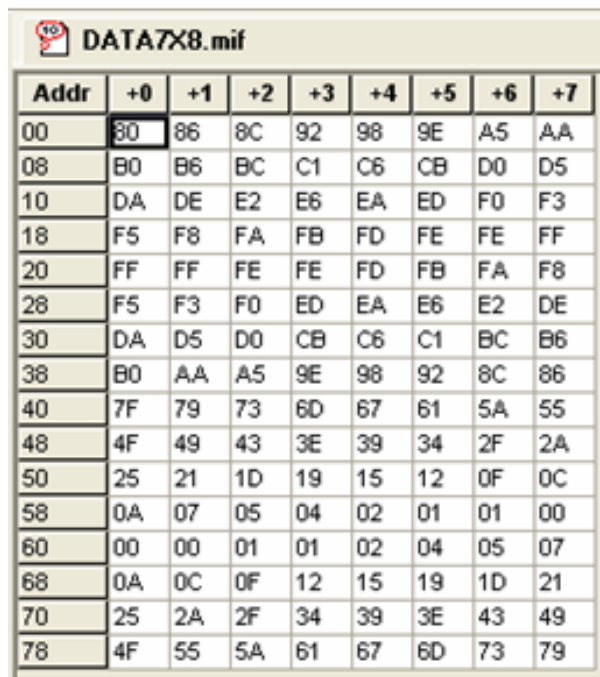

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	80	86	8C	92	98	9E	A5	AA
08	B0	B6	BC	C1	C6	CB	D0	D5
10	DA	DE	E2	E6	EA	ED	F0	F3
18	F5	F8	FA	FB	FD	FE	FE	FF
20	FF	FF	FE	FE	FD	FB	FA	F8
28	F5	F3	F0	ED	EA	E6	E2	DE
30	DA	D5	D0	CB	C6	C1	BC	B6
38	B0	AA	A5	9E	98	92	8C	86
40	7F	79	73	6D	67	61	5A	55
48	4F	49	43	3E	39	34	2F	2A
50	25	21	1D	19	15	12	0F	0C
58	0A	07	05	04	02	01	01	00
60	00	00	01	01	02	04	05	07
68	0A	0C	0F	12	15	19	1D	21
70	25	2A	2F	34	39	3E	43	49
78	4F	55	5A	61	67	6D	73	79

图 6-20 mif 文件编辑窗

6.3 LPM_RAM模块的设置

(2) 文件编辑法

【例 6-5】

```
DEPTH = 128;           ; 数据深度，即存储的数据个数
WIDTH = 8;             ; 输出数据宽度
ADDRESS_RADIX = HEX;  ; 地址数据类型，HEX 表示选择 16 进制数据类型
DATA_RADIX = HEX;     ; 存储数据类型，HEX 表示选择 16 进制数据类型
CONTENT                ; 此为关键词
BEGIN                  ; 此为关键词
0000      :      0080;
0001      :      0086;
0002      :      008C;
    ... (数据略去)
007E      :      0073;
007F      :      0079;
END;
```



6.3 LPM_RAM模块的设置

(3) C等软件生成

【例 6-6】

```
#include <stdio.h>
#include "math.h"
main()
{int i;float s;
for(i=0;i<1024;i++)
    { s = sin(atan(1)*8*i/1024);
      printf("%d : %d;\n",i,(int)((s+1)*1023/2));
    }
}
```

6.3 LPM_RAM模块的设置

(4) 专用mif文件生成器

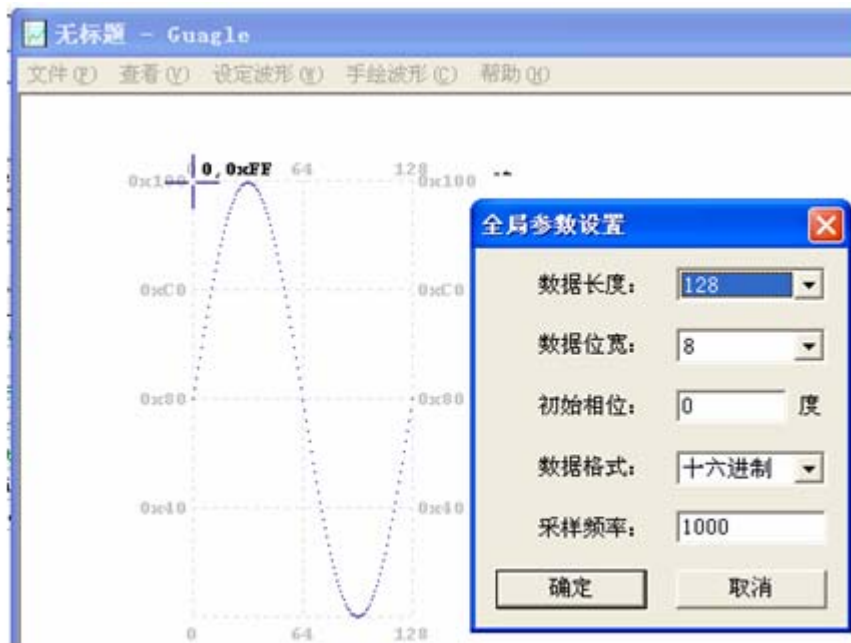


图 6-22 利用康芯 mif 生成器生成 mif 正弦波数据文件

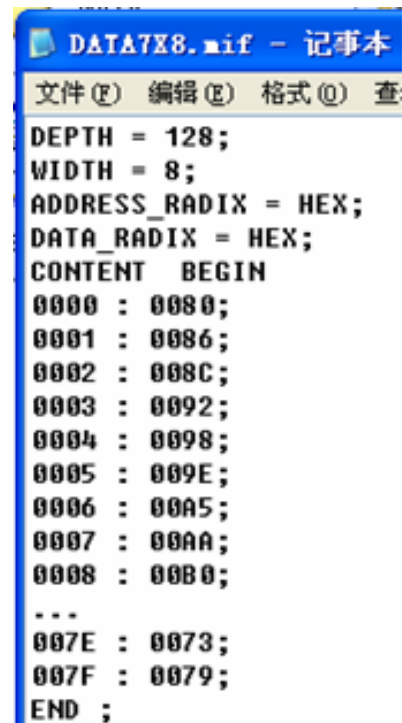


图 6-23 打开 mif 文件

6.3 LPM_RAM模块的设置

2. 建立.hex格式文件

```
ORG 0000H
DB 255 , 254 , 252 , 249
DB 245 , 239 , 233 , 225
DB 217 , 207 , 197 , 186
DB 174 , 162 , 150 , 137
DB 124 , 112 , 99 , 87
DB 75 , 64 , 53 , 43
DB 34 , 26 , 19 , 13
DB 8 , 4 , 1 , 0
DB 0 , 1 , 4 , 8
DB 13 , 19 , 26 , 34
DB 43 , 53 , 64 , 75
DB 87 , 99 , 112 , 124
DB 137 , 150 , 162 , 174
DB 186 , 197 , 207 , 217
DB 225 , 233 , 239 , 245
DB 249 , 252 , 254 , 255
END
```

图 6-21 用汇编器生成 hex 文件

6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.2 LPM_RAM设置和调用

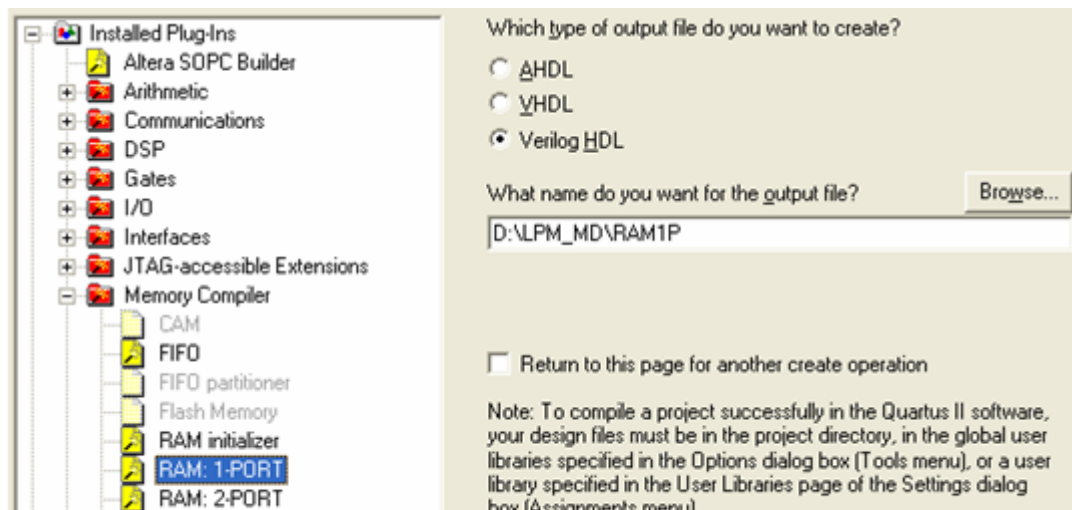


图 6-24 调用单口 LPM RAM

6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.2 LPM_RAM设置和调用

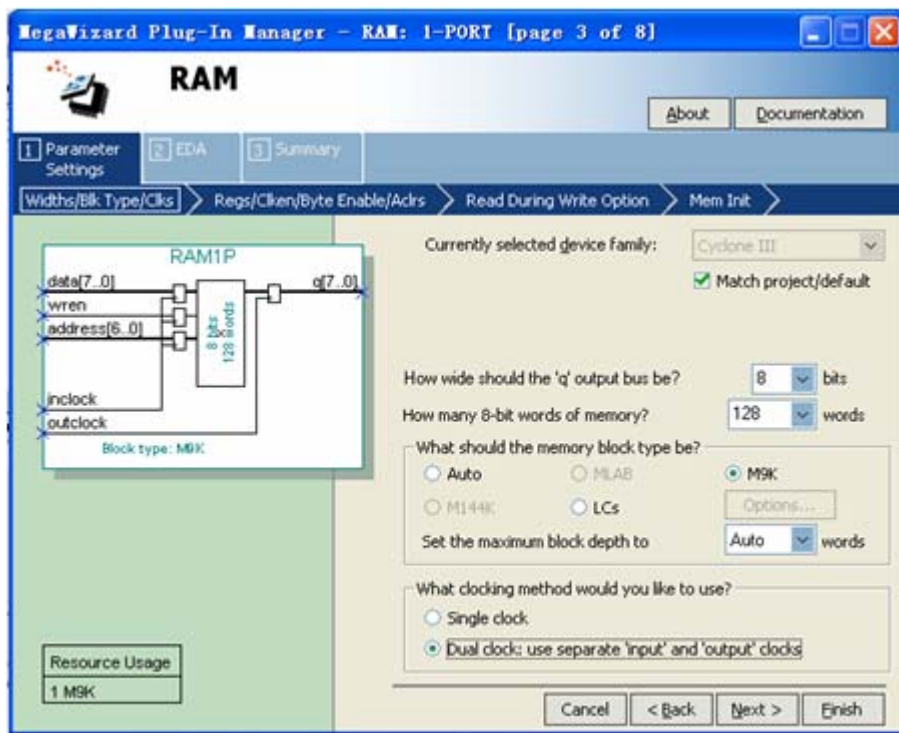


图 6-25 设定 RAM 参数

6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.2 LPM_RAM设置和调用

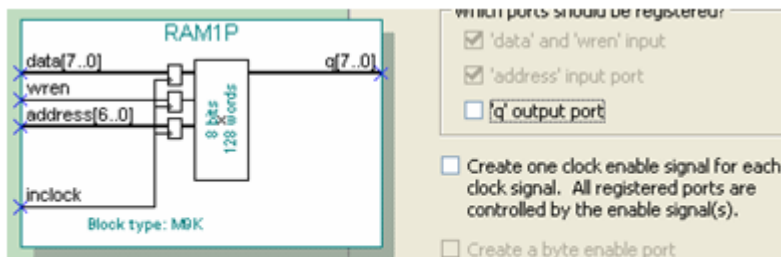


图 6-26 设定 RAM 仅输入时钟控制

 


图 6-27 设定在写入同时读出原数据: Old Data

6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.2 LPM_RAM设置和调用

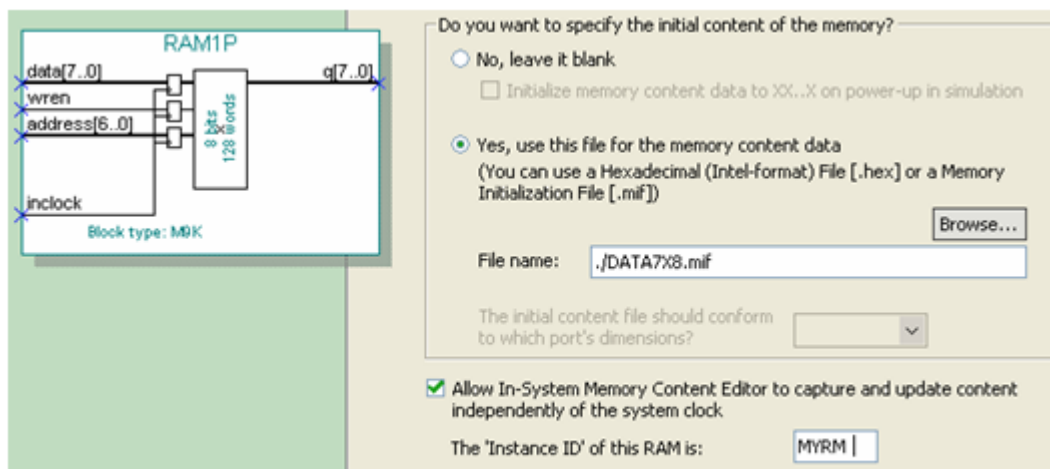


图 6-28 设定初始化文件和允许在系统编辑

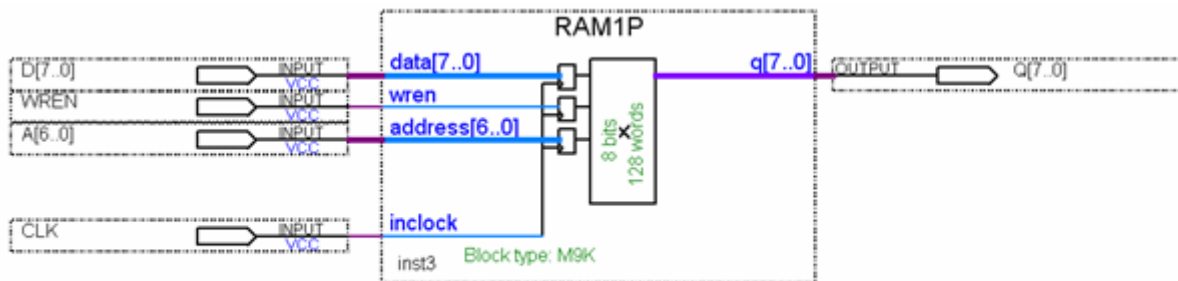


图 6-29 在原理图上连接好的 RAM 模块

6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.3 测试LPM_RAM

 


图 6-30 图 6-29 的 RAM 的仿真波形



6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.4 存储器的Verilog文本描述及相关属性应用

【例 6-7】

```
module RAM78 ( output wire[7:0] Q, //定义 RAM 的 8 位数据输出端口
               input wire[7:0] D, //定义 RAM 的 8 位数据输入端口
               input wire[6:0] A, //定义 RAM 的 7 位地址输入端口
               input wire CLK,WREN ) ; //定义时钟和写允许控制

    reg[7:0] mem[127:0] /* synthesis ram_init_file="DATA7X8.mif" */ ;
    always @(posedge CLK )
        if (WREN) mem[A] <= D; //在 CLK 上升沿将数据口 D 的数据锁入地址对应单元中
    assign Q = mem[A]; //同时，地址对应单元的数据被输出端口
endmodule
```



6.3 LPM_RAM模块的设置

6.3.4 存储器的Verilog文本描述及相关属性应用

1. 存储器端口描述

```
module RAM78(Q, D, A, CLK, WREN);  
    output[7:0] Q;    input[7:0] D;    input[6:0] A;    input CLK,WREN ;  
module RAM78(output[7:0] Q,input[7:0] D, input[6:0] A, input CLK,WREN);
```


6.3 LPM_RAM模块的设置

2. 存储器的Verilog一般描述

```
parameter width=8, msize=1024;
reg[width-1:0] MEM87[msize-1:0];

reg[7:0] mem87[128:0];
mem87[16]=8'b11001001; //mem87 存储器的第 16 单元被赋值为二进制数 11001001
mem87[122]=76;        //mem87 存储器的第 122 单元被赋值为十进制数 76。

reg [15:0] A;    //定义了一个 16 位的寄存器
reg MEM[15:0];  //定义了一个字长为 1, 即 1 位的, 容量深度为 16 的存储器

A[5] = 1'b0;    // 允许对寄存器 A 的第 5 位赋值 0
MEM[7] = 1'b1;  // 允许对存储器 MEM 的第 7 个单元赋值 1
A = 16'hABCD ; // 允许寄存器 A 整体赋值
MEM = 16'hABCD; // 不允许对存储器多个或者所有单元同时赋值
```

6.3 LPM_RAM模块的设置

3. 存储器初始化文件属性应用

```
/* synthesis ram_init_file="DATA7X8.mif" */ ;
```

```
(* ram_init_file = "DATA7X8.mif" *) reg[7:0] mem[127:0]
```

 


图 6-31 例 6-7 的 RAM78 的 RTL 图

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	1,497 / 5,136 (29 %)
Total combinational functions	1,340 / 5,136 (26 %)
Dedicated logic registers	1,024 / 5,136 (20 %)
Total registers	1024
Total pins	25 / 95 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 423,936 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 46 (0 %)
Total PLLs	0 / 2 (0 %)

图 6-32 例 6-7 的编译报告

6.3 LPM_RAM模块的设置

4. 文本方式调用存储器LPM模块

【例 6-8】

```
module RAM78(Q1, D1, A1, CLK1, WREN1);  
    output[7:0] Q1;    input[7:0] D1;    input[6:0] A1; input CLK1,WREN1;  
    RAMP IC1(.A(A1), .D(D1), .CLK(CLK1), .Q(Q1), .WREN(WREN1) );  
endmodule
```

Family	Cyclone III
Device	EP3C5E144C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	168 / 5,136 (3 %)
Total combinational functions	156 / 5,136 (3 %)
Dedicated logic registers	98 / 5,136 (2 %)
Total registers	98
Total pins	25 / 95 (26 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	1,024 / 423,936 (< 1 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 46 (0 %)
Total PLLs	0 / 2 (0 %)

图 6-33 例 6-8 的编译报告

【例 6-9】

```
module RAMP (A,D,CLK,WREN,Q); //RAM1P.v
    input [6:0] A;   input [7:0] D;   input CLK;   input WREN ;
    output [7:0] Q;
    altsyncram U1( //例化 ram 模块
        .wren_a(WREN), .clock0(CLK), .address_a(A),
        .data_a(D), .q_a(Q), .aclr0(1'b0),
        .aclr1(1'b0), .address_b(1'b1), .addressstall_a(1'b0),
        .addressstall_b(1'b0), .byteena_a(1'b1), .byteena_b(1'b1),
        .clock1 (1'b1), .clocken0 (1'b1), .clocken1 (1'b1),
        .clocken2(1'b1),.clocken3(1'b1),.data_b(1'b1),.wren_b(1'b0),
        .eccstatus (), .q_b(), .rden_a(1'b1), .rden_b(1'b1)
    );
    defparam // 参数传递
        U1.clock_enable_input_a = "BYPASS",
        U1.clock_enable_output_a = "BYPASS",
        U1.init_file = "DATA7X8.mif", //初始化数据文件,后缀最好小写
        U1.intended_device_family = "Cyclone III",
        U1.lpm_hint = "ENABLE_RUNTIME_MOD=YES,INSTANCE_NAME=MYPRM",
        U1.lpm_type = "altsyncram", //LPM 类型
        U1.numwords_a = 128, //数据数量 64
        U1.operation_mode = "SINGLE_PORT",
        U1.outdata_aclr_a = "NONE", //无异步地址清 0
        U1.outdata_reg_a = "UNREGISTERED", //输出无锁存
        U1.power_up_uninitialized = "FALSE",
        U1.ram_block_type = "M9K",
        U1.read_during_write_mode_port_a = "OLD_DATA",
        U1.widthad_a = 7, //地址线宽度 6
        U1.width_a = 8, //数据线宽度 8
        U1.width_byteena_a = 1; //byteena_a 输入口宽度 1
endmodule
```

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.1 LPM_ROM定制和测试

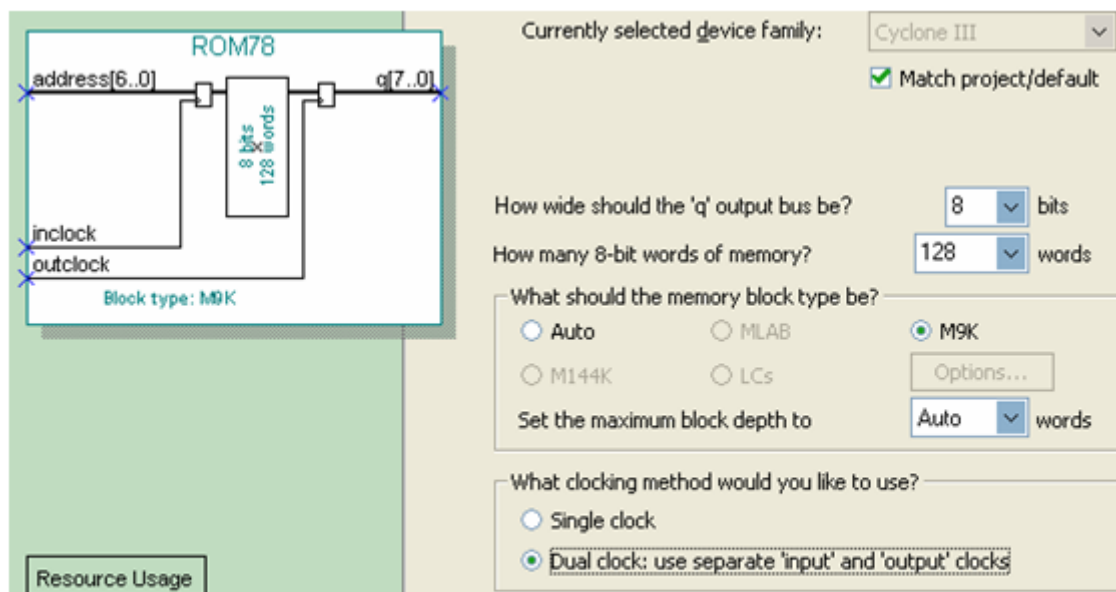


图 6-34 调用 LPM_ROM 之参数设置

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.1 LPM_ROM定制和测试

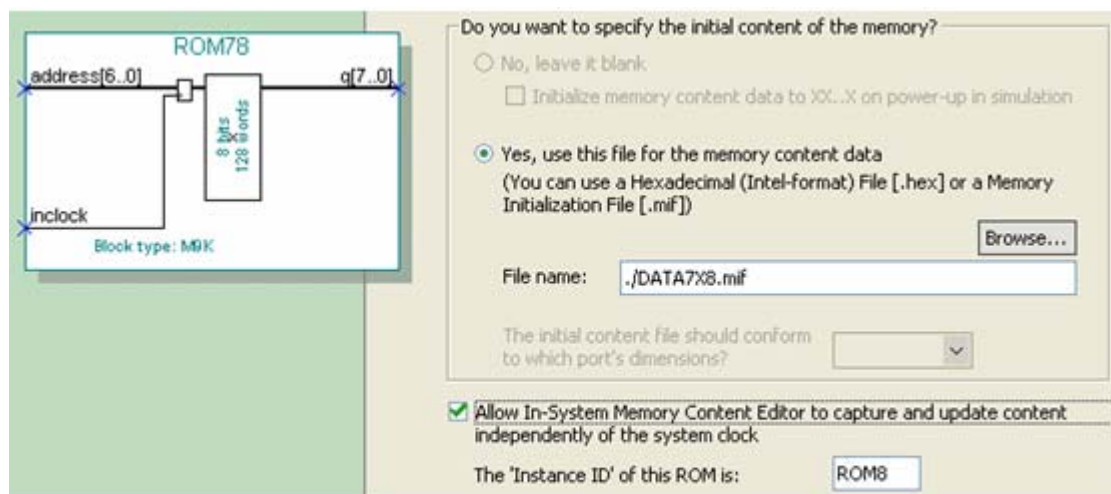


图 6-35 加入初始化配置文件



图 6-36 LPM_ROM 仿真测试

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.2 LPM存储器模块取代设置

Option

Name:

Setting:

Option

Name:

Setting:

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.3 正弦信号发生器设计

 


图 6-37 正弦信号发生器结构框图

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.3 正弦信号发生器设计

【例 7-10】

```
module SIN_GNT(RST,CLK,EN, Q,AR);
    output [7:0] Q ; output [6:0] AR ; //AR是7位地址发生器输出测试口
    input EN,CLK,RST ; wire [6:0] TMP; reg [6:0] Q1 ;
    always @(posedge CLK or negedge RST )
        if(!RST) Q1 <=7'B0000000;
        else if (EN) Q1 <= Q1+1 ;
        else Q1 <= Q1;
    assign TMP=Q1; assign AR=TMP;
    ROM78 IC1(.address(TMP), .inclock(CLK), .q (Q) );//例化ROM78.v
endmodule
```

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.3 正弦信号发生器设计

【例 7-11】 ROM78.v

```
module ROM78 (address, inclock, q);  
    input [6:0] address; input inclock; output[7:0] q;  
    ...
```

 


图 6-38 例 6-10 的仿真波形输出

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.3 正弦信号发生器设计

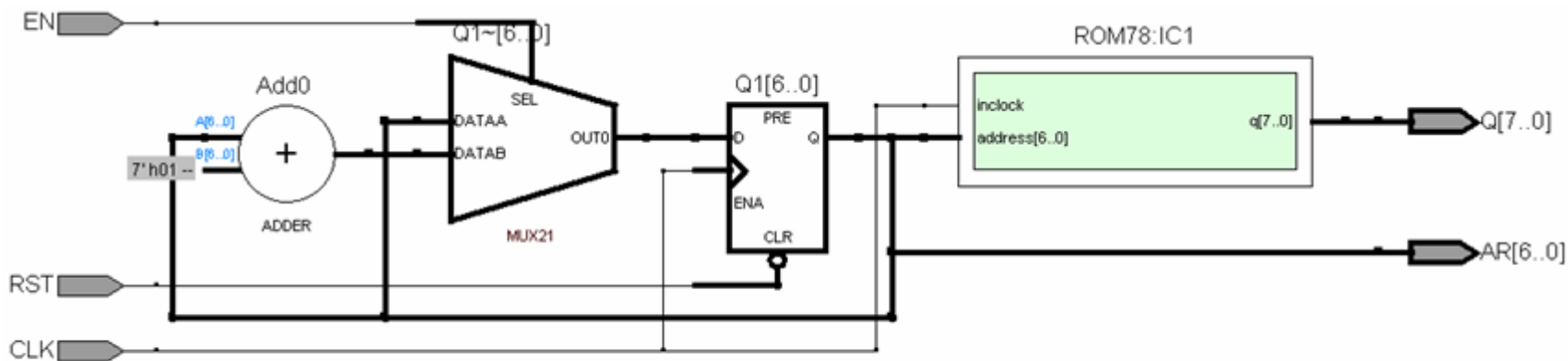


图 6-39 例 6-10 的 RTL 电路图

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.4 硬件实现和测试

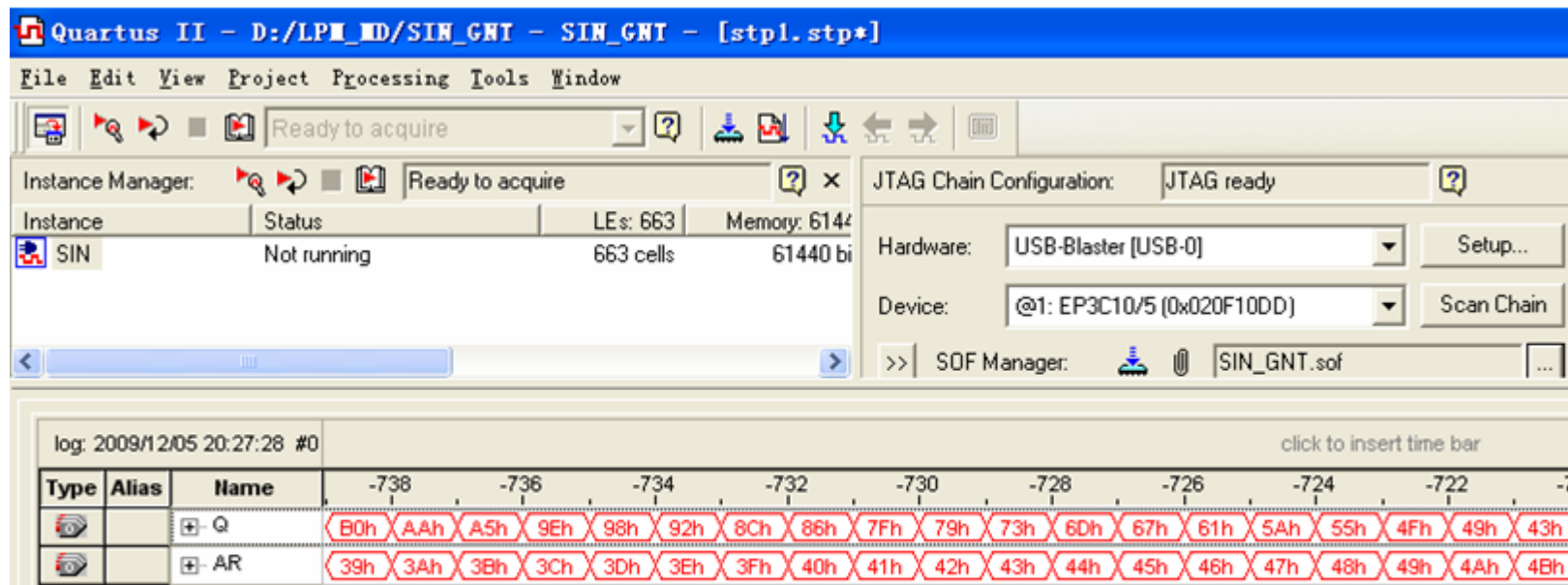


图 6-40 正弦信号发生器数据输出的 SignalTapII 测试图

6.4 LPM_ROM的定制和使用示例

6.4.4 硬件实现和测试

 


图 6-41 正弦信号发生器的 SignalTapII 的波形显示图

6.5 在系统存储器数据读写编辑器应用

(1) 打开在系统存储单元编辑窗口

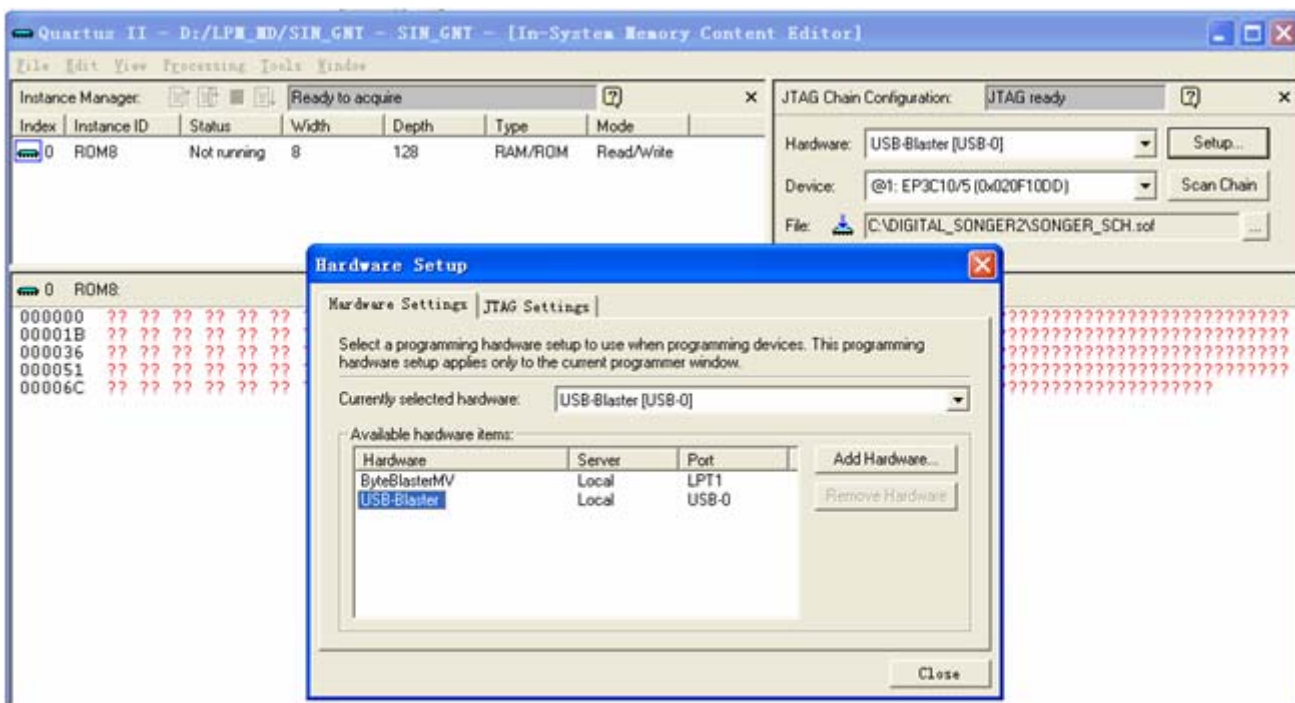


图 6-42 In-System Memory Content Editor 编辑窗

6.5 在系统存储器数据读写编辑器应用

(1) 打开在系统存储单元编辑窗口

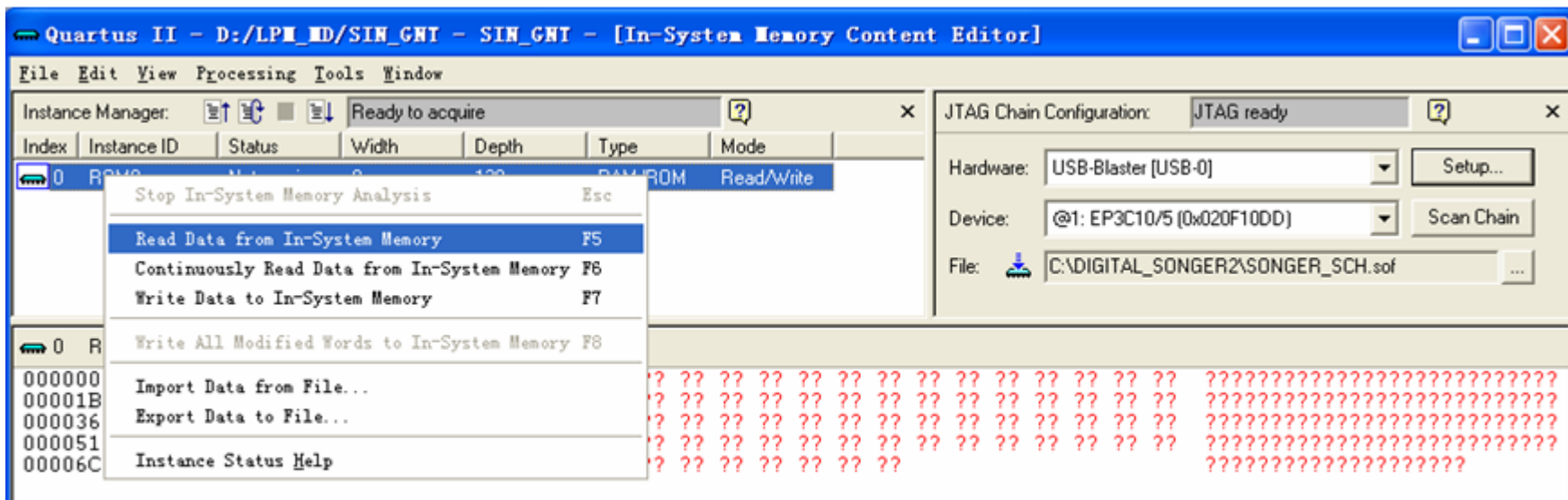


图 6-43 与实验系统上的 FPGA 通信正常情况下的编辑窗口界面

6.5 在系统存储器数据读写编辑器应用

(2) 读取ROM中的波形数据

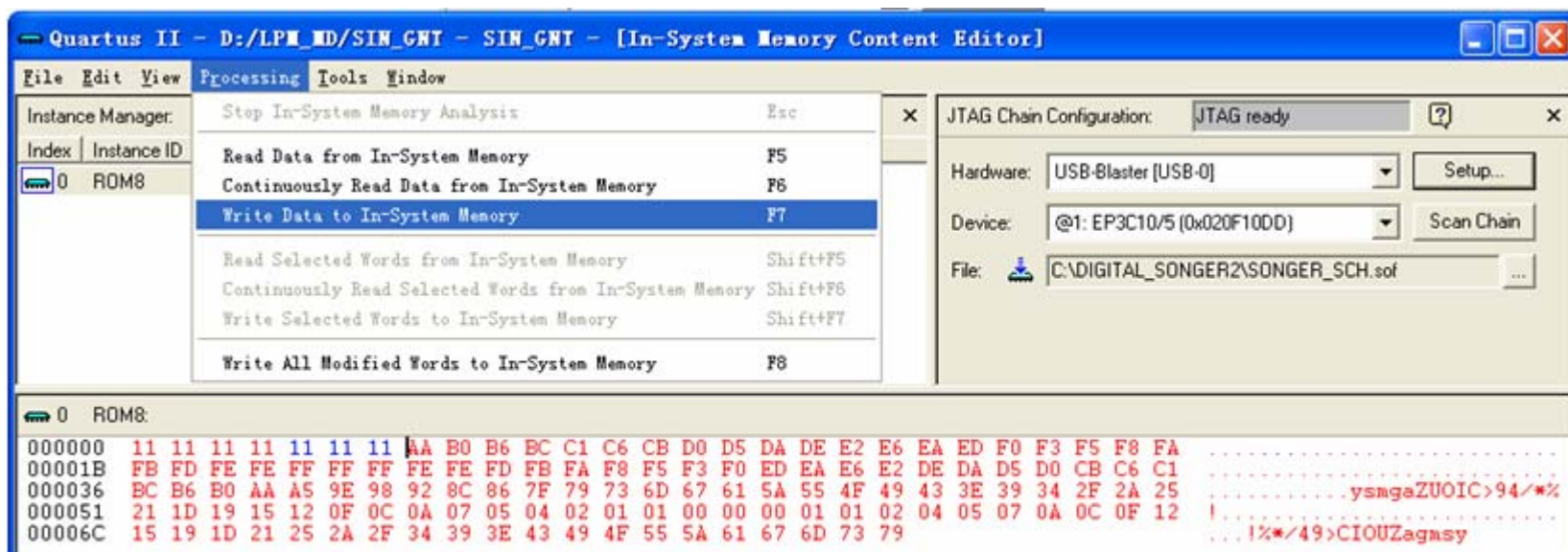


图 6-44 从 FPGA 中的 ROM 读取波形数据并编辑数据

6.5 在系统存储器数据读写编辑器应用

(3) 写数据

 


图 6-45 下载编辑数据后的 SignalTap II 采样波形

(4) 输入输出数据文件

6.6 FIFO定制

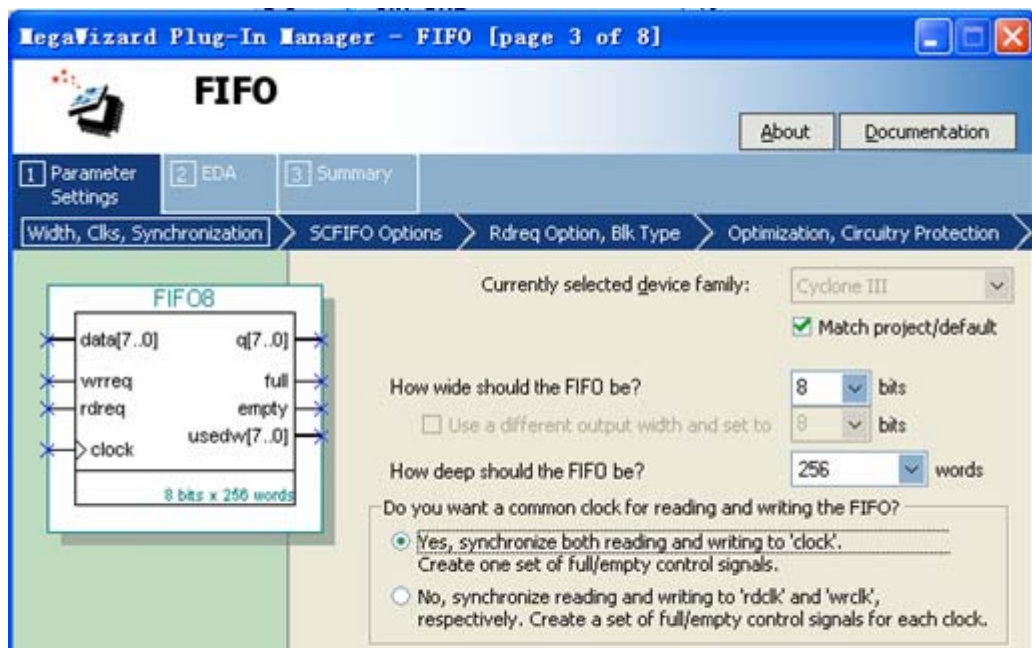


图 6-46 设置 FIFO 数据位宽和深度

6.6 FIFO定制

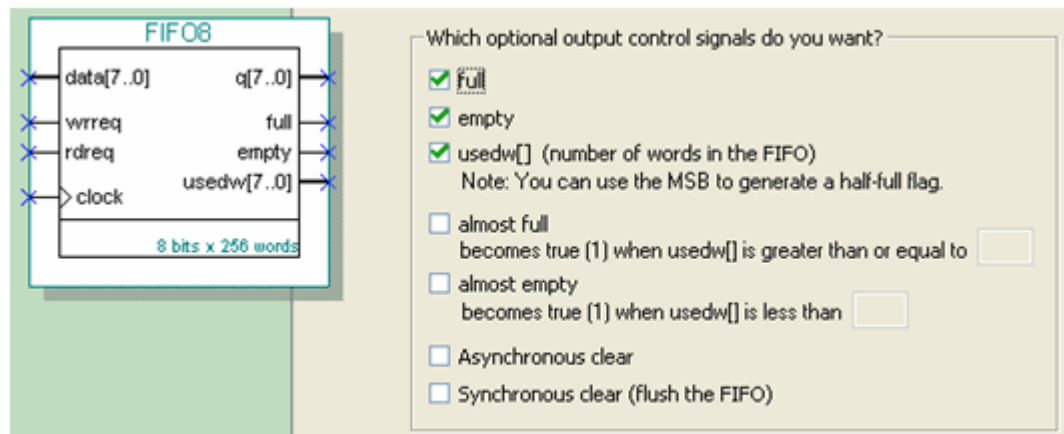


图 6-47 设置 FIFO 各种输出标志信号

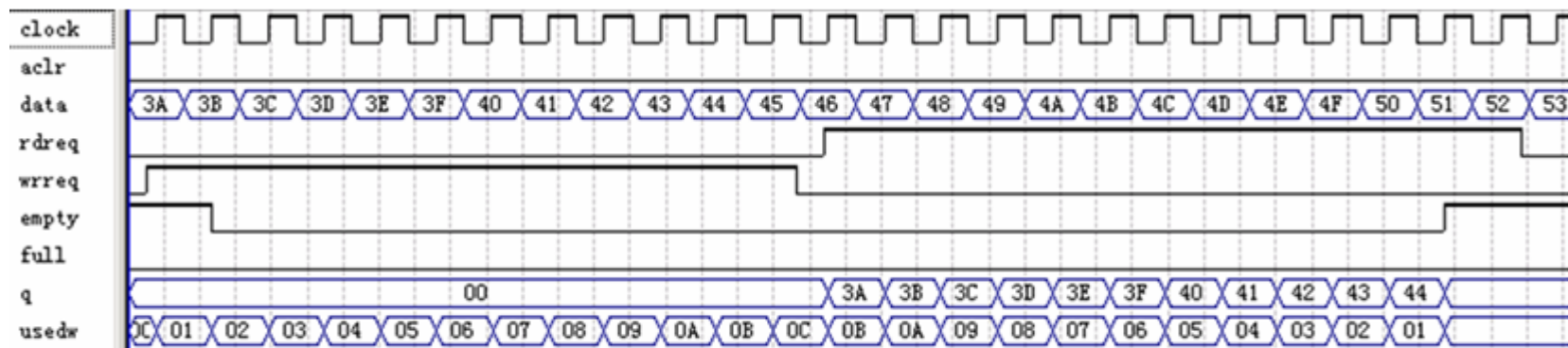


图 6-48 FIFO 的仿真波形

6.7 嵌入式锁相环ALTPLL调用

6.7.1 嵌入式锁相环参数设置

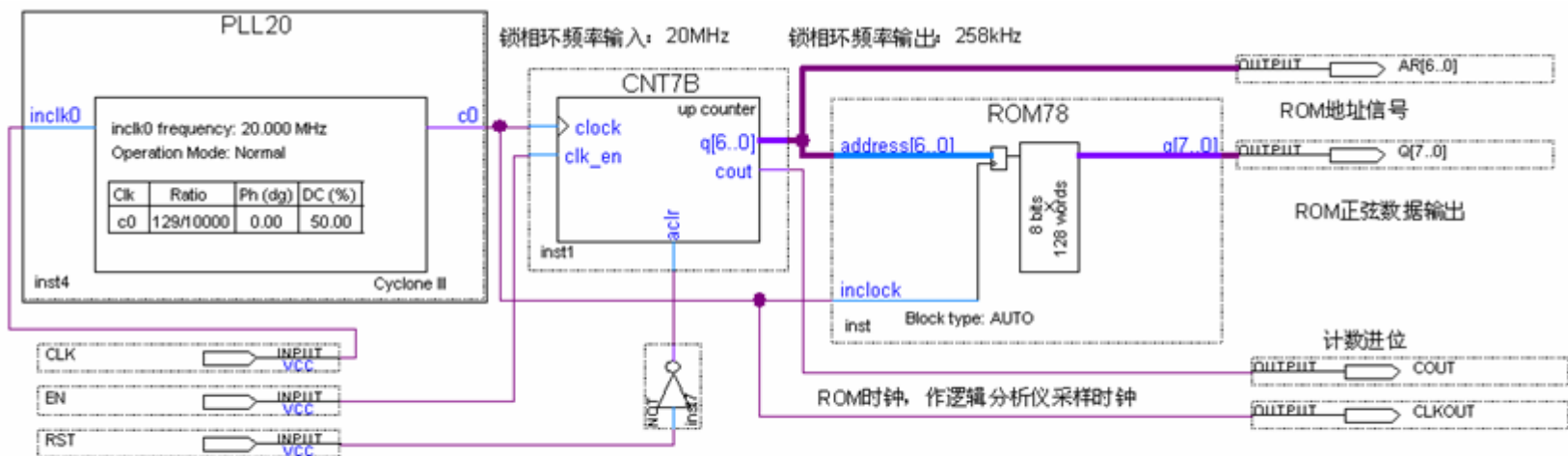


图 6-49 采用嵌入式锁相环作时钟的正弦信号发生器电路图

6.7 嵌入式锁相环ALTPLL调用

6.7.1 嵌入式锁相环参数设置

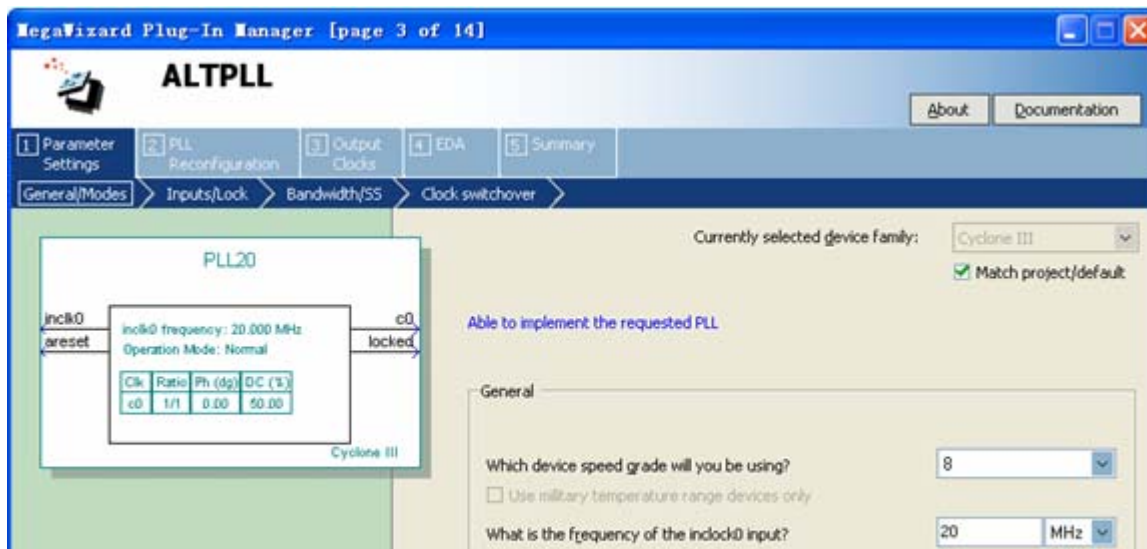


图 6-50 选择输入参考时钟 inclk0 为 20MHz

6.7 嵌入式锁相环ALTPLL调用

6.7.1 嵌入式锁相环参数设置

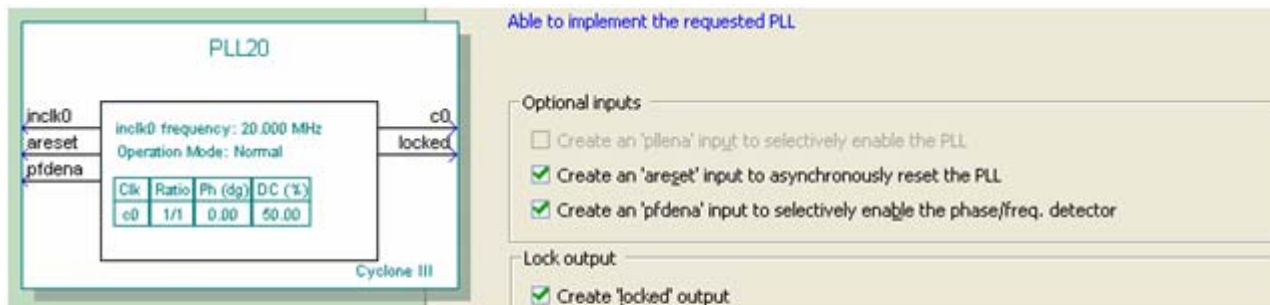


图 6-51 选择控制信号

6.7 嵌入式锁相环ALTPLL调用

6.7.1 嵌入式锁相环参数设置

The image shows the configuration of PLL20 in a Cyclone III device. On the left, a block diagram of PLL20 is shown with inputs: `inclk0`, `areset`, and `pfdena`. It has outputs: `c0`, `c1`, `c2`, and `locked`. The internal configuration is as follows:

Clk	Ratio	Ph (dg)	DC (%)
c0	3/2	0.00	50.00
e1	5/2	0.00	50.00
c2	10/1	7.50	50.00

On the right, the configuration window for "c2 - Core/External Output Clock" is shown. It indicates that the requested PLL can be implemented. The "Use this clock" checkbox is checked. The "Clock Tap Settings" section shows the following parameters:

Parameter	Requested settings	Actual settings
Enter output clock frequency:	200 MHz	200.000000
Enter output clock parameters:		
Clock multiplication factor	1	10
Clock division factor	1	1
Clock phase shift	7.50 deg	0.00
Phase shift step resolution(ps)		
Clock duty cycle (%)	50.00	50.00

A "More Details >>" button is located at the bottom of the configuration window.

图 7-52 选择 e0 的输出频率为 200MHz

6.7 嵌入式锁相环ALTPLL调用

6.7.2 锁相环调用和测试的注意事项

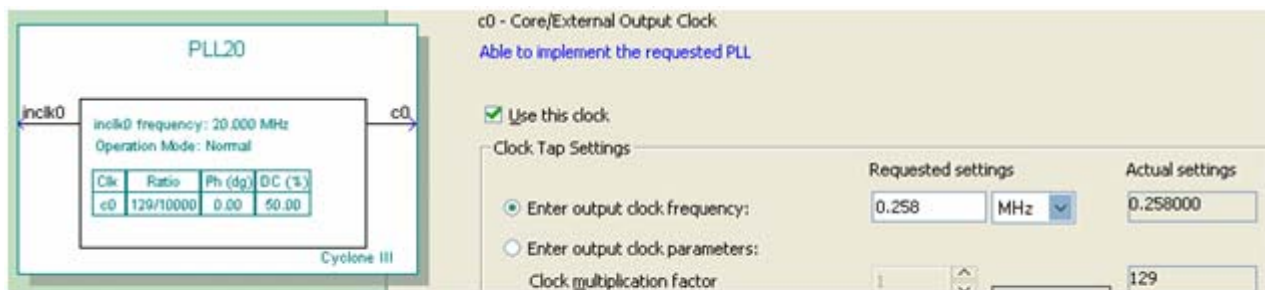


图 6-53 选择输出频率为 0.258MHz 作正弦信号发生器工作时钟



图 6-54 图 6-49 设计的逻辑分析仪实时采样输出

6.7 嵌入式锁相环ALTPLL调用

6.7.2 锁相环调用和测试的注意事项

 


图 6-55 PLL 元件的仿真波形

6.8 数控振荡器核使用方法

(1) 定制NCO

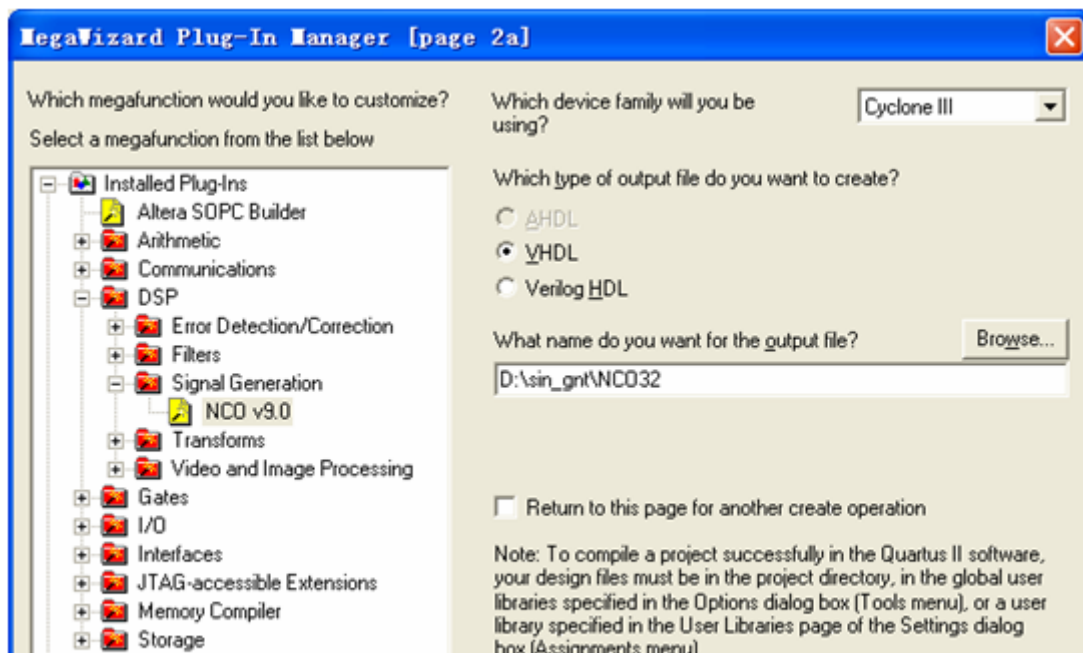


图 6-56 打开 Core 设置管理窗口选择 NCO 核

6.8 数控振荡器核使用方法

(2) 进入Core文件生成选择窗

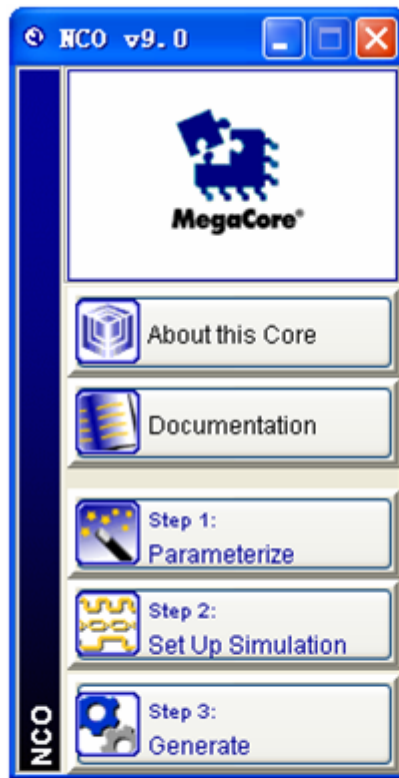


图 6-57 开始进入 Core 文件生成选择窗口

6.8 数控振荡器核使用方法

(3) 设置参数

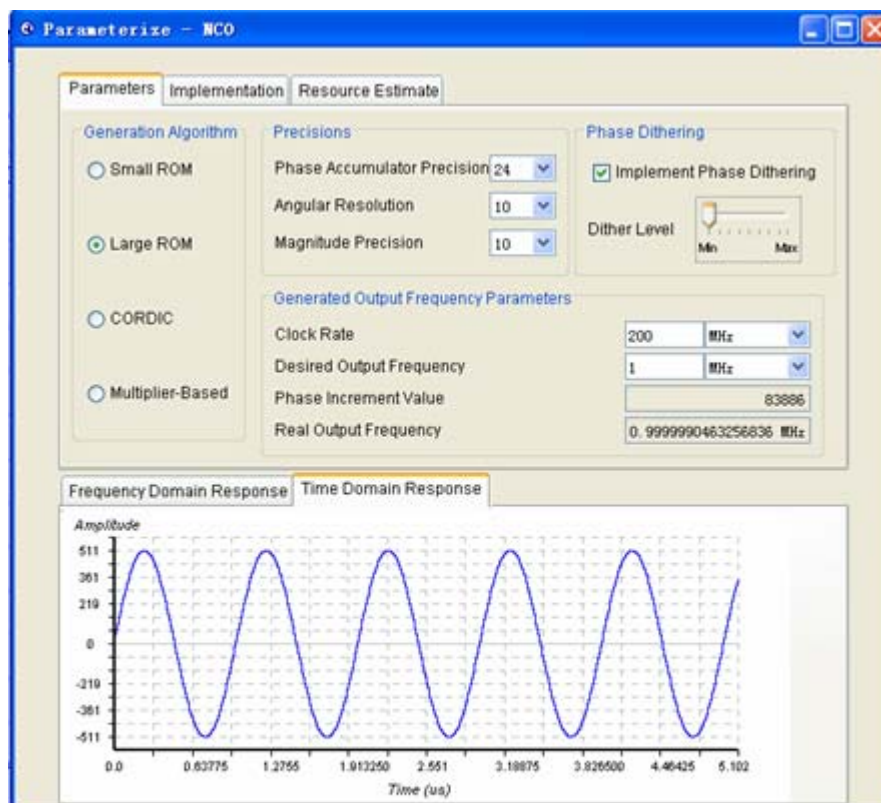


图 6-58 设置 NCO 参数

6.8 数控振荡器核使用方法

(3) 设置参数

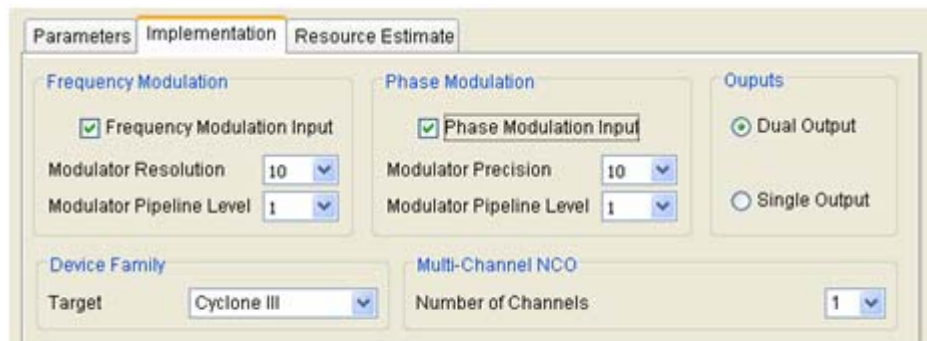


图 6-59 设置 NCO 参数

6.8 数控振荡器核使用方法

(4) 生成仿真文件

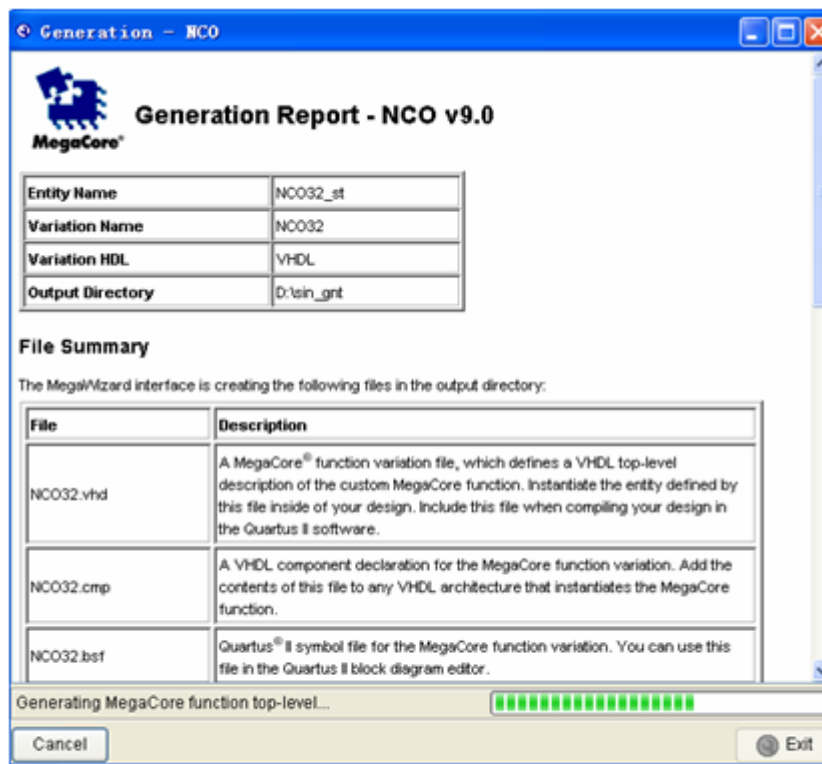


图 6-60 完成 NCO 参数设置后的信息窗口

6.8 数控振荡器核使用方法

(5) 加入IP授权文件

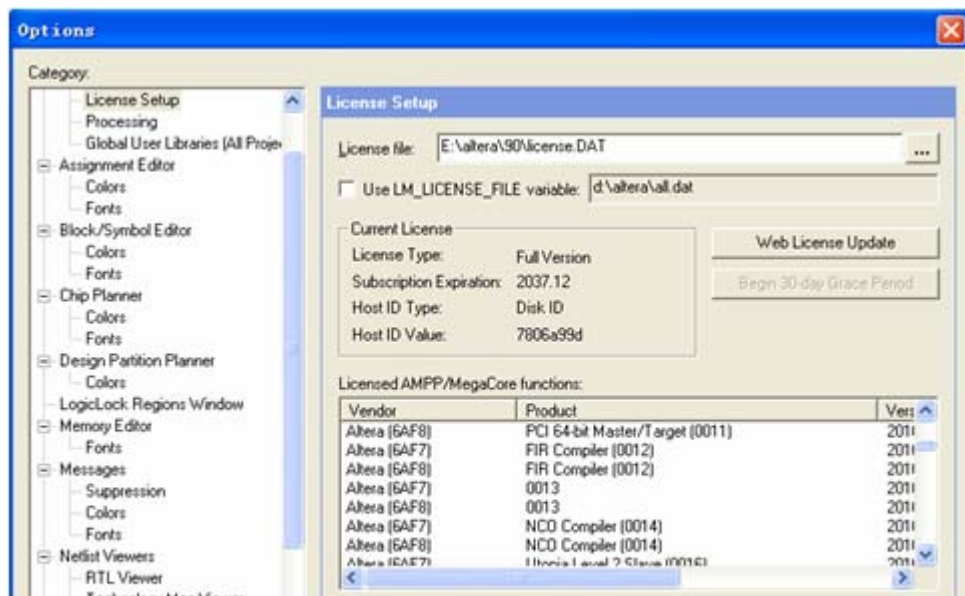


图 6-61 加入含有 NCO 等 IP 的授权文件

6.8 数控振荡器核使用方法

(6) 选择目标器件，然后对生成的模块进行编译及功能检测

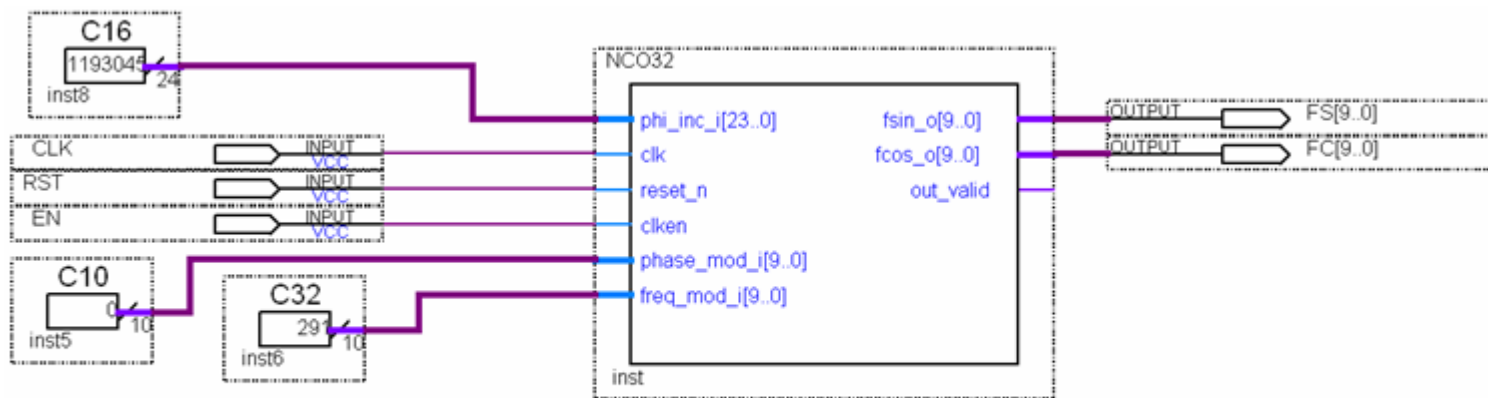


图 6-62 测试 NCO 的电路

 


图 6-63 当前 NCO 的逻辑分析仪测试波形

6.9 FIR核使用方法

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \quad (6-1)$$

 


图 6-64 直接型 FIR 滤波器结构

$$Y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m) \quad (6-2)$$

6.9 FIR核使用方法

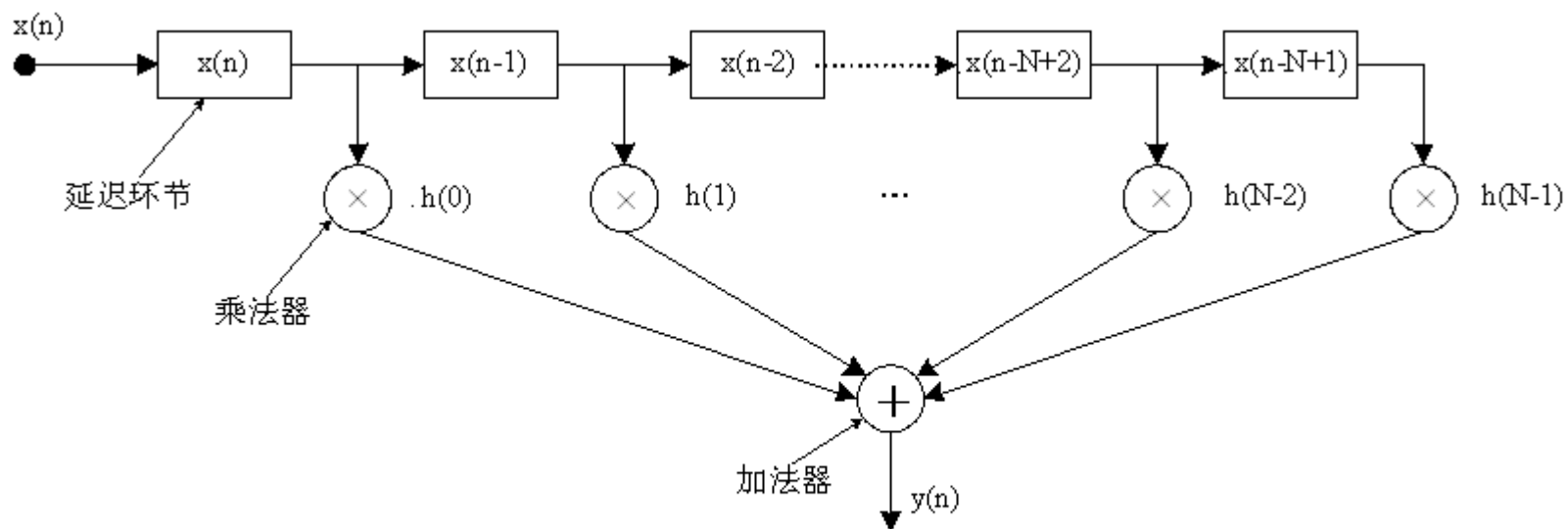


图 7-65 直接型 FIR 实现结构

 


图 6-66 FIR 滤波器设计示意

Parameterize - FIR Compiler

Coefficients Specification - (Low Pass Set [1])

New Coefficient Set Edit Coefficient Set Remove Coefficient Set

Low Pass Set [1] Low Pass Set [2]

Plot Option Fixed/Floating Coefficients Dark Background

Frequency Response Time Response & Coefficient Values

Coefficients Scaling Auto Bit Width 8

Architecture Specification

Device Family Cyclone III Force Non-Symmetric Structure

Structure Distributed Arithmetic : Fully Serial Filter

Pipeline Level 1

Data Storage M9K Multiplier Implementation Logic Cells

Coefficient Storage M9K Coefficients Reload Use Single Clock

Rate Specification

Single Rate Factor 2

Add global clock enable pin

Input Specification

Number of Input Channels 1

Input Number System Unsigned Binary

Input Bit Width 8

Output Specification

Full Resolution Bit Width is 19

Based on Method Actual Coefficients

Output Number System Full Resolution

Resource	Utilization est.
Logic Cells	383
M512	0
M4K	0
M-RAM	0
M9K	5
M144K	0
MLAB	0
Multipilers	0

Throughput (Fully Streaming)

- An input data is processed every 9 clock periods.
- A new output data is generated every 9 clock periods.

Warning: Structure "Distributed Arithmetic : Fully Serial Filter" requires Input Bit Width to be greater or equal to 4.

Warning: Multiplier implementation is supported only for structure Variable/Fixed Coefficient : Multi-Cycle.

Cancel Finish

图 6-67 FIR 滤波器系数确定



6.10 单片机IP核应用

6.11 DDS实现原理与应用

6.11.1 DDS原理

$$S_{\text{out}} = A \sin \omega t = A \sin(2\pi f_{\text{out}} t) \quad (6-3)$$

$$\theta = 2\pi f_{\text{out}} t \quad (6-4)$$

$$\Delta\theta = 2\pi f_{\text{out}} T_{\text{clk}} = \frac{2\pi f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (6-5)$$

$$\frac{B_{\Delta\theta}}{2^N} = \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}}, \quad B_{\Delta\theta} = 2^N \cdot \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (6-6)$$

$$S_{\text{out}} = A \sin(\theta_{k-1} + \Delta\theta) = A \sin\left[\frac{2\pi}{2^N} \cdot (B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta\theta})\right] = A f_{\text{sin}} (B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta\theta}) \quad (6-7)$$

$$B_{\theta_{k-1}} \approx \frac{\theta_{k-1}}{2\pi} \cdot 2^N \quad (6-8)$$

6.11 DDS实现原理与应用

6.11.1 DDS原理

$$f_{\text{out}} = \frac{B_{\Delta\theta}}{2^N} \cdot f_{\text{clk}} \quad (6-9)$$

$$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{clk}}}{2^N} \quad (6-10)$$

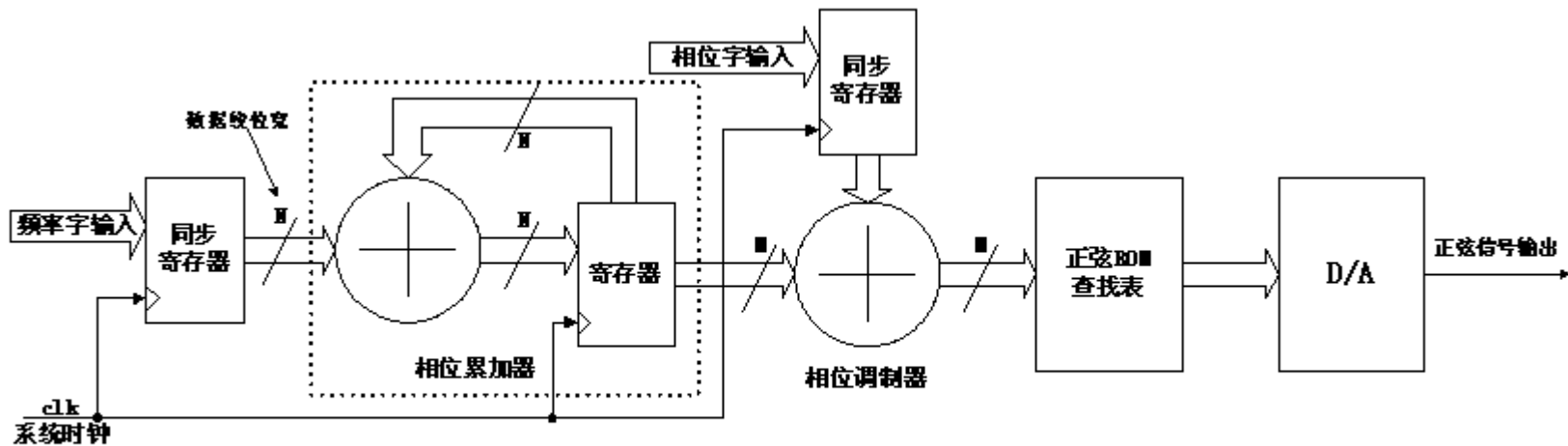


图 6-71 基本 DDS 结构

6.11 DDS实现原理与应用

6.11.2 DDS信号发生器设计

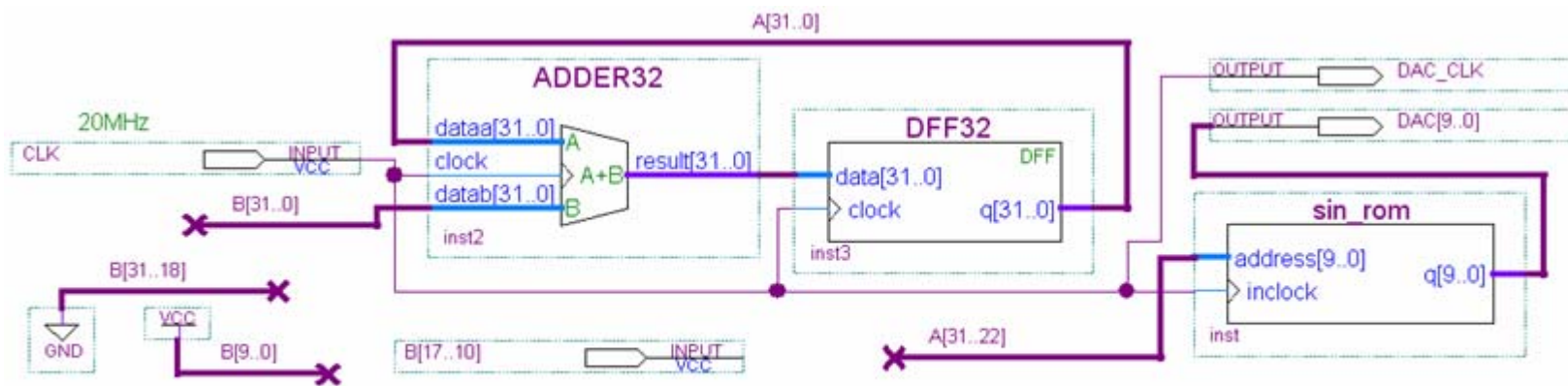


图 6-72 DDS 信号发生器电路顶层原理图

 


图 6-73 图 6-72 的仿真波形



实验与设计

6-1. 查表式硬件运算器设计

【例 6-12】

```
WIDTH = 8 ;  
DEPTH = 256 ;  
ADDRESS_RADIX = HEX ;  
DATA_RADIX = HEX ;  
CONTENT BEGIN  
00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00; 06:00; 07:00; 08:00; 09:00;  
10:00; 11:01; 12:02; 13:03; 14:04; 15:05; 16:06; 17:07; 18:08; 19:09;  
20:00; 21:02; 22:04; 23:06; 24:08; 25:10; 26:12; 27:14; 28:16; 29:18;  
30:00; 31:03; 32:06; 33:09; 34:12; 35:15; 36:18; 37:21; 38:24; 39:27;  
40:00; 41:04; 42:08; 43:12; 44:16; 45:20; 46:24; 47:28; 48:32; 49:36;  
50:00; 51:05; 52:10; 53:15; 54:20; 55:25; 56:30; 57:35; 58:40; 59:45;  
60:00; 61:06; 62:12; 63:18; 64:24; 65:30; 66:36; 67:42; 68:48; 69:54;  
70:00; 71:07; 72:14; 73:21; 74:28; 75:35; 76:42; 77:49; 78:56; 79:63;  
80:00; 81:08; 82:16; 83:24; 84:32; 85:40; 86:48; 87:56; 88:64; 89:72;  
90:00; 91:09; 92:18; 93:27; 94:36; 95:45; 96:54; 97:63; 98:72; 99:81;  
END ;
```

实验与设计

6-3 八位数码显示频率计设计

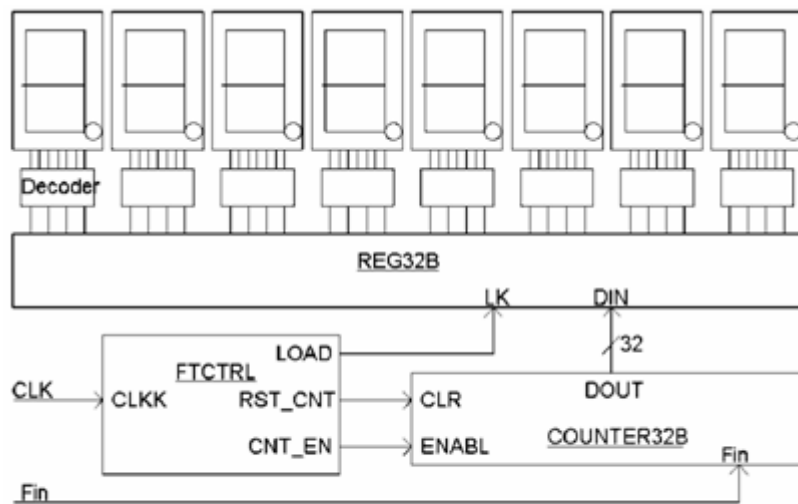


图 6-74 频率计电路框图

实验与设计

6-3 八位数码显示频率计设计

 


图 6-75 频率计测频控制器 FTCTRL 测控时序图



实验与设计

6-3 八位数码显示频率计设计

【例 6-13】

```
module FTCTRL (CLKK, CNT_EN, RST_CNT, LOAD);
    input CLKK;          output CNT_EN, RST_CNT, LOAD;
    wire CNT_EN, LOAD;   reg RST_CNT, Div2CLK;
    always @(posedge CLKK)
        Div2CLK <= ~Div2CLK ;
    always @(CLKK or Div2CLK) begin
        if (CLKK==1'b0 & Div2CLK==1'b0) RST_CNT <= 1'b1 ;
        else RST_CNT <= 1'b0 ;          end
    assign LOAD = ~Div2CLK ;          assign CNT_EN = Div2CLK ;
endmodule
```

实验与设计

6-4. 简易逻辑分析仪设计

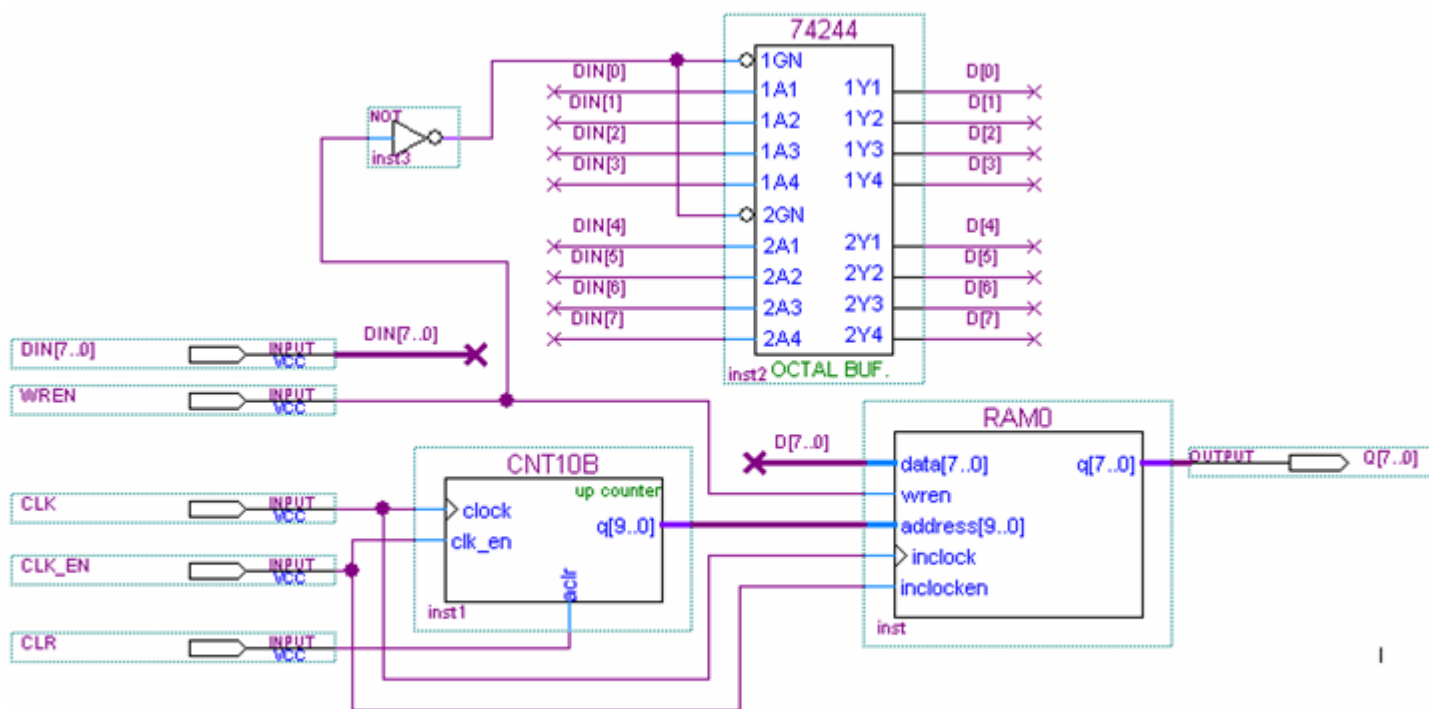


图 6-76 逻辑数据采样电路顶层设计

实验与设计

6-4. 简易逻辑分析仪设计

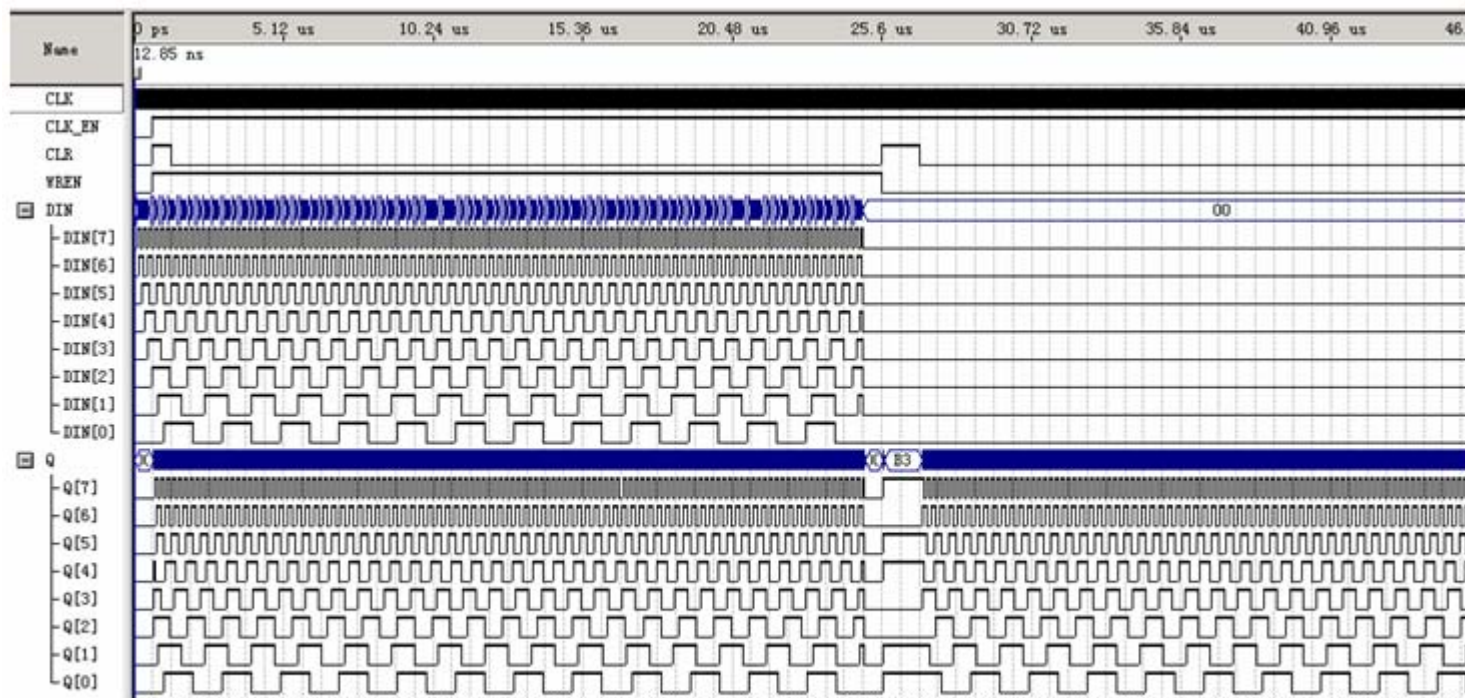


图 6-77 逻辑数据采样电路时序仿真波形

实验与设计

6-6 移相信号发生器设计

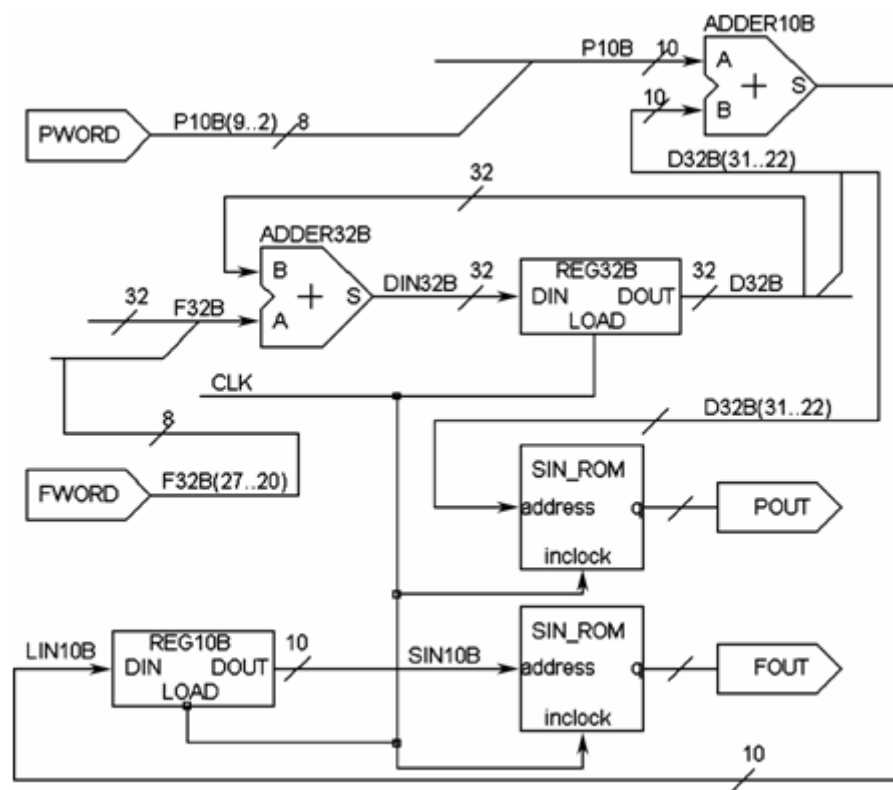


图 6-78 数字移相信号发生器电路模型图

实验与设计

6-7 4X4阵列键盘键信号检测电路设计

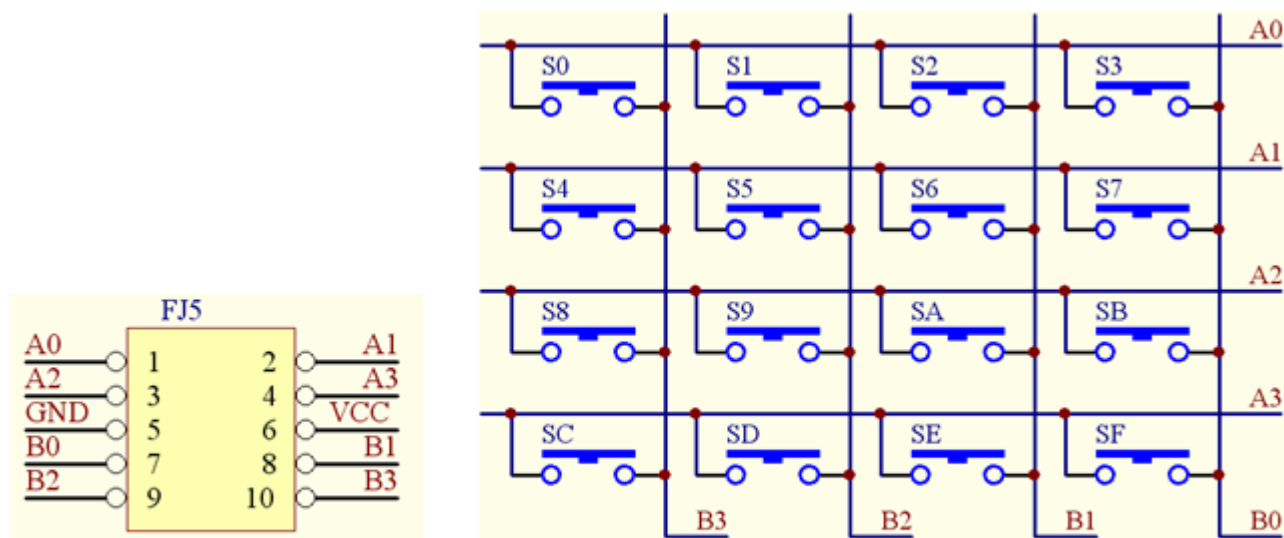


图 6-79 4X4 键盘电路和 10 芯接口

 


图 6-80 设置端口上拉

【例 6-14】

```
module KEY4X4 (CLK,A,B,R);
    (* chip_pin = "125" *) input CLK;
    (* chip_pin = "76, 75, 74, 73" *) input [3:0] A;
    (* chip_pin = "83, 80, 79, 77" *) output [3:0] B;
    (* chip_pin = "34, 38, 39, 42" *) output [3:0] R;
    reg [1:0] C ;      reg [3:0] R,B ;
    always @ (posedge CLK) begin
        C<=C+1;
        case(C)
            0: B=4'B0111; 1: B=4'B1011; 2: B=4'B1101; 3: B=4'B1110;
            endcase
        case({B,A} )
            8'B0111_1110 : R=4'H0;   8'B0111_1101 : R=4'H1;
            8'B0111_1011 : R=4'H2;   8'B0111_0111 : R=4'H3;
            8'B1011_1110 : R=4'H4;   8'B1011_1101 : R=4'H5;
            8'B1011_1011 : R=4'H6;   8'B1011_0111 : R=4'H7;
            8'B1101_1110 : R=4'H8;   8'B1101_1101 : R=4'H9;
            8'B1101_1011 : R=4'HA;   8'B1101_0111 : R=4'HB;
            8'B1110_1110 : R=4'HC;   8'B1110_1101 : R=4'HD;
            8'B1110_1011 : R=4'HE;   8'B1110_0111 : R=4'HF;
        endcase
    end
endmodule
```

实验与设计

6-8 VGA简单图像显示控制模块设计

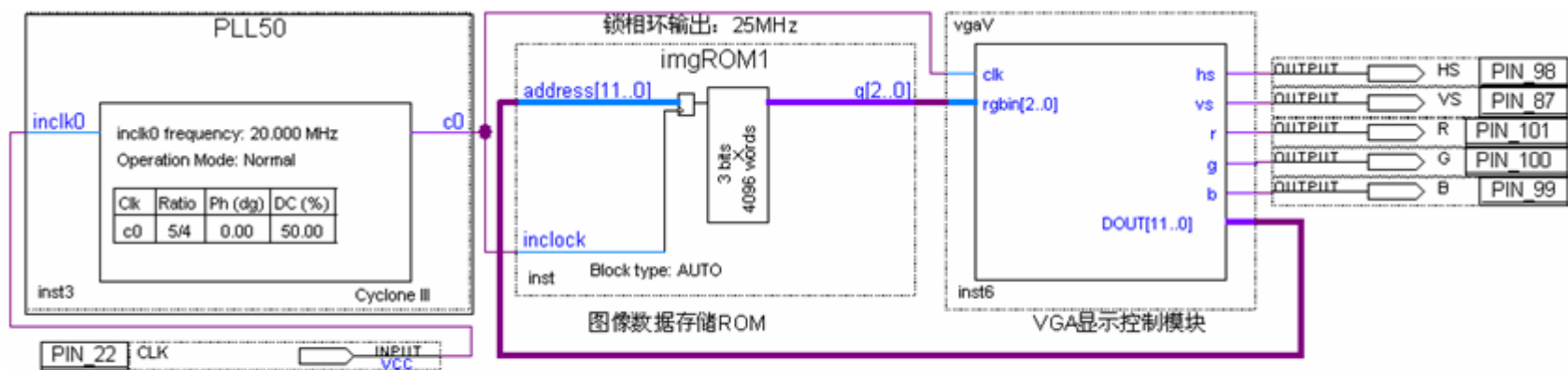


图 6-81 VGA 图像显示控制模块原理图

【例 6-15】

```
module vgaV (clk, hs, vs, r, g, b, rgbIn, DOUT); //VGA
    input clk; //工作时钟 25MHz
    output hs, vs; //场同步, 行同步信号
    output r, g, b; //红, 绿, 蓝信号,
    input[2:0] rgbIn; //像素数据
    output[11:0] DOUT; //图像数据 ROM 的地址信号
    reg[9:0] hcnt, vcnt; reg r, g, b; reg hs, vs;
    assign DOUT = {vcnt[5:0], hcnt[5:0]};
    always @(posedge clk) begin //水平扫描计数器
        if (hcnt < 800) hcnt <= hcnt + 1;
        else hcnt <= {10{1'b0}};
    end
    always @(posedge clk) begin //垂直扫描计数器
        if (hcnt == 640 + 8) begin
            if (vcnt < 525) vcnt <= vcnt + 1;
            else vcnt <= {10{1'b0}}; end end
    always @(posedge clk) begin //场同步信号发生
        if ((hcnt >= 640 + 8 + 8) & (hcnt < 640 + 8 + 8 + 96))
            hs <= 1'b0; else hs <= 1'b1; end
    always @(vcnt) begin //行同步信号发生
        if ((vcnt >= 480 + 8 + 2) & (vcnt < 480 + 8 + 2 + 2))
            vs <= 1'b0; else vs <= 1'b1; end
    always @(posedge clk) begin
        if (hcnt < 640 & vcnt < 480) //扫描终止
            begin r <= rgbIn[2]; g <= rgbIn[1]; b <= rgbIn[0]; end
        else begin r <= 1'b0; g <= 1'b0; b <= 1'b0; end
    end endmodule
```



实验与设计

6-8 VGA简单图像显示控制模块设计