


第5章

逻辑宏功能模块的应用

5.1 计数器宏模块调用

5.1.1 计数器模块文本的调用



图 5-1 定制新的宏功能块

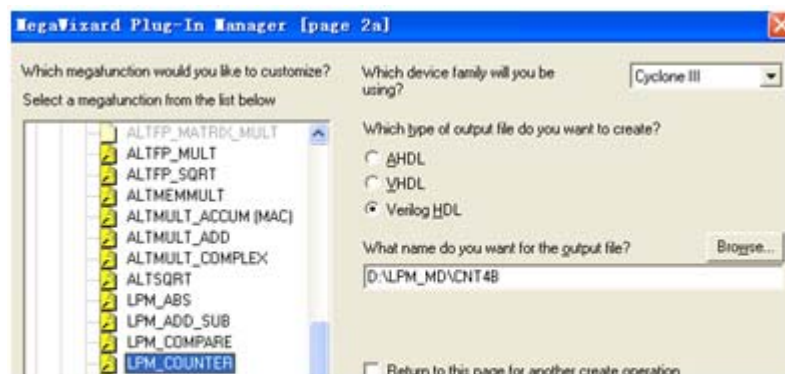


图 5-2 LPM 宏功能块设定

5.1 计数器宏模块调用

5.1.1 计数器模块文本的调用

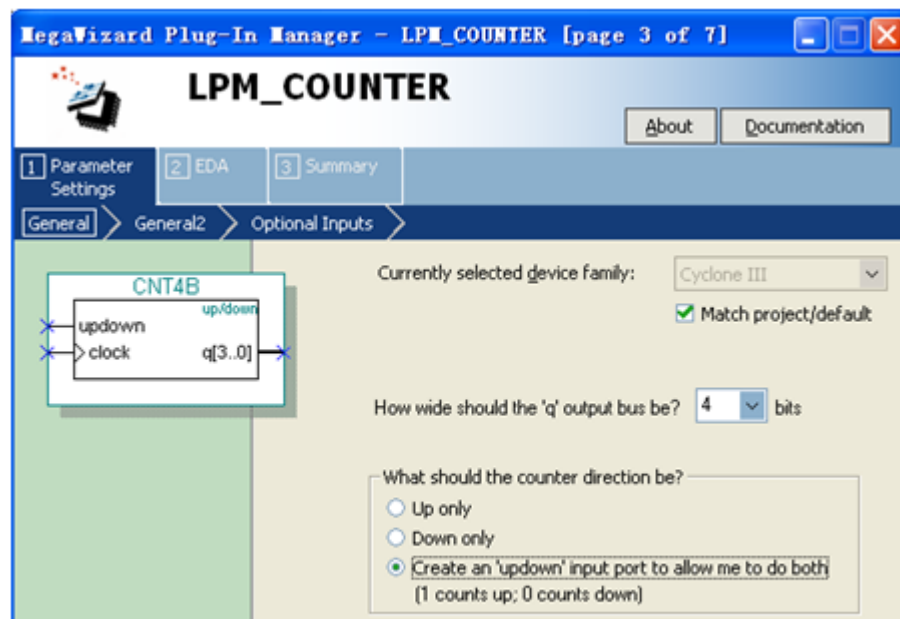


图 5-3 设 4 位可加减计数器

5.1 计数器宏模块调用

5.1.1 计数器模块文本的调用

 


图 5-4 设定计数器，含时钟使能和进位输出

 


图 5-5 加入 4 位并行数据预置功能

【例 5-1】

```
module CNT4B (aclr, clk_en, clock, data, sload, updown, cout, q);
    input aclr, clk_en;          // 异步清 0, 1 清 0; 时钟使能, 1 使能, 0 禁止
    input clock, sload;         // 时钟输入; 同步预置数加载控制, 1 加载, 0 计数
    input [3:0] data; input  updown; // 4 位预置数和加减控制, 1 加, 0 减
    output cout; output [3:0] q;    // 进位输出和 // 4 位计数输出
    wire sub_wire0; wire [3:0] sub_wire1; // 定义内部连线
    wire cout = sub_wire0;          // 与 assign 相同的赋值语句
    wire [3:0] q = sub_wire1[3:0];  // 与 assign 相同的赋值语句
    lpm_counter lpm_counter_component( // 注意例化语句中未用端口必须接上指定电平
        .sload(sload), .clk_en(clk_en), .aclr(aclr),
        .data(data), .clock(clock), .updown(updown),
        .cout(sub_wire0), .q(sub_wire1), .aload(1'b0),
        .aset(1'b0), .cin(1'b1), .cnt_en(1'b1),
        .eq(), .sclr(1'b0), .sset(1'b0));
    defparam
        lpm_counter_component.lpm_direction = "UNUSED", // 单方向计数参数未用
        lpm_counter_component.lpm_modulus = 12,          // 模 12 计数器
        lpm_counter_component.lpm_port_updown = "PORT_USED", // 使用加减计数
        lpm_counter_component.lpm_type = "LPM_COUNTER",    // 计数器类型
        lpm_counter_component.lpm_width = 4;              // 计数位宽
endmodule
```



5.1 计数器宏模块调用

5.1.2 计数器模块程序与参数传递语句

【例 5-2】

```
module REG24B (d, clk, q);  
    input [23:0] d;    input  clk;  
    output [23:0] q;  
    lpm_ff U1(.q (q[11:0]), .data (d[11:0]), .clock (clk));  
        defparam U1.lpm_width = 12;  
    lpm_ff U2(.q(q[23:12]), .data(d[23:12]), .clock(clk));  
        defparam U2.lpm_width = 12;  
endmodule
```



5.1 计数器宏模块调用

5.1.2 计数器模块程序与参数传递语句

【例 5-3】

```
module CNT4BIT (RST,ENA,CLK,DIN,SLD,UD,COUT,DOUT);  
    input RST, ENA, CLK, SLD,UD ;    input [3:0] DIN;  
    output COUT; output [3:0] DOUT ;  
    CNT4B U1(.sload (SLD), .clk_en (ENA), .aclr (RST), .cout (COUT),  
            .clock (CLK), .data (DIN), .updown (UD), .q (DOUT) );  
endmodule
```

5.1 计数器宏模块调用

5.1.3 对计数器进行仿真测试

 


图 5-6 CNT4BIT.v 的仿真波形

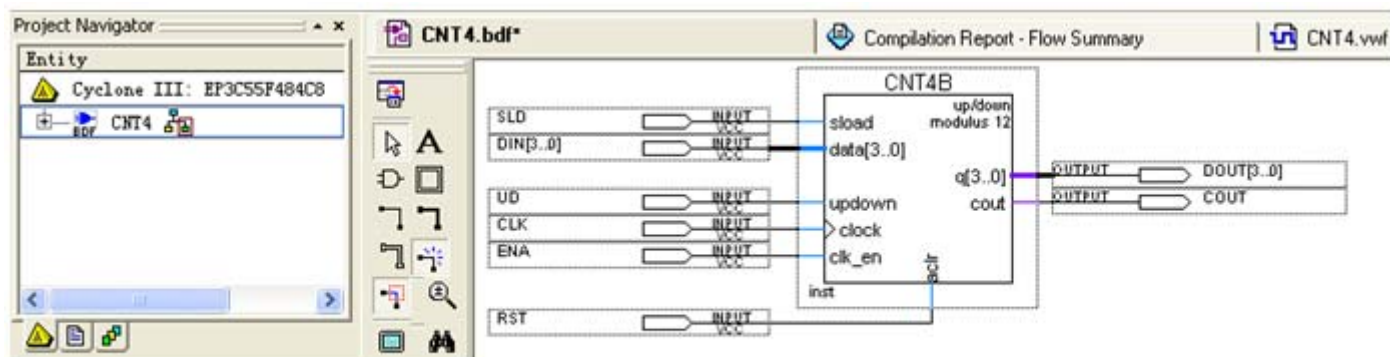


图 5-7 原理图输入设计



5.2 利用属性设置控制乘法器的构建

```
/* synthesis multstyle = "logic" */
```

```
/* synthesis multstyle = "dsp" */
```

【例 5-4】

```
module MULT8 (A1, B1, A2, B2, R1, R2) ;  
    output signed[15:0] R1, R2 ; // 定义有符号数据类型输出  
    input signed[7:0] A1, B1, A2, B2; // 定义有符号数据类型输入  
    wire [15:0] R2 /* synthesis multstyle = "logic" */;  
    wire [15:0] R1 /* synthesis multstyle = "dsp" */;  
    assign R1 = A1 * B1 ;  
    assign R2 = A2 * B2 ;  
endmodule
```

5.2 利用属性设置控制乘法器的构建

Family	Cyclone III
Device	EP3C55F484C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	0 / 55,856 (0 %)
Total combinational functions	0 / 55,856 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 55,856 (0 %)
Total registers	0
Total pins	64 / 328 (20 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 2,396,160 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	2 / 312 (< 1 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

图 5-8 编译报告

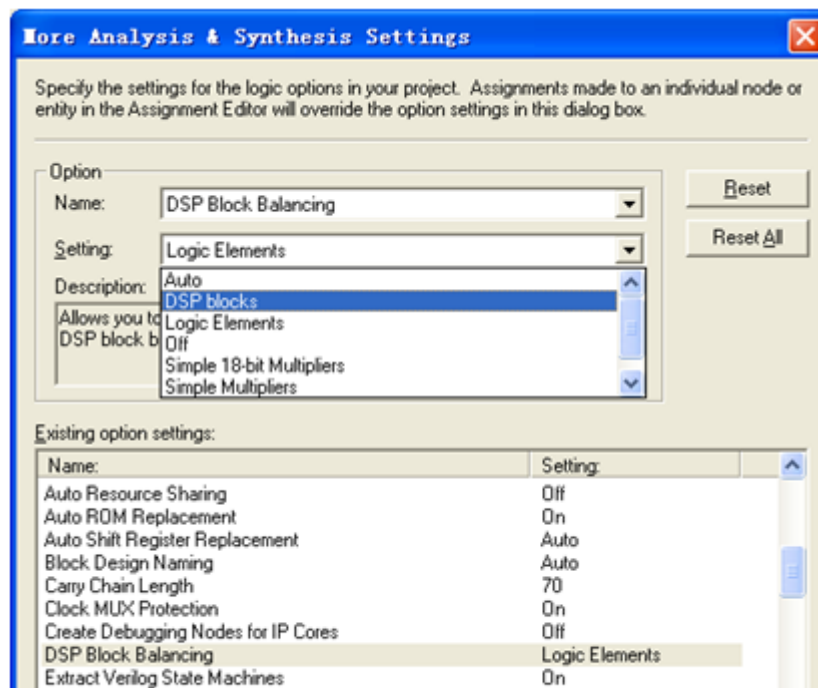



图 5-9 设置乘法器用 DSP 模块构建

5.3 RAM宏模块的使用方法

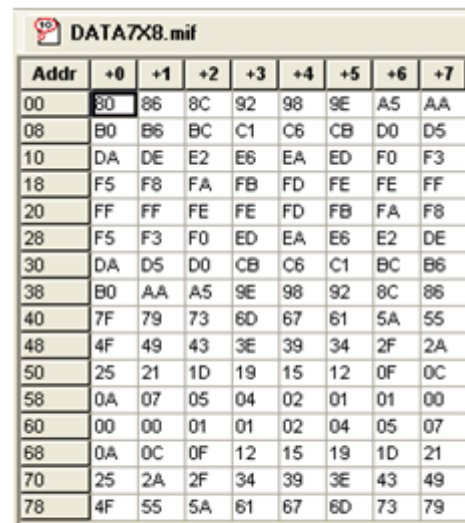5.3.1 存储器初始化文件

【例 5-5】

```
DEPTH=128; 数据深度, 即存储的数据个数
WIDTH=8;           : 输出数据宽度
ADDRESS_RADIX = HEX; : 地址数据类型, HEX 表示选择 16 进制数据类型
DATA_RADIX = HEX;  : 存储数据类型, HEX 表示选择 16 进制数据类型
CONTENT           : 此为关键词
BEGIN            : 此为关键词
0000      :      0080;
0001      :      0086;
0002      :      008C;
... (数据略去)
007E      :      0073;
007F      :      0079;
END;
```



Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	80	86	8C	92	98	9E	A5	AA
08	B0	B6	BC	C1	C6	CB	D0	D5
10	DA	DE	E2	E6	EA	ED	F0	F3
18	F5	F8	FA	FB	FD	FE	FE	FF
20	FF	FF	FE	FE	FD	FB	FA	F8
28	F5	F3	F0	ED	EA	E6	E2	DE
30	DA	D5	D0	CB	C6	C1	BC	B6
38	B0	AA	A5	9E	98	92	8C	86
40	7F	79	73	6D	67	61	5A	55
48	4F	49	43	3E	39	34	2F	2A
50	25	21	1D	19	15	12	0F	0C
58	0A	07	05	04	02	01	01	00
60	00	00	01	01	02	04	05	07
68	0A	0C	0F	12	15	19	1D	21
70	25	2A	2F	34	39	3E	43	49
78	4F	55	5A	61	67	6D	73	79

图 5-10 mif 文件编辑窗



5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.1 存储器初始化文件

【例 5-6】

```
#include <stdio.h>
#include "math.h"
main()
{int i;float s;
for(i=0;i<1024;i++)
    { s = sin(atan(1)*8*i/1024);
      printf("%d : %d;\n",i, (int) ((s+1)*1023/2));
    }
}
```

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.1 存储器初始化文件

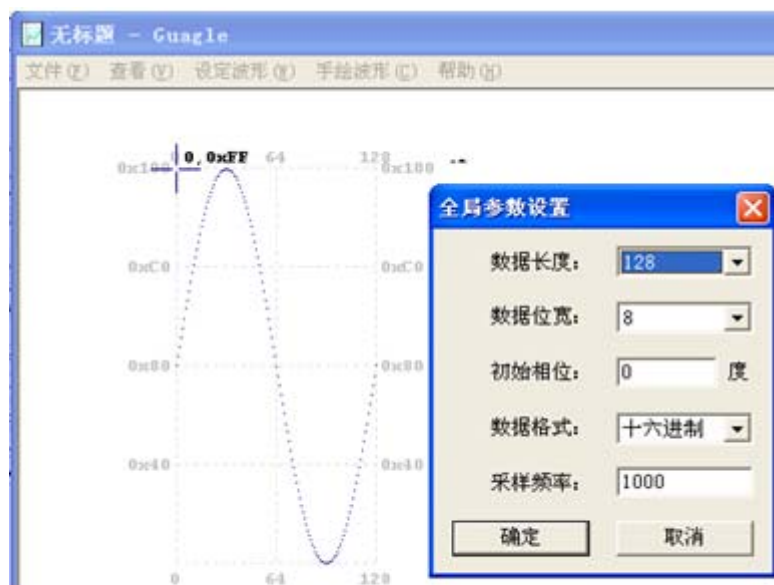


图 5-11 利用 mif 生成器生成 mif 正弦波文件

The screenshot shows a Notepad window titled "DATA7X8.mif - 记事本" with a menu bar containing "文件(F)", "编辑(E)", and "格式(O)". The text content of the file is as follows:

```
DEPTH = 128;  
WIDTH = 8;  
ADDRESS_RADIX = HEX;  
DATA_RADIX = HEX;  
CONTENT BEGIN  
0000 : 0080;  
0001 : 0086;  
0002 : 008C;  
0003 : 0092;  
0004 : 0098;  
0005 : 009E;  
0006 : 00A5;  
0007 : 00AA;  
0008 : 00B0;  
...  
007E : 0073;  
007F : 0079;  
END ;
```

图 5-12 打开 mif 文件

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.2 RAM宏模块的设置和调用

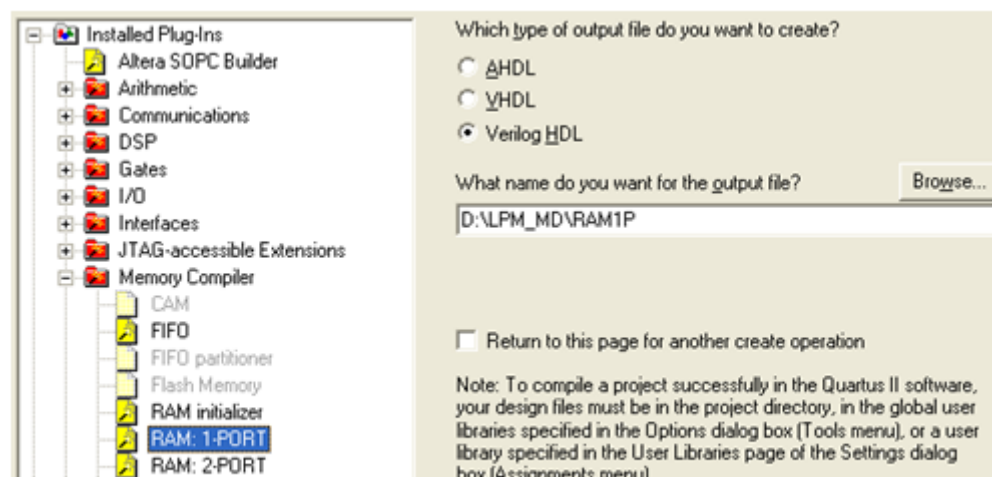


图 5-13 调用单口 LPM RAM

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.2 RAM宏模块的设置和调用

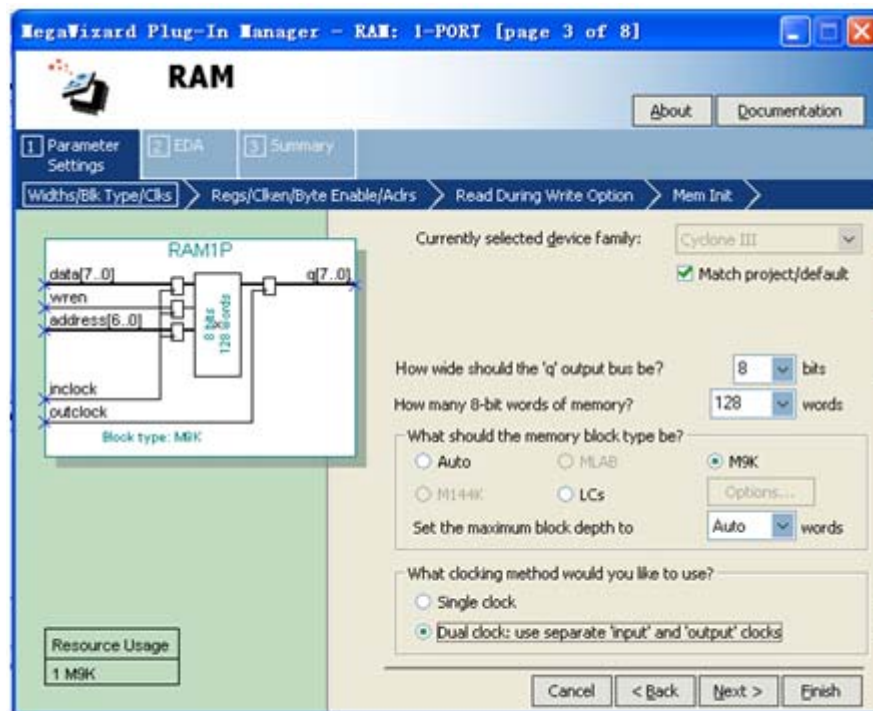


图 5-14 设定 RAM 参数

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.2 RAM宏模块的设置和调用

 


图 5-15 设定 RAM 仅输入时钟控制

 


图 5-16 设定在写入同时读出原数据: Old Data

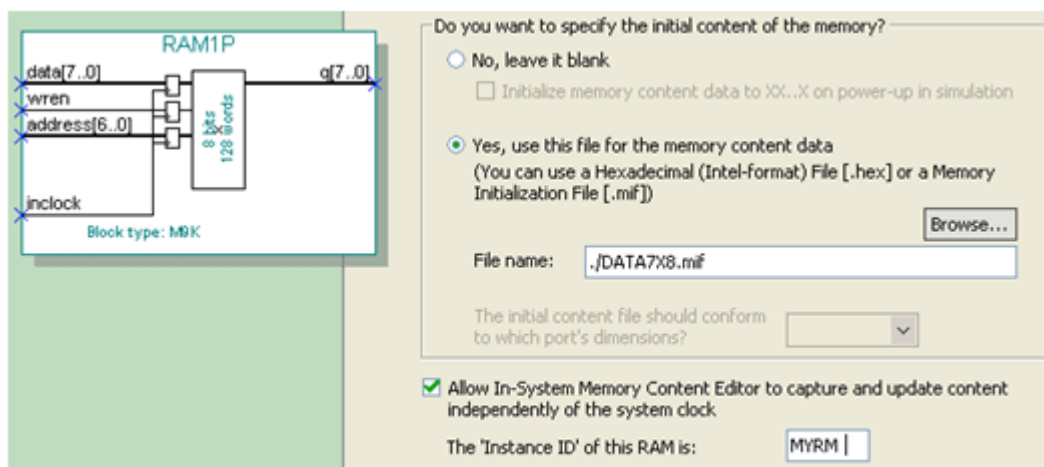


图 5-17 设定初始化文件和允许在系统编辑

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.2 RAM宏模块的设置和调用

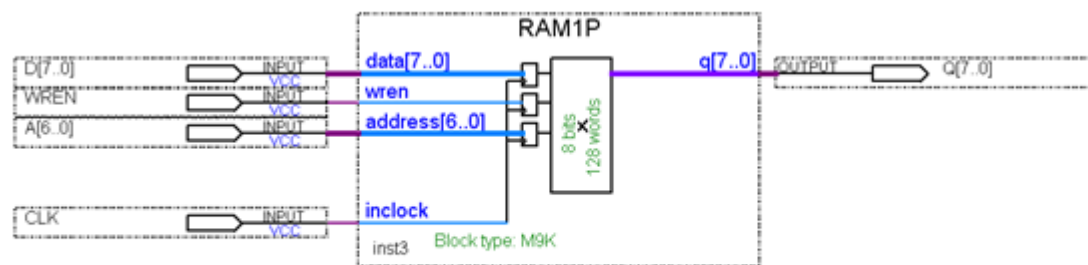


图 5-18 在原理图上连接好的 RAM 模块

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.3 仿真测试RAM宏模块

 


图 5-19 的 RAM 的仿真波形



5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.4 存储器的Verilog代码描述及初始化文件调用

【例 5-7】

```
module RAM78 ( output wire[7:0] Q, //定义 RAM 的 8 位数据输出端口
              input wire[7:0] D, //定义 RAM 的 8 位数据输入端口
              input wire[6:0] A, //定义 RAM 的 7 位地址输入端口
              input wire CLK,WREN ) ; //定义时钟和写允许控制
    reg[7:0] mem[127:0] /* synthesis ram_init_file="DATA7X8.mif" */ ;
    always @(posedge CLK )
        if (WREN) mem[A] <= D; //在 CLK 上升沿将数据口 D 的数据锁入地址对应单元中
    assign Q = mem[A]; //同时，地址对应单元的数据被输出端口
endmodule
```

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.4 存储器的Verilog代码描述及初始化文件调用

1. 存储器端口描述

```
module RAM78(output [7:0] Q, input [7:0] D, input [6:0] A, input CLK, WREN);
```

2. 存储器的Verilog一般描述

```
reg [7:0] mem [127:0];                                parameter width=8, msize=1024;
                                                       reg [width-1:0] MEM87 [msize-1:0];

reg [7:0] mem87 [128:0];
mem87 [16] = 8'b11001001; // mem87 存储器的第 16 单元被赋值为二进制数 11001001
mem87 [122] = 76;        // mem87 存储器的第 122 单元被赋值为十进制数 76。

reg [15:0] A;      // 定义了一个 16 位的寄存器
reg MEM [15:0];    // 定义了一个字长为 1, 即 1 位的, 容量深度为 16 的存储器
                   A [5] = 1'b0;          // 允许对寄存器 A 的第 5 位赋值 0
                   MEM [7] = 1'b1;       // 允许对存储器 MEM 的第 7 个单元赋值 1
                   A = 16'hABCD;         // 允许对寄存器 A 整体赋值
                   MEM = 16'hABCD;       // 错误! 不允许对存储器多个或者所有单元同时赋值
```



5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.4 存储器的Verilog代码描述及初始化文件调用

3. 存储器中初始化文件的调用（配置）

```
/* synthesis ram_init_file="DATA7X8.mif" */ ;  
  
(* ram_init_file = "DATA7X8.mif" *) reg[7:0] mem[127:0]
```

【例 5-8】

```
module RAM78 (output[7:0]Q, input[7:0]D, input[6:0]A, input CLK, WREN);  
    reg[7:0] mem[0:127] ;  
    always @(posedge CLK ) if (WREN) mem[A] <= D;  
    assign Q = mem[A];  
    initial $readmemh("RAM78_DAT.dat", mem );  
endmodule
```



5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.4 存储器的Verilog代码描述及初始化文件调用

4. 语句语法说明

```
initial  
    begin 语句 1; 语句 2; ... end
```



5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.5 存储器设计的结构控制

【例 5-9】

```
module RAM78(output reg[7:0] Q, input[7:0] D, input[6:0] A, input CLK, WREN);  
    reg[7:0] mem[127:0] /* synthesis ram_init_file="DATA7X8.mif" */;  
    always @(posedge CLK) if (WREN) mem[A] <= D;  
    always @(posedge CLK) Q = mem[A];  
endmodule
```

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.5 存储器设计的结构控制

 


图 5-20 例 5-7 的 RTL 电路模块图

 


图 5-21 例 5-9 的 RTL 电路模块图

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.5 存储器设计的结构控制

Top-level Entity Name	RAM78
Family	Cyclone III
Device	EP3C55F484C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	1,497 / 55,856 (3 %)
Total combinational functions	1,340 / 55,856 (2 %)
Dedicated logic registers	1,024 / 55,856 (2 %)
Total registers	1024
Total pins	25 / 328 (8 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 2,396,160 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 312 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

图 5-22 例 5-7 的编译报告

Top-level Entity Name	RAM78
Family	Cyclone III
Device	EP3C55F484C8
Timing Models	Final
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	0 / 55,856 (0 %)
Total combinational functions	0 / 55,856 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 55,856 (0 %)
Total registers	0
Total pins	25 / 328 (8 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	1,024 / 2,396,160
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 312 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

图 5-23 例 5-9 的编译报告

5.3 RAM宏模块的使用方法

5.3.5 存储器设计的结构控制

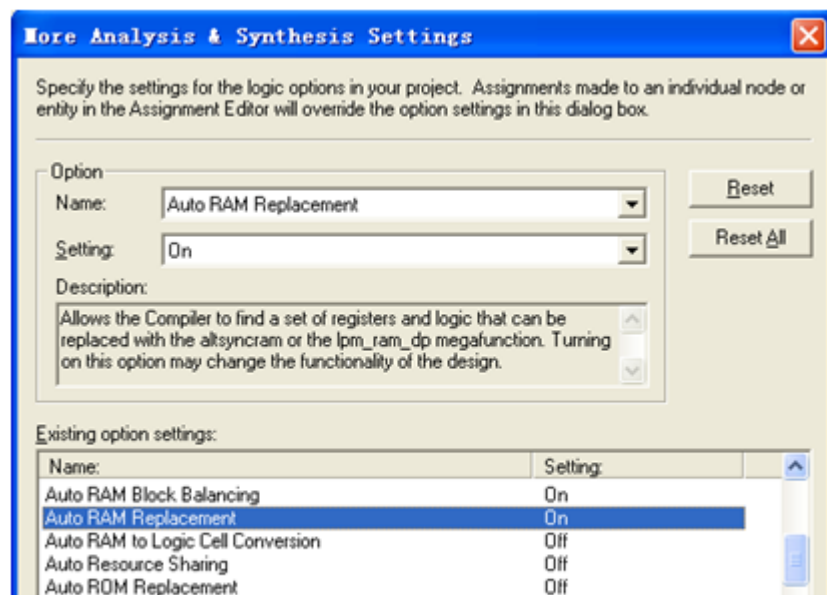


图 5-24 选择 RAM 单元自动替代控制

5.4 LPM存储器在系统读写方法

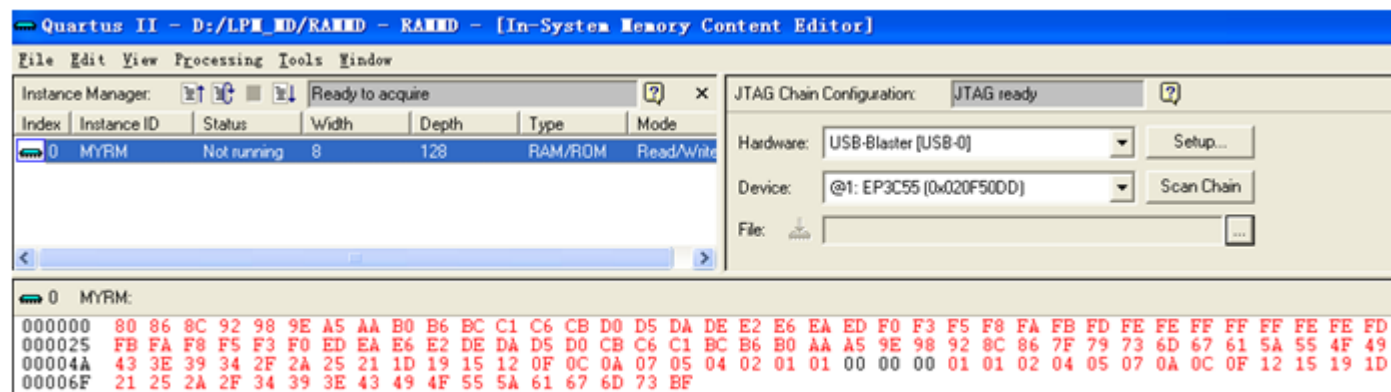


图 5-25 利用 In-System Memory Content Editor 读取 RAM 中的数据

5.5 嵌入式锁相环使用方法

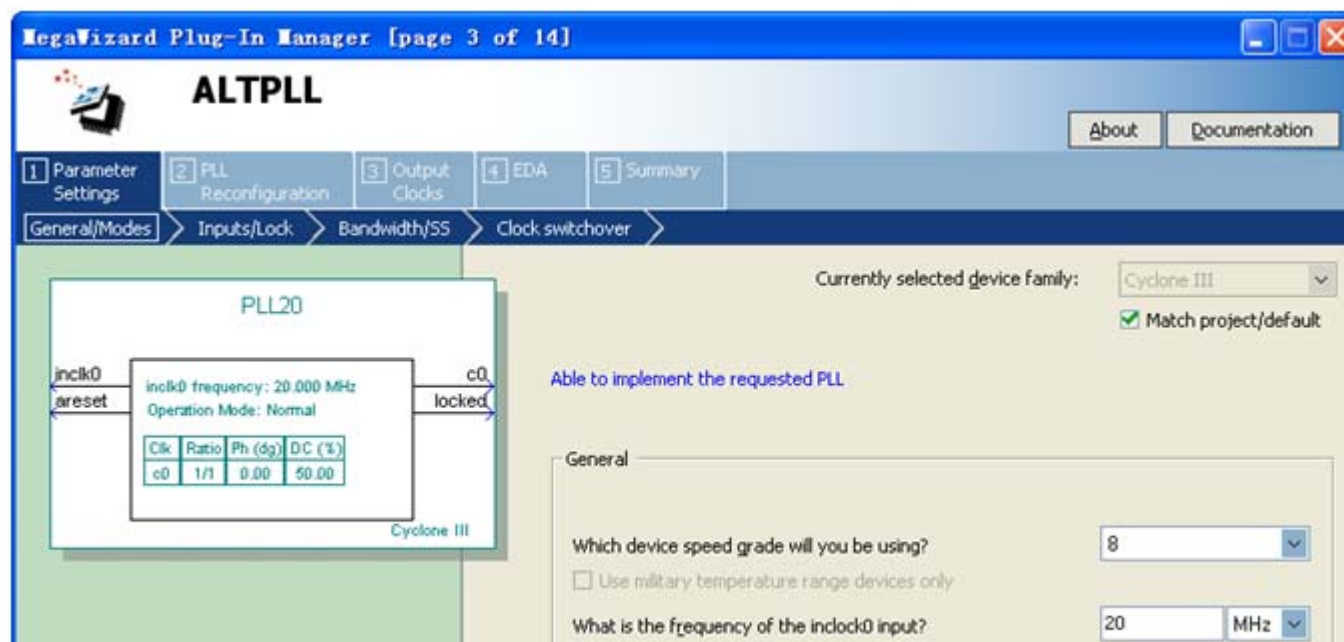


图 5-26 选择输入参考时钟 indock0 为 20MHz

5.5 嵌入式锁相环使用方法

PLL20

inclk0
areset
pfdena

inclk0 frequency: 20.000 MHz
Operation Mode: Normal

Clk	Ratio	Ph (dg)	DC (%)
c0	1/1	0.00	50.00

c0
locked

Cyclone III

Able to implement the requested PLL

Optional inputs

- Create an 'plena' input to selectively enable the PLL
- Create an 'areget' input to asynchronously reset the PLL
- Create an 'pfdena' input to selectively enable the phase/freq. detector

Lock output

- Create 'locked' output

图 5-27 选择控制信号

PLL20

inclk0
areset
pfdena

inclk0 frequency: 20.000 MHz
Operation Mode: Normal

Clk	Ratio	Ph (dg)	DC (%)
c0	3/2	0.00	50.00
c1	5/2	0.00	50.00
c2	10/1	7.50	50.00

c0
c1
c2
locked

Cyclone III

c2 - Core/External Output Clock
Able to implement the requested PLL

Use this clock

Clock Tap Settings

	Requested settings	Actual settings
<input checked="" type="radio"/> Enter output clock frequency:	200 MHz	200.000000
<input type="radio"/> Enter output clock parameters:		
Clock multiplication factor	1	10
Clock division factor	1	1
Clock phase shift	7.50 deg	0.00
Phase shift step resolution(ps)		
Clock duty cycle (%)	50.00	50.00

More Details >>

图 5-28 选择 e0 的输出频率为 200MHz

EDA实验与创新实践

5-1 查表式硬件运算器设计

【例 5-10】

```
WIDTH = 8 ;
DEPTH = 256 ;
ADDRESS_RADIX = HEX ;
DATA_RADIX = HEX ;
CONTENT BEGIN
00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00; 06:00; 07:00; 08:00; 09:00;
10:00; 11:01; 12:02; 13:03; 14:04; 15:05; 16:06; 17:07; 18:08; 19:09;
20:00; 21:02; 22:04; 23:06; 24:08; 25:10; 26:12; 27:14; 28:16; 29:18;
30:00; 31:03; 32:06; 33:09; 34:12; 35:15; 36:18; 37:21; 38:24; 39:27;
40:00; 41:04; 42:08; 43:12; 44:16; 45:20; 46:24; 47:28; 48:32; 49:36;
50:00; 51:05; 52:10; 53:15; 54:20; 55:25; 56:30; 57:35; 58:40; 59:45;
60:00; 61:06; 62:12; 63:18; 64:24; 65:30; 66:36; 67:42; 68:48; 69:54;
70:00; 71:07; 72:14; 73:21; 74:28; 75:35; 76:42; 77:49; 78:56; 79:63;
80:00; 81:08; 82:16; 83:24; 84:32; 85:40; 86:48; 87:56; 88:64; 89:72;
90:00; 91:09; 92:18; 93:27; 94:36; 95:45; 96:54; 97:63; 98:72; 99:81;
END ;
```

$$f(x,y) = \sqrt{8\sin^2(2\pi xy) + 2\cos^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)}$$

EDA实验与创新实践

5-2 正弦信号发生器设计

 


图 5-29 正弦信号发生器结构框图



EDA实验与创新实践

5-2 正弦信号发生器设计

【例 5-12】

```
module SIN_GNT(RST, CLK, EN, Q, AR);
    output [7:0] Q; output [6:0] AR; //AR是7位地址发生器输出测试口
    input EN, CLK, RST; wire [6:0] TMP; reg [6:0] Q1;
    always @(posedge CLK or negedge RST)
        if(!RST) Q1 <= 7'B0000000;
        else if (EN) Q1 <= Q1+1;
        else Q1 <= Q1;
    assign TMP=Q1; assign AR=TMP;
    ROM78 IC1(.address(TMP), .inclock(CLK), .q(Q)); //例化ROM78.v
endmodule
```

【例 5-13】 ROM78.v

```
module ROM78 (address, inclock, q);
    input [6:0] address; input inclock; output[7:0] q;
```

...

EDA实验与创新实践

5-2 正弦信号发生器设计

 


图 5-30 例 5-12 的仿真波形输出

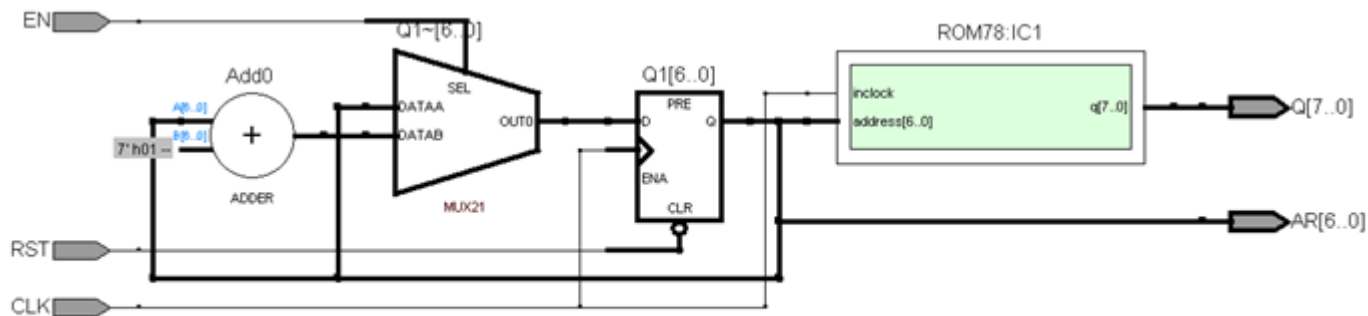


图 5-31 例 5-12 的 RTL 电路图

EDA实验与创新实践

5-2 正弦信号发生器设计

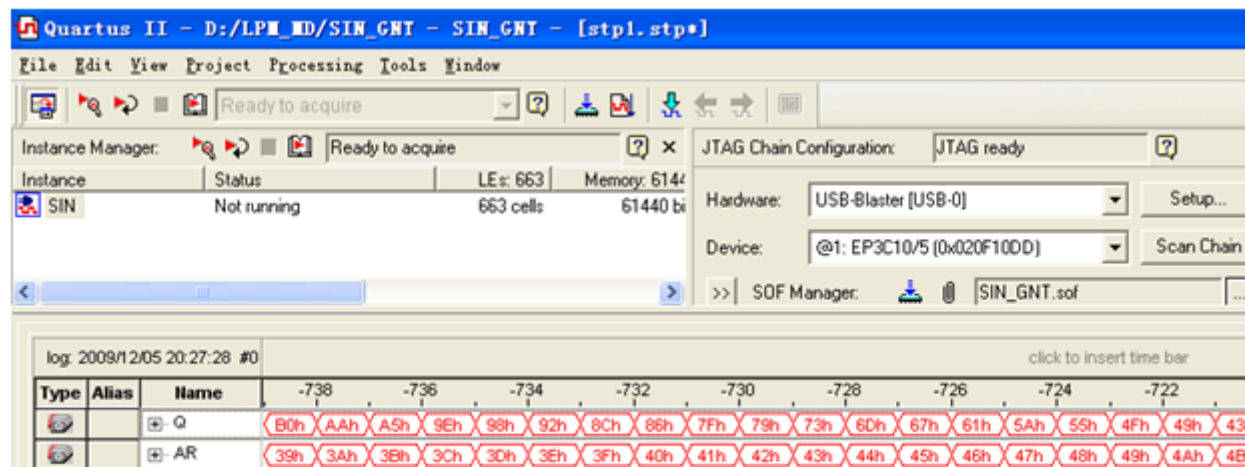


图 5-32 正弦信号发生器数据输出的 SignalTapII 测试图

EDA实验与创新实践

5-2 正弦信号发生器设计

 


图 5-33 正弦信号发生器的 SignalTapII 的波形显示图



EDA实验与创新实践

5-3 DDS正弦信号发生器设计

$$S_{\text{out}} = A \sin \omega t = A \sin(2\pi f_{\text{out}} t) \quad (5-1)$$

$$\theta = 2\pi f_{\text{out}} t \quad (5-2)$$

$$\Delta \theta = 2\pi f_{\text{out}} T_{\text{clk}} = \frac{2\pi f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (5-3)$$

$$\frac{B_{\Delta\theta}}{2^N} = \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}}, \quad B_{\Delta\theta} = 2^N \cdot \frac{f_{\text{out}}}{f_{\text{clk}}} \quad (5-4)$$

$$S_{\text{out}} = A \sin(\theta_{k-1} + \Delta \theta) = A \sin \left[\frac{2\pi}{2^N} \cdot (B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta\theta}) \right] = A f_{\sin} (B_{\theta_{k-1}} + B_{\Delta\theta}) \quad (5-5)$$

$$B_{\theta_{k-1}} \approx \frac{\theta_{k-1}}{2\pi} \cdot 2^N \quad (5-6)$$

EDA实验与创新实践

5-3 DDS正弦信号发生器设计

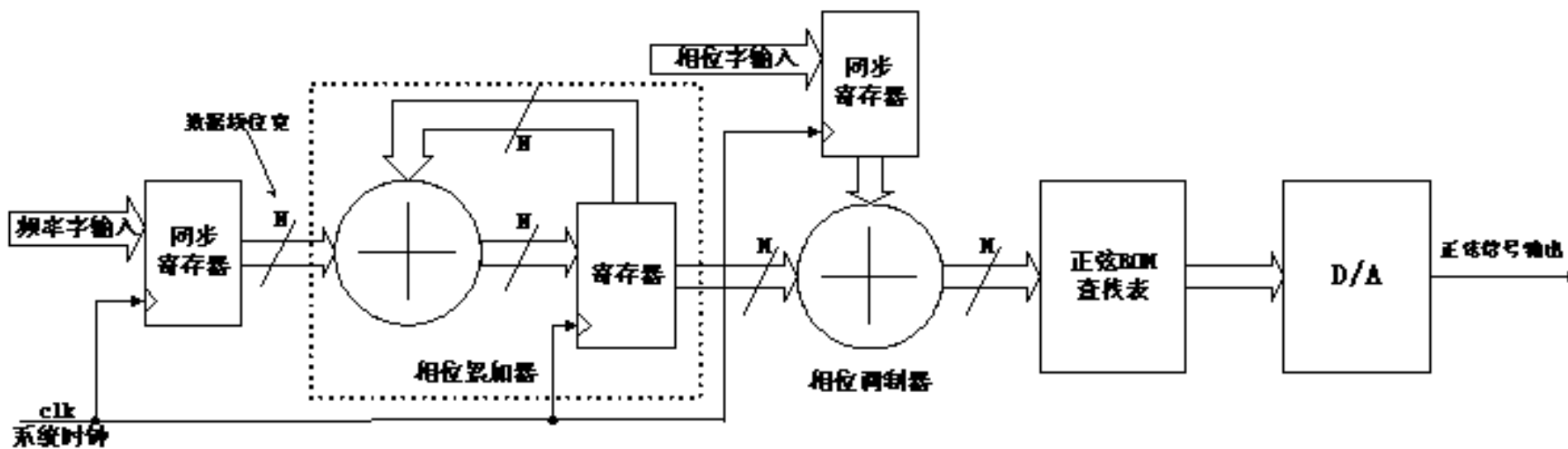


图 5-34 基本 DDS 结构



EDA实验与创新实践

5-3 DDS正弦信号发生器设计

$$f_{\text{out}} = \frac{B_{\Delta\theta}}{2^N} \cdot f_{\text{clk}} \quad (5-7)$$

$$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{clk}}}{2^N} \quad (5-8)$$

$$f_{\text{out}} = \frac{B[31..0]}{2^{32}} \cdot f_{\text{clk}} \quad (5-9)$$

EDA实验与创新实践

5-3 DDS正弦信号发生器设计

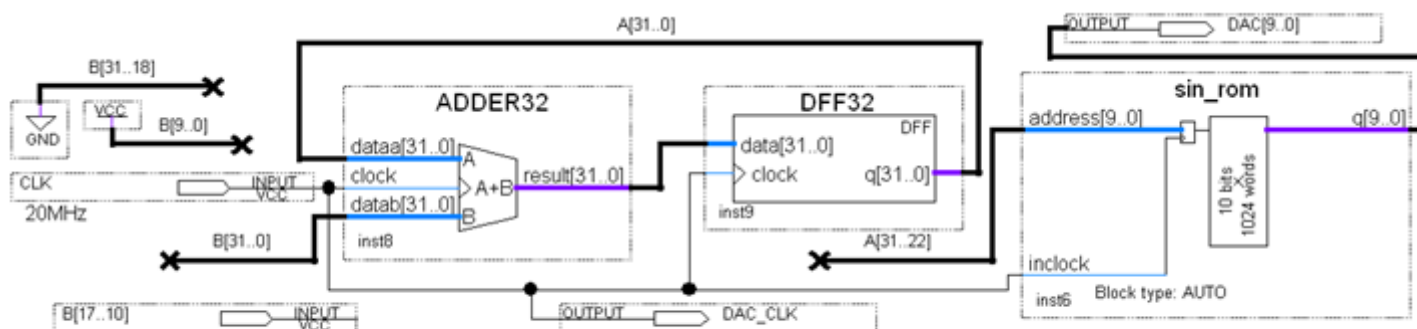


图 5-35 DDS 信号发生器电路顶层原理图

 


图 5-36 图 5-35 的仿真波形

EDA实验与创新实践

5-4 移相信号发生器设计

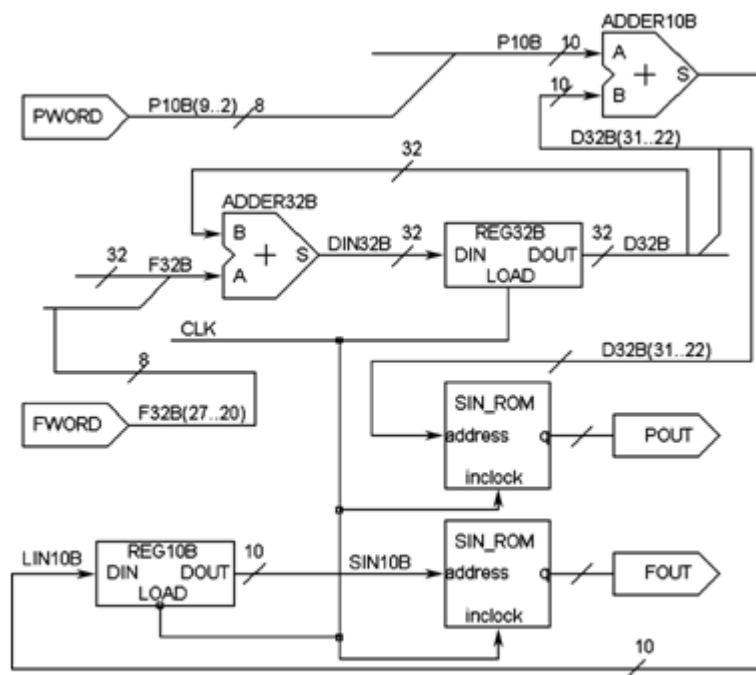


图 5-37 全数字移相信号发生器电路模型图