

---



# 第7章

## 有限状态机设计技术

---

---



# 7.1 状态机的一般形式

## 7.1.1 状态机的基本结构

### 1. 状态机说明部分

```
parameter[2:0] s0=0, s1=1, s2=2, s3=3, s4=4 ;  
reg[2:0] current_state, next_state;
```

### 2. 主控时序过程

---

# 7.1 状态机的一般形式

## 7.1.1 状态机的基本结构

### 3. 主控组合过程

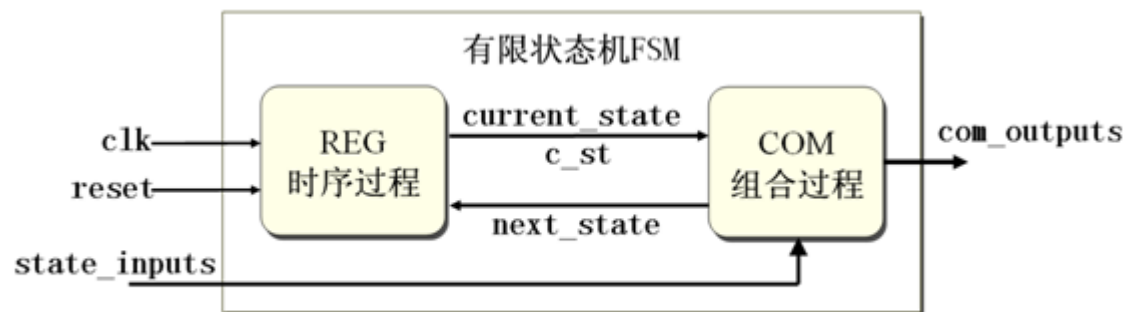


图 7-1 状态机一般结构示意图

### 4. 辅助过程





## 7.1 状态机的一般形式

### 7.1.1 状态机的基本结构

```
        if (state_inputs==2'b01) next_state<=s1;
            else next_state<=s2 ; end
s2 : begin comb_outputs<=12 ;
        if (state_inputs==2'b10) next_state<=s0;
            else next_state<=s3 ; end
s3 : begin comb_outputs<=14 ;
        if (state_inputs==2'b11) next_state<=s3;
            else next_state<=s4 ; end
s4 : begin comb_outputs<=9 ; next_state<=s0 ; end
        default : next_state<=s0 ; //现态若未出现以上各态, 返回初态 s0
    endcase end
__ endmodule
```

# 7.1 状态机的一般形式

## 7.1.1 状态机的基本结构

 


图 7-2 例 7-1 对应的状态图

 


图 7-3 例 7-1 状态机的工作时序

# 7.1 状态机的一般形式

## 7.1.2 初始控制与表述

(1) 打开“状态机萃取”开关。

(2) 关于参数定义表述。

(3) 状态变量定义表述。

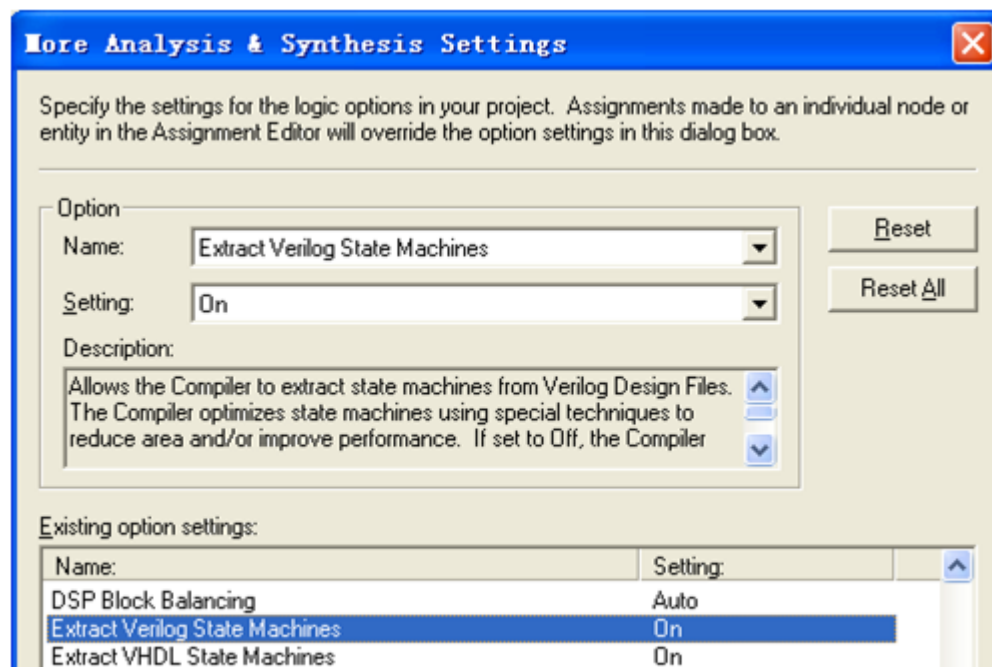


图 7-4 打开 Verilog 状态机萃取开关

## 7.2 Moore型有限状态机

### 7.2.1 实用状态机设计示例

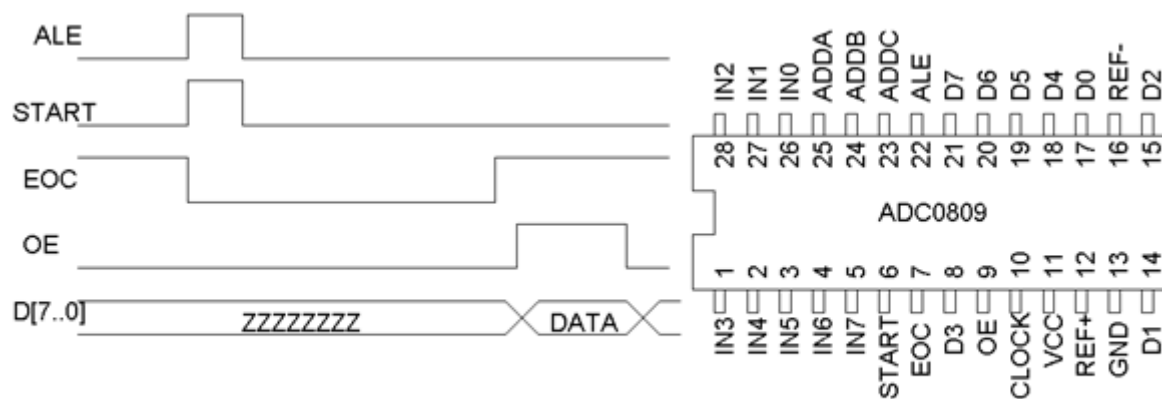


图 7-5 ADC0809 工作时序和芯片引脚图



## 7.2 Moore型有限状态机

### 7.2.1 实用状态机设计示例

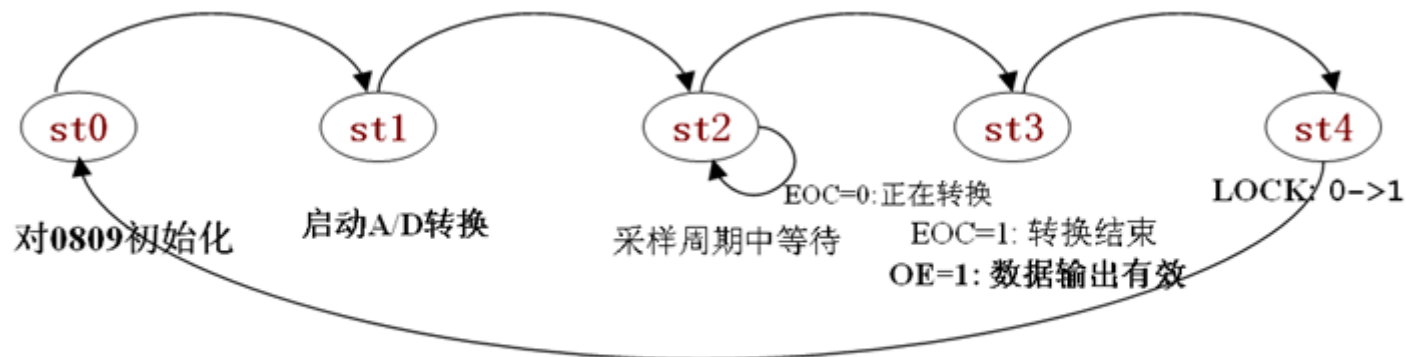


图 7-6 控制 ADC0809 采样状态图

## 7.2 Moore型有限状态机

### 7.2.1 实用状态机设计示例

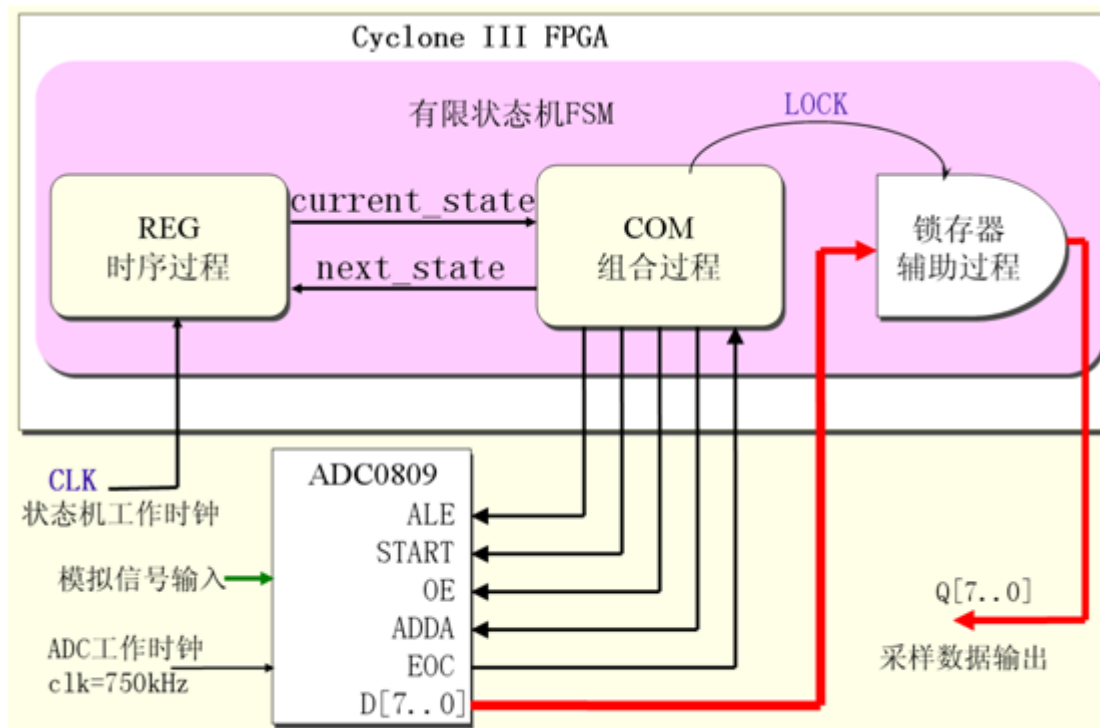


图 7-7 采样状态机结构框图

## 【例 7-2】

```
module ADC0809 (D, CLK, EOC, RST, ALE, START, OE, ADDA, Q, LOCK_T);
    input[7:0] D;           //来自0809转换好的8位数据
    input CLK,RST;        //状态机工作时钟,和系统复位控制
    input EOC;            //转换状态指示,低电平表示正在转换
    output ALE;           //8个模拟信号通道地址锁存信号
    output START,OE ;     //转换启动信号,和数据输出三态控制信号
    output ADDA,LOCK_T ;  //信号通道控制信号和锁存测试信号
    output[7:0] Q;        reg ALE, START, OE;
    parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4; //定义各状态子类型
    reg[4:0] cs , next_state ;           //为了便于仿真显示,现态名简为cs
    reg[7:0] REGL; reg LOCK;            //转换后数据输出锁存时钟信号
    always @(cs or EOC) begin           //组合过程,规定各状态转换方式
        case (cs)
            s0 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=0 ; LOCK=0 ;
                    next_state <= s1 ; end //0809初始化
            s1 : begin ALE=1 ; START=1 ; OE=0 ; LOCK=0 ;
                    next_state <= s2 ; end //启动采样信号START
```

接下页



```
s2 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=0 ; LOCK=0 ;
      if (EOC==1'b1) next_state = s3 ;           //EOC=0表明转换结束
      else next_state = s2 ; end                 //转换未结束，继续等待
s3 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=1; LOCK=0; //开启OE，打开AD数据口。
      next_state = s4 ; end                     //下一状态无条件转向s4
s4 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=1; LOCK=1; //开启数据锁存信号
      next_state <= s0 ; end
default : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=0 ; LOCK=0 ;
          next_state = s0 ; end

endcase end

always @(posedge CLK or posedge RST) begin //时序过程
  if (RST) cs <= s0 ;
  else cs <= next_state ; end // 由现态变量cs将当前状态值带出过程

always @(posedge LOCK) //寄存器过程
  if (LOCK) REGL <= D ; // 此过程中，在LOCK的上升沿将转换好的数据锁入

assign ADDA =0 ; assign Q = REGL ; //选择模拟信号进入通道IN0
assign LOCK_T = LOCK ; //将测试信号输出

endmodule
```

## 7.2 Moore型有限状态机

### 7.2.1 实用状态机设计示例

 


图 7-8 ADC0809 采样状态机工作时序


### 【例 7-3】

```
always @(cs or EOC) begin //状态转换过程
    case (cs)
        s0 : next_state <= s1 ;
        s1 : next_state <= s2 ;
        s2 : if (EOC==1'b1) next_state=s3 ; else next_state=s2 ;
        s3 : next_state = s4 ;
        s4 : next_state <= s0 ;
        default : next_state = s0 ;
    endcase end
always @(cs) begin //控制信号输出过程
    case (cs)
        s0 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=0 ; LOCK=0 ; end
        s1 : begin ALE=1 ; START=1 ; OE=0 ; LOCK=0 ; end
        s2 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=0 ; LOCK=0 ; end
        s3 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=1 ; LOCK=0 ; end
        s4 : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=1 ; LOCK=1 ; end
        default : begin ALE=0 ; START=0 ; OE=0 ; LOCK=0 ; end
    endcase end
```

### 【例 7-4】

```
module SCHK (CLK, DIN, RST, SOUT);           //11010011 高位在前。
    input  CLK, DIN, RST;                   //时钟信号, 输入数据, 和复位信号
    output SOUT;                            //检测结果输出
    parameter  s0=40, s1=41, s2=42, s3=43, s4=44,
               s5=45, s6=46, s7=47, s8=48 ; // 设定 9 个状态参数
    reg[8:0] ST,NST ;                       //设定现态变量和次态变量
    always @(posedge CLK or posedge RST)
        if (RST) ST<=s0 ; else ST<=NST ;
    always @(ST or DIN)  begin
        case (ST )
            s0 :  if (DIN==1'b1)  NST<=s1; else NST<=s0;
            s1 :  if (DIN==1'b1)  NST<=s2; else NST<=s0;
            s2 :  if (DIN==1'b0)  NST<=s3; else NST<=s0;
            s3 :  if (DIN==1'b1)  NST<=s4; else NST<=s0;
            s4 :  if (DIN==1'b0)  NST<=s5; else NST<=s0;
            s5 :  if (DIN==1'b0)  NST<=s6; else NST<=s0;
            s6 :  if (DIN==1'b1)  NST<=s7; else NST<=s0;
            s7 :  if (DIN==1'b1)  NST<=s8; else NST<=s0;
            s8 :  if (DIN==1'b0)  NST<=s3; else NST<=s0;
            default :              NST<=s0;
        endcase
        end
        assign SOUT = (ST==s8) ;
    endmodule
```

## 7.2.2 序列检测状态机设计

 

## 7.2 Moore型有限状态机

### 7.2.2 序列检测状态机设计

 


图 7-9 例 7-4 之序列检测器时序仿真波形



## 7.3 Mealy型状态机设计

### 【例 7-5】

```
module MEALY1 (CLK, DIN1,DIN2, RST, Q);
input CLK, DIN1,DIN2, RST;  output[4:0] Q;
reg[4:0] Q;  reg[4:0] PST;
parameter st0=0, st1=1, st2=2, st3=3, st4=4;
always @(posedge CLK or posedge RST)
begin : REG
    if (RST) PST <= st0 ;  else  begin
        case (PST)
            st0 :  if (DIN1==1'b1)  PST<=st1 ;  else  PST<=st0 ;
            st1 :  if (DIN1==1'b1)  PST<=st2 ;  else  PST<=st1 ;
            st2 :  if (DIN1==1'b1)  PST<=st3 ;  else  PST<=st2 ;
            st3 :  if (DIN1==1'b1)  PST<=st4 ;  else  PST<=st3 ;
            st4 :  if (DIN1==1'b0)  PST<=st0 ;  else  PST<=st4 ;
            default :  PST<=st0 ;
        endcase  end  end
    always@(PST or DIN2)  begin :  COM  //输出控制信号的过程
        case (PST)
            st0 :  if (DIN2==1'b1)  Q=5'H10 ;  else  Q=5'H0A ;
            st1 :  if (DIN2==1'b0)  Q=5'H17 ;  else  Q=5'H14 ;
            st2 :  if (DIN2==1'b1)  Q=5'H15 ;  else  Q=5'H13 ;
            st3 :  if (DIN2==1'b0)  Q=5'H1B ;  else  Q=5'H09 ;
            st4 :  if (DIN2==1'b1)  Q=5'H1D ;  else  Q=5'H0D ;
            default :  Q=5'b00000 ;
        endcase  end
    endmodule
```

## 7.3 Mealy型状态机设计

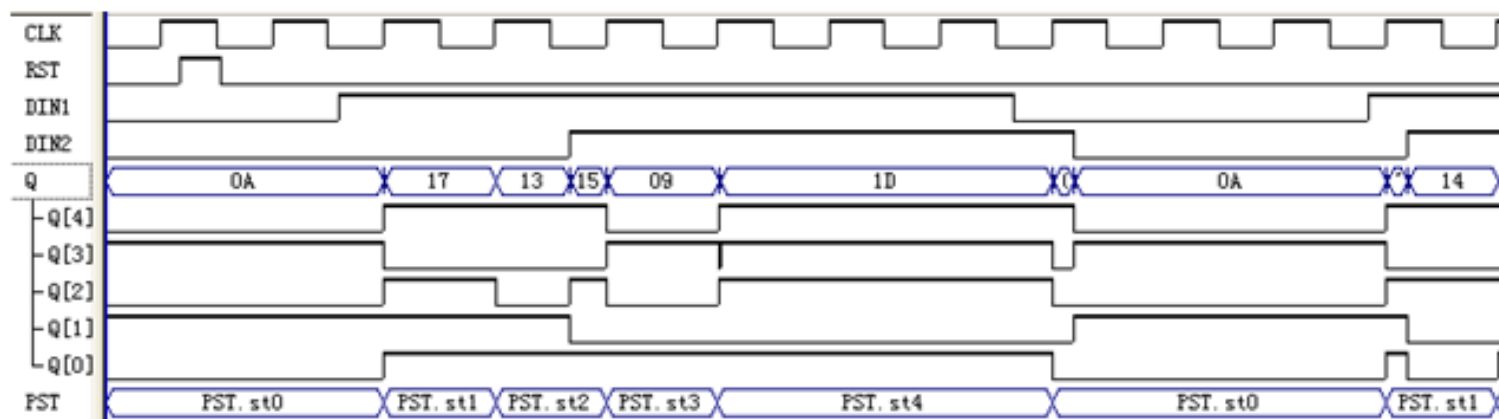


图 7-10 例 7-5 之双过程 Mealy 机仿真波形



## 7.3 Mealy型状态机设计

### 【例 7-6】

```
module SCHK (CLK, DIN, RST, SOUT); //11010011
    input CLK, DIN, RST;    output SOUT;
    parameter s0=0, s1=1, s2=2, s3=3, s4=4, s5=5, s6=6, s7=7, s8=8;
    reg[8:0] ST ;    reg SOUT;
    always @(posedge CLK) begin    SOUT=0;
        if (RST) ST<=s0 ;    else
            casex (ST )
                s0 : if (DIN==1'b1) ST<=s1; else ST<=s0;
                s1 : if (DIN==1'b1) ST<=s2; else ST<=s0;
                s2 : if (DIN==1'b0) ST<=s3; else ST<=s0;
                s3 : if (DIN==1'b1) ST<=s4; else ST<=s0;
                s4 : if (DIN==1'b0) ST<=s5; else ST<=s0;
                s5 : if (DIN==1'b0) ST<=s6; else ST<=s0;
                s6 : if (DIN==1'b1) ST<=s7; else ST<=s0;
                s7 : if (DIN==1'b1) ST<=s8; else ST<=s0;
                s8 : begin SOUT=1 ;
                            if (DIN==1'b0) ST<=s3; else ST<=s0; end
            default : ST<=s0;
        endcase    end
endmodule
```

## 7.3 Mealy型状态机设计

 


图 7-11 例 7-6 之单过程 Mealy 机仿真波形

## 7.4 不同编码类型状态机

### 7.4.1 直接输出型编码

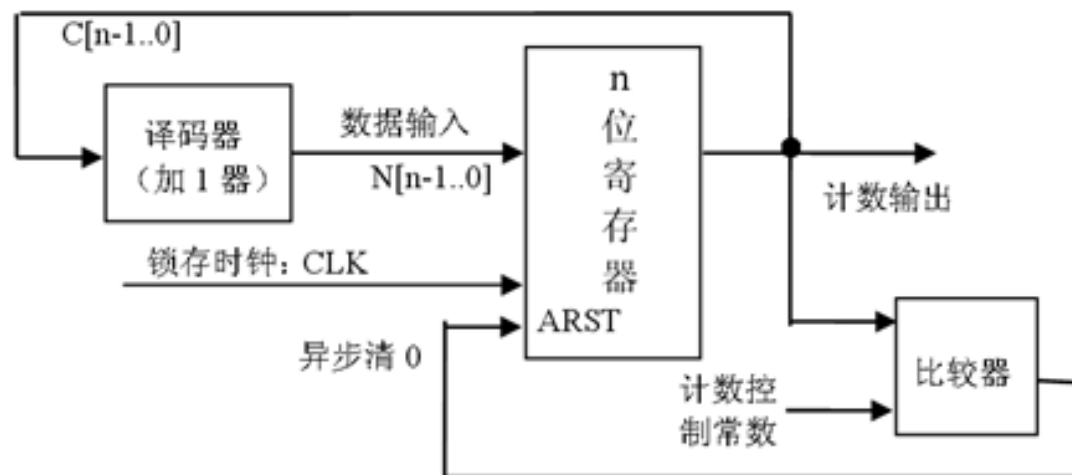


图 7-12 加法计数器一般模型

## 7.4 不同编码类型状态机

### 7.4.1 直接输出型编码

表 7-1 控制信号状态编码表

状态	状态编码					功能说明
	START	ALE	OE	LOCK	B	
s0	0	0	0	0	0	初始态
s1	1	1	0	0	0	启动转换
s2	0	0	0	0	1	若测得 EOC=1 时, 转下一状态 ST3
s3	0	0	1	0	0	输出转换好的数据
s4	0	0	1	1	0	利用 LOCK 的上升沿将转换好的数据锁存

### 【例 7-7】

```
module ADC0809 (D, CLK, EOC, RST, ALE, START, OE, ADDA, Q, LOCK_T);
    input[7:0] D;    input CLK,RST,EOC;    output[7:0] Q;
    output START,OE , ALE, ADDA,LOCK_T ;
    parameter s0=5'B00000,s1=5'B11000,s2=5'B00001,s3=5'B00100,s4=5'B00110;
    reg[4:0] cs ,SOUT, next_state ;    reg[7:0] REGL;    reg LOCK;
    always@ (cs or EOC)    begin
        case (cs)
            s0 : begin next_state<=s1 ;    SOUT=s0 ;    end
            s1 : begin next_state<=s2 ;    SOUT=s1 ;    end
            s2 : begin SOUT=s2 ;
                    if (EOC==1'b1)    next_state = s3 ;
                    else next_state = s2 ;    end
            s3 : begin SOUT=s3 ;    next_state = s4 ;    end
            s4 : begin SOUT=s4 ;    next_state = s0 ;    end
            default : begin next_state=s0 ;    SOUT=s0; end
        endcase    end
    always @ (posedge CLK or posedge RST)    begin //时序过程
        if (RST) cs <= s0 ;    else cs<=next_state ;    end
    always @ (posedge SOUT[1] ) //寄存器过程
        if (SOUT[1])    REGL <= D ;
        assign ADDA =0 ;    assign Q = REGL ;
        assign LOCK_T = SOUT[1] ;
        assign OE = SOUT[2] ;
        assign ALE = SOUT[3] ;
        assign START = SOUT[4] ;
    endmodule
```

## 7.4 不同编码类型状态机

### 7.4.1 直接输出型编码

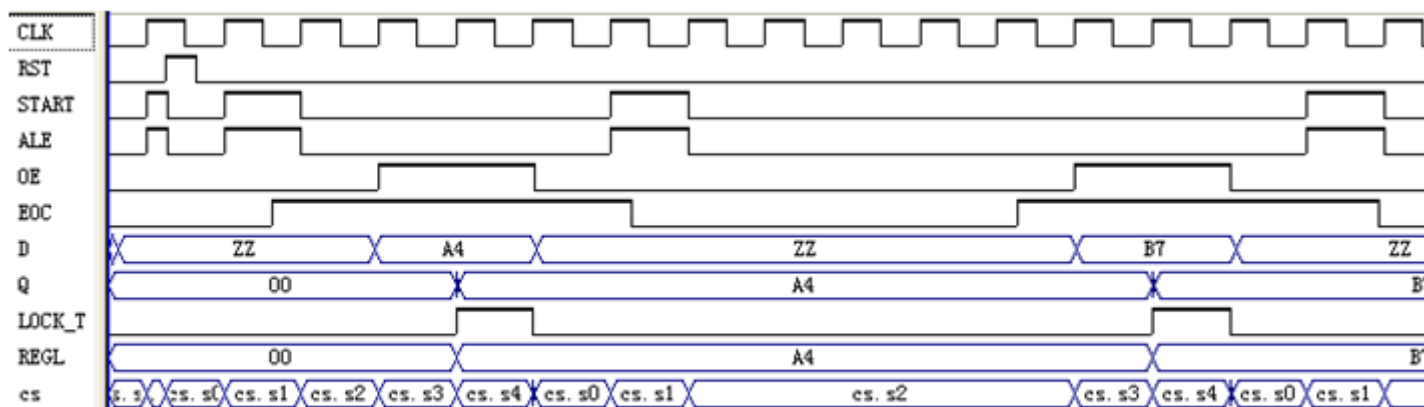


图 7-13 例 7-7 状态机工作时序图



■ 【例 7-8】

```
`define s0 5'B00000
`define s1 5'B11000
`define s2 5'B00001
`define s3 5'B00100
`define s4 5'B00110
module ADC0809 (D, CLK, EOC, RST, ALE, START, OE, ADDA, Q, LOCK_T);
    input [7:0] D;    input CLK, RST, EOC;
    output START, OE, ALE, ADDA, LOCK_T;    output [7:0] Q;
    reg [4:0] cs, SOUT, next_state; reg [7:0] REGL; reg LOCK;
always @ (cs or EOC)    begin
    case (cs)
        `s0 : begin next_state<=`s1 ; SOUT=`s0 ;    end
        `s1 : begin next_state<=`s2 ; SOUT=`s1 ;    end
        `s2 : begin SOUT=`s2 ;
                if (EOC==1'b1) next_state=`s3 ;
                else next_state = `s2 ;    end
        `s3 : begin SOUT=`s3 ; next_state = `s4 ;    end
        `s4 : begin SOUT=`s4 ; next_state = `s0 ;    end
        default : begin next_state=`s0 ; SOUT=`s0; end
    endcase    end
always @ (posedge CLK or posedge RST)    begin //时序过程
    if (RST) cs <= `s0 ; else cs<=next_state ; end
always @ (posedge SOUT[1] ) //寄存器过程
    if (SOUT[1]) REGL <= D ;
    assign ADDA =0 ;    assign Q = REGL ;
    assign LOCK_T = SOUT[1] ;    assign START = SOUT[4] ;
    assign ALE = SOUT[3] ;    assign OE = SOUT[2] ;
endmodule
```

## 7.4 不同编码类型状态机

### 7.4.2 宏定义语句在状态编码定义中的用法



图 7-14 例 7-7 的状态编码波形图



图 7-15 例 7-8 的状态编码波形图

## 7.4 不同编码类型状态机

### 7.4.3 宏定义命令语句

`\define` 宏名 (标志符) 宏内容 (字符串)

```
\define s A+B+C+D
```

### 7.4.4 顺序编码型状态机编码

表 7-2 编码方式

状 态	顺 序 编 码	一 位 热 码 编 码	约 翰 逊 码 编 码
States	Sequential-Encoded	One-Hot-Encoded	Johnson-Encoded
State0	000	100000	0000
State1	001	010000	1000
State2	010	001000	1100
State3	011	000100	1110
State4	100	000010	1111
State5	101	000001	0111

---



## 7.4 不同编码类型状态机

### 7.4.5 一位热码编码

### 7.4.6 状态编码设置

#### 1. 用户自定义方式

“User-Encoded”

#### 2. 用属性定义语句设置

```
(* syn_encoding = "one-hot" *)
```

---

## 7.4 不同编码类型状态机

### 【例 7-9】

```
module SCHK (CLK, DIN, RST, SOUT);
input CLK, DIN, RST; output SOUT;
parameter s0=0, s1=1, s2=2, s3=3, s4=4, s5=5, s6=6, s7=7, s8=8 ;
(* syn_encoding = "one-hot" *) reg [8:0] ST ;
reg SOUT;
always @(posedge CLK) begin
. . . . .
```

表 7-3 编码方式属性定义及资源耗用参考

编码方式	编码方式属性定义	逻辑宏单元数 LCs	触发器数 REGs
一位热码	(* syn_encoding = "one-hot" *)	13	10
用户自定义码	(* syn_encoding = "user" *)	12	5
格雷码	(* syn_encoding = "gray" *)	8	5
顺序码	(* syn_encoding = "sequential" *)	10	5
约翰逊码	(* syn_encoding = "johnson" *)	23	6
默认编码	(* syn_encoding = "default" *)	13	10
最简码	(* syn_encoding = "compact" *)	9	5
安全一位热码	(* syn_encoding = "safe, one-hot" *)	21	10

## 7.4 不同编码类型状态机

### 7.4.6 状态编码设置

#### 3. 直接设置方法

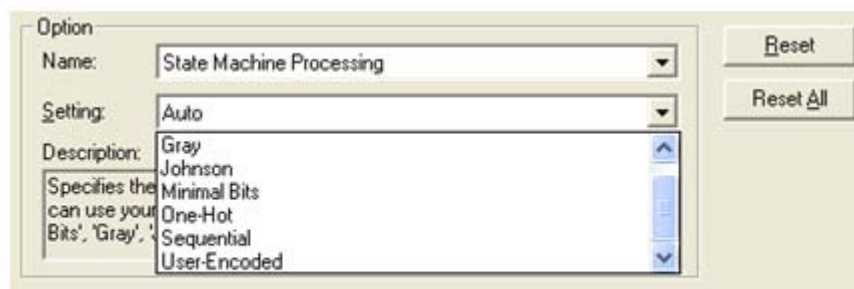


图 7-16 选择恰当的编码形式

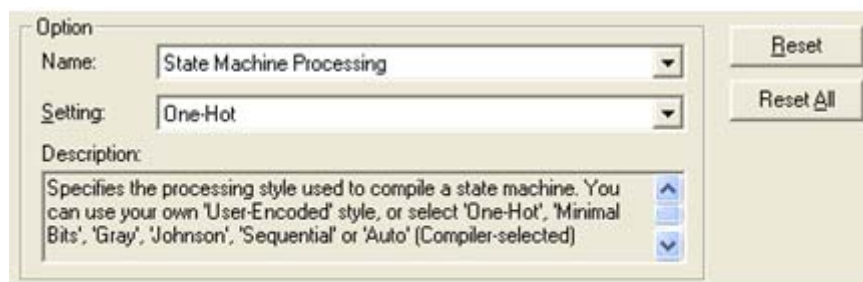


图 7-17 选择了一位热码编码形式

## 7.5 安全状态机设计

表 7-4 剩余状态

状态	顺序编码
s0	000
s1	001
s2	010
s3	011
s4	100
s5	101
s6	110
s7	111

```
parameter s0=0,s1=1,s2=2,s3=3,s4=4, s5=5, s6=6,s7=7;  
...  
s5 : next_state = s0 ;  
s6 : next_state = s0 ;  
s7 : next_state = s0 ;  
default : begin next_state=s0 ;
```



 


图 7-18 选择安全状态机设计


# 习题

 

(a)

 

(b)

 

(c)

图 7-19 习题 7-7 状态图



# EDA实验与创新实践

## 7-1 序列检测器设计

## 7-2 ADC采样控制电路设计

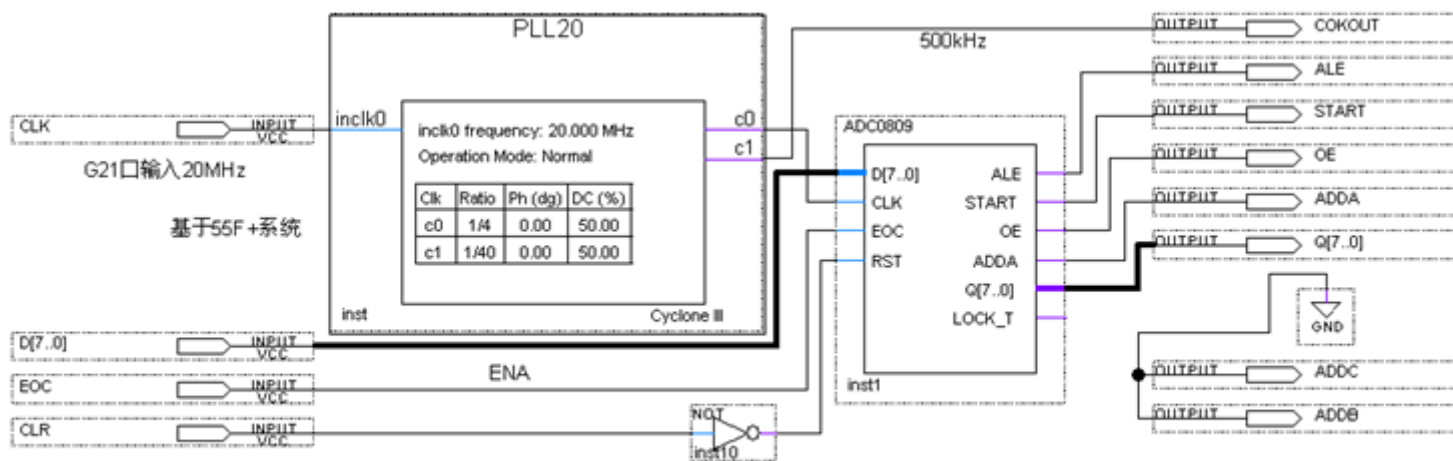


图 7-20 ADC0809 采样控制实验电路

# EDA实验与创新实践

## 7-3 数据采集逻辑控制模块设计

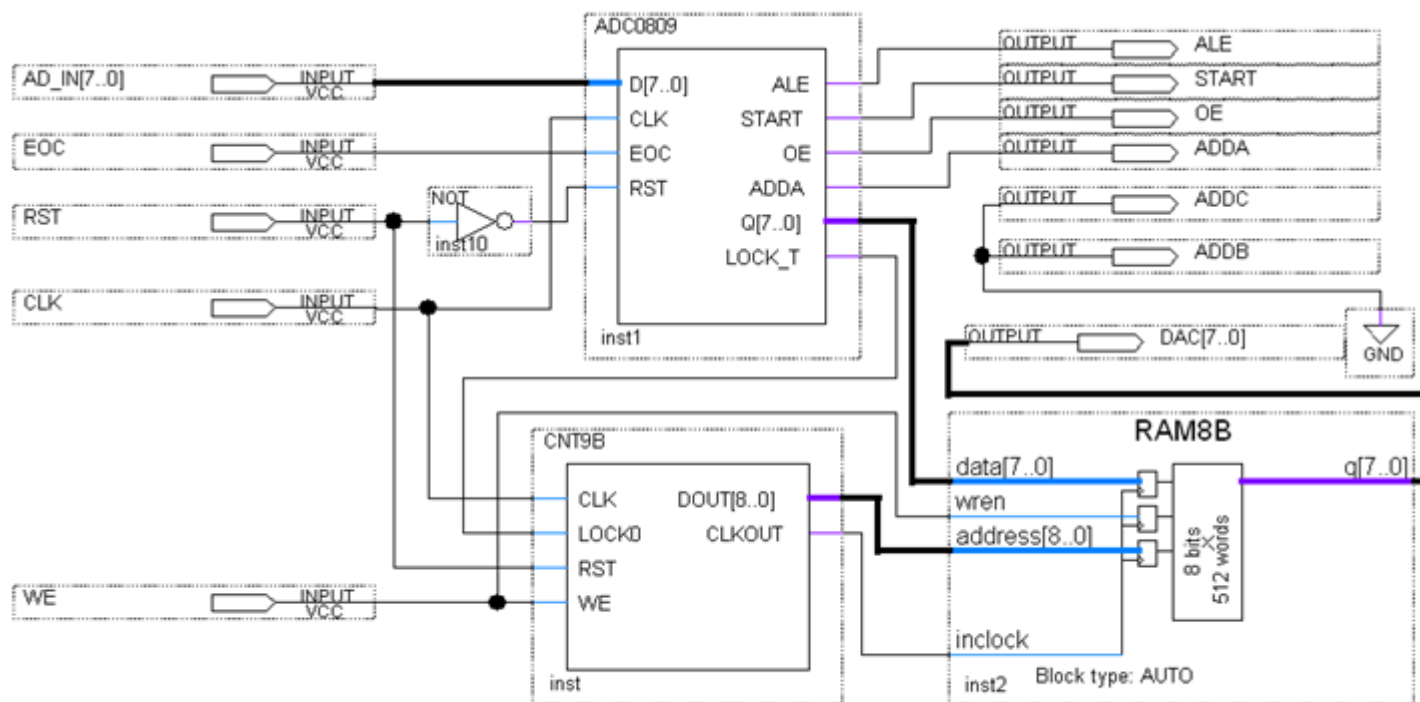


图 7-21 ADC0809 采样电路及简易存储示波器控制系统

# EDA实验与创新实践

## 7-3 数据采集逻辑控制模块设计

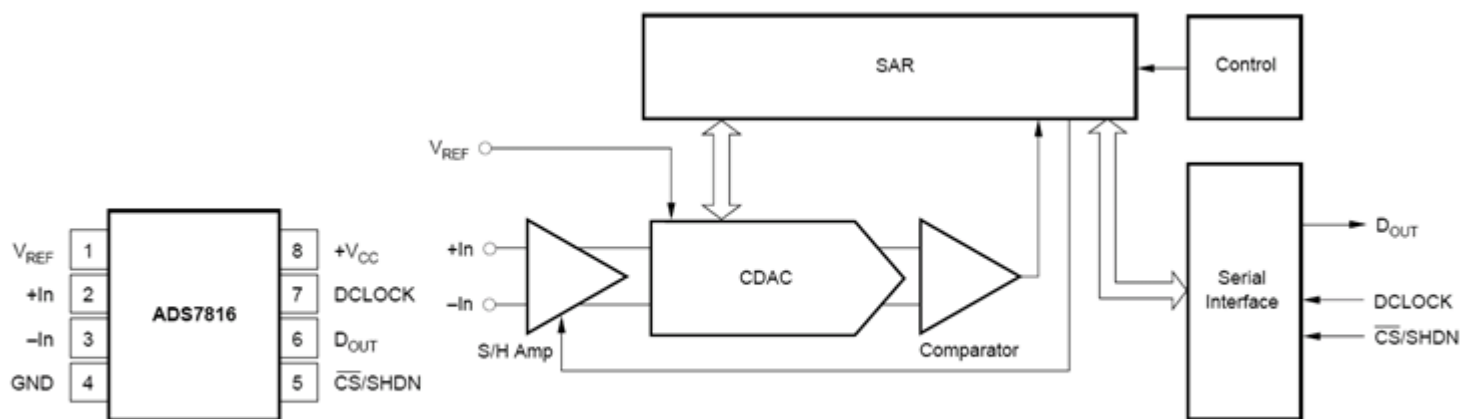


图 7-22 ADS7816 的引脚和结构

# EDA实验与创新实践

## 7-3 数据采集逻辑控制模块设计

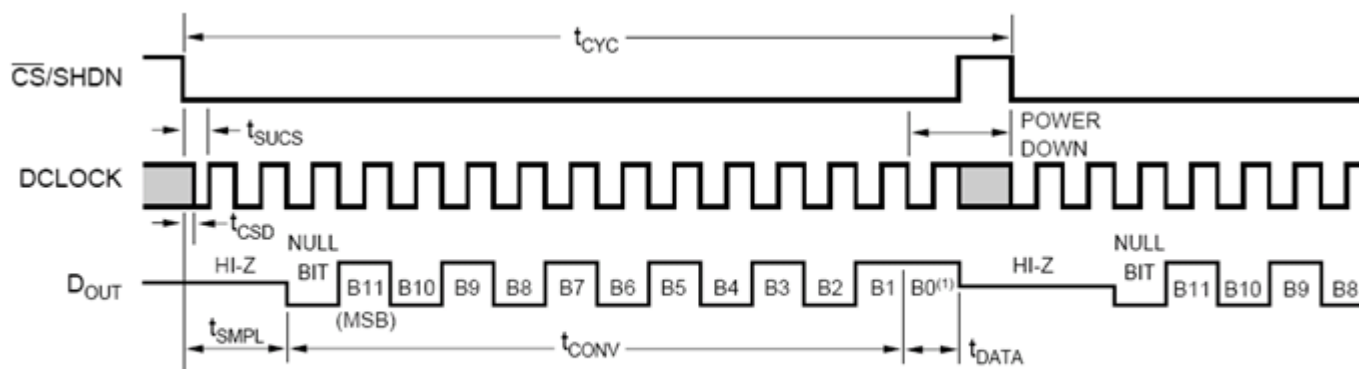


图7-23 ADS7816的工作时序

# EDA实验与创新实践

## 7-4 五功能智能逻辑笔设计

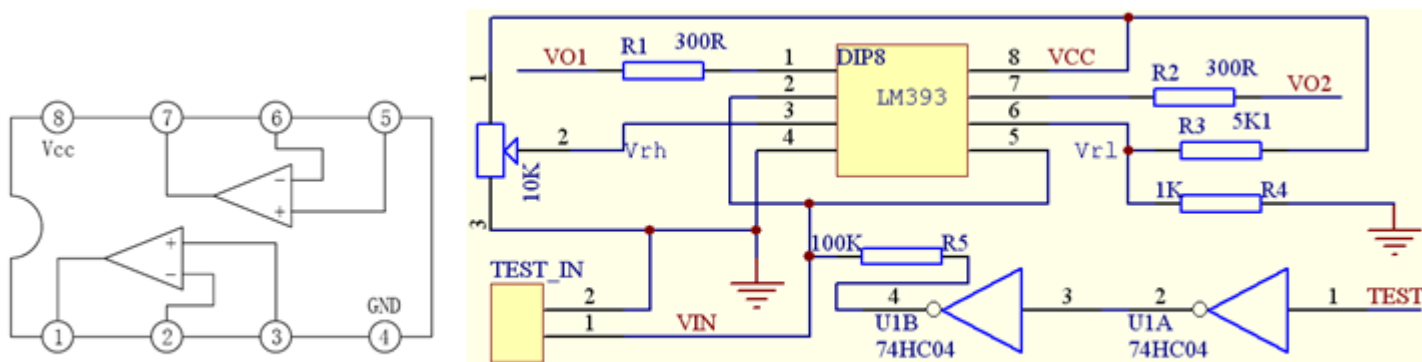


图 7-24 五功能智能逻辑笔电平信号采样电路，左图是 LM393 引脚图

---

### 【例 7-10】逻辑笔参考程序

```
module LGC_PEN (CLK, VO, TEST, LED);
    input CLK;           //状态机工作时钟
    input [2:1] VO;      //输入来自 LM393 中两个比较器的输出信号
    output [4:0] LED; output TEST; //外接 5 个指示发光管以及测试高阻态信号 TEST
    parameter s0=0, s1=1, s2=2, s3=3, s4=4, s5=5, s6=6, s7=7,
              s8=8, s9=9, s10=10, s11=11, s12=12, s13=13 ;
    reg [4:0] ST, NST ; reg TEST; reg [3:0] LED ;
    always @(posedge CLK ) ST<=NST ;
    always @(ST or VO) begin
        case (ST )
            s0: begin TEST <=1'b1; NST<=s1; end
            s1: begin TEST<=1'b1; if (VO==2'b10) NST<=s2; else NST<=s4; end
            s2: begin TEST <=1'b0; NST<=s3; end
            s3: begin TEST <=1'b0 ;
                begin if (VO==2'b01) begin LED<=4'b1000; NST<=s0; end
                    else NST<=s4; end end
            s4: begin if (VO==2'b01) NST<=s5; else NST<=s7; end
            s5: begin if (VO==2'b01) NST<=s6; else NST<=s7; end
        endcase
    end
endmodule
```

---

接下页



# EDA实验与创新实践

## 7-4 五功能智能逻辑笔设计

```
s6: begin if (VO==2'b01) begin LED<=4'b0001; NST<=s0; end
      else NST<=s7; end
s7: begin if (VO==2'b10) NST<=s8; else NST<=s10; end
s8: begin if (VO==2'b10) NST<=s9; else NST<=s10; end
s9: begin if (VO==2'b10) begin LED<=4'b0010; NST<=s0; end
      else NST<=s10; end
s10: begin if (VO==2'b11) NST<=s11; else NST<=s13; end
s11: begin if (VO==2'b11) NST<=s12; else NST<=s13; end
s12: begin if (VO==2'b11) begin LED<=4'b0100; NST<=s0; end
      else NST<=s13; end
s13: begin LED<=4'b1111; NST<=s0; end
      default : NST<=s0;
endcase end
endmodule
```

# EDA实验与创新实践

## 7-5 VGA简单图像显示控制模块设计

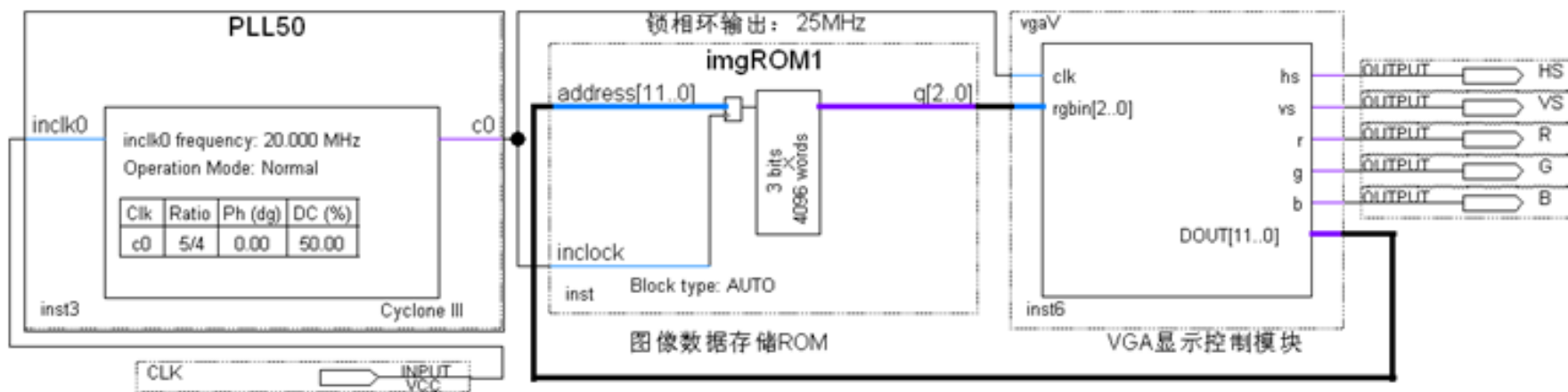



图 7-25 VGA 图像显示控制模块原理图



**【例 7-11】**

```
module vgaV (clk, hs, vs, r, g, b, rgbIn, DOUT);
    input clk ; //工作时钟 25MHz
    output hs,vs; //场同步,行同步信号
    output r,g,b ; //红,绿,蓝信号,
    input[2:0] rgbIn; //像素数据
    output[11:0] DOUT; //图像数据 ROM 的地址信号
    reg[9:0] hcnt, vcnt; reg r,g,b; reg hs,vs;
    assign DOUT = {vcnt[5:0], hcnt[5:0]} ;
    always @(posedge clk) begin //水平扫描计数器
        if (hcnt<800) hcnt<=hcnt+1; else hcnt<={10{1'b0}}; end
    always @(posedge clk) //垂直扫描计数器
        if (hcnt==640+8) begin
            if (vcnt<525) vcnt<=vcnt+1; else vcnt<={10{1'b0}}; end
    always @(posedge clk) begin //场同步信号发生
        if ((hcnt>=640+8+8) & (hcnt<640+8+8+96))
            hs<=1'b0 ; else hs<=1'b1 ; end
    always @(vcnt) begin //行同步信号发生
        if ((vcnt>=480+8+2) & (vcnt<480+8+2+2))
            vs<=1'b0 ; else vs<=1'b1 ; end
    always @(posedge clk) begin
        if (hcnt<640 & vcnt<480) //扫描终止
            begin r<=rgbIn[2] ; g<=rgbIn[1] ; b<=rgbIn[0]; end
        else begin r<=1'b0; g<=1'b0; b<=1'b0; end
    end
endmodule
```