



第9章

VHDL设计优化

9.1 资源优化

9.1.1 资源共享

 


图 9-1 先乘后选择的设计方法 RTL 结构

 


图 9-2 先选择后乘设计方法 RTL 结构



9.1 资源优化

9.1.1 资源共享

【例 9-1】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std logic 1164.all;
USE ieee.std logic unsigned.all;
USE ieee.std logic arith.all;
ENTITY multmux IS
    PORT (A0, A1, B : IN std logic vector(3 downto 0);
          s : IN std logic;
          R : OUT std logic vector(7 downto 0));
END multmux;
ARCHITECTURE rtl OF multmux IS
BEGIN
    process (A0,A1,B,s)    begin
        if(s='0') then    R<=A0 * B; else R<=A1 * B; end if;
    end process;
END rtl;
```

9.1 资源优化

9.1.1 资源共享

【例 9-2】

```
ARCHITECTURE rtl OF muxmult IS --以上部分与例 9-1 相同
    signal temp : std_logic_vector(3 downto 0);
BEGIN
    process (A0,A1,B,s)    begin
        if(s='0') then    temp<=A0; else temp<=A1;    end if;
        R <= temp * B;
    end process;
END rtl;
```

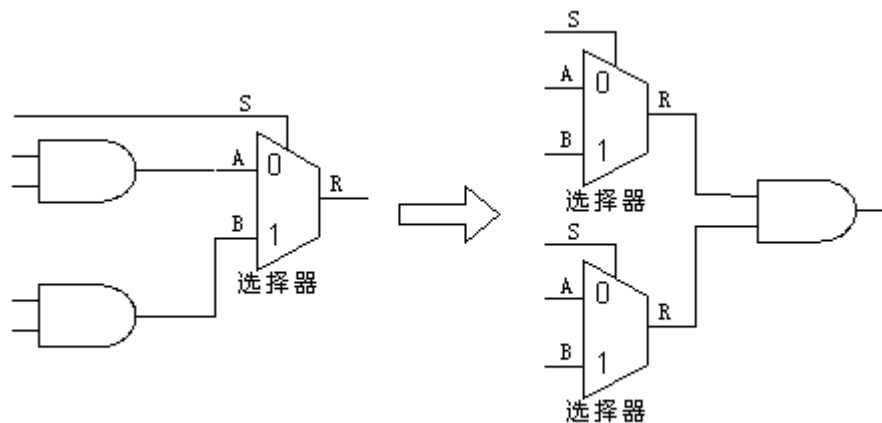


图 9-3 资源共享反例



9.1 资源优化

9.1.2 逻辑优化

【例 9-3】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY mult1 IS
    PORT(clk : in std_logic;
         ma : In std_logic_vector(11 downto 0);
         mc : out std_logic_vector(23 downto 0));
END mult1;
ARCHITECTURE rtl OF mult1 IS
    signal ta, tb : std_logic_vector(11 downto 0);
BEGIN
process(clk) begin
    if(clk'event and clk='1') then
        ta<=ma; tb<="100110111001"; mc<=ta * tb; end if;
end process;
END rtl;
```



9.1 资源优化

9.1.2 逻辑优化

【例 9-4】

```
... --以上同例 9-3
ARCHITECTURE rtl OF mult1 IS
    signal ta : std logic vector(11 downto 0);
    constant tb : std logic vector(11 downto 0):="100110111001";
BEGIN
process(clk) begin
    if(clk'event and clk='1') then ta<=ma; mc<=ta*tb; end if;
end process;
END rtl;
```



9.1 资源优化

9.1.3 串行化

【例 9-5】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY pmultadd IS
    PORT(a0,a1,a2,a3 : in std_logic_vector(7 downto 0);
         b0,b1,b2,b3 : in std_logic_vector(7 downto 0);
         yout : out std_logic_vector(15 downto 0);
         clk : in std_logic);
END pmultadd;
ARCHITECTURE p_arch OF pmultadd IS
BEGIN
process(clk) begin
    if(clk'event and clk = '1') then
        yout <= ((a0*b0)+(a1*b1))+((a2*b2)+(a3*b3)); end if;
end process;
END p_arch;
```

【例 9-6】

...--以上部分与例 9-5 相同

```
        clk, start : in std_logic);
END smultadd;
ARCHITECTURE s_arch OF smultadd IS
    signal cnt : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal tmpa, tmpb : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal tmp, ytmp : std_logic_vector(15 downto 0);
BEGIN
tmpa <= a0 when cnt = 0 else
        a1 when cnt = 1 else
        a2 when cnt = 2 else
        a3 when cnt = 3 else      a0;
tmpb <= b0 when cnt = 0 else
        b1 when cnt = 1 else
        b2 when cnt = 2 else
        b3 when cnt = 3 else      b0;
tmp <= tmpa * tmpb;
process(clk) begin
    if(clk'event and clk = '1') then
        if (start='1') then cnt<="000"; ytmp<=(others=>'0');
        elsif (cnt<4) then cnt<=cnt+1; ytmp<=ytmp+tmp;
        elsif (cnt=4) then yout<=ytmp;
        end if;    end if;
end process;
END s_arch;
```


9.2 速度优化

9.2.1 流水线设计

 


图 9-4 未使用流水线

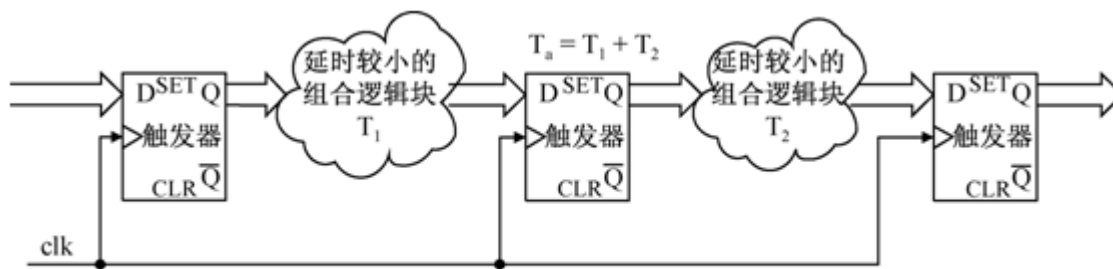


图 9-5 使用流水线结构

9.2 速度优化

9.2.1 流水线设计

$$F_{\max} \approx F_{\max 1} \approx F_{\max 2} \approx 1 / T_1$$



图 9-6 流水线工作图示

9.2 速度优化

9.2.1 流水线设计

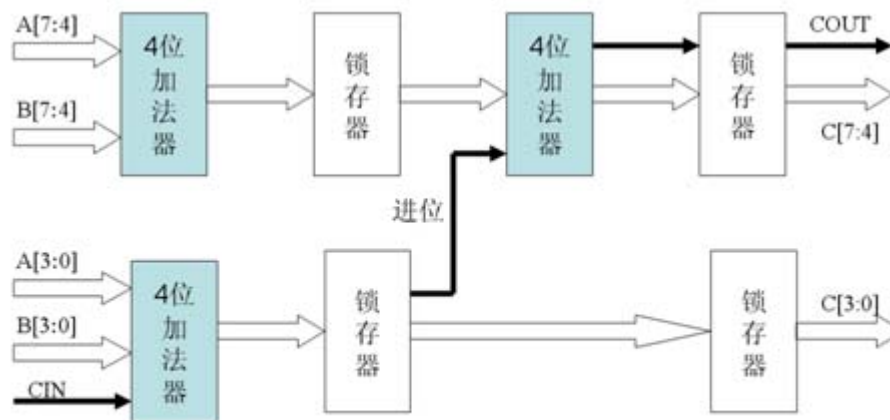


图 9-7 8 位加法器流水线工作图示

【例 9-7】普通加法器，EP3C10 FPGA 综合结果：LCs=10,REG=0,T=7.748ns.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY ADDER8 IS
    PORT (A, B : IN std_logic_vector(7 downto 0);
          CLK,CIN : IN std_logic;          COUT : OUT std_logic;
          SUM : OUT std_logic_vector(7 downto 0));
END ADDER8 ;
ARCHITECTURE rtl OF ADDER8 IS
SIGNAL SUMC,A0,B0 : std_logic_vector(8 downto 0);
BEGIN
    A0<='0'& A ; B0<='0' & B ;
    process(CLK)  begin
        IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN  SUMC <= A0+B0+CIN;  END IF;
    end process;
    COUT<=SUMC(8) ; SUM<=SUMC(7 downto 0);
END rtl;
```

 


图 9-8 例 9-7 的时序仿真波形

【例 9-8】流水线加法器，EP3C10 综合结果：CLK=275MHz,T=3.63ns, LCs=24, REG=22。

...--以上部分与例 9-7 相同

```
ARCHITECTURE rtl OF ADDER8 IS
SIGNAL SUMC,A9,B9 : std_logic_vector(8 downto 0);
SIGNAL AB5,A5,B5,TA,TB,S : std_logic_vector(4 downto 0);
BEGIN
    A5<='0'& A(3 downto 0); B5<='0'& B(3 downto 0);
process(CLK) begin
    IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
        AB5<=A5+B5+CIN; SUM(3 downto 0)<=AB5(3 downto 0); END IF;
    end process;
process(CLK) begin
    IF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
        S<=('0'&A(7 downto 4))+('0'&B(7 downto 4))+ AB5(4); END IF;
    end process;
    COUT<=S(4) ; SUM(7 downto 4)<=S(3 downto 0);
END rtl;
```

 


图 9-9 例 9-8 的时序仿真波形

9.2 速度优化

9.2.2 寄存器配平

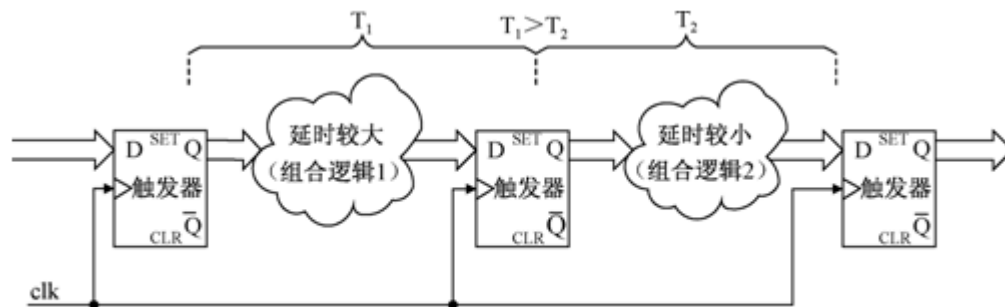


图 9-10 不合理的电路结构

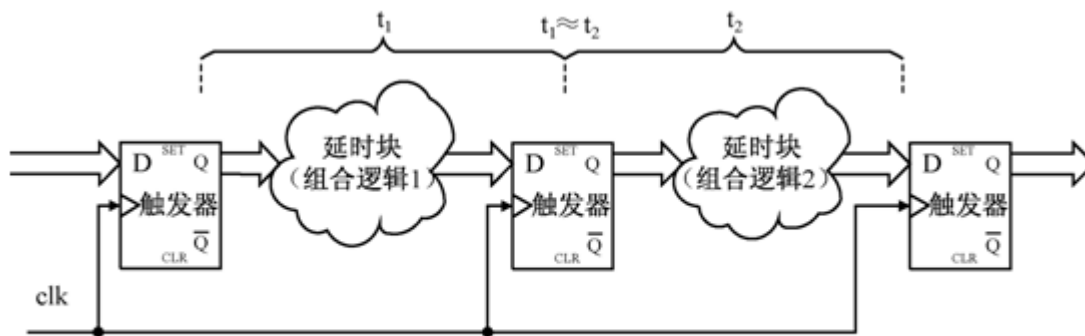


图 9-11 寄存器配平后的结构

9.2 速度优化

9.2.3 关键路径法

 


图 9-12 关键路径示意

9.2 速度优化

9.2.4 乒乓操作法

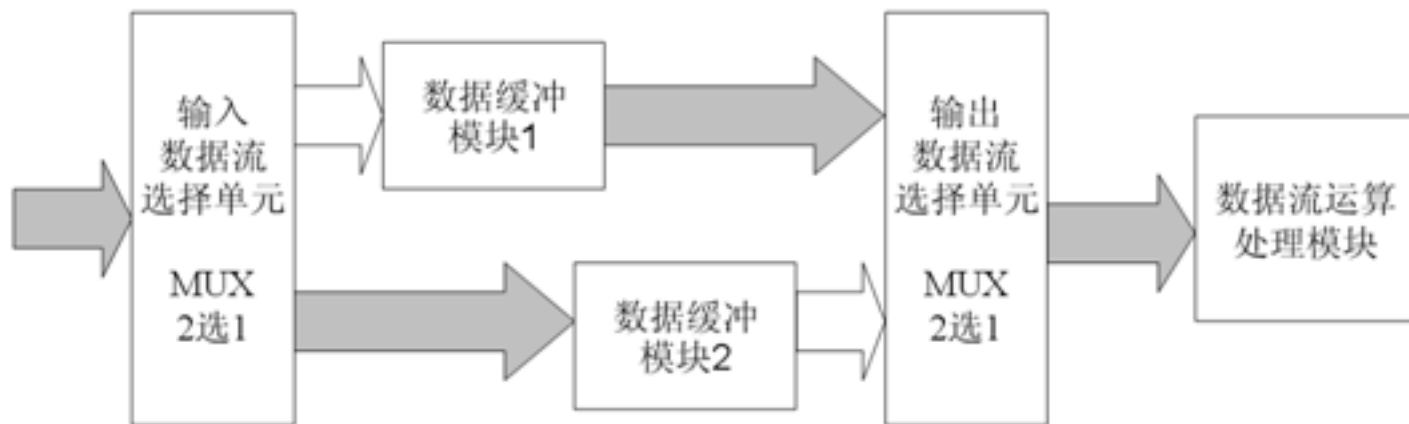


图 9-13 乒乓操作数据缓存结构示意图

9.2.5 加法树法



习 题

【例 9-9】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY addmux IS
    PORT (R : OUT std_logic_vector(7 downto 0); sel : IN std_logic;
          A,B,C,D : IN std_logic_vector(7 downto 0) );
END addmux;
ARCHITECTURE rtl OF addmux IS
BEGIN
    process(A,B,C,D,sel)    begin
        if(sel='0') then R<=A+B; else R<=C+D; end if;
    end process;
END rtl;
```

习 题

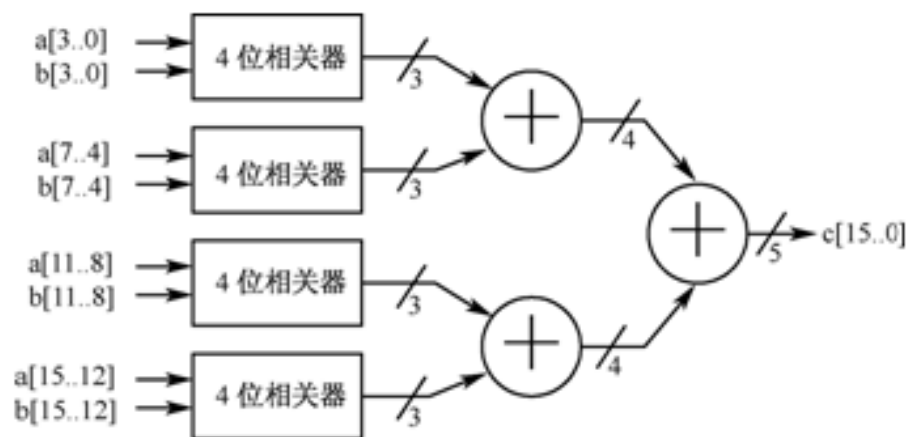


图 9-14 习题 9-9 图



实验与设计

9-1 采用流水线技术设计高速数字相关器

【例 9-10】

```
stemp <= a XOR b;
PROCESS(stemp) BEGIN
    CASE stemp IS
        WHEN "0000" => c <= "100";           --4
        WHEN "0001"|"0010"|"0100"|"1000" => c <= "011";       --3
        WHEN "0011"|"0101"|"1001"|"0110"|"1010"|"1100" =>c<= "010"; --2
        WHEN "0111"|"1011"|"1101"|"1110" => c <= "001";     --1
        WHEN "1111" => c <= "000";  -- 0;
        WHEN OTHERS => c <= "000";
    END CASE;
END PROCESS;
```

实验与设计

9-2 线性反馈移位寄存器设计

 


图 9-15 LFSR 举例

 


图 9-16 另一种 LFSR 结构

实验与设计

9-3 循环冗余校验（CRC）模块设计

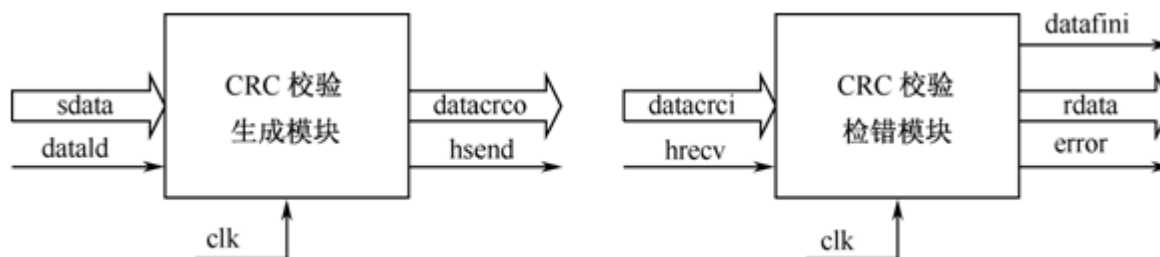


图 9-17 CRC 模块

【例 9-11】

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
ENTITY crcm IS
    PORT (clk, hrecv, dataId : IN std_logic;
          sdata      : IN std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          datacrco   : OUT std_logic_vector(16 DOWNTO 0);
          datacrCi   : IN std_logic_vector(16 DOWNTO 0);
          rdata      : OUT std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
          datafInI   : OUT std_logic;
          ERROR0, hsend : OUT std_logic);
END crcm;
ARCHITECTURE comm OF crcm IS
    CONSTANT multi_coef : std_logic_vector(5 DOWNTO 0) := "110101";
    -- 多项式系数, MSB 一定为 '1'
    SIGNAL cnt,rcnt : std_logic_vector(4 DOWNTO 0);
    SIGNAL dtemp,sdatam,rdtemp : std_logic_vector(11 DOWNTO 0);
    SIGNAL rdatacrc: std_logic_vector(16 DOWNTO 0);
    SIGNAL st,rt : std_logic;
BEGIN
PROCESS (clk)
```

接下页

```

VARIABLE crcvar : std_logic_vector(5 DOWNTO 0);
BEGIN
  IF (clk'event AND clk = '1') THEN
    IF (st = '0' AND dataid = '1') THEN dtemp <= sdata;
    sdatam <= sdata; cnt <= (OTHERS => '0'); hsend <= '0'; st <= '1';
    ELSIF (st = '1' AND cnt < 7) THEN cnt <= cnt + 1;
    IF (dtemp(11)='1') THEN crcvar:=dtemp(11 DOWNTO 6)XOR multi_coef;
      dtemp <= crcvar(4 DOWNTO 0) & dtemp(5 DOWNTO 0) & '0';
      ELSE dtemp <= dtemp(10 DOWNTO 0) & '0'; END IF;
    ELSIF (st='1' AND cnt=7) THEN datacrco<=sdatam & dtemp(11 DOWNTO 7);
      hsend <= '1'; cnt <= cnt + 1;
    ELSIF (st='1' AND cnt=8) THEN hsend<= '0'; st<='0';
    END IF;
  END IF;
END PROCESS;
PROCESS (hrecv,clk)
  VARIABLE rcrcvar : std_logic_vector(5 DOWNTO 0);
BEGIN
  IF (clk'event AND clk = '1') THEN
    IF (rt='0' AND hrecv = '1') THEN rdtemp <= datacrci(16 DOWNTO 5);
      rdatacrc <= datacrci; rcnt <= (OTHERS => '0');
      ERROR0 <= '0'; rt <= '1';
    ELSIF (rt='1' AND rcnt<7) THEN datafini<='0'; rcnt <= rcnt + 1;

```

接下页



实验与设计

9-3 循环冗余校验 (CRC) 模块设计

```
    rrcrcvar := rdtemp(11 DOWNTO 6) XOR multi_coef;
    IF(rdtemp(11) = '1') THEN
        rdtemp <= rrcrcvar(4 DOWNTO 0) & rdtemp(5 DOWNTO 0) & '0';
    ELSE rdtemp <= rdtemp(10 DOWNTO 0) & '0';
    END IF;
ELSIF(rt = '1' AND rcnt = 7) THEN datafini <= '1';
    rdata <= rdatacrc(16 DOWNTO 5); rt <= '0';
    IF(rdatacrc(4 DOWNTO 0) /= rdtemp(11 DOWNTO 7)) THEN
        ERROR0 <= '1'; END IF;
    END IF;
END IF;
END PROCESS;
END comm;
```


实验与设计

9-4 SPWM脉宽调制控制系统设计

 


图 9-18 SPWM 波生成原理图

【例 9-12】三角波发生模块

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY TRANG3 IS
    PORT ( ADR : IN std_logic_vector(9 downto 0);
          OUTD : OUT std_logic_vector(9 downto 0));
END TRANG3 ;
ARCHITECTURE rtl OF TRANG3 IS
    SIGNAL OT1 : std_logic_vector(9 downto 0);
    SIGNAL CC : std_logic_vector(10 downto 0);
BEGIN
    process(ADR,CC)    begin
        IF (ADR<"1000000000") THEN
            OT1(9 downto 1) <= ADR(8 downto 0); OT1(0) <= '0';
            ELSE CC<"100000000000" + (NOT ADR) ;
                OT1(9 downto 1) <= CC(8 downto 0); OT1(0) <= '0';    END IF;
        end process;
        OUTD<=OT1;
    END rtl;
```

实验与设计

9-4 SPWM脉宽调制控制系统设计

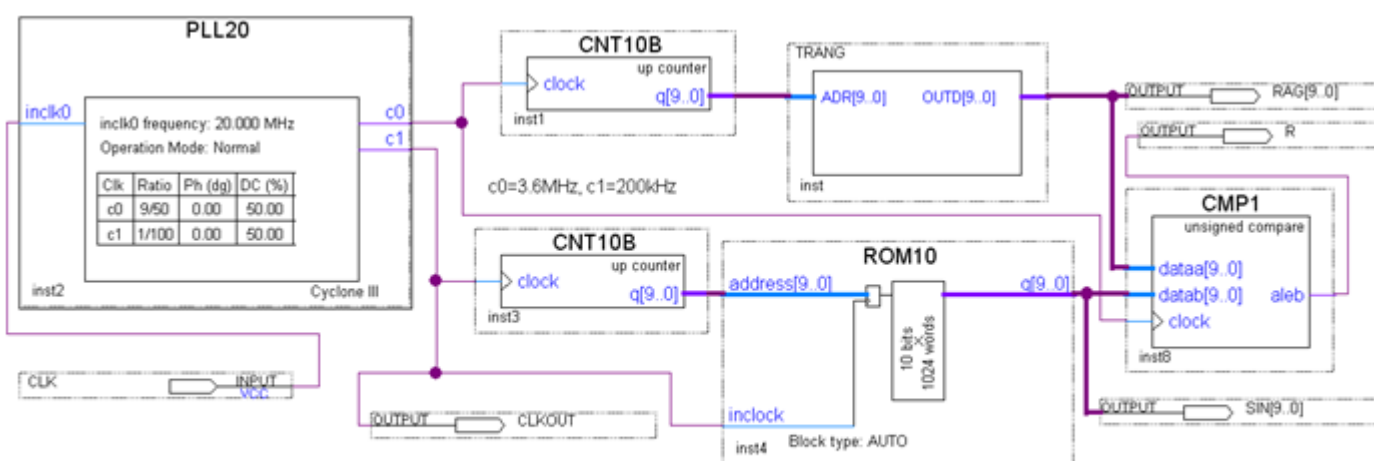


图 9-19 SPWM 波发生器基本电路图

 


图 9-20 图 9-19 电路的 SignalTap II 实测波形

实验与设计

9-4 SPWM脉宽调制控制系统设计

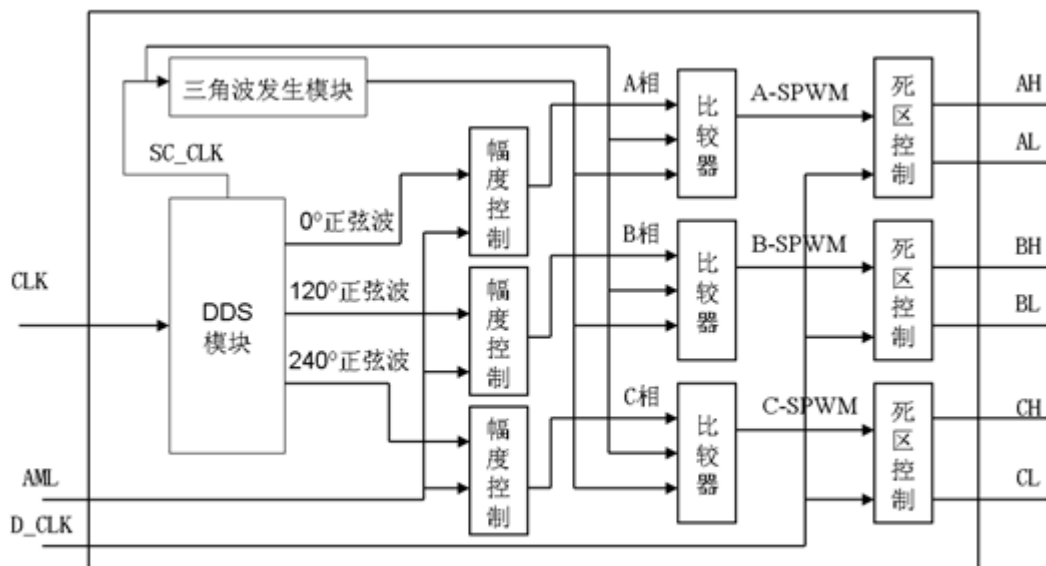


图 9-21 三相 SPWM 控制器电路模块图

实验与设计

9-5 步进电机细分控制电路设计

 


图 9-22 四相步进电机
八细分电流波形


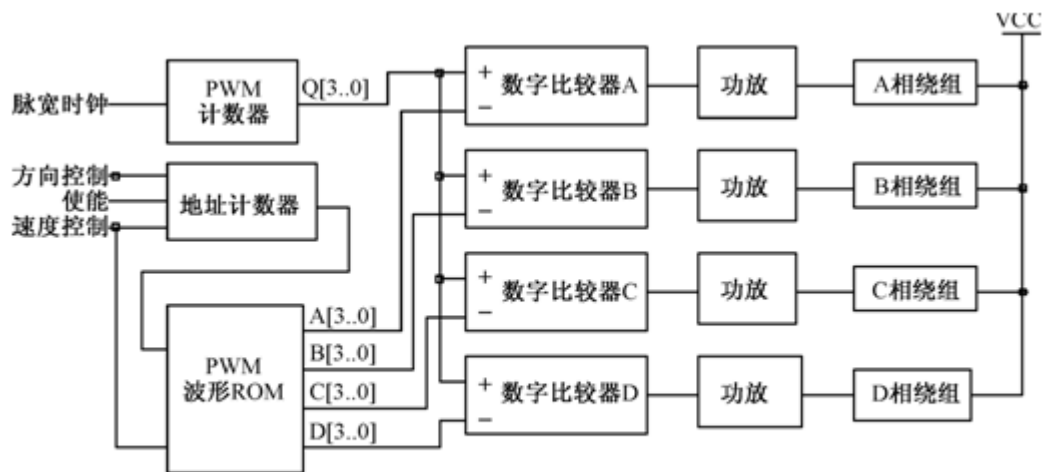


图 9-23 步进电机细分驱动电路结构图

实验与设计

9-5 步进电机细分控制电路设计

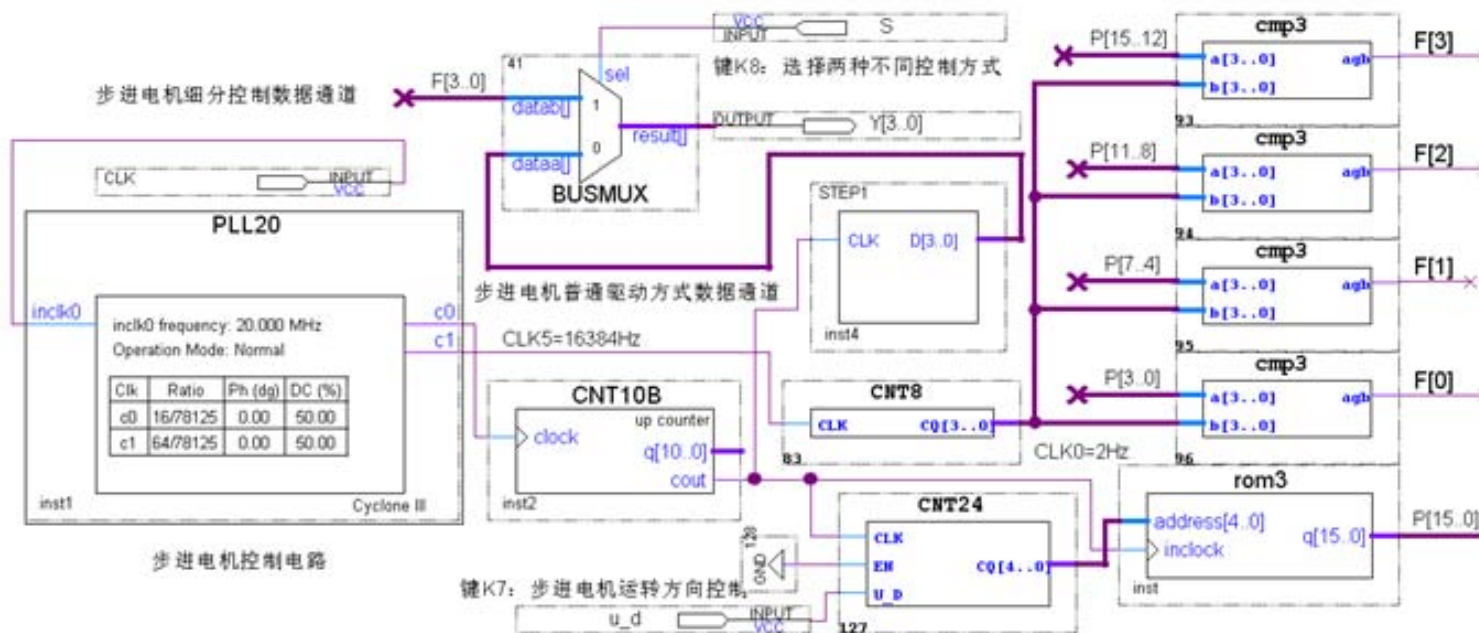

9-6 数字彩色液晶显示控制电路设计