

The background features five light purple circles. One circle at the top left contains the text '第5章'. Below it, the text '运算符与结构描述语句' is written in green, with the characters '运' and '算' overlapping the bottom-left circle, '符' overlapping the bottom-middle circle, and '与' overlapping the bottom-right circle.

# 第5章

## 运算符与结构描述语句

# 5.1 运算操作符


## 5.1.1 按位逻辑操作符

表 5-1 按位逻辑操作符功能说明与用法示例

逻辑操作符	逻辑功能	A、B 逻辑操作结果	C、D 逻辑操作结果	C、E 逻辑操作结果
$\sim$	逻辑取反	$\sim A = 1'b1$	$\sim C = 4'b0011$	$\sim E = 6'b101001$
$ $	逻辑或	$A   B = 1'b1$	$C   D = 4'b1111$	$C   E = 6'b011110$
$\&$	逻辑与	$A \& B = 1'b0$	$C \& D = 4'b1000$	$C \& E = 6'b000100$
$\wedge$	逻辑异或	$A \wedge B = 1'b1$	$C \wedge D = 4'b0111$	$C \wedge E = 6'b011010$
$\sim \wedge$ 或 $\wedge \sim$	逻辑同或	$A \sim \wedge B = 1'b0$	$C \sim \wedge D = 4'b1000$	$C \sim \wedge E = 6'b100101$

设：A=1'b0、B=1'b1、C[3:0]=4'b1100、D[3:0]=4'b1011、E[5:0]=6'b010110

# 5.1 运算操作符

 

## 5.1.2 逻辑运算操作符

- 逻辑与: `&&`
- 逻辑或: `||`
- 逻辑非: `!`

例如 设 $A=4'b1001$ ,  $B=4'b0001$ ; 则:

$$A \ \&\& \ B=(1|0|0|1) \ \& \ (0|0|0|1)=1\&1=1'b1$$

# 5.1 运算操作符

## 5.1.3 算术运算操作符

表 5-2 算术操作符功能及其示例

逻辑操作符	功 能	说 明	示 例
+	加		$S = A + B = 8'b00011000$
-	减		$S = B - A = 8'b11111110$
*	乘		$S = A * B = 8'b10001111 = 2'H8F$
/	除	结果：小数抛弃	$S = A / 3 = 8'b00000100$
%	求余	除法求余数	$S = A \% 3 = 8'b00000001$

设：A[3:0]=4'b1101、B[3:0]=4'b1011、定义 S 为 S[7:0]

# 5.1 运算操作符

## 5.1.3 算术运算操作符

### 【例 5-1】

```
module test1 (A,B,C,D,RCD,RAB,RM1,RM2,S,C0,R1,R2);  
input [3:0] C,D ; input signed [3:0] A,B;  
output [3:0] RCD; output [3:0] RAB;  
output [7:0] RM1; output [7:0] RM2;  
output [3:0] S; output C0; output R1,R2;  
reg [3:0] S ; reg C0;  
reg [3:0] RCD ; reg [7:0] RM1 ;  
reg signed [3:0] RAB; reg signed [7:0] RM2;  
reg R1,R2;  
always@(A,B,C,D) begin  
    RCD <= C+D; RAB <= A+B;  
    RM1 <= C*D; RM2 <= A*B;  
    {C0,S} <= {1'b0,C} - {1'b0,D}; //注意并位操作  
    R1 <= (C>D); R2<=(A>B);  
end  
endmodule
```

 


图 5-1 例 5-1 的仿真波形

# 5.1 运算操作符

## 5.1.4 关系运算操作符

表 5-3 等式操作符与示例

等式操作符	含·义	等式操作示例
$==$	等于	$(3==4)=0$ , $(A==4'b1011)=1$ , $(B==4'b1011)=0$
$!=$	不等于	$(D!=C)=1$ , $(3!=4)=1$
$===$	全等	$(D===C)=1$ , $(E===4'b0x10)=0$
$!==$	不全等	$(E!==4'b0x10)=1$

设:  $A=5'b01011$ ,  $B=4'b0010$ ,  $C=4'b0z10$ ,  $D=4'b0z10$ ,  $E=3'bx10$

表 5-4 不等式操作符与示例

不等式操作符	含·义	操作·示例
$>$	大于	$(A<B)=0$ , $(A>B)=1$ $(A<20)=1$ , $(A>12)=1$ $(A>=14)=0$ , $(A<=13)=1$
$<$	小于	
$<=$	小于或等于	
$>=$	大于或等于	

设:  $A=4'B1101$ ,  $B=4'B0110$

# 5.1 运算操作符

## 5.1.5 BCD码加法器设计示例

### 【例 5-2】

```
module BCD_ADDER (A,B,D) ;
  input [7:0] A,B;  output [8:0] D;
  wire [4:0] DT0, DT1 ; reg [8:0] D; reg S;
  always@ (DT0)
    begin if (DT0[4:0] >= 5'b01010 )
      //如果低位 BCD 码的和大于等于 10,则使和加上 6, 且有进位, 使进位标志 s 等于 1。
      begin D[3:0] = (DT0[3:0]+4'b0110); S=1'b1; end
      else begin D[3:0] = DT0[3:0] ; S=1'b0; end
    end //否则, 将低位值赋予低位 BCD 码 D[3:0]输出, 无进位, 使进位标志 s 等于 0。
  always@ (DT1)  begin
    if (DT1[4:0]>=5'b01010)
      begin D[7:4] = (DT1[3:0]+4'b0110); D[8]=1'b1; end
      else begin D[7:4] = DT1[3:0] ; D[8]=1'b0; end
    end
  assign DT0 = A[3:0] + B[3:0] ; //设没有来自低位的进位。
  assign DT1 = A[7:4] + B[7:4] + S; //s 是来自低位 BCD 码相加的进位。
endmodule
```



# 5.1 运算操作符

## 5.1.5 BCD码加法器设计示例


 


图 5-2 例 5-2 的仿真波形

 

# 5.1 运算操作符



## 5.1.6 缩位操作符

$\&$  (与)       $\sim\&$  (与非)  
 $|$  (或)       $\sim|$  (或非)  
 $\wedge$  (异或)     $\wedge\sim, \sim\wedge$  (同或)

## 5.1.7 并位操作符

$\{a1, b1, 4\{a2, b2\}\} = \{a1, b1, \{a2, b2\}, \{a2, b2\}, \{a2, b2\}, \{a2, b2\}\} = \{a1, b1, a2, b2, a2, b2, a2, b2, a2, b2\}$

# 5.1 运算操作符

## 5.1.8 移位操作符用法

$V \gg n$  或  $V \ll n$

$V \gg 1$  的值是 `8'b01100100` ;

$V \ll 3$  的值是 `8'b01001000`

$V \ggg n$  或  $V \lll n$

```
output signed[7:0] y;  
input signed[7:0] a;  
assign y = (a<<<2);  
若 a=10101011,则输出 y=10101100  
若 a=10001111,则输出 y=00111100
```

```
parameter C=8'sb10101011;  
parameter D=8'sb01001110;  
output [7:0] Y1,Y2;  
assign Y1=(C>>>2);//结果: Y1=11101010  
assign Y2=(D>>>2);//结果: Y2=00010011
```

# 5.1 运算操作符

## 5.1.9 移位操作符用法示例

### 【例 5-3】

```
module MULT4B (R, A, B);  
    parameter S=4;  
    output [2*S:1] R;  
    input [S:1] A, B;  
    reg [2*S:1] R;  
    integer i;  
    always @(A or B)  
        begin  
            R = 0;  
            for (i=1; i<=S; i=i+1)  
                if (B[i]) R=R+(A<<(i-1));  
            end  
        endmodule
```

### 【例 5-4】

```
module MULT4B (R, A, B);  
    parameter S=4;  
    output [2*S:1] R;  
    input [S:1] A, B;  
    reg [2*S:1] R, AT;  
    reg [S:1] BT, CT;  
    always @(A, B)  
        begin  
            R=0; AT={{S{1'B0}}, A};  
            BT=B; CT=S;  
            for (CT=S; CT>0; CT=CT-1)  
                begin  
                    if (BT[1]) R=R+AT;  
                    AT=AT<<1; BT=BT>>1;  
                end  
        end  
    endmodule
```

# 5.1 运算操作符

## 5.1.9 移位操作符用法示例

 


图 5-3 四位乘法器时序仿真图

### 【例 5-5】

```
module SHIF4 (DIN, CLK, RST, DOUT);  
    input CLK, DIN, RST;  
    output DOUT;  
    reg [3:0] SHFT;  
    always@ (posedge CLK or posedge RST) begin  
        if (RST) SHFT <= 4'B0;  
        else begin  
            SHFT[3] <= DIN;  
            SHFT[2:0] <= SHFT[3:1];  
        end  
        assign DOUT = SHFT[0];  
    endmodule
```

### 【例 5-6】

```
module SHIF5 (DIN, CLK, RST, DOUT);  
    input CLK, DIN, RST;  
    output DOUT;  
    reg [3:0] SHFT;  
    always@ (posedge CLK or posedge RST) begin  
        if (RST) SHFT <= 4'B0;  
        else begin  
            SHFT <= (SHFT >> 1);  
            SHFT[3] <= DIN;  
        end  
        assign DOUT = SHFT[0];  
    endmodule
```

# 5.1 运算操作符

## 5.1.10 条件操作符

条件表达式 ? 表达式1 : 表达式2

### 【例 5-7】

```
module DFF2 (input CLK, input D, input RST, output reg Q);  
    always @(posedge CLK) begin  
        Q <= RST ? 1'b0 : D;  
    end  
endmodule
```

## 5.2 连续赋值语句

`assign 目标变量名 = 驱动表达式;`

`assign [延时] 目标变量名 = 驱动表达式;`

### 【例 5-8】

```
module MUX41a (A,B,C,D,S1,S0,Y);  
  input A,B,C,D,S1,S0;  
  output Y;  
  assign AT = S0 ? D : C ;  
  assign BT = S0 ? B : A ;  
  wire Y = (S1 ? AT : BT);  
endmodule
```

```
`timescale 10ns/100ps  
assign #6 R1 = A & B;
```

 


图 5-4 例 5-8 的 RTL 图

## 5.3 例化语句

### 5.3.1 半加器设计

#### 【例 5-9】

```
module h_adder (A,B,SO,CO) ;  
    input A,B;  
    output SO,CO;  
    assign SO = A ^ B; //将变量 A 和 B 执行异或逻辑后将结果赋给输出信号 SO  
    assign CO = A & B; //将变量 A 和 B 执行与逻辑后将结果赋给输出信号 CO  
endmodule
```



# 5.3 例化语句

## 5.3.2 全加器设计


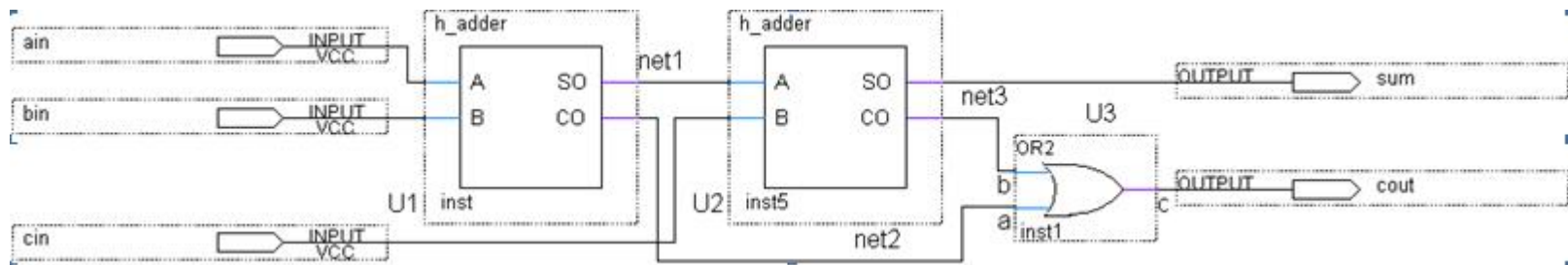


图4-32 全加器f\_adder电路图

### 【例 5-10】

```
module f_adder(ain,bin,cin,cout,sum);  
    output cout,sum;    input ain,bin,cin;  
    wire net1,net2,net3;  
    h_adder U1( ain, bin, net1, net2);  
    h_adder U2(.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3) );  
    or U3(cout, net2, net3);  
endmodule
```

# 5.3 例化语句

 

## 5.3.3 Verilog例化语句及其用法

### 1. 例化语句端口名关联法

<模块元件名> <例化元件名> ( .例化元件端口 (例化元件外接端口名) , ... ) ;

```
h_adder U2 (.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3));
```

```
h_adder U2 (.B(cin), .CO(net3), .A(net1), .SO(sum));
```

### 2. 例化语句位置关联法

## 5.4 参数传递语句应用

【例 5-11】	【例 5-12】
<pre>module MULT4B #(parameter S) (R,A,B);   output[2*S:1] R ;   input[S:1] A,B ;   reg[2*S:1] R;  integer i; ... //以下与例 5-3 相同</pre>	<pre>module MULTB (RP,AP,BP);   output[15:0] RP ;   input[7:0] AP,BP ;   MULT4B #(.S(8))   U1(.R(RP), .A(AP), .B(BP) ); endmodule</pre>

```
module SUB_E
  #(parameter S1=4, parameter S2=5, parameter S3=2) (A,B,C);

  SUB_E #(.S1(8), .S2(9), .S3(7)) U1(.C(CP), .A(AP), .B(BP) );
```

## 5.5 用库元件实现结构描述

### 【例 5-13】

```
module LOGICGATE (input A,B,C,S , output OUT);  
  wire a1,a2,a3,a4;  
  not u1 (a1,B);  
  and u2 (a2,A,a1);  
  or u3 (a3,C,B);  
  xor u4 (a4,a3,a2);  
  notif1 u5 (OUT,a4,S);  
endmodule
```

 


图 5-5 例 5-13 描述的逻辑电路

## 5.5 用库元件实现结构描述

基本门元件名 <门例化名> (<端口关联列表>)

(输出, 输入 1, 输入 2, 输入 3, ……);

```
and U1 (out,in1,in2,in3);      //三输入与门, 例化名是 U1  
and U2 (out,in1,in2);        //二输入与门, 例化名是 U2
```

```
bufif1 U1 (out,in,enable);    //高电平使能的三态门  
bufif2 U2 (out,a,ctrl);      //低电平使能的三态门
```

```
not IC1 (out1,out2,in);       //1 输入 in, 2 输出 out1,out2  
buf IC2 (out1,out2, out3,in); //1 输入 in, 3 输出 out1,out2, out3
```

## 5.6 编译指示语句

### 5.6.1 宏定义命令语句

```
`define 宏名 (标志符) 宏内容 (字符串)
```

```
`define s A+B+C+D
```

```
assign DOUT= `s + E;
```

```
assign DOUT = A+B+C+D+E;
```

# 5.6 编译指示语句

## 5.6.2 文件包含语句`include`

```
`include "文件名"
```

### 【例 5-14】

```
'include "h_adder.v"
'include "or2a.v"
module f_adder(input ain, bin, cin, output cout, sum);
... wire e, d, f; .....
h_adder u1(.ain, .bin, .e, .d); .....
h_adder u2(.a(e), .so(sum), .b(cin), .co(f));
..... or2a u3(.a(d), .b(f), .....c(cout));
endmodule
```



# 5.6 编译指示语句

## 5.6.3 条件编译命令语句' ifdef、' else、' endif

条件编译命令语句格式 1	条件编译命令语句格式 2
<pre>\ifdef 宏名     语句块 \endif</pre>	<pre>\ifdef 宏名     语句块 1 \else 语句块 2 \endif</pre>

# 5.7 编译指示语句

## 5.6.3 条件编译命令语句 'ifdef、'else、'endif

### 【例 5-15】

```
'define AND  
module andd (out, A, B);  
input [1:0] A, B;  
output [1:0] out;  
'ifdef AND  
assign out=A&B;  
'else assign out=A|B;  
'endif  
endmodule
```

 


图 5-6 · 例 5-15 的 RTL 图

### 【例 5-16】

```
'define OR1  
module andd (out, A, B);  
input [1:0] A, B;  
output [1:0] out;  
'ifdef AND  
assign out=A&B;  
'else assign out=A|B;  
'endif  
endmodule
```

 


图 5-7 · 例 5-16 的 RTL 图

## 5.7 keep属性应用

### 【例 5-17】

```
module ff_adder (ain, bin, cin, cout, sum);  
    ... output cout, sum; ... input ain, bin, cin;  
    ... (* synthesis, keep *) wire net3;  
    ... wire net2, net1; ...  
    ... //以下与例5-10相同
```

(\* synthesis, keep \*) 或 (\* synthesis, probe\_port, keep \*)

# 5.7 keep属性应用

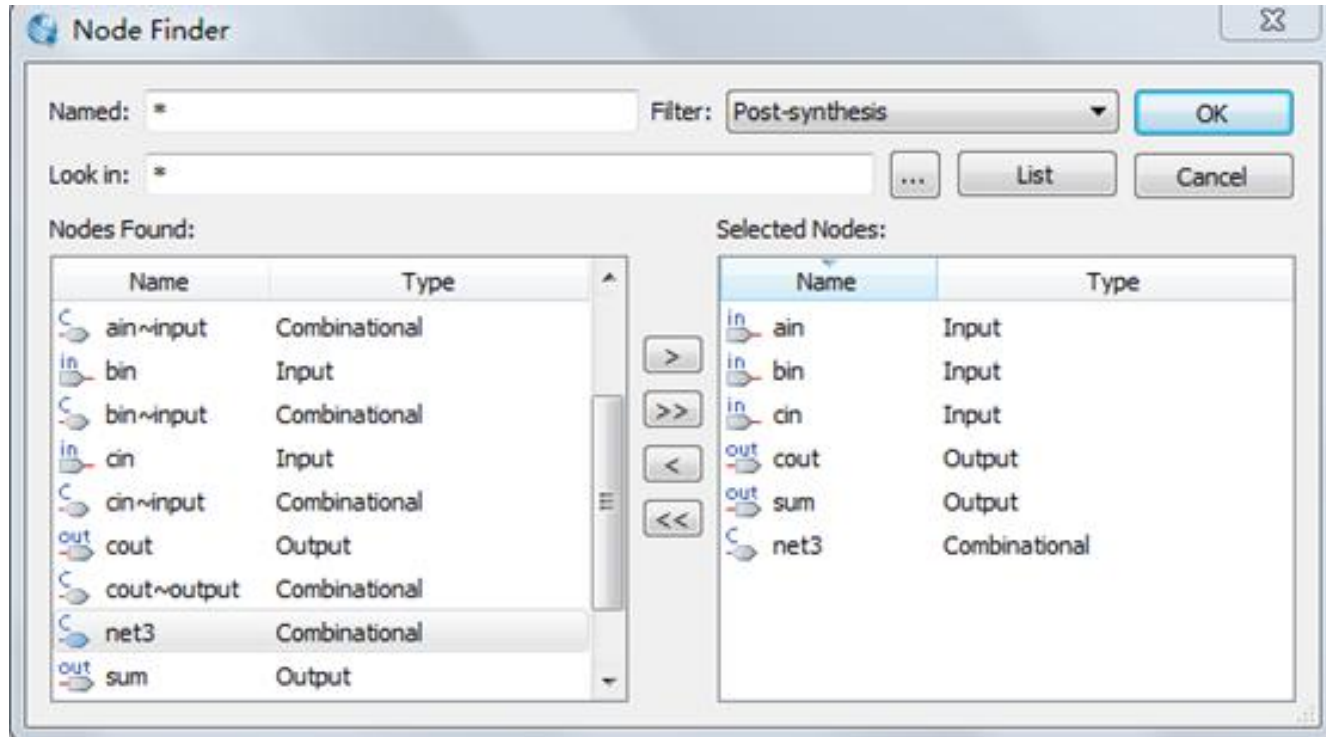


图5-8 加入仿真测试信号net3

# 5.7 keep属性应用

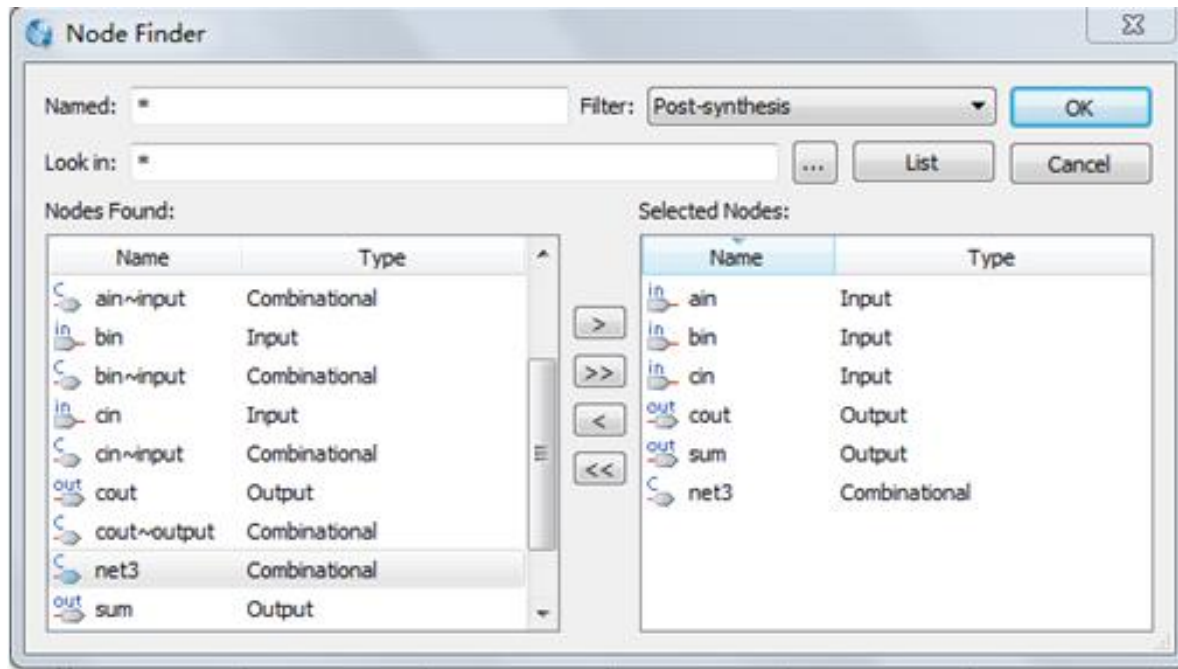


图5-9 例5-17的仿真波形

# 5.8 SignalProbe使用方法

1. 按常规流程完成设计仿真和硬件测试
2. 设置SignalProbe Pins

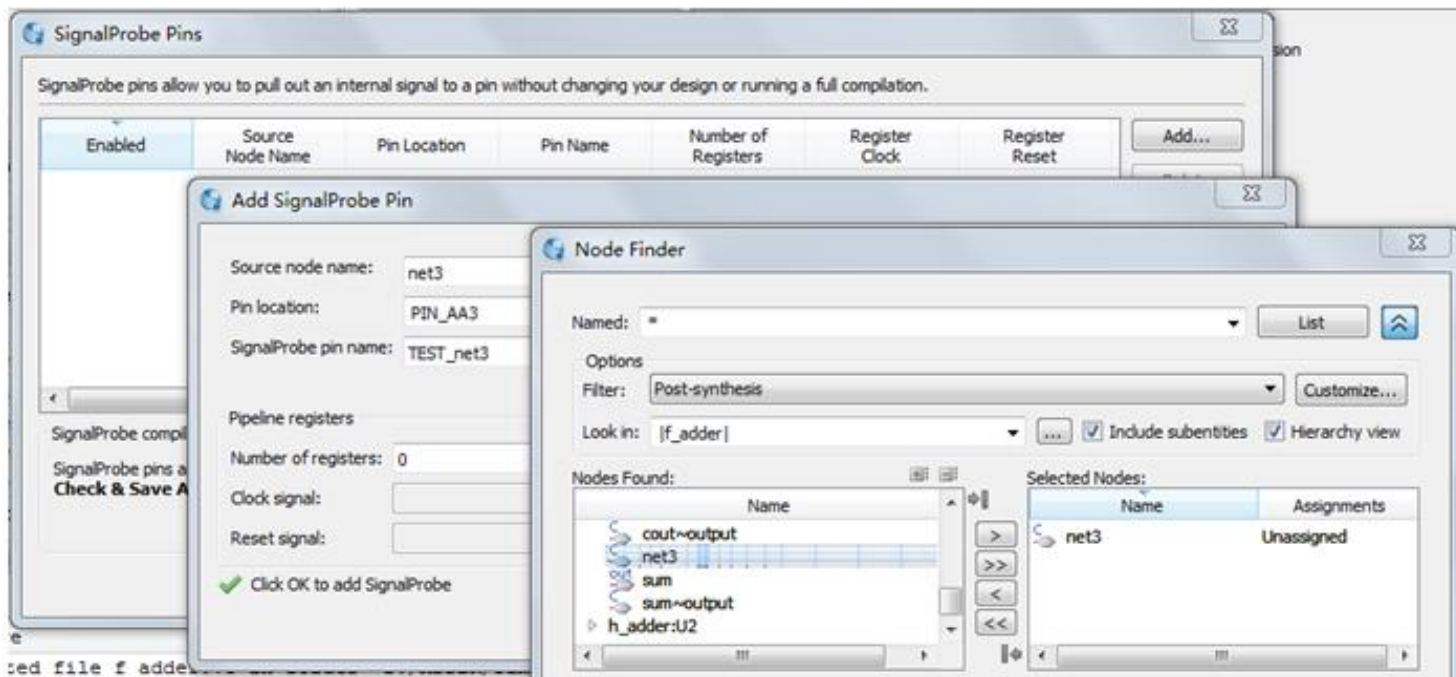


图5-10 在SignalProbe对话框设置探测信号net3

# 5.8 SignalProbe使用方法

## 3. 编译SignalProbe Pins测试信息并下载测试

 


图5-11 SignalProbe Pins对话框设置情况



# 习题

 


图 5-12 · 全减器模块图


 


图 5-13 · 最基本的硬件乘法器

 

····· 图 5-14 · 改进后的硬件乘法器

# 习 题

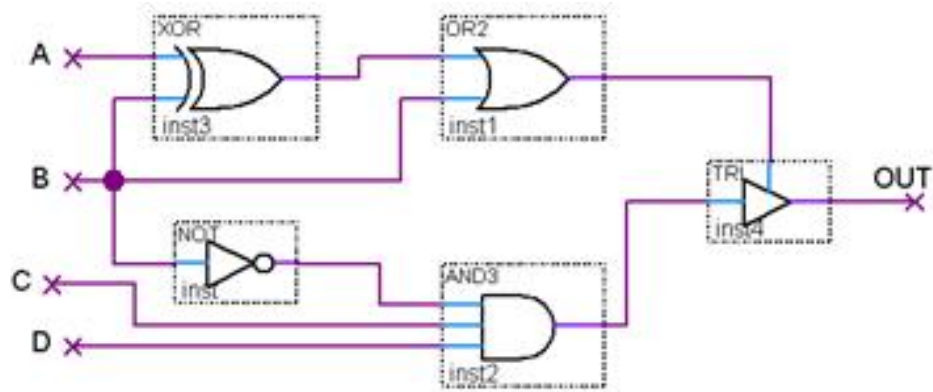


图 5-15 · 习题 5-15 逻辑电路图

# 实验与设计

## 实验5-1 高速硬件除法器设计实验

### 【例 5-18】

```
module DIV16 (input CLK, input [15:0] A, B, output reg [15:0] QU, RE);
    reg [15:0] AT, BT, P, Q; integer i;
    always @(posedge CLK) begin
        AT = A; BT = B; P = 16'H0000; Q = 16'H0000;
        for (i=15; i>=0; i=i-1)
            begin
                P={P[14:0], AT[15]};
                AT={AT[14:0], 1'B0}; P=P-BT;
                if (P[15]==1) begin
                    Q[i]=0; P = P+BT;
                end
            else Q[i]=1;
        end
    end
    always @(*) QU = Q; RE = P; end
endmodule
```

# 实验与设计

实验5-2 不同类型的移位寄存器设计实验

实验5-3 基于Verilog代码的频率计设计

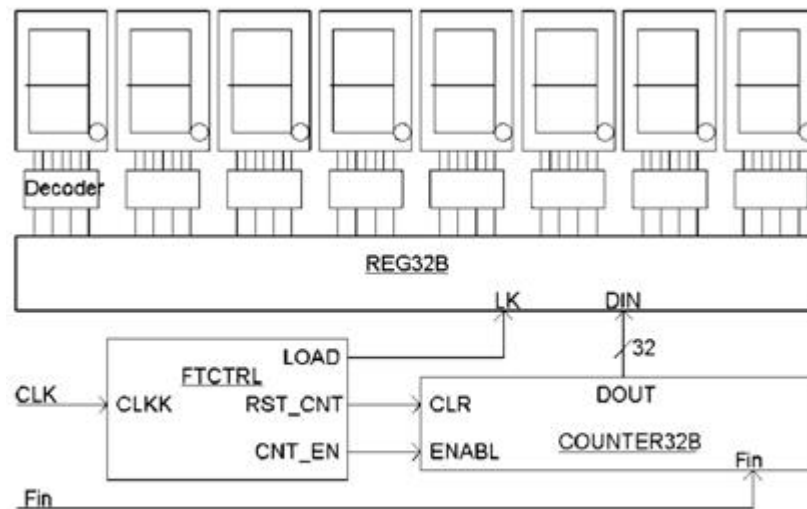


图 5-16 · 频率计电路图

# 实验与设计

## 实验5-3 基于Verilog代码的频率计设计

 


图 5-17 频率计测频控制器 FTCTRL 测控时序图

# 实验与设计

## 实验5-3 基于Verilog代码的频率计设计

### 【例 5-19】

```
module FTCTRL (CLKK, CNT_EN, RST_CNT, LOAD);  
    input CLKK;          output CNT_EN, RST_CNT, LOAD;  
    wire CNT_EN, LOAD;   reg RST_CNT, Div2CLK;  
    always @(posedge CLKK) Div2CLK <= ~Div2CLK;  
    always @(CLKK or Div2CLK) begin  
        if (CLKK==1'b0 & Div2CLK==1'b0) RST_CNT <= 1'b1;  
        else RST_CNT <= 1'b0;    end  
    assign LOAD = ~Div2CLK;     assign CNT_EN = Div2CLK;  
endmodule
```

# 实验与设计

## 实验5-4 8位加法器设计实验

## 实验5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

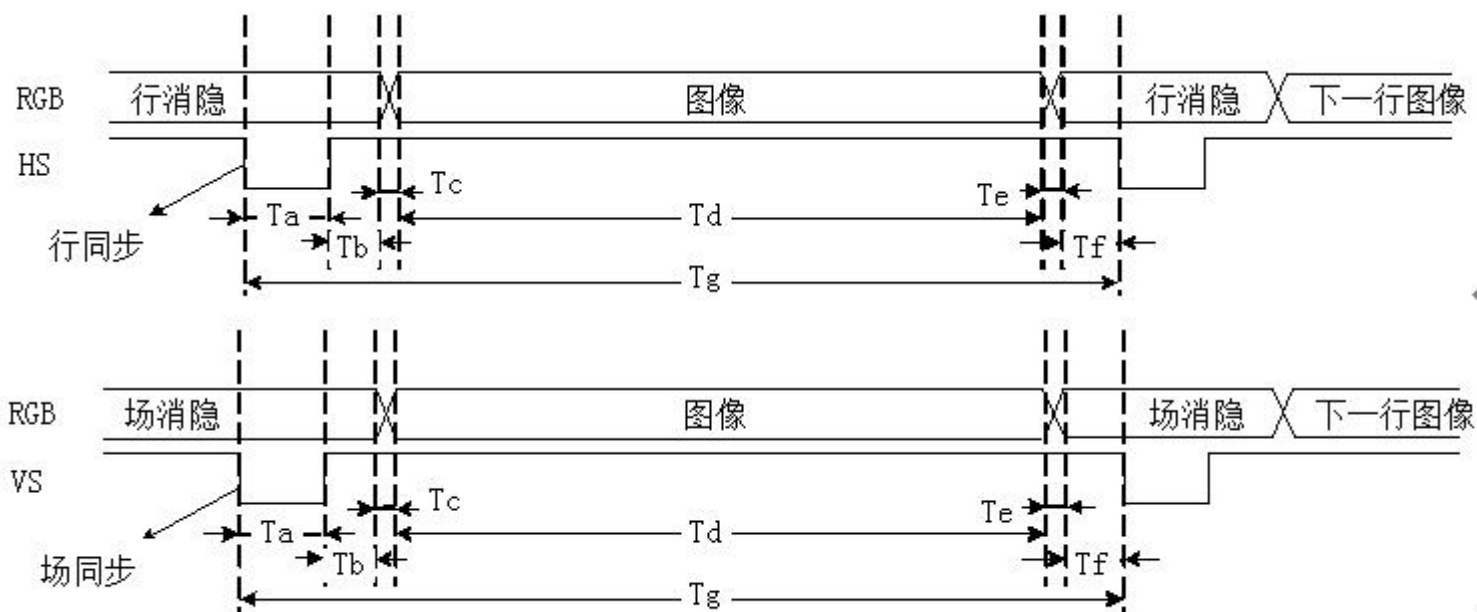


图 5-18 · VGA 行扫描、场扫描时序示意图



# 实验与设计

## 实验5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

表 5-6 行扫描时序要求 (单位: 像素, 即输出一个像素 Pixel 的时间间隔)


		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间 (Pixels)	8	96	40	8	640	8	800

表 5-7 场扫描时序要求 (单元: 行, 即输出一行 Line 的时间间隔)


		行同步头			行图像		行周期
对应位置	Tf	Ta	Tb	Tc	Td	Te	Tg
时间 (Lines)	2	2	25	8	480	8	525

# 实验与设计

## 实验5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

 

· · 图 5-19 · · HS 和 VS 的时序图 · · · · ·

 

· · · 图 5-20 · · VGA 接口电路图，左接口从上往下看

# 实验与设计

## 实验5-5 VGA彩条信号显示控制电路设计

表 5-8 · 颜色编码

颜 ··· 色	黑	蓝	红	品	绿	青	黄	白
R	0	0	0	0	1	1	1	1
G	0	0	1	1	0	0	1	1
B	0	1	0	1	0	1	0	1


表 5-9 · 彩条信号发生器 3 种显示模式

1	横彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
2	竖彩条	1: 白黄青绿品红蓝黑	2: 黑蓝红品绿青黄白
3	棋盘格	1: 棋盘格显示模式 1	2: 棋盘格显示模式 2

## 【例5-20】

```
module VGA_COLOR_LINE (CLK, MD, HS, VS, R, G, B); //VGA 显示器 彩条 发生器
    input CLK, input MD;          output HS, VS, R, G, B;
        wire R,G,B,VS,HS;          //红, 绿, 蓝信号, 和场同步, 行同步信号
        wire FCLK, CCLK;    reg HS1, VS1;    reg[1:0] MMD;    reg[4:0] FS;
    reg[4:0] CC;                  //行同步, 横彩条生成
    reg[8:0] LL;                  //场同步, 竖彩条生成
    reg[3:1] GRBX,GRBY,GRBP;    // X 横彩条, Y 竖彩条
    wire[3:1] GRB;
    assign GRB[2] = (GRBP[2] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    assign GRB[3] = (GRBP[3] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    assign GRB[1] = (GRBP[1] ^ MD) & HS1 & VS1 ;
    always @(posedge MD) begin
        if (MMD==2'b10) MMD<=2'b00; else MMD<=MMD+1 ; end //3 种模式
    always @(MMD) begin
        if (MMD == 2'b00) GRBP <= GRBX ; // 选择横彩条
        else if (MMD == 2'b01) GRBP <= GRBY ; // 选择竖彩条
        else if (MMD == 2'b10) GRBP <= GRBX ^ GRBY ; //产生棋盘格
        else GRBP <= 3'b000 ; end
    always @(posedge CLK ) begin // 20MHz 21 分频
        if (FS==20) FS<=0; else FS<=(FS+1) ; end
    always @(posedge FCLK) begin
        if (CC==29) CC<=0; else CC<=CC+1 ; end
```

接下页

 

```
always @(posedge CCLK) begin
    if (LL==481) LL<=0; else LL<=LL+1 ; end
always @(CC or LL) begin
    if (CC > 23) HS1<=1'b0; else HS1<=1'b1 ; //行同步
    if (LL > 479) VS1<=1'b0; else VS1<=1'b1 ; end //场同步
always @(CC or LL) begin
    if (CC < 3) GRBX <= 3'b111 ; // 横彩条
    else if (CC < 6) GRBX <= 3'b110 ;
    else if (CC < 9) GRBX <= 3'b101 ;
    else if (CC < 12) GRBX <= 3'b100 ;
    else if (CC < 15) GRBX <= 3'b011 ;
    else if (CC < 18) GRBX <= 3'b010 ;
    else if (CC < 21) GRBX <= 3'b001 ;
    else GRBX <= 3'b000 ;
    if (LL < 60) GRBY <= 3'b111 ; // 竖彩条
    else if (LL < 120) GRBY <= 3'b110 ;
    else if (LL < 180) GRBY <= 3'b101 ;
    else if (LL < 240) GRBY <= 3'b100 ;
    else if (LL < 300) GRBY <= 3'b011 ;
    else if (LL < 360) GRBY <= 3'b010 ;
    else if (LL < 420) GRBY <= 3'b001 ;
    else GRBY <= 0 ; end
assign HS = HS1 ; assign FCLK = FS[3] ;
assign HS = HS1 ; assign VS = VS1 ; assign R = GRB[2] ;
assign G = GRB[3] ; assign B = GRB[1] ; assign CCLK = CC[4] ;
endmodule
```