

第7章

Verilog HDL深入

7.1 过程中的两类赋值语句

7.1.1 未指定延时的阻塞式赋值语句

目标变量名 = 驱动表达式;

7.1.2 指定了延时的阻塞式赋值

[延时] 目标变量名 = 驱动表达式;

目标变量名 = [延时] 驱动表达式;

【例 7-1】

```
... //过程语句  
    Y1 = A^B;  
#6 Y2 = A & B | C;
```

【例 7-2】

```
... //过程语句  
    Y1 = A^D;  
Y2 = #6 A & E | C;
```

7.1 过程中的两类赋值语句

7.1.3 未指定延时的非阻塞式赋值

目标变量名 <= 驱动表达式;

【例 7-3】	【例 7-4】	【例 7-5】
<pre>assign Q1 = A B; assign Q1 = B&C; assign Q1 = ~C;</pre>	<pre>Begin Q1 = A B; Q1 = B&C; Q1 = ~C ; end</pre>	<pre>Begin Q1 <= A B; Q1 <= B&C; Q1 <= ~C ; end</pre>

设：进程启动后，A=2'b10, B=2'b01, C=2'b11

【例 7-6】	【例 7-7】
<pre>always @(A,B) begin M1 = A ; //更新结果： M1=1 M2 = B&M1; //更新结果： M2=1&1=1 Q = M1 M2; end //更新结果： M2=1 1=1</pre>	<pre>always @(A,B) begin+ M1 <= A ; //更新结果： M1=1 M2 <= B&M1; //更新结果： M2=1&0=0 Q <= M1 M2; end //更新结果： Q=0 0=0</pre>

7.1 过程中的两类赋值语句

7.1.4 指定了延时的非阻塞式赋值

[延时] 目标变量名 <= 驱动表达式;

目标变量名 <= [延时] 驱动表达式;

【例 7-8】

```
Begin  
Y1 = #6 A^B;  
Y2 = #4 A|B;  
Y3 = #7 A&B;  
end
```

【例 7-9】

```
Begin  
Y1 <= #6 A^B;  
Y2 <= #4 A|B;  
Y3 <= #7 A&B;  
end
```

【例 7-10】

```
Begin  
Y1 = #5 A^B;  
Y2 <= #3 A|B;  
Y3 <= #2 A&B;  
Y4 = #4 (~B); end
```

7.1 过程中的两类赋值语句

7.1.5 深入认识阻塞式与非阻塞式赋值的特点

【例 7-11】使用非阻塞赋值符的时序模块

```
module DDF3 (CLK, D, Q) ;  
input CLK, D; output Q; reg a, b, Q;  
always @(posedge CLK) begin  
a <= D;  
b <= a;  
Q <= b; end  
Endmodule
```

 


图 7-1 例 7-11 综合后的 RTL 电路

【例 7-12】使用阻塞赋值符的时序模块

```
module DDF3 (CLK, D, Q) ;  
input CLK, D; output Q; reg a, b, Q;  
always @(posedge CLK) begin  
a = D;  
b = a;  
Q = b; end  
Endmodule
```

 


图 7-2 例 7-12 综合后的 RTL 电路

7.1 过程中的两类赋值语句

7.1.6 对不同的赋初值方式的进一步探讨

【例 7-13】

```
module MUX41a (D, S, DOUT) ;
    output DOUT ;
    input [3:0] D; input [1:0] S;
    integer T; reg DOUT;
    always @(D,S)
    begin    T <= 0;
        if (S[0]==1)    T<=T+1;
        if (S[1]==1)    T<=T+2;
        case (T)
            0 : DOUT = D[0] ;
            1 : DOUT = D[1] ;
            2 : DOUT = D[2] ;
            3 : DOUT = D[3] ;
            default : DOUT = D[0] ;
        endcase    end
endmodule
```

【例 7-14】

```
module MUX41a (D, S, DOUT) ;
    output DOUT ;
    input [3:0] D; input [1:0] S;
    integer T; reg DOUT;
    always @(D,S)
    begin    T = 0;
        if (S[0]==1)    T=T+1;
        if (S[1]==1)    T=T+2;
        case (T)
            0 : DOUT = D[0] ;
            1 : DOUT = D[1] ;
            2 : DOUT = D[2] ;
            3 : DOUT = D[3] ;
            default : DOUT = D[0] ;
        endcase    end
endmodule
```

7.1 过程中的两类赋值语句

7.1.6 对不同的赋初值方式的进一步探讨

 


图 7-3 例 7-13 的工作时序

 


图 7-4 例 7-14 的工作时序

7.2 过程语句讨论

7.2.1 过程语句应用总结

```
assign DOUT = a & b;
```

7.2.2 不完整条件语句与时序电路的关系

【例 7-15】

```
module mux2_1
  (CLK, D, Q, RST);
  output Q;
  input CLK, D, RST;
  reg Q;
always @(D, CLK, RST)
  if (CLK) Q <= D;
  else Q <= RST;
endmodule
```

【例 7-16】

```
module COMP (A, B, Q);
  input [3:0] A, B;
  output Q; reg Q;
  always @(A, B)
    begin
      if (A > B) Q = 1'b1;
      else
        if (A < B) Q = 1'b0;
    end
end module
```

【例 7-17】

```
module COMP (A, B, Q);
  input [3:0] A, B;
  output Q; reg Q;
  always @(A, B)
    begin
      if (A > B) Q = 1'b1;
      else if (A < B) Q = 1'b0;
      else Q = 1'bz;
    end
end module
```


7.2 过程语句讨论

7.2.2 不完整条件语句与时序电路的关系

 


图 7-5 例 7-15 的 RTL 图

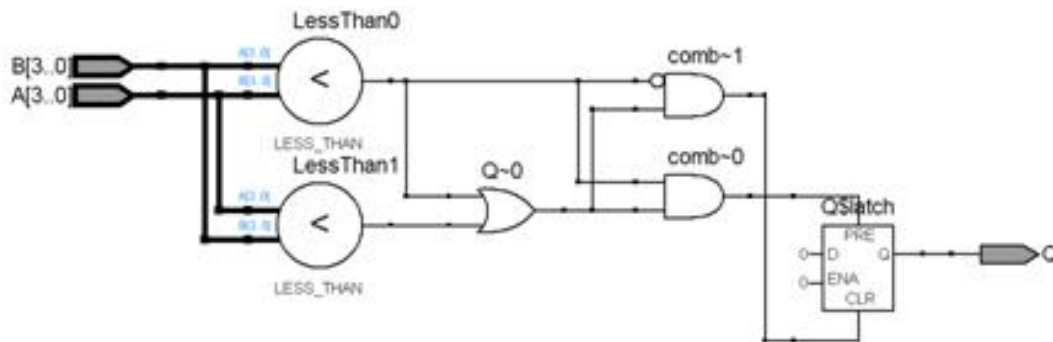


图 7-6 例 7-16 的 RTL 图，输出口被加上了锁存器

 


图 7-7 例 7-17 的电路，是纯组合电路

7.3 三态与双向端口设计

7.3.1 三态控制电路设计

【例 7-18】

```
module tri4B (ENA, DIN, DOUT);  
    input ENA;   
    input [3:0] DIN ;   
    output [3:0] DOUT ;   
    reg [3:0] DOUT;   
    always @(DIN, ENA)   
        if (ENA) DOUT <= DIN ;   
        else DOUT <= 4'HZ;   
endmodule
```

 


图 7-8 4 位三态控制门电路

7.3 三态与双向端口设计

7.3.2 双向端口设计

【例 7-19】

```
module bi4b (TRI_PORT, DOUT, DIN, ENA, CTRL);  
  inout TRI_PORT;  input DIN, ENA, CTRL;  output DOUT ;  
  assign TRI_PORT = ENA ? DIN : 1'bz;  
  assign DOUT = TRI_PORT | CTRL;  
endmodule
```

 


图 7-9 例 7-19 的 1 位双向端口电路设计之 RTL 图

7.3 三态与双向端口设计

7.3.2 双向端口设计

【例 7-20】

```
module BI4B (CTRL, DIN, Q, DOUT) ;  
    input CTRL;    input [3:0] DIN;   
    inout [3:0] Q; output [3:0] DOUT;   
    reg [3:0] DOUT, Q ;   
    always @ (Q, DIN, CTRL)   
        if (!CTRL) DOUT<=Q ;   
        else   
begin Q<=DIN; DOUT<=4'HZ; end   
    endmodule
```

 


图 7-10 例 7-20 的仿真波形图

【例 7-21】

```
module BI4B (CTRL, DIN, Q, DOUT) ;  
    input CTRL;    input [3:0] DIN;   
    inout [3:0] Q; output [3:0] DOUT;   
    reg [3:0] DOUT, Q ;   
    always @ (Q, DIN, CTRL)   
        if (!CTRL) begin DOUT<=Q;   
            Q<=4'HZ; end else   
begin Q<=DIN; DOUT<=4'HZ; end   
    endmodule
```

 


图 7-11 例 7-21 的仿真波形图

7.3 三态与双向端口设计

7.3.2 双向端口设计

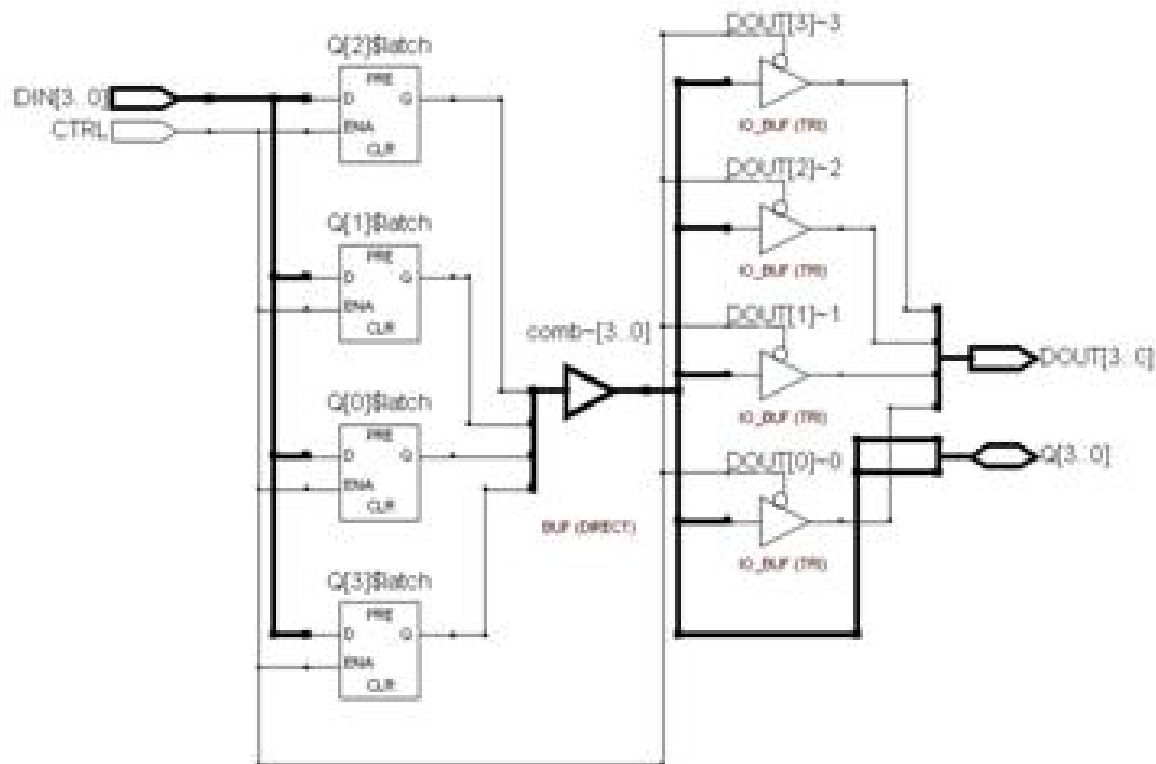


图 7-12 例 7-20 的 RTL 图

7.3 三态与双向端口设计

7.3.2 双向端口设计

 


图 7-13 例 7-21 的 RTL 图

7.3 三态与双向端口设计

7.3.3 三态总线控制电路设计

【例 7-22】

```
module triBUS4(
    IN3, IN2, IN1, IN0, ENA, DOUT);
    input [3:0] IN3, IN2, IN1, IN0;
    input [1:0] ENA;
    output [3:0] DOUT;
    reg [3:0] DOUT;
    always @(ENA, IN3, IN2, IN1, IN0)
    begin
        if (ENA==0) DOUT=IN3;
        else DOUT=4'HZ;
        if (ENA==1) DOUT=IN2;
        else DOUT=4'HZ;
        if (ENA==2) DOUT=IN1;
        else DOUT=4'HZ;
        if (ENA==3) DOUT=IN0;
        else DOUT=4'HZ;
    end
endmodule
```

【例 7-23】

```
module triBUS4(
    IN3, IN2, IN1, IN0, ENA, DOUT);
    input [3:0] IN3, IN2, IN1, IN0;
    input [1:0] ENA;
    output [3:0] DOUT; reg [3:0] DOUT;
    always @(ENA, IN0)
    if (ENA==2'b00) DOUT=IN0;
    else DOUT=4'hz;
    always @(ENA, IN1)
    if (ENA==2'b01) DOUT=IN1;
    else DOUT=4'hz;
    always @(ENA, IN2)
    if (ENA==2'b10) DOUT=IN2;
    else DOUT=4'hz;
    always @(ENA, IN3)
    if (ENA==2'b11) DOUT=IN3;
    else DOUT=4'hz;
endmodule
```

7.3 三态与双向端口设计

7.3.3 三态总线控制电路设计

 


图 7-14 例 7-22 的 RTL 图


 


图 7-15 例 7-23 的 2 位简化 RTL 图

7.4 资源优化

 

7.4.1 资源共享


【例 7-24】 ↵

```
module multmux (A0, A1, B, S, R);↵  
    input[3:0] A0, A1, B; input S;↵  
    output[7:0] R; reg[7:0] R;↵  
    always @(A0 or A1 or B or S)↵  
        begin↵  
            if (S==1'b0) R <= A0*B;↵  
            else R <= A1*B; end↵  
endmodule↵
```

【例 7-25】 ↵

```
module multmux (A0, A1, B, S,R);↵  
    input[3:0] A0, A1, B; input S;↵  
    output[7:0] R; wire [7:0] R;↵  
    reg [3:0] TEMP;↵  
    always @(A0 or A1 or B or S)↵  
        begin if (S==1'b0) TEMP<=A0;↵  
            else TEMP <= A1; end↵  
    assign R = TEMP*B;↵  
endmodule↵
```

7.4 资源优化

 

7.4.1 资源共享

 


图 7-16 先乘后选择的设计方法 RTL 结构


 


图 7-17 先选择后乘设计方法 RTL 结构

7.4 资源优化

 

7.4.2 逻辑优化


【例 7-26】 ↵

```
module mult1 (clk, ma, mc);↵  
    input clk; input[11:0] ma;↵  
    output [23:0] mc;↵  
    reg[23:0] mc; reg[11:0] ta, tb;↵  
    always @(posedge clk)↵  
    begin ta<=ma; mc<=ta * tb;↵  
        tb <= 12'b100110111001; end↵  
endmodule↵
```

【例 7-27】 ↵

```
module mult2 (clk, ma, mc);↵  
    input clk; input[11:0] ma;↵  
    output [23:0] mc;↵  
    reg[23:0] mc; reg[11:0] ta;↵  
    parameter tb=12'b100110111001;↵  
    always @(posedge clk)↵  
    begin ta<=ma ; mc<=ta * tb; end↵  
endmodule↵
```

7.4 资源优化

 


7.4.3 串行化

$$yout = a_0 \times b_0 + a_1 \times b_1 + a_2 \times b_2 + a_3 \times b_3$$

【例 7-28】

```
module pmultadd (clk, a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3, yout);  
    input clk;    input[7:0] a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3;  
    output[15:0] yout;    reg[15:0] yout;  
    always @(posedge clk) begin  
        yout <= ((a0 * b0) + (a1 * b1)) + ((a2 * b2) + (a3 * b3));    end  
endmodule
```


7.4 资源优化

 

7.4.3 串行化

【例 7-29】

```
module smultadd (clk, start, a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3, yout);  
    input clk, start; input[7:0] a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3;+  
    output[15:0] yout; reg[15:0] yout, ytmp; reg[2:0] cnt;+  
    wire[7:0] tmpa, tmpb; wire[15:0] tmp;+  
    assign tmpa=(cnt==0)? a0:(cnt==1)? a1:(cnt==2)? a2:(cnt==3)? a3:a0;+  
    assign tmpb=(cnt==0)? b0:(cnt==1)? b1:(cnt==2)? b2:(cnt==3)? b3:b0;+  
    assign tmp = tmpa * tmpb ;+  
    always @(posedge clk) begin+  
        if (start==1'b1) begin cnt<=3'b000 ; ytmp<={16{1'b0}} ; end+  
        else if (cnt<4) begin cnt<=cnt+1 ; ytmp<=ytmp+tmp ; end+  
        else if (cnt==4) begin yout<=ytmp ; end end+  
endmodule+
```

7.5 速度优化



图 7-18 未使用流水线

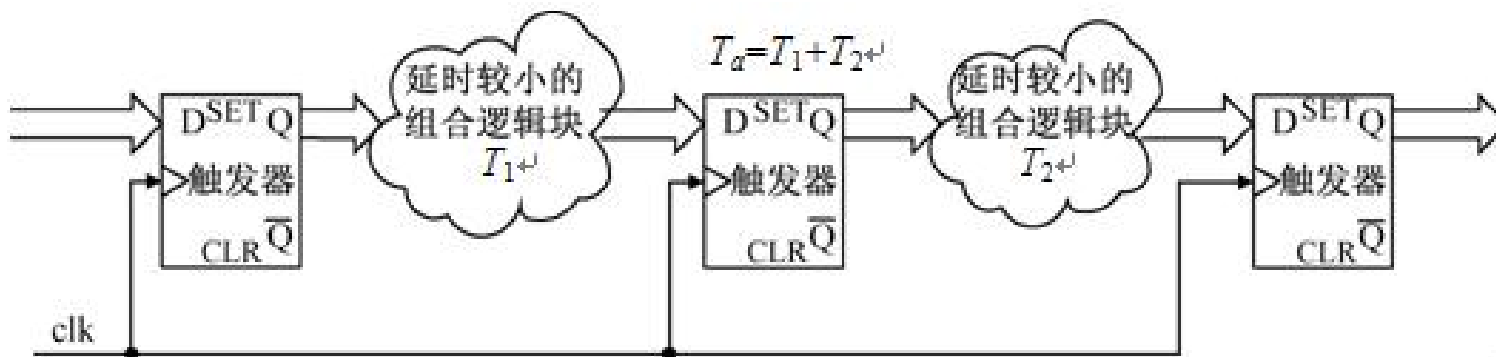


图 7-19 使用流水线结构

7.5 速度优化



图 7-20 流水线工作图示

7.5 速度优化

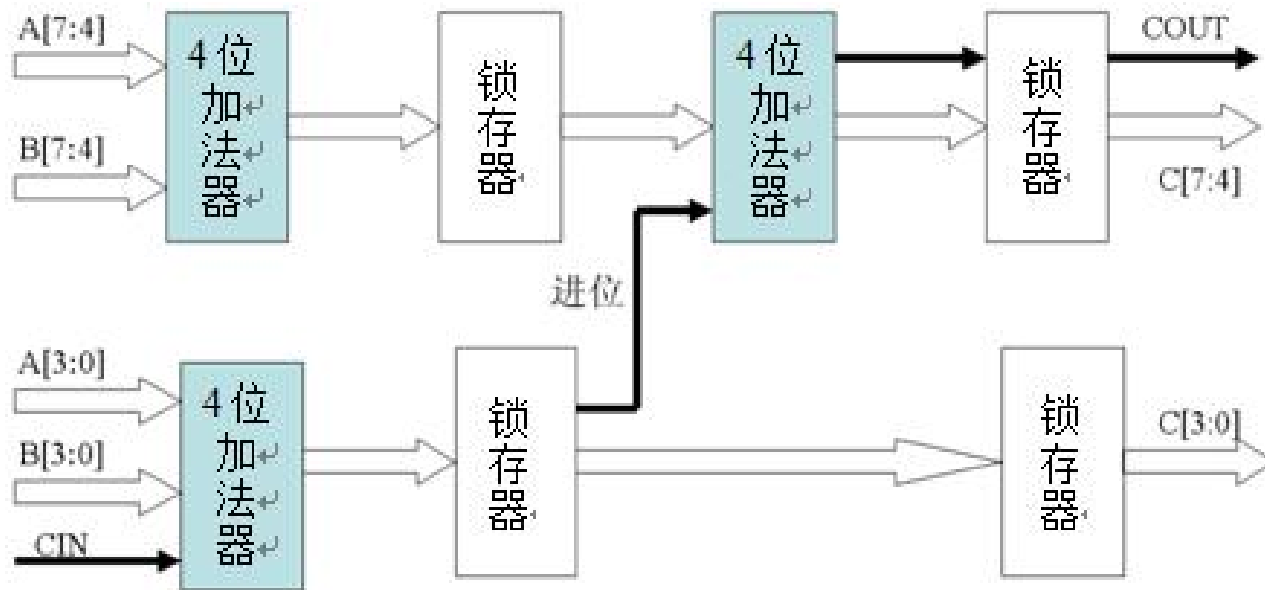


图 7-21 8 位加法器流水线工作图示

7.5 速度优化

【例 7-30】 普通加法器，EP3C10 综合结果：LCs=10，REG=0，T=7.748ns

```
module ADDER8 (CLK, SUM, A, B, COUT, CIN);  
    input [7:0] A, B; input CLK, CIN; output COUT; output [7:0] SUM;  
    reg COUT; reg [7:0] SUM;      
    always @(posedge CLK) {COUT, SUM[7:0]} <= A+B+CIN;  
endmodule
```

【例 7-31】 流水线加法器，EP3C10 综合结果：T=3.63ns，LCs=24，REG=22

```
module ADDER8 (CLK, SUM, A, B, COUT, CIN);  
    input [7:0] A, B; input CLK, CIN; output COUT; output [7:0] SUM;  
    reg TC, COUT; reg [3:0] TS, TA, TB; reg [7:0] SUM;  
    always @(posedge CLK) begin  
        {TC, TS} <= A[3:0]+B[3:0]+CIN; SUM[3:0]<=TS; end  
    always @(posedge CLK) begin  
        TA <= A[7:4]; TB <= B[7:4];  
        {COUT, SUM[7:4]} <= TA+TB+TC; end  
Endmodule
```

习 题

示例 1

```
module test1 (X1,X2,A,B,C,D,CLK) ;  
input CLK,X1,X2;   
output A,B,C,D;  
reg A,B,C,D;  
always@(posedge CLK)   
begin  
    A=X1; D=X2; B<=D; C<=A; end  
endmodule
```

示例 2

```
module test1 (X1,X2,A,B,C,D,CLK) ;  
input CLK,X1,X2;   
output A,B,C,D;  
reg A,B,C,D;  
always@(posedge CLK)   
begin  
    B<=D; C<=A; A=X1; D=X2; end  
endmodule
```

```
module addmux (A, B, C, D, sel, Result);  
input[7:0] A, B, C, D; input sel;  
output[7:0] Result; reg[7:0] Result;  
always @(A or B or C or D or sel) begin  
    if (sel==1'b0) Result <= A+B; else Result <= C+D ; end  
endmodule
```


习 题

```
module DCD3_8 (output reg [7:0]Q, input[2:0]D);  
    always @(D )  
        begin Q<= 8'b00000000; Q[D]<=1; end  
endmodule
```

 


图 7-26 习题 7-15 的时序仿真波形

实验与设计

实验7-1 4×4阵列键盘键信号检测电路设计

【例 7-32】

```
module KEY4X4 (input CLK, input [3:0]A, output reg[3:0]B,R);
    reg [1:0] C;
    always @ (posedge CLK) begin C<=C+1;
        case (C)
            0: B=4'B0111; 1: B=4'B1011; 2: B=4'B1101; 3: B=4'B1110;
        endcase
        case ({B,A} )
            8'B0111_1110: R=4'H0; 8'B0111_1101 : R=4'H1;
            8'B0111_1011: R=4'H2; 8'B0111_0111 : R=4'H3;
            8'B1011_1110: R=4'H4; 8'B1011_1101 : R=4'H5;
            8'B1011_1011: R=4'H6; 8'B1011_0111 : R=4'H7;
            8'B1101_1110: R=4'H8; 8'B1101_1101 : R=4'H9;
            8'B1101_1011: R=4'HA; 8'B1101_0111 : R=4'HB;
            8'B1110_1110: R=4'HC; 8'B1110_1101 : R=4'HD;
            8'B1110_1011: R=4'HE; 8'B1110_0111 : R=4'HF;
        endcase
    end
endmodule
```

实验与设计

实验7-1 4×4阵列键盘键信号检测电路设计

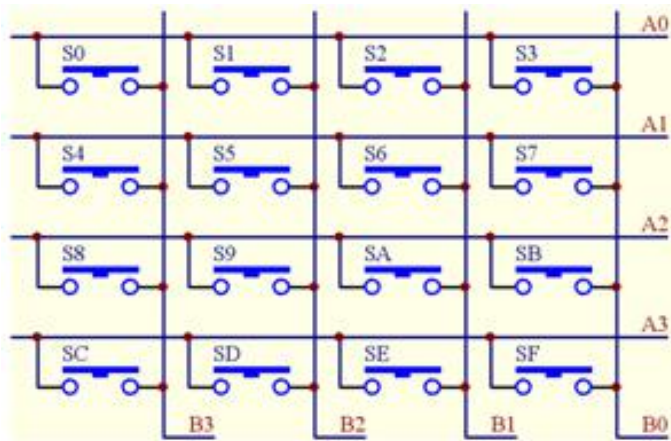


图 7-27 4×4 键盘电路

 


图 7-28 4×4 键盘的 10 芯接口

实验与设计

实验7-2 直流电机综合测控系统设计

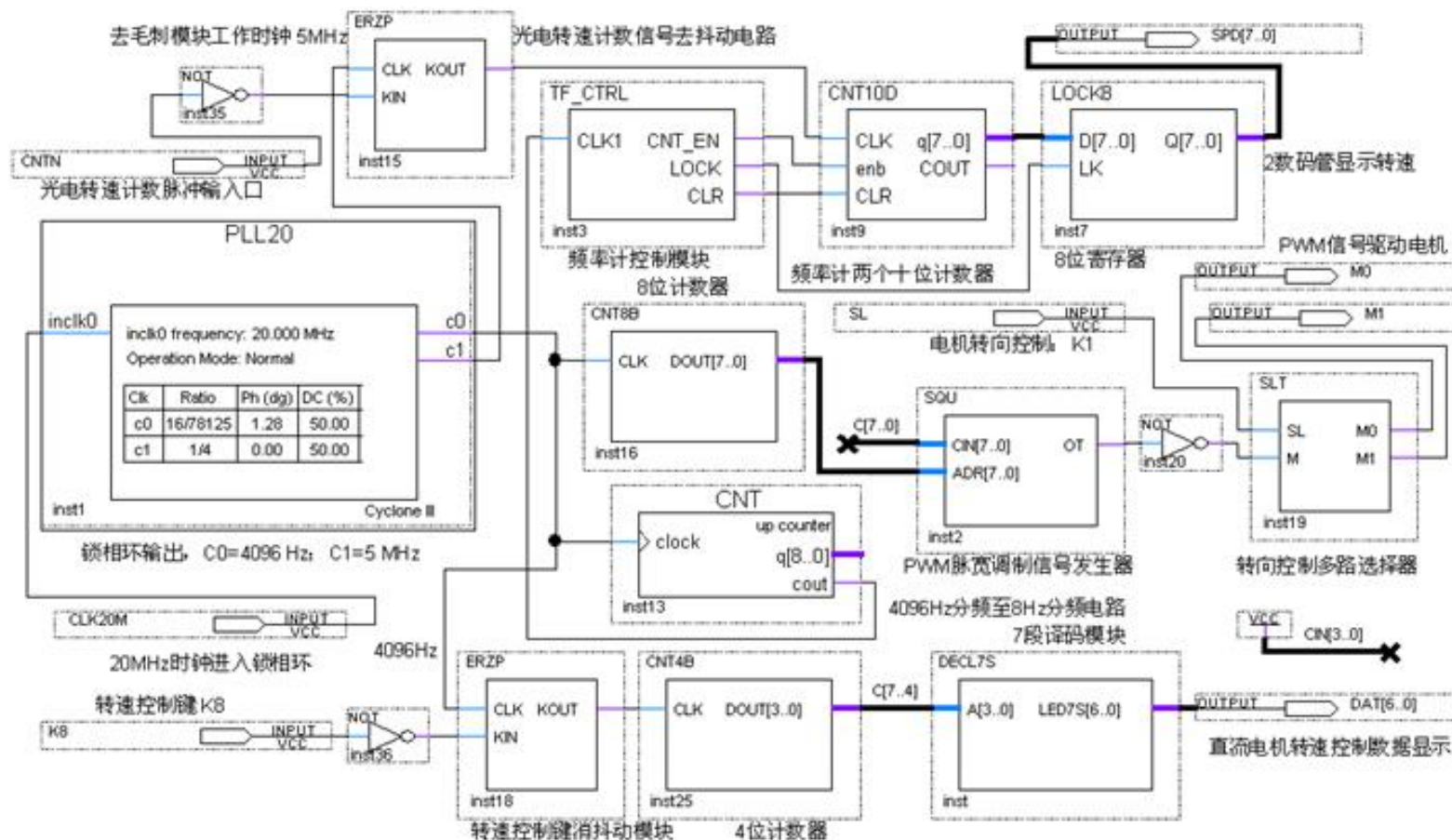


图 7-29 直流电机驱动控制电路顶层设计

实验与设计

实验7-2 直流电机综合测控系统设计

【例 7-33】 ↵

```
module SQU (input [7:0] CIN, input [7:0] ADR, output reg OT) ;  
    always @(CIN) if (ADR<CIN) OT<=1'b0; else OT<=1'b1; ↵  
endmodule ↵
```

实验7-3 VGA简单图像显示控制模块设计

 


图 7-30 VGA 图像显示控制模块原理图 ↵

【例 7-34】

```
module vgaV (clk, hs, vs, r, g, b, rgbIn, DOUT);
    input clk ; //工作时钟 25MHz
    output hs,vs; output r,g,b; //场同步,行同步信号,以及红、绿、蓝控制信号
    input[2:0] rgbIn; //像素数据
    output[11:0] DOUT; //图像数据 ROM的地址信号
    reg[9:0] hcnt, vcnt; reg r,g,b; reg hs,vs;
    assign DOUT = {vcnt[5:0], hcnt[5:0]} ;
    always @(posedge clk) begin //水平扫描计数器
        if (hcnt<800) hcnt<=hcnt+1; else hcnt<={10{1'b0}} ; end
    always @(posedge clk) begin //垂直扫描计数器
        if (hcnt==640+8) begin
            if (vcnt<525) vcnt<=vcnt+1; else vcnt<={10{1'b0}}; end end
    always @(posedge clk) begin //场同步信号发生
        if ((hcnt>=640+8+8) & (hcnt<640+8+8+96))
            hs<=1'b0 ; else hs<=1'b1 ; end
    always @(vcnt) begin //行同步信号发生
        if ((vcnt>=480+8+2) & (vcnt<480+8+2+2))
            vs<=1'b0 ; else vs<=1'b1 ; end
    always @(posedge clk) begin
        if (hcnt<640 & vcnt<480) //扫描终止
            begin r<=rgbIn[2] ; g<=rgbIn[1] ; b<=rgbIn[0]; end
        else begin r<=1'b0; g<=1'b0; b<=1'b0; end
    end
endmodule
```


实验与设计

实验7-4 乐曲硬件演奏电路设计

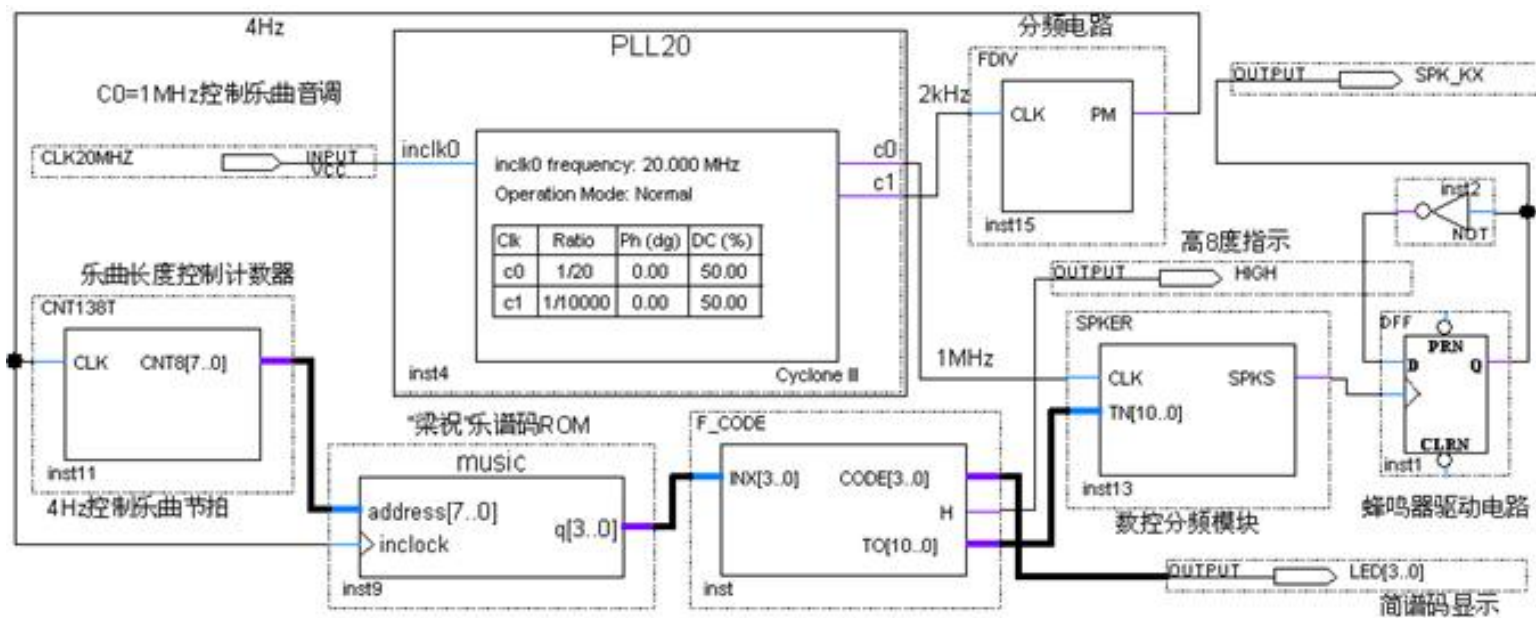


图 7-31 乐曲演奏电路顶层设计

实验与设计

实验7-4 乐曲硬件演奏电路设计

 


图 7-32 电子琴音阶基频对照图 (单位: Hz)

实验与设计

实验7-4 乐曲硬件演奏电路设计

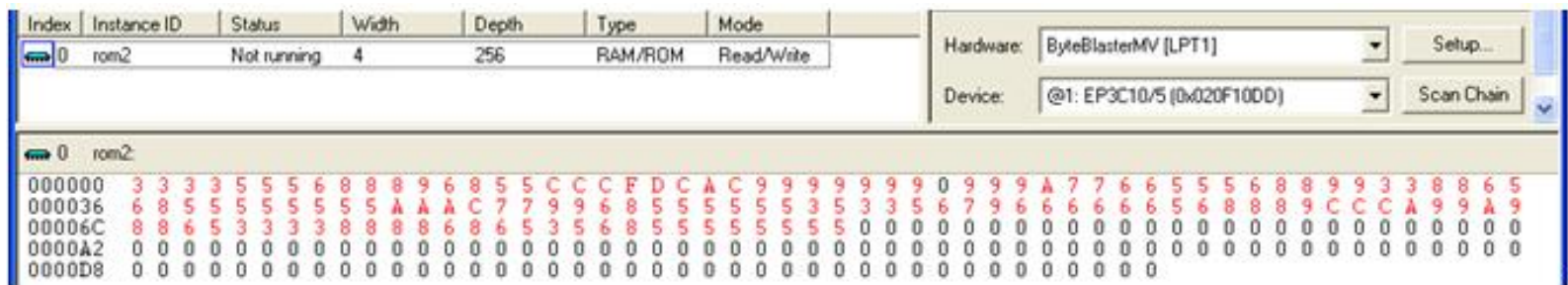


图 7-33 In-System Memory Content Editor 对 MUSIC 模块的数据读取

实验与设计

实验7-4 乐曲硬件演奏电路设计

【例 7-35】

```
module CNT138T (CLK, CNT8);  
    input CLK;    output[7:0] CNT8 ;    reg[7:0] CNT;    wire LD;  
    always @(posedge CLK or posedge LD) begin  
        if (LD) CNT <= 8'b00000000 ; else    CNT<=CNT+1;    end  
    assign CNT8=CNT;    assign LD=(CNT==138) ;  
endmodule
```

【例 7-36】

```
module F_CODE (INX, CODE, H, TO);
  input[3:0] INX;  output[3:0] CODE;  output H;  output[10:0] TO;
  reg[10:0] TO;  reg[3:0] CODE;  reg H;
  always @(INX) begin
  case (INX)      // 译码电路, 查表方式, 控制音调的预置?
    0 : begin TO <= 11'H7FF; CODE<=0; H<=0; end
    1 : begin TO <= 11'H305; CODE<=1; H<=0; end
    2 : begin TO <= 11'H390; CODE<=2; H<=0; end
    3 : begin TO <= 11'H40C; CODE<=3; H<=0; end
    4 : begin TO <= 11'H45C; CODE<=4; H<=0; end
    5 : begin TO <= 11'H4AD; CODE<=5; H<=0; end
    6 : begin TO <= 11'H50A; CODE<=6; H<=0; end
    7 : begin TO <= 11'H55C; CODE<=7; H<=0; end
    8 : begin TO <= 11'H582; CODE<=1; H<=1; end
    9 : begin TO <= 11'H5C8; CODE<=2; H<=1; end
   10 : begin TO <= 11'H606; CODE<=3; H<=1; end
   11 : begin TO <= 11'H640; CODE<=4; H<=1; end
   12 : begin TO <= 11'H656; CODE<=5; H<=1; end
   13 : begin TO <= 11'H684; CODE<=6; H<=1; end
   14 : begin TO <= 11'H69A; CODE<=7; H<=1; end
   15 : begin TO <= 11'H6C0; CODE<=1; H<=1; end
    default : begin TO <= 11'H6C0; CODE<=1; H<=1;
    end
  endcase  end
endmodule
```

实验与设计

实验7-4 乐曲硬件演奏电路设计

【例 7-37】

```
module SPKER (CLK, TN, SPKS);
    input CLK; input[10:0] TN; output SPKS;
    reg SPKS; reg[10:0] CNT11;
    always @(posedge CLK) begin : CNT11B_LOAD// 11位可预置计数器
        if (CNT11==11'h7FF) begin CNT11=TN; SPKS<=1'b1; end
        else begin CNT11=CNT11+1; SPKS<=1'b0 ; end
    end
endmodule
```

【例 7-38】

```
module FDIV (CLK, PM );
    input CLK ; output PM ; reg [8:0] Q1; reg FULL; wire RST ;
    always @(posedge CLK or posedge RST) begin
        if (RST) begin Q1<=0; FULL<=1; end
        else begin Q1 <= Q1+1; FULL<=0 ; end end
    assign RST = ( Q1==499 ) ; assign PM = FULL ;
    assign DOUT = Q1 ;
endmodule
```


实验与设计

【例 7-39】

```
WIDTH = 4 ; //“梁祝”乐曲演奏数据
DEPTH = 256 ; //实际深度 139
ADDRESS_RADIX = DEC ; //地址数据类是十进制
DATA_RADIX = DEC ; //输出数据的类型也是十进制
CONTENT BEGIN //注意实用文件中要展开以下数据，每一组占一行
00: 3 ; 01: 3 ; 02: 3 ; 03: 3; 04: 5; 05: 5; 06: 5; 07: 6; 08: 8; 09: 8;
10: 8 ; 11: 9 ; 12: 6 ; 13: 8; 14: 5; 15: 5; 16:12; 17: 12;18: 12;19:15;
20:13 ; 21:12 ; 22:10 ; 23:12; 24: 9; 25: 9; 26: 9; 27: 9; 28: 9; 29: 9;
30: 9 ; 31: 0 ; 32: 9 ; 33: 9; 34: 9; 35:10; 36: 7; 37: 7; 38: 6; 39: 6;
40: 5 ; 41: 5 ; 42: 5 ; 43: 6; 44: 8; 45: 8; 46: 9; 47: 9; 48: 3; 49: 3;
50: 8 ; 51: 8 ; 52: 6 ; 53: 5; 54: 6; 55: 8; 56: 5; 57: 5; 58: 5; 59: 5;
60: 5 ; 61: 5 ; 62: 5 ; 63: 5; 64:10; 65:10; 66:10; 67:12; 68: 7; 69: 7;
70: 9 ; 71: 9 ; 72: 6 ; 73: 8; 74: 5; 75: 5; 76: 5; 77: 5; 78: 5; 79: 5;
80: 3 ; 81: 5 ; 82: 3 ; 83: 3; 84: 5; 85: 6; 86: 7; 87: 9; 88: 6; 89: 6;
90: 6 ; 91: 6 ; 92: 6 ; 93: 6; 94: 5; 95: 6; 96: 8; 97: 8; 98: 8; 99: 9;
100:12;101:12 ;102:12 ;103:10;104: 9; 105: 9;106:10;107: 9;108: 8;109: 8;
110: 6;111: 5 ;112: 3 ;113: 3;114: 3; 115: 3;116: 8;117: 8;118: 8;119: 8;
120: 6;121: 8 ;122: 6 ;123: 5;124: 3; 125: 5;126: 6;127: 8;128: 5;129: 5;
130: 5;131: 5 ;132: 5 ;133: 5;134: 5; 135: 5;136: 0;137: 0;138: 0;
END ;
```


实验与设计

实验7-5 PS2键盘控制模型电子琴电路设计

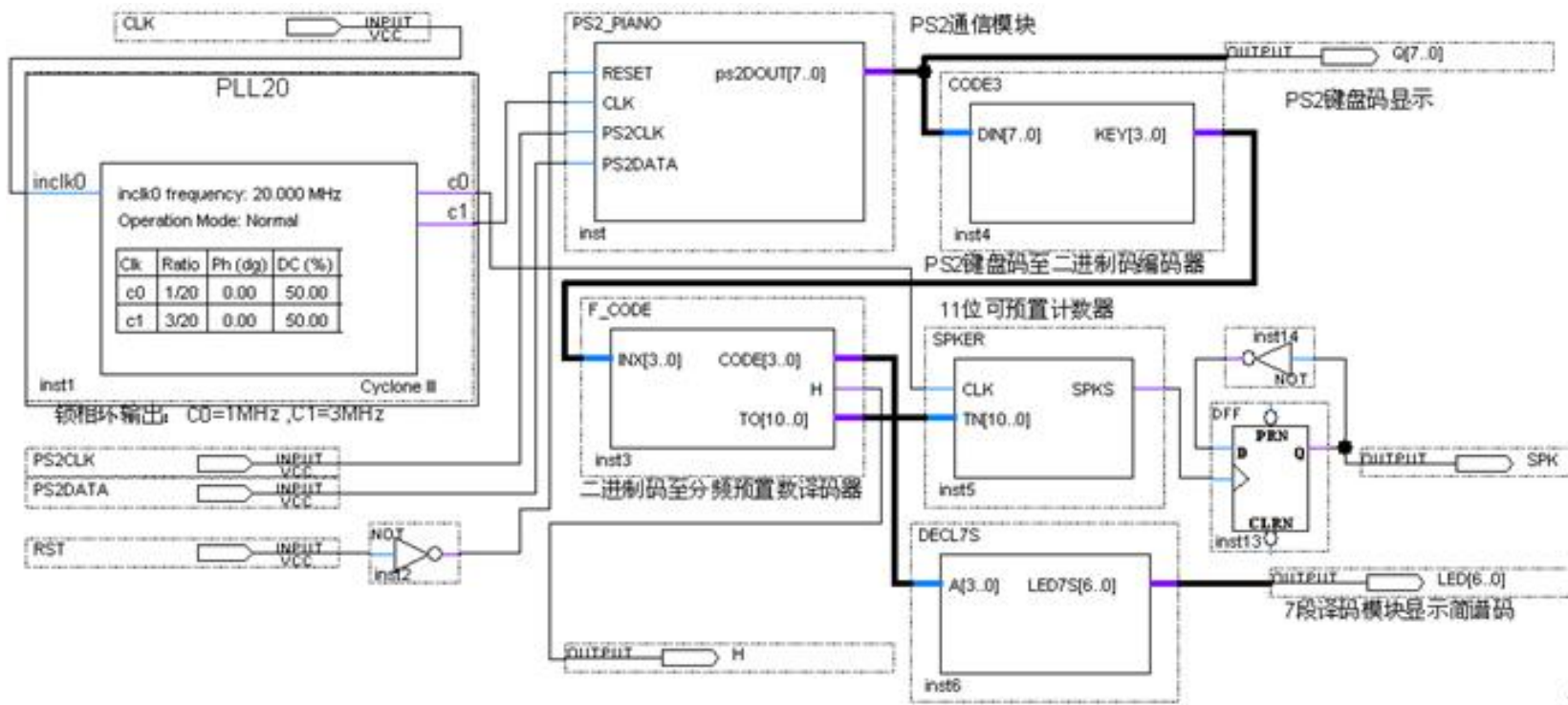


图 7-34 PS2 键盘控制模型电子琴电路顶层设计

实验与设计

实验7-5 PS2键盘控制模型电子琴电路设计

Key	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Data	1C	32	21	23	24	2B	34	33	43	3B	42	4B	3A	31	44
Key	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3
Data	4D	15	2D	1B	2C	3C	2A	1D	22	35	1A	45	16	1E	26
Key	4	5	6	7	8	9	`	-	=	\]	;	'	,	.
Data	25	2E	36	3D	3E	46	0E	4E	55	5D	5B	4C	52	41	49
Key	/	[F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	KP0
Data	4A	54	05	06	04	0C	03	0B	83	0A	01	09	78	07	70
Key	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	KP8	KP9	KP.	KP-	KP+	KP/	KP*	END
Data	69	72	7A	6B	73	74	6C	75	7D	71	7B	79	4A	7C	69
Key	BKSP	SPACE	TAB	CAPS	LSHFT	LCTRL	LCUI	LALT	RSHFT	RCTRL	R CUI				
Data	66	29	0D	58	12	14	1F	11	59	14	27				
Key	R ALT	APPS	ENTER	ESC	INSERT	HOME	PG UP	DELETE	PG DN	NUM					
Data	11	2F	5A	76	70	6C	7D	71	7A	77					
Key	U ARROW	L ARROW	D ARROW	R ARROW	KP EN	SCROLL	PRNT	SCRN	PAUSE						
Data	75	6B	72	74	5A	7E	12	7C	14						

图 7-35 PS2 键盘键控与输出码对照表

【例 7-40】

```
module PS2_PIANO(clk, kb_clk, kb_data, keycode, keydown, keyup, dataerror);
    input clk, kb_clk, kb_data;    output keydown, keyup, dataerror;
    output[7:0] keycode;
    reg[7:0] keycode, shiftdata;    reg keydown, keyup, dataerror;
    wire[7:0] kbcodereg;    reg[3:0] cnt;
    reg datacoming, kbclkfall, kbclkreg, parity, isfo;
    always @(posedge clk)    begin
        kbclkreg <= kb_clk ;
        kbclkfall <= kbclkreg & (~kb_clk) ;    end
    always @(posedge clk)    begin
        if (kbclkfall == 1'b1 & datacoming == 1'b0 & kb_data == 1'b0)
            begin
                datacoming<=1'b1; cnt<=4'b0000; parity<=1'b0;    end
            else if (kbclkfall == 1'b1 & datacoming == 1'b1)
                begin    if (cnt == 9)
                    begin
                        if (kb_data == 1'b1)
                            begin    datacoming<=1'b0; dataerror<=1'b0; end
                        else    begin dataerror<=1'b1; end
                        cnt <= cnt + 1 ;    end
                    else if (cnt == 8)    begin if (kb_data == parity)
                        begin dataerror <= 1'b0 ; end
                        else begin dataerror<=1'b1; end
```

接下页

实验与设计

实验7-5 PS2键盘控制模型电子琴电路设计

```
        cnt <= cnt + 1 ;    end
    else    begin    shiftdata <= {kb_data, shiftdata[7:1]} ;
        parity <= parity ^ kb_data; cnt <= cnt + 1 ;    end
    end    end
always @(posedge clk)    begin
    if (cnt == 10)    begin    if (shiftdata==8'b11110000)
        begin    isfo<=1'b1 ;    end
        else if (shiftdata!=8'b11110000)    begin    if (isfo==1'b1)
            begin    keyup<=1'b1;    keycode<=shiftdata;    end
            else begin    keydown<=1'b1;    keycode<=shiftdata;    end
        end    end
    else    begin    keyup<=1'b0;    keydown<=1'b0;    end    end
endmodule
```

实验与设计

实验7-5 PS2键盘控制模型电子琴电路设计

【例 7-41】

```
module CODE3 (input[7:0] DIN, output reg [3:0] KEY ) ;
  always @(DIN) begin
    case (DIN)
      8'b00010110 : KEY<=4'b0001;          8'b00011110 : KEY<=4'b0010 ;
      8'b00100110 : KEY<=4'b0011;          8'b00100101 : KEY<=4'b0100 ;
      8'b00101110 : KEY<=4'b0101;          8'b00110110 : KEY<=4'b0110 ;
      8'b00111101 : KEY<=4'b0111;          8'b00111110 : KEY<=4'b1000 ;
      8'b01000101 : KEY<=4'b1001;
      default : KEY<=4'b0000 ;
    endcase end
endmodule
```