

第8章

状态机设计技术

8.1 VHDL状态机的一般形式

8.1.1 状态机的特点与优势

- (1) 高效的过程控制模型。
- (2) 容易利用现成的**EDA**工具进行优化设计。
- (3) 系统性能稳定。
- (4) 高速性能。
- (5) 高可靠性能。

8.1 VHDL状态机的一般形式

8.1.2 VHDL状态机的一般结构

1. 说明部分

```
TYPE FSM_ST IS (s0,s1,s2,s3);  
SIGNAL current_state, next_state: FSM_ST;
```

2. 主控时序进程

8.1 VHDL状态机的一般形式

8.1.2 VHDL状态机的一般结构

3. 主控组合进程

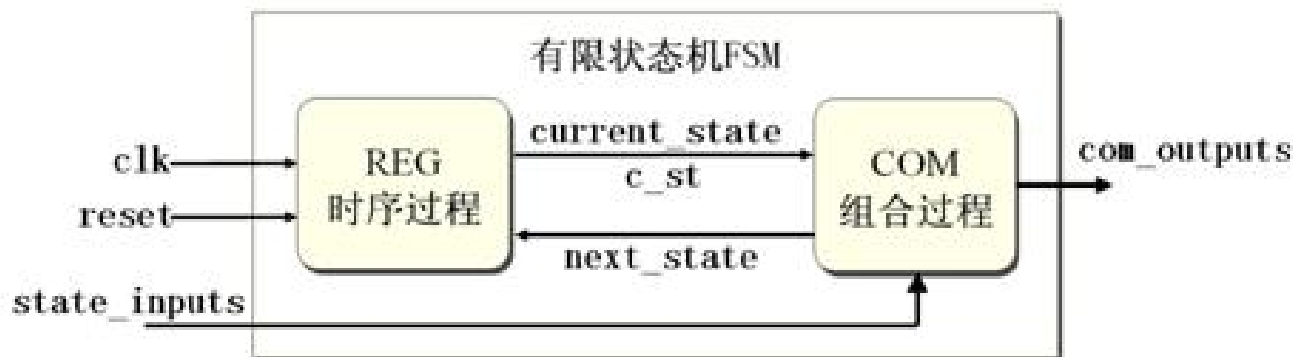


图 8-1 状态机一般结构示意图

4. 辅助进程

【例 8-1】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY FSM_EXP IS
PORT ( clk,reset    : IN STD_LOGIC;           --状态机工作时钟和复位信号
      state_inputs : IN STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 1); --来自外部的状态机控制信号
      comb_outputs : OUT INTEGER RANGE 0 TO 15 ); --状态机对外部发出的控制信号
END FSM_EXP;
ARCHITECTURE behv OF FSM_EXP IS
TYPE FSM_ST IS (s0, s1, s2, s3, s4);           --数据类型定义, 定义状态符号
SIGNAL c_st, next_state: FSM_ST;             --将现态和次态定义为新的数据类型FSM_ST
BEGIN
REG: PROCESS (reset,clk) BEGIN                --主控时序进程
  IF reset='0' THEN c_st<=s0;--检测异步复位信号, 复位信号后回到初态s0
  ELSIF clk='1' AND clk'EVENT THEN c_st <= next_state; END IF;
END PROCESS REG;
COM:PROCESS(c_st, state_Inputs) BEGIN         --主控组合进程
CASE c_st IS
  WHEN s0 => comb_outputs<= 5;                --进入状态s0后输出5
    IF state_inputs="00" THEN next_state<=s0;
    ELSE next_state<=s1; END IF;
  WHEN s1 => comb_outputs<= 8;
    IF state_inputs="01" THEN next_state<=s1;
    ELSE next_state<=s2; END IF;
  WHEN s2 => comb_outputs<= 12;
    IF state_inputs="10" THEN next_state <= s0;
    ELSE next_state <= s3; END IF;
  WHEN s3 => comb_outputs <= 14;
    IF state_inputs="11" THEN next_state <= s3;
    ELSE next_state<=s4; END IF;
  WHEN s4 => comb_outputs <= 9; next_state <= s0;
  WHEN OTHERS => next_state <= s0;
END case;
END PROCESS COM;
END behv;
```

8.1 VHDL状态机的一般形式

8.1.2 VHDL状态机的一般结构

 


图 8-2 例 8-1 状态机的工作时序

 


图 8-3 例 8-1 状态机的状态转换图

8.1 VHDL状态机的一般形式

8.1.3 状态机设计初始约束与表述

(1) 打开“状态机萃取”开关。

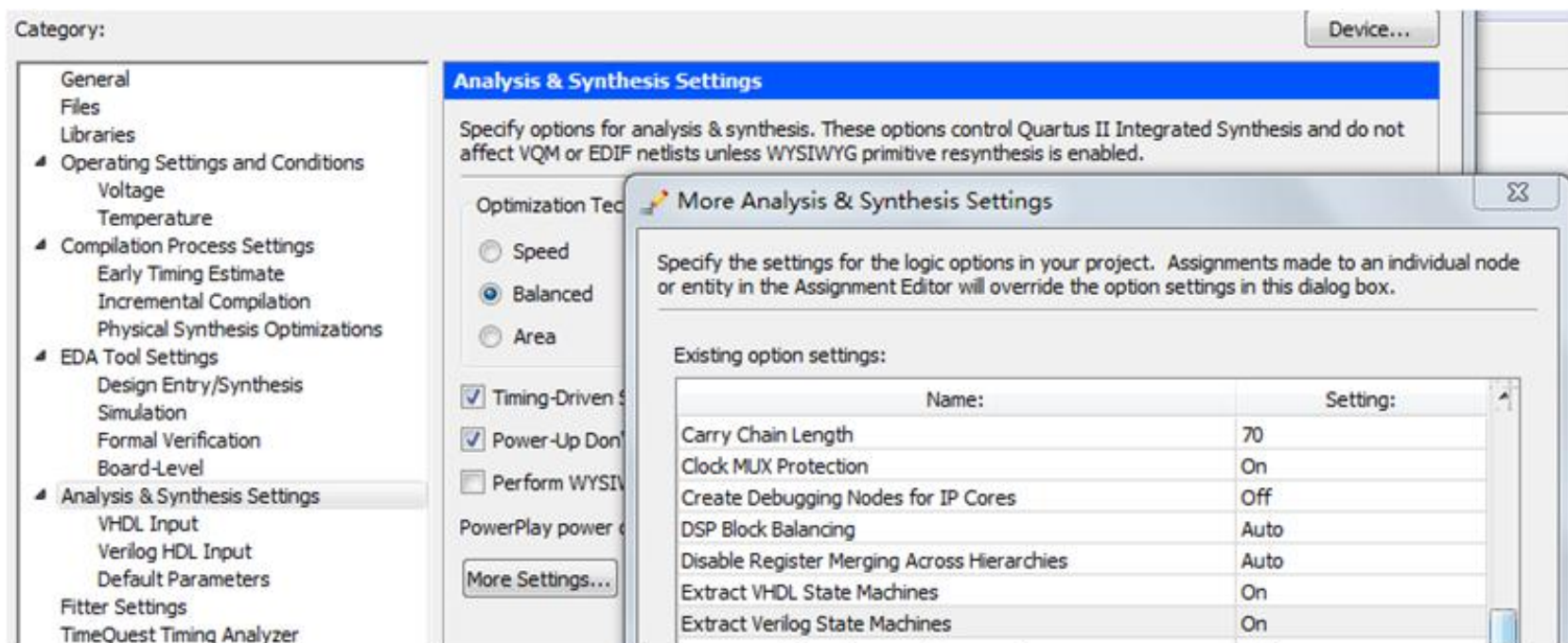


图 8-4 打开 VHDL 状态机萃取开关

(2) 状态图观察。

8.2 Moore型状态机的设计

8.2.1 多进程状态机

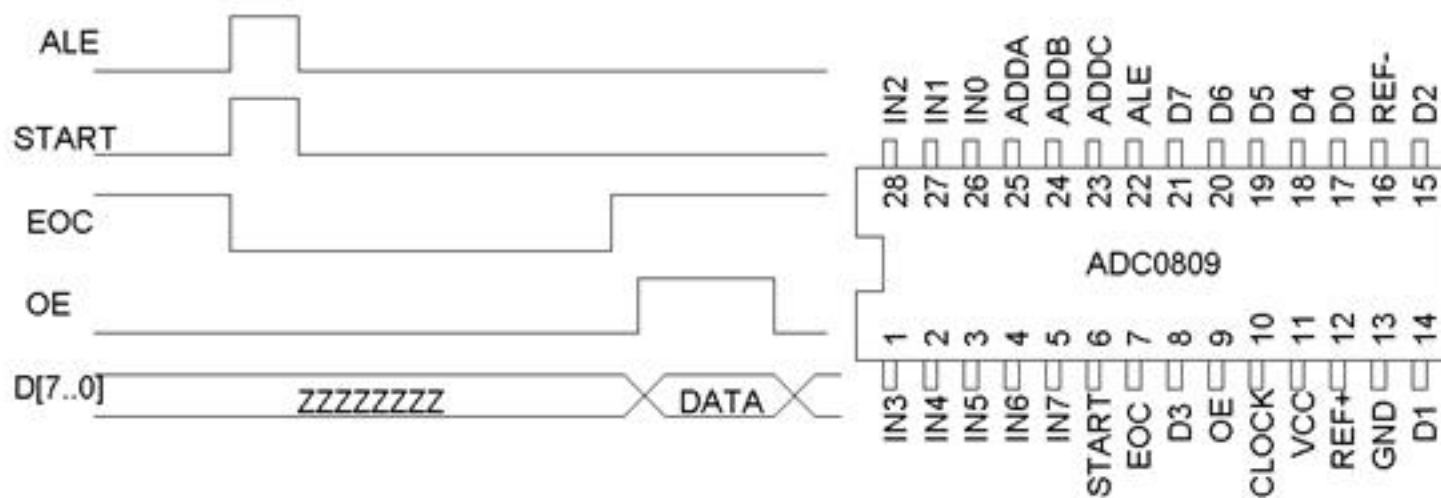


图 8-5 ADC0809 工作时序和芯片引脚图

8.2 Moore型状态机的设计

8.2.1 多进程状态机

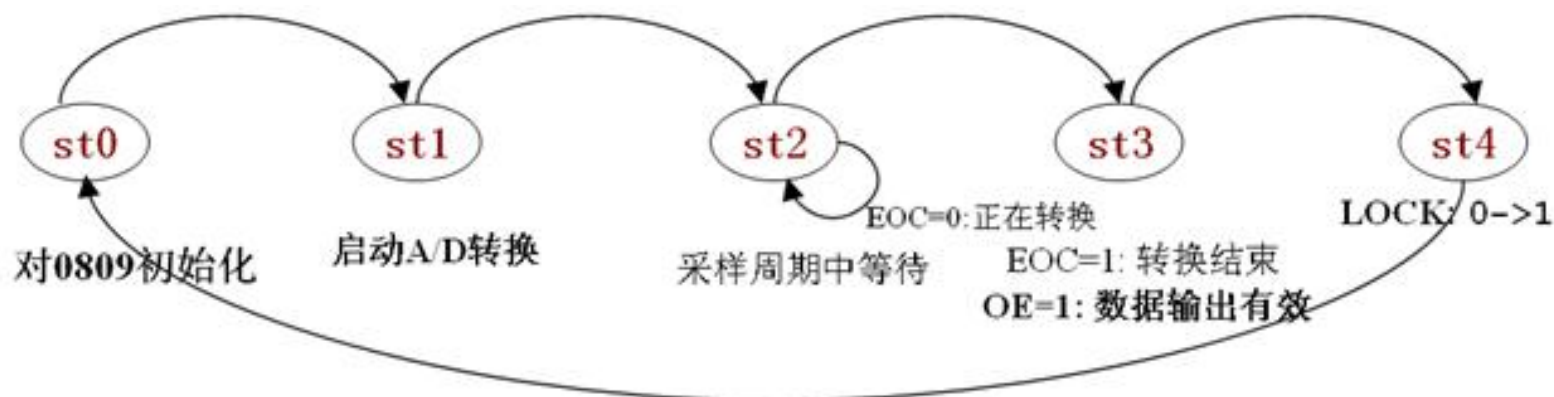


图 8-6 控制 ADC0809 采样状态图

8.2 Moore型状态机的设计

8.2.1 多进程状态机

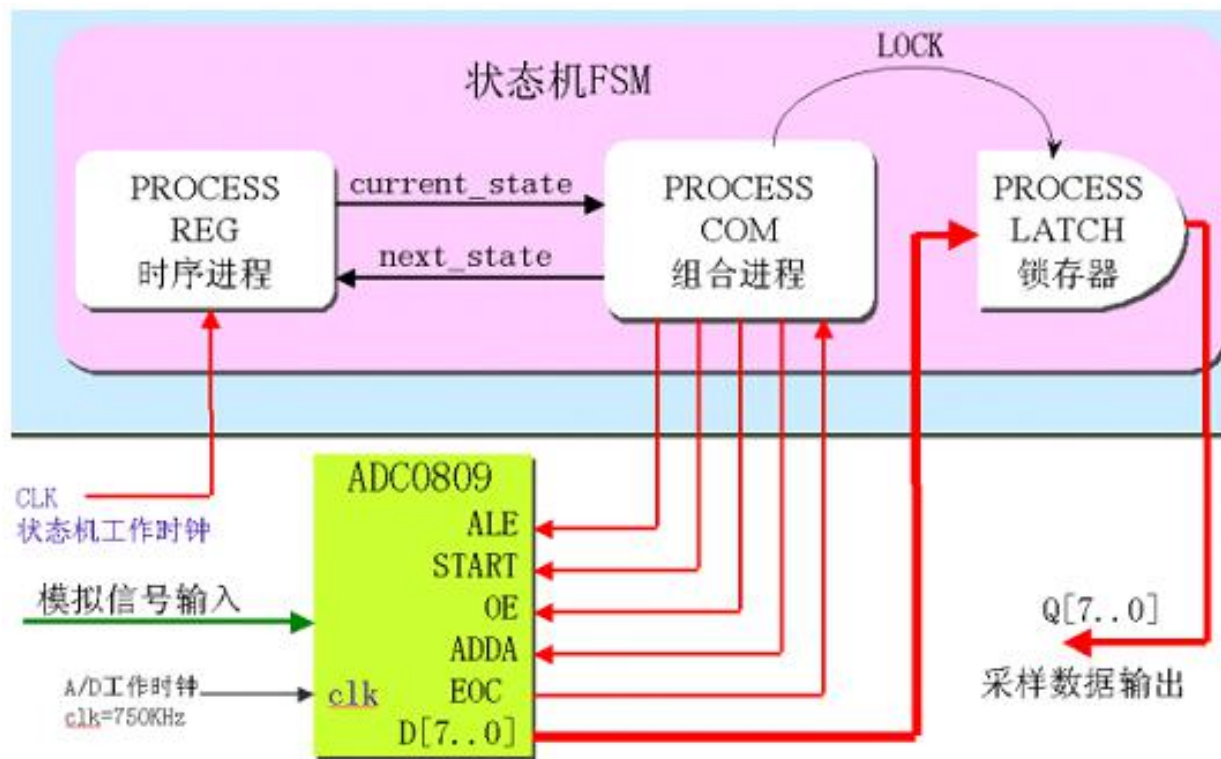


图 8-7 采样状态机结构框图

【例 8-2】

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY ADC0809 IS
    PORT (D : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); --来自0809转换好的8位数据
          CLK,RST : IN STD_LOGIC; --状态机工作时钟和系统复位控制
          EOC : IN STD_LOGIC; --转换状态指示, 低电平表示正在转换
          ALE : OUT STD_LOGIC; --8个模拟信号通道地址锁存信号
          START, OE : OUT STD_LOGIC; --转换启动信号和数据输出三态控制信号
          ADDA, LOCK_T : OUT STD_LOGIC; --信号通道控制信号和锁存测试信号
          Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END ADC0809;
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4) ; --定义各状态
    SIGNAL cs, next_state: states :=s0 ;
    SIGNAL REGL : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    SIGNAL LOCK : STD_LOGIC;
BEGIN
    ADDA <= '0'; LOCK_T<=LOCK; --地址ADDA置0
COM: PROCESS(cs,EOC) BEGIN --组合进程, 规定各状态转换方式
    CASE cs IS
        WHEN s0 => ALE<='0';START<='0';OE<='0';LOCK<='0';next_state <= s1;
        WHEN s1=> ALE<='1';START<='1';OE<='0';LOCK<='0';next_state <= s2;
        WHEN s2=> ALE<='0';START<='0';OE<='0';LOCK<='0';
            IF (EOC='1') THEN next_state <= s3; --EOC=0表明转换结束
            ELSE next_state <= s2; END IF ; --转换结束未结束, 继续等待
        WHEN s3=> ALE<='0';START<='0';OE<='1';LOCK<='0';next_state <= s4;
        WHEN s4=> ALE<='0';START<='0';OE<='1';LOCK<='1';next_state <= s0;
        WHEN OTHERS => ALE<='0';START<='0';OE<='0';LOCK<='0';next_state <= s0;
    END CASE ;
END PROCESS COM ;
REG: PROCESS (CLK,RST) BEGIN --时序进程
    IF RST='1' THEN cs <= s0;
    ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN cs <= next_state; END IF;
END PROCESS REG;
LATCH1: PROCESS (LOCK) BEGIN --锁存器进程
    IF LOCK='1' AND LOCK'EVENT THEN REGL <= D ; END IF;
END PROCESS LATCH1;
    Q <= REGL;
END behav;

```

8.2 Moore型状态机的设计

8.2.1 多进程状态机

 


图 8-8 ADC0809 采样状态机工作时序

【例 8-3】

```
COM1: PROCESS(cs,EOC) BEGIN
  CASE cs IS
  WHEN s0=> next_state <= s1;
  WHEN s1=> next_state <= s2;
  WHEN s2=> IF (EOC='1') THEN next_state <= s3;
             ELSE next_state <= s2; END IF;
  WHEN s3=> next_state <= s4; --开启OE
  WHEN s4=> next_state <= s0;
  WHEN OTHERS => next_state <= s0;
  END CASE;
END PROCESS COM1;
COM2: PROCESS(cs) BEGIN
  CASE cs IS
  WHEN s0=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='0';
  WHEN s1=>ALE<='1';START<='1';LOCK<='0';OE<='0';
  WHEN s2=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='0';
  WHEN s3=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';OE<='1';
  WHEN s4=>ALE<='0';START<='0';LOCK<='1';OE<='1';
  WHEN OTHERS => ALE<='0';START<='0';LOCK<='0';
  END CASE;
END PROCESS COM2;
```

8.2 Moore型状态机的设计

8.2.2 序列检测器之状态机设计

 


图 8-9 例 8-4 之序列检测器时序仿真波形

【例 8-4】检测数据 11010011，高位在前。

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SCHK IS
    PORT(DIN,CLK, RST : IN STD_LOGIC; --串行输入数据位/工作时钟/复位信号
          SOUT : OUT STD_LOGIC); --检测结果输出
END SCHK;
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4, s5, s6, s7, s8) ; --定义各状态
    SIGNAL ST, NST: states :=s0 ; --设定现态变量和次态变量
    BEGIN
        COM: PROCESS(ST, DIN)    BEGIN    --组合进程，规定各状态转换方式
CASE ST IS --11010011
    WHEN s0=>  IF DIN = '1' THEN NST <= s1 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s1=>  IF DIN = '1' THEN NST <= s2 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s2=>  IF DIN = '0' THEN NST <= s3 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s3=>  IF DIN = '1' THEN NST <= s4 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s4=>  IF DIN = '0' THEN NST <= s5 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s5=>  IF DIN = '0' THEN NST <= s6 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s6=>  IF DIN = '1' THEN NST <= s7 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s7=>  IF DIN = '1' THEN NST <= s8 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN s8=>  IF DIN = '0' THEN NST <= s3 ; ELSE NST<=s0 ; END IF ;
    WHEN OTHERS =>  NST<=s0 ;
END CASE ;
END PROCESS ;
        REG: PROCESS (CLK,RST)    BEGIN    --时序进程
            IF RST='1' THEN ST <= s0;
                ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN ST <= NST;    END IF;
            END PROCESS REG;
            SOUT <= '1' WHEN ST=s8 ELSE '0' ;
END behav ;
```

8.3 Mealy型状态机的设计

 


图 8-10 例 8-5 之双进程 Mealy 机仿真波形

【例 8-5】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MEALY1 IS
PORT (CLK, DIN1, DIN2, RST : IN STD_LOGIC; -- 串行输入数据位/工作时钟/复位信号
      Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); -- 检测结果输出
END MEALY1;
ARCHITECTURE behav OF MEALY1 IS
TYPE states IS (st0, st1, st2, st3, st4); -- 定义各状态
SIGNAL PST : states;
BEGIN
REGCOM: PROCESS (CLK, RST, PST, DIN1) BEGIN
IF RST='1' THEN PST <=st0; ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN
CASE PST IS
WHEN st0=> IF DIN1='1' THEN PST<=st1; ELSE PST<=st0; END IF;
WHEN st1=> IF DIN1='1' THEN PST<=st2; ELSE PST<=st1; END IF;
WHEN st2=> IF DIN1='1' THEN PST<=st3; ELSE PST<=st2; END IF;
WHEN st3=> IF DIN1='1' THEN PST<=st4; ELSE PST<=st3; END IF;
WHEN st4=> IF DIN1='0' THEN PST<=st0; ELSE PST<=st4; END IF;
WHEN OTHERS => PST<=st0;
END CASE; END IF;
END PROCESS REGCOM;
COM: PROCESS (PST, DIN2) BEGIN
CASE PST IS
WHEN st0=> IF DIN2='1' THEN Q<="10000"; ELSE Q<="01010"; END IF;
WHEN st1=> IF DIN2='0' THEN Q<="10111"; ELSE Q<="10100"; END IF;
WHEN st2=> IF DIN2='1' THEN Q<="10101"; ELSE Q<="10011"; END IF;
WHEN st3=> IF DIN2='0' THEN Q<="11011"; ELSE Q<="01001"; END IF;
WHEN st4=> IF DIN2='1' THEN Q<="11101"; ELSE Q<="01101"; END IF;
WHEN OTHERS => Q<="00000";
END CASE;
END PROCESS COM;
END;
```

8.3 Mealy型状态机的设计

【例 8-6】

... --以上部分与例8-5相同

```
PROCESS (CLK, RST, PST, DIN1, DIN2) BEGIN
IF RST='1' THEN PST <=st0; ELSIF RISING_EDGE (CLK) THEN
CASE PST IS
WHEN st0=> IF DIN1='1' THEN PST <= st1; ELSE PST<=st0; END IF;
            IF DIN2='1' THEN Q <= "10000"; ELSE Q<="01010"; END IF;
WHEN st1=> IF DIN1='1' THEN PST <= st2; ELSE PST<=st1; END IF;
            IF DIN2='0' THEN Q <= "10111"; ELSE Q<="10100"; END IF;
WHEN st2=> IF DIN1='1' THEN PST <= st3; ELSE PST<=st2; END IF;
            IF DIN2='1' THEN Q <= "10101"; ELSE Q<="10011"; END IF;
WHEN st3=> IF DIN1='1' THEN PST <= st4; ELSE PST<=st3; END IF;
            IF DIN2='0' THEN Q <= "11011"; ELSE Q<="01001"; END IF;
WHEN st4=> IF DIN1='0' THEN PST <= st0; ELSE PST<=st4; END IF;
            IF DIN2='1' THEN Q <= "11101"; ELSE Q<="01101"; END IF;
WHEN OTHERS => PST<=st0; Q<="00000";
END CASE;
END IF;
END PROCESS;
END;
```

8.3 Mealy型状态机的设计

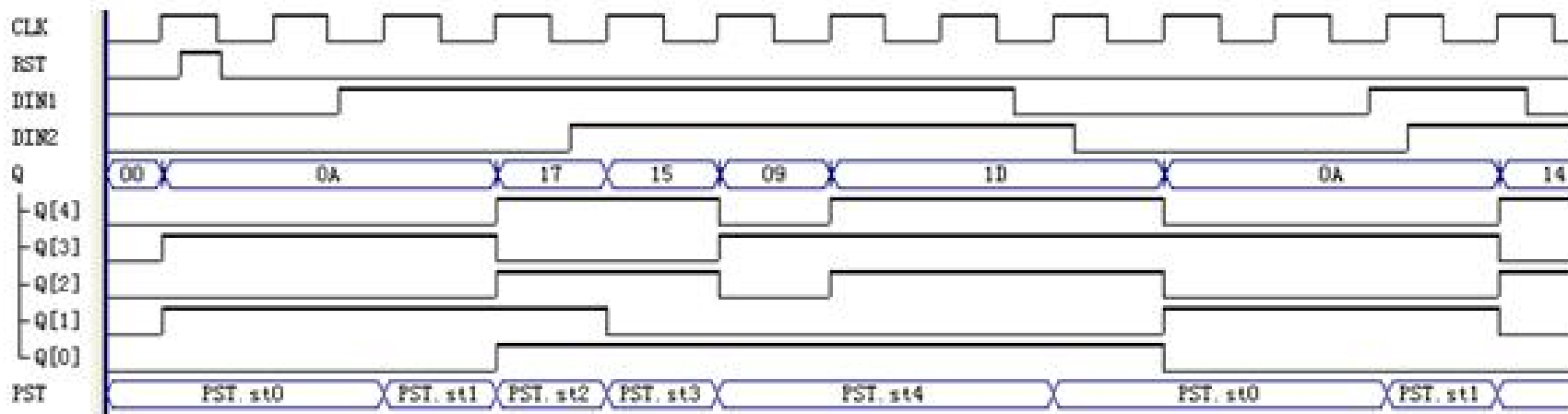


图 8-11 例 8-6 之单进程 Mealy 型机仿真波形

8.3 Mealy型状态机的设计

 


图 8-12 例 8-6、例 8-5 的状态图

8.3 Mealy型状态机的设计

【例 8-7】

```
LIBRARY IEEE;
LIBRARY IEEE; --11010011
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY SCHK IS
    PORT(DIN,CLK, RST : IN STD_LOGIC;   SOUT : OUT STD_LOGIC);
END SCHK;
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
    TYPE states IS (s0, s1, s2, s3,s4, s5, s6, s7, s8); --定义各状态
    SIGNAL ST : states :=s0;
    BEGIN
    PROCESS(CLK,RST,ST, DIN)    BEGIN
    IF RST='1' THEN ST <= s0; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
    CASE ST IS
    WHEN s0=> IF DIN = '1' THEN ST <= s1; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s1=> IF DIN = '1' THEN ST <= s2; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s2=> IF DIN = '0' THEN ST <= s3; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s3=> IF DIN = '1' THEN ST <= s4; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s4=> IF DIN = '0' THEN ST <= s5; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s5=> IF DIN = '0' THEN ST <= s6; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s6=> IF DIN = '1' THEN ST <= s7; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s7=> IF DIN = '1' THEN ST <= s8; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN s8=> IF DIN = '0' THEN ST <= s3; ELSE ST<=s0; END IF;
    WHEN OTHERS => ST<=s0;
    END CASE;
    IF (ST=s8) THEN SOUT<='1'; ELSE SOUT<='0'; END IF; END IF;
    END PROCESS;
END behav;
```

8.3 Mealy型状态机的设计

 


图 8-13 例 8-7 之单进程 Mealy 型机仿真波形

8.4 状态编码

8.4.1 直接输出型编码

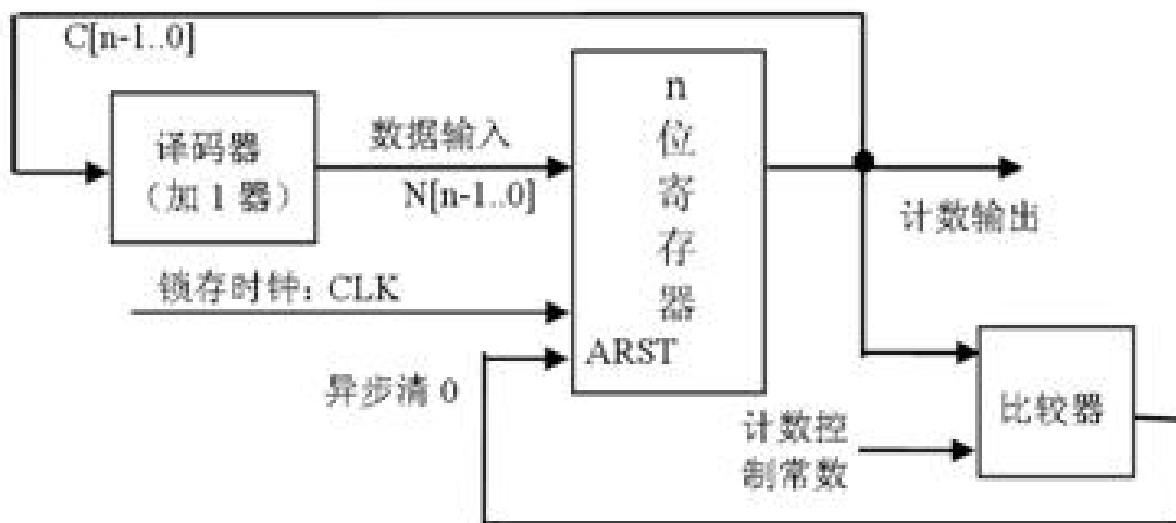


图 8-14 加法计数器一般模型

8.4 状态编码

8.4.1 直接输出型编码

表 8-1 控制信号状态编码表

状态	状态编码					功能说明
	START	ALE	OE	LOCK	B	
s0	0	0	0	0	0	初始态
s1	1	1	0	0	0	启动转换
s2	0	0	0	0	1	若测得 EOC=1 时, 转下一状态 ST3
s3	0	0	1	0	0	输出转换好的数据
s4	0	0	1	1	0	利用 LOCK 的上升沿将转换好的数据锁存

【例 8-8】

... -- 以上部分与例 8-2 相同

```
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
    SIGNAL cs ,SOUT: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0);
    CONSTANT s0 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):= "00000" ;
    CONSTANT s1 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):= "11000" ;
    CONSTANT s2 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):= "00001" ;
    CONSTANT s3 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):= "00100" ;
    CONSTANT s4 : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0):= "00110" ;
    SIGNAL REGL : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
    BEGIN
        Q <= REGL; ADDA <= '0';
    PROCESS (cs,EOC) BEGIN
        IF RST='1' THEN cs<=s0; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
            CASE cs IS
                WHEN s0 => cs <= s1 ; SOUT<=s0;
                WHEN s1 => cs <= s2 ; SOUT<=s1 ;
                WHEN s2 => SOUT<=s2 ; IF (EOC='1') THEN cs<=s3; ELSE cs<=s2; END IF;
                WHEN s3 => cs <= s4 ; SOUT<=s3;
                WHEN s4 => cs <= s0 ; SOUT<=s4;
                WHEN OTHERS => cs <= s0; SOUT<=s0;
            END CASE ; END IF;
        END PROCESS ;
    LATCH1: PROCESS (SOUT(1),D) BEGIN
        IF SOUT(1)='1' AND SOUT(1)'EVENT THEN REGL<=D; END IF;
    END PROCESS LATCH1;
    LOCK_T<=SOUT(1); START<=SOUT(4); ALE<=SOUT(3); OE<=SOUT(2) ;
END behav;
```

8.4 状态编码

8.4.1 直接输出型编码

【例 8-9】

```
ARCHITECTURE behav OF ADC0809 IS
type STAT is (s0,s1,s2,s3,s4);
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of STAT : type is "00000 11000 00001 00100 00110";
SIGNAL cs, next_state: STAT;
```

8.4 状态编码

8.4.2 顺序编码

表 8-2 编码方式

状 态	顺 序 编 码	一位热码编码	约翰逊码编码
States	Sequential-Encoded	One-Hot-Encoded	Johnson-Encoded
State0	000	100000	0000
State1	001	010000	1000
State2	010	001000	1100
State3	011	000100	1110
State4	100	000010	1111
State5	101	000001	0111

8.4.3 一位热码状态编码

8.4 状态编码

8.4.4 状态编码设置

1. 用户自定义方式

2. 直接设置方法

3. 用属性定义语句设置

8.4 状态编码

8.4.4 状态编码设置

【例 8-10】

```
ARCHITECTURE behav OF SCHK IS
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8);
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of states : type is "one-hot";
SIGNAL ST : states :=s0;
BEGIN
```

8.4 状态编码

8.4.4 状态编码设置

表 8-3 编码方式属性定义及资源耗用参考

编码方式	编码方式属性定义	逻辑宏单元数 LCs	触发器数 REGs
一位热码	type is "one-hot"	11	10
用户自定义码	type is "user"	12	5
格雷码	type is "gray"	8	5
顺序码	type is "sequential"	10	5
约翰逊码	type is "johnson"	23	6
默认编码	type is "default"	11	10
最简码	type is "compact"	9	5
安全一位热码	type is "safe, one-hot"	18	10

8.5 安全状态机设计

表 8-4 剩余状态

状态	顺序编码
s0	000
s1	001
s2	010
s3	011
s4	100
s5	101
s6	110
s7	111

8.5 安全状态机设计

8.5.1 程序直接导引法

```
TYPE states IS (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7); --定义所有状态
...
WHEN s5 => next_state<=s0;
WHEN s6 => next_state<=s0;
WHEN s7 => next_state<=s0;
WHEN OTHERS => next_state<=s0;
```


8.5 安全状态机设计

8.5.2 状态编码监测法

```
alarm<=(st0 AND (st1 OR st2 OR st3 OR st4 OR st5))OR(st1 AND (st0 OR st2 OR...
```

8.5.3 借助EDA优化控制工具生成安全状态机

```
attribute enum_encoding of states : type is "safe,one-hot";
```

实验与设计

实验8-1 序列检测器设计

实验8-2 并行ADC采样控制电路实现与硬件验证

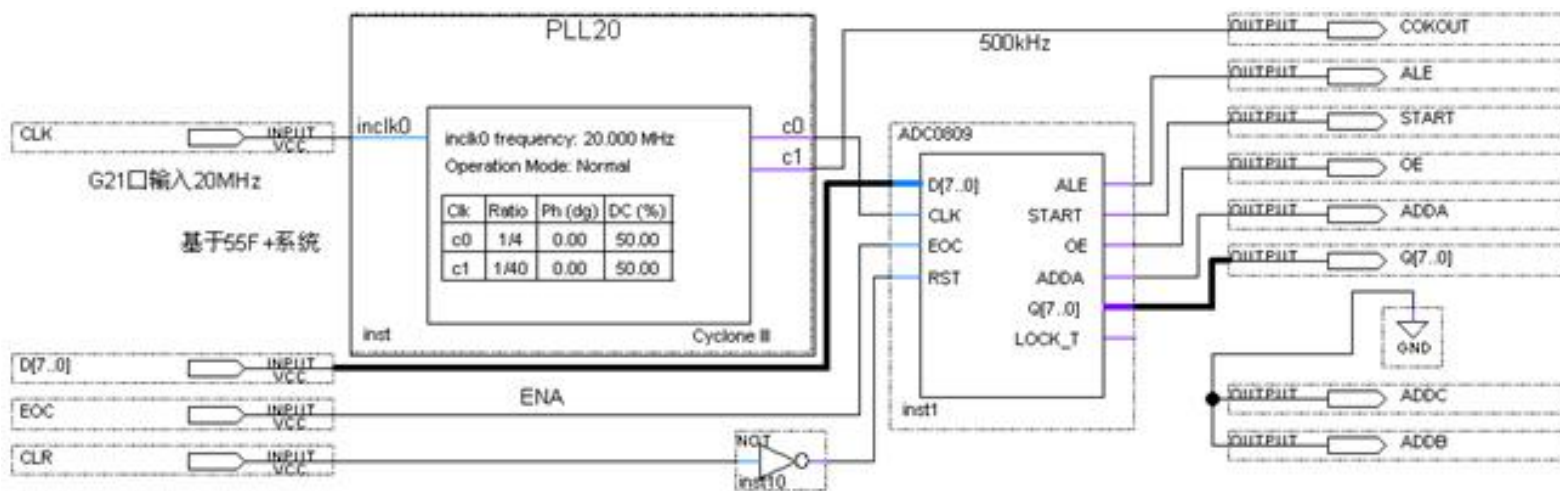


图 8-15 ADC0809 采样控制实验电路

实验与设计

实验8-3 数据采集模块设计

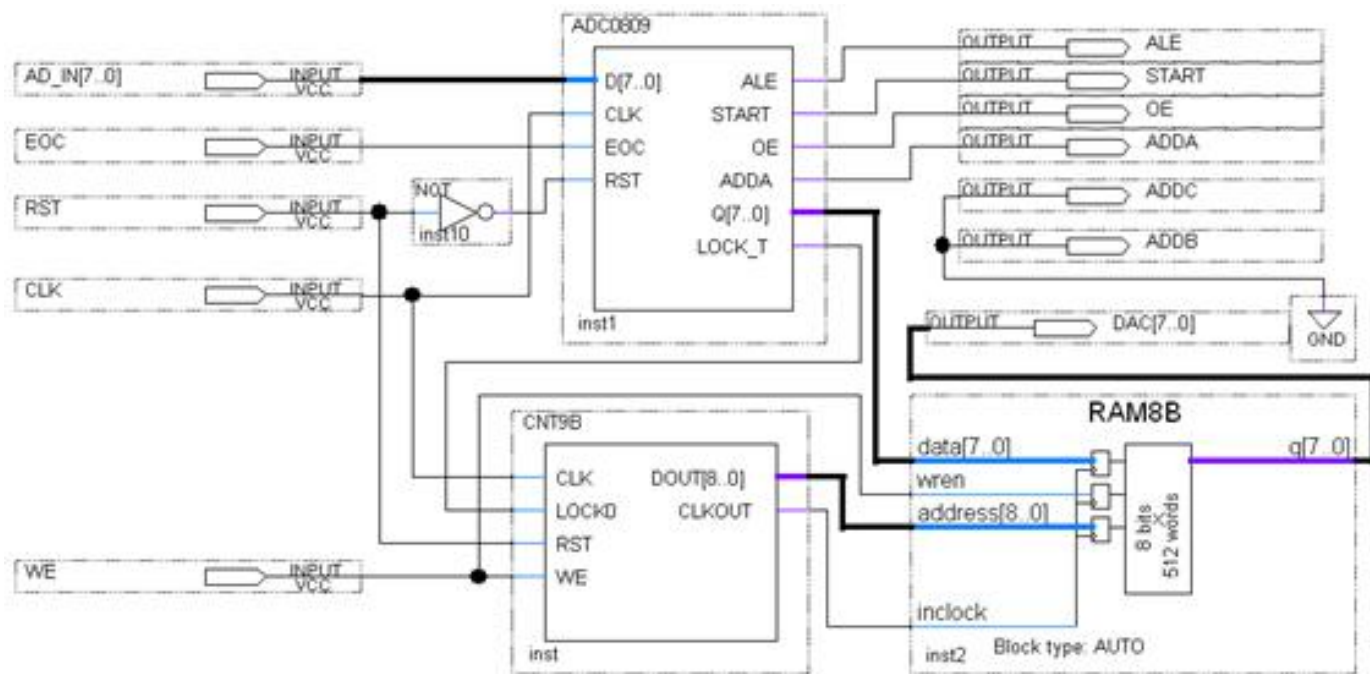


图 8-16 ADC0809 采样电路及简易存储示波器控制系统

实验与设计

实验8-4 五功能智能逻辑笔设计

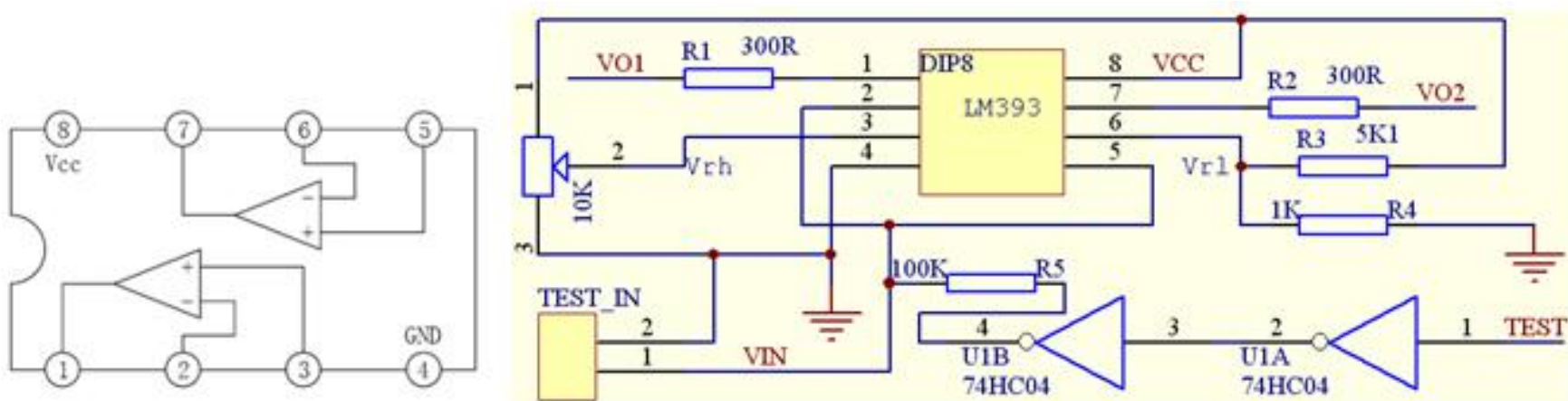


图 8-17 5 功能智能逻辑笔电平信号采样电路，左图是 LM393 引脚图

实验8-5 串行ADC/DAC采样或信号输出控制电路设计