

# EDA技术实用教程

## 第3章

# 组合电路的VHDL设计

# 3.1 多路选择器的VHDL描述

 


图 3-1 mux21a 实体

 


图 3-2 mux21a 结构体

 


图 3-3 mux21a 电路的时序波形

# 3.1 多路选择器的VHDL描述

## 【例 3-1】

```
ENTITY mux21a IS
    PORT ( a, b, s : IN BIT;
          y : OUT BIT );
END ENTITY mux21a;

ARCHITECTURE bhv OF mux21a IS
    BEGIN
        PROCESS (a,b,s)    --进程语句起始
        BEGIN
            IF (s='1')    THEN    y<=a ;    ELSE    y<=b;
            END IF;
        END PROCESS;
    END ARCHITECTURE bhv ;
```

# 3.1 多路选择器的VHDL描述

## 1. 条件语句

```
IF a THEN ...
```

```
IF (s1='0') AND (s2='1') OR (c<b+1) THEN ...
```

## 2. 数据类型

## 3. 进程语句和顺序语句

# 3.1 多路选择器的VHDL描述

## 4. 端口语句和端口信号名

## 5. 端口模式

 


图 3-4 四种类型的端口模型图

## 6. 关键字

## 7. 标识符

## 3.2 半加器的VHDL描述

 


图 3-5 半加器的电路结构

A	B	SO	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

图 3-6 半加器的真值表

$$SO = A \oplus B ; \quad CO = A \cdot B$$

 


图 3-7 半加器的仿真功能波形图

## 3.2 半加器的VHDL描述

### 【例 3-2】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
ENTITY h_adder IS
    PORT (
        A : IN    STD_LOGIC;
        B : IN    STD_LOGIC;
        SO : OUT  STD_LOGIC;
        CO : OUT  STD_LOGIC
    );
END ENTITY h_adder ;
ARCHITECTURE fh1 of h_adder IS
    BEGIN

        SO <= A XOR B ;
        CO <= A AND B ;

END ARCHITECTURE fh1;
```

设计库  
和程序  
包调用

电路模  
块端口  
说明和  
定义

VHDL  
实体  
描述  
部分

VHDL表  
述的半  
加器完  
整电路  
模块程  
序代码

电路模  
块功能  
描述

VHDL结  
构体描  
述部分

## 3.2 半加器的VHDL描述



图 3-8 VHDL 程序结构



## 3.2 半加器的VHDL描述

### 1. 实体表达与实体名

```
ENTITY e_name IS
    PORT ( p_name : port_m  data_type;
          ...
          p_namei : port_mi  data_type );
END ENTITY e_name;
```

### 2. 结构体表达

```
ARCHITECTURE arch_name OF e_name IS
    [说明语句]
BEGIN
    (功能描述语句)
END ARCHITECTURE arch_name ;
```

## 3.2 半加器的VHDL描述

### 3. 标准逻辑位数据类型STD\_LOGIC

```
TYPE BIT IS ('0', '1'); --BIT 类型只有两种取值
```

```
TYPE STD_LOGIC IS ('U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '-'); --有九种取值
```

### 4. 赋值符号和逻辑操作符

目标变量名 <= 驱动表达式;

表 3-1 VHDL 逻辑操作符

逻辑操作符	逻辑图形	逻辑功能	逻辑操作符	逻辑图形	逻辑功能
AND		逻辑与操作	NAND		逻辑与非操作
OR		逻辑或操作	NOR		逻辑或非操作
XOR		逻辑异或操作	XNOR		逻辑同或操作
			NOT		逻辑取非操作

## 3.2 半加器的VHDL描述

### 5. 设计库和标准程序包

```
LIBRARY WORK ;  
LIBRARY STD ;  
USE STD.STANDARD.ALL ;
```

```
LIBRARY <设计库名>;  
USE <设计库名>.<程序包名>.ALL ;
```

```
LIBRARY IEEE ;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
```

### 6. 文件取名和存盘

### 7. 规范的程序书写格式

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 3.3.1 基于CASE语句的4选1多路选择器表述

 


图 3-9 4 选 1 多路选择器

 


图 3-10 4 选 1 多路选择器 MUX41a 的时序波形

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 3.3.1 基于CASE语句的4选1多路选择器表述

### 【例 3-3】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MUX41A IS
PORT (a, b, c, d, s0, s1 : IN STD_LOGIC;      y : OUT STD_LOGIC);
END ENTITY MUX41A;
ARCHITECTURE BHV OF MUX41A is
SIGNAL S : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
BEGIN
S <= s1 & s0 ;
PROCESS(s1, s0)    BEGIN  --敏感信号表中可以放 s1、s0，也可直接放 s，如 (s)
CASE (S) IS
WHEN "00" => y<=a ;
WHEN "01" => y<=b ;
WHEN "10" => y<=c ;
WHEN "11" => y<=d ;
WHEN OTHERS => NULL ;
END CASE;
END PROCESS;
END BHV ;
```

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 3.3.2 CASE语句

```
CASE <表达式> IS  
When <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;  
When <选择值或标识符> => <顺序语句>; ... ; <顺序语句> ;  
...  
WHEN OTHERS => <顺序语句>;  
END CASE ;
```

选择值 [ |选择值 ]

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 3.3.2 CASE语句

### 【例 3-4】

```
sel : IN INTEGER RANGE 0 TO 15 ;  
...  
CASE sel IS  
  WHEN 0      => z1 <= "010" ; -- 当sel=0时选中  
  WHEN 1|3    => z2 <= "110" ; -- 当sel为1或3时选中  
  WHEN 4 To 7|2 => z3 <="011"; -- 当sel为2、4、5、6或7时选中  
  WHEN OTHERS => z4<= "111" ; -- 当sel为8~15中任一值时选中  
END CASE ;
```

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 3.3.2 CASE语句

### 【例 3-5】

```
SIGNAL value : INTEGER RANGE 0 TO 15;
SIGNAL out1 : STD LOGIC ;
...
CASE value IS
    WHEN 0 => out1<= '1' ;           -- value2~15的值未包括进去,
    WHEN 1 => out1<= '0' ;           -- 除非加了WHEN OTHERS语句
END CASE
...
CASE value IS
    WHEN 0 TO 10 => out1<= '1';     -- 选择值中5~10的值有重叠
    WHEN 5 TO 15 => out1<= '0';
END CASE;
```



# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 3.3.3 IEEE库预定义标准逻辑位与矢量

```
        B : OUT STD LOGIC VECTOR(7 DOWNTO 0);    --定义端口信号  
SIGNAL A : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4);           --定义内部信号
```

```
B <= "01100010" ;    -- 可以对B赋值8位二进制数"01100010"  
B (4 DOWNTO 1) <= "1101" ;    -- 赋值后, 其中的B(4)为 '1'  
B (7 DOWNTO 4) <= A ;    -- 其中 B(6) 等于 A(2), B(7) 等于 A(1)
```

```
SIGNAL C : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
```

```
TYPE STD_LOGIC_VECTOR IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF STD_LOGIC;
```

## 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

### 3.3.4 其他预定义标准数据类型

```
LIBRARY IEEE ;  
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
```

(1) 无符号数据类型。

```
UNSIGNED' ("1000")
```

```
VARIABLE var : UNSIGNED(0 TO 10);  
SIGNAL sig : UNSIGNED(5 TO 0);
```

## 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

### 3.3.4 其他预定义标准数据类型

(2) 有符号数据类型。

SIGNED' ("0101") 代表 +5, 5

SIGNED' ("1011") 代表 -5

```
VARIABLE var : SIGNED(0 TO 10);
```

```
TYPE UNSIGNED IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF STD_LOGIC;
```

```
TYPE SIGNED IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> ) OF STD_LOGIC;
```

## 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

### 3.3.5 信号定义和数据对象

```
SIGNAL e : STD_LOGIC;
```

### 3.3.6 并置操作符&

```
SIGNAL a : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) ;--定义a为4元素标准矢量  
SIGNAL d : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0) ;--定义d为2元素标准矢量  
...  
a <= '1' & '0' & d(1) & '1' ; --元素与数值并置，并置后的数组长度为4  
...  
IF (a & d = "101011") THEN ... -- 在 IF 条件句中可以使用并置符
```

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 3.3.7 4选1多路选择器的VHDL不同描述方式

【例 3-6】	【例 3-7】	【例 3-8】
<pre>S &lt;= s1 &amp; s0 ; PROCESS(s1,s0) BEGIN     IF (S="00") THEN y&lt;=a;     ELSIF (S="01") THEN y&lt;=b;     ELSIF (S="10") THEN y&lt;=c;     ELSE y&lt;=d;    END IF; END PROCESS; END BHV ;</pre>	<pre>S&lt;=s1 &amp; s0 ; y&lt;=a WHEN S="00" ELSE     b WHEN S="01" ELSE     c WHEN S="10" ELSE     d ; END BHV</pre>	<pre>S &lt;= s1 &amp; s0 ; WITH S SELECT y&lt;=a WHEN "00",     b WHEN "01",     c WHEN "10",     d WHEN "11"; END BHV ;</pre>

IF\_THEN\_ELSIF\_ELSE\_END IF

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 1. WHEN\_ELSE条件信号赋值语句

```
赋值目标 <= 表达式 WHEN 赋值条件 ELSE  
           表达式 WHEN 赋值条件 ELSE  
           ...  
           表达式 ;
```

```
z <= a WHEN p1 = '1' ELSE  
     b WHEN p2 = '1' ELSE  
     c ;
```

# 3.3 4选1多路选择器的VHDL描述

## 2. 选择信号赋值语句

```
WITH 选择表达式 SELECT  
    赋值目标信号 <= 表达式 WHEN 选择值,  
                    表达式 WHEN 选择值,  
                    ...  
                    表达式 WHEN 选择值;  
  
UNAFFECTED WHEN OTHERS ;
```

# 3.4 全加器及其VHDL表述

## 3.4.1 全加器设计及例化语句应用

 


图 3-11 全加器 f\_adder 电路图及其实体模块 f\_adder



## 3.4 全加器及其VHDL表述

### 3.4.1 全加器设计及例化语句应用

#### 【例 3-9】

```
LIBRARY IEEE;    --全加器顶层设计描述
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY f_adder IS
    PORT (ain,bin,cin : IN STD_LOGIC;
          cout,sum : OUT STD_LOGIC );
END ENTITY f_adder;
ARCHITECTURE fd1 OF f_adder IS
    COMPONENT h_adder    --调用半加器声明语句
        PORT (A, B : IN STD_LOGIC;  CO, SO : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT ;
    COMPONENT or2a    --调用或门元件声明语句
        PORT ( a, b : IN STD_LOGIC;  c : OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT;
    SIGNAL net1,net2,net3 : STD_LOGIC; --定义 3 个信号作为内部的连接线
BEGIN
    u1 : h_adder PORT MAP(A=>ain,B=>bin,CO=>net2,SO=>net1);--例化语句
    u2 : h_adder PORT MAP(net1, cin, net3, sum);
    u3 : or2a PORT MAP(a=>net2, b=>net3, c=>cout);
END ARCHITECTURE fd1;
```

# 3.4 全加器及其VHDL表述

## 3.4.1 全加器设计及例化语句应用

### 【例 3-10】

```
LIBRARY IEEE ;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
ENTITY or2a IS  
    PORT (a, b :IN STD_LOGIC;    c : OUT STD_LOGIC );  
END ENTITY or2a;  
ARCHITECTURE one OF or2a IS  
    BEGIN  
        c <= a OR b ;  
END ARCHITECTURE one ;
```

# 3.4 全加器及其VHDL表述

## 3.4.2 VHDL例化语句

```
COMPONENT 元件名 IS  
    PORT (端口名表);  
END COMPONENT 文件名;
```

```
COMPONENT h adder  
    PORT ( c, d : IN STD_LOGIC; e, f : OUT STD_LOGIC);
```

例化名 : 元件名 PORT MAP ( [端口名 =>] 连接端口名, ... );

```
PORT (A, B : IN STD_LOGIC; CO, SO : OUT STD_LOGIC);
```

## 3.4 全加器及其VHDL表述

### 3.4.3 8位加法器设计及算术操作符应用

#### 【例 3-11】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ; --此程序包中包含算术操作符的重载函数
ENTITY ADDER8B IS
    PORT (A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ;
          CIN : IN STD_LOGIC;          COUT : OUT STD_LOGIC;
          DOUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) );
END ENTITY ADDER8B ;
ARCHITECTURE BHV OF ADDER8B IS
    SIGNAL DATA : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0) ;
    BEGIN
        DATA <= ('0' & A) + ('0' & B) + ("00000000" & CIN);
        COUT <= DATA(8);          DOUT <= DATA(7 DOWNTO 0) ;
    END ARCHITECTURE BHV;
```

# 3.4 全加器及其VHDL表述

## 3.4.3 8位加法器设计及算术操作符应用

 


图 3-12 8 位加法器仿真波形

 


图 3-13 8 位加法器 Quartus II 综合之 RTL 电路

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.1 统计位矢中含 '1' 个数的电路模块设计

### 【例 3-12】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNTC IS
PORT (DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
      CNTH : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
END CNTC;
ARCHITECTURE BHV OF CNTC IS
BEGIN
process (DIN)
VARIABLE Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Begin
  Q := "0000";
  FOR n in 0 to 7 LOOP -- n是LOOP的循环变量
    IF (DIN(n)='1') THEN Q:=Q+1;
    END IF;
  END LOOP;
  CNTH<=Q;
end process;
END BHV;
```

 


图 3-14 例 3-12 的仿真波形

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.2 FOR\_LOOP循环语句用法


### (1) 单个LOOP语句

```
[ LOOP标号: ] LOOP  
    顺序语句  
END LOOP [ LOOP 标号 ];
```

```
...  
L2 : LOOP  
    a := a+1;  
    EXIT L2 WHEN a >10 ;  
END LOOP L2;  
...
```

-- 当a大于10时跳出循环

# 3.5 乘法器的VHDL表述

 

## 3.5.2 FOR\_LOOP循环语句用法

### (2) FOR\_LOOP语句

```
[LOOP标号: ] FOR 循环变量, IN 循环次数范围 LOOP  
    顺序语句  
END LOOP [LOOP 标号];
```



# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.3 移位相加型乘法器的VHDL表述方法

### 【例 3-13】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
ENTITY MULT4B IS
GENERIC ( S : INTEGER := 4);    --定义参数 S 为整数类型, 且等于 4
PORT ( R : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2*S DOWNTO 1);
      A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR (S DOWNTO 1));
END ENTITY MULT4B;
ARCHITECTURE ONE OF MULT4B IS
SIGNAL A0 : STD_LOGIC_VECTOR(2*S DOWNTO 1);
BEGIN
A0 <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(0,S) & A;
PROCESS (A, B)
VARIABLE R1 : STD_LOGIC_VECTOR(2*S DOWNTO 1);
BEGIN
R1 := (others => '0');    --若 S=4, 则此句等效于 R1:="00000000"
FOR i IN 1 TO S LOOP
IF (B(i) = '1') THEN
R1 := R1 + TO_STDLOGICVECTOR(TO_BITVECTOR(A0) SLL (i-1));
END IF;
END LOOP;
R <= R1;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE ONE;
```



图 3-15 例 3-13 乘法器的仿真波形

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.4 GENERIC参数定义语句

```
GENERIC( 常数名 : 数据类型 [ : 设定值 ]  
        { ;常数名 : 数据类型 [ : 设定值 ] } ) ;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.5 整数数据类型

```
SIGNAL Q : INTEGER RANGE 15 DOWNT0 0;
```

1, 35	十进制整数1和35
10E3	十进制整数，等于十进制整数1000
16#D9#	十六进制整数，等于十六进制数D9H
8#720#	八进制整数，等于八进制数720o
2#11010010#	二进制整数，等于二进制数 11010010B

```
Q : BUFFER NATURAL RANGE 15 DOWNT0 0;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.6 省略赋值操作符

```
SIGNAL    d1  : STD_LOGIC_VECTOR(4  DOWNTO 0);  
VARIABLE  a1  : STD LOGIC VECTOR(15  DOWNTO 0);  
...  
d1 <= (OTHERS=>'1');    a1 := (OTHERS=>'0') ;
```

```
d1 <= (1=>e(3), 3=>e(5),  OTHERS=>e(1) );
```

```
d1 <= e(1) & e(5) & e(1) & e(3) & e(1) ;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.7 移位操作符

标识符 移位操作符 移位位数 ;      --如 "10110001" SRL 3, 结果是"00010110"

### 【例 3-14】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
USE IEEE.STD LOGIC UNSIGNED.ALL; --为使用类型转换函数，打开此程序包。
ENTITY decoder3to8 IS
    port (DIN  : IN STD LOGIC VECTOR (2 DOWNTO 0);
          DOUT : OUT BIT VECTOR (7 DOWNTO 0));
END decoder3to8;
ARCHITECTURE behave OF decoder3to8 IS
BEGIN
    DOUT<="00000001" SLL CONV INTEGER(DIN);      --被移位部分是常数
END behave;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述


## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

### 【例 3-15】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL ;
ENTITY COMP IS
    PORT (C,D : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          RA : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          RM : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          R : OUT BOOLEAN );
END ENTITY COMP;
ARCHITECTURE ONE OF COMP IS
    BEGIN
        R<= (C>D); RA <=C+D; RM<= C*D;
    END ARCHITECTURE ONE;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

 

### 【例 3-16】

... --上下其余部分与例 3-15 相同

```
USE IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL ;
```

图 3-16 例 3-15 的仿真波形

 


图 3-17 例 3-16 的仿真波形

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

### 【例 3-17】

```
LIBRARY IEEE ;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
ENTITY COMP IS
    PORT ( C,D : IN UNSIGNED(3 DOWNTO 0);
          RA : OUT UNSIGNED(3 DOWNTO 0);
          RM : OUT UNSIGNED(7 DOWNTO 0);
          R : OUT BOOLEAN );
END ENTITY COMP;
ARCHITECTURE ONE OF COMP IS
BEGIN
    R<= (C>D); RA <=C+D; RM<= C*D;
END ARCHITECTURE ONE;
```



# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

### 【例 3-18】

... --上下其余部分与例 3-17 相同

```
PORT ( C,D : IN SIGNED(3 DOWNTO 0);  
      RA : OUT SIGNED(3 DOWNTO 0);  
      RM : OUT SIGNED(7 DOWNTO 0);  
      R : OUT BOOLEAN );
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

表 3-2 VHDL 操作符列表给出了不同数据类型定义和用法

类 型	操 作 符	功 能	操作数数据类型
算术操作符	+	加	整数
	-	减	整数
	&	并置	一维数组
	*	乘	整数和实数(包括浮点数)
	/	除	整数和实数(包括浮点数)
	MOD	取模	整数
	REM	<b>554×323</b>	整数
	SLL	逻辑左移	BIT、BIT_VECTOR 或布尔型一维数组
	SRL	逻辑右移	BIT、BIT_VECTOR 或布尔型一维数组
	SLA	算术左移	BIT、BIT_VECTOR 或布尔型一维数组
	SRA	算术右移	BIT、BIT_VECTOR 或布尔型一维数组
	ROL	逻辑循环左移	BIT、BIT_VECTOR 或布尔型一维数组
	ROR	逻辑循环右移	BIT、BIT_VECTOR 或布尔型一维数组
	**	乘方	整数
	ABS	取绝对值	整数

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

关系操作符	=,	等于	任何数据类型,
	/=,	不等于	任何数据类型,
	<,	小于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
	>,	大于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
	<=,	小于等于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
	>=,	大于等于	枚举与整数类型, 及对应的一维数组
逻辑操作符	AND,	与	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	OR,	或	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	NAND,	与非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	NOR,	或非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	XOR,	异或	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	XNOR,	异或非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
	NOT,	非	BIT, BOOLEAN, STD_LOGIC
符号操作符	+,	正	整数
	-,	负	整数

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

表 3-3 VHDL 操作符优先级

运算符	优先级
NOT, ABS, **	最高优先级 ↑ 最低优先级
*, /, MOD, REM	
+(正号), -(负号)	
+, -, &	
SLL, SLA, SRL, SRA, ROL, ROR	
=, /=, <, <=, >, >=	
AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR	

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.8 各类运算操作对数据类型的要求

### 【例 3-19】

```
SIGNAL a , b , c : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
SIGNAL d , e , f , g : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);  
SIGNAL h , I , j , k : STD_LOGIC ;  
SIGNAL l , m , n , o , p : BOOLEAN ;  
...  
d<=e OR f OR g ;           -- 两个操作符OR相同，不需括号  
l<=(m XOR n)AND(o XOR p); -- 操作符不同，必须加括号  
h<=i AND j OR k ;         -- 两个操作符不同，未加括号，表达错误  
a<=b AND e ;              -- 操作数b 与 e的位矢长度不一致，表达错误  
h<=i OR l ;               -- i 的数据类型是STD_LOGIC，而l的数据类型是  
...                        -- 布尔量，因而不能相互作用，表达错误
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.9 数据类型转换函数

表 3-4 IEEE 库数据类型转换函数表

函数名	功能
所在程序包: STD_LOGIC_1164	
TO_STDLOGICVECTOR(A)	由 BIT_VECTOR 类型转换为 STD_LOGIC_VECTOR
TO_BITVECTOR(A)	由 STD_LOGIC_VECTOR 转换为 BIT_VECTOR
TO_STDLOGIC(A)	由 BIT 转换成 STD_LOGIC, ↕
TO_BIT(A)	由 STD_LOGIC 类型转换成 BIT 类型
所在程序包: STD_LOGIC_ARITH	
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(A, 位长)	将 INTEGER 转换成 STD_LOGIC_VECTOR 类型, A 是整数
CONV_INTEGER(A)	将 STD_LOGIC_VECTOR 转换成 INTEGER
CONV_UNSIGNED(A, 位长)	将 UNSIGNED, SIGNED, INTEGER 类型转换为指定位长的 UNSIGNED 类型
CONV_SIGNED(A, 位长)	将 UNSIGNED, SIGNED, INTEGER 类型转换为指定位长的 SIGNED 类型
所在程序包: STD_LOGIC_UNSIGNED	
CONV_INTEGER(A)	由 STD_LOGIC_VECTOR 转换成 INTEGER

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.9 数据类型转换函数

```
FUNCTION TO STDLOGICVECTOR( s : BIT VECTOR)  
RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
```

### 【例 3-20】

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
ENTITY amp IS  
    PORT (    a1, a2 : IN BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);  
            c1, c2, c3 : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);  
            b1, b2, b3 : INTEGER RANGE 0 TO 15;  
            d1, d2, d3, d4 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );  
END amp;  
d1 <= TO_STDLOGICVECTOR(a1 AND a2); -- (1)  
d2 <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(b1, 4) WHEN CONV_INTEGER(b2)=9  
      else CONV_STD_LOGIC_VECTOR(b3, 4); -- (2)  
d3 <= c1 WHEN CONV_INTEGER(c2)= 8 ELSE c3; -- (3)  
d4 <= c1 WHEN c2 = 8 else c3; -- (4)
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.9 数据类型转换函数

### 【例 3-21】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY decoder3to8 IS
    PORT ( input: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
          output: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));
END decoder3to8;
ARCHITECTURE behave OF decoder3to8 IS
    BEGIN
        PROCESS (input)
            BEGIN
                Output <= (OTHERS =>'0');
                output(CONV_INTEGER(input)) <= '1';
            END PROCESS;
END behave;
```



# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.9 数据类型转换函数

```
FUNCTION To bitvector ( s : std logic vector;
                      xmap : BIT := '0' )
    RETURN BIT VECTOR IS
    ALIAS sv : std logic vector(s'LENGTH-1 DOWNT0 0 ) IS s ;
    VARIABLE result : BIT VECTOR(s'LENGTH-1 DOWNT0 0 );
BEGIN
    FOR i IN result'RANGE LOOP
        CASE sv(i) IS
            WHEN '0' | 'L' => result(i) := '0';
            WHEN '1' | 'H' => result(i) := '1';
            WHEN OTHERS => result(i) := xmap;
        END CASE ;
    END LOOP ;
    RETURN result ;
END ;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.9 数据类型转换函数

### 【例 3-23】

```
LIBRARY IEEE;                                --主程序，用户定义转换函数应用实例
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.n_pack.ALL ;
ENTITY axamp IS+
    PORT (dat : IN nat;                        --注意数据类型的定义
          ou  : OUT Bit8);                   --注意数据类型的定义
END;
ARCHITECTURE bhv OF axamp IS
    BEGIN
        ou <= nat_to_Bit8(dat);
END;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 【例 3-24】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
PACKAGE n_pack IS
    SUBTYPE nat IS Integer range 0 to 255; --定义一个Integer的子类型
    TYPE Bit8 IS array (7 downto 0) OF std_logic; --定义一个数据类型
    FUNCTION nat_to_Bit8 (s: nat) RETURN Bit8;
END n_pack;
PACKAGE BODY n_pack IS
    FUNCTION nat_to_Bit8 (s: nat) RETURN Bit8 IS
        VARIABLE Din: Integer range 255 downto 0;
        VARIABLE Rut: Bit8;
        VARIABLE Rig: Integer :=2**7;
    BEGIN
        Din := s;
        FOR I in 7 downto 0 LOOP
            IF Din/Rig > 0 THEN
                Rut(i) := '1';
                Din := Din-Rig;
            ELSE Rut (i) := '0';
            END IF;
            Rig := Rig / 2;
        END LOOP;
        RETURN Rut;
    END nat_to_Bit8;
END n_pack;
```

# 3.5 乘法器的VHDL表述

## 3.5.10 GENERIC参数传递映射语句

### 【例 3-25】

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY MULT8B IS
    PORT (D1,D2 : IN  STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          Q  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0) );
END;
ARCHITECTURE BHV OF MULT8B IS
    COMPONENT MULT4B          --MULT4B 模块的调用声明
        GENERIC ( S : integer); --照抄 MULT4B 实体中关于参数“端口”定义的语句
        PORT ( R : OUT std_logic_vector(2*S DOWNTO 1);
              A, B : IN std_logic_vector(S DOWNTO 1));
    END COMPONENT ;
BEGIN
    u1: MULT4B GENERIC MAP (S=>8)
        PORT MAP (R =>Q, A=>D1, B=>D2);
END;
```

例化名 : 元件名 GENERIC MAP (类属表)

# 习 题

3-2 画出与以下实体描述对应的原理图符号元件：

```
ENTITY buf3s IS                                -- 实体1： 三态缓冲器
    PORT (input : IN STD LOGIC ;               -- 输入端
          enable : IN STD LOGIC ;             -- 使能端
          output : OUT STD LOGIC ) ;          -- 输出端
END buf3s ;

ENTITY mux21 IS                                -- 实体2： 2选1多路选择器
    PORT (in0, in1, sel : IN STD LOGIC;
          output : OUT STD_LOGIC) ;
```

# 习 题

**3-4** 给出全减器的VHDL描述。要求：

(1) 首先设计半减器，然后用例化语句将它们连接起来，图3-18中 **h\_suber** 是半减器，**diff** 是输出差，**s\_out** 是借位输出，**sub\_in** 是借位输入。

(2) 根据图3-18设计全减器。以全减器为基本硬件，构成串行借位的8位减法器，要求用例化语句来完成此项设计（减法运算是  $x - y - \text{sub\_in} = \text{diffr}$ ）。

 


图 3-18 全减器结构图

# 习 题

**3-23** 根据图3-19，用两种不同描述方式设计一4选1多路选择器。在设计中需要体现此电路由三个2选1多路选择器构成。

 


图 3-19 4 选 1 多路选择器 RTL 图